
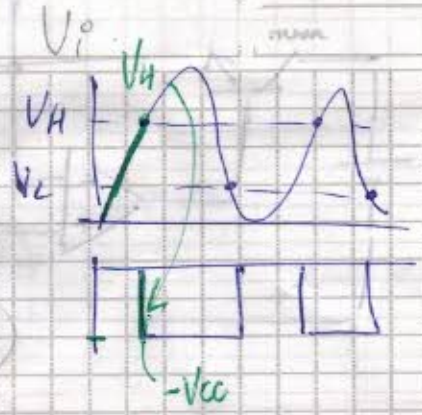


FIDAL GONZALEZ.

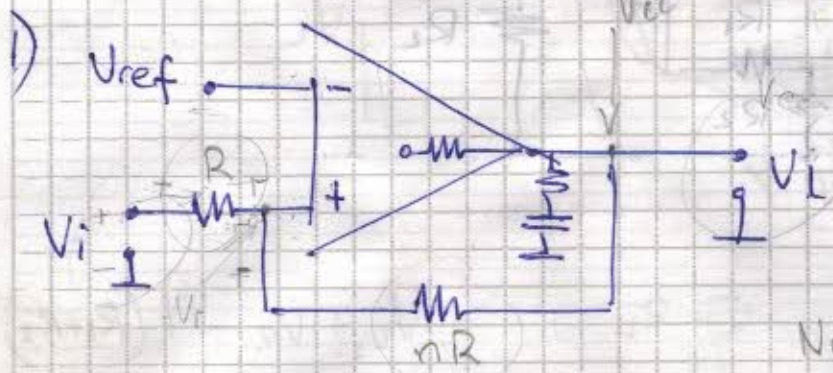

Realim Positiva
No puedo analizar como el negativa.

$V_o = 15V$ para $V_i = V_H$

$$V_o = A \cdot (V_P - V_N) = A(V_i - V_{ref})$$

$$V_i - I(R + nR) - 15V = 0$$

$$V_o - I(R + nR) - V_i = 0$$

$$\frac{V_o - V_i}{R + nR} = I \Rightarrow V_P = I \cdot R = \frac{(V_o - V_i)R}{R + nR}$$

$$V_P = \frac{(V_o - V_i)}{1 + n}$$

$$V_o = A \left(\frac{(V_o - V_i)}{1 + n} - V_{ref} \right)$$

$$-(V_{cc} + V_{ref})(1 + n) + V_{cc} = V_H$$

$$-V_{cc} - V_{ref} - nV_{cc} - nV_{ref} + V_{cc} = V_H$$

$$-V_{ref}(1 + n) - nV_{cc} = V_H$$



$$-V_{ref}(1 + n) - V_{cc} \cdot n = V_H$$

$$-V_{ref}(1 + n) + V_{cc} \cdot n = V_o$$


$$V_H = V_{reg} \alpha$$

$$V_L = -\frac{V_{cc}}{n} + V_{reg} \left(\frac{n+1}{n} \right)$$
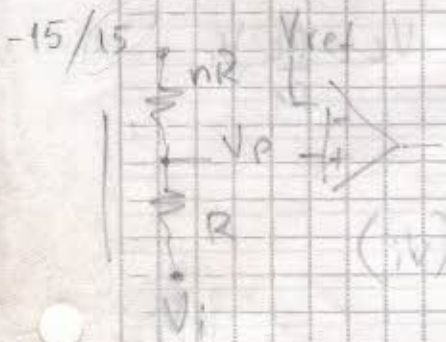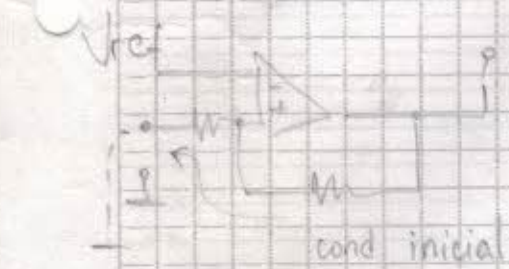
$$V_H = \frac{V_{cc}}{n} + V_{reg} \left(\frac{n+1}{n} \right)$$



2)

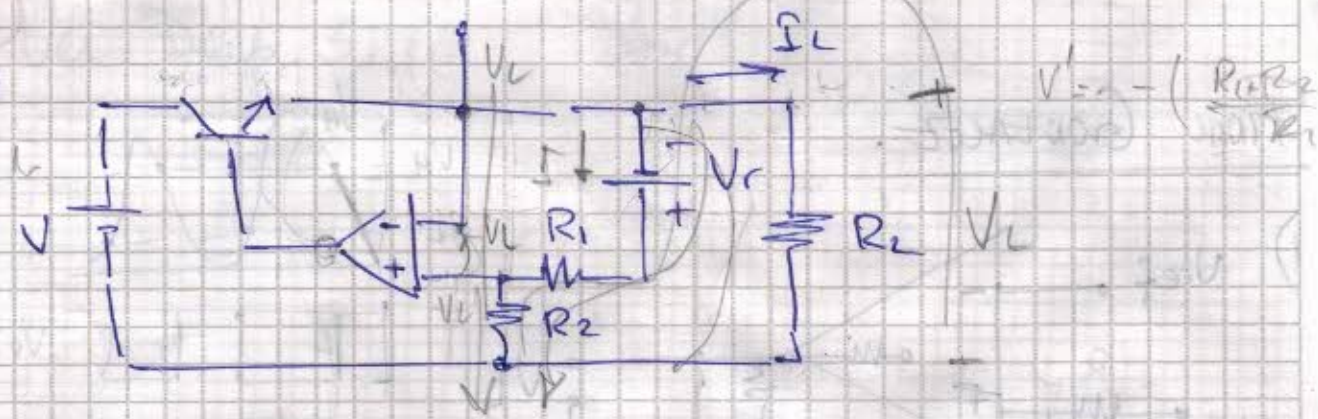

$$V_L + V_R - I(R_1 + R_2) = 0$$


$$V_P = \frac{V_L + V_R}{R_1 + R_2} R_2$$

$$V_L =$$

$$\frac{V_R}{R_1} = \frac{V_L}{R_2}$$

$$V_L + V_R - V_{R1} - V_L = 0$$
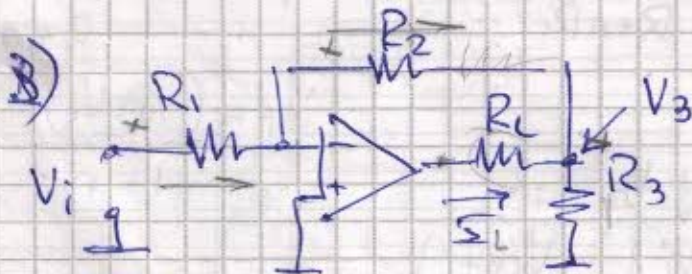
$$V_R = V_{R1} = I R_1 \quad / \quad I = \frac{V_R}{R_1} = \frac{V_L}{R_2} \Rightarrow V_L = \frac{R_2}{R_1} V_R$$



$$I_L = f(V_i)$$

$$I_1 = I_2 \quad \text{a) } * I_1 = \frac{V_i - 0}{R_1} \quad V_n = V_p$$

$$\text{b) } * I_2 = \frac{0 - V_3}{R_2}$$



$$\text{c) } * I = I_L + I_2 = I_L - \frac{V_3}{R_2}$$

$$I R_3 = V_3 = R_3 I_L - \frac{V_3 R_3}{R_2}$$

$$V_3 \left(1 + \frac{R_3}{R_2} \right) = R_3 I_L$$

$$V_3 = \frac{R_3 I_L}{1 + \frac{R_3}{R_2}} \quad \text{en b)}$$


$$I_1 = I_2$$

$$\frac{V_i}{R_1} = - \frac{R_3 I_L}{1 + R_3/R_2} \cdot \frac{1}{R_2}$$

$$\frac{V_i}{R_1} = - \frac{R_3 I_L}{R_2 + R_3}$$

$$I_L = -V_i \frac{R_3 + R_2}{R_3 \cdot R_1}$$
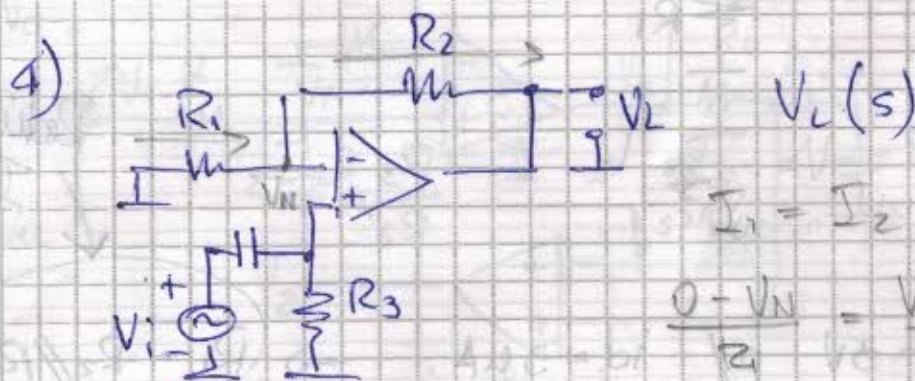
$$= -\frac{V_i}{R_1} \left(1 + \frac{R_2}{R_3} \right)$$



$$I_1 = I_2$$

$$\frac{0 - V_N}{R_1} = \frac{V_N - V_L}{R_2}$$

$$V_i = R_2 \left(\frac{V_N}{R_2} + \frac{V_N}{R_1} \right)$$

$$V_L = V_N \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$\uparrow$$

$$V_P$$

$$V_N = V_P; \quad V_P = \frac{V_i R_3}{Z}$$

$$V_P = \frac{V_i R_3}{sCR_3 + 1} \quad \text{SC}$$

$$Z = R_3 + \frac{1}{sC} = \frac{sCR_3 + 1}{sC}$$

$$V_P = \frac{R_3 V_i sC}{(CR_3) \left[s + \frac{1}{CR_3} \right]}$$


$$V_P = \frac{s}{s + 1/CR_3} V_i$$

$$\therefore V_L = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) V_P$$

FRA


$$\left[\frac{V_L}{V_i} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \frac{s}{s + 1/CR_3} \right]$$

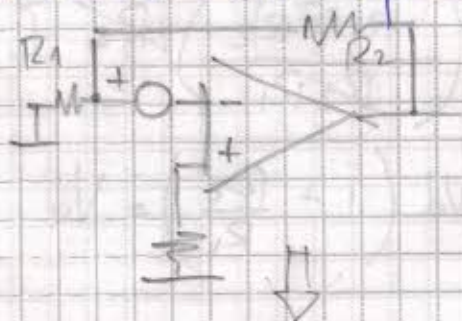Determinar efectos del Vos en el circuito anterior



$$V_{os} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = V_{osL}$$

5)

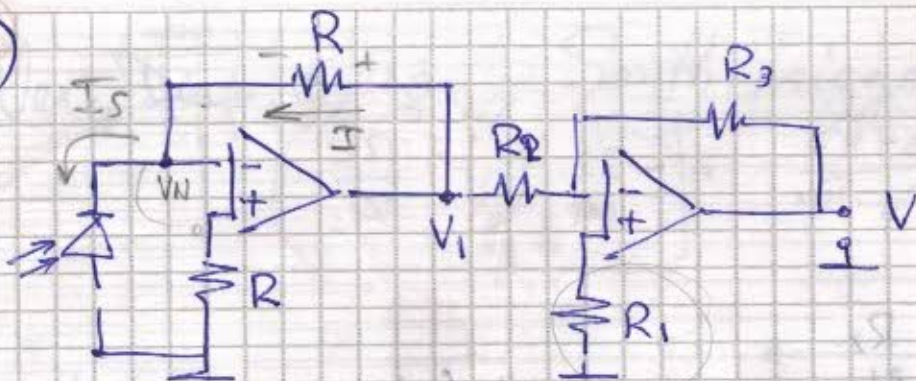

$$V = f(I)$$


$$V_1 - I_s R = 0$$

$$V_1 = I_s R$$

$$V = -\frac{R_3}{R_2} V_1 = -\frac{R_3}{R_2} R I_s$$

Reducir
I_{po}

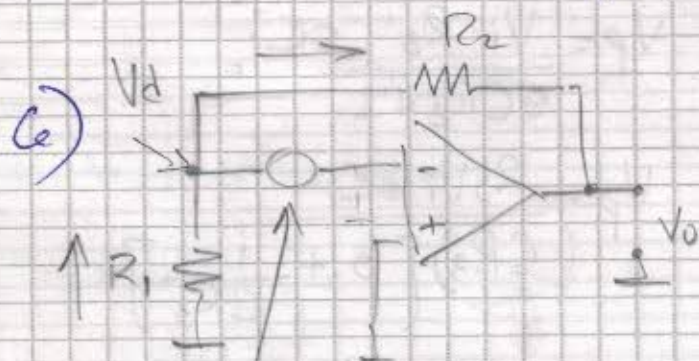— Diseñar $V = 3V$ p/ $I_d = 3\mu A$. $\rightarrow R_1 = R_2 // R_3$



Puente Wheatstone

$$E_1 - E_2 = \frac{V_d R}{4R}$$


$$V_o = f(V_d)$$

$$I_1 = I_2 \quad I_1 = \frac{-V_d}{R_1} \quad ; \quad I_2 = \frac{V_d - V_o}{R_2}$$

$$-\frac{V_d}{R} = \frac{V_d - V_o}{R_2} \quad \therefore \quad \frac{V_o}{R_2} = V_d \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right)$$



$$V_o = V_d \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \right) R_2$$
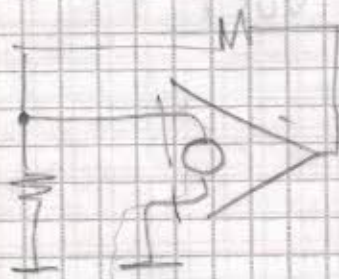
$$V_d \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) = V_o$$



(c)
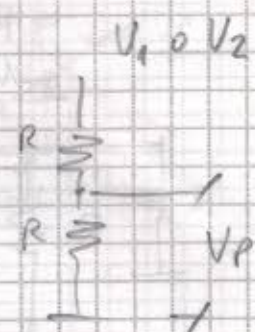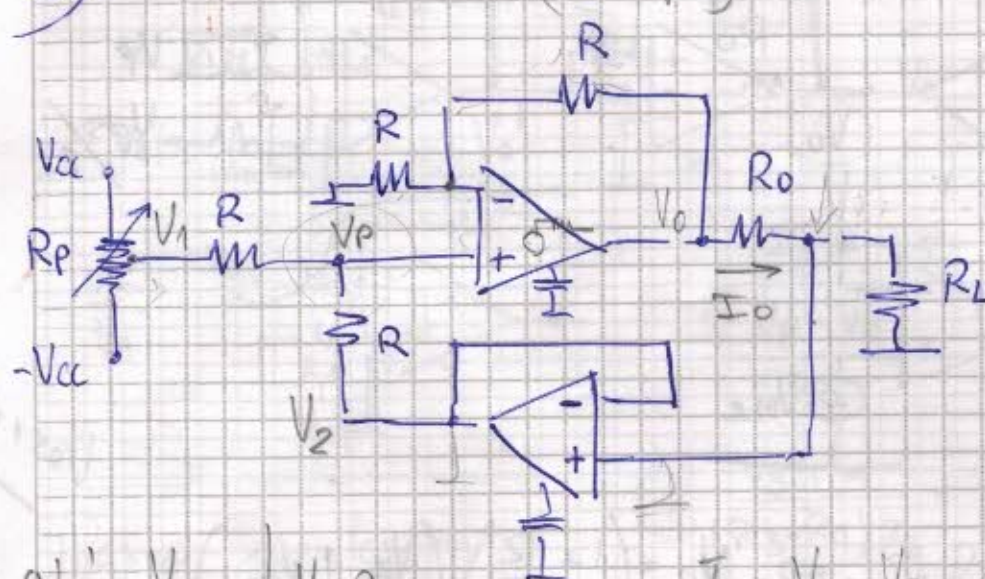
$$V_1 = \left(1 + \frac{R}{R}\right) V_P = 2V_P$$



$$\begin{cases} V_P' = \frac{V_1}{2} & | & V_2 = 0 \\ V_P'' = \frac{V_2}{2} & | & V_1 = 0 \end{cases}$$

$$I_0 = \frac{V_0 - V_2}{R_0} \Rightarrow I_0 R_0 = V_0 - V_2 \Rightarrow V_2 = V_0 - I_0 R_0$$



$$V_P = \frac{1}{2} (V_1 + V_2) \quad (*)$$

$$V_0 = 2V_P = V_1 + V_2$$

$$V_2 = V_1 + V_2 - I_0 R_0$$


$$V_1 = I_0 R_0$$

$$I_0 = \frac{V_1}{R_0}$$

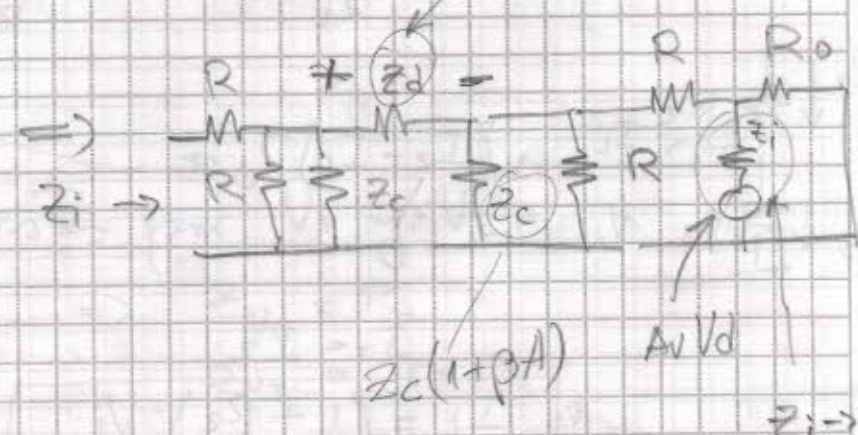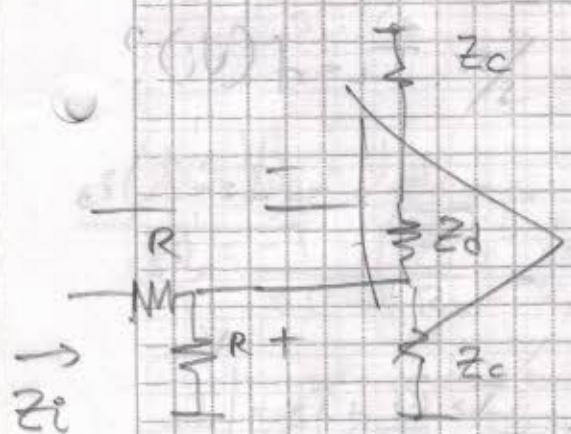

\$Z_i \rightarrow\$

— Efecto Tensión de offset de 1mV en V_o

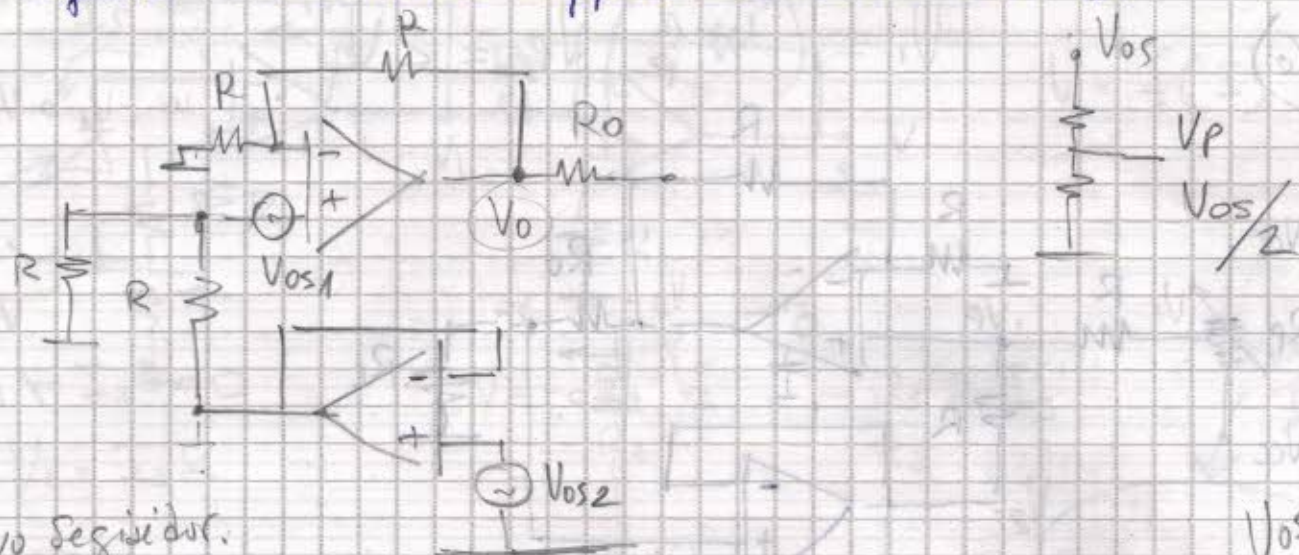

- Pasivo Seguidor.


$$V_{p1} = V_{os1} / 2$$

- Pasivo Vos2 $\therefore V_{p2} = V_{os2}$

$$\Rightarrow V_o = \left(1 + \frac{R}{R}\right) (V_{p1} + V_{p2})$$

$$V_o = 2 \left(\frac{V_{os1}}{2} + V_{os2} \right) = 2 \cdot \frac{3}{2} V_{os}$$
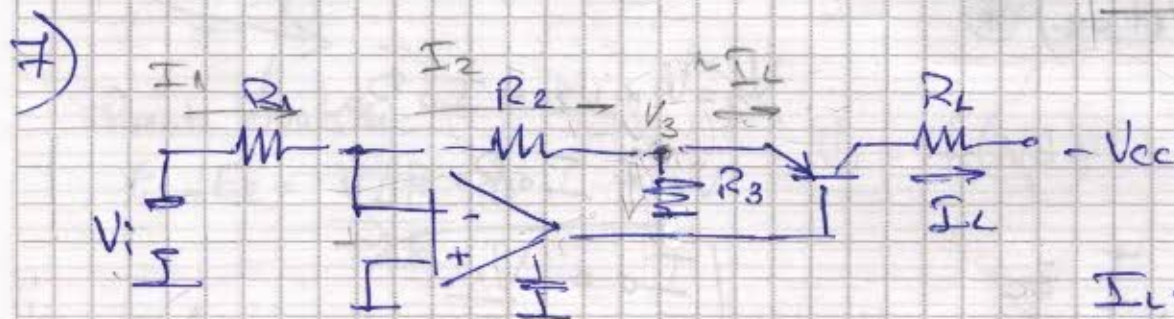
$$V_o = 3 V_{os} = \boxed{3 \text{ mV}}$$



$$I_L = f(V_i)?$$

$$I_1 = I_2 \quad * I_1 = \frac{V_i}{R_1} ; I_2 = \frac{V_p - V_3}{R_2} = \frac{-V_3}{R_2} = - \frac{(I_2 - I_L) R_3}{R_2}$$



$$\Rightarrow (I_2 - I_L) R_3 (*)$$


$$I_2 \frac{R_2}{R_3} + I_2 = I_L$$

$$I_2 = \frac{I_L}{1 + \frac{R_2}{R_3}} (*)$$



$$I_1 = I_2$$

$$\boxed{I_L = \left(1 + \frac{R_2}{R_3}\right) \frac{V_i}{R_1}}$$

8)

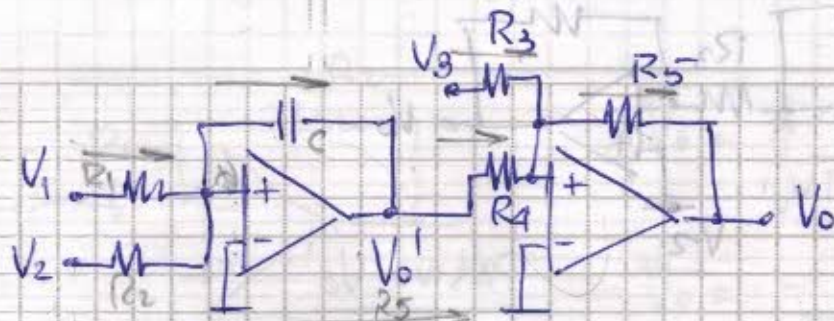

4

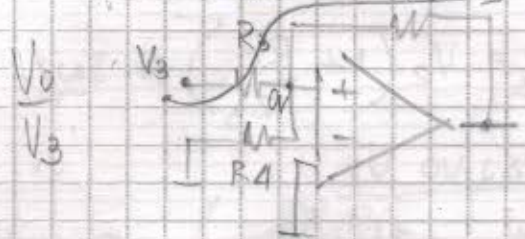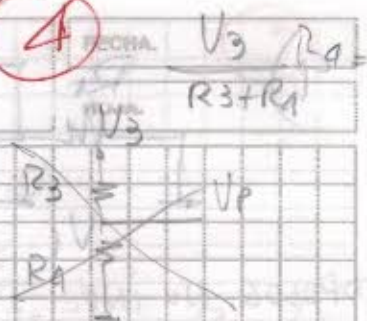

$$I_3 = I_5$$

$$\frac{V_p - V_n}{R_3} = \frac{V_p - V_0}{R_5}$$


$$\frac{V_3 R_4}{(R_3 + R_4) R_3} = \frac{V_3 R_4}{R_3 + R_4} - \frac{V_0}{R_5}$$

$$V_0 = \frac{V_3 R_4}{R_3 + R_4} \left(\frac{1}{R_3} + 1 \right)$$

Pasivo fuentes y
de topologías

Pasivo V_2

$$-V_1 \frac{1}{sCR_1} = V_0'$$

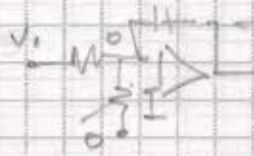

Pasivo V_0'

$$V_0 = -V_3 \frac{R_5}{R_3}$$

Pasivo V_3

$$V_0 = -\frac{V_0' R_5}{R_4}$$

Pasivo V_1

$$-V_2 \frac{1}{sCR_2} = V_0'$$

$$V_0 = -V_3 \frac{R_5}{R_3} + \frac{R_5}{sCR_4} \left(\frac{V_2}{R_2} + \frac{V_1}{R_1} \right)$$

$$V_0' = V_0' + V_0'$$


$$V_0' = -\frac{1}{sC} \left(\frac{V_2}{R_2} + \frac{V_1}{R_1} \right)$$

Impedancias vistas por V_1 y V_2

V_p masa virtual $\Rightarrow Z_{V_1} = R_1$

$Z_{V_2} = R_2$

9)

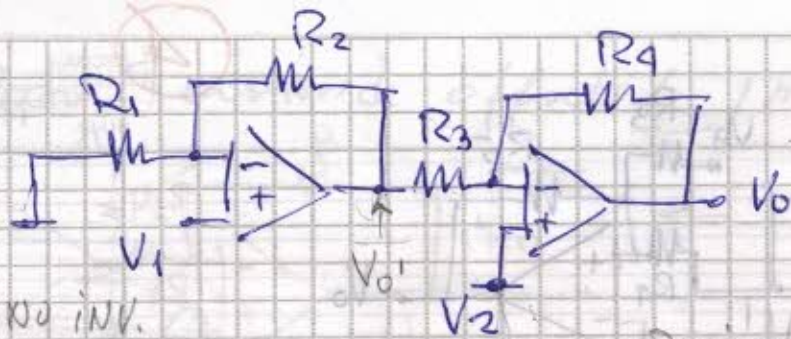

TOPOLOG. NO INV.

$$V_0' = V_1 \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

PASIVO V_0'

$$V_{0_1} = V_2 \left(1 + \frac{R_4}{R_3} \right) \text{ N. INV.}$$

PASIVO V_2

$$V_{0_2} = -V_0' \left(\frac{R_4}{R_3} \right) \text{ INV.}$$

$$* V_0 = \left(1 + \frac{R_4}{R_3} \right) V_2 - V_1 \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \left(\frac{R_4}{R_3} \right)$$

Condición.

$$\rightarrow V_0 = (V_2 - V_1) \left(1 + \frac{R_4}{R_3} \right)$$

$$\Rightarrow \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \left(\frac{R_4}{R_3} \right) = 1 + \frac{R_4}{R_3}$$

$$\frac{R_4}{R_3} + \frac{R_2}{R_1} \frac{R_4}{R_3} = 1 + \frac{R_4}{R_3}$$

$$\Rightarrow \frac{R_2}{R_1} \frac{R_4}{R_3} = 1 \rightarrow \frac{R_2}{R_1} = \frac{R_3}{R_4}$$


$$\boxed{R_1 R_3 = R_2 R_4}$$

Condición?

$$\left\{ \begin{array}{l} R_2 = R_3 \\ R_1 = R_4 \end{array} \right.$$

Disenar para freq. corte inferior sea 100 Hz

superior 10.000 Hz

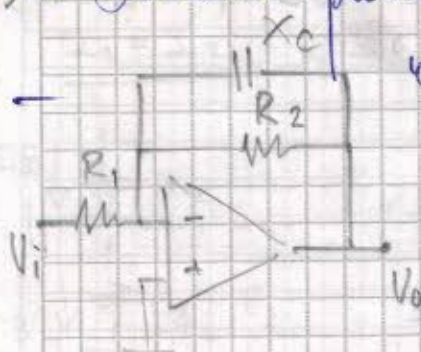

$$Z = X_c \parallel R_2$$

$$V_0 = - \left(\frac{Z}{R_1} \right) V_i$$


$$V_0 = - \frac{R_2}{(1 + sCR_2)R_1} V_i$$

$$Z = \frac{R_2}{sC} = \frac{R_2}{1 + sCR_2}$$

$$V_0 = \frac{-R_2/R_1}{CR_2(s + \frac{1}{CR_2})}$$

$$\text{FPB @ } 10000 \text{ Hz} : C.R_2 = \frac{1}{2\pi f_{\text{HIGH}}}$$
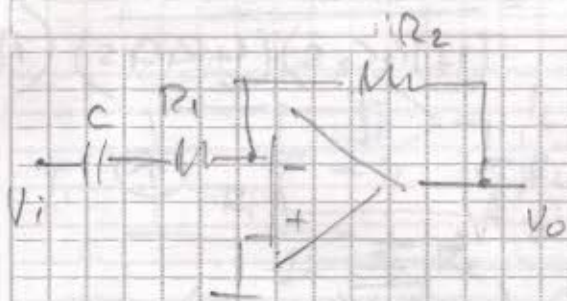
$$\times \text{GANANCIA} = 10 : R_2 = 10$$



$$V_o = - \frac{R_2}{R_1 + X_c} V_i$$

$$V_o = - \frac{R_2}{R_1 + \frac{1}{sC}} V_i = - \frac{R_2 V_i}{\frac{R_1 s C + 1}{sC}}$$



$$V_o = - \frac{R_2 C s}{R_1 C s + 1} V_i$$

$$V_o = \frac{-R_2 C s}{R_1 C (s + \frac{1}{R_1 C})}$$

PPA @ 100 Hz $\therefore CR_1 = \frac{1}{2\pi f_{LOW}}$

$$V_o = \left(-\frac{R_2}{R_1} \right) \frac{s}{s + \frac{1}{R_1 C}}$$

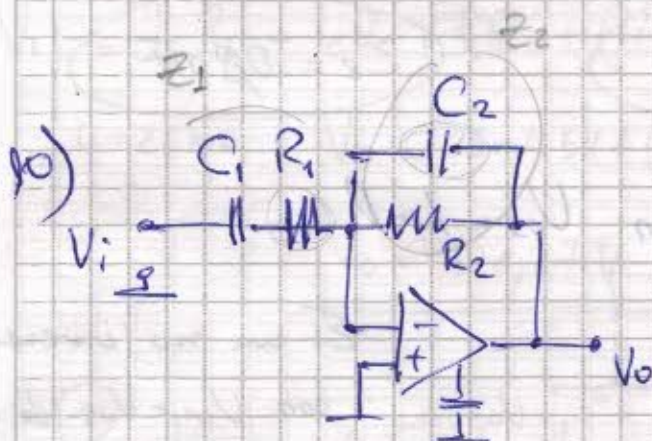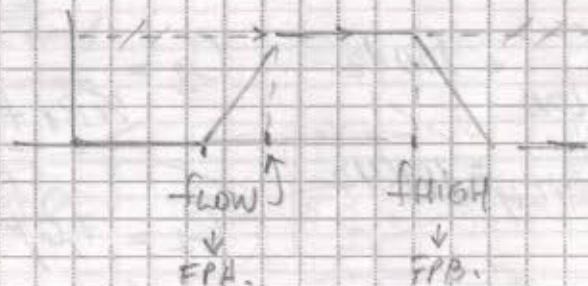
$$-\frac{R_2}{R_1} \frac{V_i}{1 + \frac{1}{R_1 C s}} = V_o$$



$$Z_i @ \text{free med.} = 1 k\Omega$$

$$A_v @ FM = 20$$

Disenar:

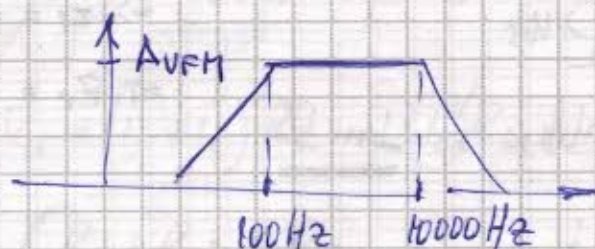

$$FPA @ f = 100 \text{ Hz}$$

$$FPB @ f = 10,000 \text{ Hz}$$

$$Z_1 = R_1 + \frac{1}{sC_1}$$

$$Z_2 = \frac{\frac{R_2}{sC_2}}{1 + R_2 C_2 s} = \frac{R_2}{1 + R_2 C_2 s}$$

$$V_o = -\frac{Z_2}{Z_1} V_i = -\frac{\frac{R_2}{1+R_2C_2s}}{\frac{1+R_1C_1s}{sC_1}} V_i = -\frac{R_2C_1s}{(1+R_2C_2s)(1+R_1C_1s)} V_i$$


$$V_o = \frac{-R_2C_1s V_i}{R_1C_1R_2C_2 \left(s + \frac{1}{C_1R_1}\right) \left(s + \frac{1}{C_2R_2}\right)} = \frac{-s V_i}{R_1C_2 \left(s + \frac{1}{C_1R_1}\right) \left(s + \frac{1}{C_2R_2}\right)}$$

FPA FPD

$$G_{FPD} = -R_2/R_1 = G_{FPA}$$

A Frec. Med desprecia C_1 y C_2 (C_1 Cortos, C_2 C. Abiertos)

$$Z_1 = R_1 = 1k\Omega$$

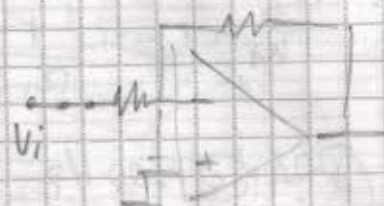

$$R_2 = G_{FM} R_1 = 20 \cdot 1k\Omega = 20k\Omega$$

$$f_{LOW} = 100Hz$$

$$f_{HIGH} = 10kHz$$


$$C_1 = \frac{1}{2\pi R_1 f_{LOW}}$$

$$C_1 = 1.6\mu F$$

$$C_2 = \frac{1}{2\pi f_{HIGH} R_2}$$

$$C_2 = 0.8nF$$

V_o de salida para un $V_{os} = 1mV$.

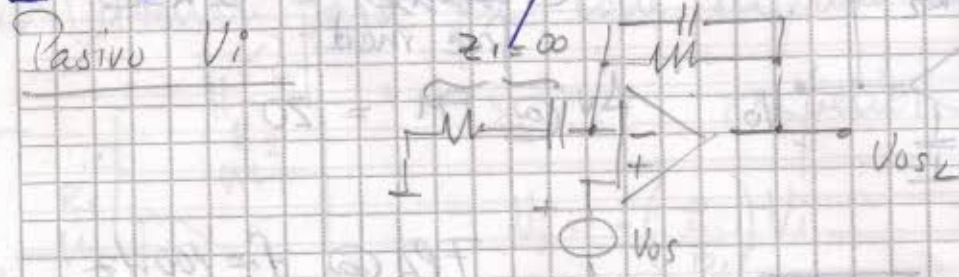

Es un no inversor
con $V_{in} = V_{os}$ de c.c.

$$\Rightarrow Z_1 = \infty \text{ en c.c.}$$

$$\Rightarrow Z_2 = R_2 / \infty = R_2$$


$$V_{osL} = \left(1 + \frac{Z_2}{Z_1}\right) V_{os} = V_{os} = 1mV$$

Ver Diap. 5

FECHA

6

11)

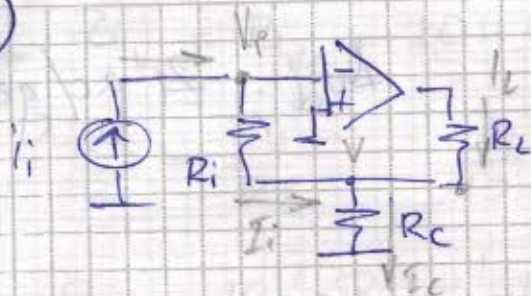

$$A_i = \frac{i_L}{i_i}$$

$$i_i + i_L = i_c$$

$$V_p = 0 = i_i R_i + i_c R_c$$

$$i_i R_i = -i_c R_c$$

$$i_c = -i_i \frac{R_i}{R_c}$$

o en a:

$$i_L = i_c - i_i$$

$$i_L = -i_i \left(\frac{R_i}{R_c} + 1 \right) \Rightarrow A_i = - \left(\frac{R_i}{R_c} + 1 \right)$$

$$V_{sat \text{ salida sotr}} = 15V$$

$$i_{L \max} = 25mA @ \pm 15V$$

$$i_{L \max} \text{ y } i_{L \min} \text{ si } (R_i = 10K; R_c = 1K; R_L = 5K)$$

$$i_{L \max} = \frac{i_{L \max}}{A_i} = \frac{25mA}{11} = 2,27mA$$

$$A_i = - \left(\frac{10K + 1}{1K} \right) = -11$$

$$V_o = i_L R_L + i_c R_c = i_L R_L + (i_i - i_L) R_c$$

$$i_L = 25mA \quad V_o = 25mA \cdot 5K + (-22,73 \cdot 1K)$$

$$V_o = 102,27V$$


→ Supera el límite de Tensión de salida $V_{cc} - V_{sat}$ (15V - 1,5V)

$$\text{Partimos al revés de } V_o = 15 - 1,5 = 13,5V$$

$$V_o = i_L R_L + (i_i + i_L) R_c = i_L \left(R_L + R_c \right) + \left(-i_L \frac{R_c}{R_i + R_c} \right)$$

$$V_o = i_L \left(R_L + R_c - \frac{R_c}{R_i + R_c} \right) \Rightarrow i_L = \frac{V_o}{R_L + R_c - \frac{R_c}{R_i + R_c}} = \frac{13,5V}{5909,1}$$

Deap. 10.

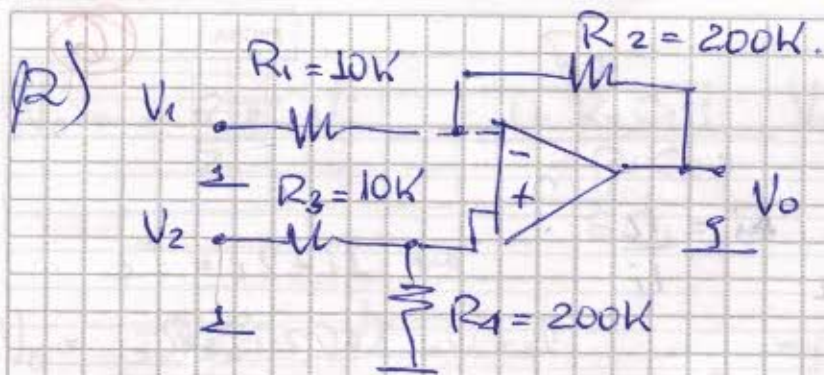

A_{vd} ; Z_i p.c/generador

1) Pasivo V_2 : Quedo un inversor $\Rightarrow V_0' = -V_1 \frac{R_2}{R_1} *$

2) Pasivo V_1 : " " no inversor $\Rightarrow V_0'' = V_p \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$


$$V_p = \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_2 \Rightarrow V_0'' = \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_2 \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

$$V_0'' = \frac{R_4}{R_3} \frac{V_2}{\left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right)} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) ; \text{ Si } \frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3} \therefore V_0'' = \frac{R_4}{R_3} V_2 *$$

Superposicion : $V_0 = V_0' + V_0'' = V_2 \frac{R_4}{R_3} - V_1 \frac{R_2}{R_1}$

Pero $\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3} \therefore V_0 = \frac{R_2}{R_1} (V_2 - V_1)$

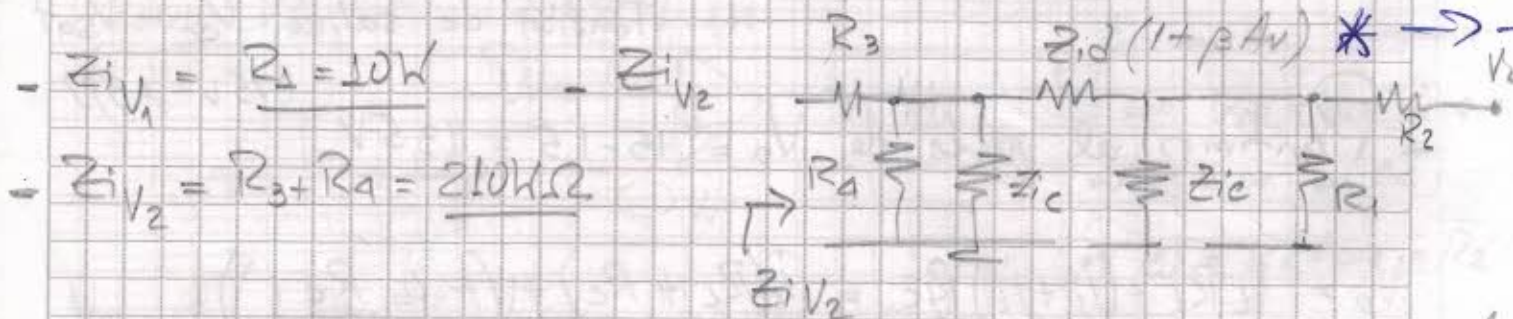$R_1 = R_3 = 10K$
 $R_2 = R_4 = 200K \rightarrow V_{0 \text{ dif}} = \frac{200}{10} (V_2 - V_1) \rightarrow A_{dif} = 20$



$Z_{id}(1 + \beta A_v) \rightarrow$ mezclado en serie

Determinar Resist. entrada (sin variar Ganancia)

$$Z_{iV_1} = Z_{iV_2} = 10k\Omega$$

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$$

$$\frac{R_2}{10k} = 20$$

$$R_4 + R_3 = 10k$$

$$R_4 = 10k - R_3$$


$$\frac{R_2}{10k} = \frac{10k - R_3}{R_3} = 20$$

$$\Rightarrow R_2 = 20 \cdot 10k\Omega = 200k\Omega$$

$$\Rightarrow 20R_3 = 10k - R_3$$

$$R_3 = \frac{10k}{21} = 476\Omega$$

$$R_4 = 10k - 476\Omega = 9524\Omega$$

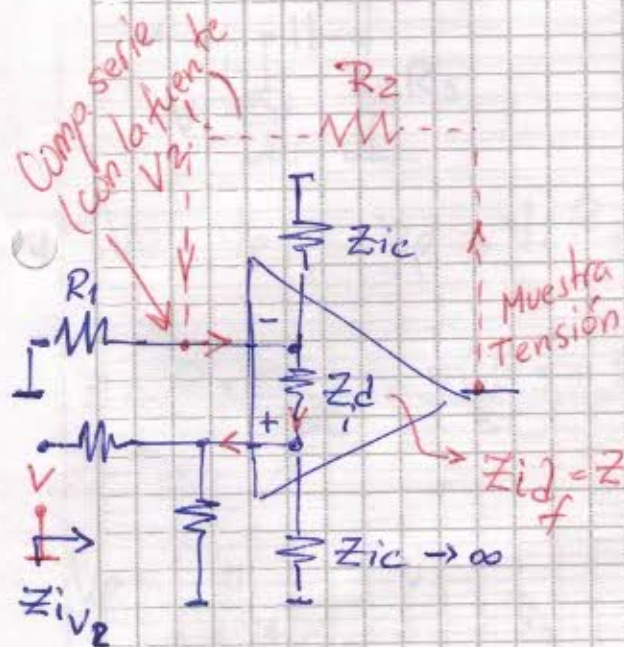

• NO INVERSOR (M.TENS. COMP. S)


$$Z_{if} = Z_i (1 + \beta A) \rightarrow \infty$$

• INVERSOR (M.TENS. COMP.)

$$Z_{if} = \frac{Z_i}{1 + \beta A} \rightarrow 0$$

Si $V_{os} = 1mV$. Calcular V_{osL} :

Para Circuito original y el recalculado.

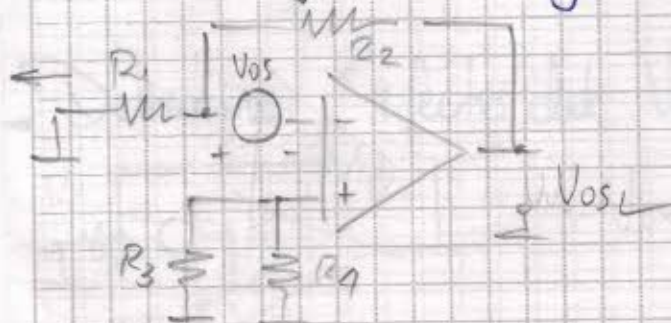

$$\frac{V_{osL} - V_{os}}{R_2} = \frac{V_{os}}{R_1}$$

$$V_{osL} = V_{os} \frac{R_2}{R_1} + V_{os}$$

$$V_{osL} = V_{os} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

En ambos casos V_{osL} es lo

$$mismo (1mV / (1 + 20)) = 21mV$$