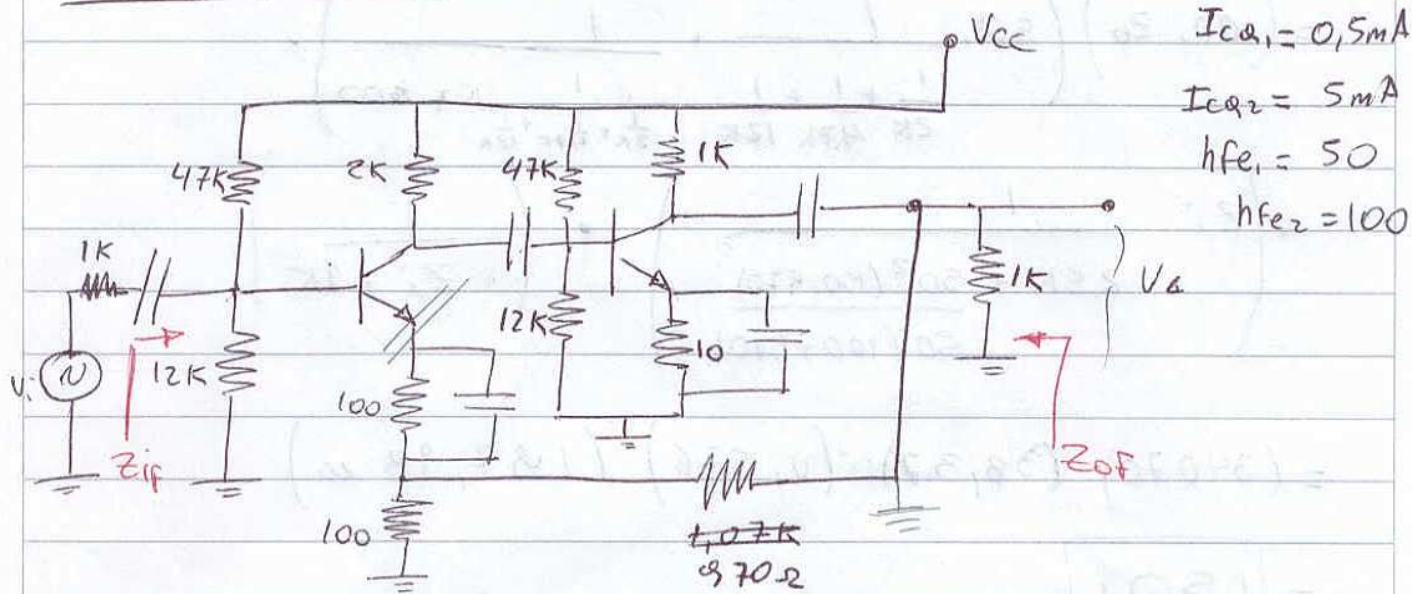



Ejercicio N° 5

Tensión en serie




$$h_{ie1} = \frac{25mV \cdot h_{fe1}}{I_{cq1}} = 2,5K$$
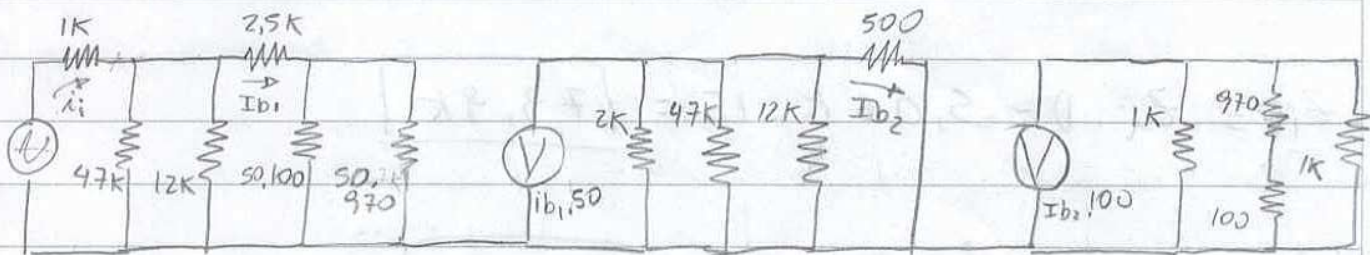
$$h_{ie2} = \frac{25mV \cdot h_{fe2}}{I_{cq2}} = 500\Omega$$



$$Z_i = \frac{1}{\frac{1}{47K} + \frac{1}{12K} + \frac{1}{2,5K + 50^2(100 \cdot 970)}} = 4,051K\Omega$$
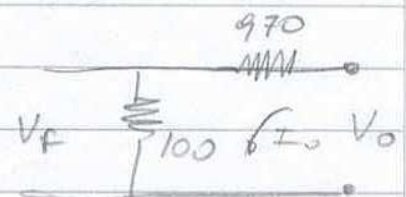
$$Z_o = \frac{1}{\frac{1}{1K} + \frac{1}{1K} + \frac{1}{970 + 100}} = 340,7\Omega$$



$$A = \frac{X_F}{X_o} = \frac{100}{100 + 970} = 93,45 \cdot 10^{-3}$$

$$\Delta V = \frac{V_L}{V_i} = \frac{V_L}{i_{b2}} \cdot \frac{i_{b2}}{i_{b1}} \cdot \frac{i_{b1}}{i_i} \cdot \frac{i_i}{V_i}$$

$$= (100, Z_0) \left(50, \frac{1}{\frac{1}{2K} + \frac{1}{47K} + \frac{1}{12K}} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2K} + \frac{1}{47K} + \frac{1}{12K} + 300} \right) \cdot$$

$$\cdot \left(Z_i, \frac{1}{2,5K + \frac{50^2 (100,970)}{50 (100 + 970)}} \right) \cdot \left(\frac{1}{Z_i + 1K} \right)$$


$$= (34070) (38,37) (0,576) (197,98 \mu)$$

$$= \boxed{150}$$

$$D = 1 + \beta \cdot \Delta V = 1 + 93,45 \cdot 10^{-3} \cdot 150 = \boxed{15}$$

$$Z_{if} = Z_i \cdot D = 5,06 K \cdot 15 = \boxed{79,9 K}$$
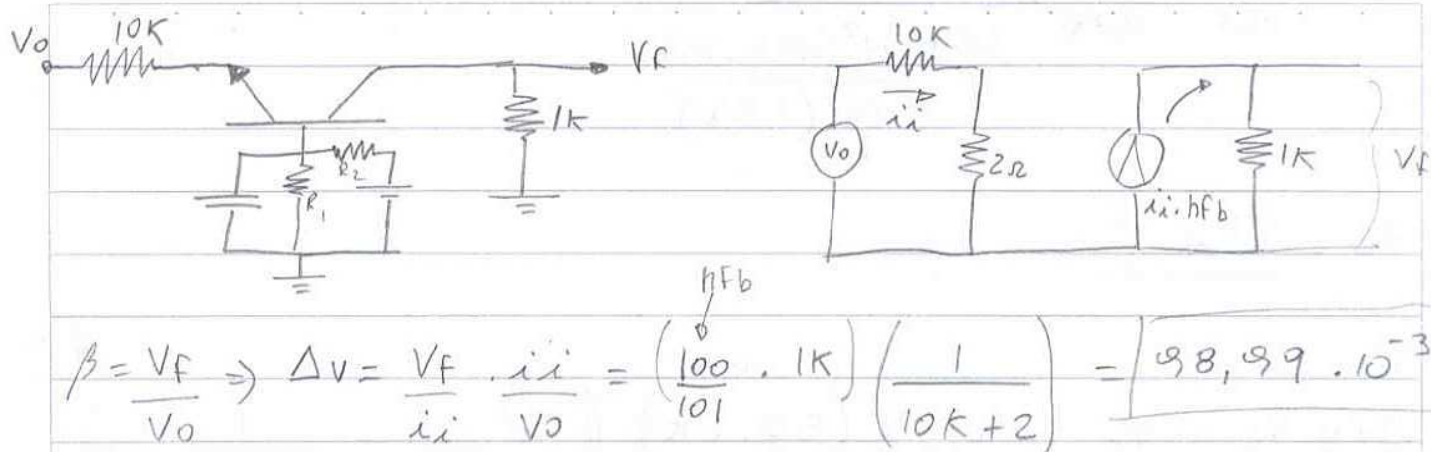
$$Z_{of} = \frac{Z_o}{D} = \frac{340,7}{15} = \boxed{22,7 \Omega}$$




$$\beta = \frac{V_F}{V_o} \Rightarrow \Delta V = \frac{V_F}{i_i} \cdot \frac{i_i}{V_o} = \left(\frac{100}{101} \cdot 1K \right) \left(\frac{1}{10K + 2} \right) = 98,99 \cdot 10^{-3}$$

$$D = 1 + \beta \Delta V = 1 + 98,99 \cdot 10^{-3} \cdot 26,7 = 3,64$$

$$Z_{iF} = Z_i \cdot D = 50K \cdot 3,64 = 182,15K$$

$$Z_{oF} = \frac{Z_o}{D} = \frac{833,34}{3,64} = 228,7\Omega$$

Ejercicio Nº 12 (Parcial) ???

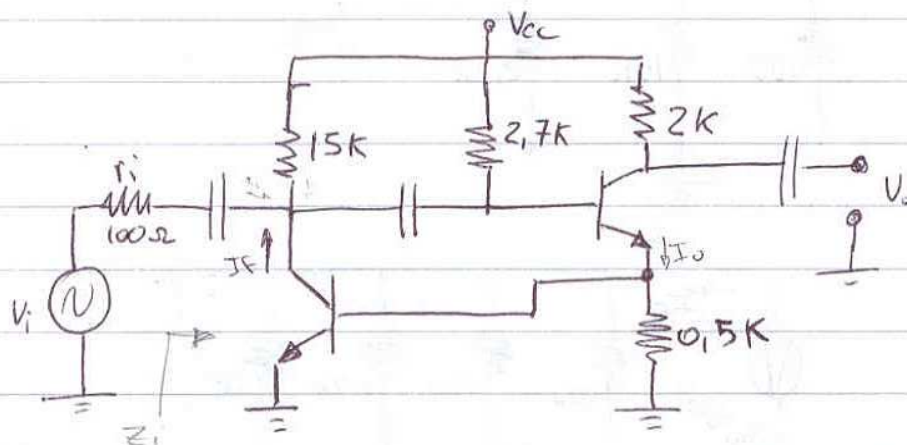

$$h_{ie} = 1K\Omega$$

$$h_{fe} = 50$$



$$\Delta V = ?$$

$$Z_{iF} = ?$$

$$Z_{oF} = ?$$

Corriente en Paralelo

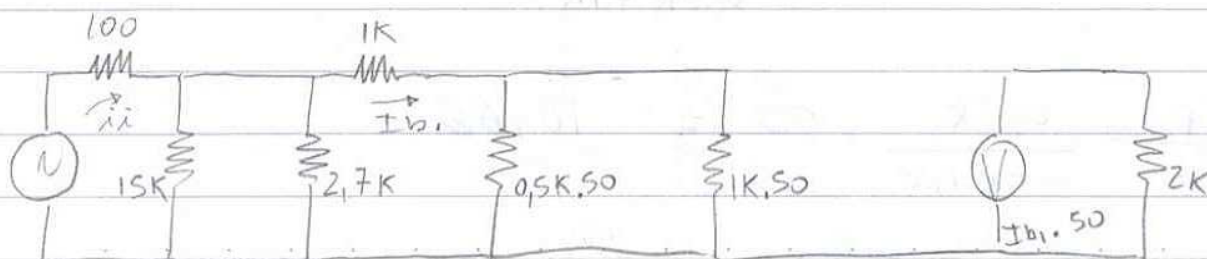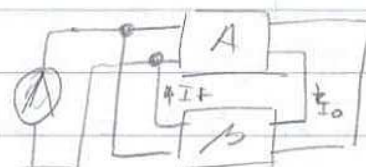Entrada $\Rightarrow I_o = 0$ Salida $\Rightarrow V_i = 0$



$$Z_i = \frac{1}{\frac{1}{15K} + \frac{1}{2,7K} + \frac{1}{1K + \frac{50^2(0,5K \cdot 1K)}{50(1,5K)}}} = \boxed{2025 \Omega}$$

$$Z_o = \boxed{2K}$$

$$\Delta V = \frac{V_L}{V_i} = \frac{V_L}{i_{b1}} \cdot \frac{i_{b1}}{V_i} = (50 \cdot 2K) \left[\frac{Z_i}{(Z_i + 100)} \cdot \frac{1}{1K + \frac{50^2(0,5K \cdot 1K)}{50(1,5K)}} \right]$$



$$= (10^5) (53,94 \cdot 10^{-6}) = \boxed{5,39}$$

$$\beta = \frac{X_F}{X_o} = \frac{I_F}{I_o} =$$

Tensão em //

Emitted $\Rightarrow V_o = 0$

Señalado $\Rightarrow V_i = 0$

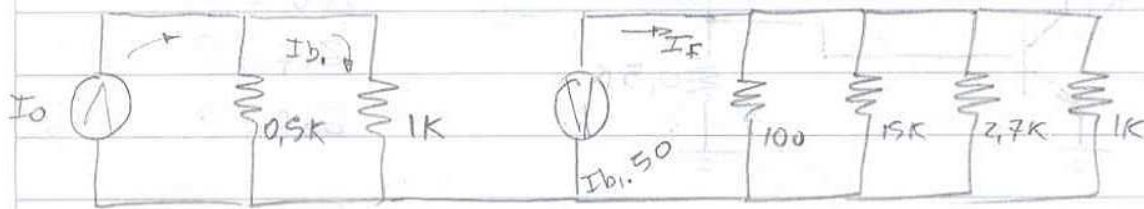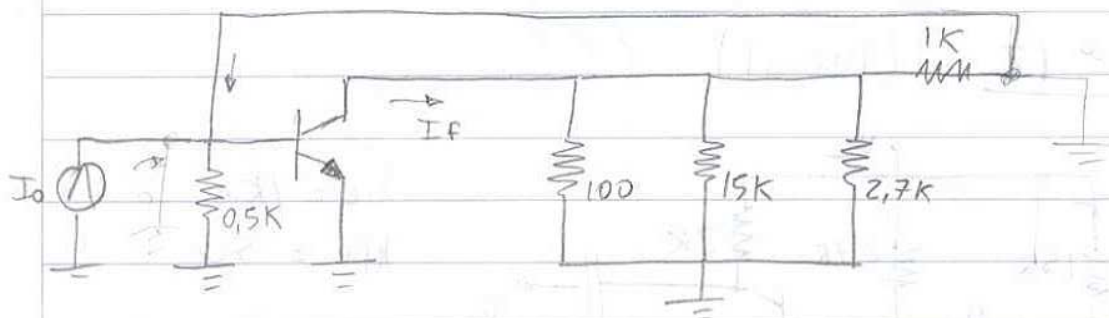

$$I_F = I_{b1} \cdot 50 = I_o \cdot \left(\frac{0,5K}{0,5K + 1K} \right) \cdot 50$$


$$\beta = \frac{I_F}{I_o} = \frac{0,5K}{0,5K + 1K} \cdot 50 = 16,66$$

$$D = 1 + \beta \Delta I = 1 + 16,66 \cdot 5,38 = \boxed{90,83}$$


$$Z_{if} = \frac{Z_i}{D} = \frac{2025}{90,83} = \boxed{22,3 \Omega}$$

$$Z_{of} = Z_o \cdot D = 2K \cdot 90,83 = \boxed{181,86 K\Omega}$$

Ejercicio N° 13:

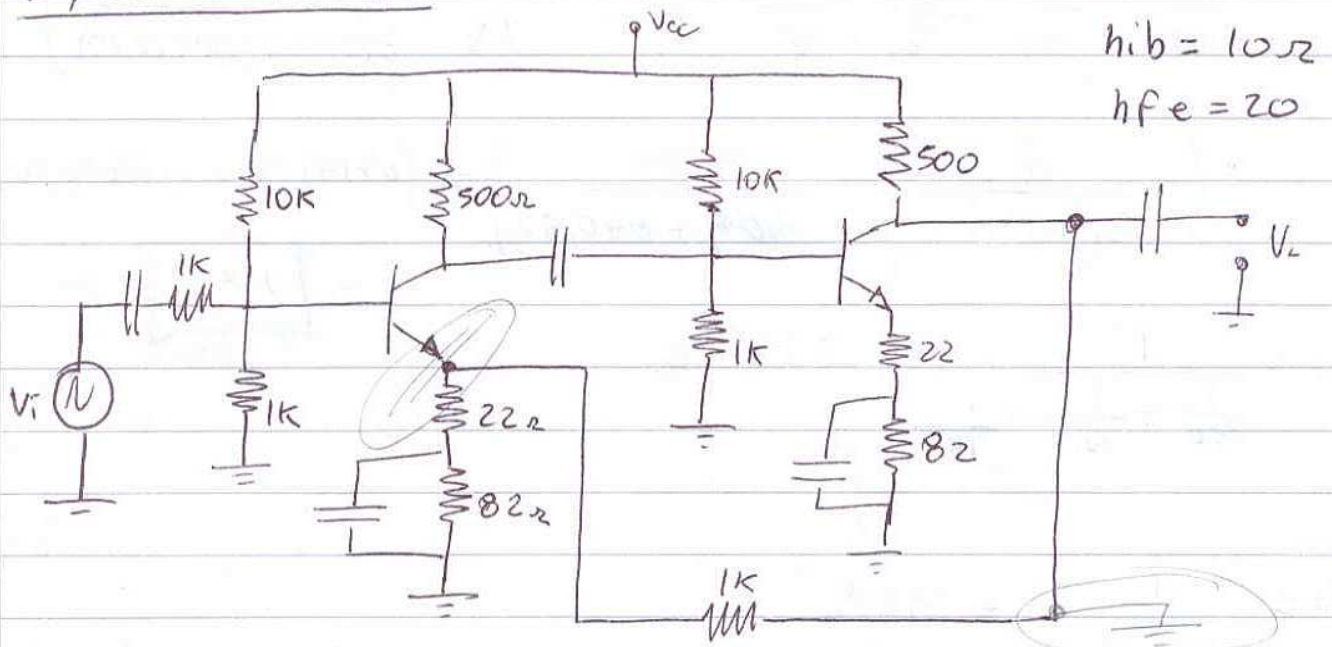

Tension en serie

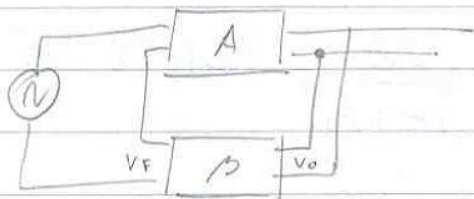


$$\beta = \frac{V_F}{V_O}$$

Entrada $\Rightarrow V_O = 0$

Salida $\Rightarrow I_i = 0$
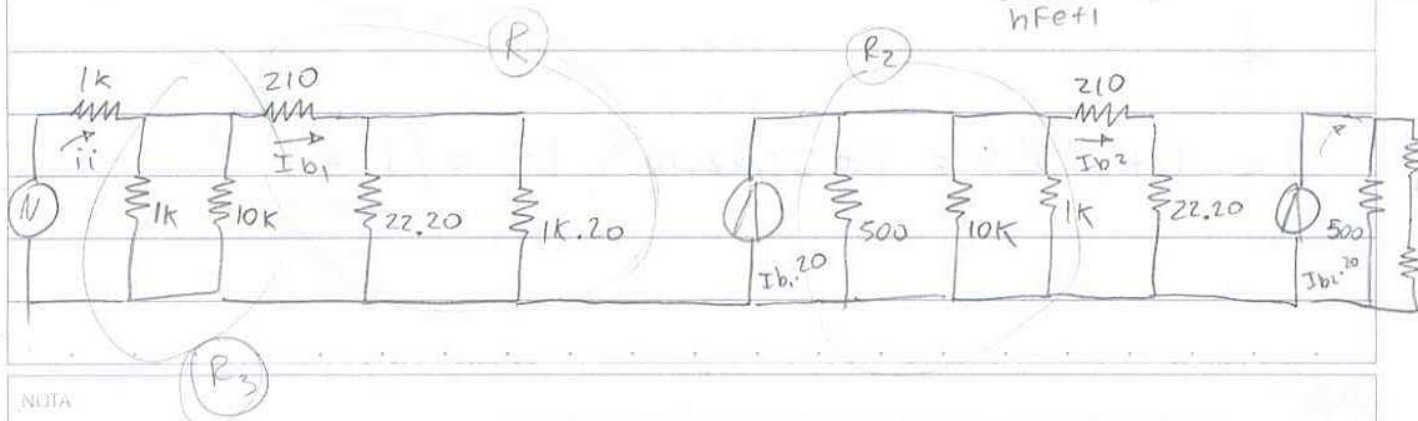
$$h_{ib} = \frac{h_{ie}}{h_{fe} + 1} \Rightarrow h_{ie} = 10 \cdot 21 = 210 \Omega$$



$$R_1 = 210 + \frac{22 \cdot 20^2 \cdot 1K}{20(22+1K)} = 640,52$$

$$Z_i = \frac{1}{\frac{1}{1K} + \frac{1}{10K} + \frac{1}{640,52}} = \boxed{375,7 \Omega}$$

$$Z_o = \frac{1}{\frac{1}{500} + \frac{1}{1K+22}} = \boxed{335,7 \Omega}$$

426 μ


$$\Delta V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{i_{b2}} \cdot \frac{i_{b2}}{i_{b1}} \cdot \frac{i_{b1}}{V_i} = \left(20 \cdot Z_o \right) \left(\frac{20 \cdot 322,58}{322,58 + (210 + 22 \cdot 20)} \right)$$

$$\cdot \left(\frac{1}{(Z_i + 1K)} \cdot \frac{909}{909 + 640,52} \right) = (6714) (6,63) (426,42 \cdot 10^{-6})$$

$$= \boxed{1,9}$$

$$R_2 = \frac{1}{\frac{1}{500} + \frac{1}{10K} + \frac{1}{1K}} = 322,58$$
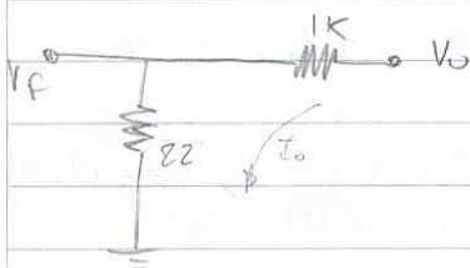
$$R_3 = \frac{1}{\frac{1}{1K} + \frac{1}{10K}} = \boxed{909}$$



$$\beta = \frac{V_f}{V_o} = \frac{22}{1K+22} = 21,52 \cdot 10^{-3}$$


$$D = 1 + \beta \Delta V = 1 + 21,52 \cdot 10^{-3} \cdot 1,9 = \boxed{1,41}$$

$$Z_{of} = \frac{Z_o}{D} = \frac{335,7}{1,41} = \underline{238,2 \Omega}$$

$$Z_{if} = Z_i \cdot D = 375,7 \cdot 1,41 = \underline{529,3 \Omega}$$

$$\Delta v_f = \frac{\Delta v}{D} = \frac{19}{1,41} = \underline{13,48}$$

Ejercicio N° 14:

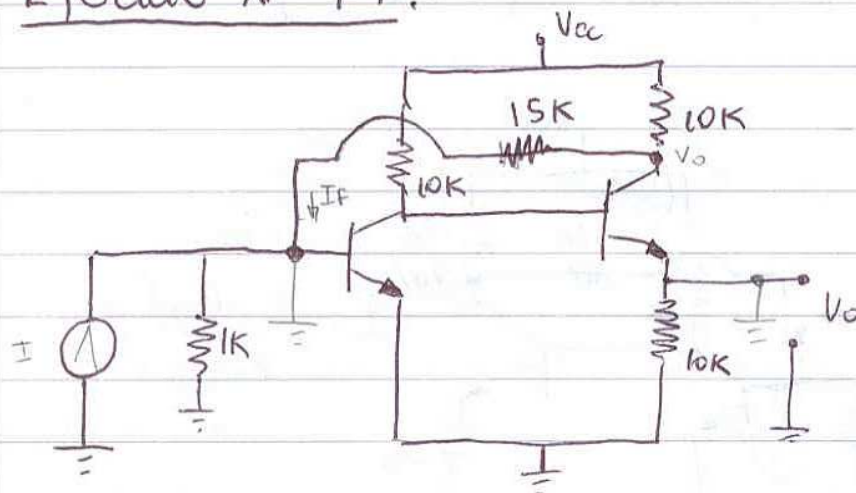

$$h_{fe} = 50$$


$$h_{ie} = 2K$$

$$\Delta i_f = ?$$

$$\Delta v_f = ?$$

$$R_{if} = ?$$


Tension en Reseño

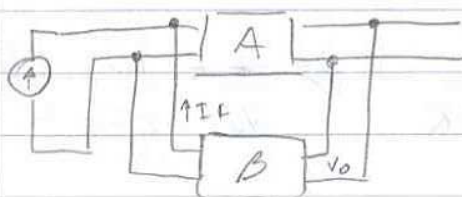

$$\beta = \frac{X_f}{X_o} = \frac{I_f}{V_o}$$

$$\text{Entrada} \Rightarrow V_o = 0$$

$$\text{Salida} \Rightarrow V_i = 0$$

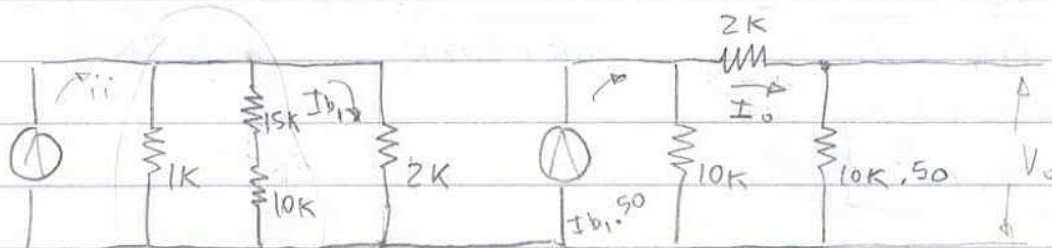

$$Z_i = \frac{1}{\frac{1}{1K} + \frac{1}{25K} + \frac{1}{2K}} = 649,3 \Omega$$


$$Z_o = \frac{1}{\frac{1}{10K} + \frac{1}{2K + 50 \cdot 10K}} = 9,8 K\Omega$$

↖ (No es la Z_o verdadera)

$$\Delta V = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{i_{b1}} \cdot \frac{i_{b1}}{V_i} = (50 \cdot Z_o) \left(\frac{1}{2K} \right) = 245$$

$$\Delta I = \frac{I_o}{I_i} = \frac{I_o}{i_{b1}} \cdot \frac{i_{b1}}{I_i} = \left(\frac{50 \cdot Z_o}{2K + 500K} \right) \left(\frac{Z_i}{2K} \right) = 0,3168$$


$$\beta = \frac{I_F}{V_o}$$

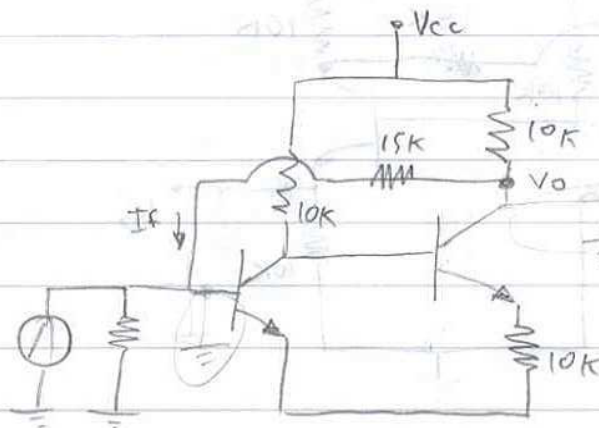

Tensión en
Base b

Entrada $\rightarrow V_o = 0$


Salida $\rightarrow V_i = 0$

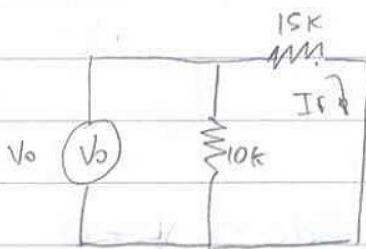

$$\Rightarrow I_F = V_o \cdot \frac{10K}{25K} \Rightarrow \frac{I}{V_o} = \frac{10}{25} = 0,4$$

$$F_m = \frac{V_o}{I_i} = \frac{V_o}{i_{b1}} \cdot \frac{i_{b1}}{I_i} = \left(50 \cdot \frac{10K}{10K + 502K} \cdot 502K \right) \cdot \left(\frac{Z_i}{2K} \right) = 159,15 \cdot 10^3$$


Ejercicio N° 15 :

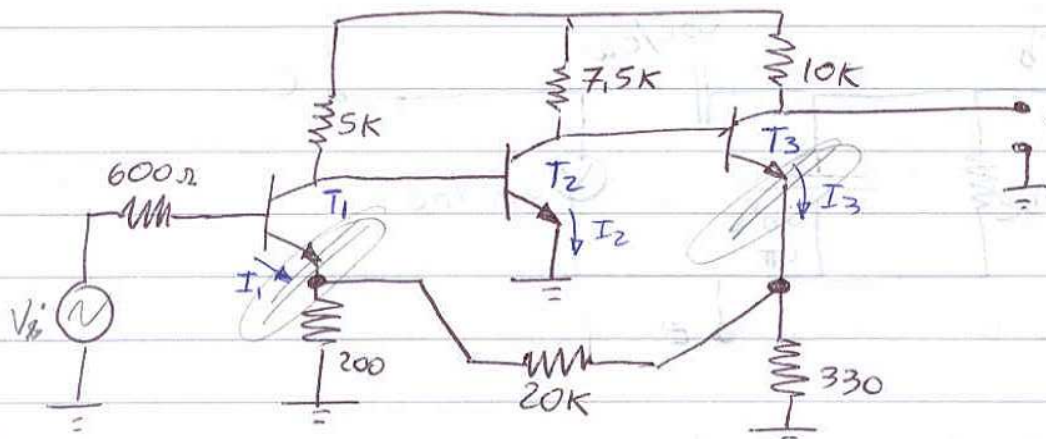

$$\left. \begin{aligned} I_1 &= 250 \mu A \\ I_2 &= 1 mA \\ I_3 &= 500 \mu A \end{aligned} \right\}$$

$$h_{fe} = 100 \text{ (total)}$$

Corriente en serie

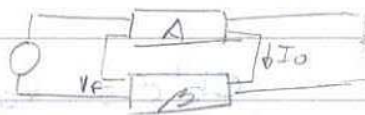

$$\lambda = \frac{X_F}{X_0} = \frac{V_F}{I_0}$$


$$\text{Entrada} \Rightarrow I_0 = 0$$

$$\text{Salida} \Rightarrow I_i = 0$$

$$h_{ie1} = \frac{25 \text{ mV} \cdot h_{fe}}{I_{C1}} = \frac{25 \text{ mV} \cdot 100}{250 \mu A} = 10 \text{ K}$$

$$h_{ie2} = \frac{25 \text{ mV} \cdot 100}{1 \text{ mA}} = 2,5 \text{ K}$$

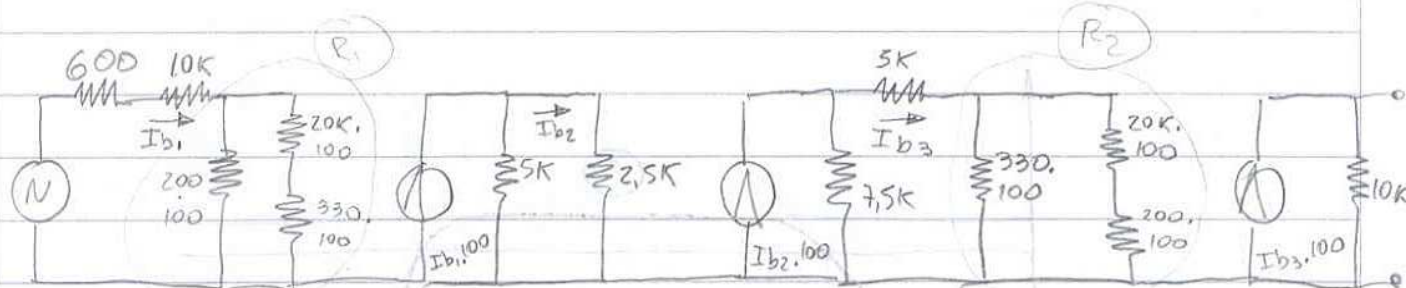
$$h_{ie3} = \frac{25 \text{ mV} \cdot 100}{500 \mu A} = 5 \text{ K}$$



$$R_1 =$$

Respuesta en Frecuencia.

Modelo "π" (otro es el H)

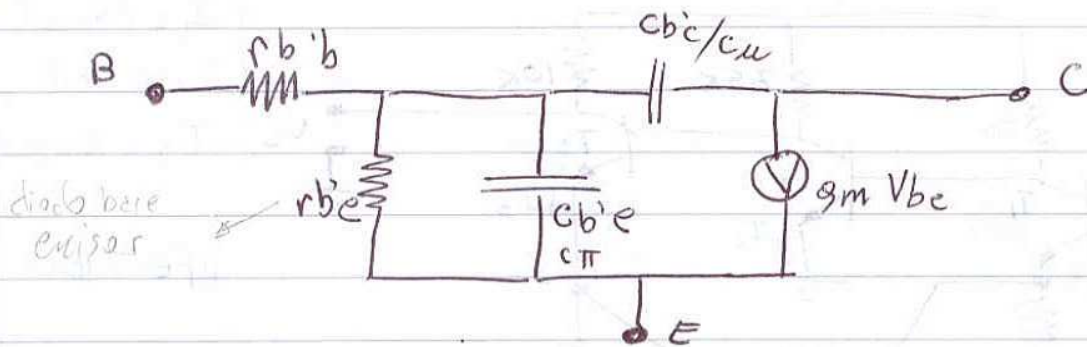



$r_b'b = r_x =$ resistencia dif. base

$$r_b'e = \frac{h_{fe}}{40 I_{E\alpha}}$$


$$c_b'c = C_{cb}^{(1/p)}$$

$$c_b'e = C_{\pi} = \frac{g_m}{\omega_T}$$

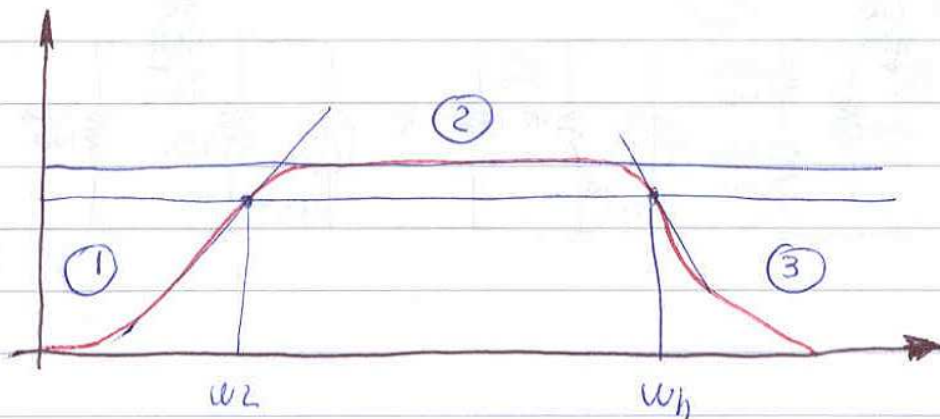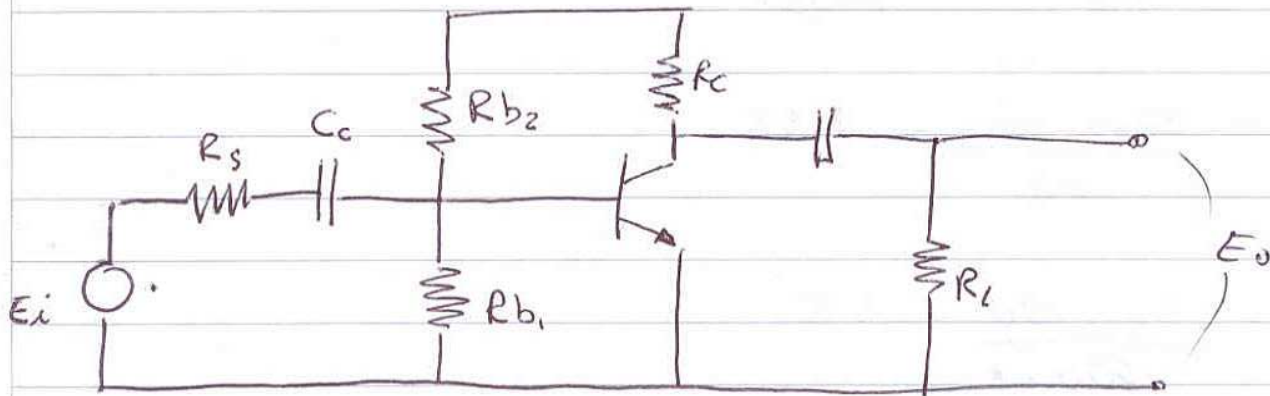
$$g_m = I_{E\alpha} \cdot 40 = \frac{I_{E\alpha}}{25 \text{ mV}}$$



① Circuito equivalente P/ Baja Frecuencia.

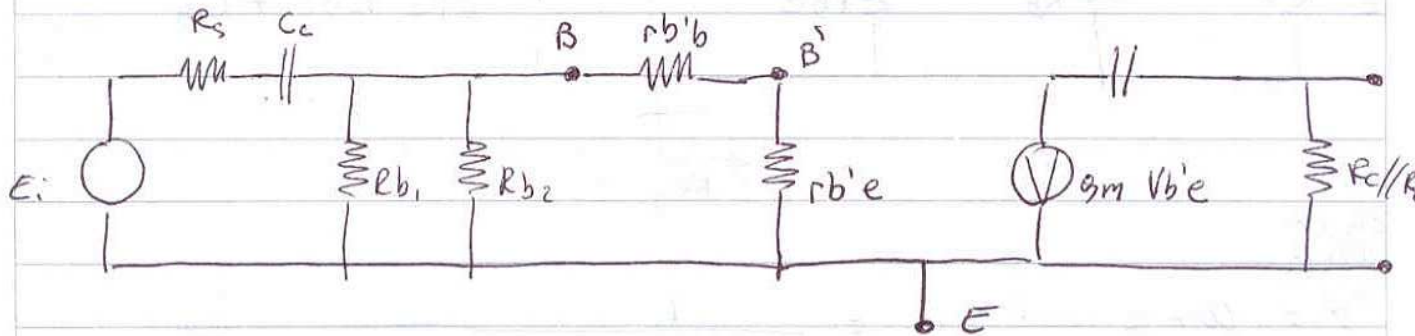CLZ

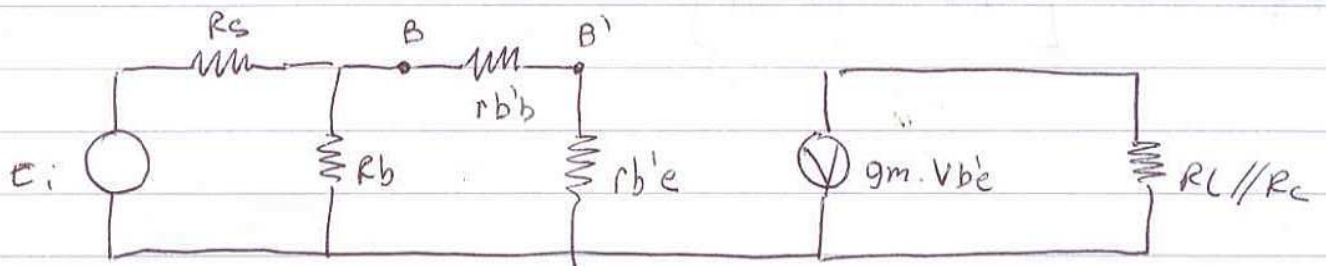
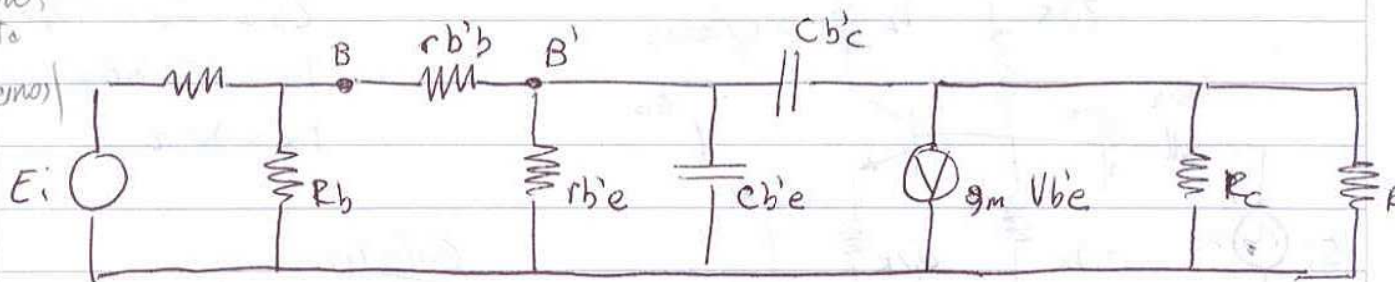
② Circuito equivalente P/ Frecuencias Medias.

 ΔV_m


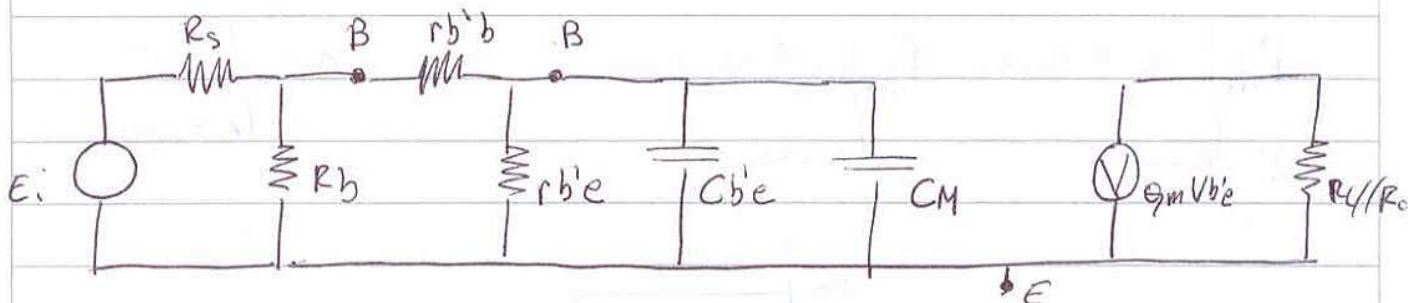
③ Circuito equivalente para alta frecuencia.

CLZ


(no tenemos
en cuenta
los cap
externos)



$\Downarrow \approx$ (sustituyendo)



(CAPACIDAD DE MILLER) $C_M = C_{b'c} (1 + g_m R_L || R_c)$

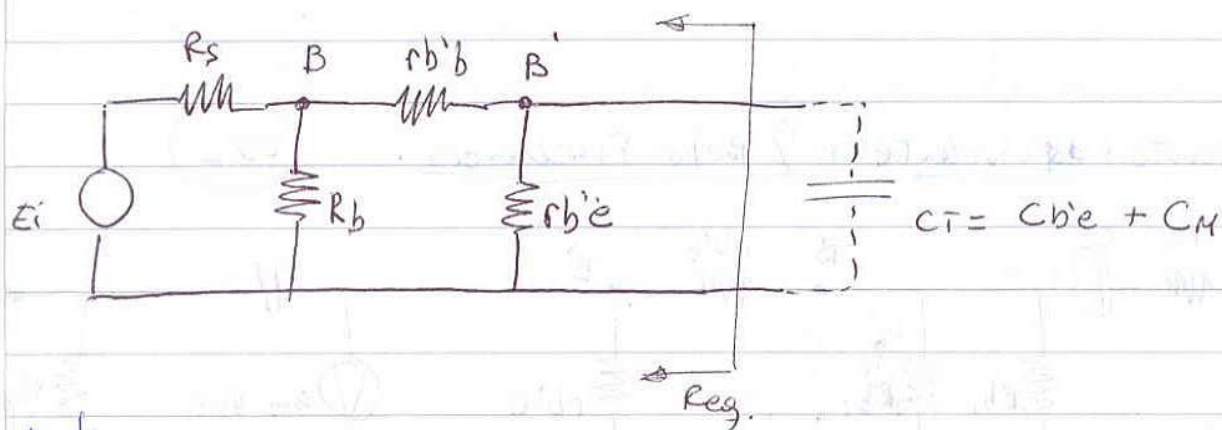


cte de
Tiempo

$$\omega_H = \frac{1}{R_{eq} \cdot C_T} = \frac{1}{R_{eq} [C_{b'e} + C_{b'e} (1 + \beta R_L)]}$$

$$R_{eq} = r_{b'e} \parallel [r_{b'b} + (R_s \parallel R_b)]$$

Ejercicio N°1 : Resp. en Frec.

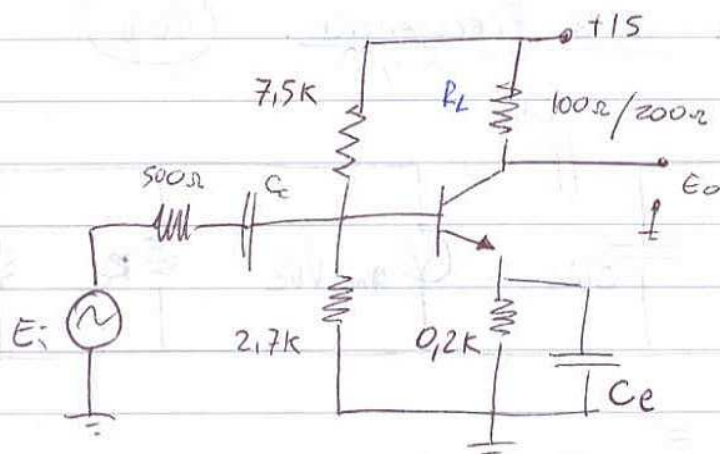

Datos: $\beta = 80$

$C_{b'e} = C_{b'e} = 3.5 \text{ pF}$

$f_T = 750 \text{ MHz}$


$r_x = 30 \Omega$

Calcular:

$$\Delta V_{m1} = ? \quad R_L = 100 \Omega$$


$$f_{H1} = ? \quad 5.6 \text{ MHz} \quad f_{H2} = ? \quad 3.68 \text{ MHz} \quad R_L = 200 \Omega$$
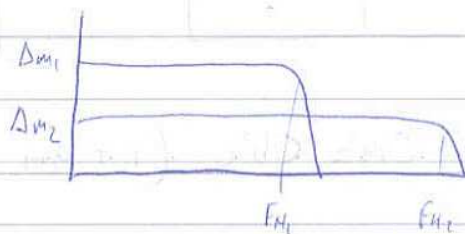
$$\Delta V_{m2} = ? \quad R_L = 200 \Omega$$



Frecuencias Medias
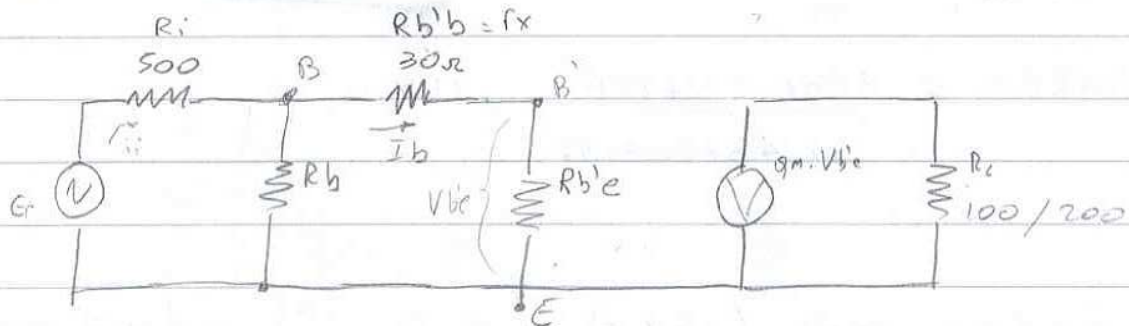
$$V_{bb} - V_{be} = I_{BQ} (R_b + R_{b'e})$$



$$R_b = R_{b1} // R_{b2} = \frac{7.5 \cdot 2.7}{7.5 + 2.7} \text{ K} = 1.98 \text{ K}$$

$$V_{bb} = \frac{V_{cc} \cdot R_1}{R_1 + R_2} = \frac{15 \cdot 2.7}{7.5 + 2.7} = 3.97 \text{ V}$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{bb} - V_{be}}{R_b + R_{b'e}} = \frac{3.97 - 0.7}{\frac{1.98 \text{ K}}{80} + 0.2 \text{ K}} = 14.55 \text{ mA}$$

$$R_{b'e} = \frac{h_{fe}}{40 I_{BQ}} = \frac{25 \text{ mV} \cdot h_{fe}}{I_{BQ}} = \frac{25 \text{ mV} \cdot 80}{14.55 \text{ mA}} = 137.5 \Omega$$

$$g_m = \frac{I_{BQ}}{25 \text{ mV}} = \frac{14.55 \text{ mA}}{25 \text{ mV}} = 0.582$$

$$\Delta V_m = \frac{V_o}{V_i} = \left(\frac{V_o}{V_{be}} \right) \cdot \left(\frac{V_{be}}{I_b} \right) \cdot \left(\frac{I_b}{V_i} \right) = (g_m R_c) (R_{b'e}) \left(\frac{R_b // (R_{b'b} + R_{b'e})}{[R_i + R_b // (R_{b'b} + R_{b'e})] \cdot [R_{b'b} + R_{b'e}]} \right)$$


$$\Delta v_{m1} = (0,582 \cdot 100) (137,5) \left(\frac{154}{(900 + 154) \cdot (30 + 137)} \right)$$

$$= (58,2) (137,5) (1,41 \cdot 10^{-3}) = \boxed{11,25}$$

$$R_b // (R_{b'b} + R_{b'e}) = \frac{1,98k \cdot (30 + 137)}{1,98 + 30 + 137} = 154$$


$$\Delta v_{m2} = (0,582 \cdot 200) (137,5) (1,41 \cdot 10^{-3}) = \boxed{22,48}$$

(FALTA, esta mas ADELANTE) ⊗

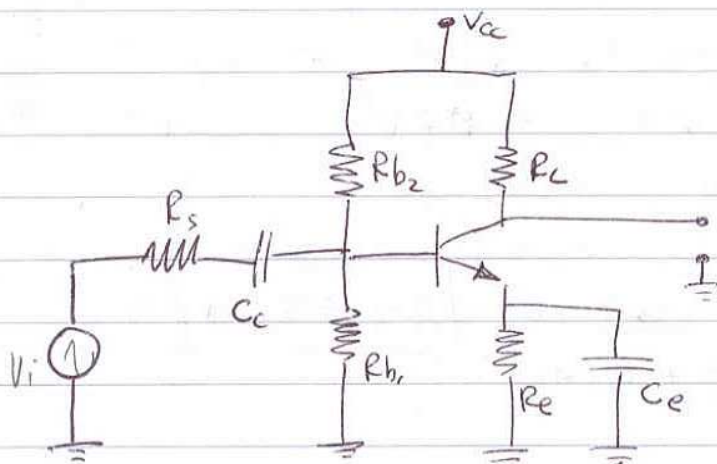

15/08/06


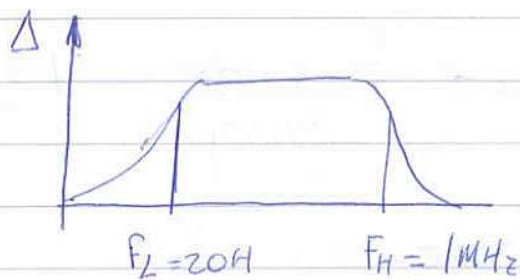
Datos: $R_s = 1k$
 $R_e = 0,3k$
 $R_{b1} // R_{b2} = 10k$
 $I_{CQ} = 2,5mA$
 $V_{CEQ} = 5V$
 $h_{fe} = 40$
 $r_{b'b} = 100\Omega$
 $f_T = 200MHz$
 $C_{b'c} = 5pF$



Calcular C_c , C_e , V_{cc} , R_L
 10μF 50μF 8,1V 934

Alto $F \rightarrow R_E$

FECHA

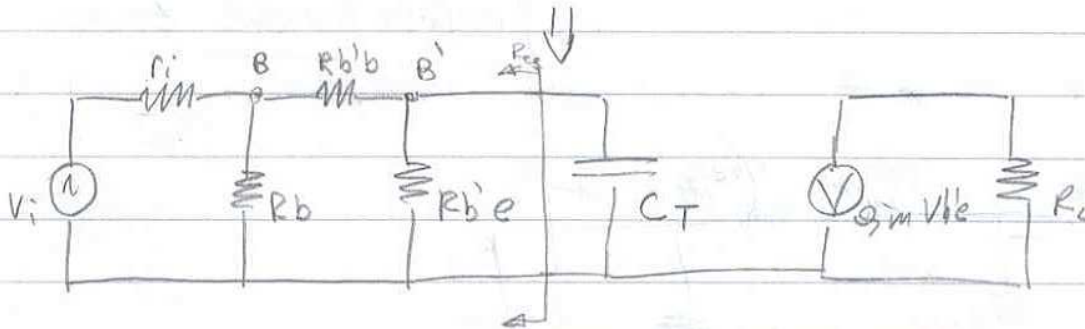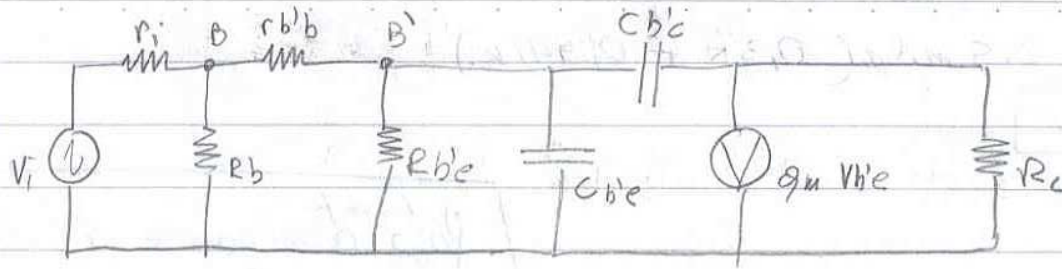

$$C_T = C_{b'e} + C_M = C_{b'e} + C_{b'c} (1 + g_m R_L) \Rightarrow$$

$$\textcircled{6} R_L = \left(\frac{C_T - C_{b'e}}{C_{b'c}} - 1 \right) \frac{1}{g_m} = \left(\frac{555 \cdot 10^{-12} - 79,6 \cdot 10^{-12}}{5 \cdot 10^{-12}} - 1 \right) \frac{1}{0,1} = \boxed{941 \Omega}$$

$$\textcircled{4} W_H = \frac{1}{R_{eq} \cdot C_M} \Rightarrow C_M = \frac{1}{R_{eq} \cdot 2\pi f_H} = \frac{1}{286 \cdot 2\pi \cdot 1 \text{ MHz}} = \boxed{555 \text{ pF}}$$

$$\textcircled{2} R_{eq} = R_{e'} \parallel [R_{b'b} + (R_i \parallel R_b)]$$

$$= 400 \parallel [100 + (1 \text{ K} \parallel 10 \text{ K})]$$

$$= \boxed{286}$$

$$\textcircled{1} R_{e'} = \frac{h_{fe}}{40 I_{CQ}} = \frac{40}{40 \cdot 2,5 \text{ mA}} = 400 \Omega$$

$$\textcircled{3} g_m = \frac{I_{EQ}}{25 \text{ mV}} = \frac{2,5 \text{ mA}}{25 \text{ mV}} = 0,1$$

$$\textcircled{5} C_{b'e} = \frac{g_m}{\omega_T} = \frac{g_m}{2\pi \cdot F_T} = \frac{0,1}{2\pi \cdot 200 \text{ MHz}} = \boxed{79,6 \text{ pF}}$$

$$V_{CC} = V_{CEQ} + I_{CQ} (R_E + R_L)$$


$$= 5V + 2.5mA (0.3K + 0.941K)$$

$$V_{CC} = 8.10V$$

Polo dominante el del capacitor de Emisor

P/BF


$$\omega_L = \omega_{ce}$$

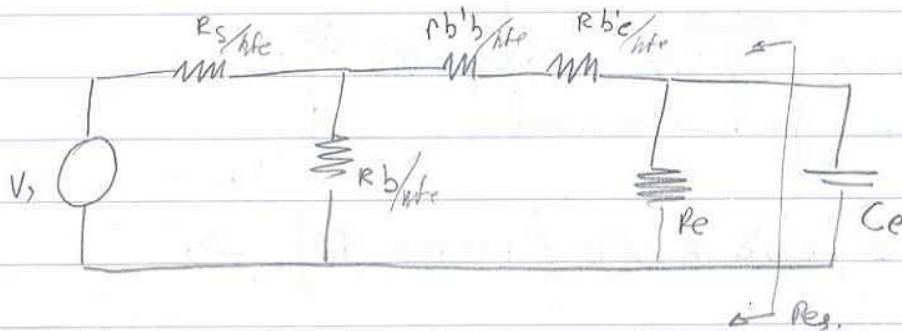

$$\omega_L = \frac{1}{R_{eq} \cdot C_e} \Rightarrow C_e = \frac{1}{\omega_L R_{eq}}$$


$$R_{eq} = R_E // \frac{(R_b'b + R_b'e)}{hfe + 1} + R_b // R_s =$$

P/Ce

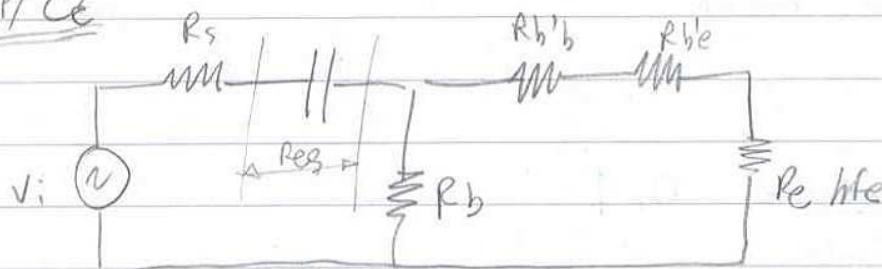


$$X_{Ce} = \frac{1}{\omega C_e}$$
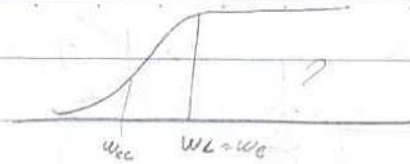
$$U_{cc} = \frac{U_c}{10} = \frac{1}{R_{eq} \cdot C_c}$$




$$R_{eq} = R_s + R_b // (R_b' + R_e' + R_e h_{fe})$$

Amplificadores de Potencia "Clase B"

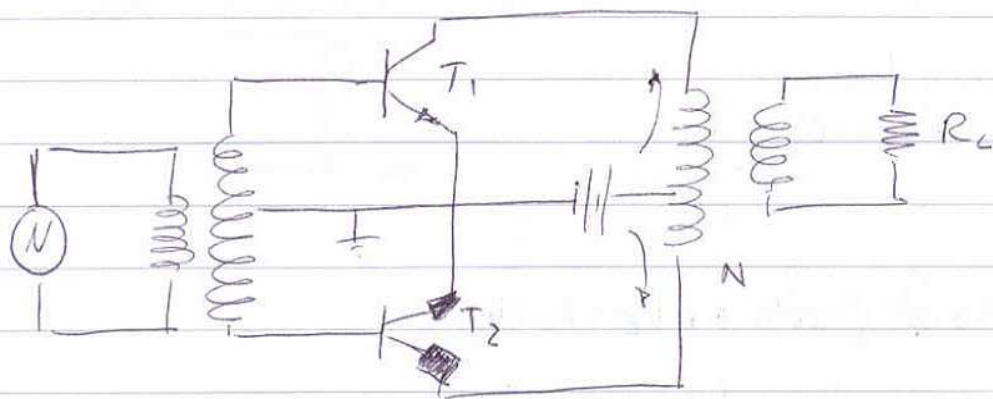


Push-Pull

$$R'_L = N^2 R_L$$

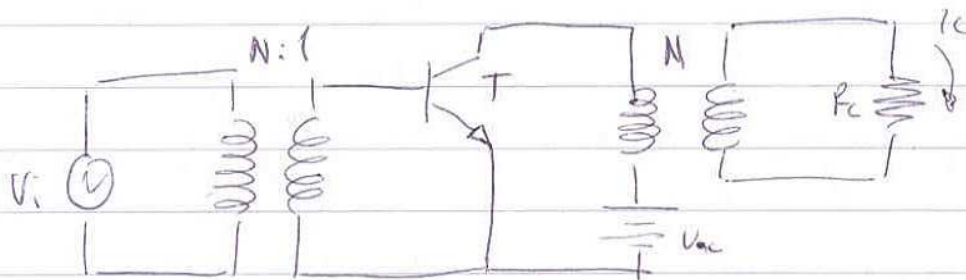

Para CC $V_{CC} = V_{CE}$
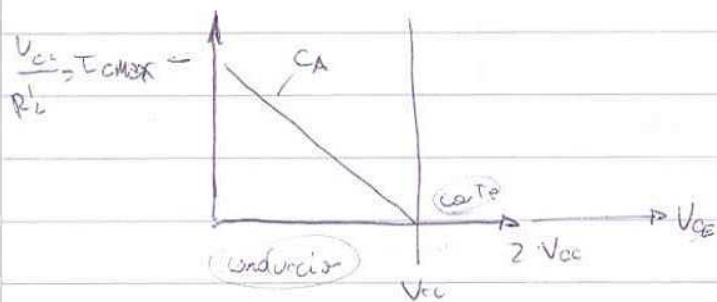
$$P/CA \Rightarrow V_{CE} = V_{CC} + N \cdot V_L$$



Si T_V conduce $V_{CE} = 0$

$$V_{CC} = -N V_L$$

$$V_{CC} = I_{C_{max}} R'_L$$

$$I_{C_{max}} = \frac{V_{CC}}{R'_L}$$


Ecuaciones de Potencia:

$$P_{CC} = 2 P_C + P_L$$

Potencia en fuente Pot. en Colector Pot. en carga

Pot. suministrada por la fuente:
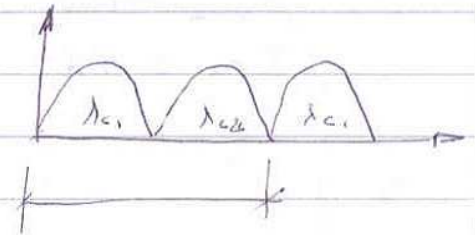
$$P_{CC} = \frac{2}{\pi} \frac{V_{CC}^2}{R'_L} = 0,636 \frac{V_{CC}^2}{R'_L}$$




Pot max en carga:

$$P_{L,max} = \frac{V_{CC}^2}{2 R'_L}$$

Pot Max en colector:

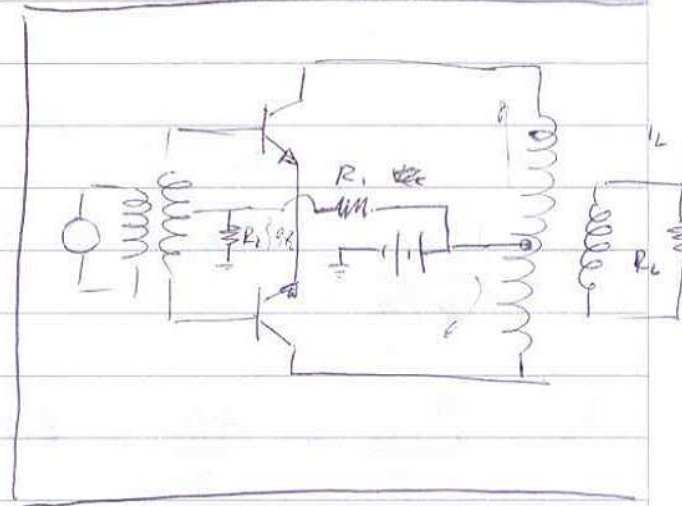
$$P_{C,max} = 0,1 \frac{V_{CC}^2}{R'_L}$$



$$\eta_{max} = \frac{P_L}{P_{CC}} = 78,5 \%$$

$$FM = \frac{P_{C,max}}{P_{L,max}} = \frac{1}{5}$$

Ejercicio:

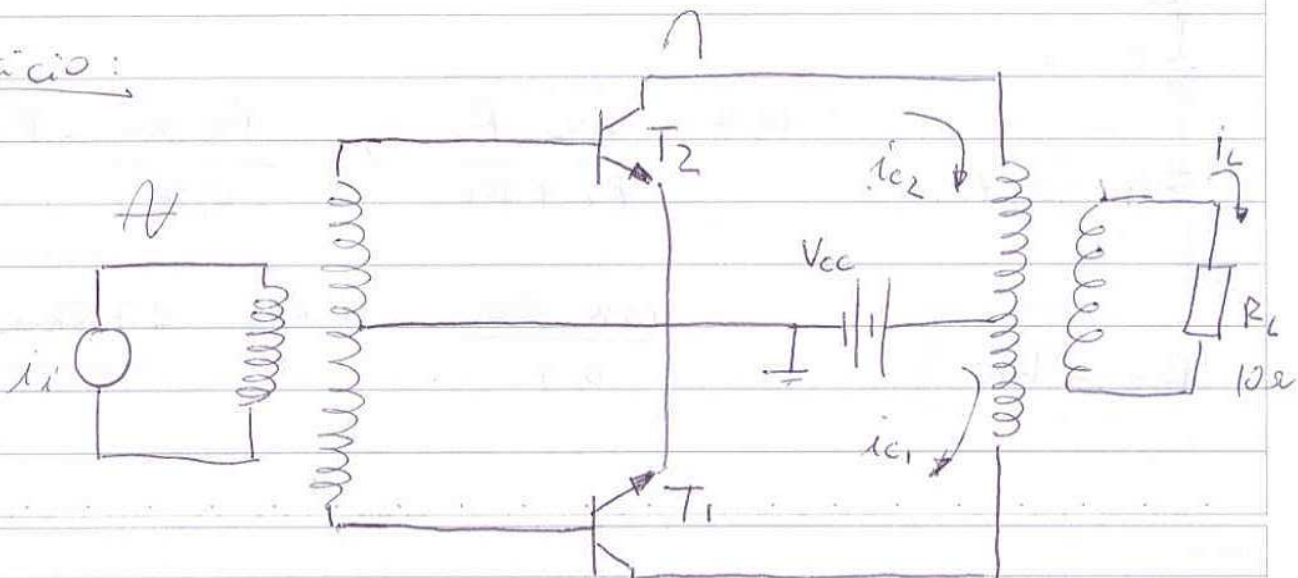

Dados: $R_L = 10 \Omega$



Calcular

$$P_{\text{max}} = 4 \text{ W}$$

$$\beta_{V_{CEQ}} = 40 \text{ V}$$

$$I_{CQ} = 1 \text{ A}$$

V_{CC} , N , red ole
pre polarizacii

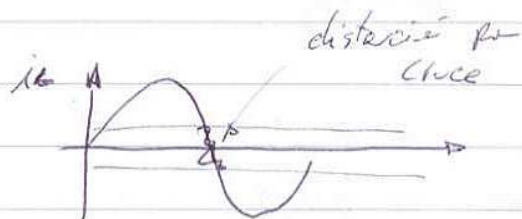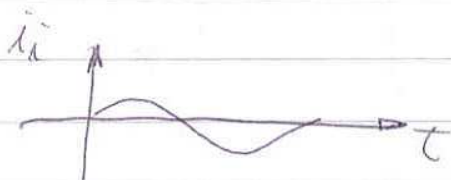


$$P_{\text{max}} = \frac{P_{\text{max}}}{\text{FM}} = P_{\text{max}} \cdot 5 = 4 \text{ W} \cdot 5 = \underline{20 \text{ W}}$$

$$V_{CE} = \frac{\beta_{V_{CEQ}}}{2} = \frac{40 \text{ V}}{2} = 20 \text{ V}$$

$$I_{\text{max}} = \frac{V_{CC}}{R_L} = \frac{V_{CC}}{N^2 R_L} = 2 \text{ A}$$
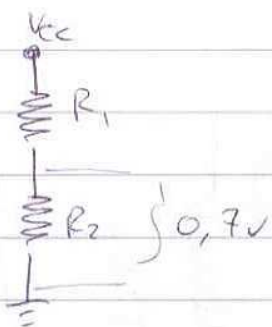
$$N^2 = \frac{V_{CC}}{I_{\text{max}} R_L} = \frac{20 \text{ V}}{1 \text{ A} \cdot 10 \Omega} = 2 \Rightarrow N = \sqrt{2}$$



$$0,7 = \frac{V_{CC} R_2}{R_2 + R_1} \Rightarrow \frac{R_2 V_{CC} - R_2 = R_1}{0,7}$$

$$\boxed{R_2 = 10 \text{ K}}$$

$$\frac{10 \text{ K} \cdot 20 \text{ V}}{0,7} - 10 \text{ K} = \boxed{275 \text{ K} \Omega = R_1}$$