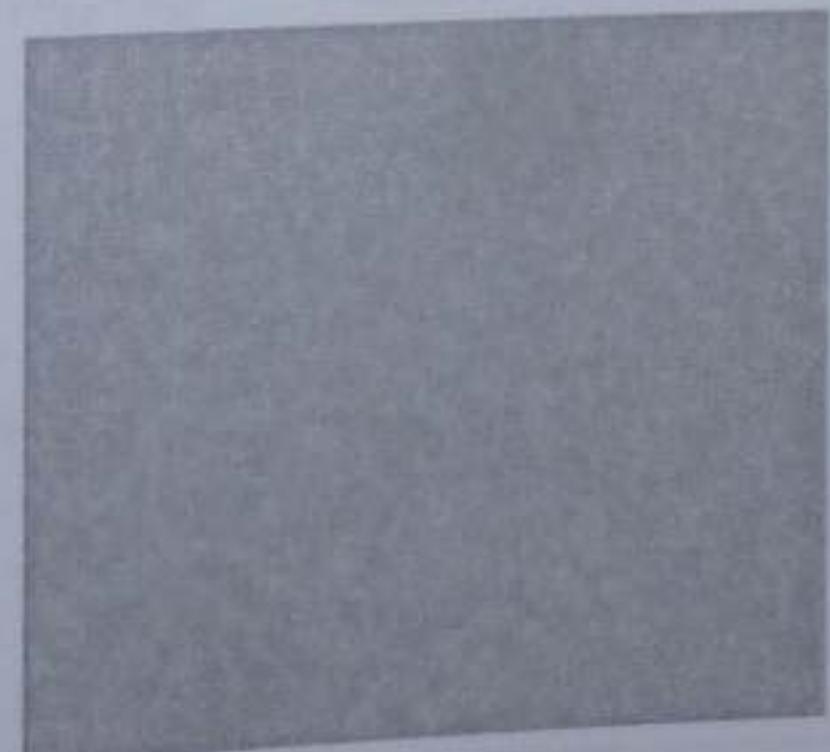


Anexo

SOLUCIONES



Solución N° 001

$$a) V_{CC} = \left(I_{CQ_2} + \frac{2 \cdot I_{CQ_2}}{\beta} \right) \cdot R_b + V_{be} = I_{CQ_2} \cdot \left(\frac{\beta+2}{\beta} \right) \cdot R_b + V_{be}$$

$$I_{CQ_2} \cong \frac{V_{CC}-V_{be}}{R_b} = \frac{12V-0,7V}{5K\Omega} = \frac{11,3V}{5K\Omega} \cong 2,26mA$$

$$V_{CEQ_2} = V_{CC} - I_{CQ_2} \cdot R_C = 12V - 2,26mA \cdot 1,5K\Omega = 12V - 3,39V = 8,61V$$

$$I_{CQ_1} = I_{CQ_2} = 2,26mA \quad (\text{Espejo de corriente})$$


$$V_{CEQ_1} = V_{be} = 0,7V \quad (T_1 \text{ como diodo})$$

$$b) I_{CQ_2MES} = \frac{V_{CC}}{R_C + (R_C//R_L)} = \frac{12V}{1,5K\Omega + 1K\Omega} = \frac{12V}{2,5K\Omega} = 4,8mA \cong \frac{V_{CC}-V_{be}}{R'_b}$$

$$R'_b = \frac{V_{CC}-V_{be}}{I'_{CQ_2}} = \frac{12V-0,7V}{4,8mA} = 2354,16\Omega$$

$$c) V'_{CEQ_2} = V_{CC} - I'_{CQ_2} \cdot R_C = 12V - 4,8mA \cdot 1,5K\Omega = 12V - 7,2V = 4,8V$$

d)

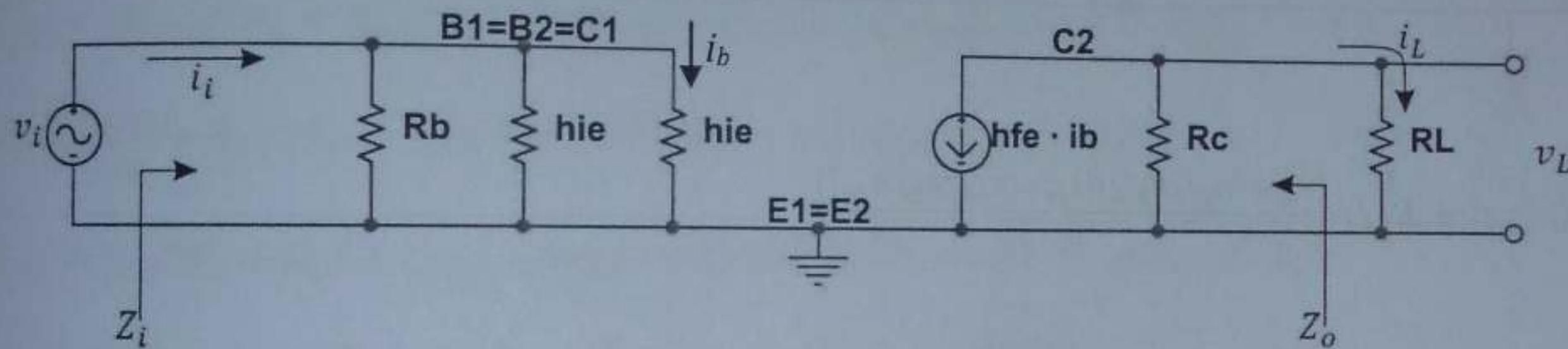

$$e) h'_{ie} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ}} = \frac{25mV \cdot 100}{4,8mA} = 520,83\Omega$$

$$Z'_i = R'_b // \frac{h'_{ie}}{2} = 2354,16\Omega // 260,416\Omega = 234,5\Omega$$

$$f) A'_i = \frac{i'_L}{i'_i} = \frac{i'_L}{i'_b} \cdot \frac{i'_b}{i'_i} = - \frac{R_C}{R_C + R_L} \cdot h_{fe} \cdot \frac{R'_b // h'_{ie}}{R'_b // h'_{ie} + h'_{ie}} \cong - \frac{1,5K\Omega}{4,5K\Omega} \cdot 100 \cdot \frac{426,48\Omega}{947,31\Omega} \cong -15$$

$$g) \Delta I'_{CQ} = \frac{k \cdot \Delta T}{R'_b} = \frac{2,5 \frac{mV}{^{\circ}C} \cdot 100^{\circ}C}{2354,16\Omega} \cong 0,1mA$$

$$\frac{\Delta I'_{CQ}}{I'_{CQ}} \cdot 100\% = \frac{0,1mA}{4,8mA} \cdot 100\% \cong 2,1\%$$

Solución N° 002

$$a) I_{CQMES} = \frac{V_{CC}}{R_e + R_e // R_L}$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} \cdot R_e$$

$$P_{C_{\max}} = V_{CC} \cdot I_{CQ} - I_{CQ}^2 \cdot R_e$$

$$R_b = \frac{\beta \cdot R_e}{10}$$

$$V_{bb} = \frac{I_{CQ}}{\beta} \cdot R_b + V_{be} + I_{CQ} \cdot R_e$$


$$R_1 = \frac{R_b}{\frac{V_{bb}}{V_{CC}}}$$

$$R_2 = \frac{V_{CC}}{V_{bb}} \cdot R_b$$

$$I_{DQ} = \frac{\frac{V_{CC}}{2} - V_{GSQ}}{R_S}$$

$$V_{DSQ} = V_{CC} - I_{DQ}(R_d + R_s)$$

b)

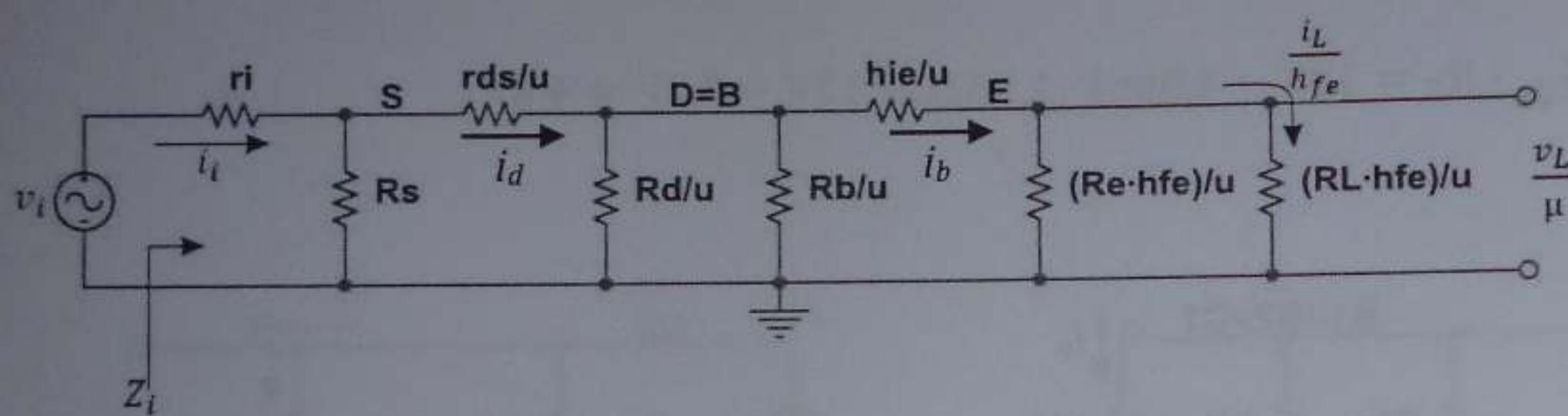


$$R_b = R_1 // R_2$$

$$h_{ie} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ}}$$

$$Z_i = r_i + R_s // \left\{ \frac{r_{ds} + (R_d // R_b) // [h_{ie} + (R_e // R_L) \cdot h_{fe}]}{\mu} \right\}$$

c)

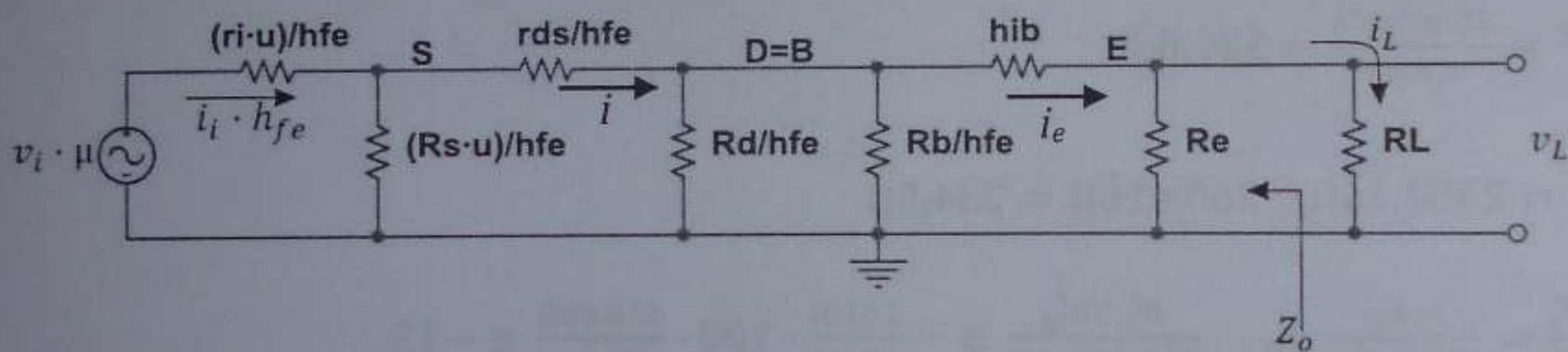

$$Z_o = R_e // \left\{ h_{ib} + \frac{(R_d // R_b) // [r_{ds} + (r_i // R_s) \cdot \mu]}{h_{fe}} \right\}$$

$$d) A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_e} \cdot \frac{i_e}{i} \cdot \frac{i}{i_i} = \frac{R_e}{R_e + R_L} \cdot \frac{\frac{R_d // R_b}{h_{fe}}}{\frac{R_d // R_b}{h_{fe}} + h_{ib} + R_e // R_L} \cdot h_{fe} \cdot \frac{\frac{R_s \cdot \mu}{h_{fe}}}{\frac{R_s \cdot \mu}{h_{fe}} + \frac{r_{ds}}{h_{fe}} + \left[\frac{R_d // R_b}{h_{fe}} // (h_{ib} + R_e // R_b) \right]}$$

$$A_P = A_i^2 \cdot \frac{R_L}{Z_i}$$

Solución N° 003

$$a) V_{GSQ} = V_{GG} - I_{DQ} \cdot R_S = \frac{V_{DD}}{2} - I_{DQ} \cdot R_S$$

$$V_{DD} = I_{DQ}(R_d + R_s) + V_{DSQ}$$

$$V_{DD} = 2 \cdot (V_{GSQ} + I_{DQ} \cdot R_S) = I_{DQ} \cdot (R_d + R_S) + V_{DSQ}$$

$$R_S = R_d + \frac{V_{DSQ}}{I_{DQ}} - \frac{2V_{GSQ}}{I_{DQ}} \quad (1)$$


para MES:

$$I_{dmax} = I_{DQ}$$

$$V_{dsmax} = V_{DSQ}$$

$$I_{DQ} = V_{DSQ} / (R_S + R_d // R_L)$$
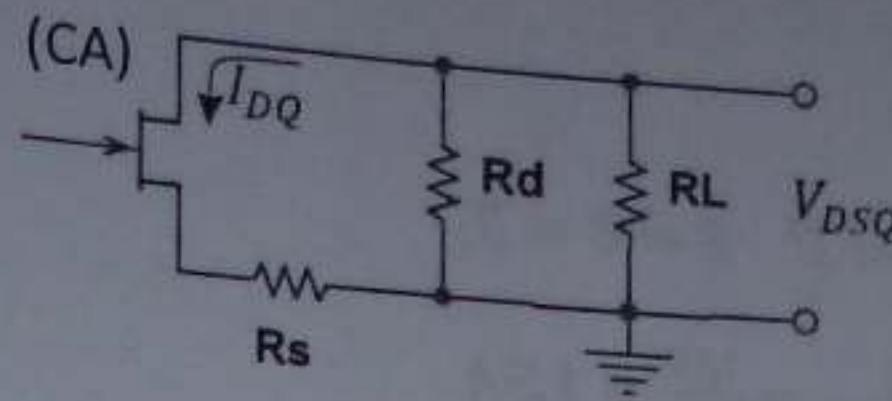
$$R_S = \frac{V_{DSQ}}{I_{DQ}} - R_d // R_L \quad (2)$$



Igualando (1) y (2):

$$\frac{V_{DSQ}}{I_{DQ}} - R_d // R_L = R_d + \frac{V_{DSQ}}{I_{DQ}} - \frac{2V_{GSQ}}{I_{DQ}}$$

$$\frac{2V_{GSQ}}{I_{DQ}} = R_d + R_d // R_L$$


$$I_{DQ} = 2V_{GSQ} / (R_d + R_d // R_L) = (2 \cdot 6V) / (3K + 1K) = 12V / 4K = 3mA$$

$$R_S = \frac{V_{DSQ}}{I_{DQ}} - R_d // R_L = 3,3V / 3mA - 1K\Omega = 1,1K\Omega - 1K\Omega = 100\Omega$$

$$V_{DD} = I_{DQ} (R_d + R_S) + V_{DSQ} = 3mA \cdot 3,1K\Omega + 3,3V = 9,3V + 3,3V = 12,6V$$

$$\text{Si: } R_1 = R_2 \therefore R_1 = R_2 = 2 \cdot R_g = 2 \cdot Z_i = 2 \cdot 90K\Omega = 180K\Omega$$

b)

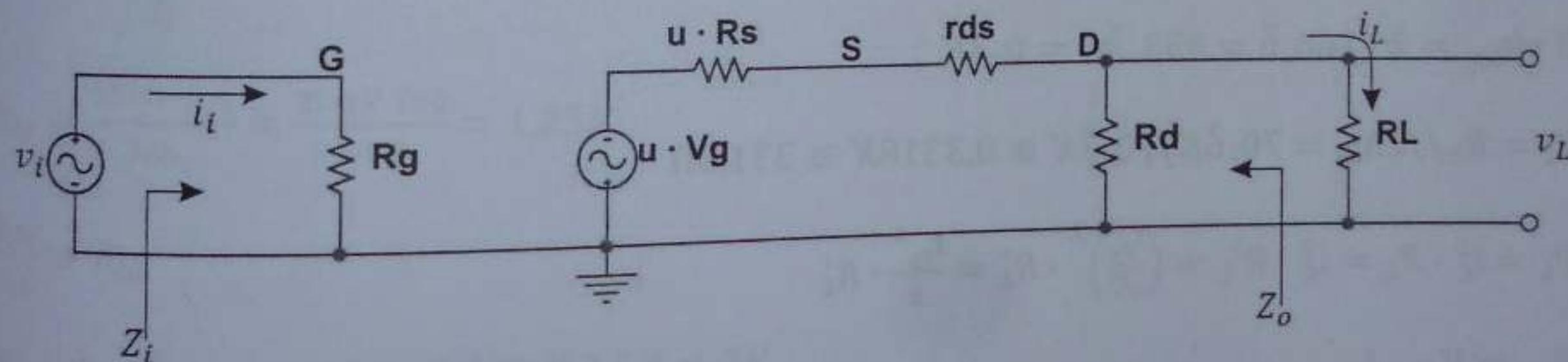

$$|A_v| = \frac{\mu (R_d // R_L)}{R_S \cdot \mu + r_{ds} + R_d // R_L}$$

$$\mu = \frac{R_d // R_L}{\frac{R_d // R_L}{|A_v|} - R_S - \frac{1}{g_m}} = \frac{1000\Omega}{250\Omega - 100\Omega - 25\Omega} = \frac{1000\Omega}{125\Omega} = 8$$

$$r_{ds} = \frac{\mu}{g_m} = \frac{8}{40m\Omega^{-1}} = 0,2K\Omega = 200\Omega$$

$$Z_o = (R_S \cdot \mu + r_{ds}) // R_d = 1K\Omega // 3K\Omega = 750\Omega$$

$$A_P = A_v^2 \cdot \frac{Z_i}{R_L} = 16 \cdot \frac{90K\Omega}{1,5K\Omega} = 16 \cdot 60 = 960$$

a) $V_{CEQ_2} = V_{CC} = 12V$

$$V_{CEQ_1} = V_{CEQ_2} - V_{be} = 12V - 0,7V = 11,3V$$

$$R_{CC} = 0$$


$$R_{CA} = N^2 \cdot R_L = 2^2 \cdot 2 = 8 = R'_L$$

$$I_{CQ2MES} = \frac{V_{CC}}{R_{CC} + R_{CA}} = \frac{12V}{8\Omega} = 1,5A$$

$$I_{CQ_1} \cong I_{BQ_2} = \frac{I_{CQ2MES}}{\beta} = \frac{1500mA}{100} = 15mA$$

$$R_b = \frac{V_{CC} - 2 \cdot V_{be}}{I_{CQ_2}} \cdot \beta^2 = \frac{12V - 1,4V}{1500mA} \cdot 10000 = \frac{10,6V}{15mA} \cdot 100 = 70,6K$$

b)

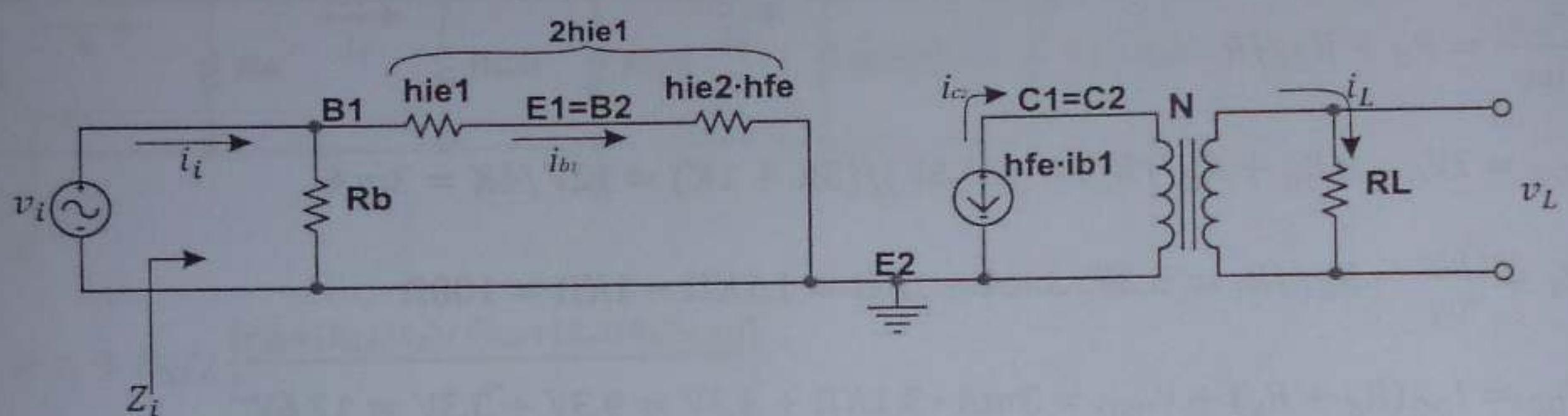

c) $h_{ie1} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ_1}} = \frac{25mV \cdot 100}{15mA} = 166,6\Omega$

$$h_{ie_1} = h_{ie_2} \cdot h_{fe}$$

$$2 \cdot h_{ie_1} = 2 \cdot 166,6 = 333,2\Omega = 0,3K$$

$$Z_i = R_b // 2h_{ie} = 70,6K // 0,3K \cong 0,3318K \cong 331,8\Omega$$

d) $P_L = i_L^2 \cdot R_L = i_C^2 \cdot R'_L = \left(\frac{i_{c_2}}{\sqrt{2}}\right)^2 \cdot R'_L = \frac{i_{c_2}^2}{2} \cdot R'_L$

$$P_{CC} = V_{CC} \cdot I_{CQ_2}$$

$$\eta_2 = \frac{P_L}{P_{CC}} = \frac{i_{c_2}^2 R'_L}{2V_{CC} \cdot I_{CQ_2}}$$

$$\hat{i}_{c_2} = \sqrt{\frac{\eta_2 \cdot 2V_{CC} \cdot I_{CQ_2}}{R'_L}} = \sqrt{\frac{0,3 \cdot 2 \cdot 12 \cdot 1,5}{8}} = \sqrt{1,35} \cong 1,16A < 1,5A$$

$$P_{C_2} = P_{CC} - P_L = V_{CC} \cdot I_{CQ} - \frac{i_{c_2}^2 R'_L}{2} = 12V \cdot 1,5A - \frac{(1,16A)^2 \cdot 8\Omega}{2} \cong 18W - 5,38W \cong 12,62W$$

e) $|A_i| = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_{c_2}} \cdot \frac{i_{c_2}}{i_{b_1}} \cdot \frac{i_{b_1}}{i_i} = N \cdot hfe^2 \cdot \frac{R_b}{R_b + 2h_{ie_1}} = 2 \cdot 10000 \cdot \frac{70,6K}{71K} \cong 19906$

$$i_i = \frac{i_L}{|A_i|} = \frac{2320mA}{19906} \cong 0,11655mA \cong 116,55\mu A$$

$$\hat{v}_i = \hat{i}_i \cdot Z_i \cong 0,11655mA \cdot 331,8\Omega \cong 38,67mV$$

Solución N° 005


a) $I_{CQ_3} = \frac{V_{CC}-V_{be}}{\frac{R_{b3}+R_e}{\beta}} = \frac{6V-0,2V}{\frac{45K}{100}+1K} = \frac{5,8V}{1,45K} = 4mA$

$$I_{CQ_1} = I_{CQ_2} = \frac{I_{CQ_3}}{2} = \frac{4mA}{2} = 2mA$$

b) $R_b = \frac{R_1}{2} = \frac{20K}{2} = 10K$

$$V_{bb} = \frac{V_{CC}}{2} = 3V$$

$$R_1 = R_2$$

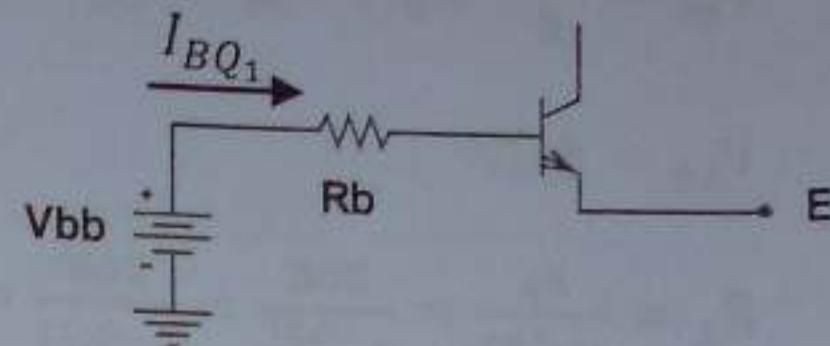


$$V_E = -V_{be} - \frac{I_{CQ_1}}{\beta} \cdot R_b + V_{bb} = -0,2V - \frac{2000\mu A}{100} \cdot 10K + 3V = 2,6V$$

$$V_{CEQ_1} = V_{CC} - I_{CQ_1} \cdot R_C - V_E = 6V - 2mA \cdot 0,5K - 2,6V = 2,4V$$

$$V_{CEQ_2} = V_{CEQ_1} = 2,4V \quad (\text{por simetría})$$

$$V_{CEQ_3} = V_E - I_{CQ_3} \cdot R_e + V_{CC} = 2,6V - 4mA \cdot 1K + 6V = 4,6V$$

c)

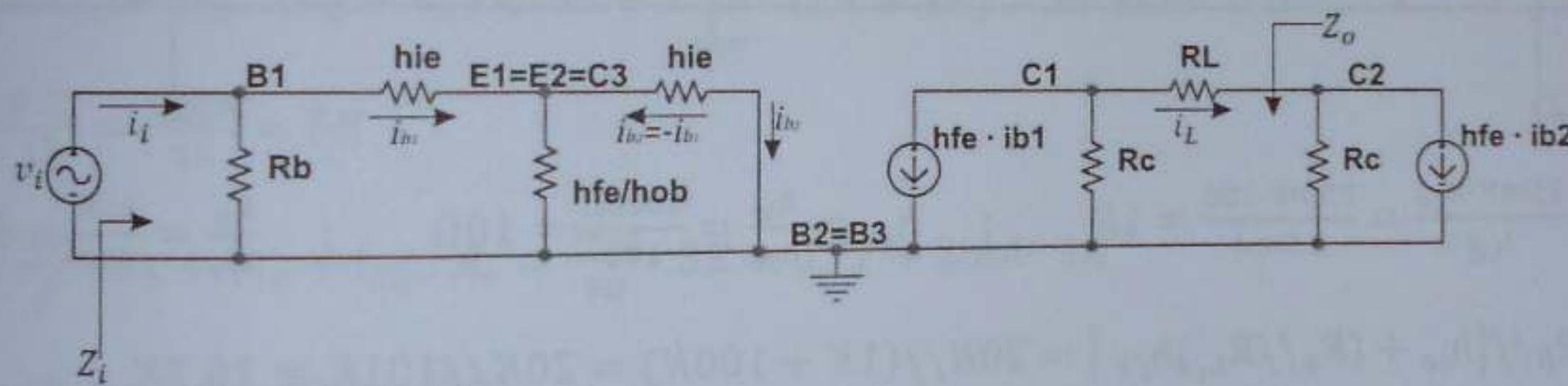

$$h_{ie} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ_1}} = \frac{25mV \cdot 100}{2mA} = 1,25K$$

$$\frac{h_{fe}}{h_{ob}} \gg h_{ie}$$

d) $Z_i = R_b // 2h_{ie} = (10K \cdot 2,5K) / 12,5K = 2K$

e) $Z_o = 2 \cdot R_C = 2 \cdot 0,5K = 1K$

f) $i_L = -h_{fe} \cdot i_{b1} \cdot \frac{R_C}{2R_C+R_L} + h_{fe} \cdot i_{b2} \cdot \frac{R_C}{2R_C+R_L} = -2h_{fe} \cdot i_{b1} \cdot \frac{R_C}{2R_C+R_L}$

$$|A_i| = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_{b1}} \cdot \frac{i_{b1}}{i_i} = 2 \cdot h_{fe} \cdot \frac{R_C}{2R_C+R_L} \cdot \frac{R_b}{R_b+2h_{ie}} = 2 \cdot 100 \cdot \frac{0,5K}{1K+3K} \cdot \frac{10K}{10K+2,5K} = 20$$

Solución N° 006

a) $R_{CC} = R_C + R_e = 3K + 2K = 5K$

$$R_{CA} = R_C // R_{L_2} + R_e // R_{L_1} = 3K // 6K + 2K // 2K = 2K + 1K = 3K$$

$$I_{CQMES} = \frac{V_{CC}}{R_{CC} + R_{CA}} = \frac{20V}{5K + 3K} = \frac{20V}{8K} = 2,5mA$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_e) = 20V - 2,5mA \cdot 5K = 20V - 12,5V = 7,5V$$

$$R_b = \frac{\beta \cdot R_e}{10} = \frac{100 \cdot 2K}{10} = 20K$$


$$V_{bb} = \frac{I_{CQ}}{\beta} \cdot R_b + V_{be} + I_{CQ} \cdot R_e = \frac{2,5mA}{100} \cdot 20K + 0,7V + 2,5mA \cdot 2K = 0,5V + 0,7V + 5V$$

$$V_{bb} = 6,2V$$

$$R_1 = \frac{R_b}{1 - \frac{V_{bb}}{V_{CC}}} = \frac{20K}{1 - \frac{6,2V}{20V}} = \frac{20K}{1 - 0,31} = \frac{20K}{0,69} \cong 29K$$

$$R_2 = \frac{V_{CC}}{V_{bb}} \cdot R_b = \frac{20V}{6,2V} \cdot 20K \cong 64,5K$$

b)

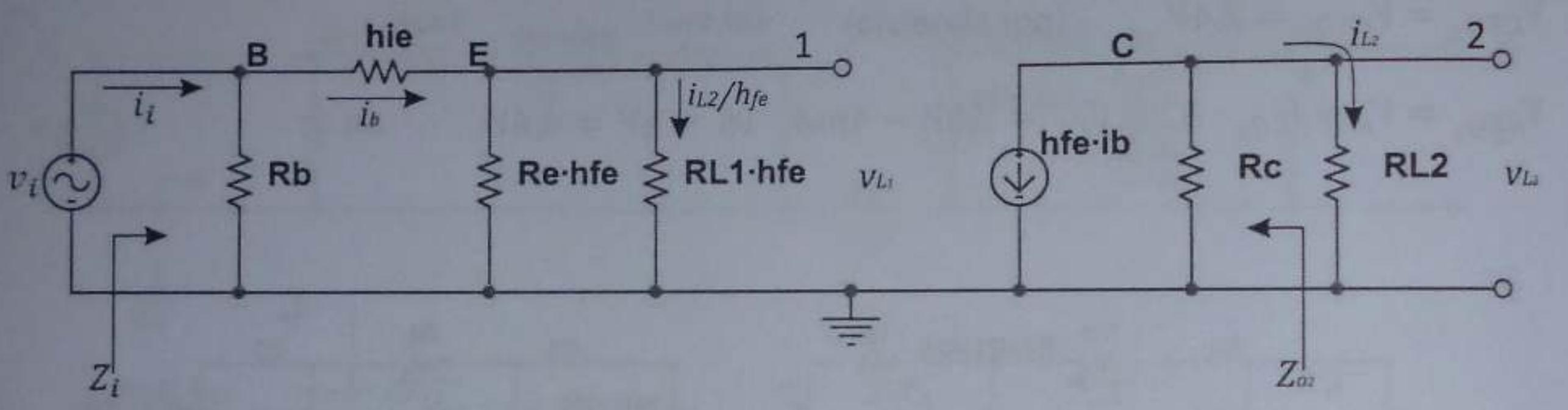

$$h_{ie} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ}} = \frac{25mV \cdot 100}{2,5mA} = 1K \quad ; \quad h_{ib} = \frac{h_{ie}}{h_{fe}} = \frac{1000\Omega}{100} = 10\Omega \quad ; \quad \frac{R_b}{h_{fe}} = \frac{20K}{100} = 0,2K$$

$$c) Z_i = R_b // [h_{ie} + (R_e // R_{L_1})h_{fe}] = 20K // (1K + 100K) = 20K // 101K \cong 16,7K$$

$$Z_{o_1} = R_e // h_{ib} = 2K // 10\Omega \cong 9,9\Omega$$

$$Z_{o_2} = R_C = 3K$$

$$d) A_{i_1} = \frac{i_L}{i_t} = \frac{i_L}{i_e} \cdot \frac{i_e}{i_t} = \frac{R_e}{R_e + R_{L_1}} \cdot h_{fe} \cdot \frac{R_b / h_{fe}}{\frac{R_b}{h_{fe}} + h_{ib} + R_e // R_{L_1}} = \frac{2K}{2K+2K} \cdot 100 \cdot \frac{0,2K}{0,2K + 0,01K + 1K}$$

$$A_{i_1} = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot \frac{0,2}{1,21} \cong 8,2645$$

$$\hat{i}_{L_1 \text{máx}} = \frac{I_{CQ}}{2} = \frac{2,5mA}{2} = 1,25mA$$

$$\hat{i}_{i_1 \text{máx}} = \frac{i_{L_1 \text{máx}}}{A_{i_1}} \cong \frac{1250\mu A}{8,2645} = 151,25\mu A$$

$$e) \hat{v}_{L_1 \text{máx}} = I_{CQ}(R_e // R_{L_1}) = 2,5mA \cdot 1K = 2,5V$$

$$\hat{v}_{L_2 \text{máx}} = I_{CQ}(R_C // R_{L_2}) = 2,5mA \cdot 2K = 5V$$

$$f) \text{Para que sea inversor de fase: } R_e // R_{L_1} = R_C // R_{L_2}$$

$$1K = \frac{3K \cdot R_{L_2}}{3K + R_{L_2}}$$

$$3K + R_{L_2} = 3K \cdot R_{L_2}$$

$$R_{L_2} = \frac{3K}{2} = 1,5K$$

$$\therefore \text{ahora: } v_{L_1} = -v_{L_2} \quad ; \quad |v_{L_1}| = |v_{L_2}|$$

$$\text{y como } R_{L_1} \neq R_{L_2} \therefore |A_{i_1}| \neq |A_{i_2}|$$

pues: $i_{L_1} \neq i_{L_2}$ para la misma i_i .

Solución Nº 007

$$\text{a) } R_{CC} = R_C + R_e = 2K + 1K = 3K$$

$$R_{CA} = R_e // R_{L_1} + R_C // R_{L_2} = 1K // 1K + 2K // 2K = 0,5K + 1K = 1,5K$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_{CC} + R_{CA}} = \frac{9V}{3K + 1,5K} = 2mA$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = \frac{2000\mu A}{50} = 40\mu A$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} \cdot (R_C + R_e) = 9V - 2mA \cdot (2K + 1K) = 9V - 6V = 3V$$

$$R_b = \frac{\beta \cdot R_e}{10} = \frac{50 \cdot 1K}{10} = 5K$$


$$V_{bb} = \frac{I_{CQ}}{\beta} \cdot R_b + V_{be} + I_{CQ} \cdot R_e = \frac{2mA}{50} \cdot 5K + 0,7V + 2mA \cdot 1K$$

$$V_{bb} = (0,2 + 0,7 + 2)V = 2,9V$$

$$R_1 = \frac{R_b}{1 - \frac{V_{bb}}{V_{CC}}} = \frac{5K}{1 - \frac{2,9V}{9V}} = \frac{5K}{0,67} \cong 7,38K$$

$$R_2 = \frac{V_{CC}}{V_{bb}} \cdot R_b = \frac{9V}{2,9V} \cdot 5K \cong 15,52K$$


b)

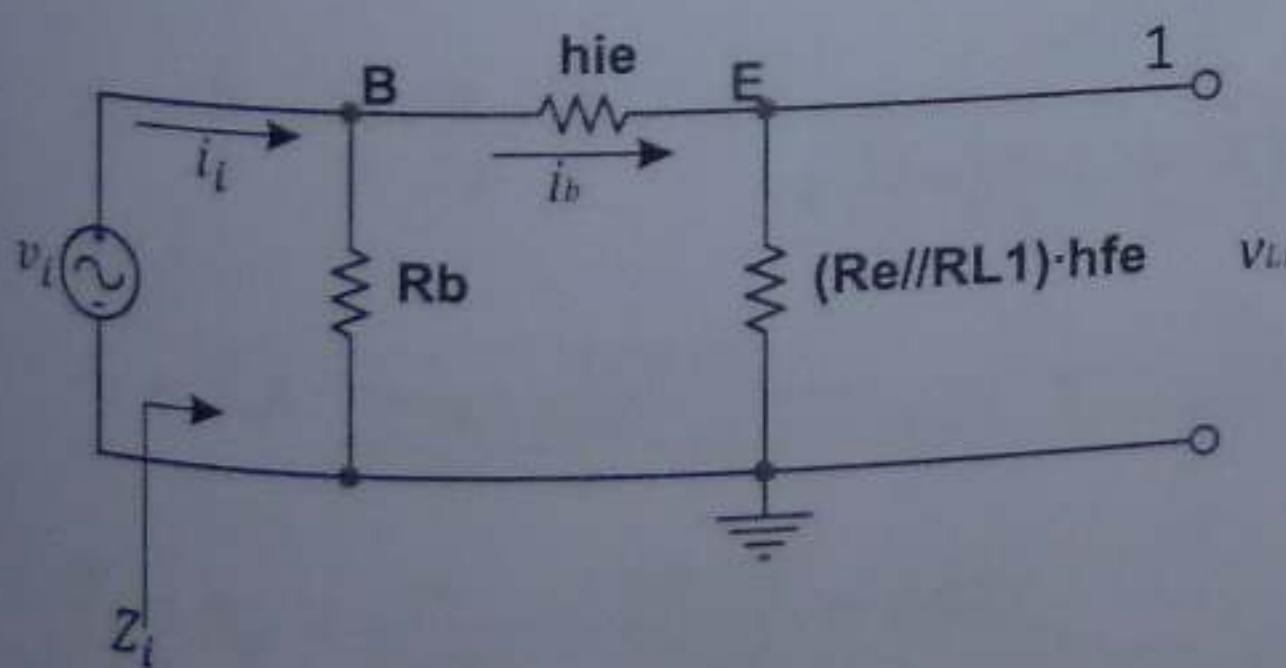

$$h_{ie} = \frac{25mV \cdot \beta}{I_{CQ}} = \frac{25mV \cdot 50}{2mA} = 625\Omega$$

$$h_{ib} = \frac{h_{ie}}{h_{fe}} = \frac{625\Omega}{50} = 12,5\Omega$$
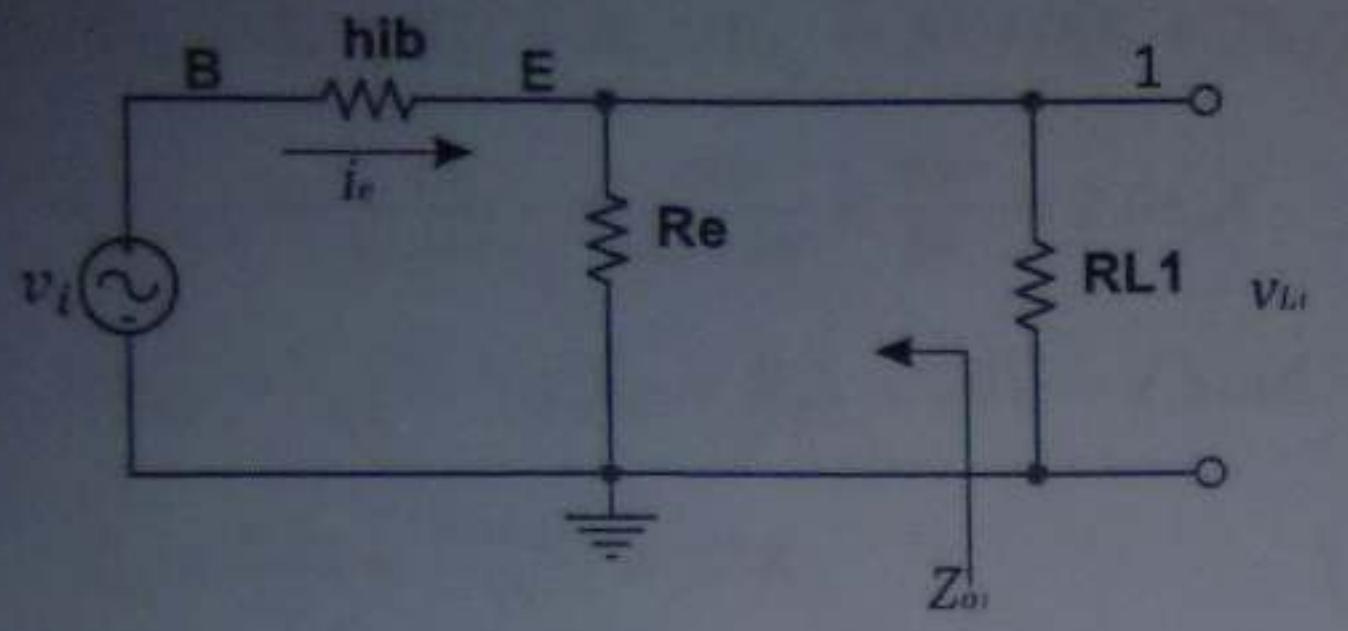
$$Z_i = R_b // [h_{ie} + (R_e // R_{L1}) \cdot h_{fe}] = 5K // 25,625K \cong 4,18K$$



$$Z_{o_1} = R_e // h_{ib} = 1K // 12,5\Omega \cong 12,35\Omega$$


$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{N^2 \cdot R_L}$$

$$b) R_D = \left(\frac{V_{CC} - V_{BEQ}}{I_{CQ}} \right)$$

$$c) \text{Como } R_1 =$$

$$V_{GSQ} = V_{GG}$$
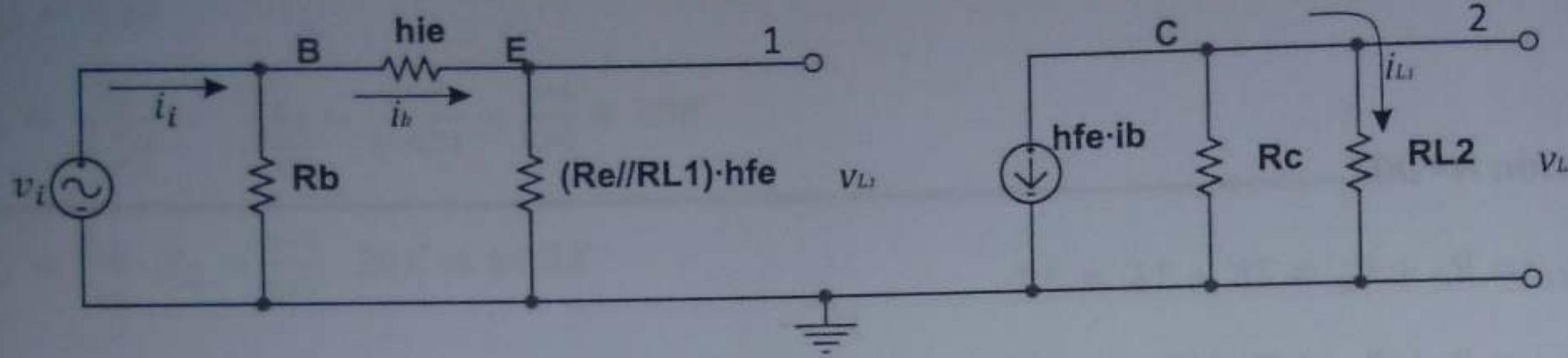
$$R_d = \frac{V_{CC} - V_{BEQ}}{I_{DQ}}$$



$$A_{i_2} = \frac{i_{L_2}}{i_i} = \frac{i_{L_2}}{i_b} \cdot \frac{i_b}{i_i} = -h_{fe} \cdot \frac{R_C}{R_C + R_{L_2}} \cdot \frac{R_b}{R_b + h_{ie} + (R_e // R_{L_1})h_{fe}} = -50 \cdot \frac{2K}{2K+2K} \cdot \frac{5K}{5K+0,625K+25K}$$

$$A_{i_2} = -4,08$$

$$\hat{i}_{L_2} = \frac{\hat{i}_{C_2}}{2} = \frac{I_{CQ}}{2} = 1mA = \hat{i}_{L_1}$$

$$\hat{i}_{i_{max}} = \frac{\hat{i}_{L_2}}{|A_{i_2}|} = \frac{1000\mu A}{4,08} \cong 245,1\mu A$$

$$\hat{v}_{i_{max}} = \hat{i}_{i_{max}} \cdot Z_i \cong 0,2451mA \cdot 4,18K \cong 1.02V$$

$$A_{P_2} = A_{i_2}^2 \cdot \frac{R_{L_2}}{Z_i} \cong 4,08^2 \cdot \frac{2K}{4,18K} \cong 7,96 \cong 8$$

$$d) i_{L_2} = i_{L_1} = \frac{\hat{i}_{L_2}}{\sqrt{2}} = \frac{1mA}{\sqrt{2}}$$

$$P_{L_2} = i_{L_2}^2 \cdot R_{L_2} = \frac{(1mA)^2}{2} \cdot 2K = 1mW$$

$$P_{CC} = V_{CC} \cdot I_{CQ} = 9V \cdot 2mA = 18mW$$


$$\eta_2(\%) = \frac{P_{L_2}}{P_{CC}} \cdot 100\% = \frac{1mW}{18mW} \cdot 100\% = 5,5\%$$

$$P_{L_1} = i_{L_1}^2 \cdot R_{L_1} = \frac{(1mA)^2}{2} \cdot 1K = 0,5mW$$

$$\eta_1(\%) = \frac{P_{L_1}}{P_{CC}} \cdot 100\% = \frac{0,5mW}{18mW} \cdot 100\% = 2,7\%$$

$$\begin{cases} i_i = \frac{v_i}{Z_i} & ; & i_{L_1} = i_{L_2} \\ v_{L_1} = \frac{v_{L_2}}{2} & ; & R_{L_1} = \frac{R_{L_2}}{2} \\ |A_{i_1}| = |A_{i_2}| & ; & |A_{v_1}| = \left| \frac{A_{v_2}}{2} \right| \\ P_{L_1} = \frac{P_{L_2}}{2} \end{cases}$$

e)

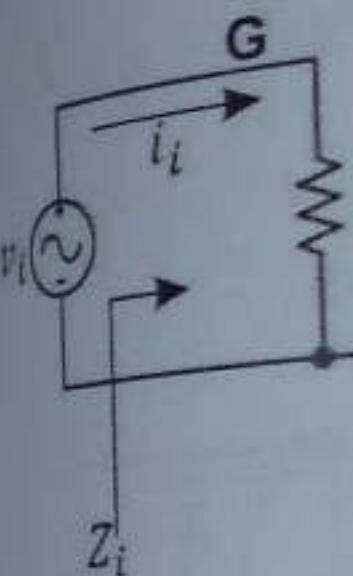

Solución N° 008

a) $V_{CC} = V_{CEQ} = 7,2V$

$$I_{CQ} = \frac{25mV}{h_{ib}} = \frac{25mV}{10m\Omega} = 2,5A$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{N^2 \cdot R_L} ; \quad N = \sqrt{\frac{V_{CC}}{I_{CQ} \cdot R_L}} = \sqrt{\frac{7,2V}{2,5A \cdot 2\Omega}} = 1,2$$


$$b) R_b = \left(\frac{V_{CC} - V_{be}}{I_{CQ}} \right) \cdot \beta = \frac{(7,2 - 0,2)V}{2,5A} \cdot 100 = 280\Omega$$

c) Como $R_1 = R_2$ entonces $V_{GG} = \frac{V_{CC}}{2}$, luego:


$$V_{GSQ} = V_{GG} - I_{DQ} \cdot R_S ; \quad R_S = \frac{\frac{V_{CC}}{2} - V_{GSQ}}{I_{DQ}} = \frac{(3,6 - 3,1)V}{50mA} = 0,01K = 10\Omega$$

$$R_d = \frac{V_{CC} - V_{DSQ}}{I_{DQ}} - R_S = \frac{(7,2 - 5,2)V}{0,05A} - 10\Omega = 40\Omega - 10\Omega = 30\Omega$$

d)

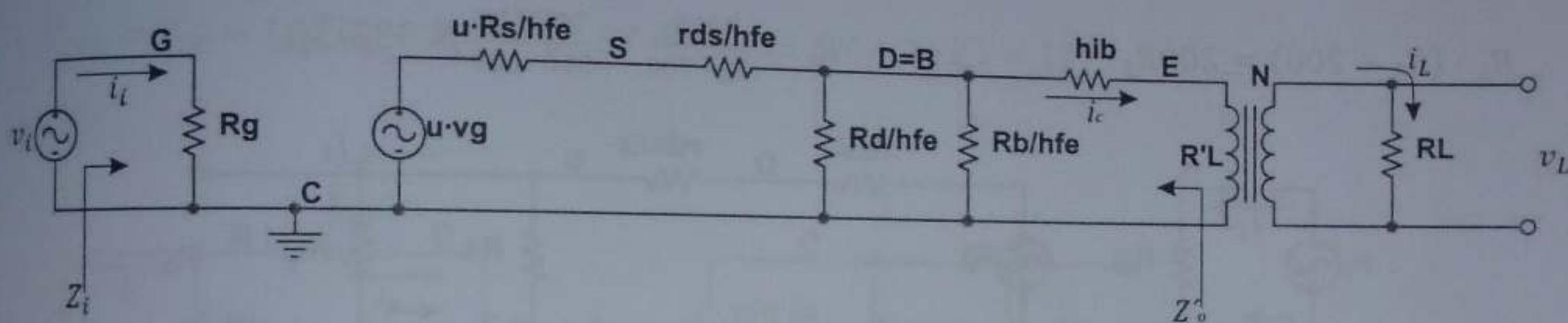

e)

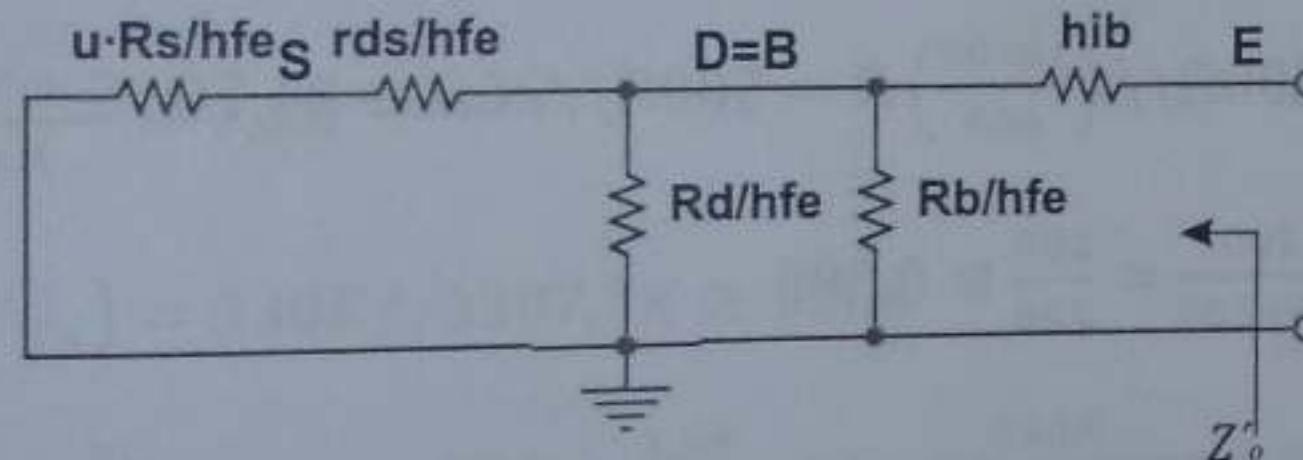

$$Z'_o = h_{ib} + \left[\frac{R_b // R_d}{h_{fe}} // \left(\frac{\mu \cdot R_s + r_{ds}}{h_{fe}} \right) \right] \cong [0,01 + (0,271 // 104)]\Omega \cong (0,01 + 0,27)\Omega \cong 0,28\Omega$$

$$f) R'_L = N^2 \cdot R_L = 1,2^2 \cdot 2\Omega = 2,88\Omega$$

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_C} \cdot \frac{i_C}{v_g} \cdot \frac{v_g}{i_i} = N \cdot \frac{\mu \cdot \left(\frac{R_d // R_b}{h_{fe}} \right)}{\mu \frac{R_s + r_{ds}}{h_{fe}} + \left(\frac{R_d // R_b}{h_{fe}} \right) // (h_{ib} + R'_L)} \cdot \frac{R_g}{\left(\frac{R_d // R_b}{h_{fe}} \right) + h_{ib} + R'_L}$$

$$A_i = 1,2 \cdot \frac{40 \cdot 0,271}{40 \cdot \frac{10}{100} + \frac{10000}{100} + (0,271 // 2,89)} \cdot \frac{R_g}{0,271 + 0,01 + 2,89} \cong \frac{1,2 \cdot 40 \cdot 0,271 \cdot R_g}{104,25 \cdot 3,171} \cong 0,0394 \cdot R_g$$

$$Z_i = R_g \cong \frac{A_i}{0,0394} \cong \frac{78947,8}{0,0394} \cong 2M\Omega$$

$$R_1 = R_2 = 2 \cdot R_g = 2 \cdot 2M = 4M\Omega$$

Solución N° 009

a) $R_g = Z_i = 50K$

$$R_S = -\frac{V_{GSQ}}{I_{DQ}} = -\frac{-5V}{10mA} = 0,5K = 500\Omega$$

$$R_d = \frac{P_{R_d}}{I_{DQ}^2} = \frac{40mW}{(10mA)^2} = 0,4K = 400\Omega$$

$$V_{DD} = V_{DSQ} + I_{DQ} \cdot (R_d + R_S) = 6V + 10mA \cdot (0,4K + 0,5K) = 6V + 9V = 15V$$


$$I_{DQMES} = V_{DD} / (2R_d + R_S + R_S//R_L)$$

$$R_S//R_L = \frac{V_{DD}}{I_{DQ}} - 2R_d - R_S = \frac{15V}{10mA} - 0,8K - 0,5K = 1,5K - 1,3K = 0,2K = 200\Omega$$

$$\frac{R_S \cdot R_L}{R_S + R_L} = 200\Omega \quad ; \quad R_S \cdot R_L = 200R_S + 200R_L$$

$$R_L \cdot (R_S - 200) = 200R_S \quad ; \quad R_L = \frac{200R_S}{R_S - 200} = \frac{200 \cdot 500}{500 - 200} = 333,3\Omega$$

b)

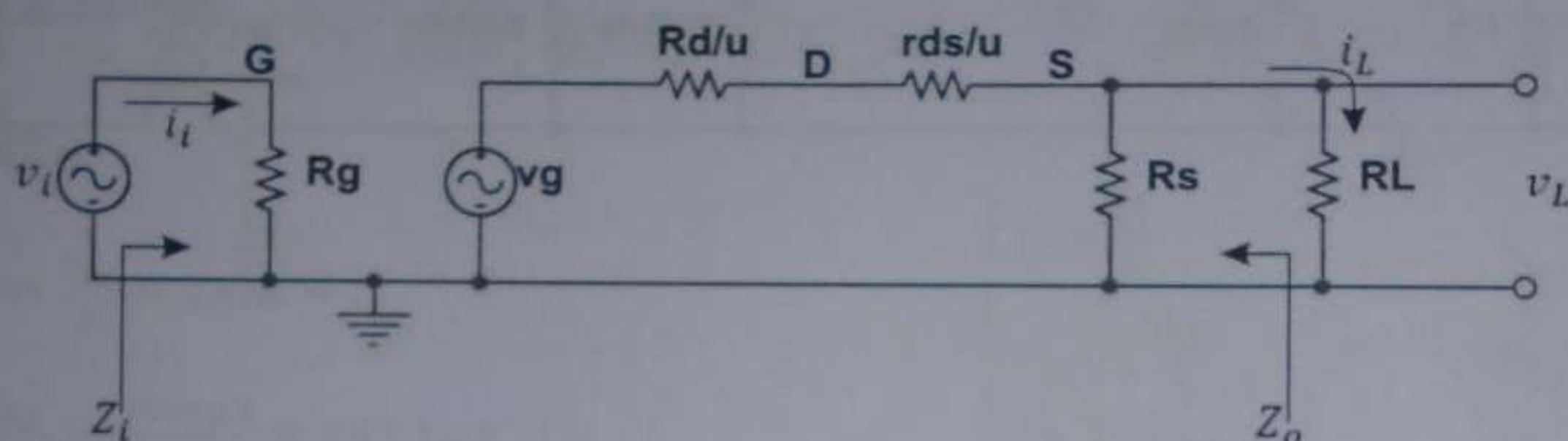

c) $\mu = r_{ds} \cdot g_m = 10K \cdot 40m\Omega^{-1} = 400$

$$Z_o = R_S // \left(\frac{R_S + r_{ds}}{\mu} \right) = 500\Omega // \left(\frac{10400}{400} \right) \Omega = 500\Omega // 26\Omega \cong 24,7\Omega$$

d) $A_v = \frac{R_S // R_L}{R_d + r_{ds} + R_S // R_L} = \frac{200}{26 + 200} = \frac{200}{226} \cong 0,885$

e) $\hat{i}_L = \hat{i}_{L_{max}} = I_{CQ} \cdot \frac{R_S}{R_S + R_L} = 10mA \cdot \left(\frac{500\Omega}{833,3\Omega} \right) = 6mA$

$$A_i = A_v \cdot \frac{Z_i}{R_L} \cong 0,885 \cdot \frac{50K}{0,3K} \cong 132,75$$

$$\hat{i}_{i_{max}} = \frac{\hat{i}_{L_{max}}}{A_i} \cong \frac{6000\mu A}{132,75} \cong 45,2\mu A$$

Solución N° 010

a) $R_C = Z_o = 1,5K$

$$\hat{i}_{L_{max}} = I_{CQ} \cdot \frac{R_C}{R_C + R_L} \quad ; \quad P_{L_{max}} = \frac{1}{2} \cdot \hat{i}_{L_{max}}^2 \cdot R_L = \frac{1}{2} \cdot I_{CQ}^2 \cdot \left(\frac{R_C}{R_C + R_L} \right)^2 \cdot R_L$$

$$I_{CQ} = \frac{R_C + R_L}{R_C} \cdot \sqrt{\frac{2P_{L_{max}}}{R_L}} = \frac{1,5K + 3K}{1,5K} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot 0,16mW}{3K}} = 1mA$$

$$b) V_{CC} = I_{CQ} \cdot (R_C + 2R_e + R_C//R_L) = 2 \cdot \left(\frac{I_{CQ}}{\beta} R_b + V_{be} + I_{CQ} \cdot R_e \right)$$

$$I_{CQ} (R_C + R_C//R_L) + 2I_{CQ} R_e = \frac{2I_{CQ}}{\beta} R_b + 2V_{be} + 2I_{CQ} R_e$$

$$I_{CQ} (R_C + R_C//R_L) = 1mA (1,5K + 1K) = 2,5V = \frac{2I_{CQ}}{\beta} \cdot R_b + 2V_{be} = \frac{2mA}{300} \cdot R_b + 0,3V$$

$$R_b = (2,5V - 0,3V) \cdot \frac{300}{2mA} = 330K$$

$$R_1 = R_2 = 2R_b = 2 \cdot 330K = 660K$$


Por estabilidad es: $R_b = \frac{\beta \cdot R_e}{10}$; $R_e = \frac{10R_b}{\beta} = \frac{10 \cdot 330K}{300} = 11K$

$$I_{CQMES} = \frac{V_{CC}}{R_{CC} + R_{CA}} ; V_{CC} = I_{CQ} \cdot (R_{CC} + R_{CA}) = I_{CQ} (R_C + R_e + R_e + R_C//R_L)$$

$$V_{CC} = 1mA (1,5K + 11K + 11K + 1K) = 1mA \cdot 24,5K = 24,5V$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} (R_C + R_e) = 24,5V - 1mA (1,5K + 11K) = 12V$$

c)

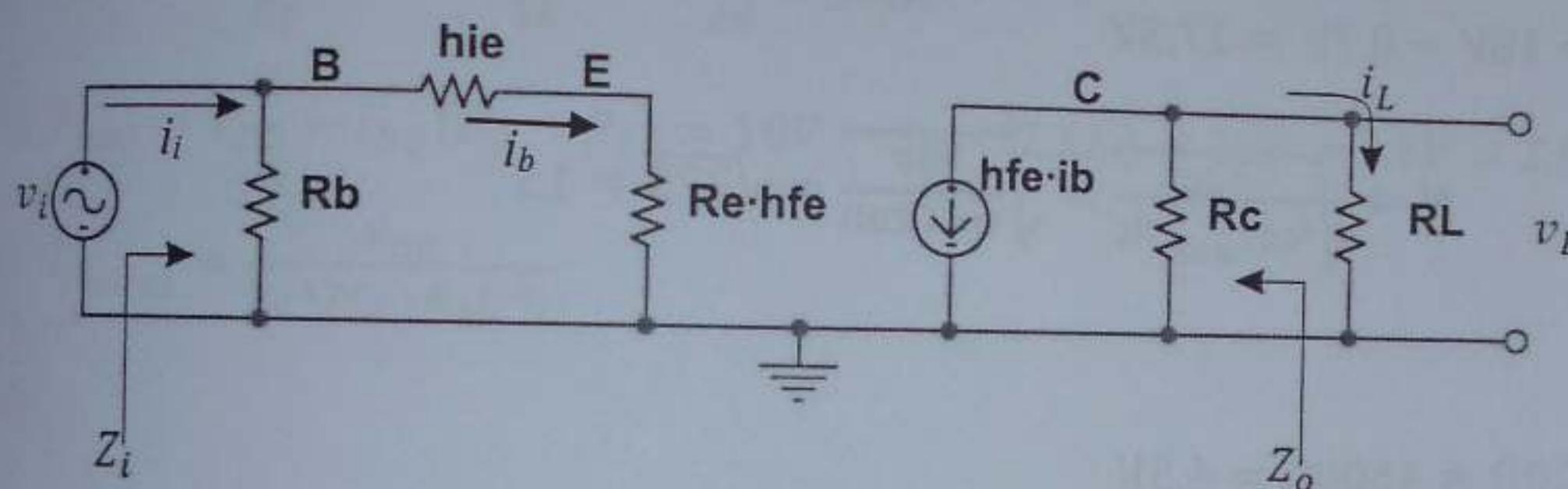

$$h_{ie} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ}} = \frac{25mV \cdot 300}{1mA} = 7,5K$$

$$Z_i = R_b // (h_{ie} + R_e \cdot h_{fe}) = 330K // 3307,5K \cong 300K$$

$$d) A_i = -h_{fe} \cdot \frac{R_C}{R_C + R_L} \cdot \frac{R_b}{R_b + h_{ie} + R_e \cdot h_{fe}} = -100 \cdot \frac{1,5K}{1,5K + 3K} \cdot \frac{330K}{330K + 7,5K + 3300K} = -9,07$$

$$A_v = A_i \cdot \frac{R_L}{Z_i} \cong -9,07 \cdot \frac{3K}{300K} = -0,0907$$

$$e) P_{CC_{máx}} = V_{CC} \cdot I_{CQ} = 24,5V \cdot 1mA = 24,5mW$$

$$\eta_{máx} = \frac{P_{L_{máx}}}{P_{CC_{máx}}} = \frac{0,16mW}{24,5mW} \cong 0,0068 = 0,68\% \quad (\ll 25\%)$$

$$P_{C_{máx} \text{ sin señal}} = P_{CC_{máx}} - P_{R_C} - P_{R_e} = 24,5mW - (1mA)^2 \cdot (1,5K + 11K) = 12mW \quad (\ll 1W)$$

$$FM = \frac{P_{C_{máx}}}{P_{L_{máx}}} = \frac{12mW}{0,16mW} = 72 \quad (\gg 2)$$

$$\hat{i}_{L_{máx}} = I_{CQ} \cdot \frac{R_C}{R_C + R_L} = 1mA \cdot \frac{1,5K}{1,5K + 3K} = 0,3mA$$

$$\hat{i}_{i_{máx}} = \frac{\hat{i}_{L_{máx}}}{A_i} \cong \frac{0,3mA}{9,07} \cong 0,03675mA \cong 36,75\mu A$$

Solución Nº 011.

$$a) h_{ib_2} = 25mV/I_{CQ_2} ; \quad I_{CQ_2} = \frac{25mV}{h_{ib_2}} = \frac{25mV}{6,25\Omega} = 4mA$$

$$h_{ie_1} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ_1}} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{\frac{I_{CQ_2}}{h_{fe}}} = \frac{25mV \cdot h_{fe}^2}{I_{CQ_2}}$$

$$\beta = h_{fe} = \sqrt{\frac{I_{CQ_2} \cdot h_{ie_1}}{25mV}} = \sqrt{\frac{4mA \cdot 2500\Omega}{25mV}} = \sqrt{400} = 20$$

$$I_{CQ_1} = \frac{I_{CQ_2}}{\beta} = \frac{4mA}{20} = 0,2mA = 200\mu A$$

$$b) R_b = R_1 // R_2 = 1,52M // 1,52M = 0,76M = 760K$$

$$V_{bb} = \frac{I_{CQ_2}}{\beta^2} \cdot R_b + 2V_{be} = \frac{4mA}{400} \cdot 760K + 1,4V = 7,6V + 1,4V = 9V$$

$$V_{CC} = 2 \cdot V_{bb} = 2 \cdot 9V = 18V$$


$$V_{CEQ_2} = V_{CC} = 18V$$

$$V_{CEQ_1} = V_{CEQ_2} - V_{be} = 18V - 0,7V = 17,3V$$


$$I_{CQ_{2MES}} = \frac{V_{CC}}{N^2 \cdot R_L} ; \quad N = \sqrt{\frac{V_{CC}}{I_{CQ_{2MES}} \cdot R_L}} = \sqrt{\frac{18V}{4mA \cdot 20\Omega}} = \sqrt{225} = 15$$

$$c) R'_L = N^2 \cdot R_L = 15^2 \cdot 20\Omega = 4500\Omega = 4,5K$$
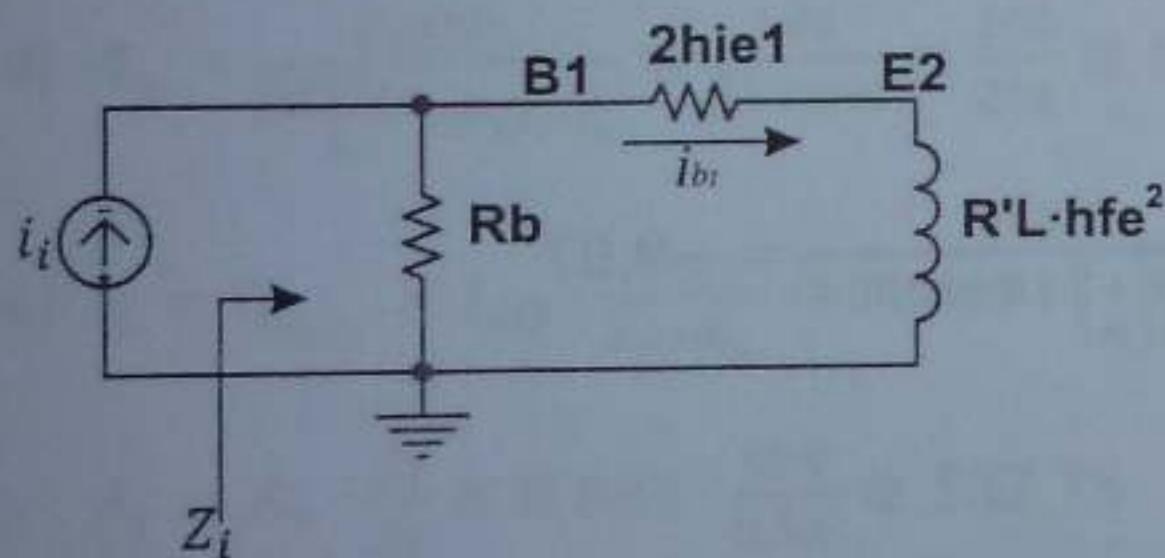
$$R'_L \cdot h_{fe}^2 = 4,5K \cdot 400 = 1800K$$



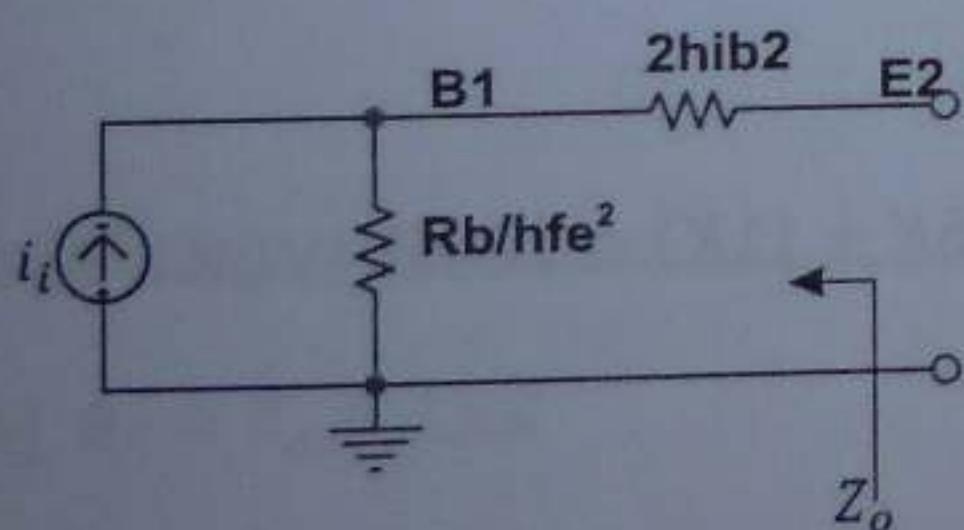
$$Z_i = R_b // (2h_{ie1} + R'_L h_{fe}^2) = 760K // 1805K \cong 534,81K$$



$$Z'_o = 2h_{ib_2} + \frac{R_b}{h_{fe}^2} = 12,5\Omega + \frac{760K}{400} = 12,5\Omega + 1900\Omega = 1912,5\Omega \cong 1,91K$$

$$d) P_{C_{2\max}} = \frac{V_{CC}^2}{R'_L} = \frac{(18V)^2}{4500\Omega} = 0,072W = 72mW$$

e)

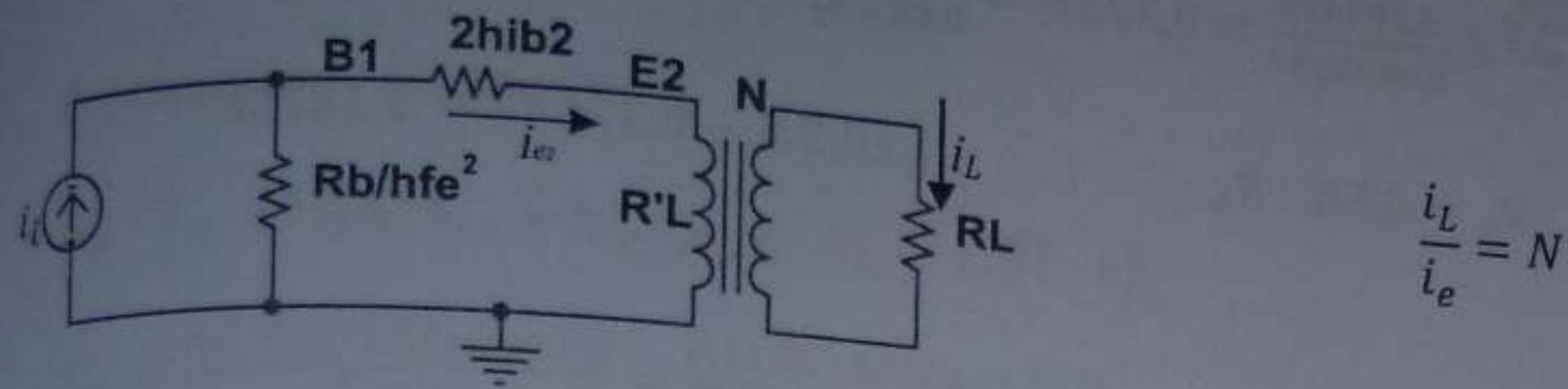

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_{e2}} \cdot \frac{i_{e2}}{i_i} = N \cdot \frac{R_b}{\frac{R_b}{h_{fe}^2} + 2h_ib_2 + R'_L} = 15 \cdot \frac{760K}{\frac{760K}{400} + 0,0125K + 4,5K} = \frac{15 \cdot 760K}{6,4125K} \cong 1778$$

Solución Nº 012


$$a) V_{GG} = \frac{V_{DD}}{R_1 + R_2} \cdot R_1 = \frac{10V}{20K + 80K} \cdot 20K = 2V ; \quad V_{GSQ} = V_{GG} - I_{DQ} \cdot R_S$$

$$I_{DQ} = \frac{V_{GG} - V_{GSQ}}{R_S} = \frac{2V - (-4V)}{2K} = \frac{6V}{2K} = 3mA$$

$$b) V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ}(R_d + R_S) = 10V - 3mA(2,5K) = 10V - 7,5V = 2,5V$$

$$c) I_{DQMES} = \frac{V_{DD}}{R_d + 2R_S + R_d//R_L}$$


d)

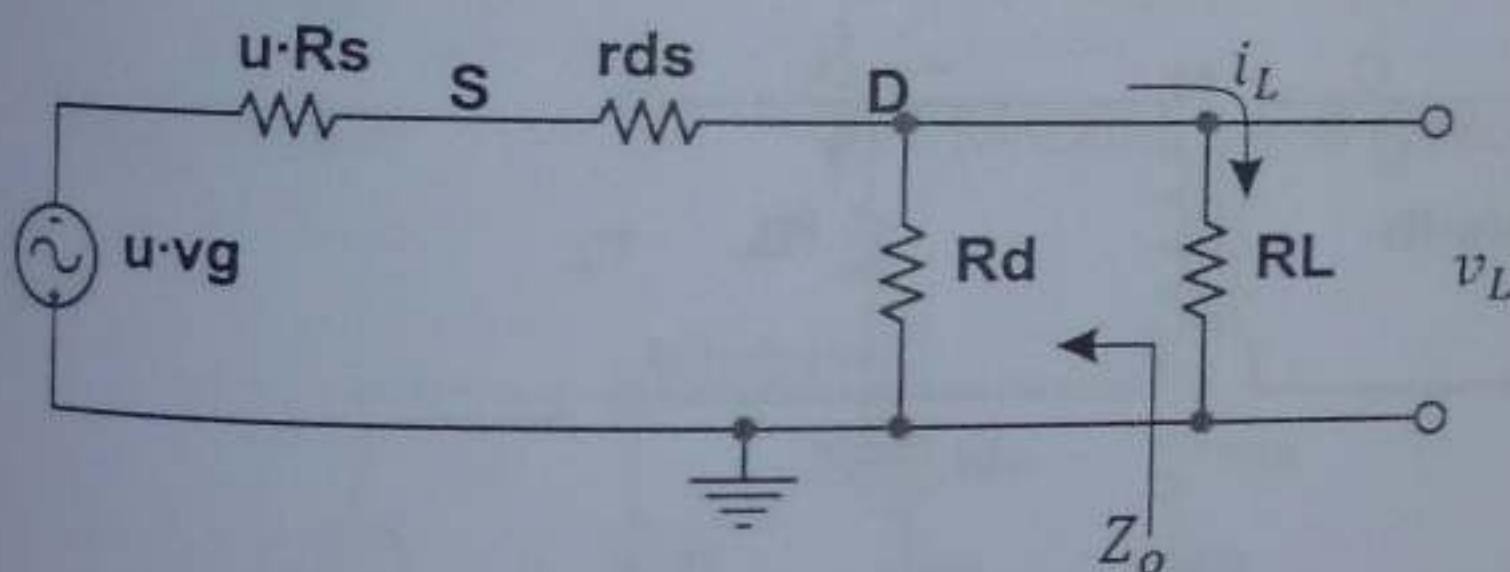

$$\mu = r_{ds} \cdot g_m = 9,75K \cdot 40m\Omega^{-1} = 390$$

$$Z_o = R_d // (\mu R_S + r_{ds}) = 0,5K // (780K + 9,75K) = 0,5K // 789,75K \cong 499,7\Omega$$

e)

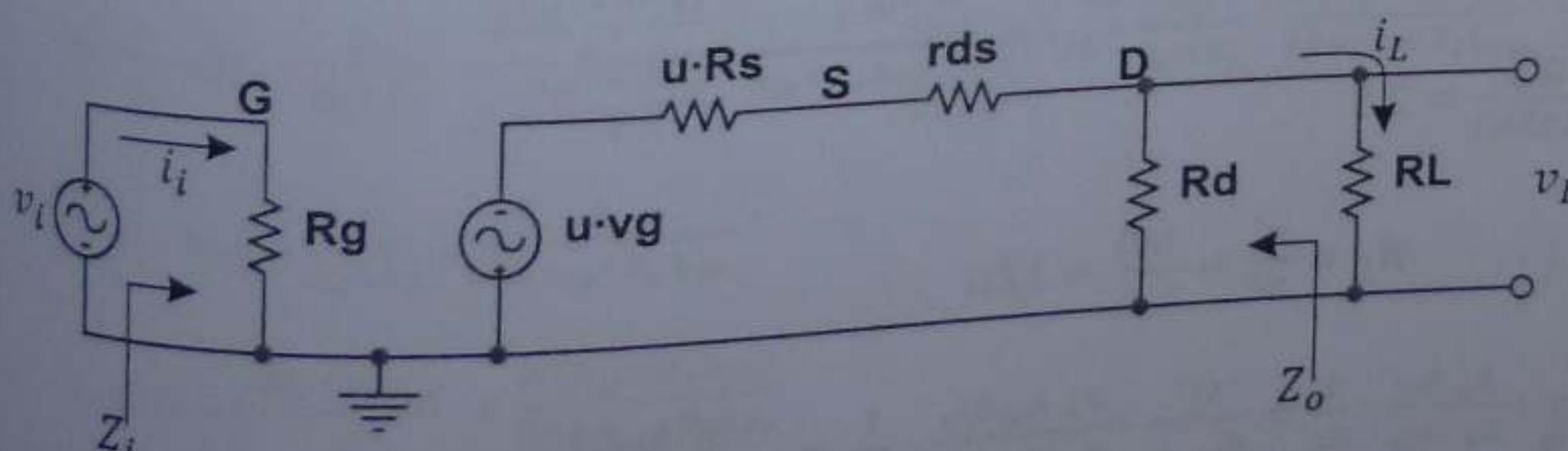

$$A_v = - \frac{\mu(R_d//R_L)}{\mu R_S + r_{ds} + (R_d//R_L)} ; \quad A_v R_S + \frac{A_v r_{ds}}{\mu} + \frac{A_v (R_d//R_L)}{\mu} = -(R_d//R_L)$$

$$(R_d//R_L) \left(\frac{A_v}{\mu} + 1 \right) = -A_v R_S - \frac{A_v r_{ds}}{\mu}$$

$$R_d//R_L = \frac{0,185 \cdot 2K + \frac{0,815 \cdot 9,75K}{390}}{1 - \frac{0,185}{390}} \cong \frac{0,374625}{0,9995257} \cong 0,375K = \frac{0,5K \cdot R_L}{0,5K + R_L}$$

$$0,375K \cdot 0,5K + 0,375K \cdot R_L = 0,5K \cdot R_L \quad ; \quad R_L(0,5K - 0,375K) = 0,1875K^2$$

$$R_L = \frac{0,1875K^2}{0,125K} = 1,5K$$

f) $R_g = Z_i = R_1//R_2 = 20K//80K = \frac{20 \cdot 80 K^2}{100K} = 16K$

$$A_i = A_v \cdot \frac{R_g}{R_L} = -0,815 \cdot \frac{16K}{1,5K} \cong -1,97$$

$$A_P = A_v \cdot A_i \cong -0,185 \cdot (-1,97) \cong 0,365$$


Solución Nº 013

a) $I_{CQ} = \frac{25mV}{h_{ib}} = \frac{25mV}{0,1136\Omega} = 220mA = 0,22A$ (para MES)

$$P_{C_{\max}} = V_{CC} \cdot I_{CQ} = P_{CC}$$

$$V_{CC} = \frac{P_{C_{\max}}}{I_{CQ}} = \frac{3,63W}{0,22A} = 16,5V$$

b)

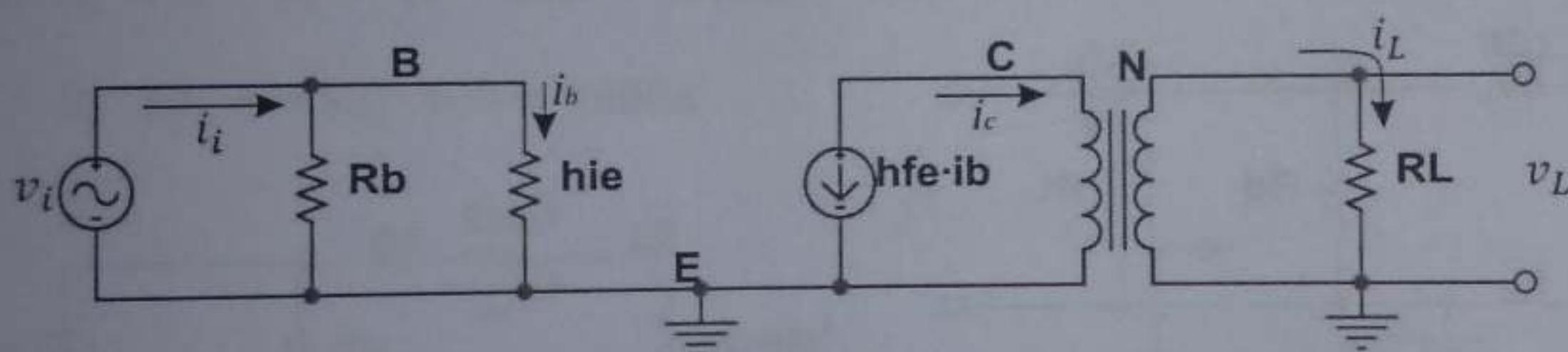

$$R'_L = \frac{V_{CC}}{I_{CQ}} = \frac{16,5V}{0,22A} = 75\Omega$$

$$|A_v| = \frac{A_P}{|A_i|} = \frac{108728}{411,84} = 264$$

$$|A_v| = \left| \frac{v_L}{v_i} \right| = \left| \frac{v_L}{v_C} \right| \cdot \left| \frac{v_C}{i_b} \right| \cdot \left| \frac{i_b}{v_i} \right| = \frac{1}{N} \cdot h_{fe} R'_L \cdot \frac{1}{h_{ib} h_{fe}} = \frac{R'_L}{N \cdot h_{ib}}$$

$$N = \frac{R'_L}{|A_v| \cdot h_{ib}} = \frac{75\Omega}{264 \cdot 0,1136\Omega} = 2,5$$

$$R'_L = N^2 \cdot R_L \quad ; \quad R_L = \frac{R'_L}{N^2} = \frac{75\Omega}{6,25} = 12\Omega$$

c) $A_P = A_v^2 \cdot \frac{Z_i}{R_L} = \frac{R'^2_L}{N^2 \cdot h_{ib}^2} \cdot \frac{R_b \cdot h_{ie}}{R_b + h_{ie}} \cdot \frac{1}{R_L} = \frac{R'^2_L}{R'_L \cdot h_{ib}^2} \cdot \frac{R_b \cdot h_{ib} h_{fe}}{R_b + h_{ib} h_{fe}} \cdot \frac{1}{R_L} = \frac{R'_L \cdot R_b \cdot h_{fe}}{h_{ib} (R_b + h_{ib} h_{fe})}$

$$h_{ib} \cdot A_P \cdot (R_b + h_{ib} h_{fe}) = R'_L R_b h_{fe} \quad (1)$$

$$V_{CC} = \frac{I_{CQ}}{\beta} \cdot R_b + V_{be}$$

$$\frac{R_b}{h_{fe}} = \frac{V_{CC} - V_{be}}{I_{CQ}} = \frac{16,5V - 0,7V}{0,22A} = \frac{15,8V}{0,22A} = 71,81\Omega ; \quad R_b = 71,81 \cdot h_{fe} \quad (2)$$

Reemplazando (2) en (1):

$$h_{ib} \cdot A_P \cdot (71,81h_{fe} + h_{ib}h_{fe}) = R'_L \cdot 71,81 \cdot h_{fe}^2$$

$$h_{fe} = \frac{h_{ib} \cdot A_P \cdot (71,81 + 0,1136)}{R'_L \cdot 71,81} = \frac{0,1136 \cdot 108728 \cdot 71,9318}{75 \cdot 71,81} = 165 = \beta$$

$$R_b = 71,81\Omega \cdot 165 = 11850\Omega = 11,85K$$

Solución Nº 014

$$a) I_{CQ_2} = \frac{V_{CC} - V_{be}}{R + R_e} = \frac{V_{CC}}{2R_e + R_C + R_C//R_L}$$

$$V_{CC}(2R_e + R_C + R_C//R_L) - V_{be}(2R_e + R_C + R_C//R_L) = V_{CC}(R + R_e)$$

$$V_{CC} = \frac{V_{be}(2R_e + R_C + R_C//R_L)}{R_e + R_C + R_C//R_L - R} = \frac{0,2V(1K + 1,5K + 1K)}{0,5K + 1,5K + 1K - 2,95K} = \frac{0,2V \cdot 3,5K}{0,05K} = 14V$$


$$I_{CQ_2} = \frac{V_{CC} - V_{be}}{R + R_e} = \frac{14V - 0,2V}{2,95K + 0,5K} = \frac{13,8V}{3,45K} = 4mA$$

$$V_{CEQ_2} = V_{CC} - I_{CQ_2}(R_C + R_e) = 14V - 4mA \cdot 2K = 14V - 8V = 6V$$

$$b) I_{CQ_1} = I_{CQ_2} = 4mA \quad (\text{espejo de corriente})$$

$$V_{CEQ_1} = 0,2V \quad (\text{T1 funciona como diodo})$$

c)

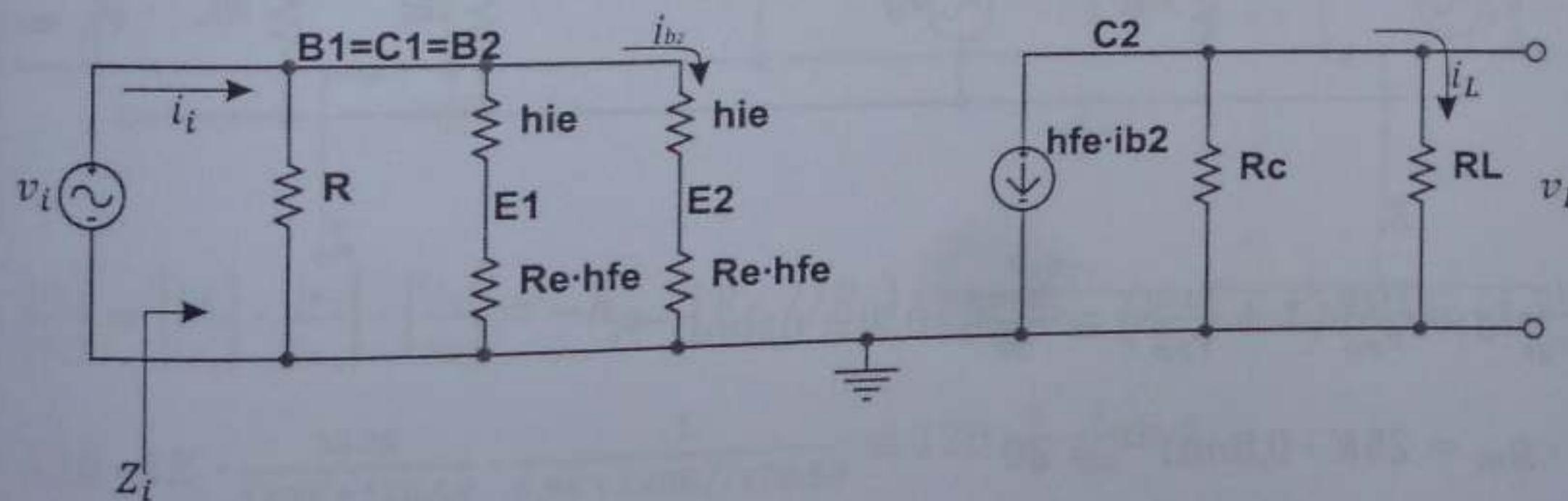

$$A_i = -h_{fe} \cdot \frac{R_C}{R_C + R_L} \cdot \frac{\frac{R(h_{ie} + R_e h_{fe})}{2}}{R + \frac{h_{ie} + R_e h_{fe}}{2}} \cdot \frac{1}{h_{ie} + R_e h_{fe}} = -h_{fe} \cdot \frac{R_C}{R_C + R_L} \cdot \frac{R(h_{ie} + R_e h_{fe})}{2R + h_{ie} + R_e h_{fe}} \cdot \frac{1}{h_{ie} + R_e h_{fe}}$$

$$A_i = -h_{fe} \cdot \frac{R_C}{R_C + R_L} \cdot \frac{R}{2R + h_{ie} + R_e h_{fe}}$$

$$Z_i = R // \frac{h_{ie} + R_e h_{fe}}{2} = \frac{R(h_{ie} + R_e h_{fe})}{2R + h_{ie} + R_e h_{fe}}$$

$$A_P = \frac{A_i^2 R_L}{Z_i} = h_{fe}^2 \cdot \left(\frac{R_C}{R_C + R_L} \right)^2 \cdot \frac{R^2}{(2R + h_{ie} + R_e h_{fe})^2} \cdot \frac{R_L}{\frac{R(h_{ie} + R_e h_{fe})}{2R + h_{ie} + R_e h_{fe}}}$$

$$3,58 = \frac{h_{fe}^2}{9} \cdot \frac{2,95}{5,9 + \frac{25}{4} \cdot 10^{-3} h_{fe} + \frac{h_{fe}}{2}} \cdot \frac{3}{\frac{25}{4} \cdot 10^{-3} h_{fe} + \frac{h_{fe}}{2}}$$

$$(5,9 + 0,00625 h_{fe} + 0,5 h_{fe})(0,50625 h_{fe}) = \frac{h_{fe}^2 \cdot 2,95 \cdot 3}{3,58 \cdot 9}$$

$$2,986875 + 0,256289 h_{fe} = 0,2746741 h_{fe}$$

$$h_{fe}(0,2746741 - 0,256289) = 2,986875$$

$$\beta = h_{fe} = \frac{2,986875}{0,0183851} \cong 162,46 \cong 160 ; \quad h_{ie} = \frac{25mV \cdot 160}{4mA} = 1000\Omega = 1K$$

$$A_i = -h_{fe} \cdot \frac{R_C}{R_C + R_L} \cdot \frac{R}{2R + h_{ie} + R_e h_{fe}} = -160 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2,95}{5,9 + 1 + 80} = \frac{-160 \cdot 2,95}{3 \cdot 86,9} = -1,81$$

$$d) Z_i = \frac{R(h_{ie} + R_e h_{fe})}{2R + h_{ie} + R_e h_{fe}} \cong \frac{2,95K \cdot 81K}{5,9K + 81K} = \frac{2,95K \cdot 81K}{86,9K} \cong 2,75K$$

Solución N° 015


$$a) I_{DQ} = I_{PO} \left(1 + \frac{V_{GSQ}}{V_{PO}} \right)^2 = 10mA \left(1 + \frac{4V}{5V} \right)^2 = 10mA \cdot 0,2^2 = 10mA \cdot 0,04 = 0,4mA$$

$$R_S = -\frac{V_{GSQ}}{I_{DQ}} = -\frac{(-4V)}{0,4mA} = 10K$$

$$V_{DD} = I_{DQ_{MES}}(2R_d + R_s + R_s//R_L) = 0,4mA(10 + 10 + 8)K = 0,4mA \cdot 28K = 11,2V$$

$$V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ}(R_d + R_s) = 11,2V - 0,4mA \cdot 15K = 11,2V - 6V = 5,2V$$

b)

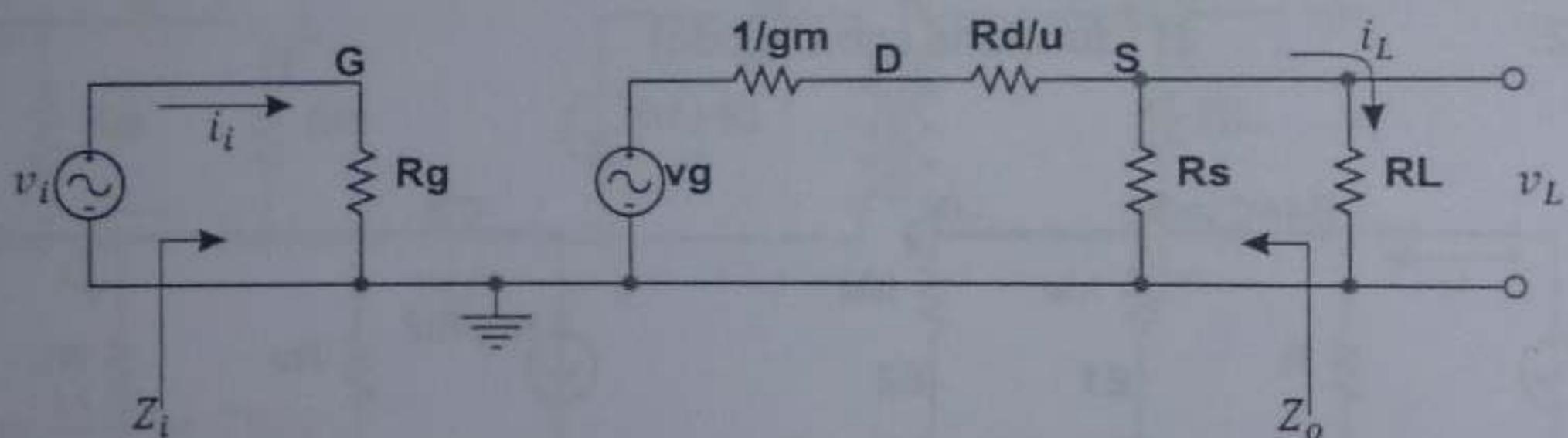

$$g_m = \frac{di_D}{dv_{gs}}|_Q = \frac{2I_{PO}}{V_{PO}} \left(1 + \frac{V_{GSQ}}{V_{PO}} \right) = \frac{20mA}{5V} \cdot 0,2 = 0,8m\Omega^{-1}$$

$$\mu = r_{Ds} \cdot g_m = 25K \cdot 0,8m\Omega^{-1} = 20$$

$$c) Z_o = R_s // \left(\frac{1}{g_m} + \frac{R_d}{\mu} \right) = 10K // (1,25K + 0,25K) = 10K // 1,5K \cong 1,3K$$

$$R_g = Z_i = 4,75M\Omega$$

$$d) A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L \cdot v_g}{v_i \cdot i_i} = \frac{1}{\frac{R_d}{\mu} + \frac{1}{g_m} + R_s//R_L} \cdot \frac{R_s}{R_s + R_L} \cdot R_g = \frac{1}{0,25K + 1,25K + 8K} \cdot \frac{10K}{10K + 40K} \cdot 4750K$$

$$A_i = \frac{1}{9,5K} \cdot \frac{10K}{50K} \cdot 4750K = 100$$

$$\hat{i}_{L_{\max}} = \hat{i}_{C_{\max}} \cdot \frac{R_s}{R_s + R_L} = I_{CQ} \cdot \frac{R_s}{R_s + R_L} = 0,4mA \cdot \frac{10K}{50K} = 80\mu A$$

$$I_{L\max} = \frac{i_{L\max}}{A_t} = \frac{80\mu A}{100} = 0,8\mu A$$

Solución N° 016


a) $I_{CQ_1} = I_{CQ_2} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{h_{ie}} = \frac{25mV \cdot 120}{500\Omega} = 6mA$

$$I_{CQ_1} = I_{CQ_2} = \frac{V_{CC} - V_{be}}{\frac{R_b}{\beta} + 2R_e}$$

$$V_{CC} = V_{be} + I_{CQ_1} \left(\frac{R_b}{\beta} + 2R_e \right) = 0,7V + 6mA \left(\frac{120K}{120} + 2 \cdot 1K \right) = 18,7V$$


$$V_{CEQ_1} = 2V_{CC} - I_{CQ_1} \cdot R_{C_1} - 2I_{CQ_1} \cdot R_e = 2 \cdot 18,7V - 6mA \cdot 4K - 2 \cdot 6mA \cdot 1K = 1,4V$$
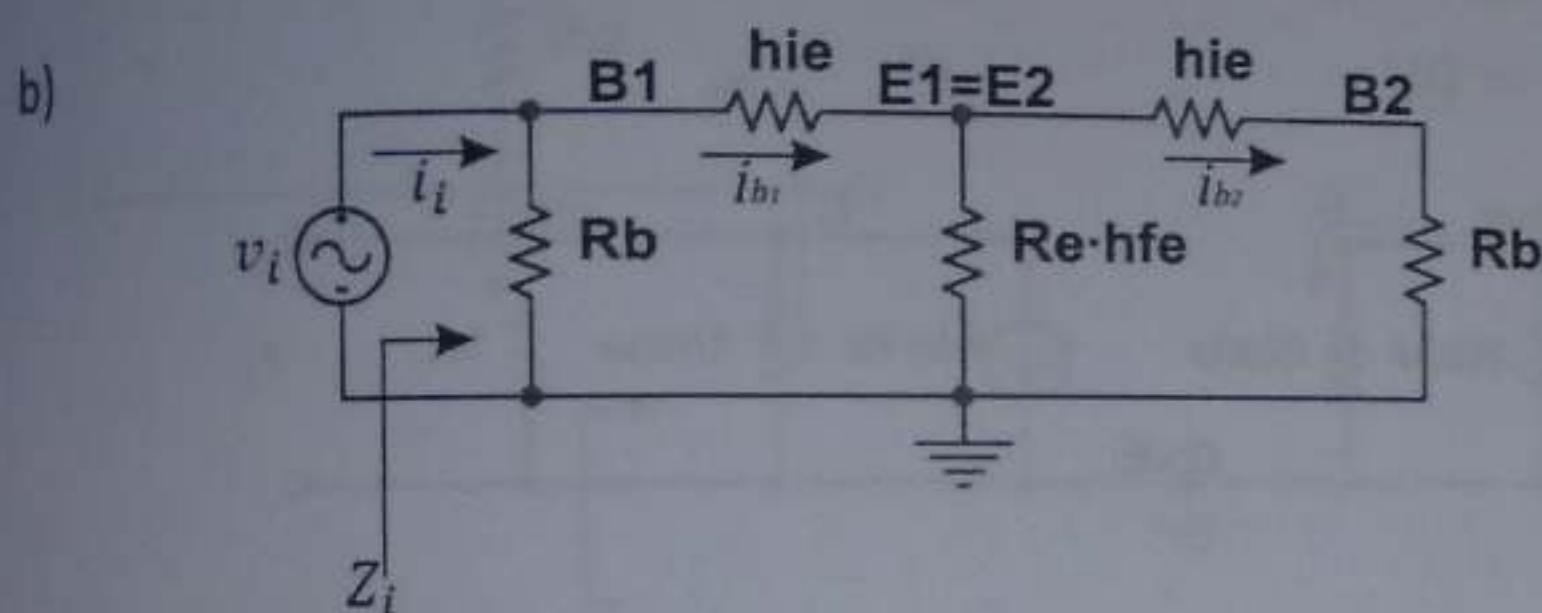
$$V_{CEQ_2} = 2V_{CC} - I_{CQ_2} \cdot R_{C_2} - 2I_{CQ_2} \cdot R_e = 2 \cdot 18,7V - 6mA \cdot 3K - 2 \cdot 6mA \cdot 1K = 7,4V$$



$$Z_i = R_b / [h_{ie} + R_e h_{fe} / (h_{ie} + R_b)] = 120K / [0,5K + 120K / (0,5K + 120K)]$$


$$Z_i \approx 120K / 60K \approx 40K$$

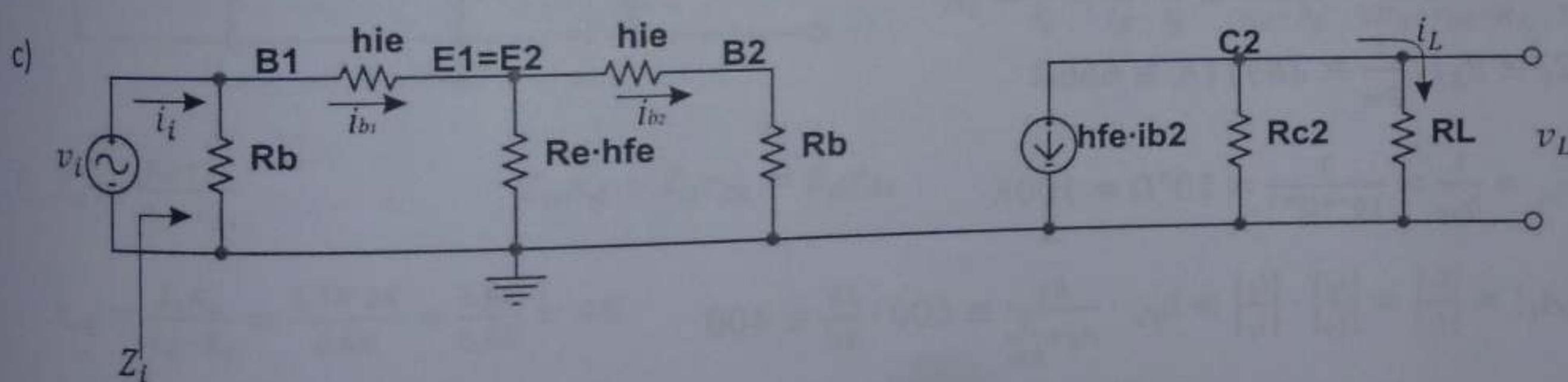

$$|A_v| = \left| \frac{v_L}{v_i} \right| = \left| \frac{v_L}{i_{b2}} \right| \cdot \left| \frac{i_{b2}}{i_{b1}} \right| \cdot \left| \frac{i_{b1}}{v_i} \right| = -h_{fe} \cdot (R_{C_2} // R_L) \cdot \frac{R_e h_{fe}}{R_e h_{fe} + h_{ie} + R_b} \cdot \frac{1}{h_{ie} + R_e h_{fe} / (h_{ie} + R_b)}$$

$$|A_v| = 120 \cdot 1K \cdot \frac{120K}{120K + 120,5K} \cdot \frac{1}{0,5K + 120K / 120,5K} \approx 120 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{60} \approx 1$$

d) $A_P = A_v^2 \cdot \frac{Z_i}{R_L} = 1^2 \cdot \frac{40K}{1,5K} \approx 26,6$; $|A_i| \approx 26,6$

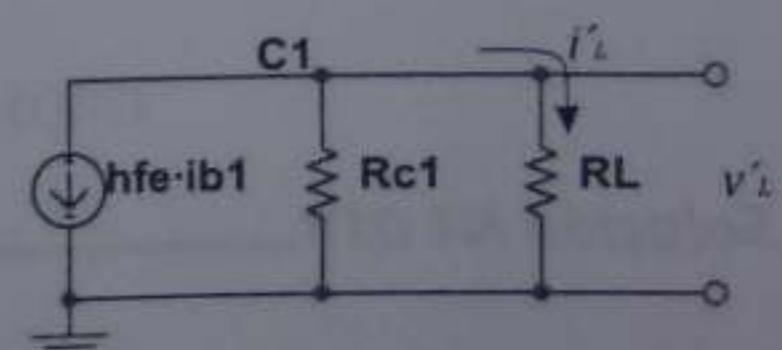

e) Con la salida asimétrica en C1:

$$|A'_v| = \left| \frac{v'_L}{v_i} \right| = \left| \frac{v'_L}{i_{b1}} \right| \cdot \left| \frac{i_{b1}}{v_i} \right| = h_{fe} \cdot (R_{C_1} // R_L) \cdot \frac{1}{h_{ie} + R_e h_{fe} (h_{ie} + R_b)} \approx 120 \cdot 1,09 \cdot \frac{1}{0,5K + 120K / 120,5K}$$

$$|A'_v| \approx 120 \cdot \frac{1,09}{60} \approx 2$$

$$A'_P = A'^2 \cdot \frac{Z_i}{R_L} \approx 2^2 \cdot \frac{40K}{1,5K} \approx 107$$

$$|A'_i| \approx 53,5$$

Solución Nº 017

$$a) FM = 2 = \frac{P_{C_{máx}}}{P_{L_{máx}}} ; \quad P_{L_{máx}} = \frac{P_{C_{máx}}}{2} = \frac{V_{CC}^2}{2R_L}$$

$$V_{CC} = \sqrt{P_{C_{máx}} \cdot R_L} = \sqrt{18W \cdot 8\Omega} = 12V$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_L} = \frac{12V}{8\Omega} = 1,5A$$


$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = \frac{1500mA}{600} = 2,5mA$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} = 12V$$

$$b) R_b = \frac{V_{CC} - V_{be}}{I_{BQ}} = \frac{12V - 0,7V}{2,5mA} = \frac{11,3V}{2,5mA} \cong 4,52K$$

$$V_{DSQ} = V_{CC} - I_{DQ}(R_d + R_s) = 12V - 3mA \cdot 3K = 12V - 9V = 3V$$
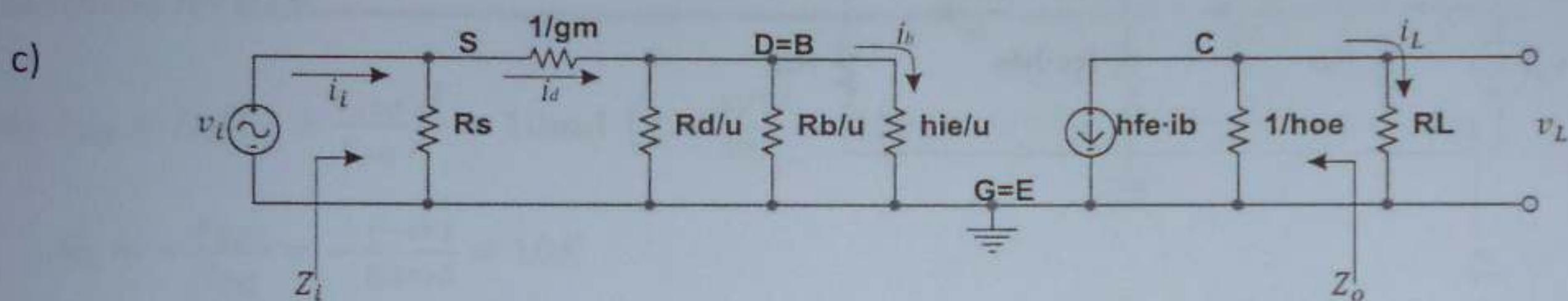
$$V_{GSQ} = \frac{V_{CC}}{2} - I_{DQ} \cdot R_s = 6V - 3mA \cdot 2K = 0V$$



Como $h_{ie} = \frac{25mV \cdot 600}{1500mA} = 10\Omega$ entonces $R_d // R_b \gg h_{ie}$ e $\hat{i}_b \approx \hat{i}_d$.

$$d) \hat{i}_d = \hat{i}_b = 2,5mA$$

$$Z_i \cong R_s // \frac{1}{g_m} \cong 2K // 1K \cong 666\Omega$$

$$Z_o = \frac{1}{h_{oe}} = \frac{1}{10^{-5}\Omega^{-1}} = 10^5\Omega = 100K$$

$$e) |A_i| = \left| \frac{i_L}{i_i} \right| = \left| \frac{i_L}{i_b} \right| \cdot \left| \frac{i_b}{i_i} \right| \cong h_{fe} \cdot \frac{R_s}{R_s + \frac{1}{g_m}} \cong 600 \cdot \frac{2K}{3K} \cong 400$$

$$|A_v| = |A_i| \cdot \frac{R_L}{Z_i} \cong 400 \cdot \frac{8\Omega}{666\Omega} \cong 4,8$$

$$A_P = |A_v| \cdot |A_i| \cong 4,8 \cdot 400 \cong 1920$$

Solución Nº 018

a) Como $R_1 = R_2$, entonces $V_{GG} = VDD/2$.


$$V_{GSQ} = \frac{V_{DD}}{2} - I_{DQ} \cdot R_S ; \quad V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ}(R_d + R_s)$$

$$V_{DD} = 2V_{GSQ} + 2I_{DQ}R_S = V_{DSQ} + I_{DQ}(R_d + R_s)$$


$$I_{DQ} = \frac{V_{DSQ} - 2V_{GSQ}}{2R_S + (R_d + R_s)} = \frac{2,5V - 7V}{2K - 3K} = \frac{4,5V}{1K} = 4,5mA$$

b) $V_{DD} = 2V_{GSQ} + 22I_{DS}R_S = 2 \cdot 3,5V + 2 \cdot 4,5mA \cdot 1K = 7V + 9V = 16V$


c)

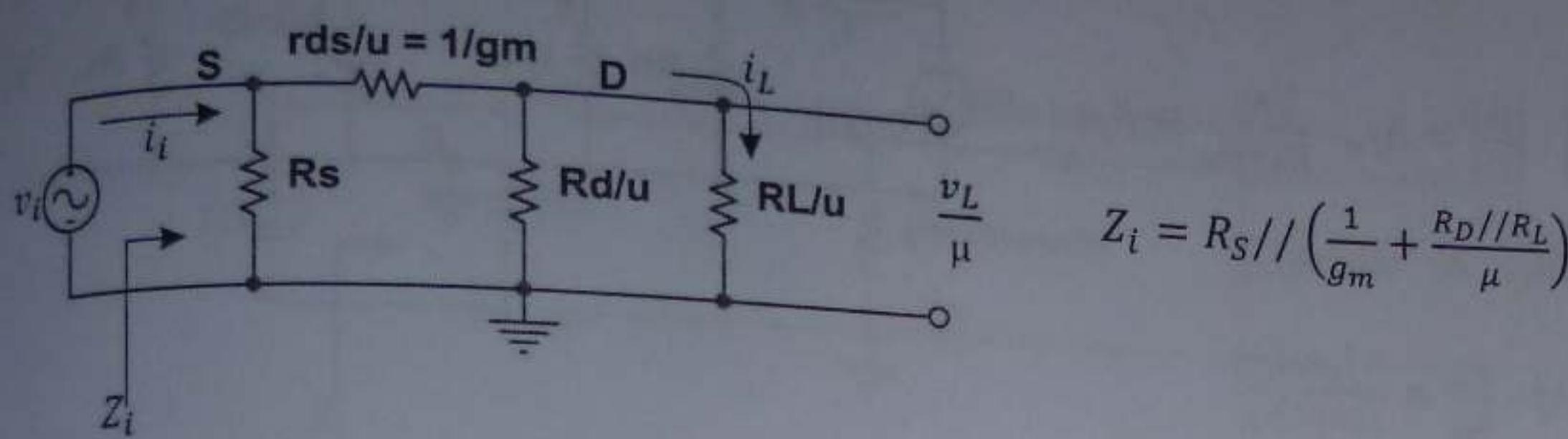

d)

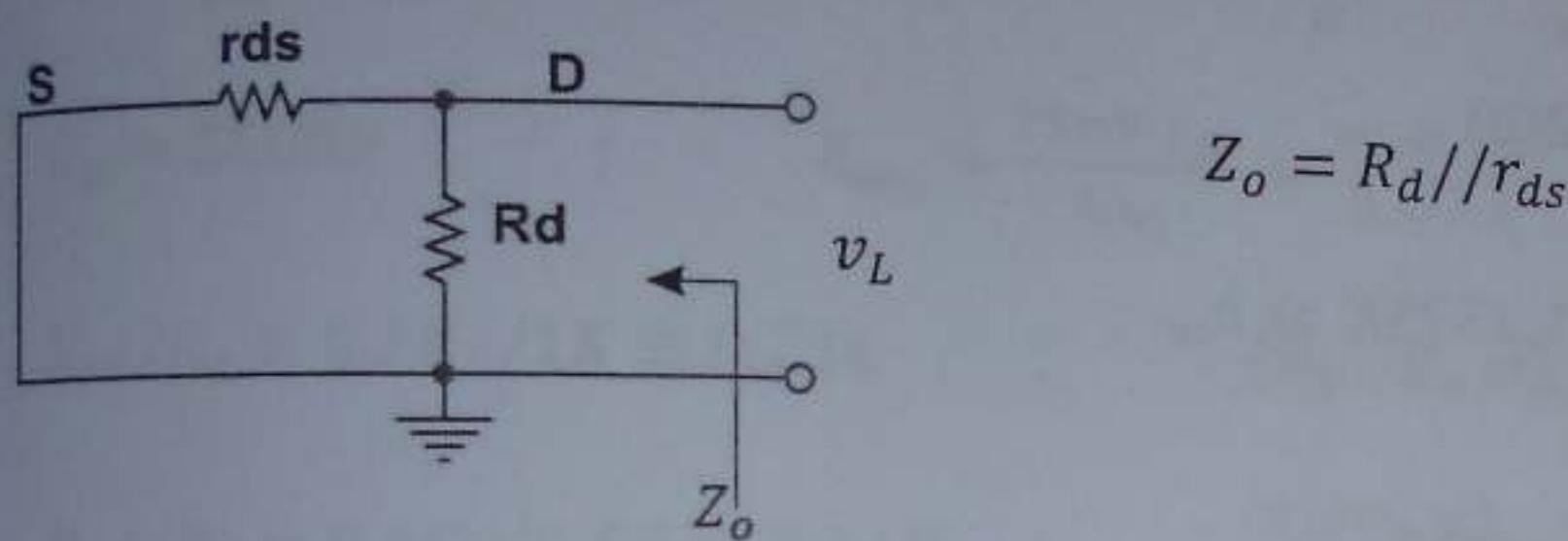

e)

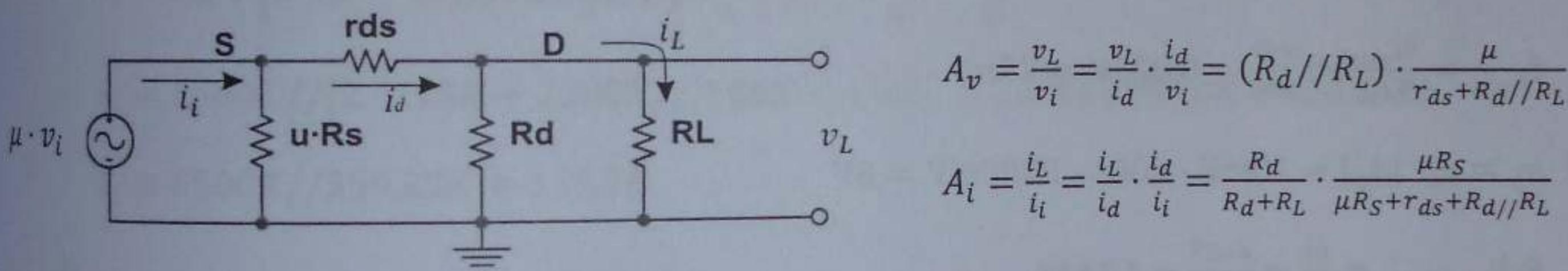

f) $Z_o = \frac{R_d \cdot r_{ds}}{R_d + r_{ds}}$; $Z_o R_d + Z_o r_{ds} = R_d r_{ds}$

$$r_{ds} = \frac{Z_o R_d}{R_d - Z_o} = \frac{1,3K \cdot 2K}{0,6K} = \frac{2,6K}{0,6K} = 4K$$

$$\mu = \frac{A_v \cdot (r_{ds} + R_d R_L)}{R_d R_L} = \frac{3,63 \cdot 4,4K}{0,4K} = 40 \quad ; \quad g_m = \frac{\mu}{r_{ds}} = \frac{40}{4K} = 10m\Omega^{-1}$$

$$A_i = \frac{R_d}{R_d + R_L} \cdot \frac{\mu R_s}{\mu R_s + r_{ds} + R_d // R_L} = \frac{2K}{2K + 0,5K} \cdot \frac{40 \cdot 1K}{40 \cdot 1K + 4K + 0,4K} = \frac{80}{111} = 0,720$$

$$Z_i = R_s // \left(\frac{1}{g_m} + \frac{R_d // R_L}{\mu} \right) = 1K // (0,1K + 0,01K) = 1K // 0,11K \cong 100\Omega$$

Solución Nº 019

a) $FM = \frac{P_{C_{máx}}}{P_{L_{máx}}} = 2 \quad ; \quad P_{L_{máx}} = \frac{P_{C_{máx}}}{2} = \frac{80W}{2} = 40W$

$$\eta_{máx} = \frac{P_{L_{máx}}}{P_{CC_{máx}}} = 0,5 \quad ; \quad P_{CC_{máx}} = \frac{P_{L_{máx}}}{0,5} = \frac{40W}{0,5} = 80W = V_{CC} \cdot I_{CQ} = \frac{V_{CC}^2}{R_L}$$


$$V_{CC} = \sqrt{P_{CC_{max}} \cdot R_L} = \sqrt{80W \cdot 5\Omega} = \sqrt{400} = 20V$$

b) $I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_L} = \frac{20V}{5\Omega} = 4A$

c) Si $R_b \gg h_{ie}$:

$$|A_i| = \left| \frac{i_L}{i_t} \right| = \left| \frac{i_L}{i_b} \right| \cdot \left| \frac{i_b}{i_t} \right| = h_{fe} \cdot \frac{R_b}{R_b + h_{ie}} \cong h_{fe}$$

$$Z_i = R_b // h_{ie} \cong h_{ie}$$

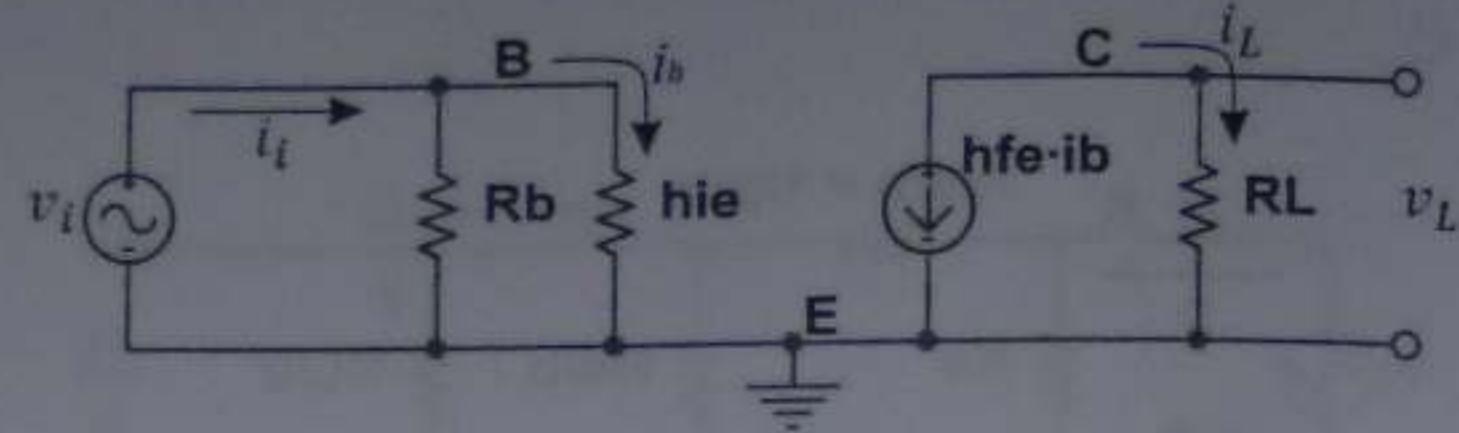

$$A_P = A_i^2 \cdot \frac{R_L}{Z_i} \cong A_i^2 \cdot \frac{R_L}{h_{ie}} \cong \frac{h_{fe}^2 R_L I_{CQ}}{25mV \cdot h_{fe}}$$

$$h_{fe} = \frac{A_P 25mV}{R_L I_{CQ}} = \frac{200000 \cdot 25mV}{5\Omega \cdot 4000mA} = 250$$

d) $h_{ie} = 25mV \cdot \frac{h_{fe}}{I_{CQ}} = \frac{25mV \cdot 250}{4000mA} = 1,5625\Omega$

$$R_b = \frac{\frac{V_{CC} - V_{be}}{I_{CQ}}}{\beta} = \frac{\frac{20V - 0,2V}{4000mA}}{250} = \frac{19,8V}{16mA} = 1,2375K \gg h_{ie}$$

e) $|A_v| = \frac{|A_i|R_L}{Z_i} \cong \frac{h_{fe}R_L}{h_{ie}} = 250 \cdot \frac{5\Omega}{1,5625\Omega} = 800$

$$\hat{v}_{L_{max}} = I_{CQ} \cdot R_L = 4A \cdot 5\Omega = 20V$$

$$\hat{v}_{i_{max}} = \frac{\hat{v}_{L_{max}}}{|A_v|} = \frac{20V}{800} = 0,025V = 25mV$$

f) $v_L = v_i \cdot |A_v| = 10mV \cdot 800 = 8000mV = 8V$

$$P_L|_{v_i=10mV} = \frac{v_L^2}{R_L} = \frac{64V^2}{5\Omega} = 12,8W$$

$$\eta|_{v_i=10mV} = \frac{P_L}{P_{CC}} \Big|_{v_i=10mV} = \frac{12,8W}{80W} = 0,16 = 16\%$$

Solución Nº 020

a) $V_{GSQ} = \frac{V_{CC}}{2} - I_{DQ} \cdot R_S$

$$V_{CC} = 2 \cdot (V_{GSQ} + I_{DQ} \cdot R_S) = V_{DSQ} + I_{DQ} \cdot (R_d + R_S)$$

$$R_S = \frac{V_{DSQ} + I_{DQ} \cdot R_d - 2 \cdot V_{GSQ}}{I_{DQ}} = \frac{2V + 10mA \cdot 400\Omega - 2 \cdot 1,5V}{10mA} = 300\Omega = 0,3K$$

$$V_{CC} = 2 \cdot (V_{GSQ} + I_{DQ} \cdot R_S) = 2 \cdot (1,5V + 10mA \cdot 0,3K) = 9V$$

b) $R_b = R_1 // R_2 = 11M\Omega // 11M\Omega = 5,5M\Omega$


$$I_{CQ_2} = \frac{\frac{V_{CC} - 2V_{be}}{2} - 2 \cdot 0,7V}{\frac{R_b + R_e}{\beta^2 + 1K}} = \frac{\frac{9V}{2} - 2 \cdot 0,7V}{\frac{5,5M}{100^2} + 1K} = \frac{4,5V - 1,4V}{0,55K + 1K} = \frac{3,1V}{1,55K} = 2mA$$

$$V_{CEQ_2} = V_{CC} - I_{CQ_2} \cdot R_e = 9V - 2mA \cdot 1K = 9V - 2V = 7V$$

$$I_{CQ_1} = \frac{I_{CQ_2}}{\beta} = \frac{2000\mu A}{100} = 20\mu A$$

$$V_{CEQ_1} = V_{CEQ_2} - V_{be} = 7V - 0,7V = 6,3V$$

c)

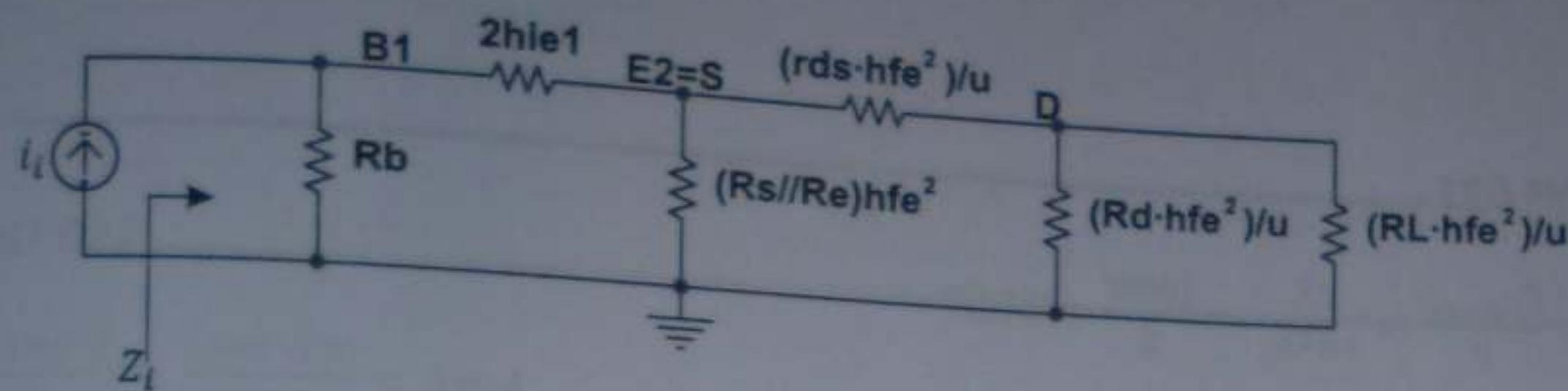

$$r_{ds} = \frac{\mu}{g_m} = \frac{500}{100m\Omega^{-1}} = 5K ; \quad \frac{r_{ds} \cdot h_{fe}^2}{\mu} = \frac{5K \cdot 100^2}{500} = 100K$$

$$R_b = 5500K ; \quad h_{ie1} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ_1}} = \frac{25mV \cdot 100}{0,02mA} = 125K$$

$$R_s//R_e = 0,3K//1K \cong 0,23K ; \quad (R_s//R_e)h_{fe}^2 = 0,23K \cdot 100^2 = 2300K$$


$$R_d//R_L = 0,4K//0,6K \cong 0,24K ; \quad \frac{(R_d//R_L)h_{fe}^2}{\mu} = \frac{0,24K \cdot 100^2}{500} = 4,8K$$

$$Z_i = R_b // \left\{ 2h_{ie1} + (R_s//R_e)h_{fe}^2 // \left[\frac{r_{ds}h_{fe}^2}{\mu} + \frac{(R_d//R_L)h_{fe}^2}{\mu} \right] \right\}$$

$$Z_i = 5500K // \{ 2 \cdot 125K + 2300K // [100K + 4,8K] \} \cong 5500K // \{ 250K + 100,23K \}$$

$$Z_i \cong 5500K // 350,23K \cong 329,3K$$

d)

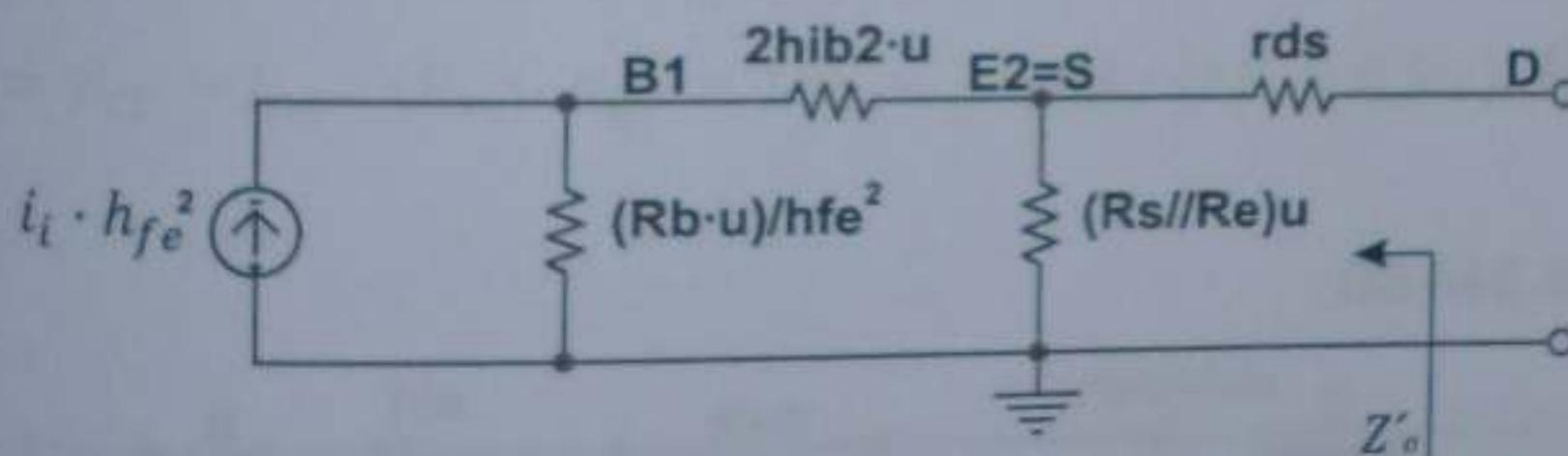


$$h_{ib2} = \frac{25mV}{I_{CQ_2}} = \frac{25mV}{2mA} = 12,5\Omega ; \quad 2 \cdot h_{ib2} \cdot \mu = 2 \cdot 12,5\Omega \cdot 500 = 12,5K$$

$$\frac{R_b \cdot \mu}{h_{fe}^2} = \frac{5500K \cdot 500}{10000} = 275K ; \quad (R_e//R_L) \cdot \mu = 0,23K \cdot 500 = 115K$$

$$Z'_o = r_{ds} + ((R_e//R_S) \cdot \mu) // \left(2h_{ib2} \cdot \mu + \frac{R_b \cdot \mu}{h_{fe}^2} \right) = 5K + 115K // 287,5K \cong 87,14K$$

e)

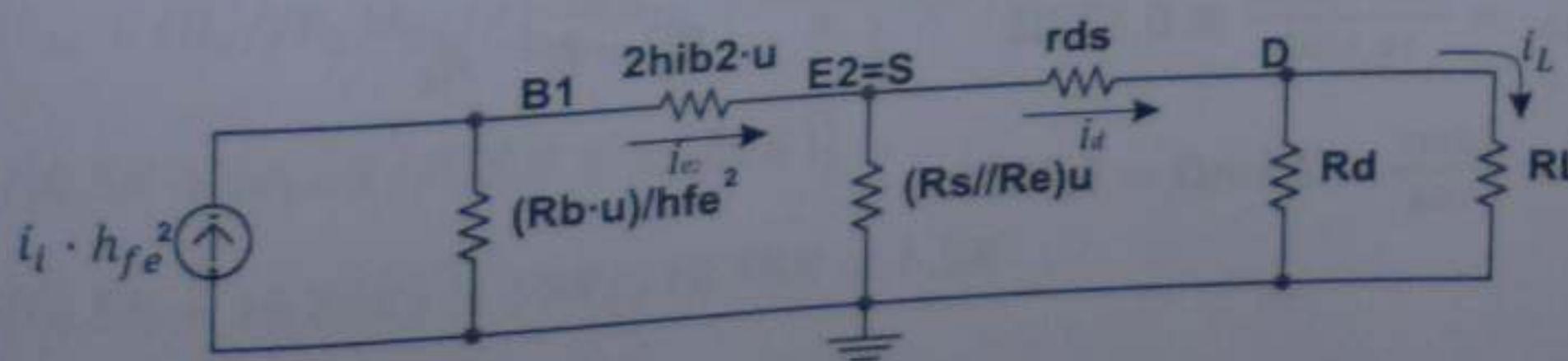

$$A_t = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_d} \cdot \frac{i_d}{i_{e2}} \cdot \frac{i_{e2}}{i_i}$$

$$A_i = \frac{R_d}{R_d + R_L} \cdot \frac{(R_e//R_S)\mu}{(R_e//R_S)\mu + r_{ds} + R_d//R_L} \cdot \frac{h_{fe}^2 \frac{R_b\mu}{h_{fe}^2}}{\frac{R_b\mu}{h_{fe}^2} + 2h_{ib2}\mu + [(R_e//R_S)\mu//(r_{ds} + R_d//R_L)]}$$

$$A_i = 0,4 \cdot \frac{115K}{115K + 5K + 0,24K} \cdot \frac{2750000K}{275K + 12,5K + [115K//5,24K]} \cong \frac{0,4 \cdot 115K \cdot 2750000K}{120,24K \cdot 292,5K} \cong 3596$$

Solución Nº 021

a) $P_{L_{\max}} = \frac{P_{C_2 \max}}{2} = \frac{V_{CC}^2}{2N^2 R_L} = \frac{100W}{2} = 50W$

$$N = V_{CC} \cdot \sqrt{\frac{1}{2R_L P_{L_{\max}}}} = 10V \cdot \sqrt{\frac{1}{2 \cdot 10\Omega \cdot 50W}} \cong 0,316$$

$$I_{CQ_2} = \frac{V_{CC}}{N^2 R_L} = \frac{10V}{(0,316^2 \cdot 10\Omega)} = 10A$$

$$R_b = \frac{V_{CC} - V_{be}}{\frac{I_{CQ_2}}{\beta}} = \frac{10V - 0,7V}{\frac{10A}{100}} = 93\Omega$$

b) $I_{CQ_1} = \frac{25mV}{h_{ib1}} = \frac{25mV}{0,125\Omega} = 200mA$

$$R_C = \frac{V_{CC} - V_{CEQ_1}}{I_{CQ_1}} - R_e = \frac{10V - 2V}{0,2A} - 10\Omega = 30\Omega$$


$$R_b = \frac{\beta \cdot R_e}{10} = \frac{100 \cdot 10\Omega}{10} = 100\Omega$$

$$V_{bb} = \frac{I_{CQ_1}}{\beta} \cdot R_b + V_{be} + I_{CQ_1} \cdot R_e = \frac{200mA}{100} \cdot 0,1K + 0,7V + 0,2A \cdot 10\Omega = 2,9V$$

$$R_1 = \frac{R_b}{1 - \frac{V_{bb}}{V_{CC}}} = \frac{100\Omega}{1 - \frac{2,9V}{10V}} \cong 140,8\Omega$$

$$R_2 = \frac{V_{CC}}{V_{bb}} \cdot R_b = \frac{10V}{2,9V} \cdot 100\Omega \cong 344,8\Omega$$

c)

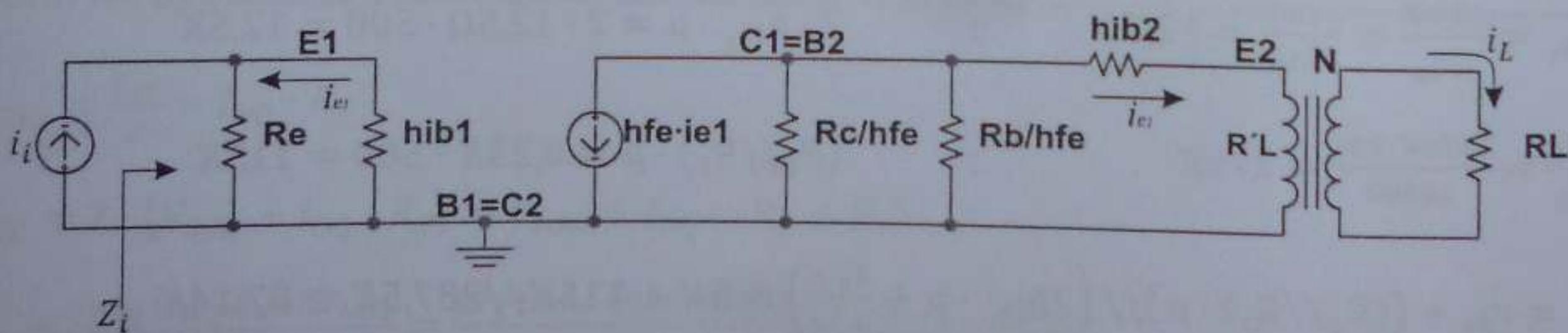

$$Z_i = R_e // h_{ib1} = \frac{10\Omega \cdot 0,125\Omega}{10,125\Omega} \cong 0,123\Omega \quad ; \quad R'_L = N^2 \cdot R_L$$

$$h_{ib2} = \frac{25mV}{I_{CQ_2}} = \frac{25mV}{10A} = 2,5m\Omega = 0,0025\Omega$$

$$A_I = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_{e_2}} \cdot \frac{i_{e_2}}{i_{e_1}} \cdot \frac{i_{e_1}}{i_i} = N \cdot \left(-h_{fe} \frac{\frac{R_C/R_L}{h_{fe}}}{\frac{(R_C/R_L + h_{ib2} + N^2 R_L)}{h_{fe}}} \right) \cdot \left(-\frac{R_e}{R_e + h_{ib1}} \right)$$

$$A_I = 0,316 \cdot \left(-100 \cdot \frac{0,23\Omega}{0,23\Omega + 0,0025\Omega + 0,316^2 \cdot 10\Omega} \right) \cdot \left(-\frac{10\Omega}{10\Omega + 0,125\Omega} \right) \cong 5,82$$

Solución Nº 022

$$a) I_{CQ} = \frac{25mV \cdot \beta}{h_{ie}} = \frac{25mV \cdot 100}{500\Omega} = 5mA$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} \cdot R_e = 10V - 5mA \cdot 1K = 5V$$

$$R_b = \frac{\beta \cdot R_e}{10} = \frac{100 \cdot 1K}{10} = 10K$$

$$V_{bb} = \frac{I_{CQ}}{\beta} \cdot R_b + V_{be} + I_{CQ} \cdot R_e = \frac{5mA}{100} \cdot 10K + 0,7V + 5mA \cdot 1K = 6,2V$$

$$R_1 = \frac{R_b}{1 - \frac{V_{bb}}{V_{CC}}} = \frac{10K}{1 - \frac{6,2V}{10V}} \cong 26,3K$$


$$R_2 = \frac{V_{CC}}{V_{bb}} \cdot R_b = \frac{10V}{6,2V} \cdot 10K \cong 16,1V$$

$$b) V_{GG} = \frac{V_{CC}}{2} = \frac{10V}{2} = 5V \quad (\text{pues } R'_1 = R'_2)$$

$$V_{GSQ} = V_{GG} - I_{DQ} \cdot R_S \quad ; \quad I_{DQ} = \frac{V_{GG} - V_{GSQ}}{R_S} = \frac{5V - 2V}{2K} = 3,5mA$$

$$V_{DSQ} = V_{CC} - I_{DQ} \cdot (R_S + R_d) = 10V - 3,5mA \cdot (2K + 0,5K) = 1,25V$$

c)

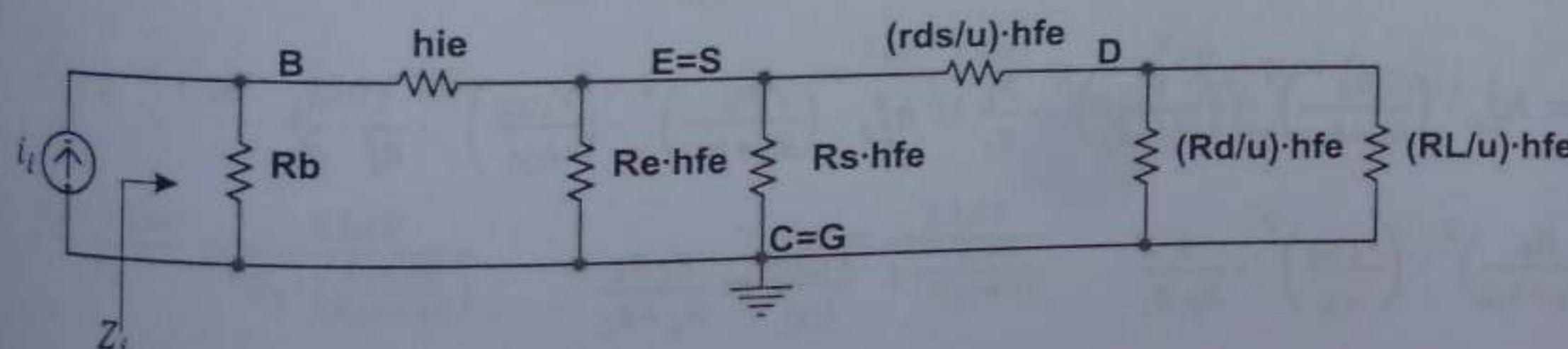


$$r_{ds} = \frac{\mu}{g_m} = \frac{200}{4m\Omega^{-1}} = 50K$$

$$Z_i = R_b // \left[h_{ie} + (R_e // R_S) h_{fe} // \left(\frac{r_{ds}}{\mu} h_{fe} + \frac{R_d // R_L}{\mu} h_{fe} \right) \right]$$

$$Z_i = 10K // [0,5K + 66,6K // (25K + 0,125K)]$$

$$Z_i \cong 10K // (0,5K + 18,25K) \cong 10K // 18,75K \cong 6,5K$$


d)

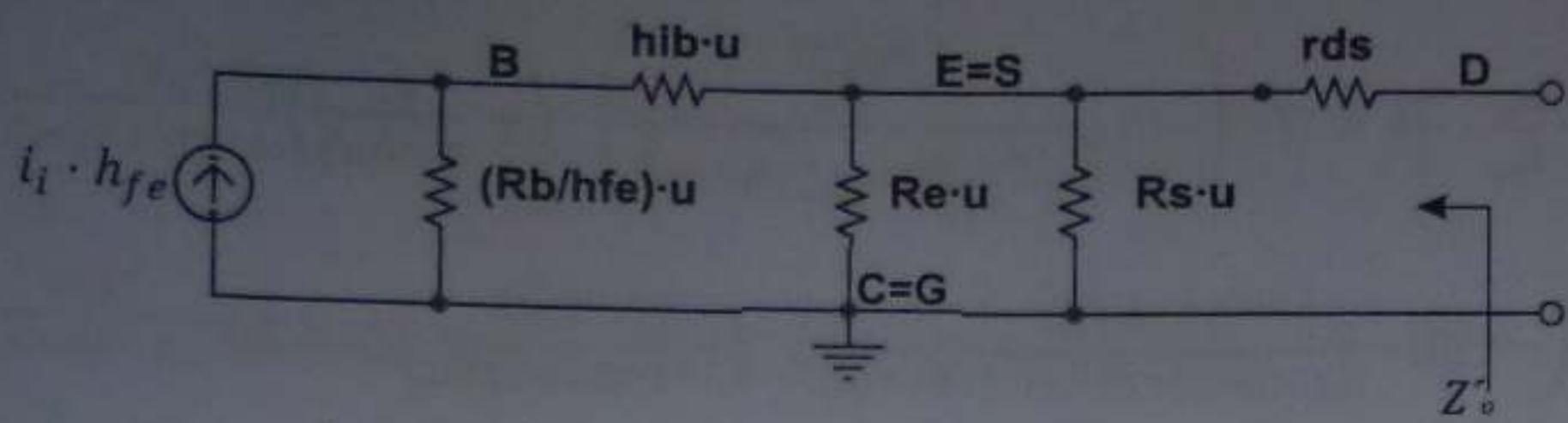

$$Z'_o = r_{ds} + \left[(R_e // R_S) \mu // \left(h_{ib} \mu + \frac{R_b}{h_{fe}} \mu \right) \right] = r_{ds} + [133,3K // (1K + 20K)]$$

$$Z'_o = 50K + 133,3K // 21K \cong 50K + 18K \cong 68K$$

e)

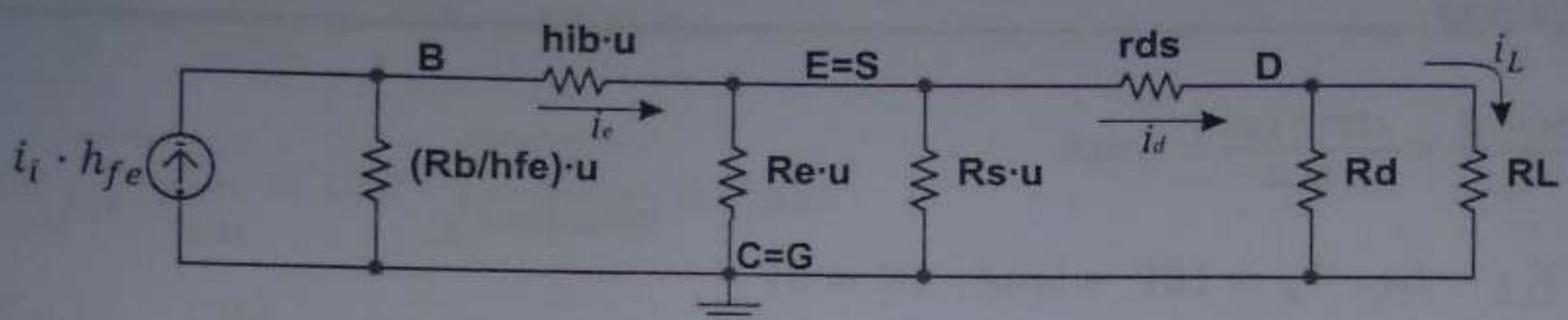

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_d} \cdot \frac{i_d}{i_e} \cdot \frac{i_e}{i_i} = \frac{R_d}{R_d + R_L} \cdot \frac{(R_e // R_S) \mu}{(R_e // R_S) \mu + r_{ds} + R_d // R_L} \cdot \frac{h_{fe} \cdot \left(\left(\frac{R_b}{h_{fe}} \right) \cdot \mu \right)}{\left(\frac{R_b}{h_{fe}} \right) \cdot \mu + h_{ib} \mu + [(R_e // R_S) \mu // (r_{ds} + R_d // R_L)]}$$

$$A_i = \frac{1}{2} \cdot \frac{133,3K}{133,3K + 50K + 0,25K} \cdot \frac{2000K}{20K + 1K + (133,3K // 50,25K)} = \frac{133,3K \cdot 2000K}{2 \cdot 183,583K \cdot 57,49568K} \cong 12,6$$

Solución Nº 023

a) $I_{CQ} = \frac{25mV}{h_{ib}} = \frac{25mV}{8,3\Omega} = 3mA$

$$Z_i = \frac{R_b h_{ie}}{R_b + h_{ie}} \quad ; \quad R_b = R_1 // R_2 = 1,25K$$

$$Z_i R_b + Z_i h_{ie} = R_b h_{ie} \quad ; \quad h_{ie} (R_b - Z_i) = Z_i R_b$$

$$h_{ie} = \frac{Z_i R_b}{R_b - Z_i} = \frac{0,625K \cdot 1,25K}{1,25K - 0,625K} = 1,25K \quad ; \quad h_{fe} = \frac{h_{ie}}{h_{ib}} = \frac{1250\Omega}{8,3\Omega} = 150$$

$$A_P = A_i^2 \cdot \frac{R_L}{Z_i} = h_{fe}^2 \cdot \left(\frac{R_b}{R_b + h_{ie}} \right)^2 \cdot \left(\frac{R_C}{R_C + R_L} \right)^2 \cdot \frac{R_L}{Z_i} = h_{fe}^2 \cdot \left(\frac{R_b}{R_b + h_{ie}} \right)^2 \cdot \left(\frac{V_{CEQ}}{I_{CQ}} \right)^2 \cdot \frac{1}{R_L^2} \cdot \frac{R_L}{Z_i}$$

$$R_L = h_{fe}^2 \cdot \left(\frac{R_b}{R_b + h_{ie}} \right)^2 \cdot \left(\frac{V_{CEQ}}{I_{CQ}} \right)^2 \cdot \frac{1}{A_P \cdot Z_i} \quad ; \quad \frac{V_{CEQ}}{I_{CQ}} = \frac{R_C R_L}{R_C + R_L}$$

$$R_L = 22500 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4500 \cdot 0,625K} = 2K$$

$$V_{CEQ} \cdot R_C + V_{CEQ} \cdot R_L = I_{CQ} \cdot R_C \cdot R_L$$

$$R_C = \frac{V_{CEQ} \cdot R_L}{I_{CQ} R_L - V_{CEQ}} = \frac{3V \cdot 2K}{3mA \cdot 2K - 3V} = \frac{3V \cdot 2K}{3V} = 2K$$

$$Z_o = R_C = 2K$$

b) $A_P = \frac{A_i^2 R_L}{Z_i} \quad ; \quad A_i = \sqrt{\frac{A_P Z_i}{R_L}} = \sqrt{\frac{4500 \cdot 0,625K}{2K}} = 37,5$

$$i_L = \frac{i_C}{2} = \frac{I_{CQ}}{2\sqrt{2}} = \frac{3mA}{2\sqrt{2}}$$

$$i_i = \frac{i_L}{A_i} = \frac{3mA}{2 \cdot 37,5\sqrt{2}} \cong 0,02828mA \cong 28,28\mu A$$

$$c) I_{CQMES} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_e + R_C//R_L}$$

$$V_{CC} = I_{CQ}R_C + I_{CQ}R_e + I_{CQ}(R_C//R_L) = 2V_{bb} = \frac{2I_{CQ}}{\beta} \cdot R_b + 2V_{be} + 2I_{CQ}R_e$$

$$R_e(2I_{CQ} - I_{CQ}) = R_eI_{CQ} = I_{CQ}(R_C + R_C//R_L) - \frac{2I_{CQ}}{\beta}R_b - 2V_{be}$$

$$R_e = \frac{I_{CQ}(R_C + R_C//R_L) - \frac{2I_{CQ}}{\beta}R_b - 2V_{be}}{I_{CQ}} = \frac{3mA \cdot 3K - \frac{2 \cdot 3mA}{150}1,25K - 2 \cdot 0,7V}{3mA} = \frac{9V - 0,05V - 1,4V}{3mA} = 2,516K$$

$$V_{CC} = V_{CEQ} + I_{CQ}(R_C + R_e) = 3V + 3mA \cdot 4,516K = 3V + 13,55V = 16,55V$$

$\cong 12,6$

Solución N° 024

$$a) V_{CEQ_1} \cong 0,6V \quad (\text{Porque actúa como diodo})$$

$$h_{ib_1} = \frac{25mV}{I_{CQ_1}} ; \quad I_{CQ_1} = \frac{25mV}{h_{ib_1}} = \frac{25mV}{50\Omega} = 0,5mA$$

$$I_{CQ_2} = I_{CQ_1} = 0,5mA \quad (\text{Por espejo de corriente})$$

$$V_{DD} = I_{CQ_1} \cdot R_{C_1} + V_{CEQ_1} = 0,5mA \cdot 24K + 0,6V = 12,6V$$

$$V_{CEQ_2} = V_{DD} - I_{CQ_2} \cdot R_{C_2} = 12,6V - 0,5mA \cdot 10K = 7,6V$$

$$V_{GG} = \frac{V_{DD}}{R_1 + R_2} \cdot R_1 = \frac{V_{DD}}{2R_1} \cdot R_1 = \frac{12,6V}{2} = 6,3V$$

$$V_{GSQ} = V_{GG} - I_{DQ} \cdot R_S ; \quad I_{DQ} = \frac{V_{GG} - V_{GSQ}}{R_S} = \frac{V_{DD}}{R_S + \left(\frac{R_S R_L}{R_S + R_L}\right)} = I_{DQMES}$$

$$\frac{6,3V + 0,9V}{R_S} = \frac{12,6V}{R_S + \left(\frac{R_S 4,5K}{R_S + 4,5K}\right)} ; \quad 7,2V = \frac{12,6V}{1 + \frac{4,5K}{R_S + 4,5K}}$$

$$1 + \frac{4,5K}{R_S + 4,5K} = \frac{12,6V}{7,2V} ; \quad \frac{4,5K}{R_S + 4,5K} = \frac{12,6}{7,2} - 1 = \frac{5,4}{7,2}$$


$$R_S + 4,5K = 4,5K \cdot \frac{7,2}{5,4} ; \quad R_S = 4,5K \cdot \frac{7,2}{5,4} - 4,5K = 1,5K$$

$$I_{DQ} = \frac{6,3V - (-0,9V)}{1,5K} = \frac{7,2V}{1,5K} = 4,8mA$$

$$V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ} \cdot R_S = 12,6V - 4,8mA \cdot 1,5K = 12,6V - 7,2V = 5,4V$$

$$b) \Delta I_{CQ_2} = \frac{k \cdot \Delta T}{R_{C_1}} ; \quad \frac{\Delta I_{CQ_2}}{I_{CQ_2}} \cdot 100\% = \frac{2,5 \left(\frac{mV}{^{\circ}C}\right) \cdot 40^{\circ}C}{24000 \Omega \cdot 0,5mA} \cdot 100\% = 0,83\%$$

c)

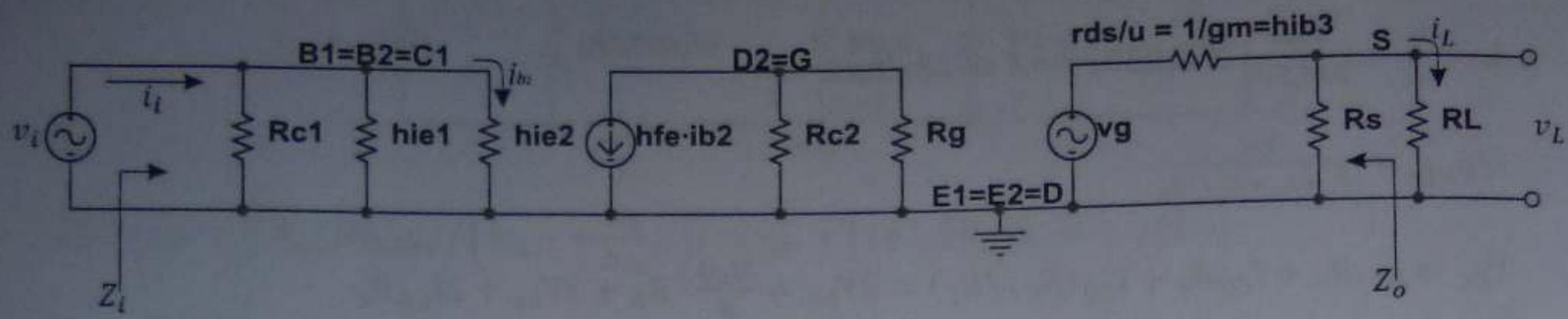

$$g_m = \frac{1}{h_{ib3}} = \frac{1}{50\Omega} = 20m\Omega^{-1} ; \quad R_g = R_1 // R_2 = 200K ; \quad h_{ie} = h_{ie1} = h_{ie2}$$

$$Z_i = R_{C_1} // \left(\frac{h_{ie1}}{2} \right) = 24K // 2,5K \cong 2,26K$$

$$d) Z_o = h_{ib3} // R_S = \frac{50 \cdot 1500}{1550} \cong 48,4\Omega$$

$$e) P_{L_{\max}} = v_L \cdot i_L = \frac{\widehat{v_{ds}}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\widehat{i_L}}{\sqrt{2}} = \frac{V_{DSQ} \cdot I_{DQ}}{2} \cdot \frac{R_S}{R_S + R_L} = \frac{5,4V \cdot 4,8mA}{2} \cdot \frac{1,5K}{6K} = 3,24mW$$

$$f) A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{v_g} \cdot \frac{v_g}{i_{b2}} \cdot \frac{i_{b2}}{i_i} = \left[\frac{\frac{R_S}{R_S + R_L}}{\frac{r_{ds} + R_S // R_L}{\mu}} \right] \cdot [-h_{fe} \cdot (R_{C_2} // R_g)] \cdot \left[\frac{R_{C_1} // h_{ie1}}{R_{C_1} // h_{ie1} + h_{ie2}} \right]$$

$$A_i = -\frac{100 \cdot 9,52 \cdot 4,14}{4(0,05+1,125)(4,14+5)} = -\frac{100 \cdot 9,52 \cdot 4,14}{4 \cdot 1,175 \cdot 9,14} \cong -91,7$$

$$A_v = A_i \cdot \frac{R_L}{Z_i} = -91,7 \cdot \frac{4,5K}{2,26K} \cong -182,6$$

$$A_P = A_v \cdot A_i = (-182,6)(-91,7) \cong 16744,4$$

Solución Nº 025

$$a) V_{GG} = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} \cdot R_1 = \frac{9V}{30K} \cdot 10K = 3V$$

$$V_{GSQ} = V_{GG} - I_{DQ} \cdot R_S$$

$$I_{DQ} = \frac{V_{GG} - V_{GSQ}}{R_S} = \frac{3V - (-1,5V)}{3K} = \frac{4,5V}{3K} = 1,5mA$$

$$V_{DSQ} = V_{CC} - I_{DQ}(R_d + R_s) = 9V - 1,5mA \cdot 5K = 9V - 7,5V = 1,5V$$


$$b) S_V = -\frac{1}{R_e} ; \quad R_e = -\frac{1}{S_V} = -\frac{1}{-2,5 \times 10^{-4} \Omega^{-1}} = 0,4 \times 10^4 \Omega = 4K$$

$$I_{CQ} = 26,6\% I_{DQ} = 0,26 \cdot 1,5mA = 0,4mA$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = \frac{400\mu A}{100} = 4\mu A$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_e) = 9V - 0,4mA \cdot 10K = 9V - 4V = 5V$$
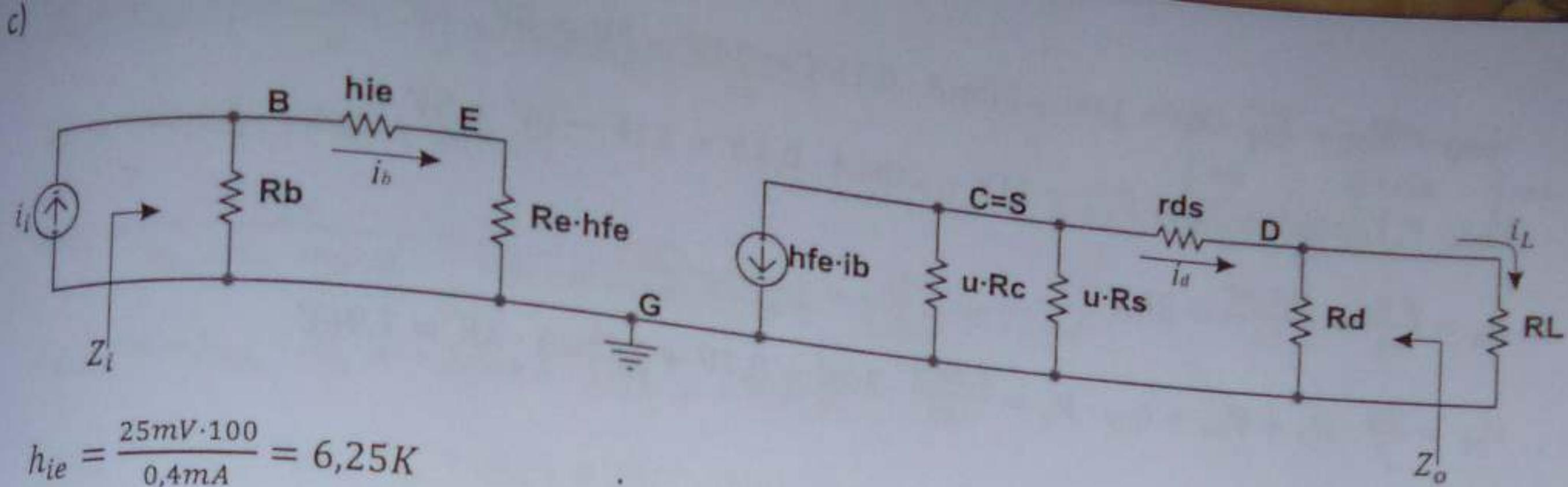
$$R_b = \frac{V_{CC} - V_{be} - I_{CQ} \cdot R_e}{I_{BQ}} = \frac{9V - 0,7V - 0,4mA \cdot 4K}{4\mu A} = \frac{6,7V}{4\mu A} = 1,675M\Omega$$



$$h_{ie} = \frac{25mV \cdot 100}{0,4mA} = 6,25K$$

$$\mu = g_m \cdot r_{ds} = 10^{-3} \Omega^{-1} \cdot 20 \times 10^3 \Omega = 20$$

$$Z_i = R_b // (h_{ie} + R_e h_{fe}) = 1675K // 406,25K \approx 326,95K$$


$$d) Z_o = R_d // [r_{ds} + (R_c // R_s)\mu] = 2K // (20K + 40K) = 2K // 60K \approx 1,93K$$

$$e) A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_d} \cdot \frac{i_d}{i_b} \cdot \frac{i_b}{i_i} = \frac{R_d}{R_d + R_s} \cdot \left[-h_{fe} \frac{(R_c // R_s)\mu}{(R_c // R_s)\mu + r_{ds} + R_d // R_L} \right] \cdot \frac{R_b}{R_b + h_{ie} + R_e h_{fe}}$$

$$A_i = \frac{1}{2} \cdot \left(-100 \cdot \frac{40}{61} \right) \cdot \frac{1675}{2081,25} \approx -26,38$$

Solución Nº 026

a)

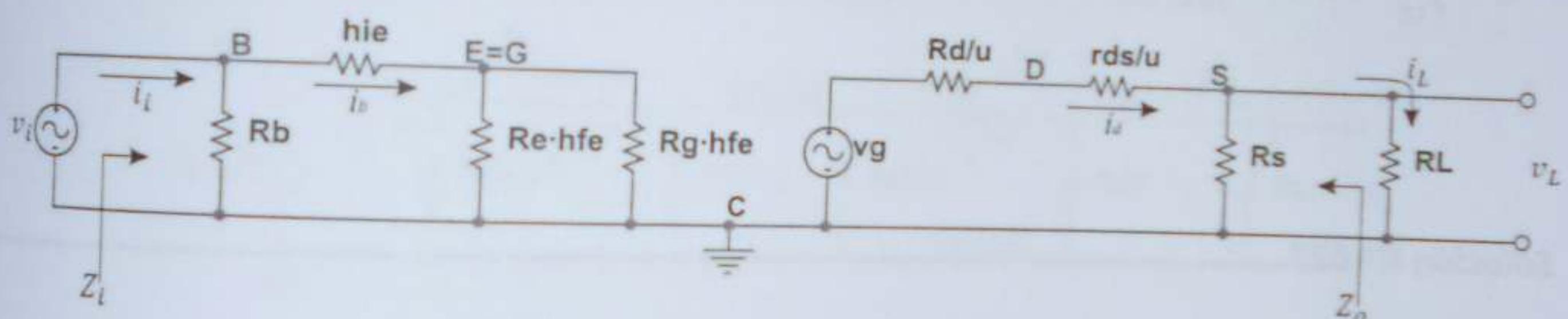

$$b) A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{v_g} \cdot \frac{v_g}{i_b} \cdot \frac{i_b}{i_i} = \frac{1}{\frac{R_d + r_{ds} + R_s // R_L}{\mu}} \cdot \frac{R_s}{R_s + R_L} \cdot (R_e // R_g) h_{fe} \cdot \frac{R_b}{R_b + h_{ie} + (R_e // R_g) h_{fe}}$$

$$h_{ie} = \frac{1}{A_i} \cdot \frac{1}{\frac{R_d + r_{ds} + R_s // R_L}{\mu}} \cdot \frac{R_s}{R_s + R_L} \cdot (R_e // R_g) h_{fe} \cdot R_b - R_b - (R_e // R_g) h_{fe}$$

$$h_{ie} = \frac{1}{43,10286} \cdot \frac{1}{\frac{0,15+20}{200} + 0,1} \cdot \frac{1}{3} \cdot 200 \cdot 30 - 30 - 200 = 1,136K = 1136,36\Omega$$

$$I_{CQ} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{h_{ie}} = \frac{25mV \cdot 100}{1136,36} = 2,2mA$$

Para MES:

$$V_{CC} = I_{CQ} (R_e + R_e // R_g) = 2,2mA \cdot (3K + 2K) = 2,2mA \cdot 5K = 11V$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} \cdot R_e = 11V - 2,2mA \cdot 3K = 11V - 6,6V = 4,4V$$

$$I_{DQ} = \frac{V_{CC}}{2R_d + R_s + R_s // R_L} = \frac{11V}{0,3K + 0,15K + 0,1K} = \frac{11V}{0,55K} = 20mA ; V_{GG} = V_{CC}$$

$$V_{GSQ} = V_{CC} - I_{DQ} \cdot R_S = 11V - 20mA \cdot 0,15K = 11V - 3V = 8V$$

$$V_{DSQ} = V_{CC} - I_{DQ}(R_d + R_S) = 11V - 20mA \cdot 0,3K = 11V - 6V = 5V$$

$$R_b = \frac{\beta \cdot R_e}{10} = \frac{100 \cdot 3K}{10} = 30K$$

$$V_{bb} = \frac{I_{CQ}}{\beta} \cdot R_b + V_{be} + I_{CQ} \cdot R_e = \frac{2,2mA}{100} \cdot 30K + 0,7V + 2,2mA \cdot 3K = 7,96V$$

$$R_1 = \frac{R_b}{1 - \frac{V_{bb}}{V_{CC}}} = \frac{30K}{1 - \frac{7,96V}{11V}} \cong 108,5K$$

$$R_2 = \frac{V_{CC}}{V_{bb}} \cdot R_b = \frac{11V}{7,96V} \cdot 30K \cong 41,5K$$

c) $Z_i = R_b // [h_{ie} + (R_e // R_g) h_{fe}] = 30K // 201,136K \cong 26,1K$

$$Z_o = R_S // \left(\frac{R_d + r_{ds}}{\mu} \right) = 150\Omega // 100,75\Omega \cong 60,27\Omega$$

d) $i_L = i_i \cdot A_i = 82\mu A \cdot 43,10286 = 3534,435\mu A = 3,534435mA$

$$P_L = i_L^2 \cdot R_L = (3,534435mA)^2 \cdot 0,3K \cong 3,75mW$$

$$P_{CC} \cong V_{CC}(I_{CQ} + I_{DQ}) = 11V \cdot 22,2mA = 244,2mW$$

$$\eta = \frac{P_L}{P_{CC}} \cdot 100\% = \frac{3,75mW}{244,2mW} \cdot 100\% \cong 1,53\%$$

Solución Nº 027

a) $I_{DQ_2} = \frac{V_{DD}}{R_{d_2} + 2R_{S_2} + R_{d_2} // R_L} ; \quad V_{DD} = V_{DSQ_2} + I_{DQ_2}(R_{d_2} + R_{S_2})$

$$V_{DD} = I_{DQ_2}R_{d_2} + 2I_{DQ_2}R_{S_2} + I_{DQ_2}(R_{d_2} // R_L) = V_{DSQ_2} + I_{DQ_2}R_{d_2} + I_{DQ_2}R_{S_2}$$

$$I_{DQ_2}R_{S_2} = V_{DSQ_2} - I_{DQ_2}(R_{d_2} // R_L)$$

$$R_{S_2} = \frac{V_{DSQ_2}}{I_{DQ_2}} - R_{d_2} // R_L = \frac{11,5V}{5mA} - 0,4K = 2,3K - 0,4K = 1,9K$$

$$V_{DD} = V_{DSQ_2} + I_{DQ_2}(R_{d_2} + R_{S_2}) = 11,5V + 5mA \cdot 2,7K = 11,5V + 13,5V = 25V$$

$$V_{GSQ_2} = V_{GG} - I_{DQ_2}R_{S_2} ; \quad V_{GG} = V_{GSQ_2} + I_{DQ_2}R_{S_2} = 0,5V + 5mA \cdot 1,9K = 10V$$

$$V_{GG} = \frac{V_{DD}}{R_1 + R_2} \cdot R_1 ; \quad V_{GG}R_1 + V_{GG}R_2 = V_{DD}R_1$$

$$R_1(V_{DD} - V_{GG}) = V_{GG}R_2 ; \quad R_1 = \frac{V_{GG}}{V_{DD} - V_{GG}} \cdot R_2 = \frac{10V}{25V - 10V} \cdot 60K = 40K$$

b) $Z' = \frac{r_{ds} + R_{d_2} // R_L}{\mu}$

$$Z'_i = R_{S_2} // \left(\frac{r_{ds} + R_{d_2}}{\mu} \right) = 1900 \Omega // \left(\frac{7K + 0,4K}{20} \right)$$


$$Z'_i = 1900 \Omega // 370 \Omega \cong 309,7 \Omega$$

$$I_{DQ_1} = \frac{V_{DD}}{R_{d_1} + 2R_{S_1} + R_d // Z'_i} = \frac{25V}{6,7K + 3K + 6,7K // 0,3097K} = \frac{25V}{9,996K} \cong 25mA$$

$$V_{GSQ_1} = -I_{DQ_1} \cdot R_{S_1} = -2,5mA \cdot 1,5K = -3,75V$$

$$V_{DSQ_1} = V_{DD} - I_{DQ_1}(R_{d_1} + R_{S_1}) = 25V - 2,5mA(6,7K + 1,5K) = 25V - 20,5V = 4,5V$$


c)

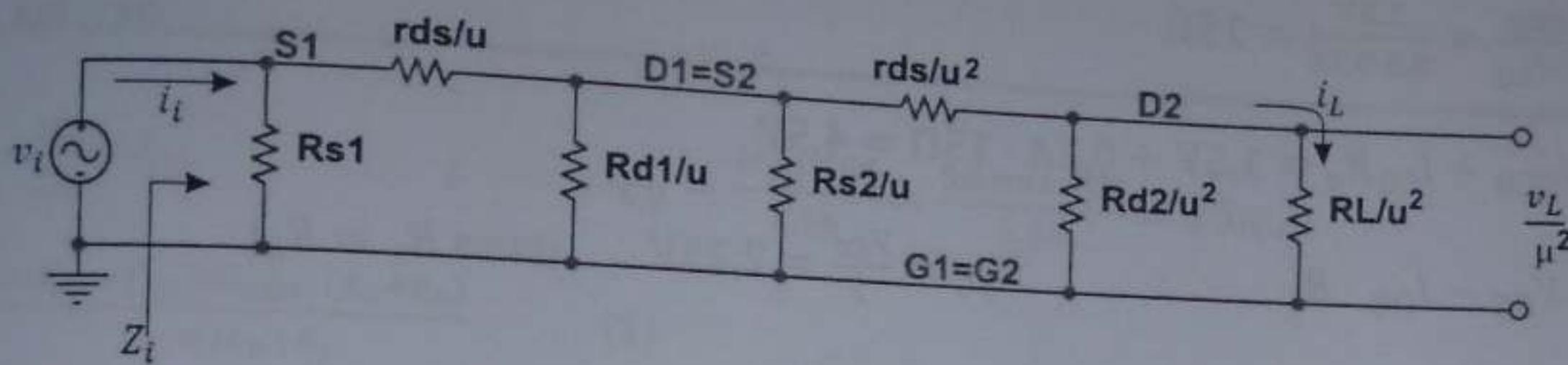

$$Z_i = R_{S_1} // \left\{ \frac{r_{ds}}{\mu} + \left[\left(\frac{R_{d_1} // R_{S_2}}{\mu} \right) // \left(\frac{r_{ds}}{\mu^2} + \frac{R_{d_2} // R_L}{\mu^2} \right) \right] \right\}$$

$$Z_i = 1500 // \left\{ \frac{7000}{20} + \left[\left(\frac{6700 // 1900}{20} \right) // \left(\frac{7000}{400} + \frac{800 // 800}{400} \right) \right] \right\} = 1500 // \{350 + [14 // 18,5]\}$$
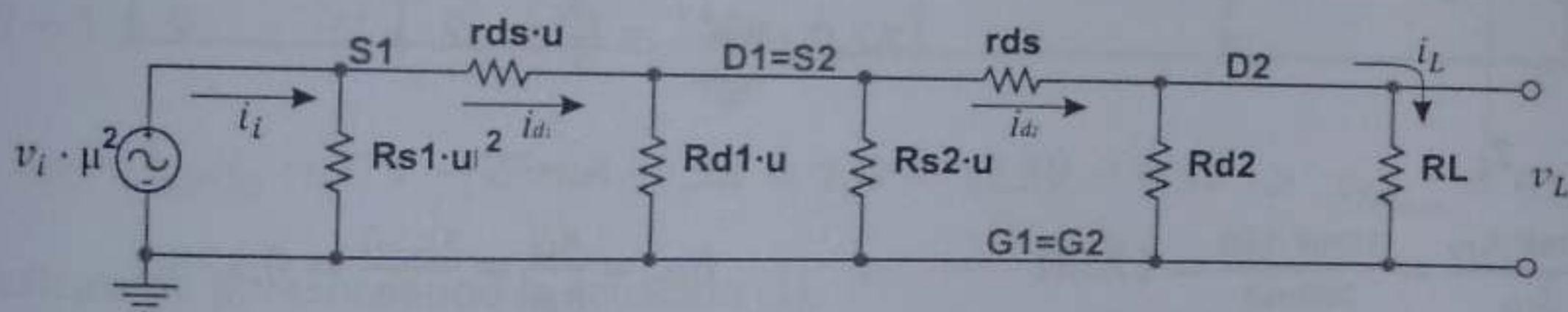
$$Z_i = 1500 // \{350 + 7,97\} \cong 1500 // 357,97 \cong 289\Omega$$



$$Z_o = R_{d_2} // [r_{ds} + (R_{d_1} // R_{S_2} // r_{ds})\mu] = 800 // [7000 + (6700 // 1900 // 7000)20]$$

$$Z_o = 800 // [7000 + 24437,128] \cong 800 // 31437,128 \cong 780,15\Omega$$

d) Del circuito equivalente anterior:


$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_{d_2}} \cdot \frac{i_{d_2}}{i_{d_1}} \cdot \frac{i_{d_1}}{i_i}$$

$$A_i = \frac{R_{d_2}}{R_{d_2} + R_L} \cdot \frac{(R_{d_1} // R_{S_2})\mu}{(R_{d_1} // R_{S_2})\mu + r_{ds} + R_{d_2} // R_L} \cdot \frac{R_{S_1} \cdot \mu^2}{R_{S_1} \cdot \mu^2 + r_{ds} \cdot \mu + [(R_{d_1} // R_{S_2})\mu // (r_{ds} + R_{d_2} // R_L)]}$$

$$A_i = \frac{1,5 \cdot 400}{1,5 \cdot 400 + 140 + \{[(6,7 // 1,5)20] // (7 + 0,4)\}} = \frac{600}{600 + 140 + 24,552 // 7,4} \cong \frac{600}{745,686} \cong 0,8$$

$$A_v = A_i \cdot \frac{R_L}{Z_i} \cong 0,8 \cdot \frac{800}{289} \cong 2,21$$
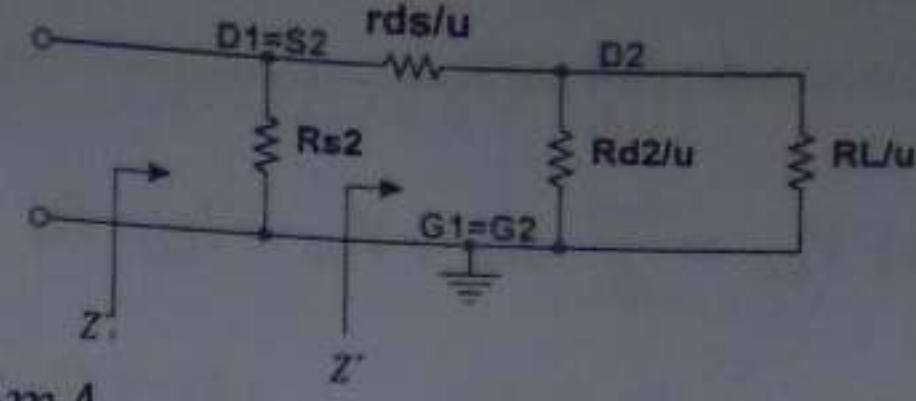
$$A_P = A_v \cdot A_i \cong 2,21 \cdot 0,8 \cong 1,77$$



Solución N° 028

$$a) V_{CC} = \frac{I_{CQ}}{\beta} \cdot R_b + V_{be} + I_{CQ} \cdot R_e = V_{CEQ} + I_{CQ} \cdot R_e$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{CEQ} - V_{be}}{R_b} \cdot \beta = \frac{1,5V - 0,7V}{400\Omega} \cdot 100 = \frac{0,8V}{4\Omega} = 0,2A$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_e + R_e // R_L}$$

$$V_{CC} = I_{CQ} R_e + \frac{I_{CQ} R_e}{2} = V_{CEQ} + I_{CQ} R_e \quad ; \quad R_e // R_L = \frac{R_e}{2} \quad (\text{pues } R_e = R_L)$$


$$R_e = \frac{V_{CEQ}}{0,5 \cdot I_{CQ}} = \frac{1,5V}{0,5 \cdot 0,2A} = 15\Omega$$

$$V_{CC} = V_{CEQ} + I_{CQ} R_e = 1,5V + 0,2A \cdot 15\Omega = 4,5V$$

$$b) V_{GSQ} = V_{GG} - I_{DQ} \cdot R_S \quad ; \quad V_{GG} = \frac{V_{CC}}{2} = 2,25V \quad (\text{pues } R_1 = R_2)$$

$$I_{DQ} = \frac{V_{GG} - V_{GSQ}}{R_S} = \frac{2,25V - 1,25V}{0,1K} = \frac{1V}{0,1K} = 10mA$$
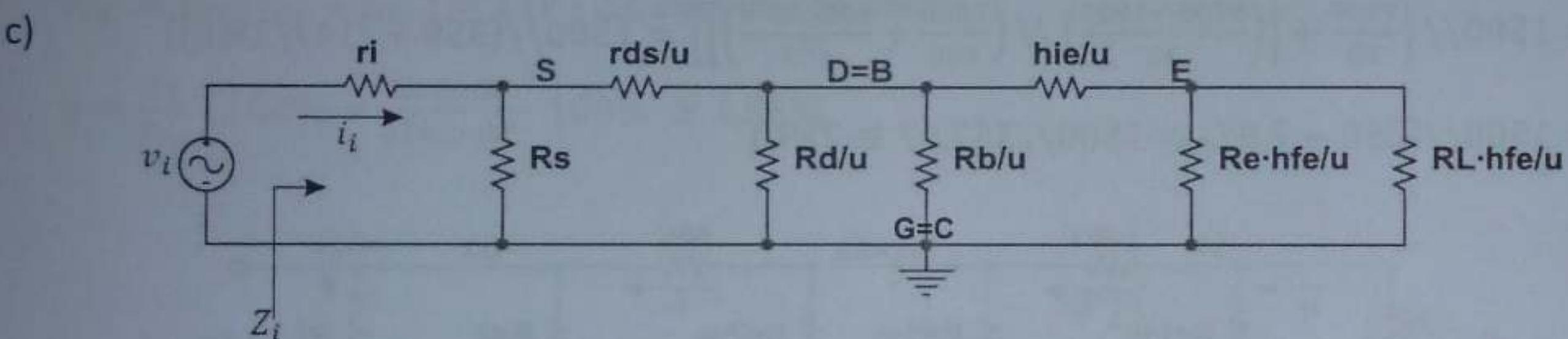
$$V_{DSQ} = V_{CC} - I_{DQ}(R_d + R_s) = 4,5V - 10mA \cdot 0,25K = 2V$$



$$h_{ie} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ}} = \frac{25mV \cdot 100}{200mA} = 12,5\Omega \quad ; \quad h_{ib} = \frac{h_{ie}}{h_{fe}} = \frac{12,5\Omega}{100} = 0,125\Omega$$


$$Z_i = r_i + \left\{ R_s // \frac{1}{\mu} \{ r_{ds} + (R_d // R_b) // [h_{ie} + (R_e // R_L) h_{fe}] \} \right\}$$

$$Z_i = 100 + \left\{ 100 // \frac{1}{\mu} \{ 1250 + 109,1 // [12,5 + 750] \} \right\} = 100 + 100 // \frac{1}{\mu} (1250 + 95,44)$$

$$Z_i = 100 + 100 // \frac{1345,44}{\mu} \quad ; \quad \frac{100 \cdot \frac{1345,44}{\mu}}{100 + \frac{1345,44}{\mu}} = Z_i - 100 = 121,2 - 100 = 21,2$$

$$\frac{134544}{\mu} = 2120 + \frac{28523,33}{\mu} \quad ; \quad \frac{1}{\mu} \cdot 106020,67 = 2120$$
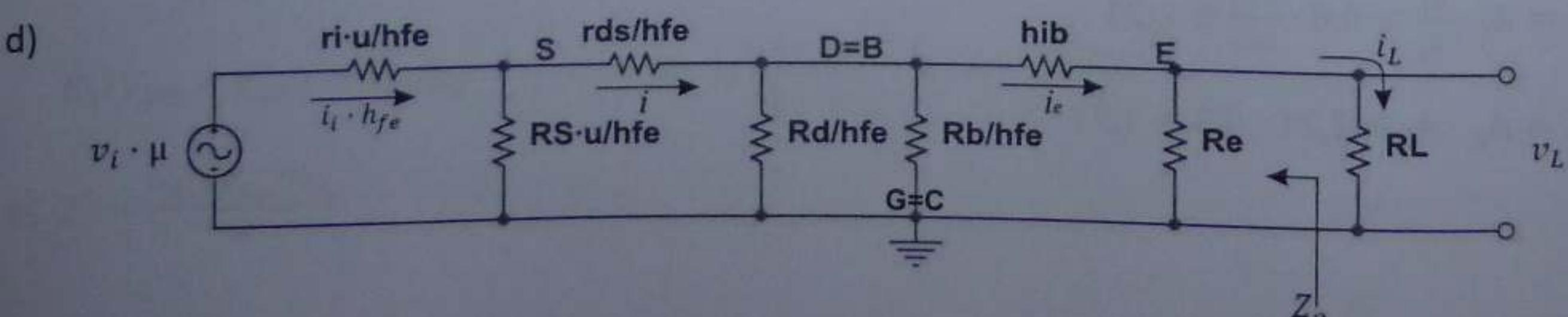
$$\mu = \frac{106020,69}{2120} \cong 50$$



$$Z_o = Re // \left\{ h_{ib} + \left(\frac{R_d//R_b}{h_{fe}} \right) // \left[\frac{r_{ds}}{h_{fe}} + \frac{(r_i//R_S)\mu}{h_{fe}} \right] \right\} = 15 // \{ 0,125 + [1,091 // (12,5 + 25)] \}$$

$$Z_o = 15 // 1,185 \cong 1,1\Omega$$

$$e) A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_e} \cdot \frac{i_e}{i} \cdot \frac{i}{i_i} = \frac{R_e}{R_e + R_L} \cdot \frac{\frac{R_d//R_b}{h_{fe}}}{\frac{R_d//R_b + h_{ib} + R_e//R_L}{h_{fe}}} \cdot \frac{h_{fe} \cdot \frac{R_S \cdot \mu}{h_{fe}}}{\frac{R_S \cdot \mu + r_{ds}}{h_{fe}} + \left[\frac{R_d//R_b}{h_{fe}} // (h_{ib} + R_e//R_L) \right]}$$

$$A_i = \frac{1}{2} \cdot \frac{1,091}{8,716} \cdot \frac{100 \cdot 50}{50 + 12,5 + 1,091 // 7,625} = \frac{1,091 \cdot 50 \cdot 50}{8,716 \cdot 63,45} \cong 4,93$$

Solución Nº 029

$$a) \Delta I_{CQ} = \frac{2,56}{100} \cdot I_{CQ} ; \quad I_{CQ} = \frac{\Delta I_{CQ} \cdot 100}{2,56} = \frac{0,64mA \cdot 100}{2,56} = 25mA$$

$$I_{CQ} = \frac{\alpha(V_{CC} - V_{be}) + I_{CB0_1}(R_b + R_e)}{(1-\alpha)R_b + R_e} \quad (1)$$

$$\Delta I_{CQ} = S_I \Delta I_{CB0}$$

$$\Delta I_{CQ} = S_I \cdot I_{CB0_1} (e^{K\Delta T} - 1) = \left(1 + \frac{R_b}{R_e} \right) I_{CB0_1} (e^{0,07 \cdot 28,6} - 1)$$

$$S_I = 1 + \frac{R_b}{R_e} = \frac{\Delta I_{CQ}}{I_{CB0_1}(e^{K\Delta T} - 1)} \cong \frac{0,64mA}{0,01mA(e^2 - 1)} \cong \frac{0,64mA}{0,01mA(7,4 - 1)} = \frac{0,64mA}{0,01mA \cdot 6,4} = 10$$

$$\frac{R_b}{R_e} \cong 10 - 1 \cong 9 ; \quad Re \cong \frac{R_b}{9} \cong \frac{4,5K}{9} \cong 0,5K$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_e = 13V - 25mA \cdot 0,5K = 13V - 12,5V = 0,5V > v_{CEsat} = 0,05V$$

Para el cálculo de β , resolviendo la ecuación (1):

$$I_{CQ} R_b - I_{CQ} R_b \alpha + I_{CQ} R_e = \alpha(V_{CC} - V_{be}) + I_{CB0_1}(R_b + R_e)$$

$$112,5 - \alpha \cdot 112,5 + 12,5 = \alpha \cdot 12,8 + 0,05$$


$$\alpha \cdot 125,3 = 124,95 ; \quad \alpha = \frac{124,95}{125,3} \cong 0,99720670391$$

$$\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha} = \frac{0,99720670391}{1-0,99720670391} = \frac{0,99720670391}{0,00279329609} \cong 357$$

$$b) I_{CQ} = \frac{V_{CC} - v_{CEsat}}{R_e + R_e//R_L} = \frac{12,95V}{R_e + R_e//R_L} ; \quad \frac{R_e R_L}{(R_e + R_L)} = \frac{12,95}{25} - R_e = 0,018K = 18\Omega$$

$$18R_e + 18R_L + R_e R_L ; \quad R_L(500 - 18) = 18 \cdot 500 = 9000\Omega$$
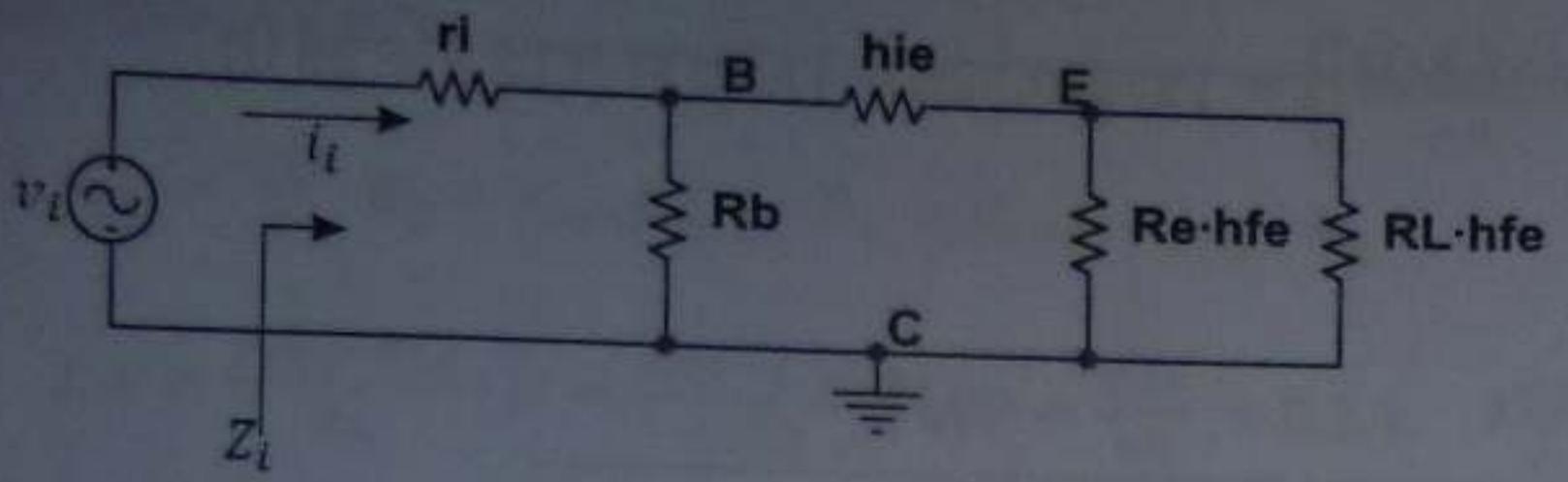
$$R_L = \frac{9000\Omega}{482} \cong 18,6722\Omega$$




$$h_{ie} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ}} = \frac{25mV \cdot 357}{25mA} = 357\Omega$$

$$Z_i = r_i + R_b // [h_{ie} + (R_e // R_L) h_{fe}] = 10K + 4,5K // (0,357K + 0,018K \cdot 357)$$

$$Z_i = 10K + (4,5K // 6,783K) \cong 10K + 2,7K \cong 12,7K$$

c)

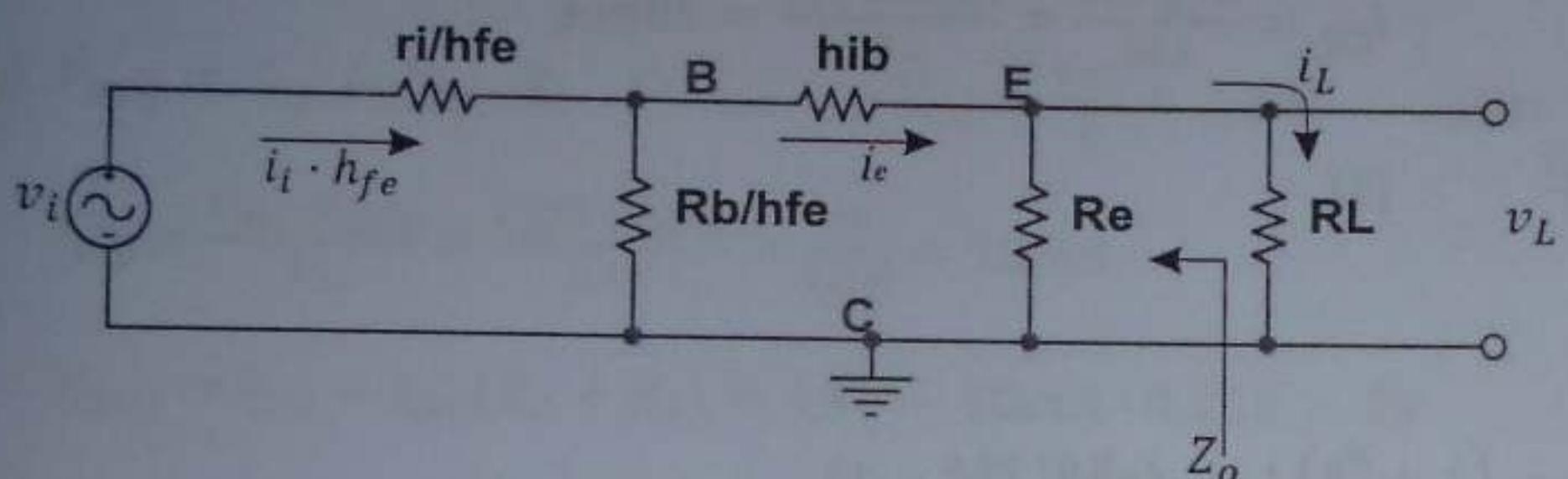

$$h_{ib} = \frac{h_{ie}}{h_{fe}} = \frac{357\Omega}{357} = 1\Omega$$

$$Z_o = R_e // \left(h_{ib} + \frac{r_i // R_b}{h_{fe}} \right) \cong 500\Omega // (1\Omega + 3,1\Omega) \cong 500\Omega // 4,1\Omega \cong 4\Omega$$

$$d) A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_e \cdot h_{fe}} = \frac{R_e}{R_e + R_L} \cdot \frac{h_{fe} \cdot \frac{R_b}{h_{fe}}}{\frac{R_b}{h_{fe}} + h_{ib} + R_e // R_L} = \frac{500}{518,6722} \cdot \frac{4500}{12,6} + 1 + 18 = \frac{500 \cdot 4500}{518,6722 \cdot 31,6} \cong 137,28$$

$$A_v = A_i \cdot \frac{R_L}{Z_i} = 137,28 \cdot \frac{18,7622}{12700} \cong 0,2$$

Solución Nº 030

$$a) I_{CQ_1} = \frac{25mV}{h_{ib1}} = \frac{25mV}{625\Omega} = 0,04mA = 40\mu A$$

$$I_{CQ_2} = \beta \cdot I_{BQ_2} \cong \beta \cdot I_{CQ_1} = 100 \cdot 0,04mA = 4mA$$

Para MES:

$$V_{CC} = I_{CQ_2} \left[2R_C + R_e + R_e // R_S // \left(\frac{r_{ds} + R_d // R_L}{\mu} \right) \right] = 4mA(2K + 1K + 0,5K // 0,1K)$$

$$V_{CC} = 4mA \cdot 3,083K = 12,3V$$

$$V_{CEQ_2} = V_{CC} - I_{CQ_2}(R_C + R_e) = 12,3V - 4mA \cdot 2K = 4,3V$$

$$V_{CEQ_1} = V_{CEQ_2} - V_{be} = 4,3V - 0,7V = 3,63V$$

$$V_{GSQ} = V_{GG} - I_{DQ} \cdot R_S \quad ; \quad V_{GG} = \frac{V_{CC}}{R'_1 + R'_2} \cdot R'_1 = \frac{V_{CC}}{2} = 6,16V$$

$$I_{DQ} = \frac{V_{GG} - V_{GSQ}}{R_S} = \frac{6,16V - 1,6V}{1K} = 4,5mA$$

$$V_{DSQ} = V_{CC} - I_{DQ}(R_d + R_s) = 12,3V - 4,5mA \cdot 2K = 3,3V$$


$$R_b = \frac{\beta^2 R_e}{10} = \frac{10000 \cdot 1K}{10} = 1000K = 1M\Omega$$

$$V_{bb} = \frac{I_{CQ_2}}{\beta^2} \cdot R_b + V_{be} + I_{CQ_2} R_e = \frac{4mA}{10000} \cdot 1000K + 0,7V + 4mA \cdot 1K = 5,1V$$

$$R_1 = \frac{R_b}{1 - \frac{V_{bb}}{V_{CC}}} = \frac{1000K}{1 - \frac{5,1V}{12,3V}} \cong \frac{1000K}{0,5864865} \cong 1,7M\Omega$$

$$R_2 = \frac{V_{CC}}{V_{bb}} \cdot R_b = \frac{12,3V}{5,1V} \cdot 1000K \cong 2,42M\Omega$$

b)

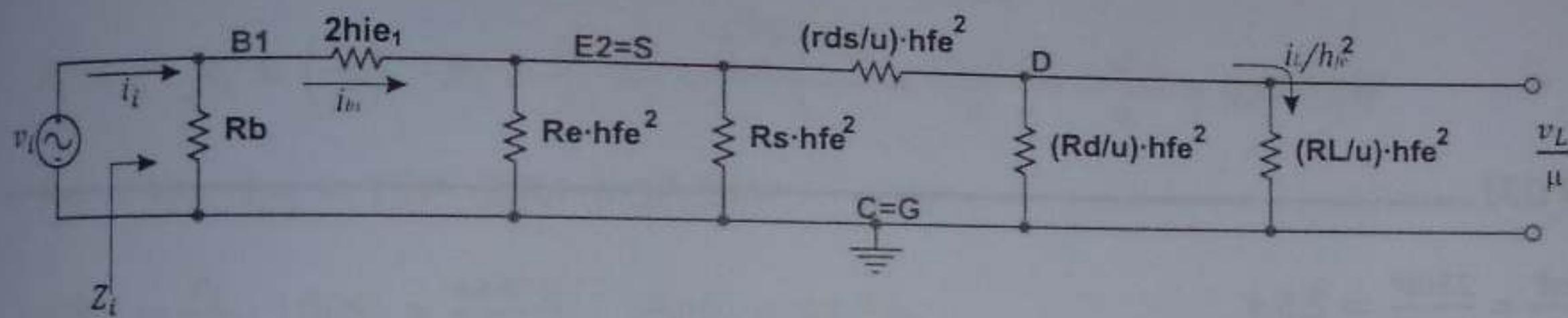


$$h_{ie1} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ_1}} = 62,5K \quad ; \quad \mu = r_{ds} \cdot g_m = 29,5K \cdot 10,17m\Omega^{-1} = 300$$

$$Z_i = R_b // \left[2h_{ie1} + (R_e // R_s) h_{fe}^2 // \left(\frac{r_{ds} + R_d // R_L}{\mu} \right) h_{fe}^2 \right] = 1000K // (125K + 5M // 1000K)$$

$$Z_i \cong 1000K // (125K + 833,3K) \cong 1000K // 958,3K \cong 490K$$

c)

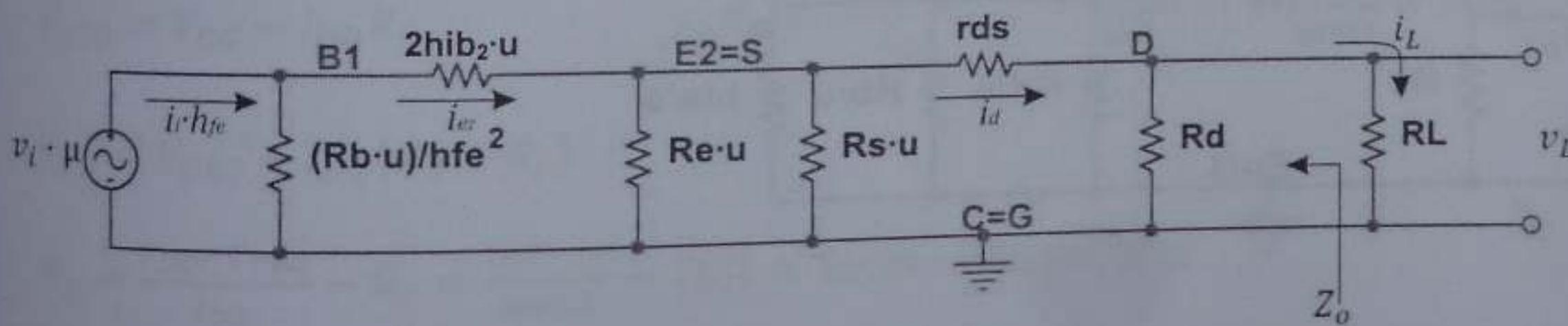

$$h_{ib2} = \frac{25mV}{I_{CQ_2}} = 6,25\Omega$$

$$Z_o = R_d // [r_{ds} + (R_e // R_s // 2h_{ib2}) \mu] = 1K // [29,5K + (0,5K // 0,0125K) 300]$$

$$Z_o \cong 1K // (29,5K + 3,75K) \cong 1000\Omega // 33250\Omega \cong 970\Omega$$

$$d) A_i = \frac{i_L}{i_t} = \frac{i_L}{i_d} \cdot \frac{i_d}{i_{e2}} \cdot \frac{i_{e2}}{i_t}$$

$$h_{fe}^2 \frac{R_b \cdot \mu}{h_{fe}^2}$$


$$A_i = \frac{R_d}{R_d + R_L} \cdot \frac{(R_e // R_s) \mu}{(R_e // R_s) \mu + r_{ds} + R_d // R_L} \cdot \frac{R_b \cdot \mu}{h_{fe}^2 + 2h_{ib2} \cdot \mu + (R_e // R_s) \mu // (r_{ds} + R_d // R_L)}$$

$$A_i = \frac{1K}{2K} \cdot \frac{150K}{150K + 29,5K + 0,5K} \cdot \frac{300000K}{30K + 3,75K + 150K // 30K} = \frac{150 \cdot 300000}{2 \cdot 180 \cdot 58,75} \cong 2127,66$$

$$A_P = A_t^2 \cdot \frac{R_L}{Z_t} = 2127,66^2 \cdot \frac{1K}{490K} \cong 9238,65$$

$$e) i'_d = I_{DQ} + \frac{V_{DSQ}}{R_{CA}} = I_{DQ} + \frac{V_{DSQ}}{R_S + R_d // R_L} = 4,5mA + \frac{3,3V}{1,5K} = 4,5mA + 2,2mA = 6,7mA$$
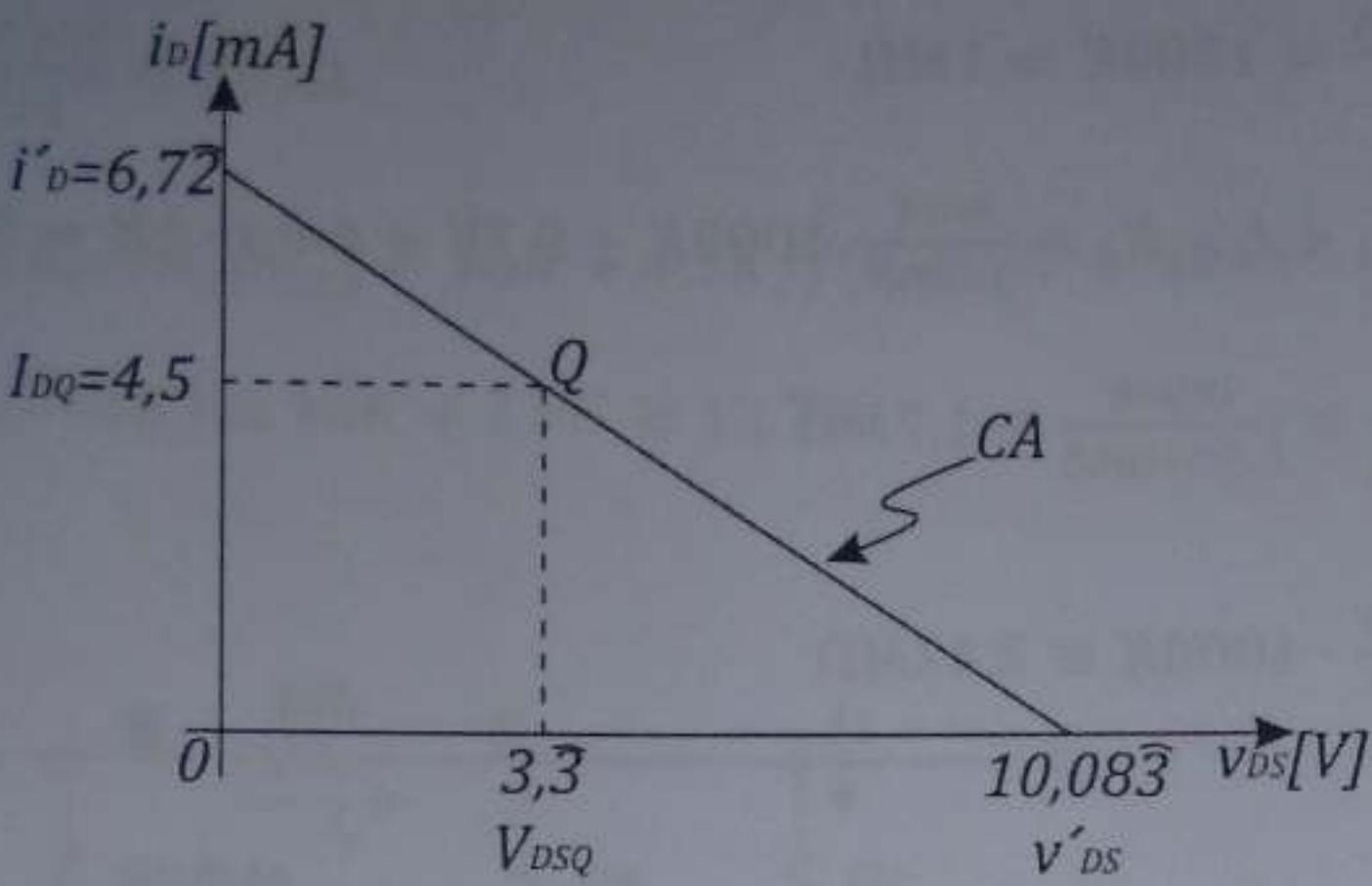
$$v'_{ds} = V_{DSQ} + I_{DQ} \cdot R_{CA} = 3,3V + 4,5mA \cdot 1,5K = 3,3V + 6,75V = 10,083V$$




Solución Nº 031

$$a) I_{CQ} = \frac{25mV}{h_{ib}} = \frac{25mV}{10m\Omega} = 2,5A$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} = I_{CQ} \cdot R_L = 2,5A \cdot 6\Omega = 15V$$

$$R_b = \frac{V_{CC} - V_{be}}{I_{CQ}} \cdot \beta = \frac{15V - 0,7V}{2,5A} \cdot 250 = 1430\Omega = 1,43K$$

b)

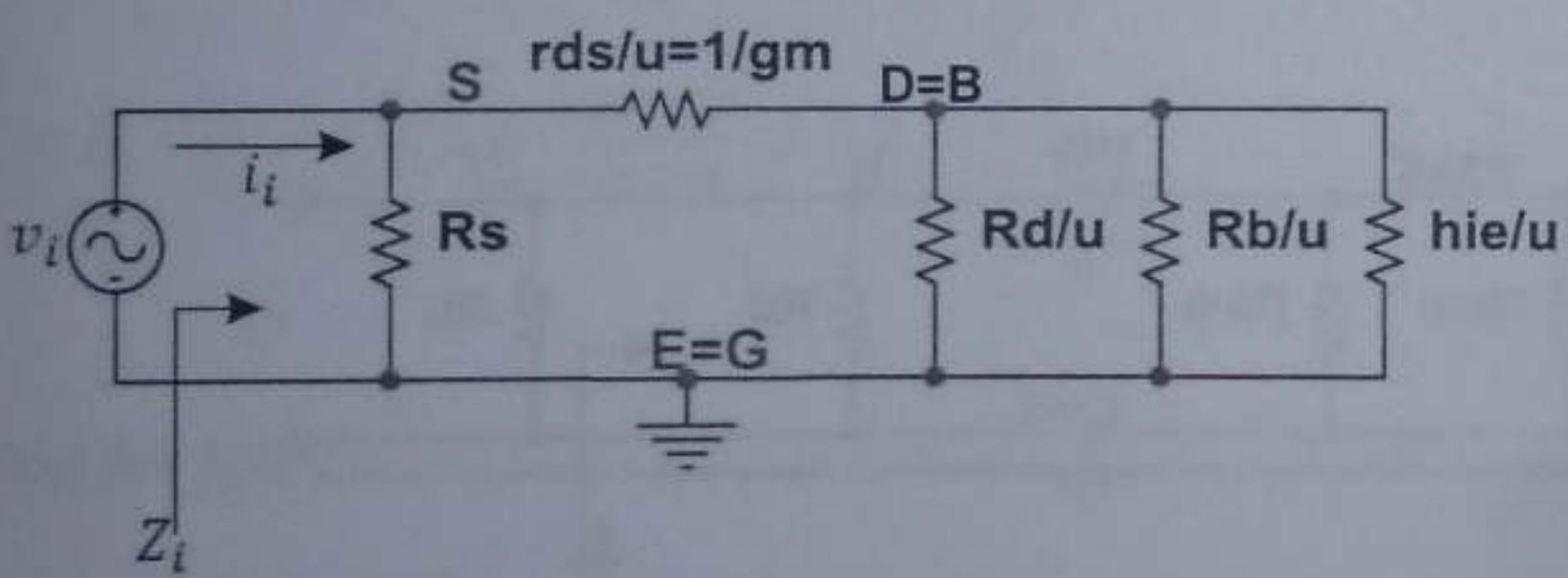

$$h_{ie} = h_{ib} \cdot h_{fe} = 10m\Omega \cdot 250 = 2,5\Omega$$


$$Z_i = R_s // \left[\frac{1}{g_m} + \left(\frac{R_d // R_b // h_{ie}}{\mu} \right) \right] \cong R_s // \frac{1}{g_m} ; \quad \frac{1}{g_m} = \frac{1}{50m\Omega^{-1}} = 20\Omega \gg \frac{R_d // R_b // h_{ie}}{\mu}$$

$$Z_i \cong \frac{R_s \cdot \frac{1}{g_m}}{R_s + \frac{1}{g_m}} = \frac{20R_s}{R_s + 20} \cong 16\Omega ; \quad 20R_s = 16R_s + 20 \cdot 16$$

$$R_s = \frac{320\Omega}{4} = 80\Omega$$

$$V_{GSQ} = V_{GG} - I_{DQ} \cdot R_S ; \quad I_{DQ} = \frac{V_{GG} - V_{GSQ}}{R_S} = \frac{7,5V - 5V}{80\Omega} = \frac{2,5V}{80\Omega} = 31,25mA$$
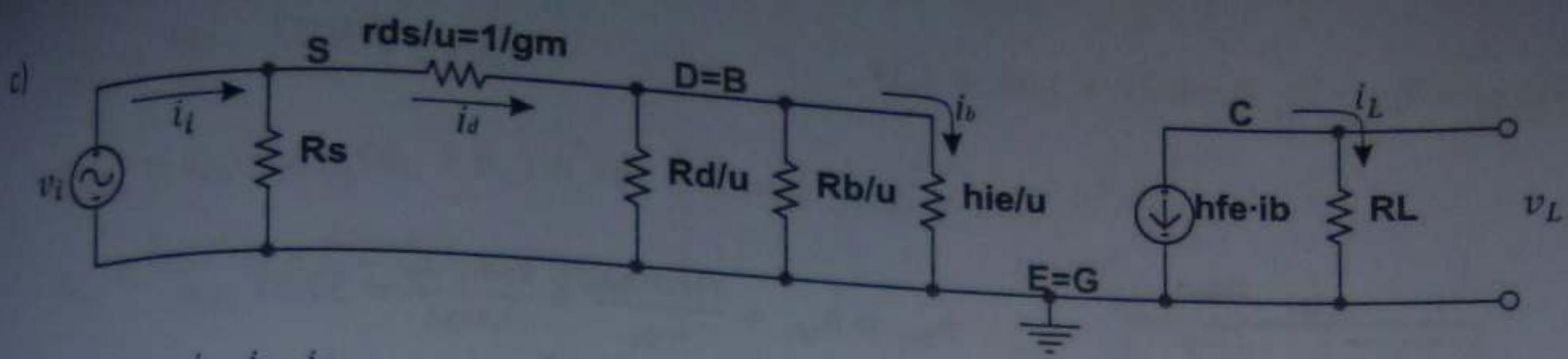
$$V_{DSQ} = V_{CC} - I_{DQ} \cdot (R_d + R_s) = 15V - 31,25mA \cdot 0,1K = 11,875V$$



$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_b} \cdot \frac{i_b}{i_d} \cdot \frac{i_d}{i_i} = -h_{fe} \cdot \frac{R_d//R_b}{R_d//R_b + h_{ie}} \cdot \frac{R_s}{(R_s + \frac{1}{g_m} + R_d//R_b // h_{ie})/\mu}$$

$$A_i \cong -250 \cdot \frac{19,724}{22,224} \cdot 0,8 \cong -177,5$$

$$d) \hat{i}_{i_{\max}} = \frac{\hat{i}_{L_{\max}}}{|A_i|} = \frac{2500mA}{177,5} \cong 14mA$$

$$\hat{v}_{i_{\max}} = \hat{i}_{i_{\max}} \cdot Z_i = 14mA \cdot 16\Omega \cong 224,28mV$$

e) Para $\hat{i}_c = I_{CQ}/2$ es:

$$P_L = \hat{i}_L^2 \cdot R_L = \left(\frac{\hat{i}_c}{\sqrt{2}}\right)^2 \cdot R_L = \frac{\hat{i}_c^2}{2} \cdot R_L = \frac{\left(\frac{I_{CQ}}{2}\right)^2 \cdot R_L}{2} = \frac{I_{CQ}^2 \cdot R_L}{8} = \frac{2,5^2 \cdot 6}{8} = 4,6875W$$

$$P_{CC} = V_{CC} \cdot I_{CQ} = 15V \cdot 2,5A = 37,5W$$

$$\eta(\%) = \frac{P_L}{P_{CC}} \cdot 100\% = \frac{4,6875W}{37,5W} \cdot 100\% = 12,5\%$$

Solución Nº 032

$$a) V_{GG} = \frac{V_{DD}}{R_1 + R_2} \cdot R_1 = \frac{10V}{100\Omega} \cdot 20\Omega = 2V$$

$$V_{GSQ} = V_{GG} - I_{DQ} R_S \quad ; \quad R_S = \frac{V_{GG} - V_{GSQ}}{I_{DQ}} = \frac{2V - (-2,2V)}{60mA} = \frac{4,2V}{60mA} = 70\Omega$$

$$V_{DD} = V_{DSQ} + I_{DQ}(R_d + R_S)$$

$$R_d = \frac{V_{DD} - V_{DSQ}}{I_{DQ}} - R_S = \frac{10V - 4V}{60mA} - 70\Omega = 100\Omega - 70\Omega = 30\Omega$$

$$b) I_{CQ_3} = \frac{V_{CC} - V_{be}}{\frac{R_b}{\beta} + R_e} = \frac{10V - 0,2V}{\frac{12K}{50} + 1,72K} = \frac{9,8V}{1,96K} = 5mA$$

$$I_{CQ_1} = I_{CQ_2} = \frac{I_{CQ_3}}{2} = \frac{5mA}{2} = 2,5mA$$

$$V_{C_3} = -V_{be} - \frac{I_{CQ_1}}{\beta} \cdot R_b = -0,2V - \frac{2,5mA}{50} \cdot 2K = -0,3V$$


$$V_{CEQ_1} = V_{CC} - I_{CQ_1} R_{C_1} - V_{C_3} = 10V - 5V + 0,3V = 5,3V$$

$$V_{CEQ_2} = V_{CC} - I_{CQ_2} R_{C_2} - V_{C_3} = 10V - 0,075V + 0,3V = 10,225V$$

$$V_{E_3} = -V_{be} - \frac{I_{CQ_3}}{\beta} \cdot R_b = -0,2V - \frac{5mA}{50} \cdot 12K = -1,4V$$

$$V_{CEQ_3} = V_{C_3} - V_{E_3} = -0,3V + 1,4V = 1,1V$$


c)

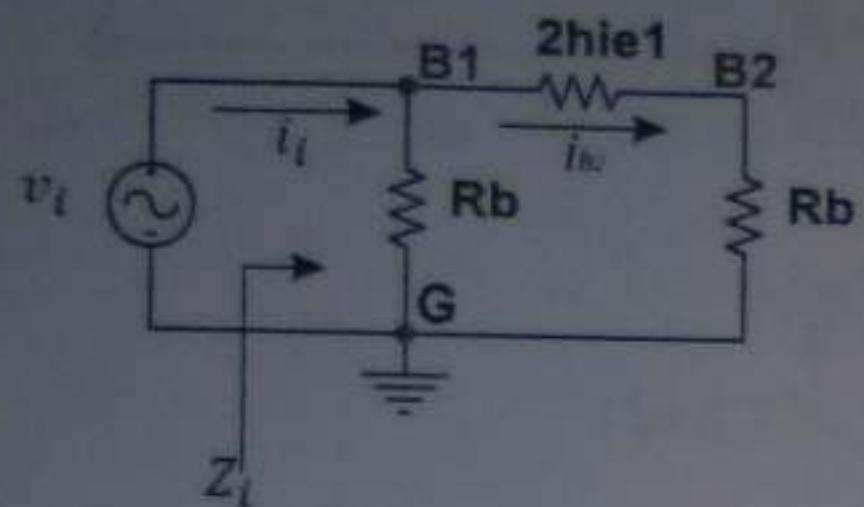

$$h_{ie1} = h_{ie2} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ_1}} = \frac{25mV \cdot 50}{2,5mA} = 500\Omega$$


$$Z_i = R_b // (2h_{ie1} + R_b) = 2K // 3K = 1,2K$$
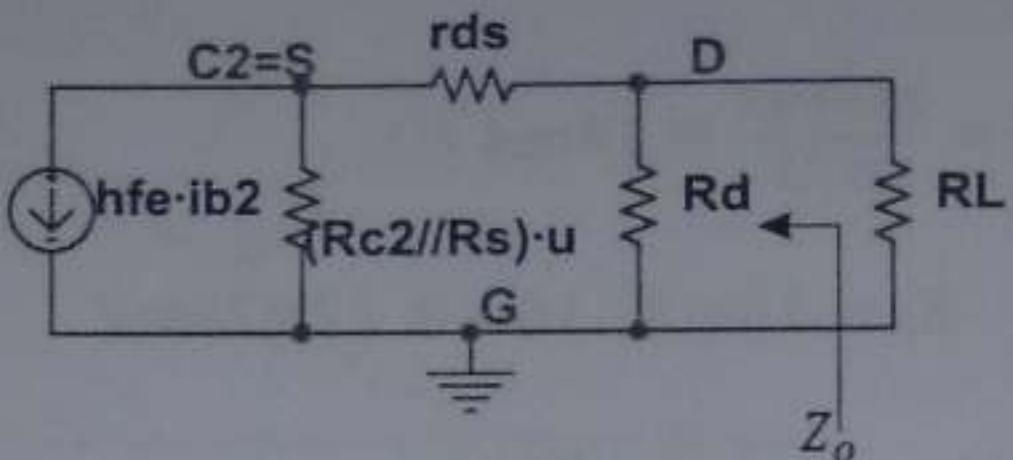
$$r_{ds} = \frac{\mu}{g_m} = \frac{10}{0,1\Omega^{-1}} = 100\Omega$$



$$Z_o = R_d // [r_{ds} + (R_{C_2} // R_S)\mu] = 30\Omega // [100\Omega + 21\Omega \cdot 10] = 30\Omega // 310\Omega \cong 27,35\Omega$$

d)

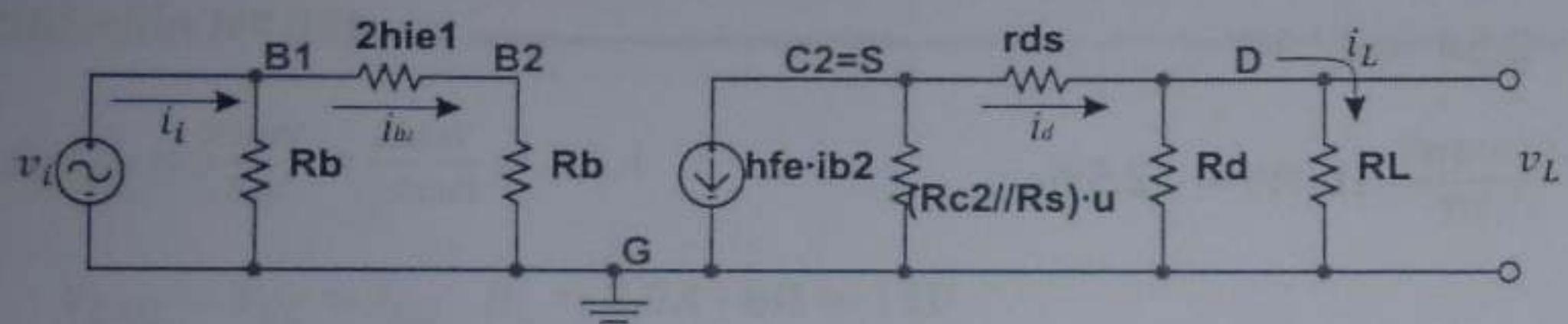

$$|A_v| = \left| \frac{v_L}{v_i} \right| = \left| \frac{v_L}{i_d} \right| \cdot \left| \frac{i_d}{i_{b_2}} \right| \cdot \left| \frac{i_{b_2}}{v_i} \right| = (R_d // R_L) \cdot h_{fe} \cdot \frac{(R_{C_2} // R_S)\mu}{(R_{C_2} // R_S)\mu + r_{ds} + R_d // R_L} \cdot \frac{1}{2h_{ie1} + R_b}$$

$$|A_v| = 20 \cdot 50 \cdot \frac{210}{210+100+20} \cdot \frac{1}{3000} = \frac{210}{990} = 0,21$$

$$|A_v| = |A_i| \cdot \frac{R_L}{Z_i} ; \quad |A_i| = |A_v| \cdot \frac{Z_i}{R_L} = 0,21 \cdot \frac{1200}{60} = 4,24$$

Solución Nº 033

$$a) I_{CQ_2} = \sqrt{\frac{2P_{L\max}}{N^2 R_L}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 10W}{4^2 \cdot 5\Omega}} = 0,5A = I_{CQ_2MES}$$

$$I_{BQ_2} = \frac{I_{CQ_2}}{\beta} = \frac{500mA}{100} = 5mA$$

$$R'_L = N^2 \cdot R_L = 4^2 \cdot 5\Omega = 80\Omega$$

$$I_{CQ_2MES} = \frac{V_{CC}}{R'_L} = \frac{V_{CEQ_2}}{R'_L} ; \quad V_{CEQ_2} = V_{CC} = I_{CQ_2MES} R'_L = 0,5A \cdot 80\Omega = 40V$$

$$R_{b_1} = 93K // 93K = 46,5K$$


$$I_{CQ_1} = \frac{V_{bb} - V_{be}}{\frac{R_{b_1} + R_e}{\beta}} = \frac{20V - 0,7V}{\frac{46,5K}{100} + 0,5K} = \frac{19,3V}{0,965K} = 20mA$$

$$I_{BQ_1} = \frac{I_{CQ_1}}{\beta} = \frac{20mA}{100} = 0,2mA$$

$$V_{CEQ_1} = V_{CC} - I_{CQ_1}(R_C + R_e) = 40V - 20mA \cdot 1,5K = 10V$$

$$R_{B_2} = \frac{V_{CC} - V_{be}}{I_{BQ_2}} = \frac{40V - 0,7V}{5mA} = 7,86K$$

b)

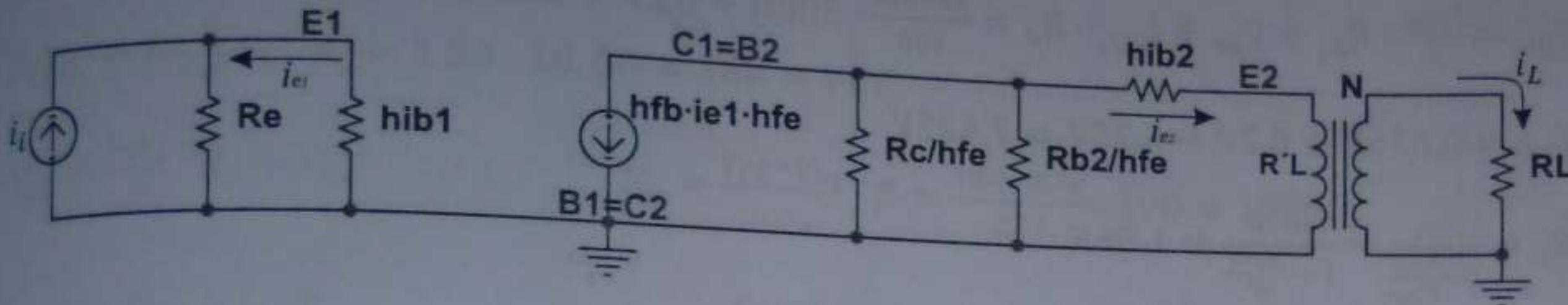


$$h_{ie_1} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ_1}} = \frac{25mV \cdot 100}{20mA} = 125\Omega \quad ; \quad h_{ib_1} = \frac{h_{ie_1}}{h_{fe}} = \frac{125\Omega}{100} = 1,25\Omega$$

$$h_{ie_2} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ_2}} = \frac{25mV \cdot 100}{500mA} = 5\Omega \quad ; \quad h_{ib_2} = \frac{h_{ie_2}}{h_{fe}} = \frac{5\Omega}{100} = 0,05\Omega$$

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_{e_2}} \cdot \frac{i_{e_1}}{i_{e_1}} = (N) \cdot \left[-h_{fe} \frac{\frac{(R_C // R_{b_2})}{h_{fe}}}{\frac{(R_C // R_{b_2})}{h_{fe}} + h_{ib_2} + N^2 \cdot R_L} \right] \cdot \left(-\frac{R_e}{R_e + h_{ib_1}} \right)$$

$$A_i = 4 \cdot \frac{0,887}{0,00887 + 0,00005 + 0,08} \cdot \frac{500}{501,25} = 39,8$$

c)

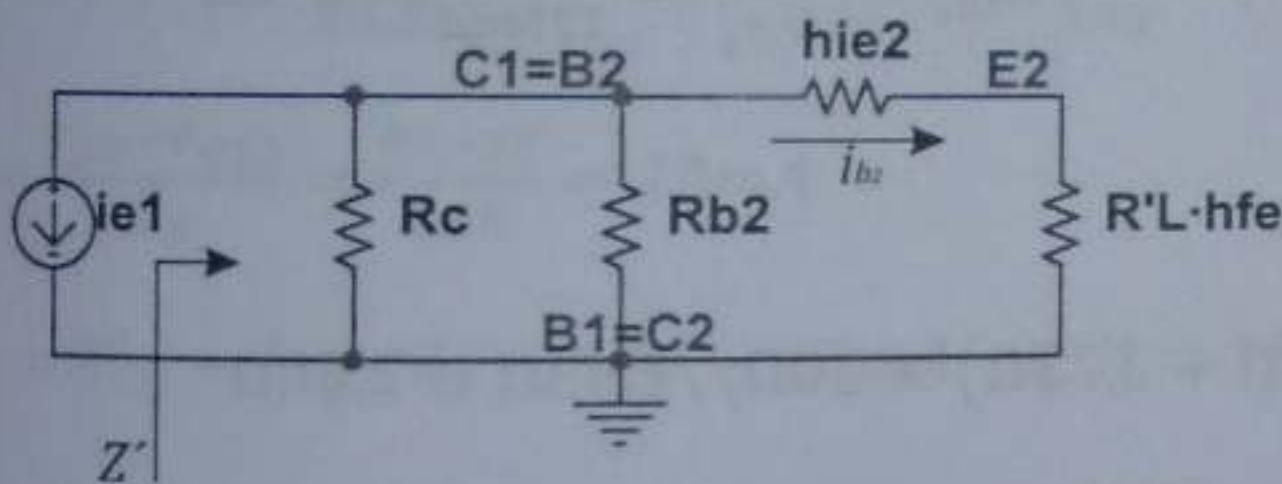

$$Z' = R_C // R_{b_2} // (h_{ie_2} + R'_L h_{fe}) = 1K // 7,86K // 8,005K \cong 798,62\Omega$$

Solución Nº 034

$$a) I_{CQ_4} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{h_{ie_4}} = \frac{25mV \cdot 100}{11,1\Omega} = 225mA$$

$$I_{CQ_3} = \frac{V_{CC} - V_{be}}{\frac{R}{\beta} + R_{e_4}} = \frac{9V - 0,2V}{\frac{140K}{100} + 0,8K} = \frac{8,8V}{2,2K} = 4mA$$

$$I_{CQ_1} = I_{CQ_2} = \frac{I_{CQ_3}}{2} = \frac{4mA}{2} = 2mA$$

$$V_{C_3} = -V_{be} - \frac{I_{CQ_1}}{\beta} \cdot R = -0,2V - \frac{2mA}{100} \cdot 100K = -2,2V$$

$$V_{E_3} = -V_{be} - \frac{I_{CQ_3}}{\beta} \cdot R = -0,2V - \frac{4mA}{100} \cdot 140K = -5,8V$$

$$V_{CEQ_3} = V_{C_3} - V_{E_3} = -2,2V + 5,8V = 5,8V - 2,2V = 3,6V$$

$$V_{CEQ_1} = V_{CEQ_2} = V_{CC} - I_{CQ_1}R_C - V_{C_3} = 9V - 2mA \cdot 3K + 2,2V = 5,2V$$

$$V_{CEQ_4} = V_{CC} - I_{CQ_4} \cdot R_{e_4} = 9V - 0,225A \cdot 30\Omega = 2,25V$$

$$R_{b_4} = \frac{\beta \cdot R_{e_4}}{10} = \frac{100 \cdot 30\Omega}{10} = 300\Omega$$


$$V_{bb} = \frac{I_{CQ_4}}{\beta} \cdot R_{b_4} + V_{be} + I_{CQ_4} \cdot R_e = \frac{225mA}{100} \cdot 300\Omega + 0,2V + 225mA \cdot 0,3K$$

$$V_{bb} = 0,675V + 0,2V + 6,75V = 7,625V$$

$$R_1 = \frac{R_{b_4}}{1 - \frac{V_{bb}}{V_{CC}}} = \frac{300\Omega}{1 - \frac{7,625V}{9V}} \cong 1,96K$$

$$R_2 = \frac{V_{CC}}{V_{bb}} \cdot R_{b_4} = \frac{9V}{7,625V} \cdot 300\Omega \cong 354\Omega$$

b)

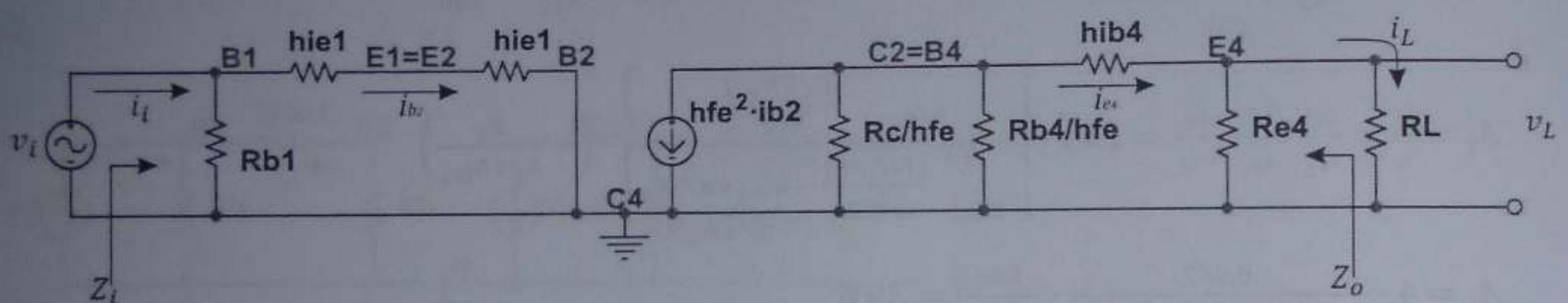

$$h_{ie_1} = \frac{25mV \cdot hfe}{I_{CQ_1}} = \frac{25mV \cdot 100}{2mA} = 1,25K ; \quad h_{ib_4} = \frac{25mV}{I_{CQ_4}} = \frac{25mV}{225mA} = 0,1\Omega$$

$$Z_i = R_{b_1} / 2h_{ie_1} = 100K / 2,5K \cong 2,5K$$

$$c) Z_o = R_{e_4} / \left(h_{ib_4} + \frac{R_c / R_{b_4}}{h_{fe}} \right) = 30\Omega / (0,1\Omega + 2,73\Omega) \cong 30\Omega / 2,83\Omega \cong 2,58\Omega$$

$$d) I_{CQ_4MES} = \frac{V_{CC}}{R_{e_4} + R_{e_4} / R_L}$$

$$R_{e_4} / R_L = \frac{V_{CC}}{I_{CQ}} - R_{e_4} = \frac{9V}{0,225A} - 30\Omega = 40\Omega - 30\Omega = 10\Omega$$

$$R_{e_4} R_L = 10 R_{e_4} + 10 R_L$$

$$R_L (R_{e_4} - 10) = 10 R_{e_4}$$

$$R_L = \frac{(10\Omega \cdot 30\Omega)}{20\Omega} = 15\Omega$$

$$|A_i| = \left| \frac{i_L}{i_i} \right| = \left| \frac{i_L}{i_{e_4}} \right| \cdot \left| \frac{i_{e_4}}{i_{b_2}} \right| \cdot \left| \frac{i_{b_2}}{i_i} \right| = \frac{R_{e_4}}{R_{e_4} + R_L} \cdot h_{fe}^2 \cdot \frac{\frac{R_c / R_{b_4}}{h_{fe}}}{\frac{R_c / R_{b_4} + h_{ib_4} + R_e / R_L}{h_{fe}}} \cdot \frac{R_{b_1}}{R_{b_1} + 2h_{ie_1}}$$

$$|A_i| = \frac{30}{30+15} \cdot 10000 \cdot \frac{2,73}{2,73+0,1+10} \cdot \frac{100}{100+2,5} \cong \frac{30}{45} \cdot 10000 \cdot \frac{2,73}{12,84} \cdot \frac{100}{102,5} \cong 1384$$

$$|A_v| = |A_i| \cdot \frac{R_L}{Z_i} \cong 1384 \cdot \frac{15}{2500} \cong 8,3$$

$$\text{a) } h_{ie_3} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ_3}} ; \quad I_{CQ_3} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{h_{ie_3}} = \frac{(25mV \cdot 100)}{1,6\Omega} = 1500mA = 1,5A$$

$$I_{BQ_3} = \frac{I_{CQ_3}}{\beta} = \frac{1500mA}{100} = 15mA$$

$$P_{L_{\max}} = \frac{1}{2} \cdot I_{CQ_3}^2 R_L ; \quad R_L = \frac{2P_{L_{\max}}}{I_{CQ_3}^2} = \frac{2 \cdot 12W}{(1,5A)^2} = \frac{24}{2,25} \Omega = 10,6\Omega$$

$$V_{CEQ_3} = I_{CQ_3 \text{ MES}} \cdot R_L = 1,5A \cdot 10,6\Omega = 16V = VCC$$

$$V_{CC} = \frac{I_{CQ_3}}{\beta} \cdot R_b + V_{be} ; \quad R_b = \frac{V_{CC} - V_{be}}{I_{CQ_3}} \cdot \beta = \frac{16V - 0,7V}{1,5A} \cdot 100 = 1020\Omega$$

$$\text{b) } V_{GSQ} = V_{GG} - I_{DQ} R_S ; \quad I_{DQ} = \frac{V_{GG} - V_{GSQ}}{R_S} = I_{PO} \left(1 + \frac{V_{GSQ}}{V_{PO}} \right)^2$$

$$V_{GG} - V_{GSQ} = I_{PO} R_S \left(1 + \frac{2V_{GSQ}}{V_{PO}} + \frac{V_{GSQ}^2}{V_{PO}^2} \right) = I_{PO} R_S + \frac{2I_{PO} R_S V_{GSQ}}{V_{PO}} + \frac{I_{PO} R_S V_{GSQ}^2}{V_{PO}^2}$$

$$V_{GG} = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} \cdot R_1 ; \quad R_1 = R_2 ; \quad V_{GG} = \frac{V_{CC}}{2} = \frac{16V}{2} = 8V$$

$$8 - V_{GSQ} = 0,2mA \cdot 0,3K + 2 \cdot 0,2mA \cdot 0,3K \cdot \frac{V_{GSQ}}{0,2V} + 0,2mA \cdot 0,3K \cdot \frac{V_{GSQ}^2}{(0,2V)^2}$$

$$1,215 \cdot V_{GSQ}^2 + 1,54 \cdot V_{GSQ} - 7,96 = 0$$

$$V_{GSQ} = \frac{-1,54 + \sqrt{1,54^2 + 4 \cdot 1,215 \cdot 7,96}}{2 \cdot 1,215} = \frac{-1,54 + \sqrt{2,3716 + 38,6856}}{2,43} = \frac{-1,54 + 6,4}{2,43} = 2V > 0$$

$$I_{DQ} = \frac{V_{GG} - V_{GSQ}}{R_S} = \frac{8V - 2V}{0,3K} = 20mA$$

$$V_{DSQ} = V_{CC} - I_{DQ} \cdot R_S = 16V - 20mA \cdot 0,3K = 16V - 6V = 10V$$


$$\text{c) } V_{bb} = \frac{V_{CC}}{2} = \frac{16V}{2} = 8V ; \quad R_b = \frac{1,26M\Omega}{2} = 630K$$

$$I_{CQ_1} = \frac{V_{bb} - V_{be}}{\frac{R_b}{\beta} + R_e} = \frac{8V - 0,7V}{\frac{630K}{100} + 1K} = \frac{7,3V}{7,3K} = 1mA$$

$$I_{BQ_1} = \frac{I_{CQ_1}}{\beta} = \frac{1mA}{100} = 10\mu A$$

$$V_{CEQ_1} = V_{CC} - I_{CQ_1} (R_C + R_e) = 16V - 1mA \cdot 11K = 16V - 11V = 5V$$

d)

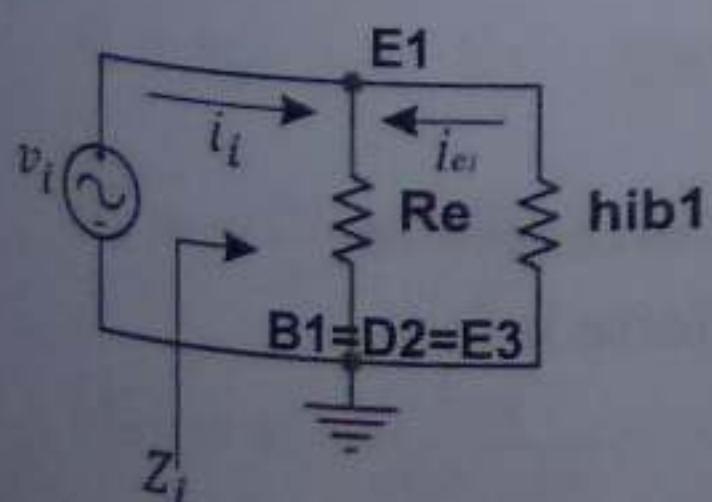


$$h_{ib1} = \frac{25mV}{1mA} = 25\Omega$$

$$Z_t = R_e // h_{ib1} = \frac{1000\Omega \cdot 25\Omega}{1025\Omega} \cong 24,4\Omega$$

e)

$$\frac{r_{ds}}{\mu} = \frac{1}{g_m}$$

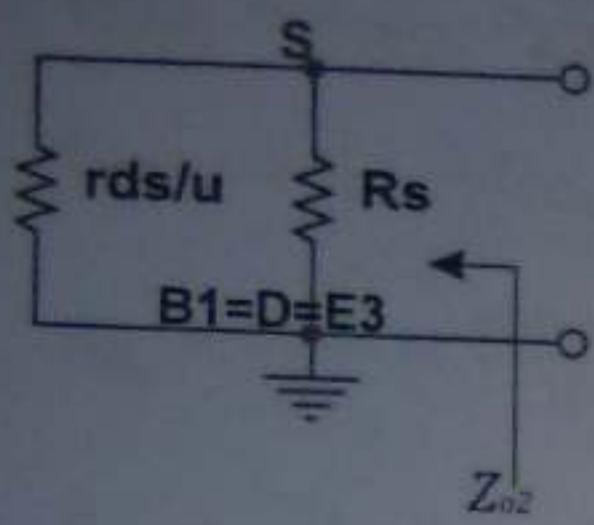


$$I_{DQ} = I_{PO} \left(1 + \frac{v_{GSQ}}{V_{PO}} \right)^2$$

$$g_m |_Q = \frac{dI_{DQ}}{dv_{GSQ}} = \frac{2I_{PO}}{V_{PO}} \left(1 + \frac{v_{GSQ}}{V_{PO}} \right) = 2 \cdot \frac{0,2mA}{0,2V} \cdot \left(1 + \frac{2V}{0,2V} \right) = 18m\Omega^{-1}$$

$$Z_{o2} = R_s // \frac{1}{g_m} = 300\Omega // 55,5\Omega = 46,875\Omega$$

f)

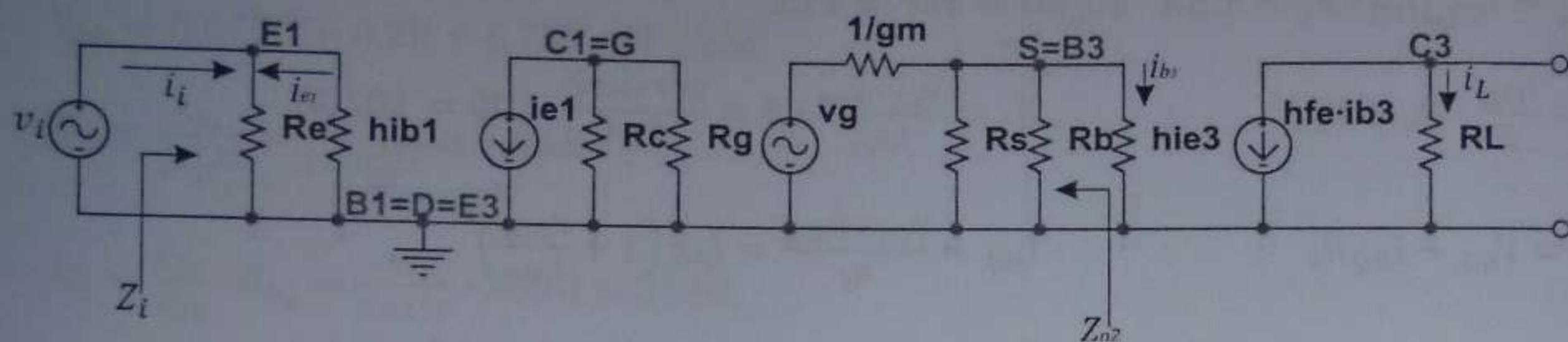

$$R_g = 2M\Omega // 2M\Omega = 1M\Omega$$

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_{b3}} \cdot \frac{i_{b3}}{v_g} \cdot \frac{v_g}{i_{e1}} \cdot \frac{i_{e1}}{i_i} = (-h_{fe}) \cdot \left\{ \frac{R_s // R_b}{\left[\frac{1}{g_m} + (R_s // R_b // h_{ie3}) \right] [(R_s // R_b) + h_{ie3}]} \right\} \left[-(R_C // R_g) \right] \left(\frac{-R_e}{R_e + h_{ib1}} \right)$$

$$A_i \cong -100 \cdot 1,78 \cdot 10 \cdot 0,976 \cong -1737,28$$

$$A_P = A_i^2 \cdot \frac{R_L}{Z_i} = 1737,28^2 \cdot \frac{10,6\Omega}{24,4\Omega} \cong 1319406$$

Solución Nº 036

$$R_1 = R_2 ; \quad V_{GG} = \frac{V_{DD}}{2} = \frac{11,5V}{2} = 5,75V$$


$$V_{GSQ} = V_{GG} - I_{DQ} R_S ; \quad I_{DQ} = \frac{V_{GG} - V_{GSQ}}{R_S} = \frac{5,75V - 4,5}{R_S} = \frac{1,25}{R_S}$$

$$V_{DD} - V_{DSQ} = I_{DQ} (R_d + R_s) = \frac{1,25}{R_S} (R_d + R_s) = 1,25 \cdot \frac{3}{R_S} + 1,25$$

$$11,5V - 2,75V - 1,25V = 7,5V = \frac{3,75}{R_S}$$

$$R_S = \frac{3,75}{7,5} = 0,5K = 500\Omega$$
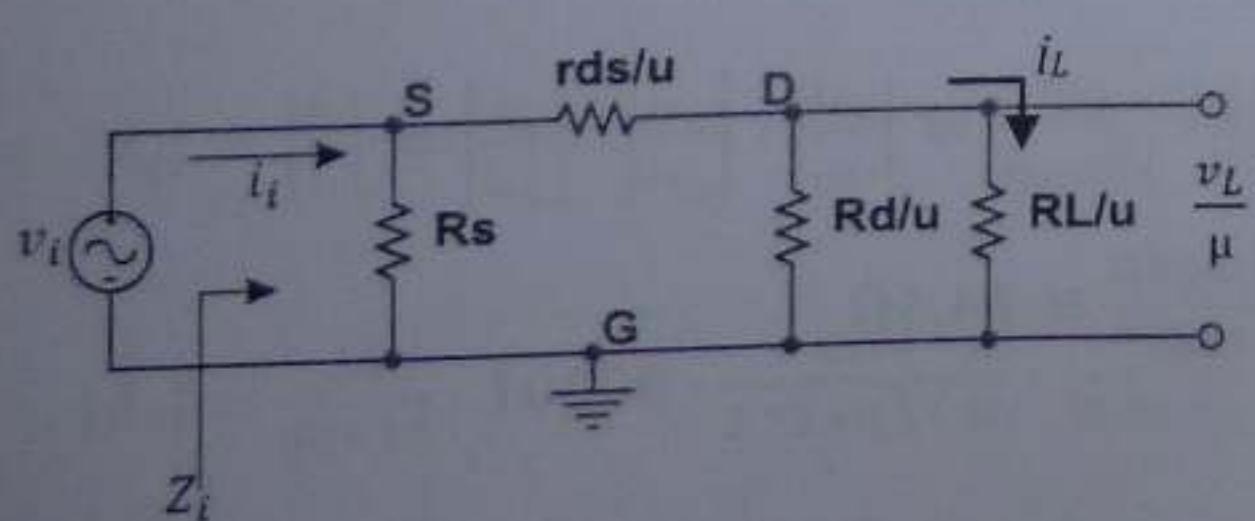
$$I_{DQ} = \frac{1,25V}{R_S} = \frac{1,25V}{500\Omega} = 2,5mA$$




Compuerta común.
No invierte la fase.

$$Z_i = R_S // \left(\frac{r_{ds} + R_d // R_L}{\mu} \right) = R_S // \left[\frac{1}{g_m} + \frac{R_d // R_L}{\mu} \right]$$

$$100\Omega = 500\Omega // \left(100\Omega + \frac{1000}{\mu} \right) = \frac{500 \cdot (100\Omega + \frac{1000}{\mu})}{500\Omega + 100\Omega + \frac{1000}{\mu}}$$

$$100 \cdot 500 + 100 \cdot 100 + 100 \cdot \frac{1000}{\mu} = 500 \cdot 100 + 500 \cdot \frac{1000}{\mu}$$

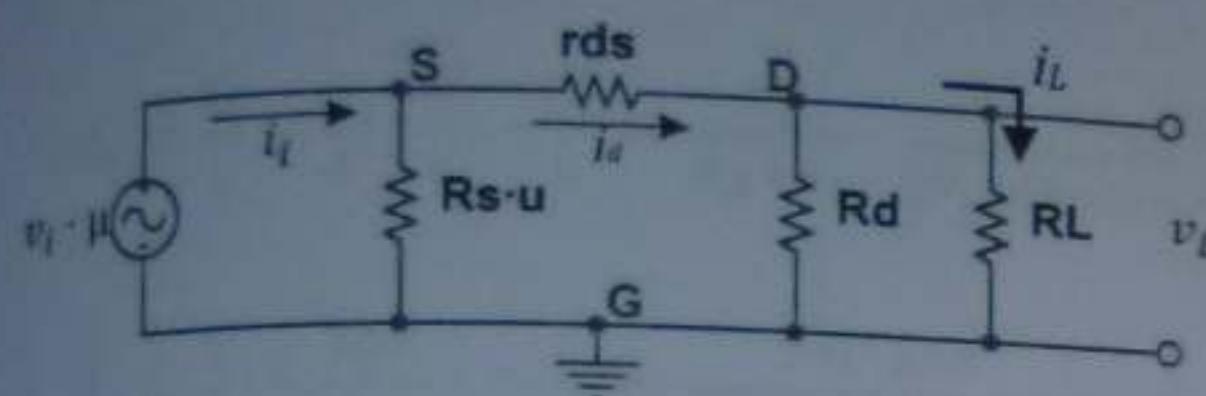
$$10000 = \frac{500000 - 100000}{\mu} = \frac{400000}{\mu} ; \quad \mu = \frac{400000}{10000} = 40$$




$$r_{ds} = \frac{\mu}{g_m} = \frac{40}{10m\Omega^{-1}} = 4K$$

$$A_v = \frac{v_L}{v_i} = \frac{v_L}{i_d} \cdot \frac{i_d}{v_i} = (R_d // R_L) \cdot \frac{\mu}{r_{ds} + R_d // R_L} = (3K // 1.5K) \cdot \frac{40}{4K + 3K // 1.5K} = 1K \cdot \frac{40}{5K} = 8$$

Realizando el cambio indicado en II:

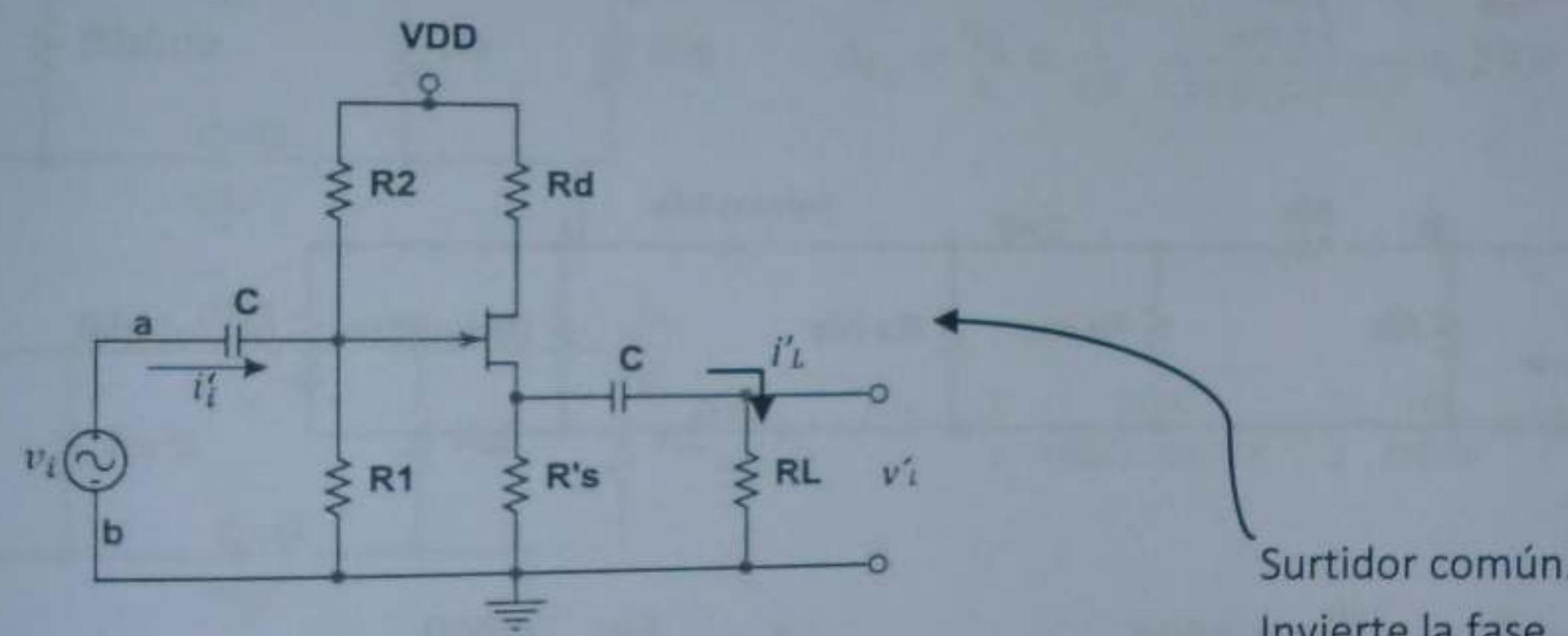

Entonces el circuito equivalente es:

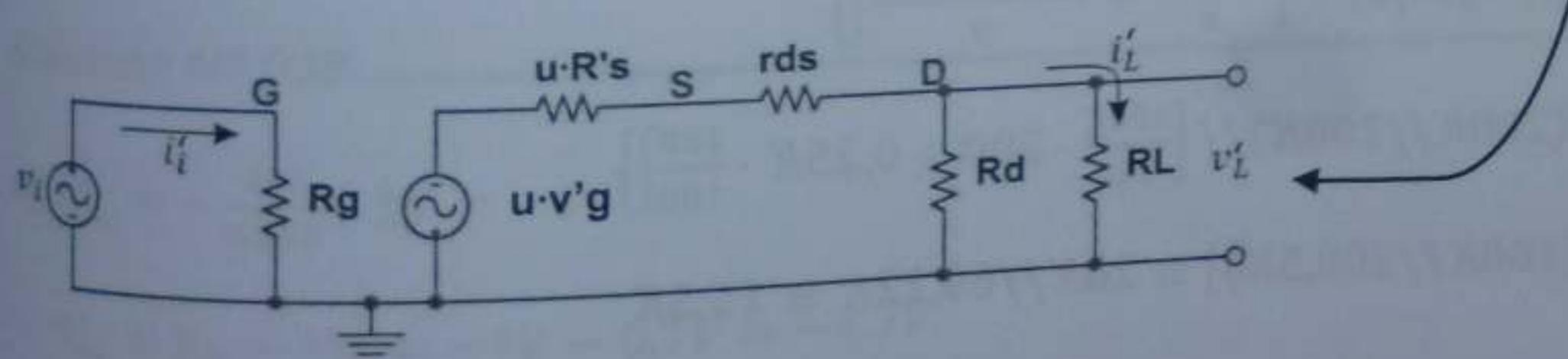

$$A'_v = \frac{v'_L}{v_i} = \frac{v'_L}{v'_g} \cdot \frac{v'_g}{v_i} = -\mu \cdot \frac{R_d // R_L}{\mu R'_S + r_{ds} + R_d // R_L} = -40 \cdot \frac{1K}{40R'_S + 4K + 1K}$$

$v_i = v_g$; Como ahora la ganancia es la mitad e invirtiendo la fase:

$$A'_v = -\frac{A_v}{2} = -\frac{8}{2} = -4 = \frac{v'_L}{v_i}$$

$$|A'_v| = 4 = \frac{40K}{40R'_S + 5K} ; \quad 40R'_S + 5K = \frac{40K}{4} = 10K ; \quad 40R'_S = 10K - 5K = 5K$$

$$R'_S = \frac{5K}{40} = 125\Omega$$

a) $V_{GG} = \frac{V_{CC}}{2} = 4V$

$$V_{GSQ} = V_{GG} - I_{DQ}(R_d + R_s) ; \quad I_{DQ} = \frac{V_{GG} - V_{GSQ}}{R_s} = \frac{4V - (-1V)}{1K} = \frac{5V}{1K} = 5mA$$

$$V_{DSQ} = V_{CC} - I_{DQ}(R_d + R_s) = 8V - 5mA \cdot 1,5K = 8V - 7,5V = 0,5V$$

$$h_{ie} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ}} ; \quad I_{CQ} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{h_{ie}} = \frac{25mV \cdot 200}{2,5K} = 2mA$$

$$R_e = \frac{V_{CC} - V_{CEQ}}{I_{CQ}} = \frac{8V - 6V}{2mA} = \frac{2V}{2mA} = 1K$$


$$R_b = \frac{\beta \cdot R_e}{10} = \frac{200 \cdot 1K}{10} = 20K$$

$$V_{bb} = \frac{I_{CQ}}{\beta} \cdot R_b + V_{be} + I_{CQ} \cdot R_e = \frac{2mA}{200} \cdot 20K + 0,2V + 2mA \cdot 1K = 2,4V$$

$$R_1 = \frac{R_b}{1 - \frac{V_{bb}}{V_{CC}}} = \frac{20K}{1 - \frac{2,4V}{8V}} = \frac{20K}{0,7} \cong 28,57K$$

$$R_2 = \frac{V_{CC}}{V_{bb}} \cdot R_b = \frac{8V}{2,4V} \cdot 20K = 66,6K$$

b)

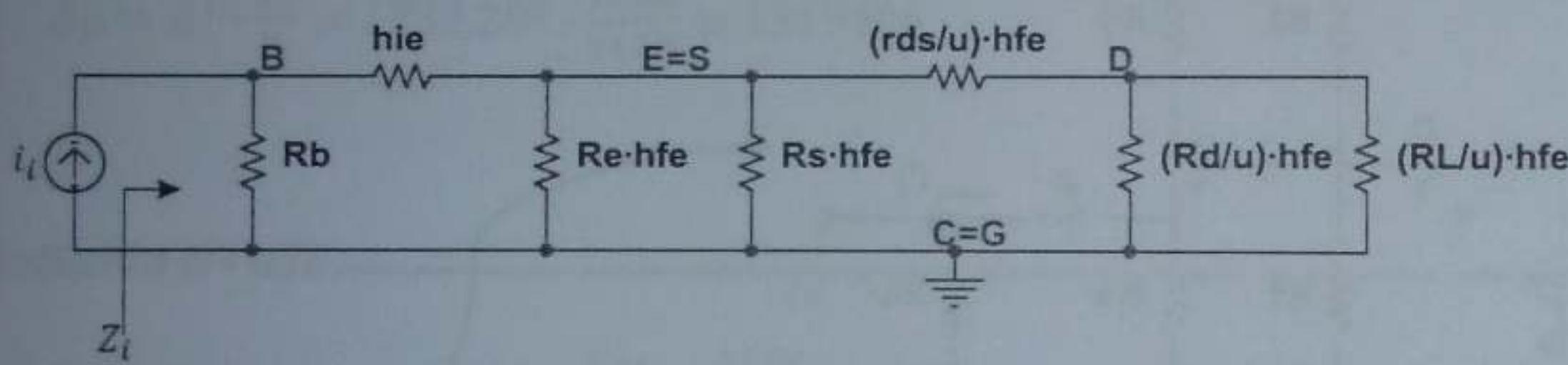


$$r_{ds} = \frac{\mu}{g_m} = \frac{100}{1m\Omega^{-1}} = 100K ; \quad h_{ib} = \frac{h_{ie}}{h_{fe}} = \frac{2500\Omega}{200} = 12,5\Omega$$

$$Z_i = R_b // \left\{ h_{ie} + \left[(R_e // R_s) h_{fe} \right] // \left[\frac{r_{ds} \cdot h_{fe}}{\mu} + \frac{(R_d // R_L) h_{fe}}{\mu} \right] \right\}$$

$$Z_i = 20K // \left\{ 2,5K + (200K // 200K) // \left[\frac{100K}{100} \cdot 200 + 0,25K \cdot \frac{200}{100} \right] \right\}$$

$$Z_i = 20K // [2,5K + (100K // 200,5K)] \cong 20K // 69,22K \cong 15,5K$$


c)

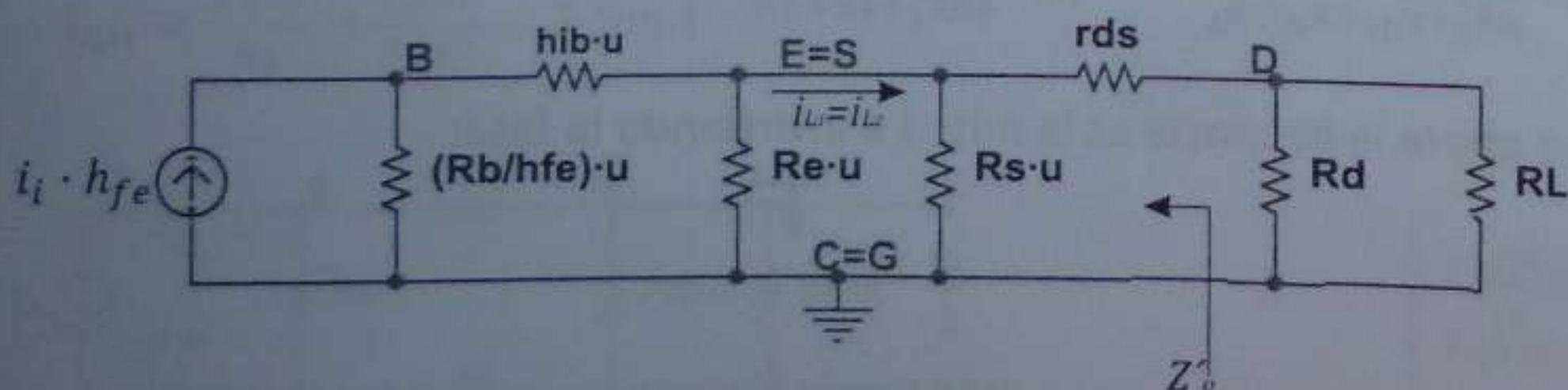

$$Z'_o = r_{ds} + \left[(R_e // R_s) \mu // \left(h_{ib} \mu + \frac{R_b}{h_{fe}} \mu \right) \right] = 100K + [50K // (1,25K + 10K)]$$

$$Z'_o = 100K + (50K//11,25K) \cong 100K + 9,18K \cong 109,18K$$


d)

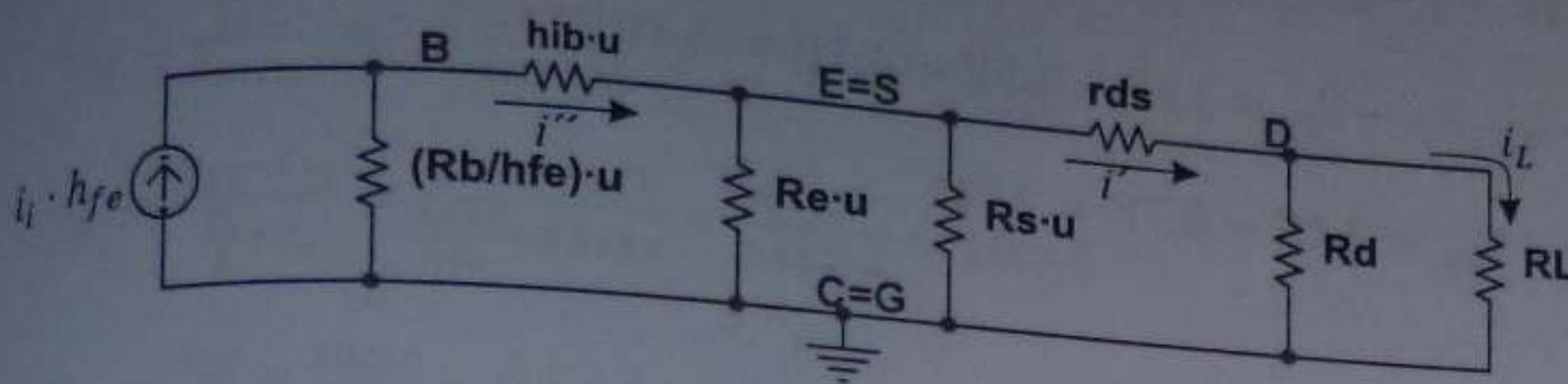

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i'} \cdot \frac{i'}{i''} \cdot \frac{i''}{i_i} = \frac{R_d}{R_d + R_L} \cdot \frac{(R_e//R_S)\mu}{(R_e//R_S)\mu + r_{ds} + R_d//R_L} \cdot \frac{h_{fe} \frac{R_b}{h_{fe}} \mu}{\frac{R_b}{h_{fe}} \mu + h_{ib} \mu + [(R_e//R_S)\mu // (r_{ds} + R_d R_L)]}$$

$$A_i = \frac{1}{2} \cdot \frac{50K}{150,25K} \cdot \frac{10K \cdot 200}{10K + 1,25K + (50K//100,25K)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{50}{150,25} \cdot \frac{2000}{44,61} \cong 7,46$$
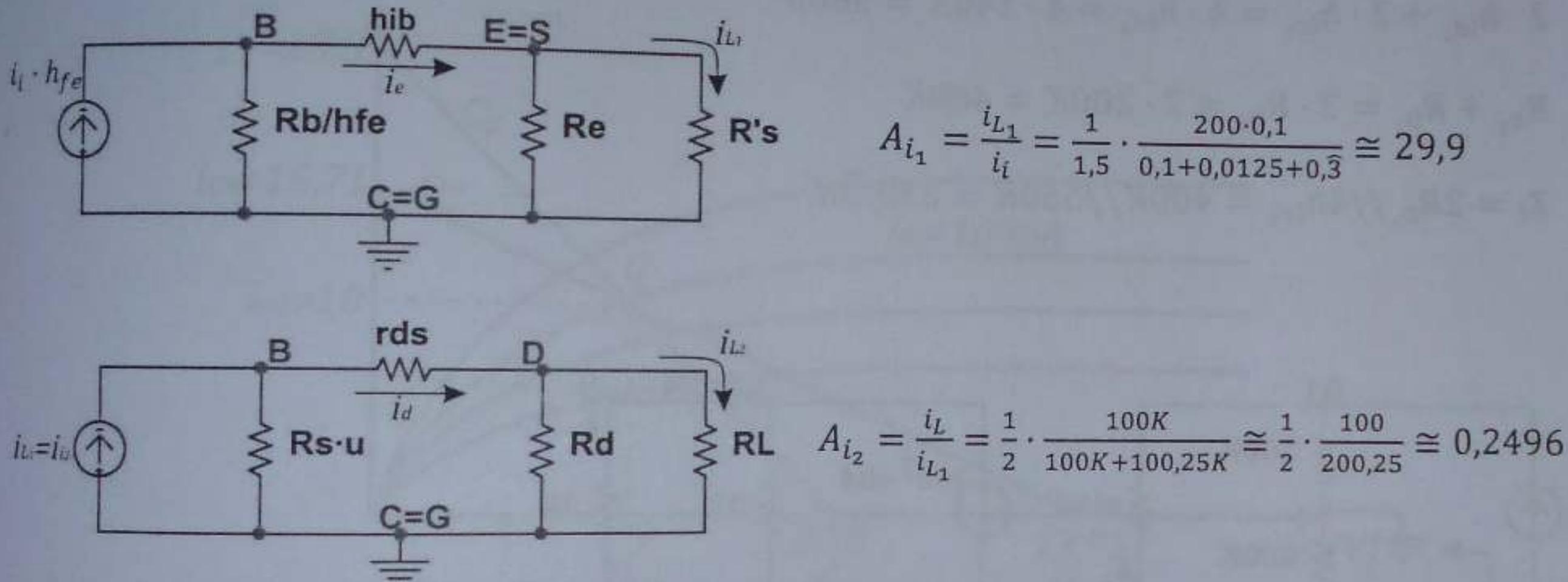
$$R'_S = R_S // \left[\frac{r_{ds}}{\mu} + \frac{R_d//R_L}{\mu} \right] \cong 1K//1K \cong 0,5K$$



$$\text{Comprobación: } A_i = A_{i_1} \cdot A_{i_2} \cong 29,9 \cdot 0,2496 \cong 7,46$$

Solución N° 038

$$a) V_{b_5} = -\frac{11V}{8,25K} \cdot 3K = -4V$$

$$V_{e_5} = V_{b_5} - V_{be} = -4V - 0,7V = -4,7V$$

$$I_{CQ_5} = \frac{V_{e_5} - (-11V)}{R_{e_5}} = \frac{-4,7V - (-11V)}{0,9K} = \frac{6,3V}{0,9K} = 7mA$$

$$I_{CQ_2} = I_{CQ_3} = \frac{I_{CQ_5}}{2} = \frac{7mA}{2} = 3,5mA$$

$$I_{CQ_1} = I_{CQ_4} = \frac{I_{CQ_2}}{\beta} = \frac{3,5mA}{140} = 25\mu A$$

$$I_{BQ_1} = I_{BQ_4} \ll I_{R_2}$$

$$V_{b_1} = V_{b_4} = \frac{V_{CC}}{2} = \frac{11V}{2} = 5,5V$$


$$V_{e_2} = V_{e_3} = V_{c_5} = V_{b_1} - 1,4V = 5,5V - 1,4V = 4,1V$$

$$V_{CEQ_5} = V_{C_5} - V_{E_5} = 4,1V - (-4,7V) = 4,1V + 4,7V = 8,8V$$

$$V_{CEQ_2} = V_{CEQ_3} = V_{CC} - I_{CQ_2}R_C - V_{E_2} = 11V - 3,5V - 4,1V = 3,4V$$

$$V_{CEQ_1} = V_{CEQ_4} = V_{CEQ_2} - V_{be} = 3,4V - 0,7V = 2,7V$$

b)

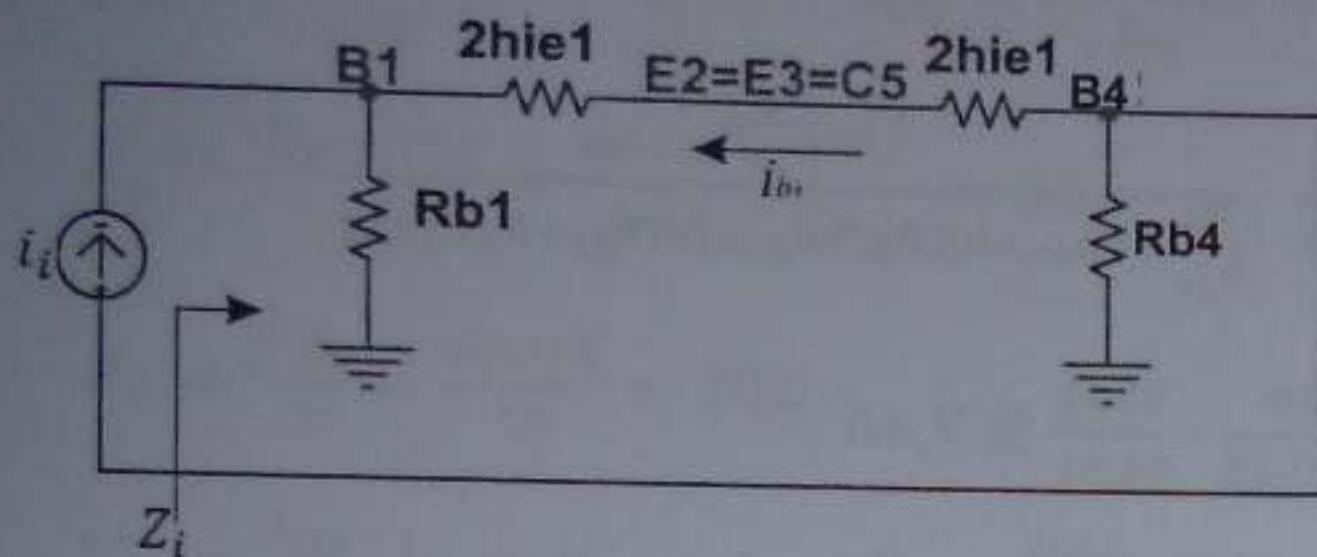


$$h_{ie_4} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ_4}} = \frac{25mV \cdot 140}{0,025mA} = 140K = h_{ie_1}$$

$$2 \cdot h_{ie_1} + 2 \cdot h_{ie_4} = 4 \cdot h_{ie_4} = 4 \cdot 140K = 560K$$

$$R_{b_1} + R_{b_2} = 2 \cdot R_{b_1} = 2 \cdot 200K = 400K$$

$$Z_i = 2R_{b_1} // 4h_{ie_1} = 400K // 560K = 233,3K$$

c)

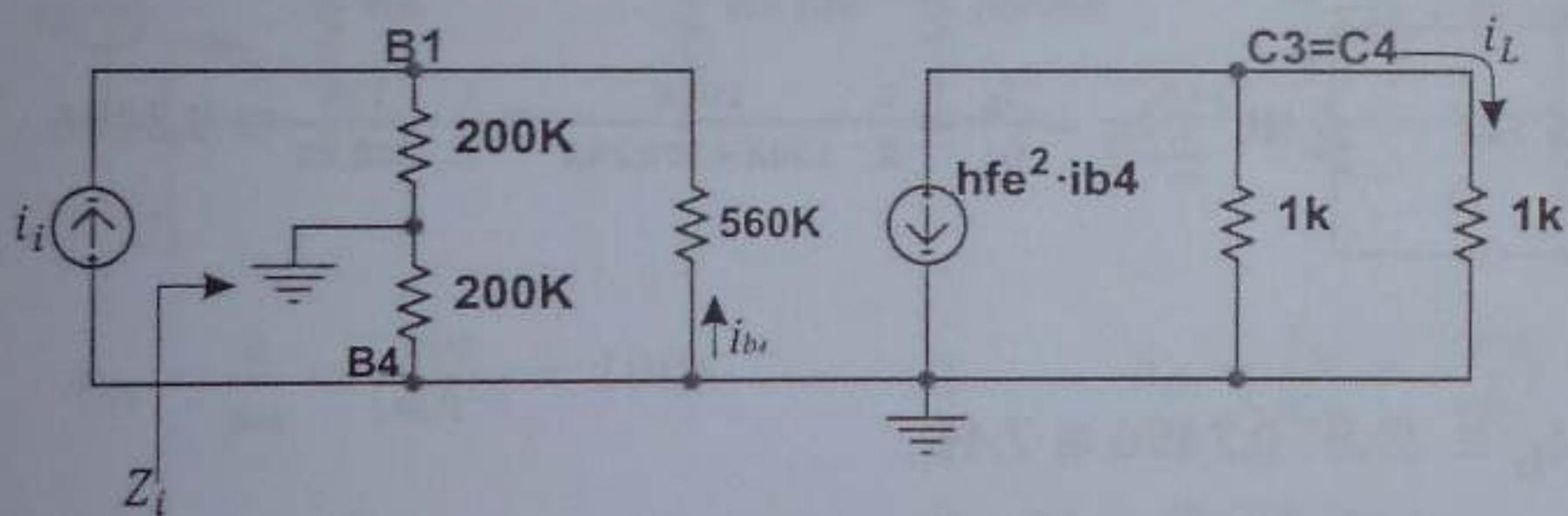

$$|A_i| = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_{b_4}} \cdot \frac{i_{b_4}}{i_i} = h_{fe}^2 \cdot \frac{R_C}{R_C + R_L} \cdot \frac{2R_{b_1}}{2R_{b_1} + 4h_{ie_4}} = 140^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{400K}{560K} = 4083,3$$

$$d) P_{CC} = 2V_{CC} \cdot 2I_{CQ_3} = 22V \cdot 7mA = 154mW \quad ; \quad \hat{i}_L = \frac{I_{CQ_3}}{2}$$

$$P_L = I_L^2 \cdot R_L = \left(\frac{\hat{i}_L}{\sqrt{2}}\right)^2 \cdot R_L = \frac{\hat{i}_L^2}{2} \cdot R_L = \left(\frac{I_{CQ_3}}{2}\right)^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot R_L = \frac{I_{CQ_3}^2}{8} \cdot R_L$$

$$P_L = \frac{(3,5mA)^2}{8} \cdot 1K = 1,53125mW$$

$$\eta = \frac{P_L}{P_{CC}} = \frac{1,53125mW}{154mW} \cong 0,01$$

$$\eta (\%) \cong 0,01 \cdot 100\% \cong 1\%$$

a) $R_b = R_1 // R_2 = 5,777K // 10,686K \approx 3,75K$

$$V_{bb} = \frac{V_{cc}}{R_1 + R_2} \cdot R_1 = \frac{13,75V}{16,463K} \cdot 5,777K \approx 4,825V$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{bb} - V_{be}}{\frac{R_b + R_e}{\beta}} = \frac{4,825V - 0,7V}{\frac{3,75K}{100} + 0,375K} = \frac{4,125V}{0,4125K} = 10mA$$


$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = \frac{10mA}{100} = 0,1mA = 100\mu A$$

$$V_{CEQ} = V_{cc} - I_{CQ}(R_C + R_e) = 13,75V - 10mA \cdot 0,875K = 13,75V - 8,75V = 5V$$

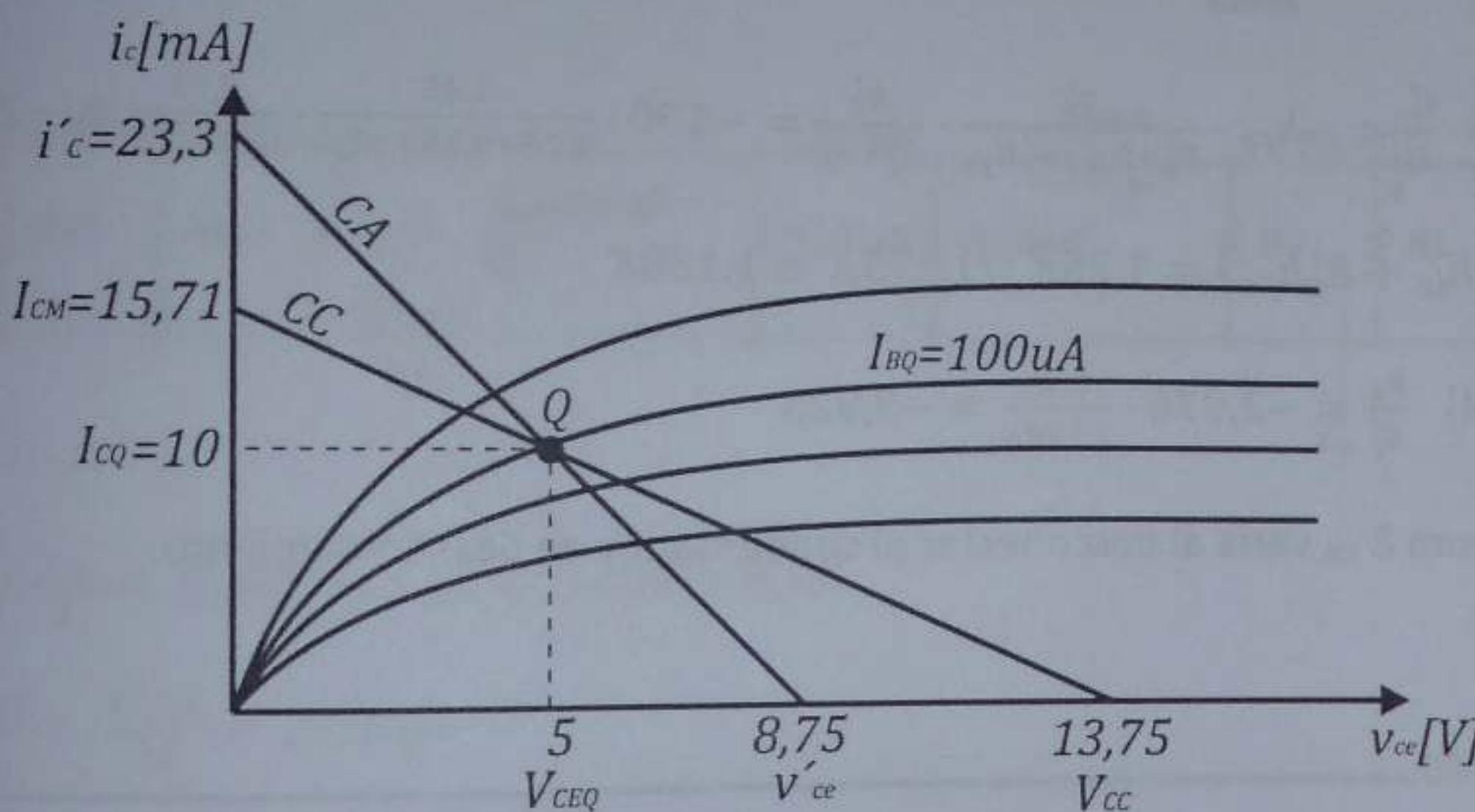b) $I_{CM} = \frac{V_{cc}}{R_C + R_e} = \frac{13,75V}{0,875K} \approx 15,71mA$

$$i'_c = I_{CQ} + \frac{V_{CEQ}}{R_C // R_L} = 10mA + \frac{5V}{0,375K} = 10mA + 13,3mA = 23,3mA$$

$$v'_{ce} = V_{CEQ} + I_{CQ}(R_C // R_L) = 5V + 10mA \cdot 0,375K = 5V + 3,75V = 8,75V$$



c) Con el mismo punto Q y VCC, la recta de carga de CC tendrá la misma pendiente, luego:

$$R_C + R_e = R'_C + R'_e = 875\Omega = 0,875K$$

Entonces:

$$I_{CQMES} = \frac{V_{cc}}{R'_C + R'_e + R'_C // R_L}$$

$$\frac{R'_C R_L}{R'_C + R_L} = \frac{V_{cc}}{I_{CQ}} - (R'_C + R'_e) = \frac{13,75V}{10mA} - 0,875K = 1,375K - 0,875K = 0,5K$$

$$R'_C R_L = 0,5R'_C + 0,5R_L \quad ; \quad 0,5R_L = R'_C(R_L - 0,5)$$

$$R'_C = \frac{0,5R_L}{R_L - 0,5} = \frac{0,5 \cdot 1,5}{1,5 - 0,5} = 0,75K = 750\Omega$$

$$R'_e = 875\Omega - R'_C = 875\Omega - 750\Omega = 125\Omega$$


$$R'_b = \frac{\beta \cdot R'_e}{10} = \frac{100 \cdot 125\Omega}{10} = 1,25K$$

$$V'_{bb} = \frac{I_{CQ}}{\beta} \cdot R'_b + V_{be} + I_{CQ} \cdot R'_e = \frac{10}{100} \cdot 1,25 + 0,7 + 10 \cdot 0,125 = 2,075V$$

$$R'_1 = \frac{R'_b}{1 - \frac{V'_{bb}}{V_{CC}}} = \frac{1,25K}{1 - \frac{2,075V}{13,75V}} \cong 1,472K$$

$$R'_2 = \frac{V_{CC}}{V'_{bb}} \cdot R'_b = \frac{13,75V}{2,075V} \cdot 1,25K \cong 8,283K$$

d)

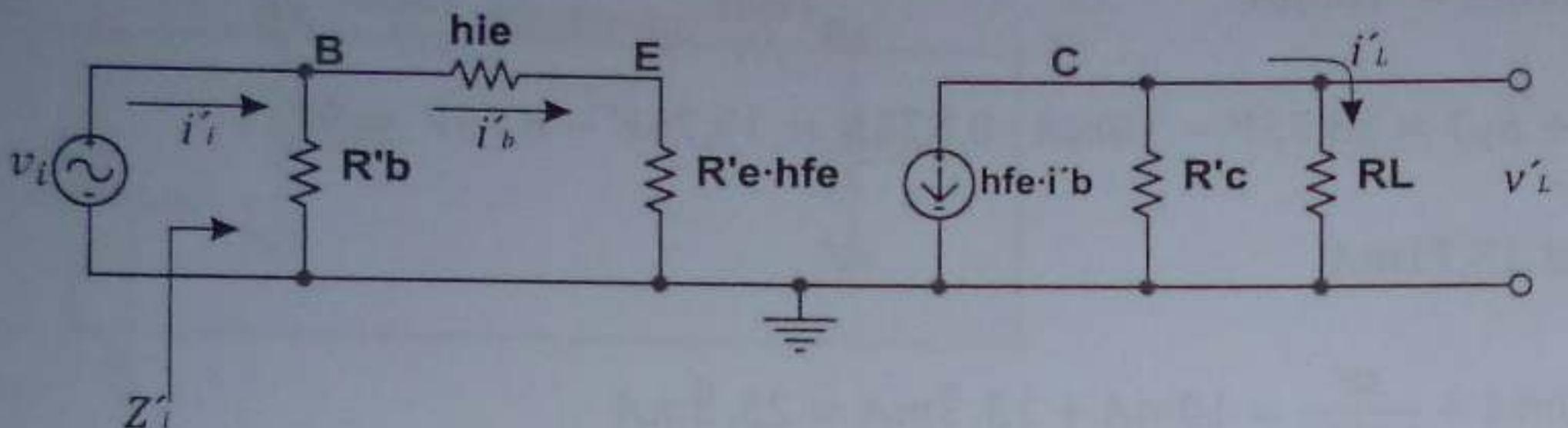

$$h_{ie} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ}} = \frac{(25mV \cdot 100)}{10mA} = 250\Omega$$

$$A'_i = \frac{i'_L}{i'_i} = \frac{i'_L}{i'_b} \cdot \frac{i'_b}{i'_i} = -h_{fe} \cdot \frac{R'_b}{R'_b + h_{ie} + R'_e h_{fe}} \cdot \frac{R'_c}{R'_c + R_L} = -100 \cdot \frac{1,25}{1,25 + 0,25 + 12,5} \cdot \frac{0,75}{0,75 + 1,5} \cong -2,976$$

$$Z'_i = R'_b // (h_{ie} + R'_e h_{fe}) = 1,25K // 12,75K \cong 1,138K$$

$$A'_v = \frac{v'_L}{v_i} = A'_i \cdot \frac{R_L}{Z'_i} = -2,976 \cdot \frac{1,5K}{1,138K} = -3,923$$

e) No, pues ahora R'_{CA} varía al desconectar el condensador de desacoplamiento.

Solución N° 040

a) Por espejo de corriente es:

$$I_{CQ_1} = I_{CQ_2} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{h_{ie_1}} = \frac{25mV \cdot 200}{25K} = 0,2mA \quad ; \quad h_{ie_1} = h_{ie_2}$$

$$V_{CEQ_2} = V_{CC} - I_{CQ_2} R_{C_2} = 6V - 0,2mA \cdot 3K = 6V - 0,6V = 5,4V$$

$$V_{CEQ_1} = V_{be} = 0,7V \quad (\text{un diodo})$$

$$R_{C_1} \cong \frac{V_{CC} - V_{be}}{I_{CQ_1}} = \frac{6V - 0,7V}{0,2mA} = \frac{5,3V}{0,2mA} = 26,5K \quad ;$$

$$\text{También: } R_{C_1} = \frac{V_{CC} - V_{be}}{\frac{\beta+2}{\beta} \cdot I_{CQ_2}} \cong \frac{V_{CC} - V_{be}}{I_{DQ_2}} = 26,5K$$

$$\Delta I_{CQ_2} = \frac{k \cdot \Delta T}{R_{C_1}} = \frac{2,5mV}{26,5K} \cdot \frac{53^{\circ}C}{26,5K} = 5\mu A$$

$$b) I_{CQ_3} = \frac{25mV}{h_{ib_3}} = \frac{25mV}{2,5\Omega} = 10mA$$

$$I_{CQ_4} \cong I_{CQ_3} \cdot \beta = 10mA \cdot 200 = 2000mA = 2A$$

$$V_{CEQ_4} = V_{CC} - I_{CQ_4} (R_{C_4} + R_e) = 6V - 2A \cdot 2\Omega = 6V - 4V = 2V$$

$$V_{CEQ_2} = V_{CEQ_4} - V_{be} = 2V - 0,7V = 1,3V$$

$$R_b = \frac{\beta^2 \cdot R_e}{10} = \frac{40000 \cdot 1,5\Omega}{10} = 6K$$

$$V_{bb} = \frac{i_{CQ_4}}{\beta^2} \cdot R_b + 2V_{be} + I_{CQ_4} R_e = \frac{2A}{40000} \cdot 6K + 1,4V + 2A \cdot 1,5\Omega = 4,7V$$

$$R_1 = \frac{R_b}{1 - \frac{V_{bb}}{V_{CC}}} = \frac{6K}{1 - \frac{4,7V}{6V}} \cong 27,7K \quad ; \quad R_2 = \frac{V_{CC}}{V_{bb}} \cdot R_b = \frac{6V}{4,7V} \cdot 6K = 7,6K$$


$$I_{CQ4MES} = \frac{V_{CC}}{2R_{C4} + R_e + R_e//R_L} \quad ; \quad I_{CQ4MES} \cdot (2R_{C4} + R_e + R_e//R_L) = V_{CC}$$

$$R_e//R_L = \frac{V_{CC}}{I_{CQ_4}} - 2R_{C4} - R_e = \frac{6V}{2A} - 2 \cdot 0,5\Omega - 1,5\Omega = 0,5\Omega$$

$$R_e R_L = 0,5R_e + 0,5R_L \quad ; \quad R_L(R_e - 0,5) = 0,5 \cdot R_e$$

$$R_L = \frac{0,5 \cdot R_e}{R_e - 0,5} = \frac{0,75\Omega^2}{(1,5 - 0,5)\Omega} = 0,75\Omega$$

c)

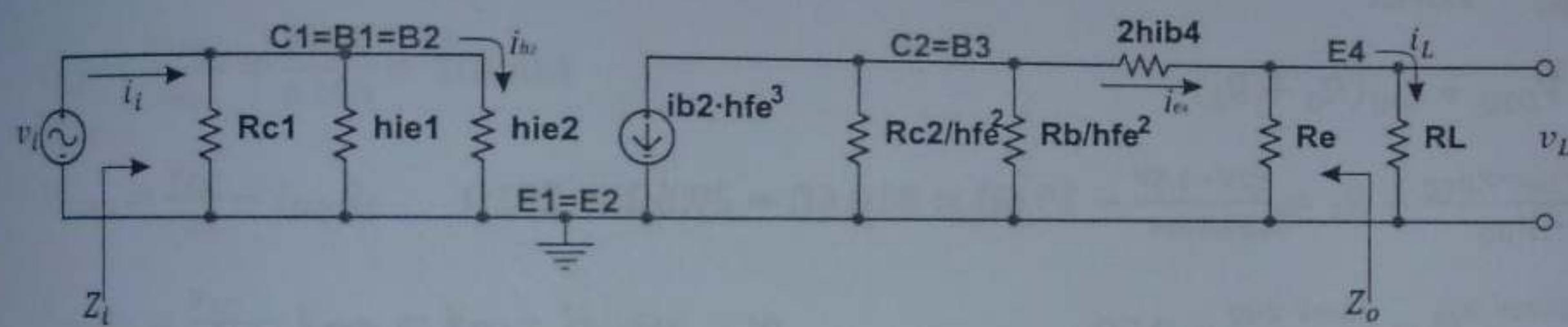

$$Z_i = R_{C1} // \frac{h_{ie1}}{2} = 26,5K // 12,5K = 8,49K \cong 8,5K$$

$$d) h_{ib4} = \frac{25mV}{I_{CQ_4}} = \frac{25mV}{2A} = 12,5m\Omega$$

$$Z_o = R_e // \left(2h_{ib4} + \frac{R_{C2} // R_b}{h_{fe}^2} \right) = 1,5\Omega // (0,025\Omega + 0,05\Omega) = 1,5\Omega // 0,075\Omega \cong 71,43m\Omega$$

$$e) A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_{e4}} \cdot \frac{i_{e4}}{i_{b2}} \cdot \frac{i_{b2}}{i_i} = \frac{R_e}{R_e + R_L} \cdot (-h_{fe}^3) \cdot \frac{\frac{R_{C2} // R_b}{h_{fe}^2}}{\frac{R_{C2} // R_b}{h_{fe}^2} + 2h_{ib4} + R_e // R_L} \cdot \frac{R_{C1} // h_{ie1}}{R_{C1} // h_{ie1} + h_{ie1}}$$

$$A_i = \frac{1,5}{2,25} \cdot (-8 \cdot 10^6) \cdot \frac{0,05}{0,05 + 0,025 + 0,5} \cdot \frac{12864}{12864 + 25000} \cong -157561,6$$

Solución Nº 041

$$a) V_{CC} = \frac{I_{CQ}}{\beta} \cdot R_b + V_{be}$$

$$\eta = \frac{P_L}{V_{CC} \cdot I_{CQ}} \quad ; \quad I_{CQ} = \frac{P_L}{\eta \cdot V_{CC}}$$

$$V_{CC} = \frac{P_L \cdot R_b}{\eta \cdot V_{CC} \cdot \beta} + V_{be}$$

$$V_{CC}^2 = V_{be} \cdot V_{CC} + \frac{P_L \cdot R_b}{\eta \cdot \beta} ; \quad V_{CC}^2 - V_{be} \cdot V_{CC} - \frac{P_L \cdot R_b}{\eta \cdot \beta} = 0$$

$$V_{CC} = \frac{V_{be} \pm \sqrt{0,49 + \frac{4 \cdot 2,4 \cdot 1130}{0,1 \cdot 200}}}{2} = \frac{0,7 + 23,3}{2} = 12V$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} = 12V$$

$$I_{CQ} = \frac{P_L}{\eta \cdot V_{CC}} = \frac{2,4W}{0,1 \cdot 12V} = 2A$$

$$I_{CQ_{MES}} = \frac{V_{CC}}{R'_L} = \frac{V_{CC}}{N^2 \cdot R_L} ; \quad N = \sqrt{\frac{V_{CC}}{I_{CQ} \cdot R_L}} = \sqrt{\frac{12V}{2A \cdot 1,5}} = \sqrt{4} = 2$$

b) Como $V_{GSQ} > 0$, entonces T_1 es un MOSFET, luego:

$$I_{DQ} = I_{PO} \left(1 + \frac{V_{GSQ}}{V_{PO}} \right)^2 = 0,2mA \left(1 + \frac{3V}{0,25V} \right)^2 = 0,2mA \cdot 169 = 33,8mA$$

$$V_{GSQ} = \frac{V_{DD}}{R_1 + R_2} \cdot R_1 - I_{DQ} \cdot R_S ; \quad I_{DQ} R_S = \frac{V_{DD}}{3} - V_{GSQ} = \frac{12V}{3} - 3V = 1V$$

$$R_S = \frac{1V}{I_{DQ}} = \frac{1V}{33,8mA} \cong 29,6\Omega$$


$$V_{DD} = V_{DSQ} + I_{DQ}(R_d + R_S)$$

$$R_d = \frac{V_{DD} - V_{DSQ}}{I_{DQ}} - R_S = \frac{12V - 1,5V}{33,8mA} - 29,6\Omega = 310,6\Omega - 29,6\Omega = 281\Omega$$

$$c) h_{ie} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ}} = \frac{25mV \cdot 200}{2A} = 2,5\Omega ; \quad R'_L = N^2 \cdot R_L = 2^2 \cdot 1,5\Omega = 6\Omega$$

$$g_m|_Q = \left. \frac{di_D}{dv_{GS}} \right|_Q = \frac{2I_{PO}}{V_{PO}} \left(1 + \frac{V_{GSQ}}{V_{PO}} \right) = 2 \cdot \frac{0,2mA}{0,25V} \left(1 + \frac{3V}{0,25V} \right) = 20,8m\Omega^{-1}$$

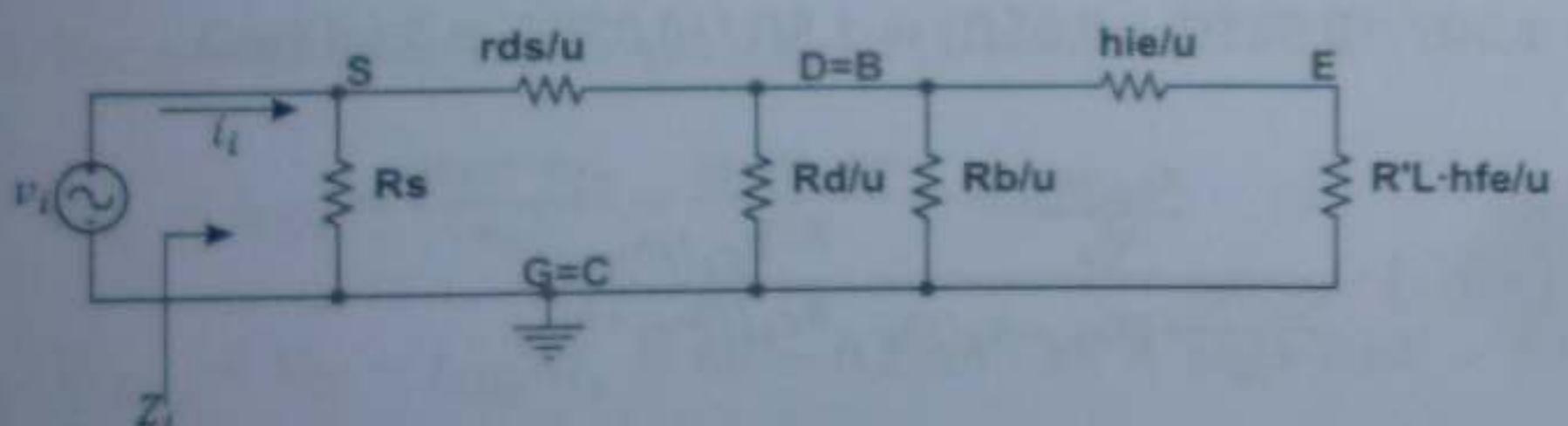
$$\mu = r_{ds} \cdot g_m = 4,81K \cdot 20,8m\Omega^{-1} \cong 100$$



$$Z_i = R_S // \left[\frac{r_{ds} + (R_d // R_b) // (h_{ie} + R'_L h_{fe})}{\mu} \right] = 29,6 // \left[\frac{4810 + (281 // 1130) // (2,5 + 6 \cdot 200)}{100} \right]$$

$$Z_i = 29,6 // \left(\frac{4810 + 189,5}{100} \right) \cong 29,6\Omega // 50\Omega \cong 18,6\Omega$$

d)

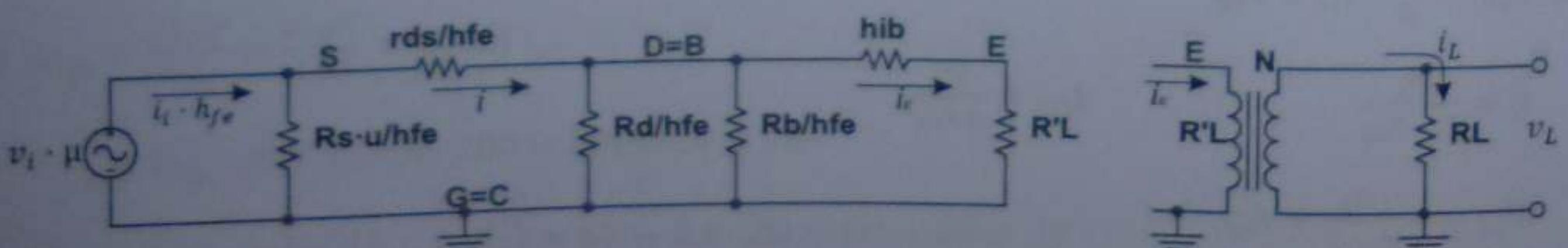

$$A'_i = \frac{i_c}{i_i} = \frac{i_c}{i} \cdot \frac{i}{i_i} = \frac{\frac{R_d//R_b}{h_{fe}}}{\frac{R_d//R_b + h_{ib} + R'_L}{h_{fe}}} \cdot h_{fe} \cdot \frac{\frac{R_s \cdot \mu}{h_{fe}}}{\frac{R_s \cdot \mu + r_{ds} + \left(\frac{R_d//R_b}{h_{fe}}\right) // (h_{ib} + R'_L)}{h_{fe}}}$$

$$A'_i = \frac{1,125}{1,125+6} \cdot \frac{2960}{14,8+24,05+0,95} = \frac{1,125 \cdot 2960}{7,125 \cdot 39,8} \cong 11,74$$

$$P_L = i_L^2 \cdot R_L = N^2 \cdot i_C^2 \cdot R_L \quad ; \quad i_c = \sqrt{\frac{P_L}{N^2 R_L}} = \sqrt{\frac{2,4}{4 \cdot 1,5}} \cong 632,45mA$$

$$i_i = \frac{i_c}{A'_i} = \frac{632,45mA}{11,74} \cong 53,87mA$$

$$A_i = A'_i \cdot N = 11,74 \cdot 2 = 23,48$$

$$A_v = A_i \cdot \frac{R_L}{Z_i} = 23,48 \cdot \frac{1,5}{18,6} \cong 1,89$$

Solución Nº 042

$$\text{a) } Z' = 150K = R_g = R_3 + R'_1 // R'_2 = R_3 + 50K \quad ; \quad R_3 = 150K - 50K = 100K$$

$$I_{CQ} = \frac{25mV}{h_{ib}} = \frac{25mV}{0,25\Omega} = 100mA$$

$$V_{GSQ} = \frac{V_{CC}}{2} - I_{DQ}R_S \quad ; \quad V_{CC} = V_{DSQ} + I_{DQ}R_S$$

$$I_{DQ}R_S = \frac{V_{CC}}{2} - V_{GSQ} = V_{CC} - V_{DSQ}$$

$$V_{CC} - \frac{V_{CC}}{2} = \frac{V_{CC}}{2} = -V_{GSQ} + V_{DSQ} = -(-3,75V) + 3,75V$$

$$V_{CC} = 2 \cdot 7,5V = 15V$$

Como $R_C \ll Z'$ entonces:

$$I_{CQMES} \cong \frac{V_{CC}}{2(R_e + R_C)} \quad ; \quad R_C = \frac{V_{CC}}{2I_{CQ}} - R_e = \frac{15V}{2 \cdot 100mA} - 55\Omega = 75\Omega - 55\Omega = 20\Omega$$

$$I_{DQ}R_S = V_{CC} - V_{DSQ} = 15V - 3,75V = 11,25V$$

$$I_{DQ} = \frac{11,25V}{R_S} = \frac{V_{CC}}{R_S + \frac{R_S R_L}{R_S + R_L}} = \frac{V_{CC}(R_S + R_L)}{R_S + 2R_L}$$

$$11,25 \cdot R_S + 337,5 = 15 \cdot R_S + 225$$

$$R_S(15 - 11,25) = R_S \cdot 3,75 = 337,5 - 225 = 112,5$$


$$R_S = \frac{112,5}{3,75} = 30\Omega$$

$$I_{DQ} = \frac{11,25V}{30\Omega} = 0,375A = 375mA$$

$$I_{CQ} = \frac{\frac{V_{CC}}{2} - 0,7V}{\frac{R_b}{\beta} + R_e} \quad ; \quad \frac{R_b}{\beta} = \frac{7,5V - 0,7V}{100mA} - 55\Omega = \frac{6,8V}{0,1A} - 55\Omega = 13\Omega$$

$$R_b = \frac{520\Omega}{2} = 260\Omega ; \quad \beta = \frac{260\Omega}{13\Omega} = 20$$

b)

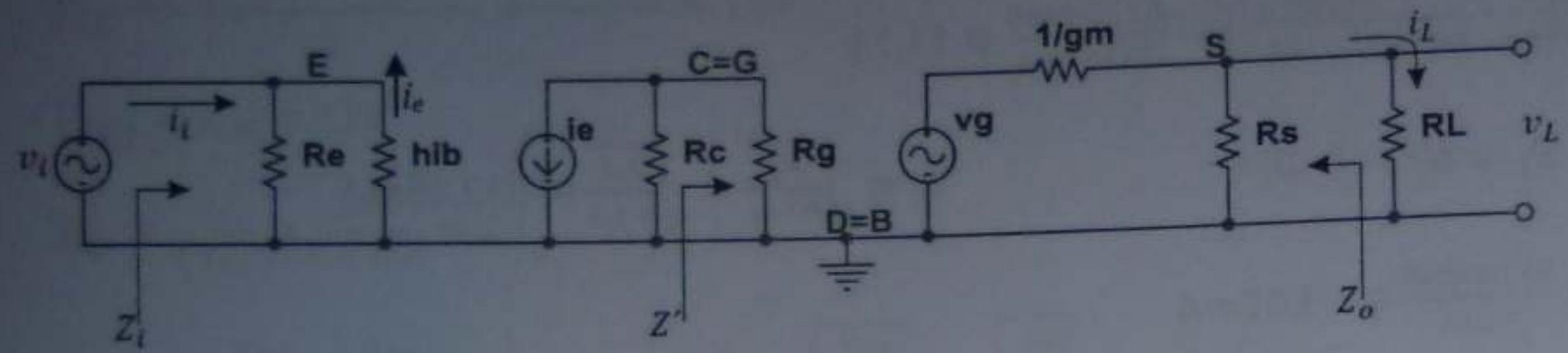

$$c) A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{v_g} \cdot \frac{v_g}{i_e} \cdot \frac{i_e}{i_i} = \frac{\frac{R_S}{R_S + R_L}}{\frac{1}{g_m} + R_S // R_L} \cdot \left(-R_C // R_g \right) \cdot \left(-\frac{R_e}{R_e + h_{ib}} \right) = \frac{\frac{30}{45} \cdot 20 \cdot 55}{12,5 \cdot 55,25} \cong 1,06$$

$$d) Z_i = R_e // h_{ib} = 55 // 0,25 \cong 0,25\Omega$$

$$A_v = A_i \cdot \frac{R_L}{Z_i} \cong 1,06 \cdot \frac{15\Omega}{0,25\Omega} \cong 63,6$$

$$e) Z_o = R_S // \frac{1}{g_m} = 30\Omega // 2,5\Omega \cong 2,5\Omega$$

$$f) \hat{v}_g = \hat{i}_c \cdot R_C = 0,1A \cdot 20\Omega = 2V ; \quad \hat{i}_d = \frac{\hat{v}_g}{12,5\Omega} = \frac{2V}{12,5\Omega} = 0,16A$$

$$\hat{v}_L = \hat{i}_d \cdot 10\Omega = 0,16A \cdot 10\Omega = 1,6V$$

$$v_L = \frac{\hat{v}_L}{\sqrt{2}} = \frac{1,6V}{\sqrt{2}} \cong 1,13V$$

$$g) \hat{i}_L = \frac{\hat{v}_L}{R_L} = \frac{1,6V}{15\Omega} \cong 0,106A ; \quad \hat{i}_i = \frac{\hat{i}_L}{|A_i|} \cong \frac{0,106A}{1,06} \cong 0,1A$$

$$\hat{v}_i = \hat{i}_i \cdot Z_i = 0,1A \cdot 0,25\Omega = 25mV$$

$$P_i = \frac{\hat{v}_i \cdot \hat{i}_i}{2} = \frac{25mV \cdot 0,1A}{2} = 1,25mW$$

$$r_{ddu} \approx RL_1 \mu$$

$$G \quad R_S$$

$$A_{i_1} = \frac{i_{L_1}}{i_i} = \frac{i_{L_1}}{v_g}$$

$$G \quad R_F$$

$$A_{i_2} = \frac{i_{L_2}}{i_i} = \frac{i_{L_2}}{v_g}$$

Solución N° 044

$$I_{DQ} = \frac{V_{CC}}{R_d + 2R_S + R_{L1} + R_{L2}}$$

$$V_{CC} = V_{DSQ} +$$

$$I_{DQ}R_d + I_{DQ} \cdot$$

$$1 + 20R_S + 0,$$

$$10R_S = 2,125$$

$$V_{GSQ} = V_{GG} -$$

$$V_{CC} = V_{DSQ} +$$

$$I_{CQ_3} = I_{CQ_4} =$$

$$I_{CQ_1} = I_{CQ_2} =$$

$$V_{CP} =$$


Solución N° 043

$$a) \text{Condición: } R_d // R_{L_1} = R_s // R_{L_2} ; \quad I_{DQMES} = \frac{V_{DD}}{R_d + R_s + R_d // R_{L_1} + R_s // R_{L_2}}$$


$$V_{GSQ} = \frac{V_{DD}}{R_1 + R_2} \cdot R_1 - I_{DQ}R_s$$

$$V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ}(R_d + R_s)$$

$$b) Z_i = R_g = R_1 // R_2$$

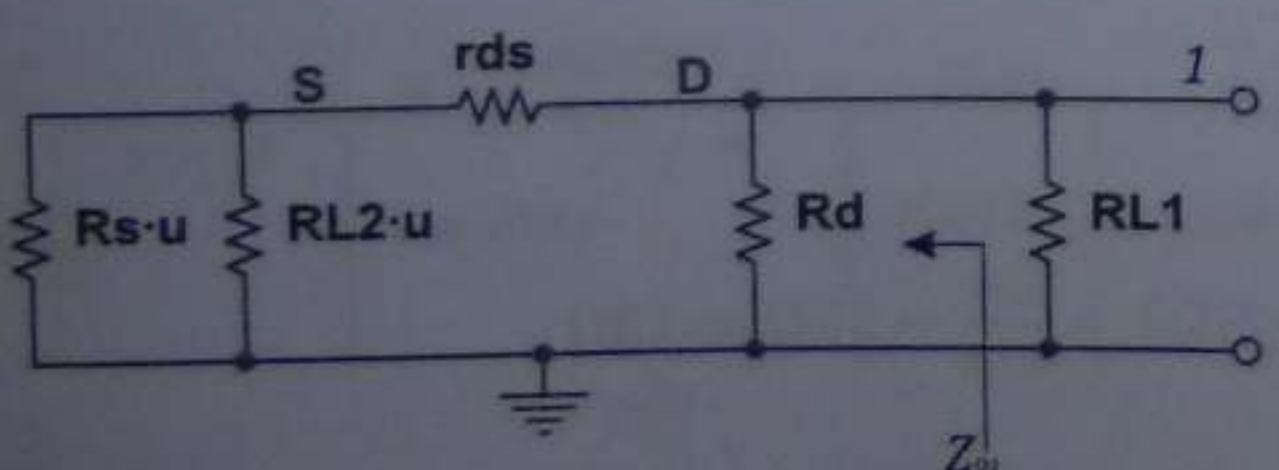

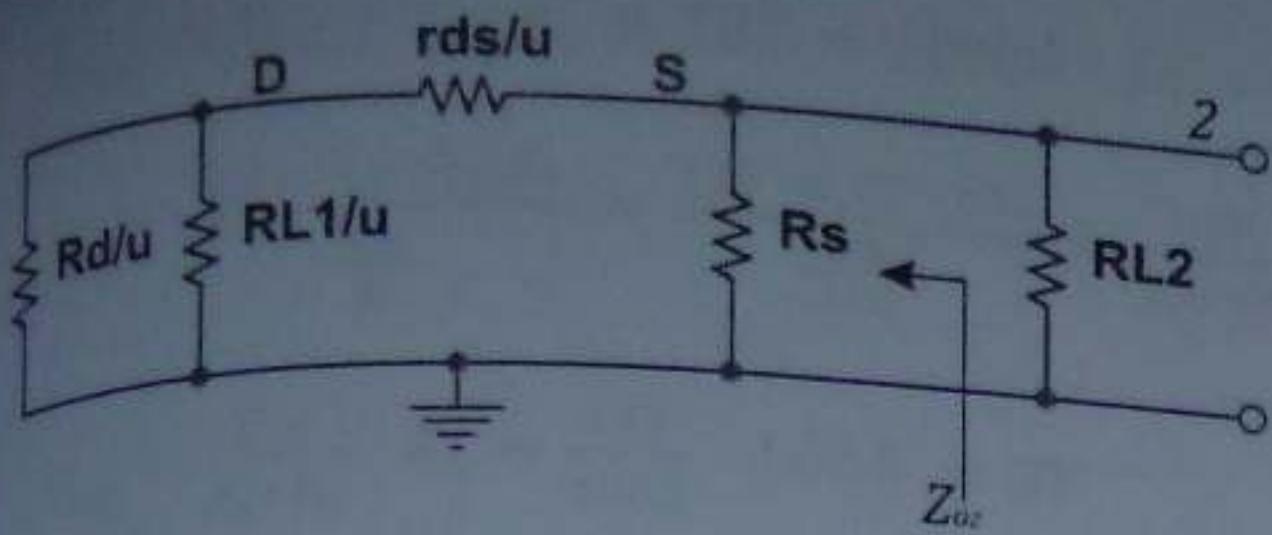
$$Z_{o_1} = R_d // [r_{ds} + (R_s // R_{L_2})\mu]$$




$$Z_{o_2} = R_s // \left[\frac{r_{ds} + R_d // R_{L1}}{\mu} \right]$$

c)

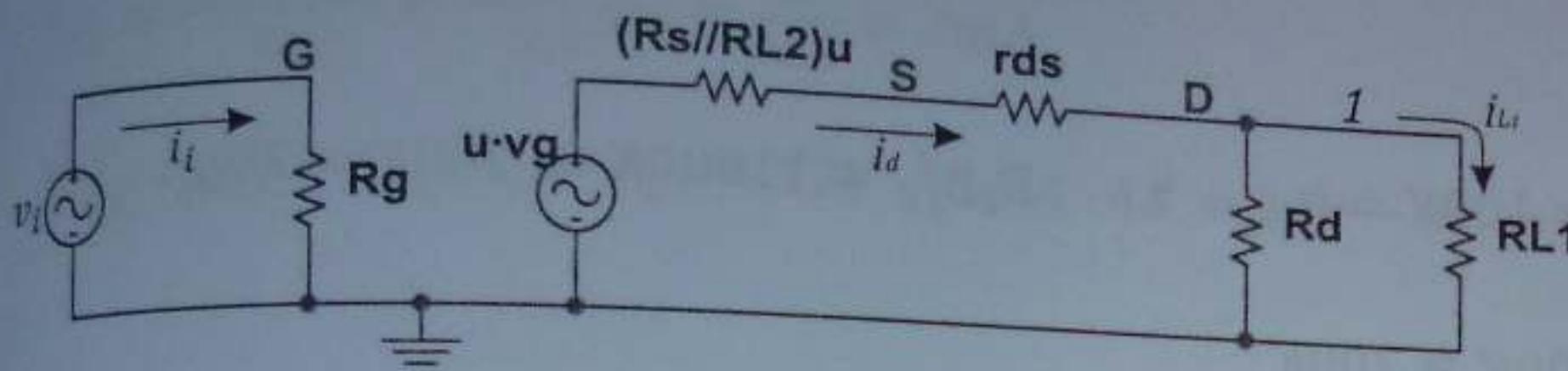
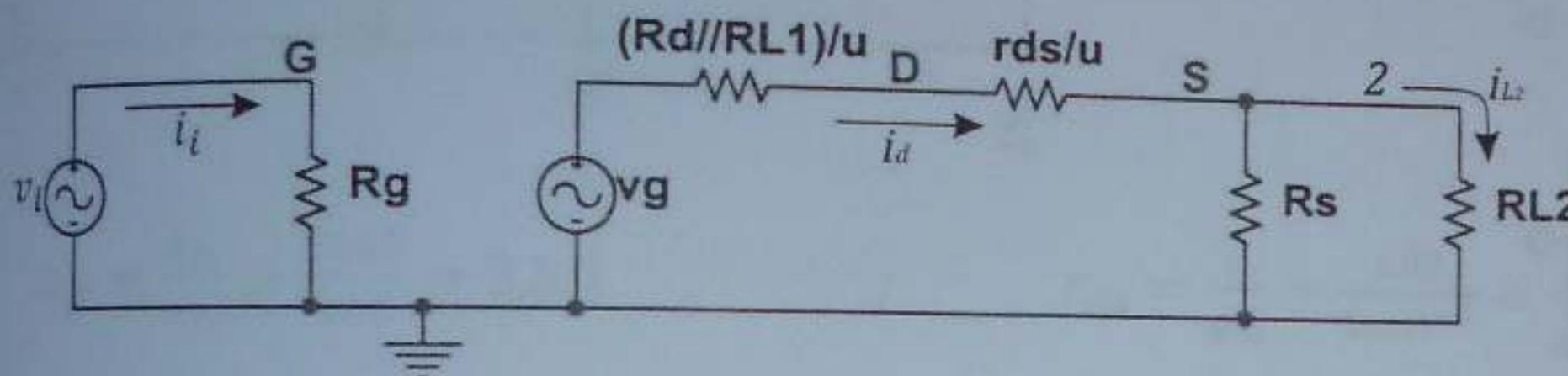
$$A_{i_1} = \frac{i_{L1}}{i_i} = \frac{i_{L1}}{v_g} \cdot \frac{v_g}{i_i} = -\frac{\mu}{(R_s // R_{L2})\mu + r_{ds} + R_d // R_{L1}} \cdot \frac{R_d}{R_d + R_{L1}} \cdot R_g$$



$$A_{i_2} = \frac{i_{L2}}{i_i} = \frac{i_{L2}}{v_g} \cdot \frac{v_g}{i_i} = \frac{1}{\frac{R_d // R_{L1} + r_{ds}}{\mu} + R_s // R_{L2}} \cdot \frac{R_s}{R_s + R_{L2}} \cdot R_g$$

Solución Nº 044

$$\text{a)} I_{DQ} = \frac{V_{CC}}{R_d + 2R_s + R_d // R_L}$$

$$V_{CC} = V_{DSQ} + I_{DQ}(R_d + R_s)$$

$$I_{DQ}R_d + I_{DQ} \cdot 2R_s + I_{DQ}(R_d // R_L) = V_{CC} = V_{DSQ} + I_{DQ}R_d + I_{DQ}R_s$$

$$1 + 20R_s + 0,75 = 2,875 + 1 + 10R_s$$

$$10R_s = 2,125 \quad ; \quad R_s = \frac{2,125}{10} = 0,2125K = 212,5\Omega$$

$$V_{GSQ} = V_{GG} - I_{DQ}R_s = 0 - 10mA \cdot 212,5\Omega = -2,125V$$

$$V_{CC} = V_{DSQ} + I_{DQ}(R_d + R_s) = 2,875V + 10mA \cdot 0,3125K = 6V$$


$$\text{b)} I_{CQ_3} = I_{CQ_4} = \frac{V_{CC} - 2V_{be}}{\frac{R_b}{\beta^2} + 2R_e} = \frac{6V - 2 \cdot 0,2V}{\frac{400K}{10000} + 2 \cdot 1,1K} = \frac{5,6V}{2,24K} = 2,5mA$$

$$I_{CQ_1} = I_{CQ_2} = \frac{I_{CQ_3}}{\beta} = \frac{2,5mA}{100} = 25\mu A$$

$$V_{CEQ_3} = V_{CEQ_4} = 2V_{CC} - I_{CQ_3}(R_C + 2R_e) = 12V - 2,5mA \cdot 4,2K = 1,5V$$

$$V_{CEQ_1} = V_{CEQ_2} = 1,5V - 0,2V = 1,3V$$


c)

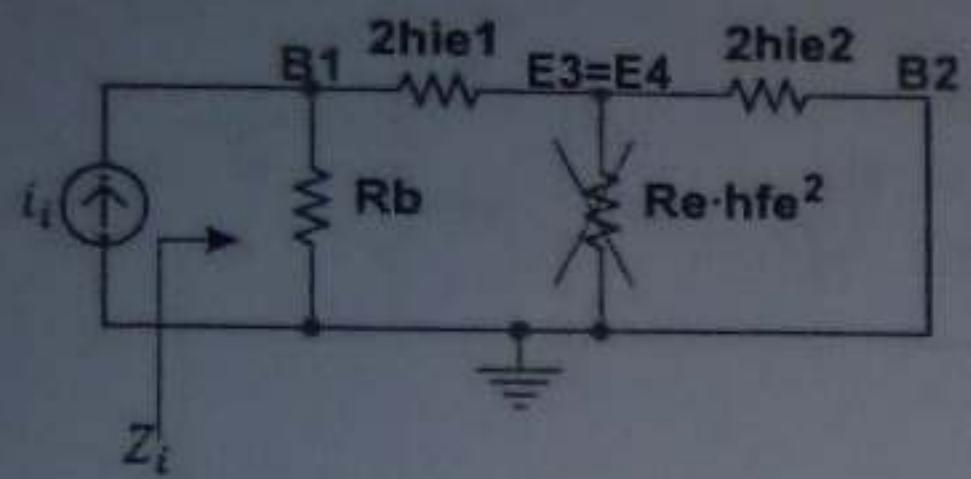

$$h_{ie1} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ_1}} = \frac{25mV \cdot 100}{0,025mA} = 100K = h_{ie2} ; \quad R_e h_{fe}^2 = 11000K \gg 200K = 2h_{ie2}$$

$$Z_i \cong R_b // 4h_{ie1} \cong 400K // 400K \cong 200K$$


d)

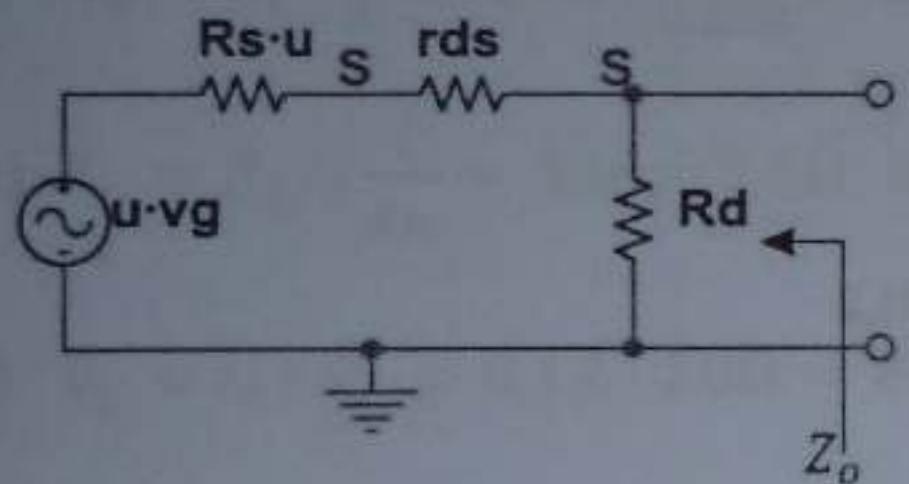

$$\mu = r_{ds} \cdot g_m ; \quad r_{ds} = \frac{\mu}{g_m} = \frac{10}{100m\Omega^{-1}} = 0,1K$$

$$Z_o = R_d // (R_s \mu + r_{ds}) = 0,1K // 2,225K \cong 95,7\Omega$$

e)

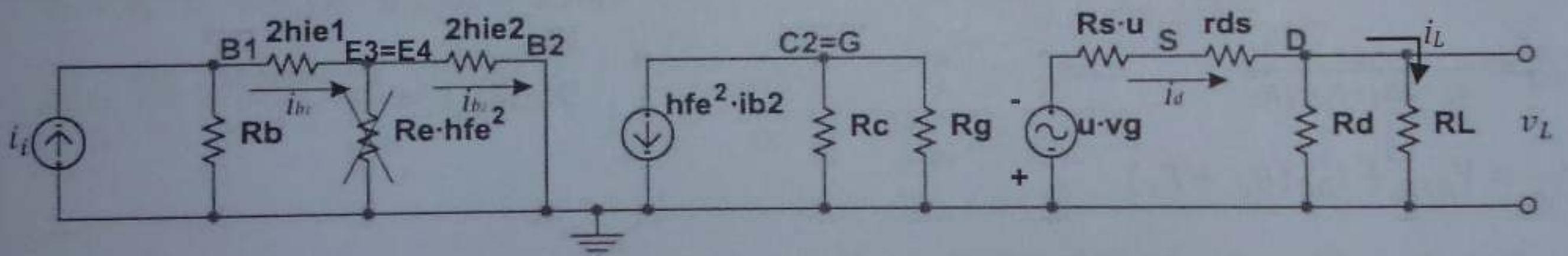

$$|A_i| = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_d} \cdot \frac{i_d}{v_g} \cdot \frac{v_g}{i_{b2}} \cdot \frac{i_{b2}}{i_i} = \frac{R_d}{R_d + R_L} \cdot \frac{\mu}{R_s \mu + r_{ds} + R_d // R_L} \cdot h_{fe}^2 \cdot R_C \cdot \frac{R_b}{R_b + 4h_{ie1}}$$

$$|A_i| = \frac{0,1}{0,4} \cdot \frac{10}{2,125 + 0,1 + 0,075} \cdot 10000 \cdot 2 \cdot \frac{400}{400 + 400} \cong 10869,5$$

Solución N° 045

$$a) \quad h_{ie} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ}} ; \quad I_{CQ} = \frac{25mV \cdot 100}{250\Omega} = 10mA$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_e + R_e // R_L}$$

$$V_{CC} = I_{CQ} (R_e + R_e // R_L) = 10mA (1K + 0,2K) = 10mA \cdot 1,2K = 12V$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_e = 12V - 10mA \cdot 1K = 12V - 10V = 2V$$

$$R_b = \frac{\frac{V_{CC}-V_{be}-I_{CQ}R_e}{I_{CQ}}}{\beta} = \frac{\frac{12V-0,7V-10V}{10mA}}{100} = \frac{1,3V}{0,1mA} = 13K$$


$$V_{GG} = \frac{V_{CC}}{R_1+R_2} \cdot R_1 = \frac{12V}{400K} \cdot 100K = 3V$$

$$V_{GSQ} = V_{GG} - I_{DQ}R_S$$

$$I_{DQ} = \frac{V_{GG}-V_{GSQ}}{R_S} = \frac{3V-(-2V)}{2,5K} = \frac{5V}{2,5K} = 2mA$$

$$V_{DSQ} = V_{CC} - I_{DQ}(R_d + R_s) = 12V - 2mA \cdot 4K = 12V - 8V = 4V$$

b)

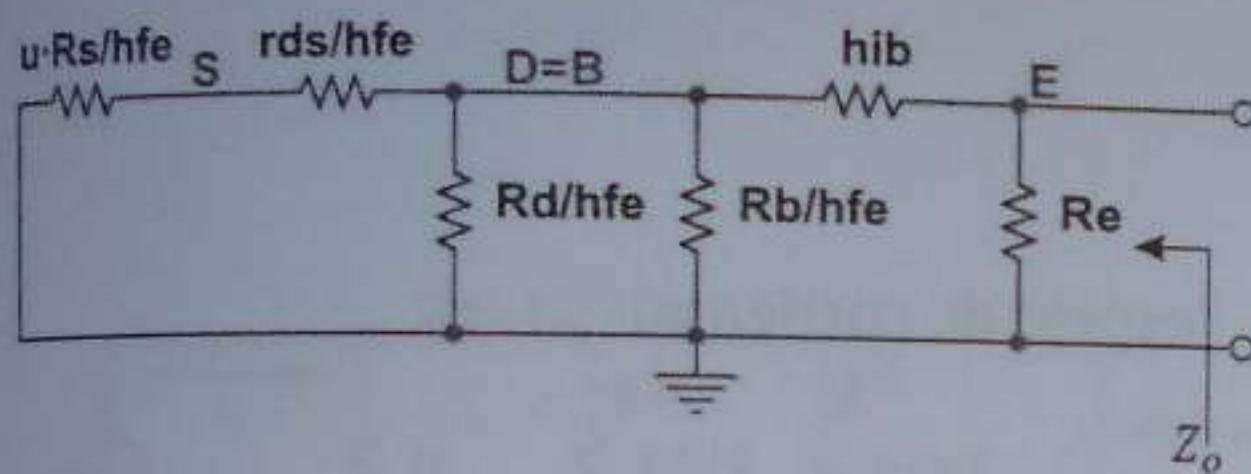


$$h_{ib} = \frac{h_{ie}}{h_{fe}} = \frac{250\Omega}{100} = 2,5\Omega \quad ; \quad r_{ds} = \frac{\mu}{g_m} = \frac{200}{5m\Omega^{-1}} = 40K$$

$$Z_o = R_e // \left[h_{ib} + \left(\frac{R_d//R_b}{h_{fe}} \right) // \left(\frac{r_{ds}}{h_{fe}} + \frac{R_s\mu}{h_{fe}} \right) \right] = 1K // [0,0025K + (0,0134K//5,4K)]$$

$$Z_o = 1K // 0,0158K \cong 0,01555K \cong 15,6\Omega$$

c)

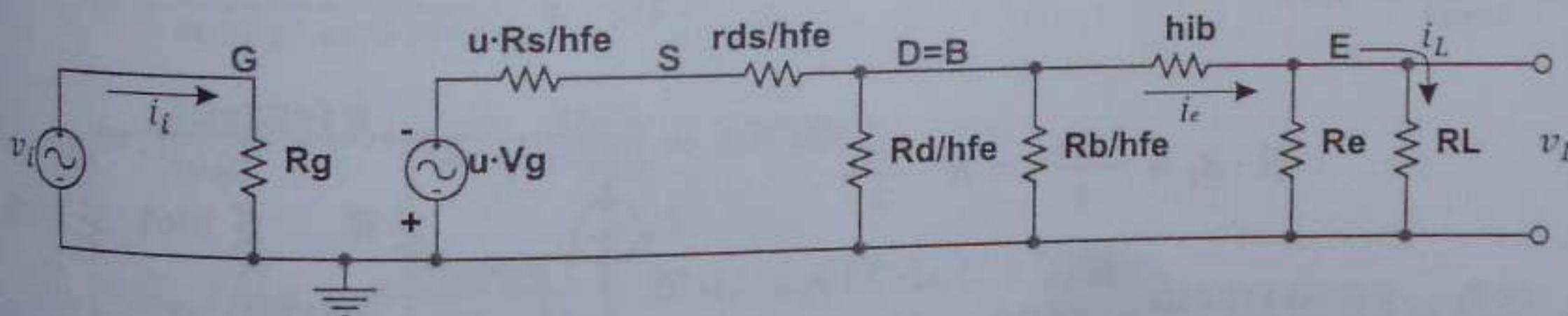

$$R_g = R_1 // R_2 = 100K // 300K = 75K = Z_i$$

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_e} \cdot \frac{i_e}{v_{gs}} \cdot \frac{v_{gs}}{i_i} = \frac{R_e}{R_e + R_L} \cdot \left[\frac{-\mu}{\frac{R_S\mu}{h_{fe}} + \frac{r_{ds}}{h_{fe}} + \left(\frac{R_d//R_b}{h_{fe}} \right) // \left(h_{ib} + R_e // R_L \right)} \right] \cdot \left(\frac{\frac{R_d//R_b}{h_{fe}}}{\frac{R_d//R_b}{h_{fe}} + h_{ib} + R_e // R_L} \right) \cdot R_g$$

$$A_i = -0,8 \cdot \frac{200}{5+0,4+0,0134//0,2025} \cdot \frac{0,0134}{0,0134+0,0025+0,2} \cdot 75 \cong -137,6$$

$$d) A_p = A_i^2 \cdot \frac{R_L}{Z_i} = (-137,6)^2 \cdot \frac{0,25K}{75K} \cong 63,1$$

$$A_v = \frac{A_p}{A_i} \cong \frac{63,1}{-137,6} \cong -0,4586$$

$$\hat{v}_{L_{max}} = \hat{i}_{C_{max}} \cdot (R_L // R_e) = I_{CQMES} (R_e // R_L) = 10mA \cdot 0,2K = 2V$$

$$\hat{v}_{L_{\max}} = \frac{\hat{v}_{L_{\max}}}{|A_v|} \cong \frac{2V}{0,4586} \cong 4,36V$$

$$\hat{i}_{L_{\max}} = \frac{\hat{v}_{L_{\max}}}{R_L} = \frac{2V}{250\Omega} = 8mA$$

$$P_{L_{\max}} = (i_{L_{\max}})^2 \cdot R_L = \frac{i_{L_{\max}}^2}{2} \cdot R_L = \frac{(8mA)^2}{2} \cdot 250\Omega = 8mW$$

$$P_{CC_{\max}} \cong V_{CC} \cdot I_{CQ} = 12V \cdot 10mA = 120mW ; \quad (\text{Para T2 despreciando corriente de base})$$

$$\eta_{2_{\max}}(\%) = \frac{P_{L_{\max}}}{P_{CC}} \cdot 100\% = \frac{8mW}{120mW} \cdot 100\% = 6,6\%$$

Solución Nº 046

$$a) I_{CQ_3} = \frac{25mV}{h_{ib3}} = \frac{25mV}{0,125\Omega} = 200mA$$

$$V_{CEQ_1} = V_{be} = 0,7V ; \quad I_{CQ_1} = I_{CQ_2} \quad (\text{espejo de corriente})$$

$$V_{CC} - V_{Re} = I_{CQ_2} R_{C_1} + V_{be} = I_{CQ_2} R_{C_2} + \frac{P_{C_2}}{I_{CQ_2}}$$

$$0,56I_{CQ_2} + 0,7 = 0,3I_{CQ_2} + \frac{33}{I_{CQ_2}}$$

$$0,26I_{CQ_2}^2 + 0,7I_{CQ_2} - 33 = 0$$

$$I_{CQ_2} = \frac{-0,7 + \sqrt{0,49 + 4 \cdot 0,26 \cdot 33}}{2 \cdot 0,26} = \frac{-0,7 + 5,9}{0,52} = \frac{5,2}{0,52} = 10mA = I_{CQ_1}$$

$$V_{CEQ_2} = \frac{P_{C_2}}{I_{CQ_2}} = \frac{33mW}{10mA} = 3,3V$$

$$Z_i = \frac{\frac{h_{ie1}}{2}}{R + \frac{h_{ie1}}{2}} ; \quad R \cdot Z_i + \frac{Z_i h_{ie1}}{2} = R \cdot \frac{h_{ie1}}{2}$$

$$h_{ie1} = \frac{R \cdot Z_i}{R - Z_i} = \frac{2R \cdot Z_i}{R - Z_i} = \frac{2 \cdot 560\Omega \cdot 172,84\Omega}{560\Omega - 172,84\Omega} = 500\Omega = h_{ie2}$$

$$h_{ie1} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ_1}} ; \quad h_{fe} = \frac{h_{ie1} I_{CQ_1}}{25mV} = \frac{500 \cdot 10mA}{25mV} = 200 = \beta$$


$$I_{BQ_1} = \frac{I_{CQ_1}}{\beta} = \frac{10mA}{200} = 50\mu A = I_{BQ_2}$$

$$I_{BQ_3} = \frac{I_{CQ_3}}{\beta} = \frac{200mA}{200} = 1mA$$

Despreciando I_b :

$$P_{CC} = V_{CC}(I_{CQ_3} + 2I_{CQ_1}) ; \quad V_{CC} = \frac{P_{CC}}{I_{CQ_3} + 2I_{CQ_1}} = \frac{1,936W}{0,22A} = 8,8V$$
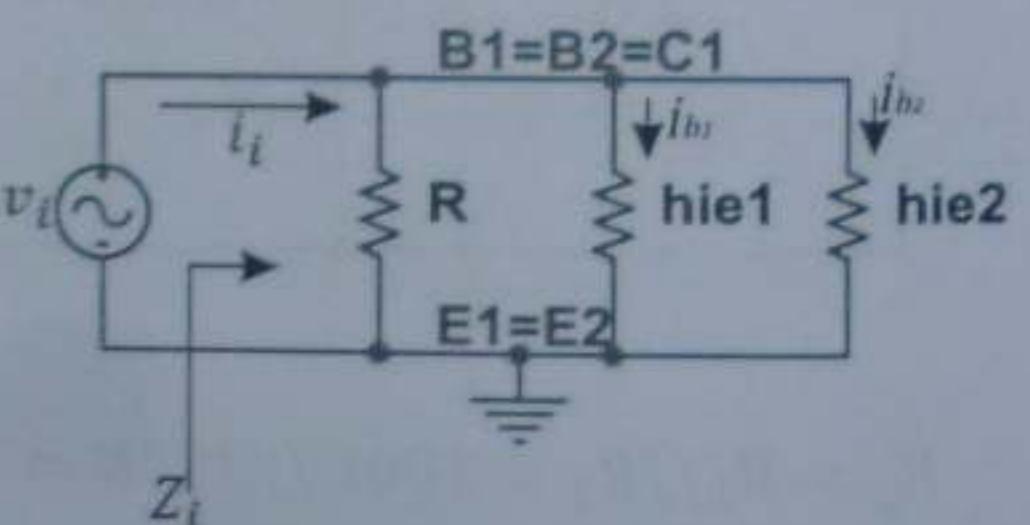
$$V_{CEQ_3} = V_{CC} - I_{CQ_3} R_{e_3} = 8,8V - 0,2A \cdot 30\Omega = 8,8V - 6V = 2,8V$$



$$V_{Re} = I_{CQ_1} \cdot R_e = V_{CC} - I_{CQ_1} R - V_{be} = 8,8V - 10mA \cdot 0,56K - 0,7V = 2,5V$$

$$R_e = \frac{2,5V}{I_{CQ_1}} = \frac{2,5V}{10mA} = 250\Omega$$

$$V_{Rb} = I_{BQ_3} R_b = V_{CC} - V_{be} - I_{CQ_3} R_{e_3} = 8,8V - 0,7V - 0,2A \cdot 30\Omega = 2,1V$$


$$R_b = \frac{2,1V}{I_{BQ_3}} = \frac{2,1V}{1mA} = 2,1K$$

$$I_{CQ_3MES} = \frac{V_{CC}}{R_{e_3} + R_{e_3}/R_L} ; \quad R_{e_3}/R_L = \frac{V_{CC}}{I_{CQ_3}} - R_{e_3} = \frac{8,8V}{0,2A} - 30\Omega = 14\Omega$$

$$\frac{R_{e_3} \cdot R_L}{R_{e_3} + R_L} = 14 ; \quad R_{e_3} \cdot R_L = 14R_{e_3} + 14R_L$$

$$R_L = \frac{14R_{e_3}}{R_{e_3} - 14} = \frac{14 \cdot 30}{30 - 14} = \frac{420}{16} = 26,25\Omega$$

b)

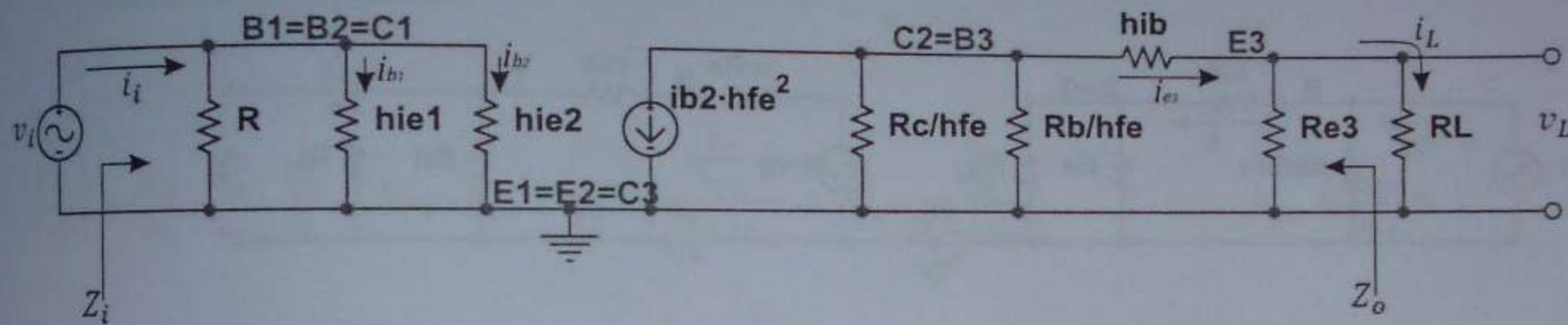

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_{e_3}} \cdot \frac{i_{e_3}}{i_{b_2}} \cdot \frac{i_{b_2}}{i_i} = \frac{R_{e_3}}{R_{e_3} + R_L} \cdot \left(-h_{fe}^2 \frac{\frac{R_{C_2}/R_b}{h_{fe}}}{\frac{R_{C_2}/R_b + h_{ib_3} + R_{e_3}/R_L}{h_{fe}}} \right) \left(\frac{R/h_{ie_1}}{R/h_{ie_1} + h_{ie_2}} \right)$$

$$A_i = -\frac{30 \cdot 200 \cdot 262,5 \cdot 264,15}{56,25 \cdot 15,4375 \cdot 746,15} \cong -627$$

$$c) A_p = A_i^2 \cdot \frac{R_L}{Z_i} = (-627)^2 \cdot \frac{26,25}{172,84} \cong 59706,3$$

$$Z_o = R_{e_3} // \left(h_{ib_3} + \frac{R_{C_2}/R_b}{h_{fe}} \right) = 30\Omega // 1,4375\Omega \cong 1,37\Omega$$

Solución Nº 047

$$a) I_{DQ} = \frac{V_{CC}}{R_d + 2R_S + R_d//R_L} = \frac{10V}{2K + 2K + 1K} = 2mA$$

$$V_{GG} = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} \cdot R_1 = \frac{V_{CC}}{2R_1} \cdot R_1 = \frac{V_{CC}}{2} = \frac{10V}{2} = 5V$$

$$V_{GSQ} = V_{GG} - I_{DQ} R_S = 5V - 2mA \cdot 1K = 3V$$

$$V_{DSQ} = V_{CC} - I_{DQ} (R_d + R_S) = 10V - 2mA \cdot 3K = 4V$$


$$I_{CQ} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{h_{te}} = \frac{25mV \cdot 100}{2,5K} = 1mA$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = \frac{1mA}{100} = 10\mu A$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_e = 10V - 1mA \cdot 3K = 7V$$


$$b) R_b = \frac{V_{CC} - V_{be} - I_{CQ}R_e}{I_{BQ}} = \frac{10V - 0,7V - 1mA \cdot 3K}{10\mu A} = 630K$$

$$R_g = R_1 // R_2 = 12K // 12K = 6K$$

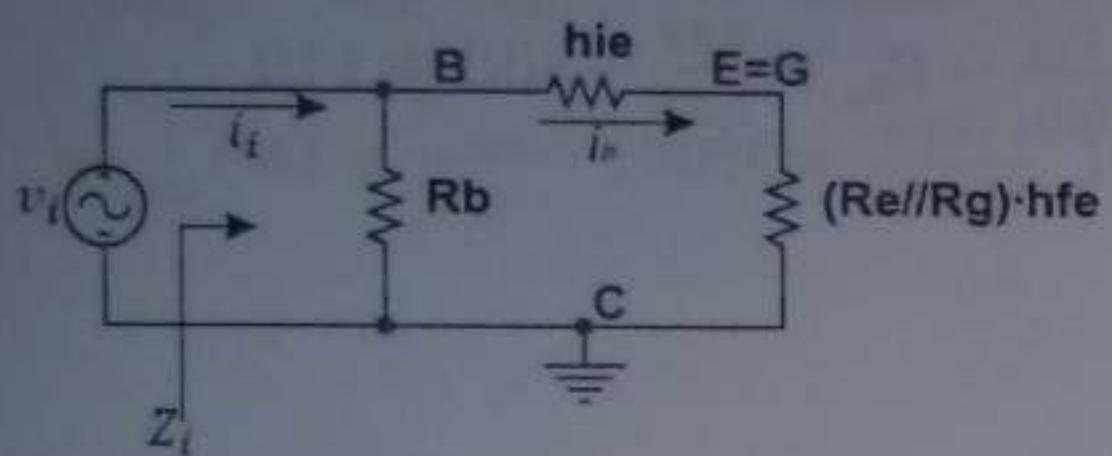

$$Z_i = R_b // [h_{ie} + (R_e // R_g)(h_{fe})] = 630K // [2,5K + 200K] = 630K // 202,5K \cong 153,2K$$

c)

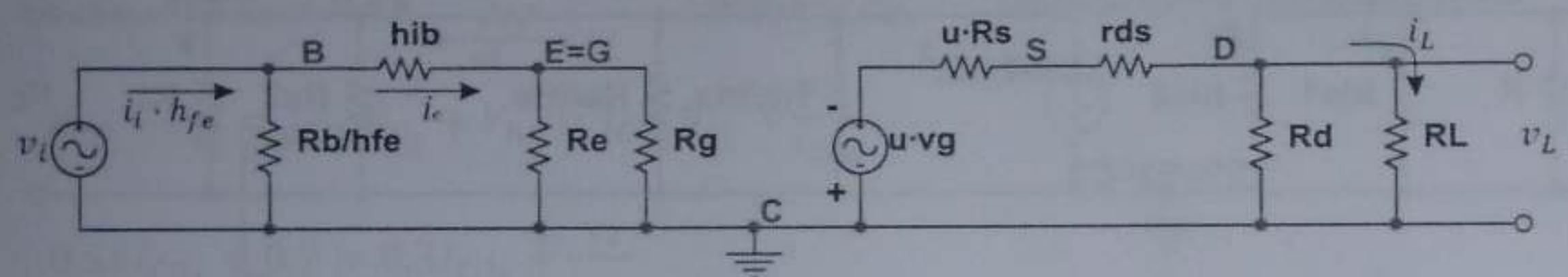

$$h_{ib} = \frac{h_{ie}}{h_{fe}} = \frac{2,5K}{100} = 25\Omega = 0,025K \quad ; \quad \mu = r_{ds} \cdot g_m = 40K \cdot 10m\Omega^{-1} = 400$$

$$A_v = \frac{v_L}{v_i} = \frac{v_L}{v_g} \cdot \frac{v_g}{i_e} \cdot \frac{i_e}{v_i} = \frac{-\mu(R_d // R_L)}{\mu R_s + r_{ds} + R_d // R_L} \cdot (R_e // R_g) \cdot \frac{1}{h_{ib} + R_e // R_g}$$

$$A_v = \frac{-400 \cdot 1K}{400K + 40K + 1K} \cdot 2K \cdot \frac{1}{0,025K + 2K} = \frac{-400K}{441K} \cdot \frac{2K}{20,25K} \cong -0,895$$

$$A_i = A_v \cdot \frac{Z_i}{R_L} = -0,895 \cdot \frac{153,2K}{2K} \cong -68,6$$

Solución Nº 048

a) Despreciando la caída en Rb3:

$$V_{B_3} = -\frac{6V}{(5+2,8)K} \cdot 5K \cong -3,8V$$

$$V_{E_3} = V_{B_3} - 0,7V = -3,8V - 0,7V = -4,5V$$

$$I_{CQ_3} = \frac{V_{E_3} - (-6V)}{R_e} = \frac{-4,5V + 6V}{3K} = \frac{1,5V}{3K} = 0,5mA$$

$$I_{CQ_1} = I_{CQ_2} = \frac{I_{CQ_3}}{2} = \frac{0,5mA}{2} = 0,25mA$$

$$V_{E_1} = V_{E_2} = V_{C_3} = -\frac{I_{CQ_1}}{\beta} \cdot R_{b_1} - V_{be} = -\frac{0,25mA}{100} \cdot 3,3K - 0,7V \cong -0,7V$$

$$V_{CEQ_3} = V_{C3} - V_{E_3} = -0,7V - 4,5V = 4,5V - 0,7V = 3,8V$$



$$V_{CEQ_1} = V_{CEQ_2} = V_{CC_1} - I_{CQ_1} \cdot R_C - V_{E_1} = 6V - 0,25mA \cdot 8K - (-0,7V)$$

$$V_{CEQ_1} = V_{CEQ_2} = 6V - 2V + 0,7V = 4,7V$$

$$\text{b) } h_{ie} = h_{ie1} = h_{ie2} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ_1}} = \frac{25mV \cdot 100}{0,25mA} = 10K$$

$$h_{ib} = h_{ib1} = h_{ib2} = \frac{h_{ie1}}{h_{fe}} = \frac{10K}{100} = 100\Omega$$
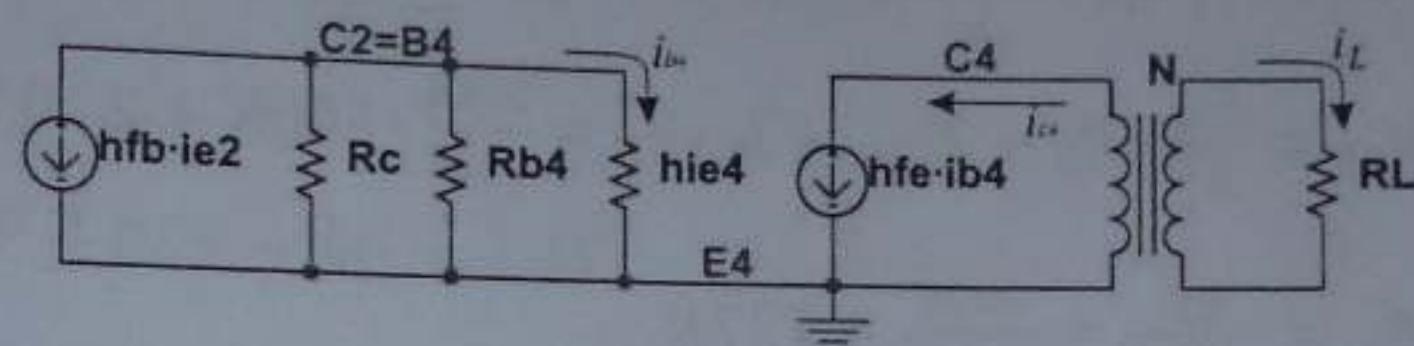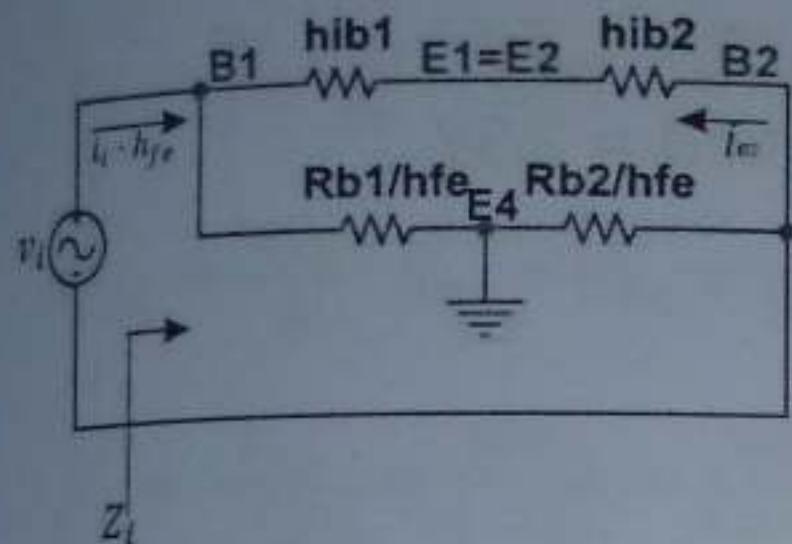
$$h_{fb} = \frac{h_{fe}}{h_{fe}+1} \cong 1 ; R_{b_1} = R_{b_2} = R_b$$



$$\left| \frac{i_{C4}}{i_i} \right| = \frac{i_{C4}}{i_{b4}} \cdot \frac{i_{b4}}{i_{e2}} \cdot \frac{i_{e2}}{i_i} = h_{fe} \cdot h_{fb} \cdot h_{fe} \cdot \frac{\frac{R_b}{h_{fe}}}{\frac{R_b}{h_{fe}} + 2h_{ib}} = h_{fe}^2 \cdot \frac{\frac{R_b}{h_{fe}}}{\frac{R_b}{h_{fe}} + h_{ib}} ; h_{fb} \cong \frac{h_{fe}}{h_{ie}} \cong 1$$

$$\left| \frac{i_{C4}}{i_i} \right| = 10000 \cdot \frac{33\Omega}{33\Omega + 100\Omega} = 2481,2 = \frac{i_{C4}}{i_i} = \frac{I_{CQ4}}{i_i}$$

$$Z_i = 2(h_{ie} // R_b) = 4,962406K$$

$$\hat{i}_i = \frac{\hat{v}_i}{Z_i} = \frac{2V}{4,962406K} \cong 0,40303mA$$

$$\left| \frac{i_{C4}}{i_i} \right| \cdot \hat{i}_i = I_{CQ4} = 2481,2 \cdot 0,40303mA \cong 1000mA = 1A$$

$$V_{CEQ_4} = V_{CC_4} = \frac{I_{CQ4}}{\beta} \cdot R_{b4} + V_{be} = \frac{1000mA}{100} \cdot 1,28K + 0,7V = 12,8V + 0,7V = 13,5V$$

Para MES de T₄:

$$I_{CQ4} = \frac{V_{CC_4}}{N^2 \cdot R_L}$$

$$N = \sqrt{\frac{V_{CC_4}}{I_{CQ4} \cdot R_L}} = \sqrt{\frac{13,5V}{1A \cdot 1,5\Omega}} = \sqrt{9} = 3$$

$$|A_i| = \left| \frac{i_L}{i_{C4}} \right| \cdot \left| \frac{i_{C4}}{i_i} \right| = N \cdot \left| \frac{i_{C4}}{i_i} \right| = 3 \cdot 2481,2 = 7443,6$$

$$\text{c) } P_{L_{\max}} = i_L^2 \cdot R_L = N^2 i_{C4}^2 \cdot R_L = \frac{N^2 (\hat{i}_{C4})_{\max}^2 R_L}{2} = \frac{N^2 I_{CQ4}^2 R_L}{2} = \frac{9 \cdot (1A)^2 \cdot 1,5\Omega}{2} = \frac{13,5W}{2} = 6,75W$$

$$\frac{P_{C_{\max}}}{P_{L_{\max}}} = FM = 2 ; P_{C_{\max}} = FM \cdot P_{L_{\max}} = 2 \cdot 6,75W = 13,5W$$

$$\text{Comprobación: } P_{C_{\max}} = V_{CEQ_4} \cdot I_{CQ4} = 13,5V \cdot 1A = 13,5W$$

Solución N° 049

$$a) P_L = i_L^2 \cdot R_L = \left(i_C \cdot \frac{R_C}{R_C + R_L} \right)^2 \cdot R_L = \frac{i_C^2}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot R_L$$

$$\text{Para MES: } i_C = I_{CQ_2} = \sqrt{\frac{8 \cdot P_{L\max}}{R_L}} = \sqrt{\frac{8 \cdot 1mW}{2K}} = 2mA$$

$$I_{CQ_2} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_e + R_C // R_L + R_e} = \frac{V_{CC}}{2R_e + R_C + R_C // R_L}$$

$$R_e = \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{V_{CC}}{I_{CQ}} - R_C - (R_C // R_L) \right] = \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{8V}{2mA} - 2K - 1K \right] = 500\Omega$$


$$R_b = \beta^2 \cdot \frac{R_e}{10} = 100^2 \cdot \frac{500\Omega}{10} = 500K$$

$$V_{bb} = \frac{I_{CQ}}{\beta^2} \cdot R_b + 2V_{be} + I_{CQ}R_e = \frac{2mA}{100^2} \cdot 500K + 2 \cdot 0,7V + 2mA \cdot 500\Omega = 2,5V$$

$$R_1 = \frac{R_b}{1 - \frac{V_{bb}}{V_{CC}}} = \frac{500K}{1 - \frac{2,5V}{8V}} = 727K$$

$$R_2 = \frac{V_{CC}}{V_{bb}} \cdot R_b = \frac{8V}{2,5} \cdot 500K = 1600K$$

b)

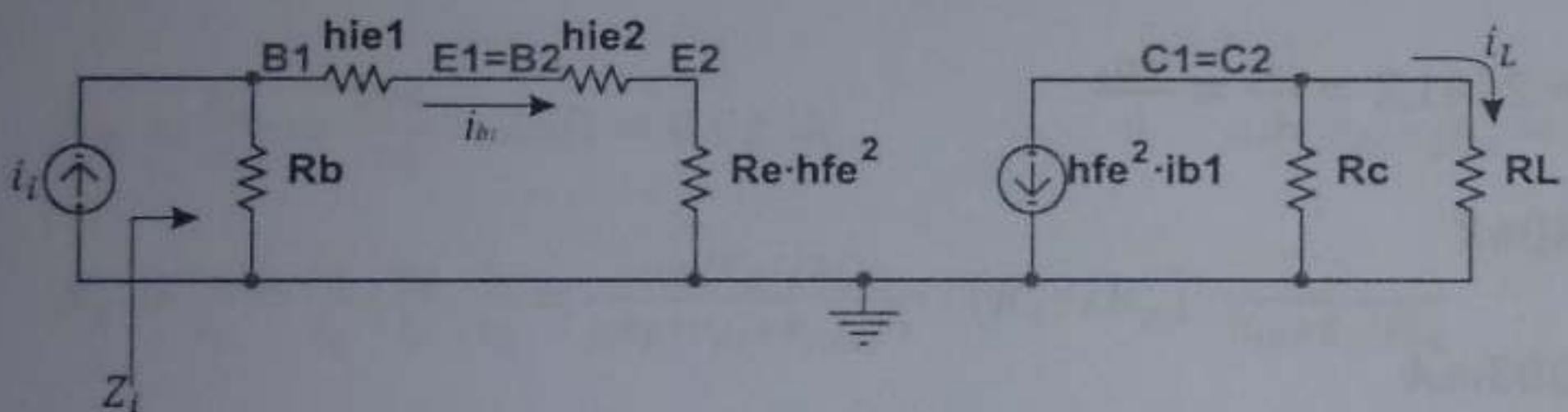

$$I_{CQ_1} \cong \frac{I_{CQ_2}}{h_{fe}} ; \quad h_{ie1} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ_1}}$$

$$h_{ie1} = \frac{25mV \cdot h_{fe}^2}{I_{CQ_2}} = \frac{25mV \cdot 100^2}{2mA} = 125K$$

$$|A_i| = \left| \frac{i_L}{i_i} \right| = \left| \frac{i_L}{i_{b1}} \right| \cdot \left| \frac{i_{b1}}{i_i} \right| = h_{fe}^2 \cdot \frac{R_C}{R_C + R_L} \cdot \frac{R_b}{R_b + 2h_{ie1} + R_e h_{fe}^2} = 100^2 \cdot \frac{2K}{2K+2K} \cdot \frac{500K}{500K + 2 \cdot 125K + 500\Omega \cdot 100^2}$$

$$|A_i| = 10000 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{500K}{5750K} \cong 434,8$$

$$\eta = \frac{P_L}{P_{CC}} = \frac{P_L}{V_{CC} \cdot I_{CQ_2}} = \frac{1mW}{8V \cdot 2mA} = \frac{1mW}{16mW} = 0,0625 = 6,25\%$$

$$Z_i = R_b // (2h_{ie1} + R_e h_{fe}^2) = 500K // 5250K \cong 456,5K$$

Solución N° 050

$$a) I_{CQ_2} = \frac{25mV}{h_{ib2}} = \frac{25mV}{0,125\Omega} = 200mA$$

$$V_{CC} = I_{CQ_2MES} \cdot (R_{CC} + R_{CA}) = I_{CQ_2}(R_{e_2} + R_{e_2}/R_L) = 0,2A \cdot 40\Omega = 8V$$

$$R_{b_1} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{7K \cdot 1K}{8K} = 875\Omega$$

$$V_{bb_1} = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} \cdot R_1 = \frac{8V}{8K} \cdot 7K = 7V$$

$$I_{CQ_1} = \frac{V_{bb_1} - V_{be}}{\frac{R_{b_1} + R_{e_1}}{\beta}} = \frac{7V - 0,7V}{\frac{875\Omega}{100} + 300\Omega} = \frac{6,3V}{308,75\Omega} \cong 20,4mA$$

$$V_{CEQ_2} = V_{CC} - I_{CQ_2} R_{e_2} = 8V - 0,2A \cdot 30\Omega = 8V - 6V = 2V$$

$$V_{CEQ_1} = V_{CC} - I_{CQ_1} R_{e_1} \cong 8V - 20,4mA \cdot 0,3K \cong 8V - 6,12V = 1,88V$$


$$R_{b_2} = \beta \cdot \frac{R_{e_2}}{10} = 100 \cdot \frac{30\Omega}{10} = 300\Omega$$

$$V_{bb_2} = \frac{I_{CQ_2}}{\beta} \cdot R_{b_2} + V_{be} + I_{CQ_2} R_{e_2} = 0,6V + 0,7V + 6V = 7,3V$$


$$R'_1 = \frac{R_{b_2}}{1 - \frac{V_{bb_2}}{V_{CC}}} = \frac{300\Omega}{1 - \frac{7,3V}{8V}} = \frac{300\Omega}{0,0875} \cong 3,43K$$

$$R'_2 = \frac{V_{CC}}{V_{bb_2}} \cdot R_{b_2} = \frac{8V}{7,3V} \cdot 300\Omega \cong 328,7\Omega$$

b)

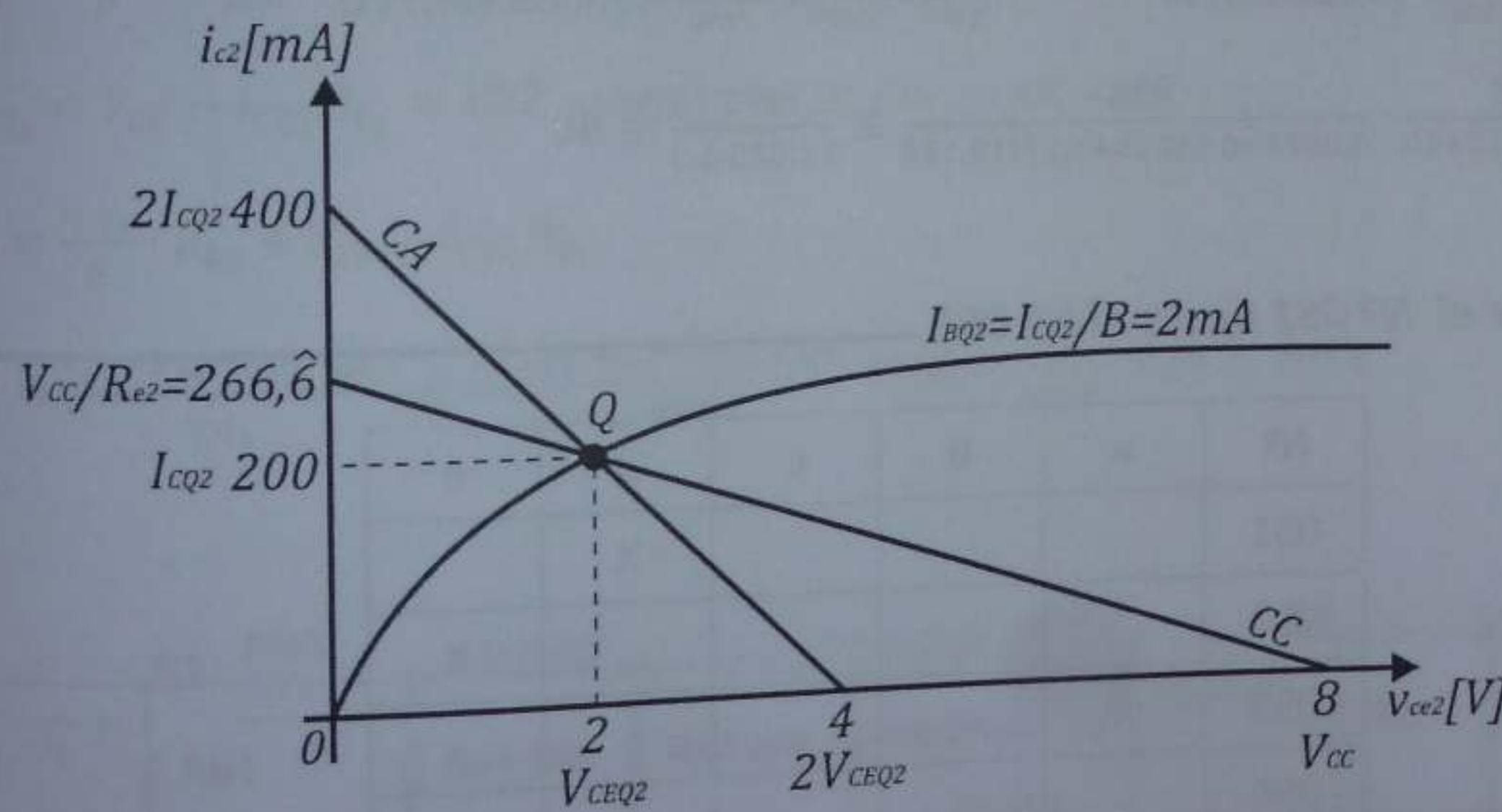

c)

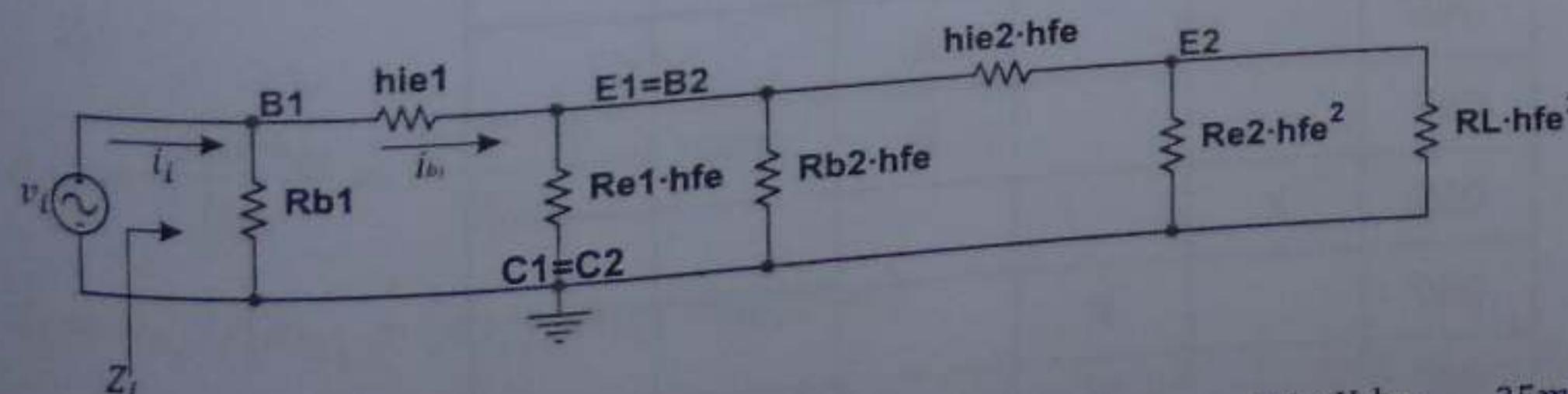


$$h_{ie_1} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ_1}} = \frac{25mV \cdot 100}{20,4mA} \cong 122,5\Omega$$

$$h_{ie_2} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ_2}} = \frac{25mV \cdot 100}{200mA} \cong 12,5\Omega$$

$$Z_i = R_{b_1} / \{ h_{ie_1} + [(R_{e_1} / R_{b_2}) h_{fe}] / [h_{ie_2} h_{fe} + (R_{e_2} / R_L) h_{fe}^2] \}$$

$$Z_L = 0,875K // \{0,1225K + [15K//(1,25K + 100K)]\} \cong 0,875K // 13K \cong 820\Omega$$


d)

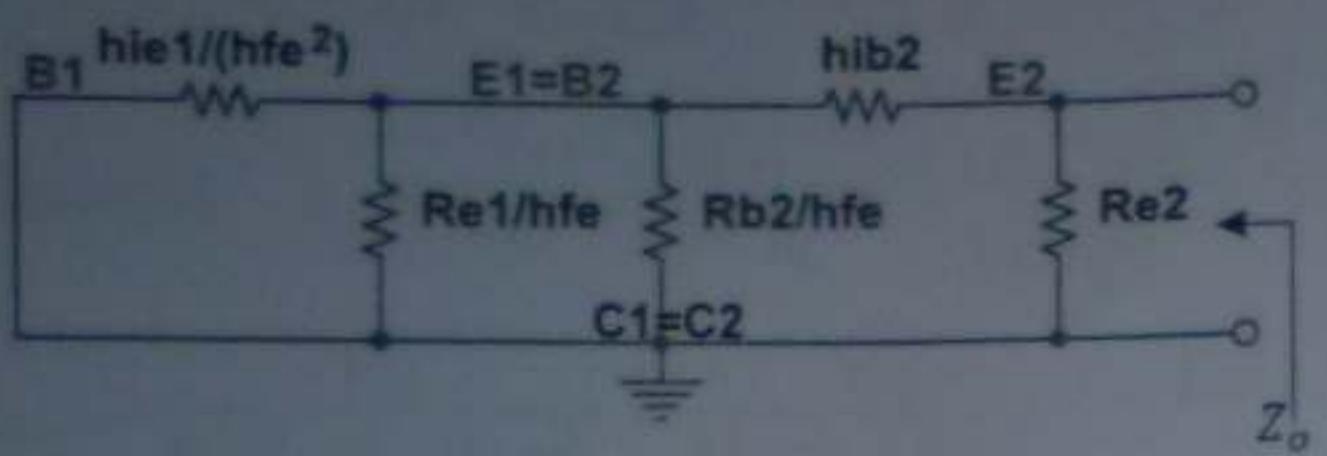

$$Z_o = R_{e2} // \left[h_{ie2} + \left(\frac{R_{e1}/R_{b2}}{h_{fe}} // \frac{h_{ie1}}{h_{fe}^2} \right) \right] = 30\Omega // [0,125\Omega + (1,5\Omega // 0,01225\Omega)]$$

$$Z_o \cong 30\Omega // 0,13725\Omega \cong 0,137\Omega$$

e)

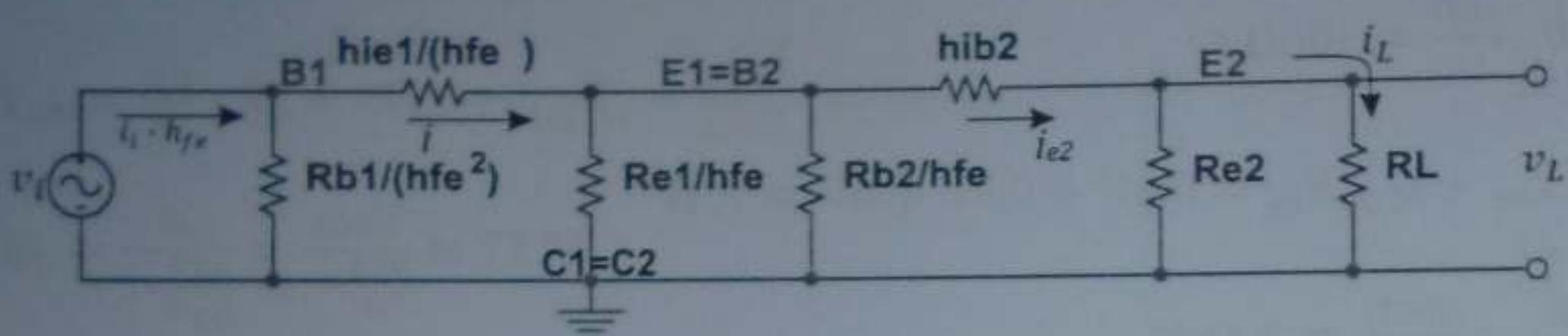

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_{e2}} \cdot \frac{i_{e2}}{i} \cdot \frac{i}{i_i} = \frac{R_{e2}}{R_{e2} + R_L} \cdot \frac{\frac{R_{e1}/R_{b2}}{h_{fe}}}{\frac{R_{e1}/R_{b2}}{h_{fe}} + h_{ie2} + R_{e2}/R_L} \cdot h_{fe}^2 \cdot \frac{\frac{R_{b1}}{h_{fe}^2}}{\frac{R_{b1}}{h_{fe}^2} + \frac{h_{ie1}}{h_{fe}^2} + \frac{R_{e1}/R_{b2}}{h_{fe}} // (h_{ib2} + R_{e2}/R_L)}$$

$$A_i = \frac{30}{30+15} \cdot \frac{\frac{300/300}{100}}{\frac{300/300}{100} + 0,125 + 30//15} \cdot 100^2 \cdot \frac{\frac{875}{100^2}}{\frac{875}{100^2} + \frac{122,5}{10000} + \frac{300/300}{100} // (0,125 + 30//15)}$$

$$A_i = \frac{2}{3} \cdot \frac{1,5}{1,5 + 0,125 + 10} \cdot \frac{875}{0,0875 + 0,01225 + 1,5//10,125} \cong \frac{875}{11,625 \cdot 1,3} \cong 58$$

Soluciones desde el Nº 051 hasta el Nº 062

Nº	a	b	c	d	e
051				X	
052					X
053	X				
054					X
055				X	
056			X		
057			X		
058	X				
059		X			
060		X			
061			X		
062			X		

$$a) I_{CQ2MES} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_e + R_C // R_L} = \frac{10V}{100\Omega + 50\Omega + 50\Omega} = \frac{10V}{200\Omega} = 50mA$$

$$I_{BQ2} = \frac{I_{CQ2}}{\beta} = \frac{50mA}{200} = 0,25mA$$

$$V_{CEQ_2} = V_{CC} - I_{CQ_2}(R_C + R_{e_2}) = 10V - 50mA \cdot 0,15K = 10V - 7,5V = 2,5V$$

$$R_{b_2} = \beta \cdot \frac{R_{e_2}}{10} = 200 \cdot \frac{50\Omega}{10} = 1K$$

$$V_{bb_2} = \frac{I_{CQ2}}{\beta} \cdot R_{b_2} + V_{be} + I_{CQ_2} R_{e_2} = \frac{50mA}{200} \cdot 1K + 0,7V + 50mA \cdot 0,05K$$

$$V_{bb_2} = 0,25V + 0,7V + 2,5V = 3,45V$$

$$R_1 = \frac{R_{b_2}}{1 - \frac{V_{bb_2}}{V_{CC}}} = \frac{1K}{1 - \frac{3,45V}{10V}} = \frac{1K}{0,655} \cong 1,52K$$

$$R_2 = \frac{V_{CC}}{V_{bb_2}} \cdot R_{b_2} = \frac{10V}{3,45V} \cdot 1K \cong 2,9K$$

$$h_{ie_1} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ_1}} \quad ; \quad I_{CQ_1} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{h_{ie_1}} = \frac{25mV \cdot 200}{1250\Omega} = 4mA$$


$$I_{BQ_1} = \frac{I_{CQ_1}}{\beta} = \frac{4mA}{200} = 20\mu A$$

$$V_{CEQ_1} = V_{CC} - I_{CQ_1} R_{e_1} = 10V - 4mA \cdot 1K = 10V - 4V = 6V$$

$$V_{CC} = \frac{I_{CQ_1}}{\beta} \cdot R_{b_1} + V_{be} + I_{CQ_1} R_{e_1}$$

$$R_{b_1} = \frac{V_{CC} - V_{be} - I_{CQ_1} R_{e_1}}{I_{CQ_1}} \cdot \beta = \frac{10V - 0,7V - 4mA \cdot 1K}{4mA} \cdot 200 = \frac{5,3V}{4mA} \cdot 200 = 265K$$

b)

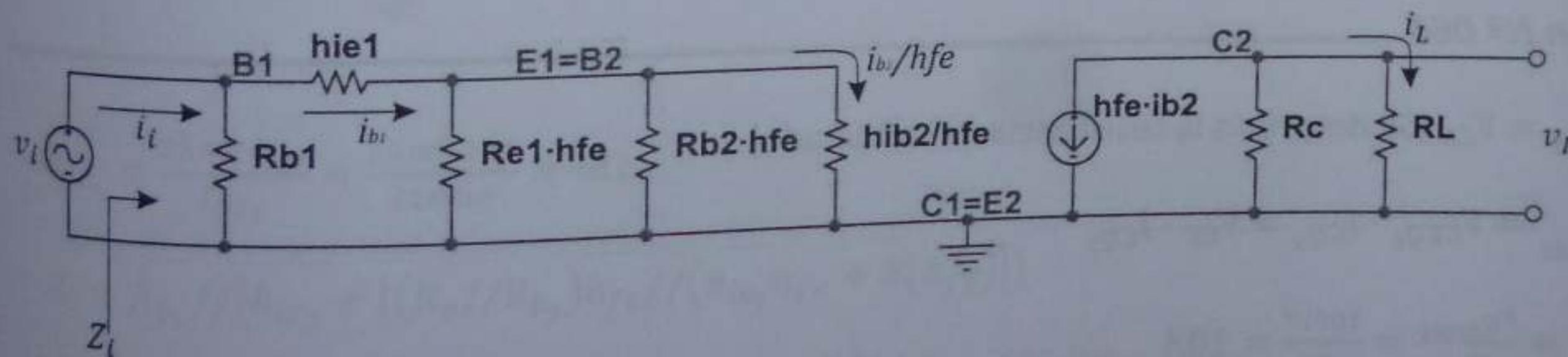

$$h_{ie_2} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ_2}} = \frac{25mV \cdot 200}{50mA} = 100\Omega$$

$$Z_i = R_{b_1} // [h_{ie_1} + (R_{e_1} // R_{b_2} // h_{ie_2}) h_{fe}]$$

$$Z_i = 265K // [1,25K + (1K // 1K // 0,1K) 200] = 265K // (1,25K + 16,6K)$$

$$Z_i = 265K // 17,916K \cong 16,8K$$

c) El circuito equivalente se muestra en el punto anterior.

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_{b_2}} \cdot \frac{i_{b_2}}{i_{b_1}} \cdot \frac{i_{b_1}}{i_i}$$

$$A_i = -h_{fe} \cdot \frac{R_C}{R_C + R_L} \cdot h_{fe} \cdot \frac{(R_{e_1}/R_{b_2})}{(R_{e_1}/R_{b_2}) + h_{ie_2}} \cdot \frac{R_{b_1}}{R_{b_1} + h_{ie_1} + (R_{e_1}/R_{b_2})h_{fe}}$$

$$A_i = -h_{fe}^2 \cdot \frac{R_C}{R_C + R_L} \cdot \frac{(R_{e_1}/R_{b_2})h_{fe}}{(R_{e_1}/R_{b_2})h_{fe} + h_{ie_2}h_{fe}} \cdot \frac{R_{b_1}}{R_{b_1} + h_{ie_1} + (R_{e_1}/R_{b_2})h_{fe}}$$

$$A_i = -40000 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{0.5K}{0.5K + 0.1K} \cdot \frac{265K}{265K + 1.25K + 16.6K}$$

$$A_i = -\frac{10000 \cdot 265}{0.6 \cdot 282.916} \cong -15611.2$$

d) $\hat{i}_{L_{\max}} = \hat{i}_{C_{2\max}} \cdot \frac{R_C}{R_C + R_L} = I_{CQ_2} \cdot \frac{R_C}{R_C + R_L} = 50mA \cdot \frac{1}{2} = 25mA$

$$\hat{i}_{b_{2\max}} = I_{BQ_2} = 0.25mA$$

$$\hat{i}_{c_{1\max}} = \frac{\hat{i}_{b_{2\max}} \cdot h_{ie_2}}{R_{e_1}/R_{b_2}/h_{ie_2}} = \frac{0.25mA \cdot 0.1K}{1K/1K/0.1K} = 0.3mA$$

$$\hat{i}_{c_{1\max}} = 0.3mA \ll I_{CQ_1} = 4mA$$



$$i'_c = I_{CQ_1} + \frac{V_{CEQ_1}}{R_{CA}} = 4mA + \frac{6V}{0.083K} = 72mA$$

$$v'_{ce} = V_{CEQ_1} + I_{CQ_1} R_{CA} = 6V + 4mA \cdot 0.083K = 6.3V$$

$$\hat{v}_{ce_{\max}} = \hat{i}_{c_{1\max}} \cdot R_{CA} = 0.3mA \cdot 0.083K = 0.025V \ll 0.3V$$

Por lo tanto T1 no distorsiona; T2 tampoco, ya que está para MES.

$$\hat{i}_{i_{\max}} = \frac{\hat{i}_{L_{\max}}}{|A_i|} = \frac{25000\mu A}{15611.2} \cong 1.6\mu A$$

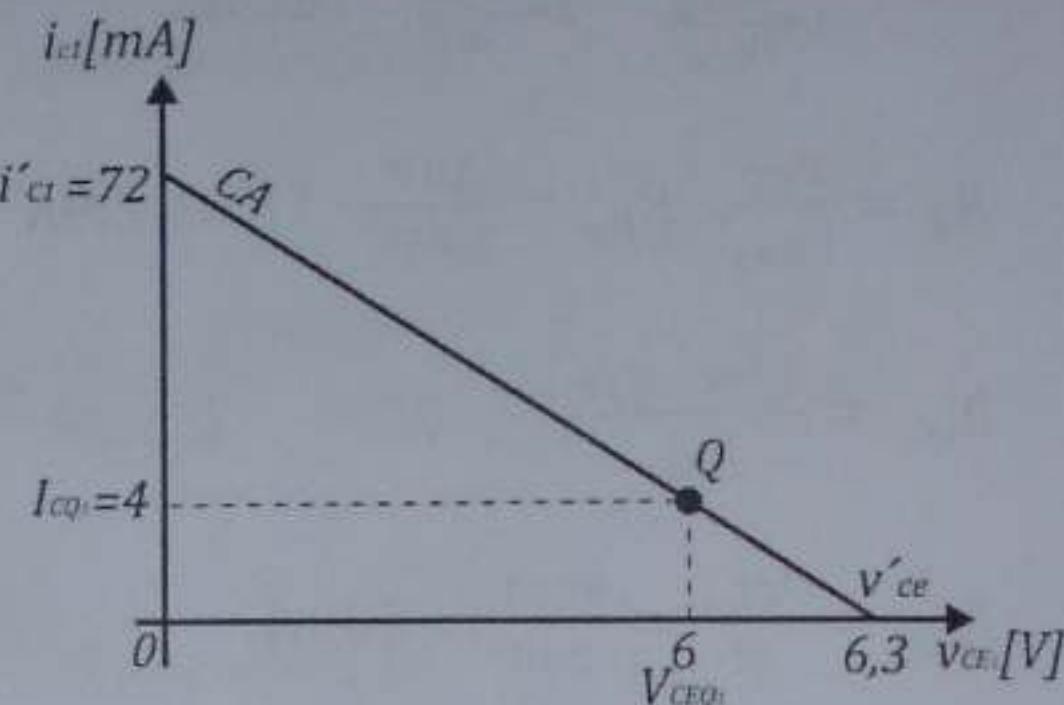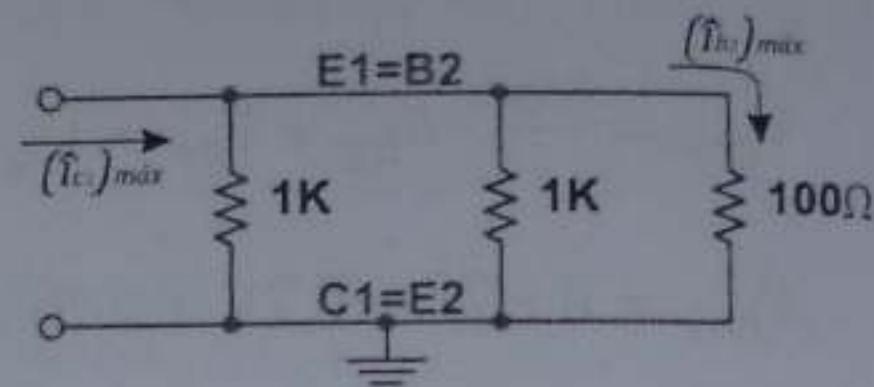

Solución N° 064

a) $V_{CEQ_2} = V_{CC}$ (Se desprecia la resistencia del b0binado).

$$P_{C_{2\max}} = V_{CEQ_2} \cdot I_{CQ_2} = V_{CC} \cdot I_{CQ_2}$$

$$I_{CQ_2} = \frac{P_{C_{2\max}}}{V_{CC}} = \frac{100W}{10V} = 10A$$

$$\text{Para MES: } I_{CQ_2} = \frac{V_{CC}}{R'_L} = \frac{V_{CC}}{N^2 \cdot R_L}$$

$$N = \sqrt{\frac{V_{CC}}{I_{CQ_2} R_L}} = \sqrt{\frac{10V}{10A \cdot 10\Omega}} = \sqrt{0.1} \cong 0.316$$

$$V_{CC} = \frac{I_{CQ_2}}{\beta} \cdot R_{b_2} + V_{be}$$


$$R_{b_2} = \left(\frac{V_{CC} - V_{be}}{I_{CQ_2}} \right) \beta = \left(\frac{10V - 0,7V}{10A} \right) \cdot 100 = \frac{9,3V}{10A} \cdot 100 = 93\Omega$$

b) $R_{CC_1} = R_e$; $R_{CA_1} = R_e // R_{b_2} // (h_{ie_2} + R'_L h_{fe})$

$$h_{ie_2} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ_2}} = \frac{25mV \cdot 100}{10000mA} = 0,25\Omega$$

$$R'_L = N^2 \cdot R_L = 0,1 \cdot 10\Omega = 1\Omega$$
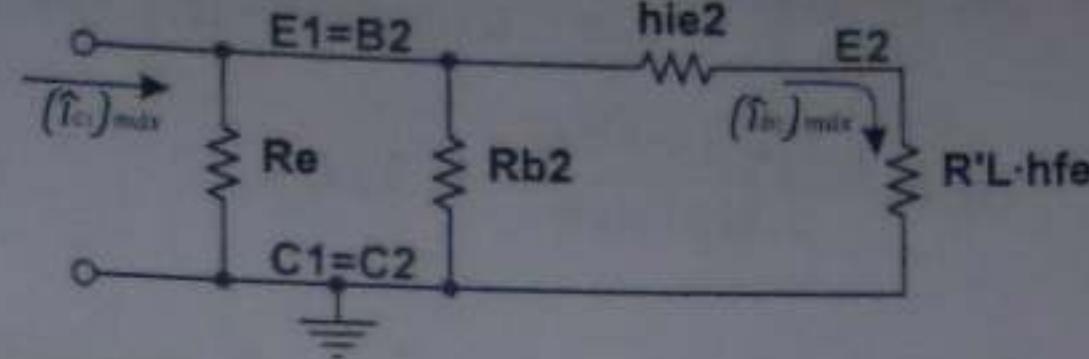
$$R_{CA_1} \cong 48,2\Omega // 93\Omega // 100,25\Omega \cong 24,1\Omega$$



$$I_{CQ_1} = \frac{I_{CQ_2}}{\beta} \cdot \frac{h_{ie_2} + R'_L h_{fe}}{R_{CA_1}} = \frac{10A}{100} \cdot \frac{100,25}{24,1} = \frac{10,025A}{24,1} \cong 0,416A$$

Para MES: $V'CC = I_{CQ_1}(R_{CC_1} + R_{CA_1}) \cong 0,416A(48,2\Omega + 24,1\Omega) \cong 30V$

$$R_{b_1} = \beta \cdot \frac{R_e}{10} = 100 \cdot \frac{48,2\Omega}{10} = 482\Omega$$


$$V_{bb_1} = \frac{I_{CQ_1}}{\beta} \cdot R_{b_1} + V_{be} + I_{CQ_1} R_e = \frac{0,416A}{100} \cdot 482\Omega + 0,7V + 0,416A \cdot 48,2\Omega$$

$$V_{bb_1} \cong 2V + 0,7V + 20V \cong 22,7V$$

$$R_1 = \frac{R_{b_1}}{1 - \frac{V_{bb_1}}{V'_{CC}}} = \frac{482\Omega}{1 - \frac{22,7V}{30V}} = \frac{482\Omega}{0,243} \cong 1,98K \cong 2K$$

$$R_2 = \frac{V'_{CC}}{V_{bb_1}} \cdot R_{b_1} = \frac{30V}{22,7V} \cdot 482\Omega \cong 637\Omega$$

c)

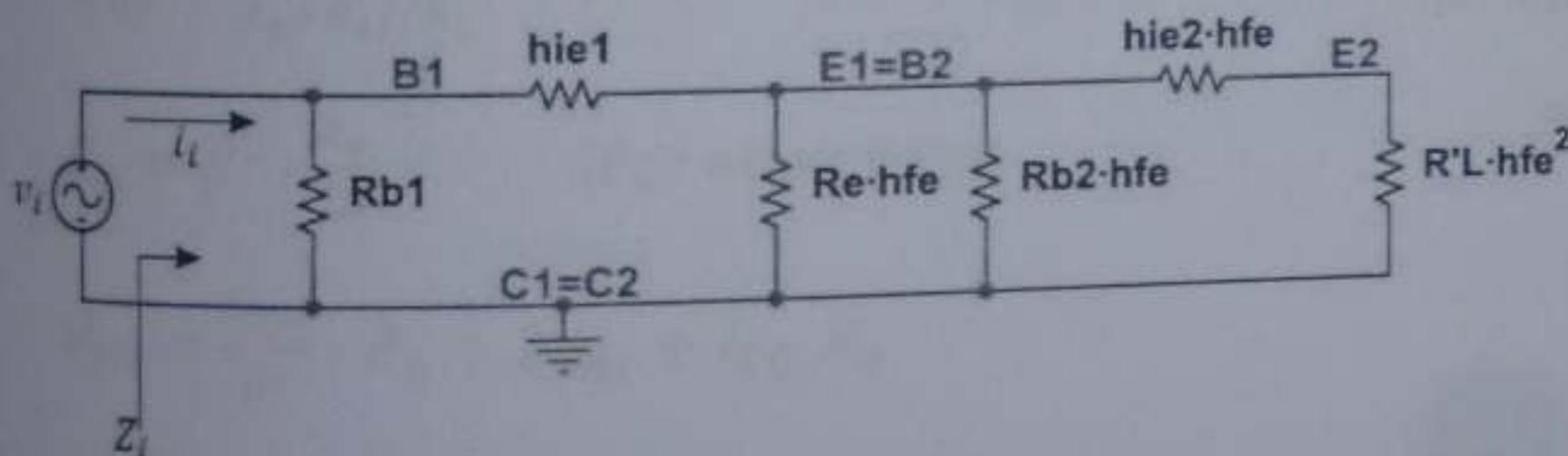


$$h_{ie_1} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ_1}} = \frac{25mV \cdot 100}{416mA} \cong 6\Omega$$

$$Z_i = R_{b_1} // \{ h_{ie_1} + [(R_e // R_{b_2}) h_{fe} // (h_{ie_2} h_{fe} + R'_L h_{fe}^2)] \}$$

$$Z_i = 482\Omega // (6\Omega + 24,1\Omega \cdot 100) = 482\Omega // 2416\Omega \cong 401,8\Omega$$

d)

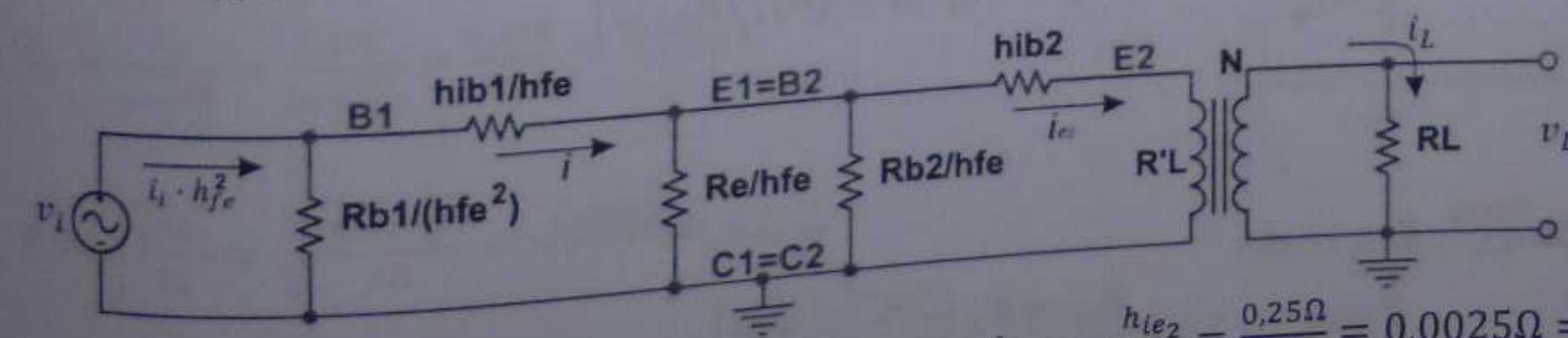

$$h_{ib_2} = \frac{h_{ie_2}}{h_{fe}} = \frac{0,25\Omega}{100} = 0,0025\Omega = 2,5m\Omega$$

$$h_{ib_1} = \frac{h_{ie_1}}{h_{fe}} = \frac{6\Omega}{100} = 0,06\Omega = 60m\Omega$$

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_{e_2}} \cdot \frac{i_{e_2}}{i} \cdot \frac{i}{i_i} = N \cdot \frac{\frac{R_e//R_{b2}}{h_{fe}}}{\frac{R_e//R_{b2} + h_{ib2} + R'_L}{h_{fe}}} \cdot \frac{h_{fe}^2 \frac{R_{b1}}{h_{fe}^2}}{\frac{R_{b1} + h_{ib1} + \left(\frac{R_e//R_{b2}}{h_{fe}} \right) // (h_{ib2} + R'_L)}{h_{fe}^2}}$$

$$A_i \cong 0,316 \cdot \frac{0,3175\Omega}{0,3175\Omega + 0,0025\Omega + 1\Omega} \cdot \frac{482\Omega}{0,0482\Omega + 0,0006\Omega + 0,3175\Omega / (0,0025\Omega + 1\Omega)}$$

$$A_i \cong \frac{0,316 \cdot 0,3175 \cdot 482}{1,3185 \cdot 0,29} \cong 126,5$$

$$\hat{i}_{c_2 \text{máx}} = I_{CQ_2} \quad ; \quad N = \frac{\hat{i}_{L \text{máx}}}{\hat{i}_{c_2 \text{máx}}}$$

$$\hat{i}_{L \text{máx}} = N \cdot I_{CQ_2} = 0,316 \cdot 10A = 3,16A$$

$$\hat{i}_{i \text{máx}} = \frac{\hat{i}_{L \text{máx}}}{A_i} = \frac{3160mA}{126,5} \cong 25mA$$

Solución Nº 065

a) $V_{GG} = \frac{V_{DD}}{R_1 + R_2} \cdot R_1 \quad ; \quad V_{GSQ} = V_{GG} - I_{DQ} R_S$

$$I_{DQ} = \frac{V_{GG} - V_{GSQ}}{R_S}$$

b) Inversor de fase: $R_d // R_{L_1} = R_s // R_{L_2}$

c) $\frac{R_d R_{L_1}}{R_d + R_{L_1}} = R_s // R_{L_2}$


$$R_d R_{L_1} = (R_s // R_{L_2}) R_d + (R_s // R_{L_2}) R_{L_1}$$

$$R_d (R_{L_1} - R_s // R_{L_2}) = (R_s // R_{L_2}) R_{L_1}$$


$$R_d = \frac{(R_s // R_{L_2}) R_{L_1}}{R_{L_1} - R_s // R_{L_2}}$$

$$I_{DQ} = \frac{V_{DD}}{R_d + R_s + 2(R_s + R_{L_2})}$$

d) $Z_i = r_i + R_g = r_i + R_1 // R_2$

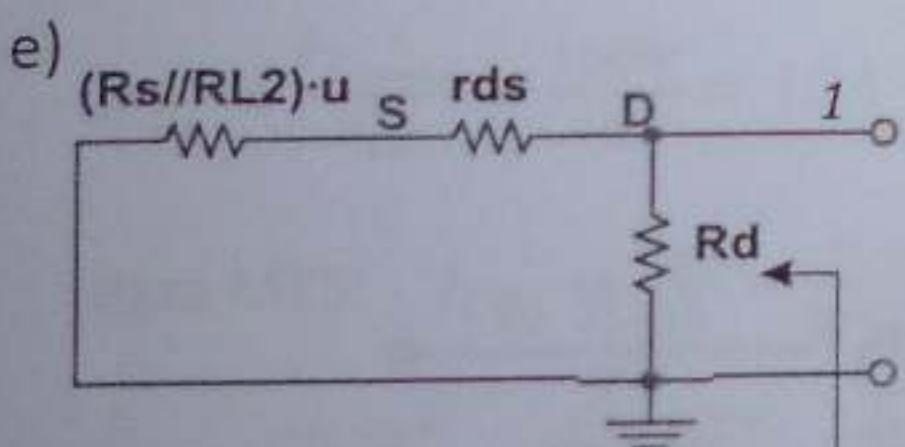

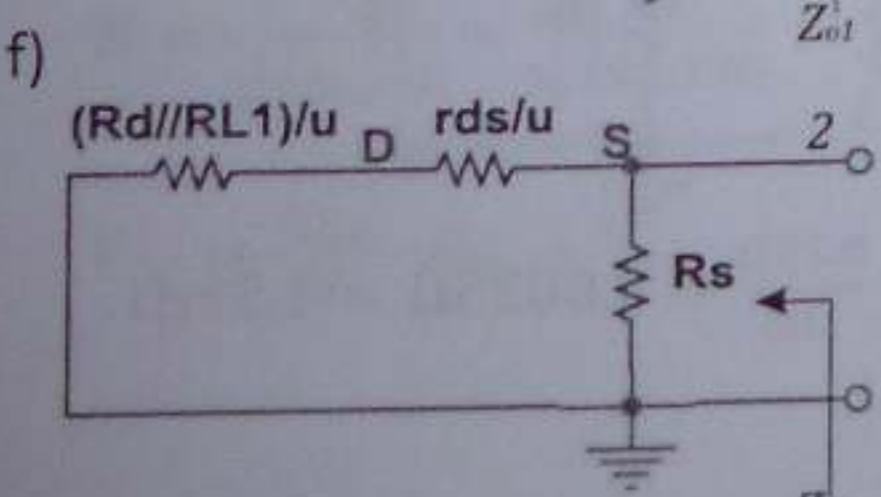
$$Z_{o1} = R_d [r_{ds} + (R_s // R_{L_2}) \mu]$$



$$Z_{o2} = R_s \left(\frac{r_{ds} + R_d // R_{L_1}}{\mu} \right)$$

g)

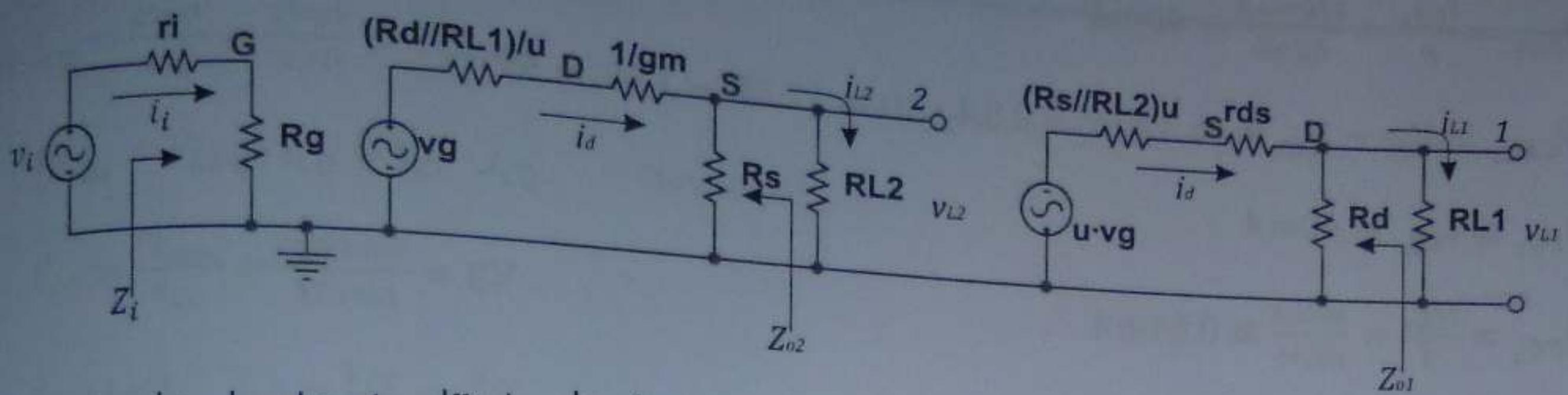

$$|A_v| = |A_{v_2}| = |A_{v_1}| = \left| \frac{v_{L_1}}{v_i} \right| = \left| \frac{v_{L_1}}{v_g} \right| \cdot \left| \frac{v_g}{v_i} \right| = \frac{\mu (R_d // R_{L_1})}{(R_s // R_{L_2})\mu + r_{ds} + R_d // R_{L_1}} \cdot \frac{R_g}{r_t + R_g}$$

h) $|Av_1|$ en un inversor de fase es menor que 1, pues como $|Av_1|=|Av_2|$, el surtidor común se adapta al drenador común que tiene $|Av_2|<1$.

i) Como $A_i = A_v \cdot \frac{Z_i}{R_L}$; $A_{i_1} = A_{v_1} \cdot \frac{Z_i}{R_{L_1}}$; $A_{i_2} = A_{v_2} \cdot \frac{Z_i}{R_{L_2}}$

Entonces, si bien $A_v < 1$, sin embargo la relación Z_i/R_L normalmente es bastante mayor que 1, por ello tanto A_{i_1} , como A_{i_2} pueden ser mayor que 1.

j) En un inversor de fase $|v_{L_1}|=|v_{L_2}|$, pero no necesariamente R_{L_1} debe ser igual a R_{L_2} ; cuando no son iguales, $i_{L_1} \neq i_{L_2}$ y por lo tanto es ese caso $|A_{i_1}| \neq |A_{i_2}|$.

Solución Nº 066

a) $I_{CQ_3} = \frac{25mV}{h_{ib3}} = \frac{25mV}{10m\Omega} = 2,5A$

$$I_{CQ_3} = \frac{V_{CC}}{R_e + R_e // R_L} ; V_{CC} = I_{CQ_3} (R_e + R_e // R_L) = 2,5A(3\Omega + 2\Omega) = 12,5V$$

$$R_b = \beta^2 \cdot \frac{R_e}{10} \quad (\text{Por estabilidad})$$

$$V_{bb} = \frac{I_{CQ_3}}{\beta^2} \cdot R_b + 2V_{be} + I_{CQ_3} R_e$$

$$V_{bb} = \frac{I_{CQ_3}}{\beta^2} \cdot \beta^2 \cdot \frac{R_e}{10} + 2V_{be} + I_{CQ_3} R_e$$

$$V_{bb} = 1,1I_{CQ_3} R_e + 2V_{be} = 1,1 \cdot 2,5A \cdot 3\Omega + 1,5V = 9,75V$$

$$R_2 = \frac{V_{CC}}{V_{bb}} \cdot R_b ; R_b = \frac{V_{bb}}{V_{CC}} \cdot R_2 = \frac{9,75V}{12,5V} \cdot 1,5K = 1,17K$$

$$R_1 = \frac{R_b}{1 - \frac{V_{bb}}{V_{CC}}} = \frac{1,17K}{1 - \frac{9,75V}{12,5V}} = \frac{1,17K}{0,22} = 5,318K$$

$$\beta = \sqrt{\frac{10R_b}{R_e}} = \sqrt{\frac{10 \cdot 1170\Omega}{3\Omega}} = \sqrt{3900} \cong 62,45$$

$$\text{Comprobación: } I_{CQ_3} = \frac{V_{bb} - 2V_{be}}{\frac{R_b + R_e}{\beta^2}} = \frac{(9,75 - 1,5)V}{\frac{1170\Omega}{(62,45)^2} + 3\Omega} = \frac{8,25V}{3,3\Omega} = 2,5A$$

$$I_{BQ_3} = \frac{I_{CQ_3}}{\beta} = \frac{2500mA}{62,45} \cong 40mA$$

$$V_{CEQ_3} = V_{CC} - I_{CQ_3} R_e = 12,5V - 2,5A \cdot 3\Omega = 12,5V - 7,5V = 5V$$

$$I_{CQ_2} \cong I_{BQ_3} \cong 40mA$$

$$I_{BQ_2} = \frac{I_{CQ_2}}{\beta} = \frac{40mA}{62,45} \cong 0,64mA$$

$$V_{CEQ_2} = V_{CEQ_3} - V_{be} = 5V - 0,75V = 4,25V$$


$$I_{DQ} = \frac{V_{CC} - V_{DSQ}}{R_d + R_S} = \frac{12,5V - 8V}{0,5K + 2K} = \frac{4,5V}{2,5K} = 1,8mA$$

$$V_{GG} = \frac{V_{CC}}{R'_1 + R'_2} \cdot R'_1 = \frac{12,5V}{50K} \cdot 10K = 2,5V$$

$$V_{GSQ} = V_{GG} - I_{DQ} R_S = 2,5V - 1,8mA \cdot 2K = 2,5V - 3,6V = -1,1V$$

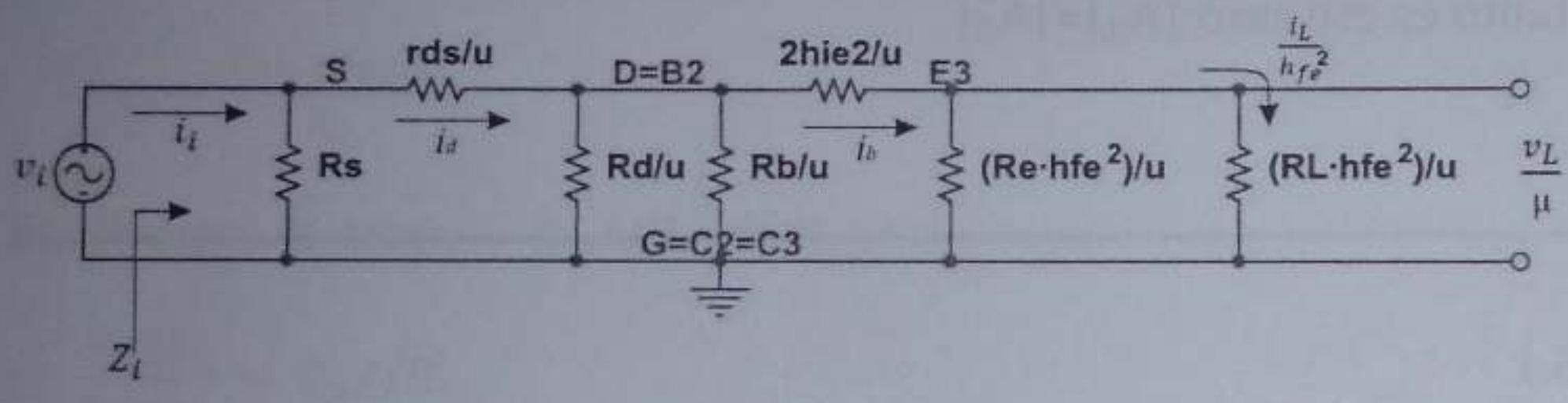b) $\mu = r_{ds} \cdot g_m = 100K \cdot 1m\Omega^{-1} = 100$

$$h_{ie2} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ_2}} = \frac{25mV \cdot 62,45}{40mA} \cong 39\Omega$$




$$Z_i = R_s // \left\{ \frac{r_{ds}}{\mu} + \left(\frac{R_d // R_b}{\mu} \right) // \left[\frac{2h_{ie2}}{\mu} + \frac{(R_e // R_L) h_{fe}^2}{\mu} \right] \right\}$$

$$Z_i = 2K // \left[\frac{100K}{100} + \left(\frac{0,5K // 1,17K}{100} \right) // \left(\frac{78\Omega}{100} + \frac{2K \cdot 62,45^2}{100} \right) \right] = 2K // [1K + (3,5\Omega // 78K)]$$

$$Z_i \cong 2K // 1K \cong 666,6\Omega$$

c) Para Z_o y A_i :

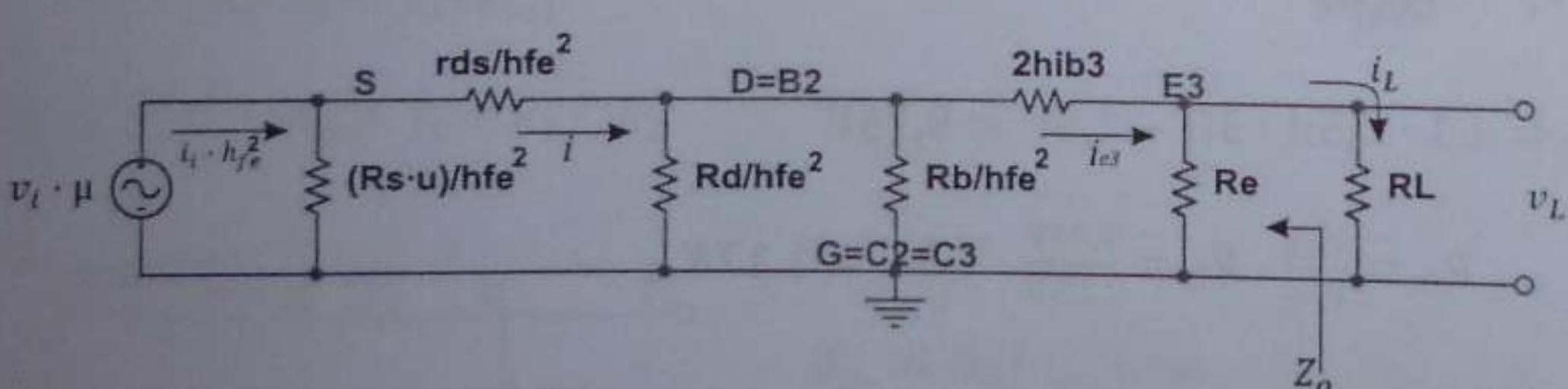

$$Z_o = R_e // \left[2h_{ib3} + \left(\frac{R_d // R_b // r_{ds}}{h_{fe}^2} \right) \right]$$

$$d) A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_{e3}} \cdot \frac{i_{e3}}{i} = \frac{-R_e}{R_e + R_L} \cdot \frac{\frac{R_d // R_b}{h_{fe}^2}}{\frac{R_d // R_b + 2h_{ib3} + R_e // R_L}{h_{fe}^2}} \cdot h_{fe}^2 \cdot \frac{\frac{R_S \mu}{h_{fe}^2}}{\frac{R_S \mu + r_{ds} + (R_d // R_b)}{h_{fe}^2} // (2h_{ib3} + R_e // R_L)}$$

Solución N° 067

a) $I_{CQ} = \frac{25mV}{h_{ib}} = \frac{25mV}{0,2\Omega} = 125mA$

$$P_{C_{\max}} = V_{CEQ} \cdot I_{CQ} = V_{CC} \cdot I_{CQ} \quad (\text{sin señal})$$

$$V_{CC} = \frac{P_{C_{\max}}}{V_{CC}} = \frac{1000mW}{125mA} = 8V$$


b) Para MES: $I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R'_L} = \frac{V_{CC}}{N^2 \cdot R_L}$

$$N = \sqrt{\frac{V_{CC}}{I_{CQ} \cdot R_L}} = \sqrt{\frac{8V}{0,125A \cdot 16\Omega}} = \sqrt{4} = 2$$

c) $V_{CC} = \frac{I_{CQ}}{\beta} \cdot R_b + V_{be}$

$$R_b = \left(\frac{V_{CC} - V_{be}}{I_{CQ}} \right) \beta = \left(\frac{8V - 0,2V}{125mA} \right) 250 = \frac{7,8V}{125mA} \cdot 250 = 15,6K$$

d)

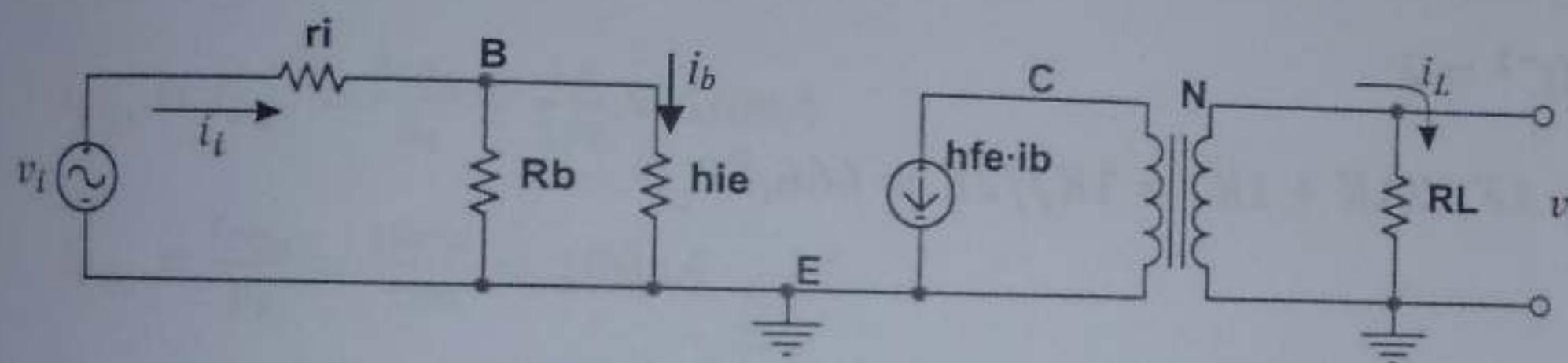

$$R'_L = N^2 \cdot R_L = 2^2 \cdot 16\Omega = 64\Omega$$

$$h_{ie} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ}} = \frac{25mV \cdot 250}{125mA} = 50\Omega$$

$$R_b \gg h_{ie} \quad \text{entonces:} \quad R_b // h_{ie} \cong h_{ie}$$

$$|A_v| = \left| \frac{v_L}{v_i} \right| = \left| \frac{v_L}{v_c} \right| \cdot \left| \frac{v_c}{i_b} \right| \cdot \left| \frac{i_b}{v_i} \right| = \frac{1}{N} \cdot h_{fe} \cdot R'_L \cdot \frac{1}{r_i + R_b // h_{ie}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{250 \cdot 64}{500} = 16$$

$$\hat{v}_{L_{\max}} = \hat{i}_{L_{\max}} \cdot R_L = \hat{i}_{C_{\max}} \cdot N \cdot R_L = I_{CQ} \cdot N \cdot R_L = 0,125A \cdot 2 \cdot 16\Omega = 4V$$

$$\hat{v}_{i_{\max}} = \frac{\hat{v}_{L_{\max}}}{|A_v|} = \frac{4V}{16} = 0,25V = 250mV$$

Solución N° 068

a) $V_{GG} = \frac{V_{DD}}{R_1 + R_2} \cdot R_1 = \frac{10V}{1000K} \cdot 150K = 1,5V$

$$V_{GSQ} = V_{GG} - I_{DQ} R_S$$

$$I_{DQ} = \frac{V_{GG} - V_{GSQ}}{R_S} = \frac{1,5V - (-0,5V)}{0,5K} = \frac{2V}{0,5K} = 4mA$$

$$I_{DQ} = \frac{V_{DD}}{R_d + 2R_S + R_d // R_L}$$

$$\frac{R_d R_L}{R_d + R_L} + R_d = \frac{V_{DD}}{I_{DQ}} - 2R_S = \frac{10V}{4mA} - 2 \cdot 0,5K = 2,5K - 1K = 1,5K$$

$$R_d R_L + R_d^2 + R_d R_L = 1,5R_d + 1,5R_L$$


$$R_d^2 + 0,5R_L R_d - 1,5 = 0$$

$$R_d = \frac{-0,5 + \sqrt{0,5^2 + 6}}{2} = \frac{-0,5 + \sqrt{0,25 + 6}}{2} \cong \frac{-0,5 + 2,5}{2} = 1K$$

$$R_d = \frac{-0,5 - \sqrt{0,5^2 + 6}}{2} = \frac{-0,5 - \sqrt{0,25 + 6}}{2} \cong \frac{-0,5 - 2,5}{2} = -\frac{3}{2}K \quad \text{No tiene sentido físico.}$$

$$V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ}(R_d + R_S) = 10V - 4mA(1K + 0,5K) = 10V - 6V = 4V$$

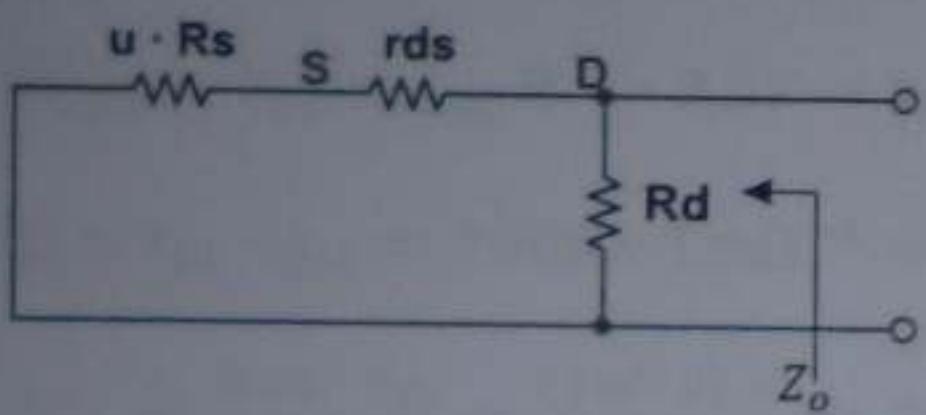
b) $Z_t = R_g = R_1//R_2 = 150K//850K = 127,5K$



$$\mu = r_{ds} \cdot g_m = 1K \cdot 2m\Omega^{-1} = 2$$

$$Z_o = R_d // (R_S \mu + r_{ds}) = 1K // (1K + 1K) = 1K // 2K = 666,6\Omega$$

c)

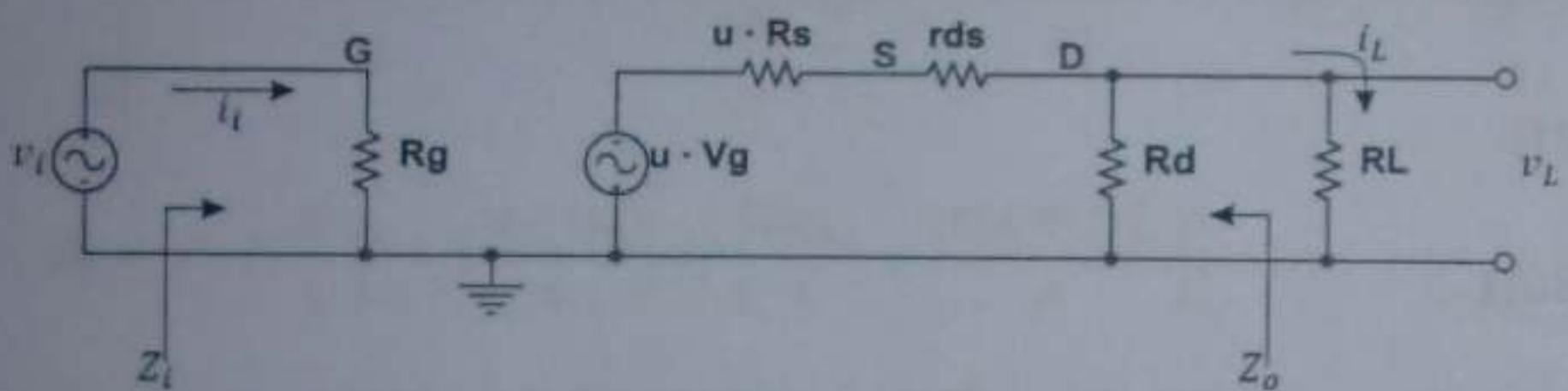

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_d} \cdot \frac{i_d}{v_g} \cdot \frac{v_g}{i_i} = -\frac{R_d}{R_d + R_L} \cdot \frac{\mu}{R_S \mu + r_{ds} + R_d // R_L} \cdot R_g$$

$$A_i = -\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{(1+1+0,5)K} \cdot 127,5K = -\frac{127,5}{2,5} = -51$$

$$A_P = A_i^2 \cdot \frac{R_L}{Z_i} = (-51)^2 \cdot \frac{1K}{127,5K} = 20,4$$

Solución Nº 069

a) $I_{CQ_1} = I_{BQ_1} \cdot \beta_1 = 0,975mA \cdot 10 = 9,75mA$

$$P_{C1CC} = V_{CEQ_1} \cdot I_{CQ_1} ; \quad V_{CEQ_1} = \frac{P_{C1CC}}{I_{CQ_1}} = \frac{30,46875mW}{9,75mA} = 3,125V$$

b) $\Delta V_{be} = -k \cdot \Delta T = -2,5 \frac{mV}{^{\circ}C} \cdot 80^{\circ}C = -200mV$

$$\Delta I_{CQ_1} = \left(-\frac{1}{R_{e_1}}\right) \cdot \Delta V_{be} = \left(-\frac{1}{R_{e_1}}\right) \cdot (-200mV)$$

$$R_{e_1} = \frac{200mV}{0,5mA} = 400\Omega$$

c) $I_{C_{M_1}} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_{e_1}}$; $R_C + R_{e_1} = \frac{V_{CC}}{I_{C_{M_1}}}$

$$V_{CC} = V_{CEQ_1} + I_{CQ_1} \cdot \left(\frac{V_{CC}}{I_{C_{M_1}}} \right)$$

$$V_{CC} \left(1 - \frac{I_{CQ_1}}{I_{C_{M_1}}} \right) = V_{CEQ_1}$$

$$V_{CC} = \frac{V_{CEQ_1}}{1 - \frac{I_{CQ_1}}{I_{C_{M_1}}}} = \frac{3,125V}{1 - \frac{9,75mA}{16mA}} = 8V$$

d) $R_C = \frac{V_{CC}}{I_{C_{M_1}}} - R_{e_1} = \frac{8V}{16mA} - 0,4K = 0,5K - 0,4K = 0,1K = 100\Omega$

$$R_{b_1} = \frac{V_{CC} - V_{be} - I_{CQ_1} R_{e_1}}{I_{BQ_1}} = \frac{8V - 0,2V - 9,75mA \cdot 0,4K}{0,975mA} = 4K$$

e) $I_{CQ_3} = \frac{V_{CC}}{R_{CC} + R_{CA}} = \frac{8V}{6\Omega + 2\Omega} = 1A$

$$I_{CQ_2} \cong I_{BQ_3} = \frac{I_{CQ_3}}{\beta_3} = \frac{1A}{100} = 10mA$$

$$I_{BQ_2} = \frac{I_{CQ_2}}{\beta_2} = \frac{10mA}{100} = 100\mu A$$

$$V_{CEQ_3} = V_{CC} - I_{CQ_3} R_{e_3} = 8V - 1A \cdot 6\Omega = 8V - 6V = 2V$$

$$V_{CEQ_2} = V_{CEQ_3} - V_{be} = 2V - 0,2V = 1,8V$$


f) $R_{b_2} = \beta_2^2 \cdot \frac{R_{e_2}}{10} = \frac{10000}{10} \cdot 6\Omega = 6K$

$$V_{bb} = \frac{I_{CQ_3}}{\beta_2^2} \cdot R_{b_2} + 2V_{be} + I_{CQ_3} R_{e_3} = \frac{1000mA}{10000} \cdot 6K + 0,4V + 6V = 7V$$

$$R_1 = \frac{R_{b_2}}{1 - \frac{V_{bb}}{V_{CC}}} = \frac{6K}{1 - \frac{7V}{8V}} = 48K$$

$$R_2 = \frac{V_{CC}}{V_{bb}} \cdot R_{b_2} = \frac{8V}{7V} \cdot 6K \cong 6,85K$$


g)

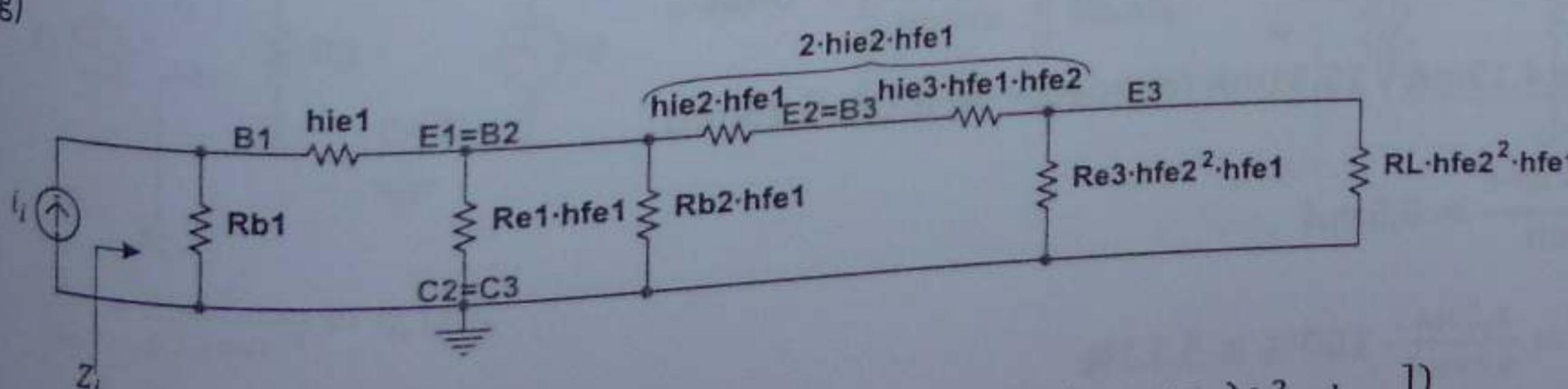

$$Z_i = R_{b_1} // \left\{ h_{ie_1} + [(R_{e_1} // R_{b_2}) h_{fe_1}] // [2h_{ie_2} h_{fe_1} + (R_{e_3} // R_L) h_{fe_2}^2 h_{fe_1}] \right\}$$

$$Z_i \cong 1,92K$$

h)

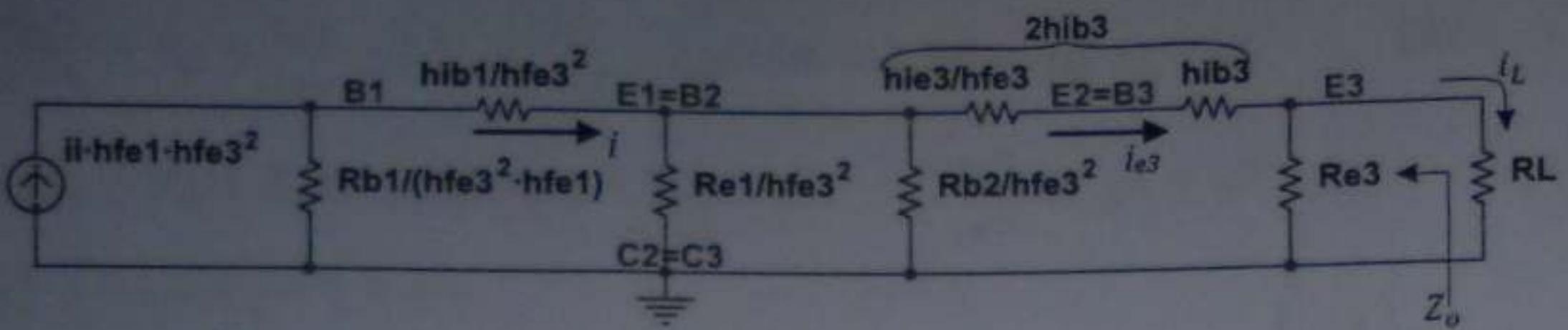

$$Z_o = R_{e3} // \left[2h_{ib3} + \left(\frac{h_{fe1}/R_{b2}}{h_{fe3}^2} \right) // \left(\frac{h_{ib1}}{h_{fe3}^2} + \frac{R_{b1}}{h_{fe3}^2 h_{fe1}} \right) \right]$$

$$Z_o \cong 68,2 \text{ m}\Omega$$

$$i) A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_{e3}} \cdot \frac{i_{e3}}{i_i} = \frac{R_{e3}}{R_{e3} + R_L} \cdot \frac{\frac{R_{e1}/R_{b2}}{h_{fe3}^2}}{\frac{R_{e1}/R_{b2} + 2h_{ib3} + R_{e3}/R_L}{h_{fe3}^2}} \cdot \frac{h_{fe1} h_{fe3}^2 \frac{R_{b1}}{h_{fe3}^2 h_{fe1}}}{\frac{R_{b1}}{h_{fe3}^2 h_{fe1}} + \frac{h_{ib1}}{h_{fe3}^2} + \left(\frac{R_{e1}/R_{b2}}{h_{fe3}^2} \right) // [2h_{ib3} + (R_{e3}/R_L)]}$$

$$A_i \cong 618,11$$

$$\hat{i}_{L_{\max}} = \hat{i}_{c_{\max}} \cdot \frac{R_{e3}}{R_{e3} + R_L} = I_{CQ_3} \cdot \frac{R_{e3}}{R_{e3} + R_L} = 1A \cdot \frac{6\Omega}{9\Omega} = 0,6A$$

$$\hat{i}_{i_{\max}} = \frac{\hat{i}_{L_{\max}}}{A_i} = \frac{0,6A}{618,11} \cong 1,078mA$$


$$j) R_{CA_1} = [R_{e1} // R_{b2} // (R_{e3} // R_L) h_{fe3}^2] + R_C = 0,468263473K$$

$$I_{CQ_1MES} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_{e1} + R_{CA_1}} \cong 8,26mA$$

$$I_{CQ_1} = 9,75mA \quad (\text{por encima de MES})$$

$$i'_{c_1} = I_{CQ_1} + \frac{V_{CEQ_1}}{R_{CA_1}} = 9,75mA + \frac{3,125V}{0,468263473K} \cong 16,42mA$$
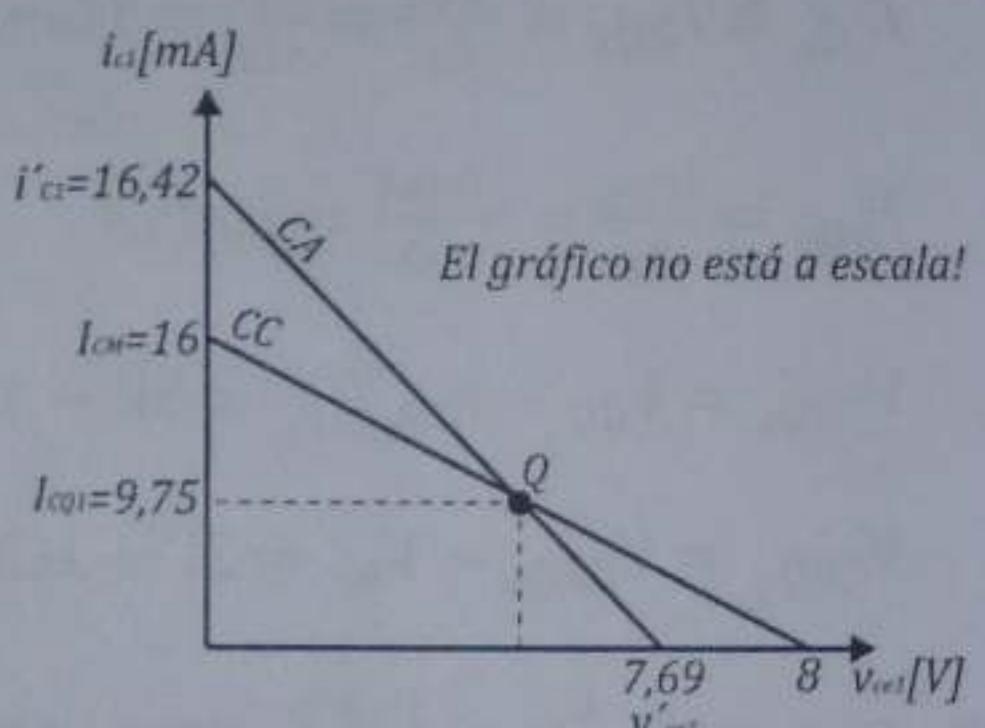
$$v'_{c_1} = V_{CEQ_1} + I_{CQ_1} \cdot R_{CA_1} = 3,125V + 9,75mA \cdot 0,468263473K \cong 7,69V$$



$$k) \hat{i}_{b_2} = \hat{i}_{e_1} \cdot \frac{R_{e1}/R_{b2}}{R_{e1}/R_{b2} + 2h_{ie2} + (R_{e3}/R_L) h_{fe3}^2}$$

$$\hat{i}_{c_1} = \hat{i}_{e_1} = \hat{i}_{b_2} \cdot \frac{20,5K + 0,375K}{0,375K} = 0,1mA \cdot \frac{20,875K}{0,375K} \cong 5,56mA$$

$$i_{c1_{\max}} = I_{CQ_1} + \hat{i}_{c_1} = 9,75mA + 5,56mA = 15,31mA < 16,42mA$$

$$i_{c1_{\min}} = I_{CQ_1} - \hat{i}_{c_1} = 9,75mA - 5,56mA = 4,19mA > 0mA$$

IC1 varía entre 4,19mA y 15,31mA (alrededor de ICQ1=9,75mA).

$$l) \Delta I_{CQ_1} = \frac{2,5 \frac{mV}{^{\circ}C} \cdot 80^{\circ}C}{400\Omega} = 0,5mA$$

$$\frac{\Delta I_{CQ_1}}{I_{CQ_1}} \cdot 100\% = \frac{0,5mA}{9,75mA} \cdot 100\% \cong 5,13\%$$

$$\text{Si: } I_{CB0} = 0 \text{ y } \alpha = 1 \quad ; \quad I_{CQ_3} = \frac{V_{bb} - 2V_{be}}{R_{e3}}$$

$$S_{V_3} = \frac{\Delta I_{CQ_3}}{\Delta V_{be}} = -\frac{2}{R_{e_3}}$$

$$\Delta V_{be} = -k \cdot \Delta T$$

$$\Delta I_{CQ_3} = S_{V_3} \cdot \Delta V_{be} = \frac{k \cdot \Delta T}{R_{e_3}} \cdot 2 = \frac{2,5 \frac{mV}{^{\circ}C} \cdot 80^{\circ}C}{6\Omega} \cdot 2 = 66,6mA$$

$$\frac{\Delta I_{CQ_3}}{I_{CQ_3}} \cdot \% = \frac{66,6mA}{1000mA} \cdot 100 = 6,6\%$$

I_{CQ3} tiene una variación porcentual mayor a la de I_{CQ1} , con referencia a sus respectivos valores nominales.

Solución N° 070

a) $R'_L = N^2 \cdot R_L = 8^2 \cdot 8\Omega = 512\Omega$

$$P_{C_{min}} = \frac{V_{CC}^2}{2R'_L} ; \quad V_{CEQ} = V_{CC} = \sqrt{2P_{C_{min}} \cdot R'_L} = \sqrt{2 \cdot 250mW \cdot 0,512K} = 16V$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R'_L} = \frac{16V}{0,512K} = 31,25mA$$

$$h_{ie} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ}} ; \quad h_{fe} = \frac{h_{ie} \cdot I_{CQ}}{25mV} = \frac{128\Omega \cdot 31,25mA}{25mV} = 160 = \beta$$

$$R_b = \left(\frac{V_{CC} - V_{be}}{I_{CQ}} \right) \beta = \left(\frac{16V - 0,7V}{31,25mA} \right) 160 = 78,336K$$


$$V_{GSQ} = V_{GG} - I_{DQ}R_S = 0$$

$$V_{DSQ} = I_{DQ}R_S = \frac{V_{DD}}{2} = V_{GG} = I_1R_1 = I_1R_2 = 10\mu A \cdot 2M\Omega = 20V$$


$$V_{DD} = 2 \cdot V_{DSQ} = 2 \cdot 20V = 40V$$

$$I_{DQ} = \frac{V_{DSQ}}{R_S} = \frac{20V}{2K} = 10mA$$

$$R_1 = R_2 = 2M\Omega$$

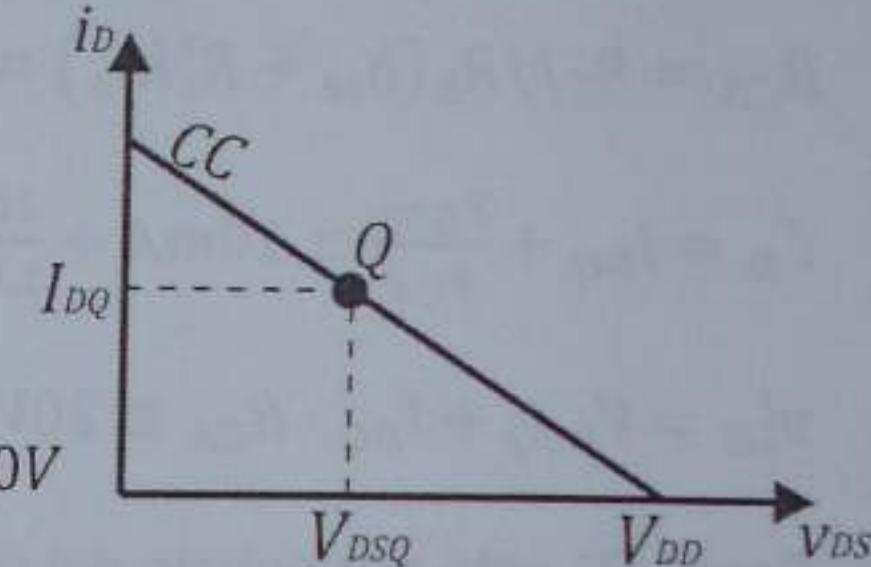

b)

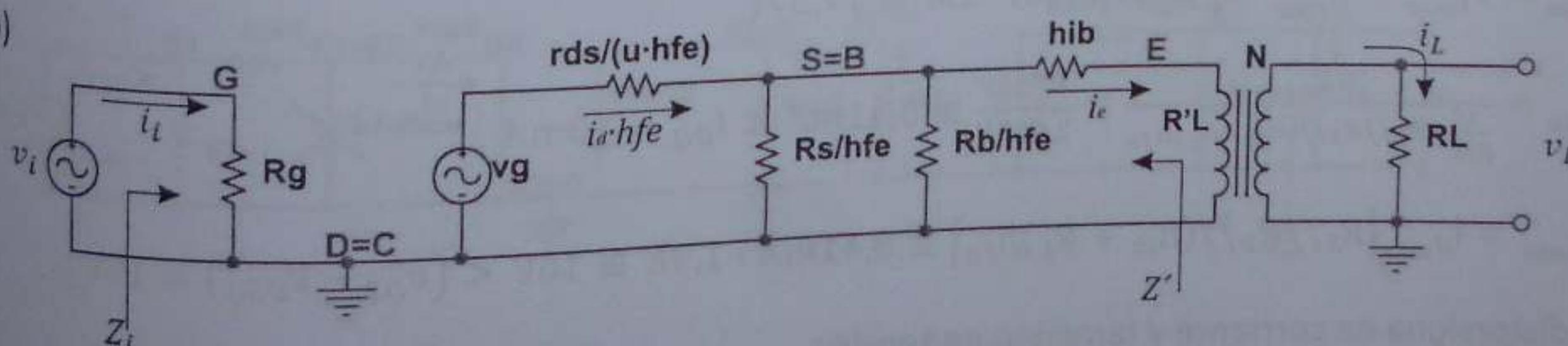

$$\frac{1}{g_m} = \frac{1}{6,25m\Omega^{-1}} = 0,16K$$

$$R_g = Z_i = 2M // 2M = 1M\Omega$$

$$h_{ib} = \frac{h_{ie}}{h_{fe}} = \frac{128\Omega}{160} = 0,8\Omega$$

$$P_{L_{\max}} = P_{C_{\min}}$$

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_e} \cdot \frac{i_e}{v_g} \cdot \frac{v_g}{i_t} = N \cdot \frac{1}{\frac{r_{ds}}{\mu h_{fe}} + \left(\frac{R_S//R_b}{h_{fe}} \right) / / (h_{ib} + R'_L)} \cdot \frac{\frac{R_S//R_b}{h_{fe}}}{\frac{R_S//R_b}{h_{fe}} + h_{ib} + R'_L} \cdot R_g$$

$$A_i = \frac{N \cdot h_{fe}}{\frac{1}{g_m} + (R_S//R_b) / / (h_{ib} + R'_L) h_{fe}} \cdot \frac{R_S//R_b}{(R_S//R_b) + (h_{ib} + R'_L) h_{fe}} \cdot R_g$$

$$A_i \cong \frac{8 \cdot 160 \cdot 1,95K \cdot 1000K}{2,065K \cdot 83 \cdot 998K} \cong 14390$$

$$c) A_P = A_i^2 \cdot \frac{R_L}{Z_i} = 14390^2 \cdot \frac{8\Omega}{1M\Omega} \cong 1656,6$$

$$P_{i_{\max}} = \frac{P_{L_{\max}}}{A_P} \cong \frac{250mW}{1656,6} \cong 150,91\mu W$$

$$A_v = \frac{A_P}{A_i} \cong \frac{1656,6}{14390} \cong 0,1151$$

$$d) Z' = h_{ib} + \frac{R_b//R_S//\frac{1}{g_m}}{h_{fe}} = \frac{h_{ie} + R_b//R_S//\frac{1}{g_m}}{h_{fe}} \cong \frac{0,128K + 0,1478672K}{160} \cong 1,7241\Omega$$

$$e) \text{En CC: } V_{DS_{\max}} = V_{DD} = 40V ; I_{D_{\max}} = \frac{V_{DD}}{R_S} = \frac{40V}{2K} = 20mA$$

En CA:

$$R_{CA} = R_S//R_b (h_{ie} + R'_L h_{fe}) = 1,95K \cdot 82,048K \cong 1,9K$$

$$i'_D = I_{DQ} + \frac{V_{DSQ}}{R_{CA}} \cong 10mA + \frac{20V}{1,9K} \cong 20,526mA$$

$$v'_{DS} = V_{DSQ} + I_{DQ} \cdot R_{CA} \cong 20V + 10mA \cdot 1,9K \cong 39V$$

Como Q1 está por debajo del Q1MES, la limitación está en la parte inferior del gráfico.

$$\hat{i}_{L_{\max}} = N \cdot \hat{i}_{c_{\max}} = N \cdot I_{CQ} = 8 \cdot 31,25mA = 250mA$$

$$\hat{i}_{i_{\max}} = \frac{\hat{i}_{L_{\max}}}{A_i} = \frac{250mA}{14390} \cong 17,37\mu A$$

$$\hat{v}_{g_{\max}} = \hat{v}_{i_{\max}} = \hat{i}_{i_{\max}} \cdot Z_i = 17,37\mu A \cdot 1M \cong 17,37V$$

$$\hat{i}_{d_{\max}} = \frac{\hat{v}_{g_{\max}}}{\frac{1}{g_m} + R_b//R_S//(h_{ib} + R'_L)h_{fe}} \cong \frac{17,37V}{2,065K} \cong 8,41mA < I_{DQ} = 10mA$$

$$\hat{v}_{ds_{\max}} = \hat{i}_{d_{\max}} [R_S//R_b//(h_{ib} + R'_L)h_{fe}] \cong 8,41mA \cdot 1,9K \cong 16V < (v'_{DS} - V_{DSQ}) = 19V$$

No distorsiona en corriente y tampoco en tensión.

Solución Nº 071

$$a) I_{CQ_3} = \frac{25mV}{h_{ib3}} = \frac{25mV}{1,25\Omega} = 20mA$$

$$I_{CQ_1} = I_{CQ_2} = \frac{I_{CQ_3}}{2} = \frac{20mA}{2} = 10mA$$

$$h_{fe} = \frac{h_{ie1} \cdot I_{CQ_1}}{25mV} = \frac{500\Omega \cdot 10mA}{25mV} = 200$$

$$R = \frac{\frac{V_{CC} - I_{CQ_3} R_e - 0,2V}{I_{CQ_3}}}{\frac{h_{fe}}{h_{fe}}} = \frac{\frac{12V - 20mA \cdot 0,1K - 0,2V}{0,1mA}}{\frac{9,8V}{0,1mA}} = 98K$$

$$V_{C_3} = V_{CC} - I_{CQ_1} R_{C_1} - V_{CEQ_1} = 12V - 10mA \cdot 1,42K - 3,5V = -5,7V$$

$$R_b = \frac{-V_{C_3} - 0,2V}{0,05mA} = \frac{5,7V - 0,2V}{0,05mA} = \frac{5,5V}{0,05mA} = 110K$$

Si: $R_{C_2} = R'_1 = R'_2$ y las 3 en paralelo dan $133,3\Omega$, luego cada una vale: $133,3\Omega \cdot 3$

$$R_{C_2} = 133,3\Omega \cdot 3 = 400\Omega$$

$$R_g = R'_1 // R'_2 = 400K // 400K = 200K$$

$$V_{CEQ_3} = V_{C_3} + V_{CC} - I_{CQ_3} R_e = -5,7V + 12V - 20mA \cdot 0,1K = 12V - 7,7V = 4,3V$$

$$V_{CEQ_2} = -I_{CQ_2} R_{C_2} + V_{CC} - V_{C_3} = 12V + 5,7V - 10mA \cdot 0,4K = 13,7V$$

$$V_{GSQ} = V_{GG} - I_{DQ} R_S \quad ; \quad I_{DQMES} = \frac{V_{CC}}{R_{CC} + R_{CA}} \quad ; \quad V_{GG} = \frac{V_{CC}}{2R'_1} \cdot R'_1 = \frac{12V}{2} = 6V$$

$$I_{DQ} = \frac{V_{GG} - V_{GSQ}}{R_S} = \frac{6V - (-1,2V)}{R_S} = \frac{V_{CC}}{R_S + \frac{R_S R_L}{R_S + R_L}}$$


$$\frac{7,2}{R_S} = \frac{12}{R_S + \frac{6R_S}{R_S + 6}} \quad ; \quad 7,2 + \frac{43,2}{R_S + 6} = 12$$

$$R_S + 6 = \frac{43,2}{4,8} = 9 \quad ; \quad R_S = 9\Omega - 6\Omega = 3\Omega$$

$$I_{DQ} = \frac{12V}{3\Omega + 3\Omega // 6\Omega} = \frac{12V}{5\Omega} = 2,4A$$

$$V_{DSQ} = V_{CC} - I_{DQ} R_S = 12V - 2,4A \cdot 3\Omega = 12V - 7,2V = 4,8V$$

b)

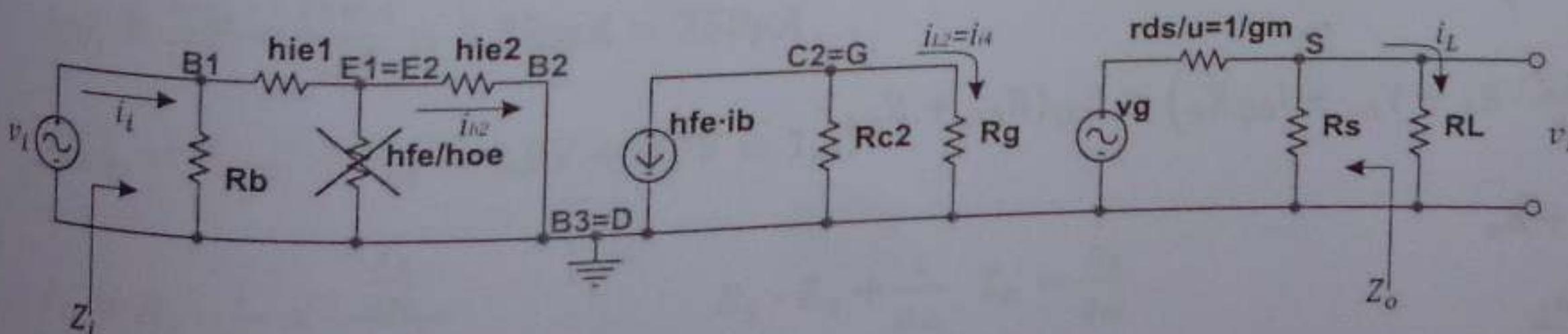

$$c) Z_i \approx R_b // 2h_{ie1} = \frac{110000\Omega \cdot 1000\Omega}{111000\Omega} \approx 991\Omega \quad ; \quad \frac{h_{fe}}{h_{oe}} \cong \infty \quad ; \quad h_{ie1} = h_{ie2}$$

$$d) Z_o = R_s // \frac{1}{g_m} = \frac{3\Omega \cdot 15\Omega}{18\Omega} = 2,5\Omega \quad ; \quad \frac{1}{g_m} = \frac{1}{66,6m\Omega^{-1}} = 15\Omega$$

$$e) |A_i| = \left| \frac{i_L}{i_t} \right| = \left| \frac{i_L}{v_g} \cdot \frac{v_g}{i_{b2}} \cdot \frac{i_{b2}}{i_t} \right| = \frac{1}{\frac{1}{g_m} + R_s // R_L} \cdot \frac{R_s}{R_s + R_L} \cdot h_{fe} \left(R_{C_2} // R_g \right) \cdot \frac{R_b}{R_b + 2h_{ie1}}$$

$$|A_i| = \frac{1}{17} \cdot \frac{3}{9} \cdot 200 \cdot 133,3 \cdot \frac{110}{111} \cong 518$$

f) $|A_{i(AD)}| = \left| \frac{i_{L_1}}{i_i} \right| = \left| \frac{i_{L_1} \cdot i_{b_2}}{i_{b_2} \cdot i_i} \right| = h_{fe} \cdot \frac{R_{C_2}}{R_{C_2} + R_g} \cdot \frac{R_b}{R_b + 2h_{ie_1}} = 200 \cdot \frac{400}{600} \cdot \frac{110}{111} \cong 132,13$

$$|A_{i(DC)}| = \left| \frac{i_L}{i_{i_4}} \right| = \left| \frac{i_L \cdot v_g}{v_g \cdot i_{i_4}} \right| = \frac{1}{\frac{1}{g_m} + R_S // R_L} \cdot \frac{R_S}{R_S + R_L} \cdot R_g = \frac{1}{17} \cdot \frac{3}{9} \cdot 200 \cong 3,92$$

Solución N° 072

a) $A_P = A_v \cdot A_i = A_i^2 \cdot \frac{R_L}{Z_i}$

$$R_b = 2,5K // 2,5K = 1,25K ; Z_i = R_b // h_{ie} = 1,25K // 1,25K = 625\Omega$$

$$|A_i| = \sqrt{\frac{A_P \cdot Z_i}{R_L}} = \sqrt{\frac{4500 \cdot 0,625}{2K}} = \sqrt{1406,25} = 37,5$$

$$|A_i| = h_{fe} \cdot \frac{R_b}{R_b + h_{ie}} \cdot \frac{R_C}{R_C + R_L}$$

$$\frac{R_C}{R_C + R_L} = \frac{|A_i| \cdot (R_b + h_{ie})}{h_{fe} \cdot R_b} = \frac{37,5 \cdot 2,5}{150 \cdot 1,25} = 0,5$$

$$R_C = 0,5R_C + 0,5R_L$$

$$R_C = \frac{0,5}{1-0,5} \cdot R_L = \frac{0,5}{0,5} \cdot 2K = 2K$$

$$Z_O = R_C // R_L = 2K // 2K = 1K$$

b) $I_{CQ} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{h_{ie}} = \frac{25mV \cdot 150}{1,25K} = 3mA = (\hat{i}_c)_{máx}$

$$(\hat{i}_L)_{máx} = \frac{(\hat{i}_c)_{máx}}{2} = \frac{3mA}{2} = 1,5mA$$

$$(\hat{i}_i)_{máx} = \frac{(\hat{i}_L)_{máx}}{|A_i|} = \frac{1500\mu A}{37,5} \cong 40\mu A$$

c) $V_{bb} = \frac{V_{CC}}{2} = \frac{I_{CQ}}{\beta} \cdot R_b + V_{be} + I_{CQ}R_e$

$$V_{CC} = 2 \left(\frac{I_{CQ}}{\beta} \cdot R_b + V_{be} + I_{CQ}R_e \right) = I_{CQ}(R_{CC} + R_{CA})$$

$$R_{CC} = R_C + R_e$$

$$R_{CA} = \frac{R_C \cdot R_L}{R_C + R_L}$$

$$\frac{I_{CQ}}{\beta} \cdot R_b + V_{be} + I_{CQ}R_e = \frac{I_{CQ}}{2} \left(R_C + R_e + \frac{R_C R_L}{R_C + R_L} \right)$$

$$\frac{3mA}{150} \cdot 1,25 + 0,7 + 3 \cdot Re = 1,5 \cdot 2 + 1,5Re + 1,5 \cdot 1$$

$$0,025 + 0,7 + 3Re - 1,5Re = 3 + 1,5$$

$$R_e = \frac{3+1,5-0,7-0,025}{1,5} = 2,516 K$$

$$V_{CC} = I_{CQ}(R_C + R_e + R_C//R_L) = 3(2 + 2,516 + 1) = 3 \cdot 5,516 = 16,55 V$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_e) = 16,55 - 3mA \cdot 4,516 K = 3 V$$

d) Para $P_{L\max}$: $i_{L\max}, i_{C\max}, (\hat{i}_c)_{\max} = I_{CQ\text{MES}}$

$$P_{L\max} = \left(\frac{i_L}{\sqrt{2}}\right)^2 \cdot R_L = \frac{i_L^2}{2} \cdot R_L = \left(\frac{\hat{i}_c}{2}\right)^2 \cdot \frac{R_L}{2} = \frac{(\hat{i}_c)^2_{\max}}{8} \cdot R_L = \frac{I_{CQ}^2}{8} \cdot R_L = \frac{(3mA)^2 \cdot 2K}{8} = 2,25 mW$$

$$P_{CC\max} \cong V_{CC} \cdot I_{CQ} = 16,55 V \cdot 3mA = 49,65 mW$$

$$\eta_{\max} = \frac{P_{L\max}}{P_{CC\max}} = \frac{2,25 mW}{49,65 mW} \cong 0,0453 \cong 4,53\%$$


$$e) \Delta\beta = \beta_2 - \beta_1 = 350 - 150 = 200$$

$$\Delta I_{CQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta_1} \left[\frac{R_b + R_e}{R_b + (\beta_2 + 1)R_e} \right] \Delta\beta = \frac{3mA}{150} \left[\frac{1,25 + 2,516}{1,25 + 350 \cdot 2,516} \right] 200 \cong \frac{3mA}{150} \cdot \frac{3,76}{884,6} \cdot 200 \cong 0,017mA$$

$$\frac{\Delta I_{CQ}}{I_{CQ}} = \frac{0,017mA}{3mA} \cong 0,0056 \cong 0,56\%$$

Solución N° 073

a)

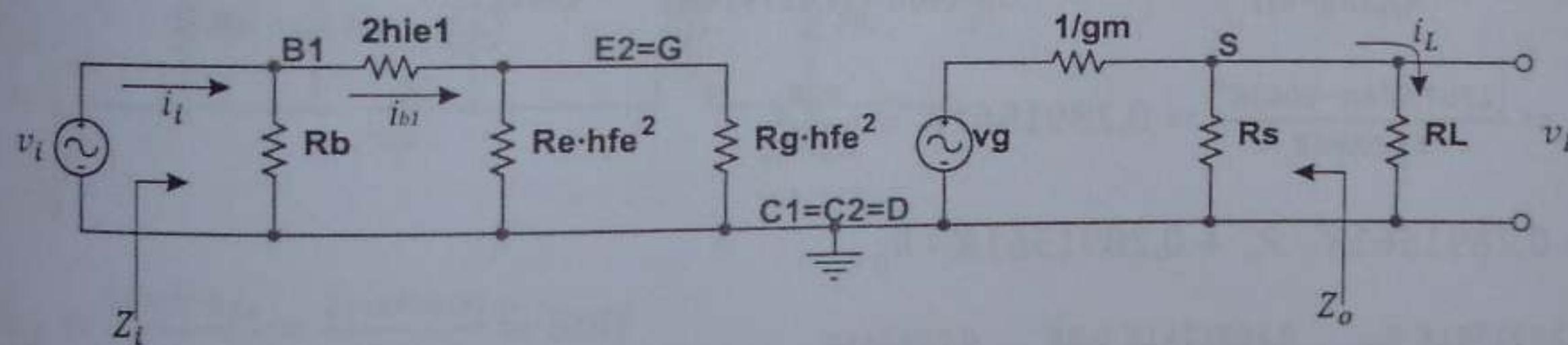

$$b) I_{CQ_2} = \frac{25mV}{h_{ib2}} = \frac{25mV}{1\Omega} = 25mA$$

$$I_{CQ_1} \cong \frac{I_{CQ_2}}{\beta} = \frac{25mA}{100} = 0,25mA = 250\mu A$$

$$V_{CEQ_2} = V_{CEQ_1} + V_{be} = 0,8V + 0,7V = 1,5V$$

$$Z_o = R_S \cdot \frac{1}{g_m} = \frac{\frac{R_S}{g_m}}{\frac{1}{g_m} + \frac{1}{g_m}} ; \quad R_S \cdot Z_o + \frac{1}{g_m} \cdot Z_o = \frac{R_S}{g_m}$$

$$R_S = \frac{\frac{1}{g_m} \cdot Z_o}{\frac{1}{g_m} + Z_o} = \frac{1,25\Omega \cdot 0,7692307\Omega}{0,4807693\Omega} = 2\Omega$$

$$P_{L\max} = i_{L\max}^2 \cdot R_L ; \quad i_{L\max} = \sqrt{\frac{P_{L\max}}{R_L}} = \sqrt{\frac{1W}{8\Omega}} = 0,353553A$$

$$\hat{i}_{L_{\max}} = i_{L_{\max}} \cdot \sqrt{2} = 0,353553 \cdot 1,4142 \cong 0,5A$$

Para MES: $I_{DQ} = (\hat{i}_d)_{\max}$

$$\hat{i}_{L_{\max}} = I_{DQ} \cdot \frac{R_S}{R_S + R_L} ; \quad I_{DQ} = \hat{i}_{L_{\max}} \cdot \frac{R_S + R_L}{R_S} = 0,5A \cdot \frac{10\Omega}{2\Omega} = 2,5A$$

$$V_{CC} = I_{DQ}(R_S + R_S//R_L) = 2,5A(2\Omega + 2\Omega//8\Omega) = 2,5A \cdot 3,6\Omega = 9V$$

$$V_{GSQ} = -I_{DQ}R_S = -2,5A \cdot 2\Omega = -5V$$

$$V_{DSQ} = V_{CC} - I_{DQ}R_S = 9V - 2,5A \cdot 2\Omega = 9V - 5V = 4V$$

$$R_e = \frac{V_{CC} - V_{CEQ_2}}{I_{CQ_2}} = \frac{9V - 1,5V}{25mA} = \frac{7,5V}{25mA} = 300\Omega$$

$$R_b = \frac{V_{CC} - 2V_{be} - I_{CQ_2}R_e}{I_{BQ_1}} = \frac{9V - 1,4V - 7,5V}{2,5\mu A} = 40K ; \quad I_{BQ_1} = \frac{I_{CQ_1}}{\beta} = \frac{250\mu A}{100} = 2,5\mu A$$

$$Z_i = R_b // [2h_{ie_1} + (R_e//R_g)h_{fe}^2] = \frac{R_b[2h_{ie_1} + (R_e//R_g)h_{fe}^2]}{R_b + 2h_{ie_1} + (R_e//R_g)h_{fe}^2}$$

$$Z_i(R_b + 2h_{ie_1}) + Z_i(R_e//R_g)h_{fe}^2 = R_b \cdot 2h_{ie_1} + R_b(R_e//R_g)h_{fe}^2$$

$$(R_e//R_g)h_{fe}^2(R_b - Z_i) = Z_i(R_b + 2h_{ie_1}) - 2R_bh_{ie_1}$$

$$h_{ie_1} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ_1}} = \frac{(25mV \cdot 100)}{250\mu A} = 10K$$

$$R_e//R_g = \frac{Z_i(R_b + 2h_{ie_1}) - 2R_bh_{ie_1}}{h_{fe}^2(R_b - Z_i)} = \frac{39,457914K(40K + 20K) - 2 \cdot 40K \cdot 10K}{10^4(40K - 39,457914K)}$$

$$R_e//R_g = \frac{(2367,4748 - 800)K^2}{5420,86K} = 0,2891561K = \frac{R_eR_g}{R_e + R_g}$$

$$R_eR_g = 0,2891561K \cdot R_e + 0,2891561K \cdot R_g$$

$$R_g = \frac{0,2891561K \cdot R_e}{R_e - 0,2891561K} = \frac{0,2891561K \cdot 0,3K}{0,3K - 0,2891561K} = \frac{0,0867468}{0,0108439} = 8K$$

$$c) A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{v_g} \cdot \frac{v_g}{i_{b_1}} \cdot \frac{i_{b_1}}{i_i} = \frac{1}{\frac{1}{g_m} + R_S//R_L} \cdot \frac{R_S}{R_S + R_L} \cdot (R_e//R_g) \cdot h_{fe}^2 \cdot \frac{R_b}{R_b + 2h_{ie_1} + (R_e//R_g)h_{fe}^2}$$

$$A_i = \frac{1}{1,25\Omega + 1,6\Omega} \cdot \frac{1}{5} \cdot 0,2891561K \cdot 10^4 \cdot \frac{40K}{40K + 20K + 2891,56K}$$

$$A_i = 10^4 \cdot \frac{2891,561\Omega}{2,85\Omega} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{40K}{2951,56K} \cong 27499,5 \cong 27500$$

Solución Nº 074

$$a) P_L = i_L^2 \cdot R_L = \left(\frac{i_L}{\sqrt{2}}\right)^2 \cdot R_L = \frac{i_L^2}{2} \cdot R_L = \frac{N^2 i_c^2}{2} \cdot R_L$$

$$P_{L_{\max}} = \frac{i_{CQ}^2 \cdot N^2 \cdot R_L}{2} ; \quad (\hat{i}_c)_{\max} = I_{CQ} \text{ para MES}$$

$$I_{CQ} = \sqrt{\frac{2 \cdot P_{Lmáx}}{N^2 \cdot R_L}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 4,5}{25 \cdot 4}} = \sqrt{\frac{9}{100}} = \frac{3}{10} = 300mA$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{N^2 \cdot R_L} ; V_{CC} = I_{CQ} \cdot N^2 \cdot R_L = 0,3A \cdot 25 \cdot 4\Omega = 30V = V_{CEQ}$$

b) $FM = \frac{P_{Cmáx}}{P_{Lmáx}}$; $P_{Cmáx} = FM \cdot P_{Lmáx} = 2 \cdot 4,5W = 9W$ de funcionamiento.

$$i_{Cmáx} = 2 \cdot 300mA = 600mA ; v_{CEmáx} = 2 \cdot 30V = 60V$$

T1 no por tensión; ($v_{CE} = 2 \cdot V_{CC} = 60V > BV_{CEO} = 50V$ de tabla)

T5 no por corriente; ($i_c = 2 \cdot I_{CQ} = 600mA > i_{Cmáx} = 400mA$ de tabla)

T4 no por potencia; ($P_c = 9W > P_{Cmáx} = 7W$ de tabla)


T2 no por el costo; ($20W > 12W$) (12W del fabricante más cercano a 9W de funcionamiento)

T3 es el correcto.

c) $V_{CC} = \frac{I_{CQ}}{\beta} \cdot R_b + V_{be}$

$$R_b = \left(\frac{V_{CC} - V_{be}}{I_{CQ}} \right) \beta = \frac{(30V - 0,7V)600}{300mA} = 58,6K$$

d)

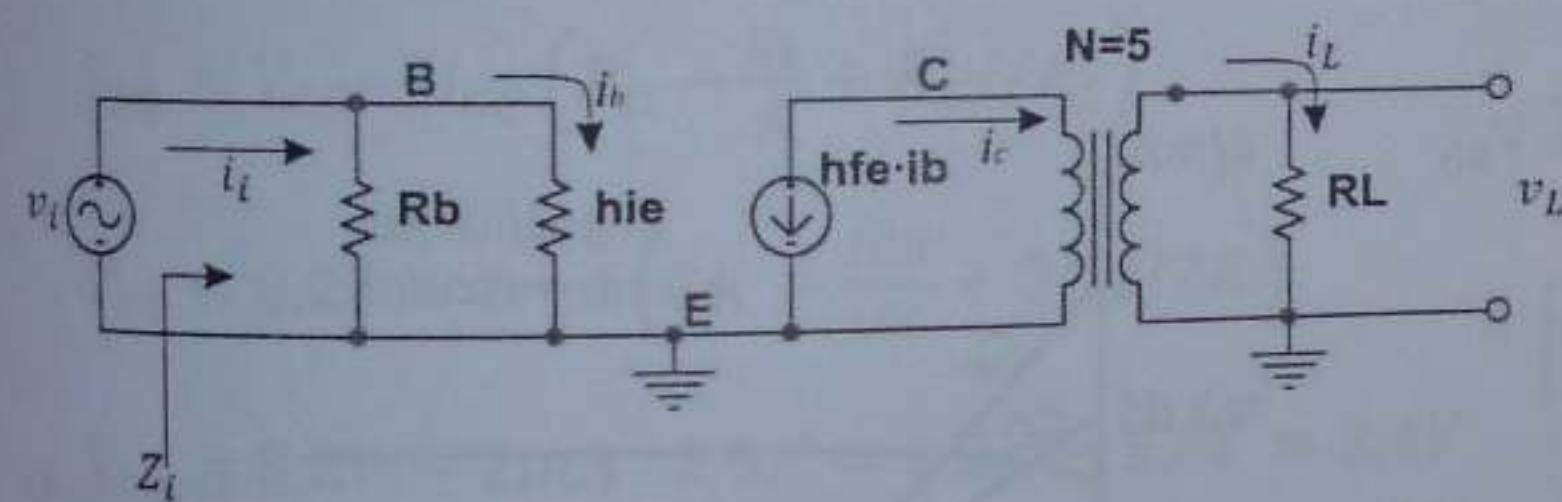

$$h_{ie} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ}} = \frac{25mV \cdot 600}{300mA} = 50\Omega$$

$$|A_i| = \left| \frac{i_L}{i_i} \right| = \left| \frac{i_L}{i_c} \right| \cdot \left| \frac{i_c}{i_b} \right| \cdot \left| \frac{i_b}{i_i} \right| = N \cdot h_{fe} \cdot \frac{R_b}{R_b + h_{ie}} \cong N \cdot h_{fe} = 5 \cdot 600 = 3000$$

$$R_b = 58,6K \gg h_{ie} = 50\Omega ; Z_i = R_b // h_{ie} \cong h_{ie} \cong 50\Omega$$

$$|A_v| = |A_i| \cdot \frac{R_L}{Z_i} = 3000 \cdot \frac{4}{50} = 240$$

$$\hat{i}_{Lmáx} = N \cdot \hat{i}_{Cmáx} = N \cdot I_{CQ} = 5 \cdot 300mA = 1,5A$$

$$\hat{v}_{Lmáx} = \hat{i}_{Lmáx} \cdot R_L = 1,5A \cdot 4\Omega = 6V$$

$$\hat{v}_{i_{máx}} = \frac{\hat{v}_{Lmáx}}{|A_v|} = \frac{6V}{240} = 25mV$$


e) $\hat{i}_L = \hat{i}_i \cdot |A_i| = 0,25mA \cdot 3000 = 750mA$

$$P_L = \frac{\hat{i}_L^2}{2} \cdot R_L = \frac{(0,75A)^2 \cdot 4\Omega}{2} = 1,125W$$

$$\eta|_{i_t=250\mu A} = \frac{P_L}{P_{CC}} = \frac{P_L}{V_{CC} \cdot I_{CQ}} = \frac{1,125W}{30V \cdot 0,3A} = \frac{1,125W}{9W} = 0,125 = 12,5\%$$

Solución Nº 075

a)

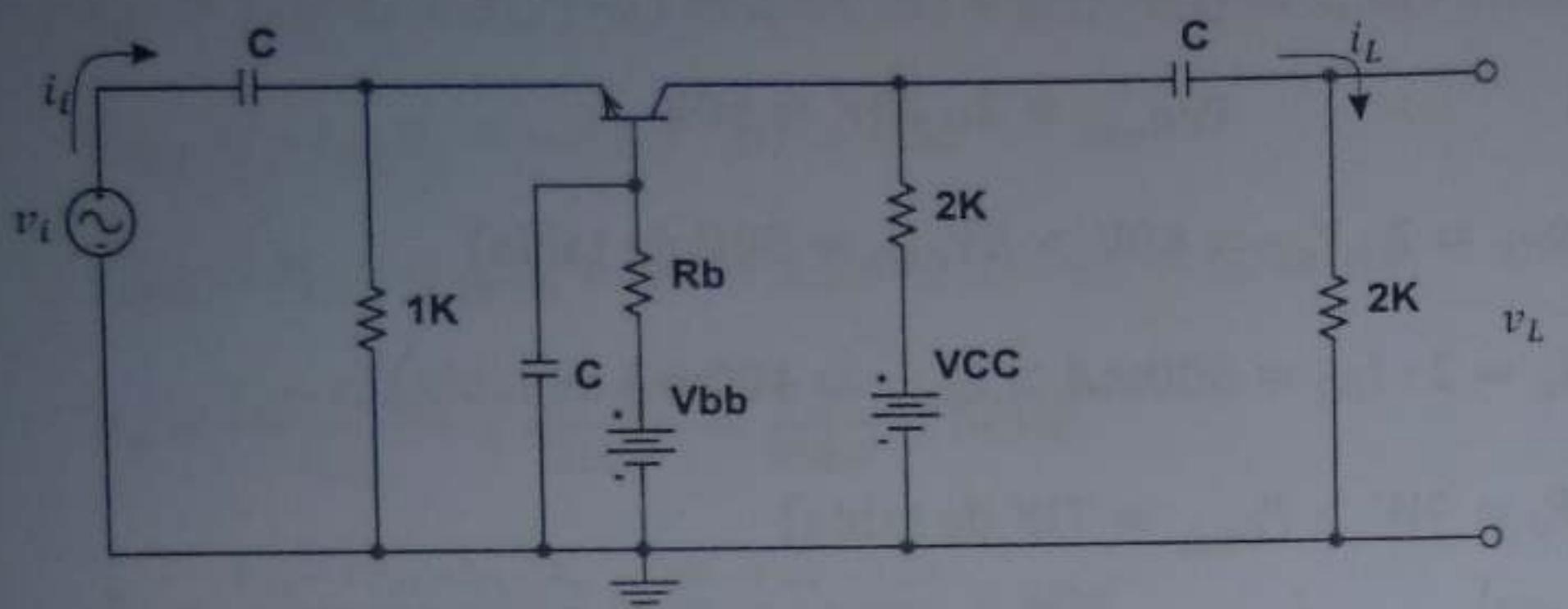

Por Thévenin: $R_b = R_1 // R_2$ $V_{bb} = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} \cdot R_1$

b) CC $\rightarrow V_{CC} = I_{CQ} R_C + V_{CBQ} - \frac{I_{CQ}}{\beta} \cdot R_b + V_{bb}$ (1)

CA $\rightarrow \hat{v}_{cbmáx} = \hat{i}_{cmáx} (R_C // R_L)$ (2)

Para MES: $\hat{v}_{cbmáx} = V_{CBQ}$ (3) $\hat{i}_{cmáx} = I_{CQ}$ (4)

Reemplazando (3) y (4) en (2), y luego en la (1):

$$V_{CC} = I_{CQ} R_C + I_{CQ} (R_C // R_L) - \frac{I_{CQ}}{\beta} \cdot R_b + V_{bb}$$

$$V_{CC} - V_{bb} = I_{CQ} \left[\left(R_C - \frac{R_b}{\beta} \right) + (R_C // R_L) \right]$$

Para MES: $I_{CQ} = \frac{V_{CC} - V_{bb}}{R_C - \frac{R_b}{\beta} + R_C // R_L}$ (5)

$$R_{CC} = R_C - \frac{R_b}{\beta} ; \quad R_{CA} = R_C // R_L$$

$$V_{CB} = V_{CE} - V_{be} ; \quad V_{CC} - V_{be} = 5,8V$$

$$\frac{V_{CC} - V_{bb}}{R_{CC}} \cong 3,05mA$$


$$i'_C = I_{CQ} + I_{CQ} R_{CA} = 4mA$$

$$v'_{cb} = V_{CBQ} + \frac{V_{CBQ}}{R_{CA}} = 4V$$

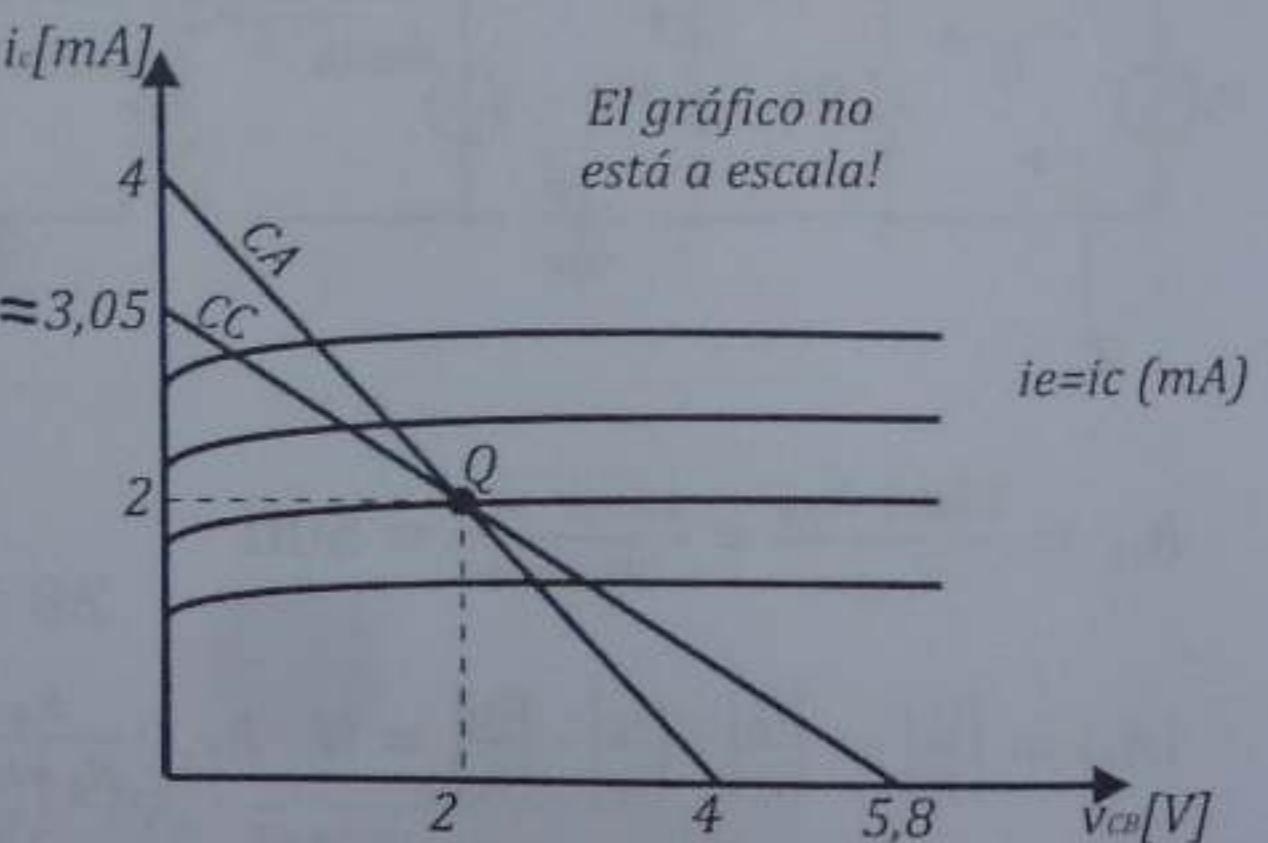c) Malla de entrada: $V_{bb} = \frac{I_{CQ}}{\beta} \cdot R_b + V_{be} + I_{CQ} R_e$

Reemplazando la anterior en la (5):

$$V_{CC} = I_{CQ} R_C - \frac{I_{CQ} R_b}{\beta} + I_{CQ} (R_C // R_L) + \frac{I_{CQ} R_b}{\beta} + V_{be} + I_{CQ} R_e$$



$$V_{CC} - V_{be} = I_{CQ}(R_C + R_e + R_C//R_L)$$

Para MES: $I_{CQ} = \frac{V_{CC}-V_{be}}{R_C+R_e+R_C//R_L}$ (6)

Otra forma, con la malla siguiente: $V_{CC} = V_{CBQ} + V_{be} + I_{CQ}(R_C + R_e)$

$$V_{CC} - V_{be} = I_{CQ}[(R_C//R_L) + R_C + R_e]$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}-V_{be}}{R_C+R_e+R_C//R_L} \quad (6)$$

d) Reemplazando valores en (6):

$$I_{CQ} = \frac{8,2V-0,2V}{2K+1K+2K//2K} = \frac{8V}{4K} = 2mA$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = \frac{2000\mu A}{100} = 20\mu A \quad ; \quad V_{CBQ} = V_{CC} - V_{bb} - I_{CQ}R_{CC} = 2V$$

(Ver gráfico en punto b).

También:

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_e) = 8,2V - 2mA \cdot 3K = 8,2V - 6V = 2,2V$$

$$V_{CBQ} = V_{CEQ} - V_{be} = 2,2V - 0,2V = 2V$$

e) Por estabilidad de la polarización: $R_b = \frac{\beta R_e}{10} = 100 \cdot \frac{1K}{10} = 10K$, reemplazando en (5) y luego despejando Vbb:

$$V_{bb} = V_{CC} - I_{CQ} \left(R_C - \frac{R_b}{\beta} + R_C//R_L \right)$$

$$V_{bb} = 8,2V - 2mA \left(2K - \frac{10K}{100} + 2K//2K \right)$$

$$V_{bb} = 8,2V - 2mA \cdot 2,9K = 8,2V - 5,8V = 2,4V$$

$$I_{CQ} = \frac{8,2V-2,4V}{(2-0,1+1)K} = \frac{5,8V}{2,9K} = 2mA$$

$$I_{BQ} = \frac{2000\mu A}{100} = 20\mu A$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_e) = 8,2V - 2mA \cdot 3K = 8,2V - 6V = 2,2V$$

$$V_{CBQ} = V_{CEQ} - V_{be} = 2,2V - 0,2V = 2V$$

f) $I_{CQ} = \frac{V_{bb}-V_{be}}{\frac{R_b}{\beta}+R_e} = \frac{(2,4-0,2)V}{\frac{10K}{100}+1K} = \frac{2,2V}{1,1K} = 2mA$

g) $R_1 = \frac{R_b}{1-\frac{V_{bb}}{V_{CC}}} = \frac{10K}{1-\frac{2,4V}{8,2V}} = \frac{10K}{0,7073} \cong 14,138K$

$$R_2 = \frac{V_{CC}}{V_{bb}} \cdot R_b = \frac{8,2V}{2,4V} \cdot 10K = 34,16K$$

Comprobación:

$$R_b = R_1//R_2 = 14,138K//34,16K = 10K$$

$$V_{bb} = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} \cdot R_1 = \frac{8,2V}{48,304K} \cdot 14,138K = 2,4V$$

Solución Nº 076

a) $I_{CQ_4} = \frac{25mV}{h_{ib4}} = \frac{25mV}{50m\Omega} = 0,5A = (\hat{i}_{C_4})_{\max} = (\hat{i}_L)_{\max}$

$$P_{L\max} = \left[\frac{\hat{i}_{L\max}}{\sqrt{2}} \right]^2 \cdot R_L = \frac{\hat{i}_{L\max}^2}{2} \cdot R_L = \frac{I_{CQ_4}^2}{2} \cdot R_L$$

$$R_L = \frac{2P_{L\max}}{I_{CQ_4}^2} = \frac{2 \cdot 1,5W}{0,25A^2} = 12\Omega$$

Para MES:

$$I_{CQ_4} = \frac{V_{CC}}{R_L} ; V_{CC} = I_{CQ_4} \cdot R_L = 0,5A \cdot 12\Omega = 6V$$

$$V_{CC} = \frac{I_{CQ_4}}{\beta} \cdot R_{b_4} + V_{be}$$

$$\beta = \frac{I_{CQ_4} R_{b_4}}{V_{CC} - V_{be}} = \frac{500mA \cdot 2,32K}{6V - 0,2V} = \frac{500 \cdot 2,32}{5,8} = 200$$

$$I_{BQ_4} = \frac{I_{CQ_4}}{\beta} = \frac{500mA}{200} = 2,5mA$$

$$V_{CEQ_4} = V_{CC} = 6V$$

$$I_{CQ_3} = \frac{V_{EE} - V_{be}}{\frac{R_{b_3}}{\beta} + R_e} = \frac{6V - 0,2V}{\frac{40K}{200} + 0,3K} = \frac{5,8V}{0,5K} = 11,6mA$$

$$I_{BQ_3} = \frac{I_{CQ_3}}{\beta} = \frac{11,6mA}{200} = 58\mu A$$

$$I_{CQ_1} = I_{CQ_2} = \frac{I_{CQ_3}}{2} = \frac{11,6mA}{2} = 5,8mA$$

$$I_{BQ_1} = I_{BQ_2} = \frac{I_{CQ_1}}{\beta} = \frac{5800\mu A}{200} = 29\mu A$$


$$V_{E_1} = V_{E_2} = -V_{be} - I_{BQ_1} R_{b_1} = -0,2V - 0,029mA \cdot 40K = -1,36V$$

Como $R_{C_1} = R_{C_2}$ e $I_{CQ_1} = I_{CQ_2}$:

$$V_{CEQ_1} = V_{CEQ_2} = V_{CC} - I_{CQ_1} R_C - V_{E_1} = 6V - 5,8mA \cdot 0,7K - (-1,36V) = 3,3V$$

$$V_{CEQ_3} = V_{E_1} + V_{EE} - I_{CQ_3} R_e = -1,36V + 6 - 11,6mA \cdot 0,3K = 1,16V$$

b)

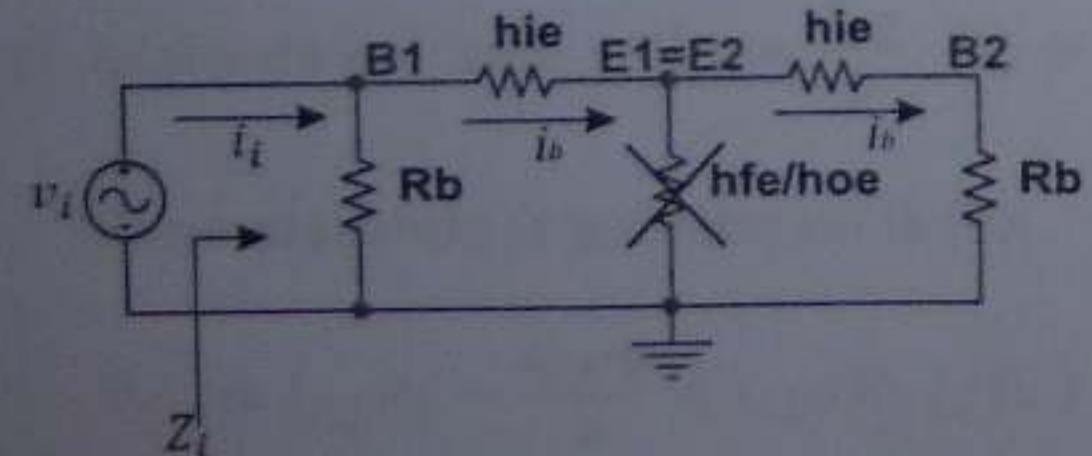

$$\frac{h_{fe}}{h_{oe3}} \rightarrow \infty$$

$$h_{ie1} = h_{ie2} = h_{ie}$$


$$R_{b1} = R_{b2} = R_b$$

$$i_{b1} = i_{b2} = i_b$$

$$h_{ie} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ_1}} = \frac{25mV \cdot 200}{5,8mA} \cong 862\Omega$$

$$Z_i = R_b // (2h_{ie} + R_b) = 40K // (1,724K + 40K) \cong 20,4K$$

c)

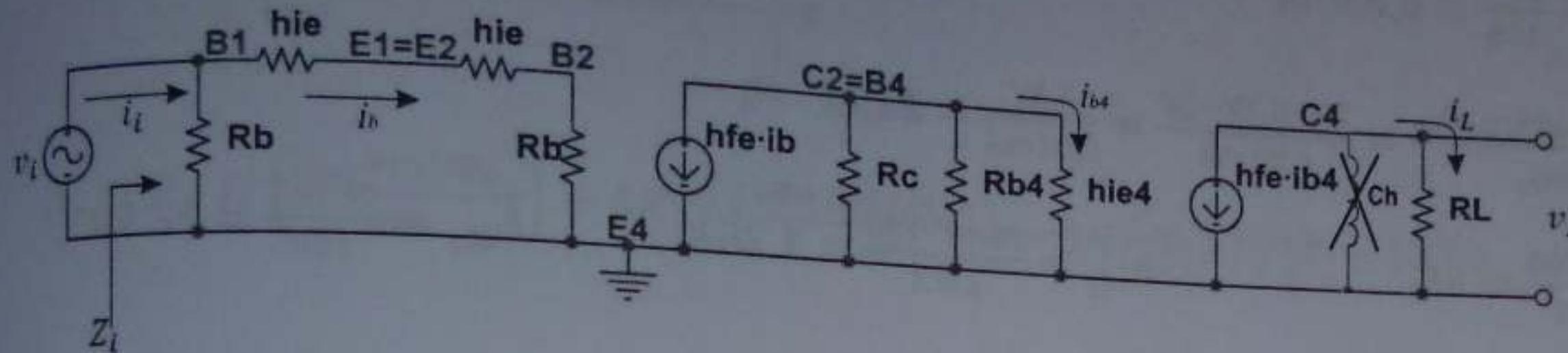

$$h_{ie4} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ_4}} = \frac{25mV \cdot 200}{500mA} = 10\Omega$$

$$|A_i| = \left| \frac{i_L}{i_i} \right| = \left| \frac{i_L}{i_{b4}} \cdot \frac{i_{b4}}{i_b} \cdot \frac{i_b}{i_i} \right|$$

$$|A_i| = h_{fe} \cdot h_{fe} \cdot \frac{R_C // R_{b4}}{R_C // R_{b4} + h_{ie4}} \cdot \frac{R_b}{R_b + 2h_{ie} + R_b} = h_{fe}^2 \cdot \frac{R_C // R_{b4}}{R_C // R_{b4} + h_{ie4}} \cdot \frac{R_b}{2R_b + 2h_{ie}}$$

$$|A_i| = 40000 \cdot \frac{0,7K // 2,32K}{0,7K // 2,32K + 0,01K} \cdot \frac{40K}{80K + 1,724K} \cong 40000 \cdot \frac{0,5377K}{0,5377K + 0,01K} \cdot \frac{40K}{81,724K}$$

$$|A_i| \cong \frac{40000 \cdot 0,5377 \cdot 40}{0,5477 \cdot 81,724} \cong 19220$$

$$\hat{i}_{i_{max}} = \frac{\hat{i}_{L_{max}}}{|A_i|} = \frac{I_{CQ_4}}{|A_i|} = \frac{500000\mu A}{19220} \cong 26\mu A$$

Solución Nº 077

a) $R_{b1} = R_1 // R_2 = 120K // 120K = 60K$

$$V_{bb} = \frac{V_{CC}}{2} = \frac{7V}{2} = 3,5V \quad (\text{pues } R_1 = R_2)$$

$$I_{CQ_1} = \frac{V_{bb} - V_{be}}{\frac{R_{b1}}{\beta} + R_{e1}} = \frac{3,5V - 0,7V}{\frac{60K}{100} + 5K} = \frac{2,8V}{5,6K} = 0,5mA$$

$$I_{BQ_1} = \frac{I_{CQ_1}}{\beta} = \frac{500\mu A}{100} = 5\mu A$$

$$V_{CEQ_1} = V_{CC} - I_{CQ_1} R_{e1} = 7V - 0,5mA \cdot 5K = 7V - 2,5V = 4,5V$$

b) $I_{CQ_2} = \frac{25mV}{h_{ib2}} = \frac{25mV}{12,5\Omega} = 2mA$

$$I_{CQ_2} = \frac{V_{CC}}{R_C + 2R_e + R_C // R_L}$$

$$\frac{R_C R_L}{R_C + R_L} + R_C = \frac{R_C R_L + R_C (R_C + R_L)}{R_C + R_L}$$

$$R_C // R_L + R_C = \frac{V_{CC}}{I_{CQ_2}} - 2R_{e2} = \frac{7V}{2mA} - 2 \cdot 1K = 1,5K$$

$$R_C^2 + 2R_C R_L = 1,5R_C + 1,5R_L$$

$$R_C^2 + R_C(2 - 1,5) - 1,5 = 0 \quad ; \quad R_C^2 + 0,5R_C - 1,5 = 0$$


$$R_C = \frac{-0,5 + \sqrt{0,25 + 6}}{2} = \frac{-0,5 + 2,5}{2} = \frac{2K}{2} = 1K$$

$$R_C = \frac{-0,5 - \sqrt{0,25 + 6}}{2} = \frac{-0,5 - 2,5}{2} = \frac{-3K}{2} = -1,5K \quad (\text{No tiene sentido físico})$$

$$I_{BQ_2} = \frac{I_{CQ_2}}{\beta} = \frac{2mA}{100} = 0,02mA$$

$$R_{b_2} = \frac{V_{CC} - V_{be} - I_{CQ_2}R_{e2}}{I_{BQ_2}} = \frac{7V - 0,7V - 2V}{0,02mA} = \frac{4,3V}{0,02mA} = 215K$$
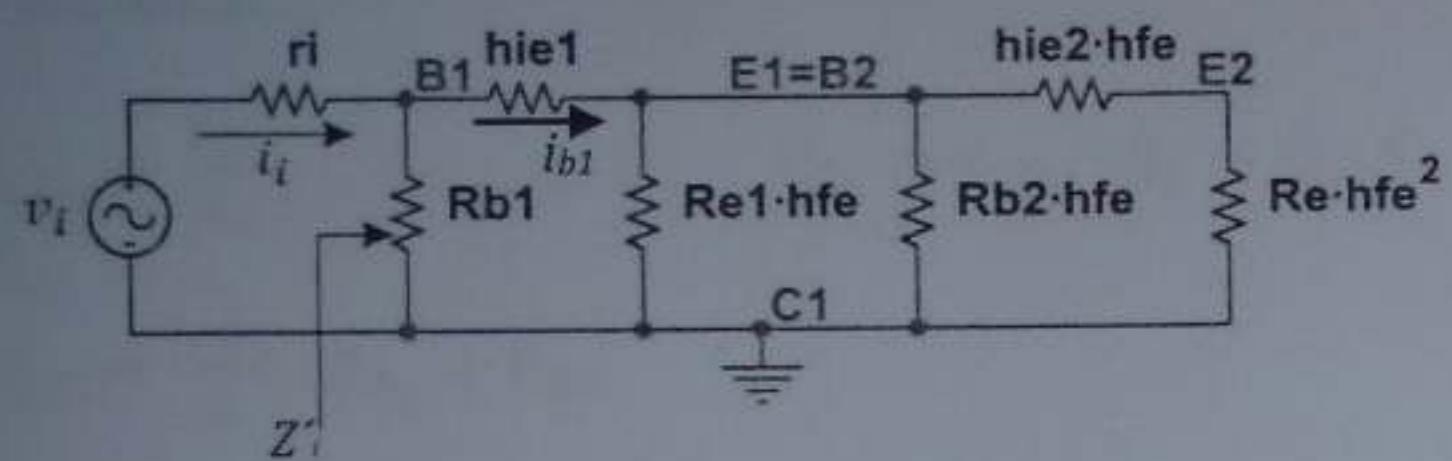
$$\text{c)} \quad h_{ie_1} = \frac{25mV \cdot 100}{0,5mA} = 5K \quad ; \quad h_{ie_2} = \frac{25mV \cdot 100}{2mA} = 1,25K \quad ; \quad h_{ib_2} = \frac{1250\Omega}{100} = 12,5\Omega$$




$$Z'_i = R_{b_1} // [h_{ie_1} + (R_{e_1} // R_{b_2})h_{fe} // (h_{ie_2}h_{fe} + R_{e_2}h_{fe}^2)]$$

$$Z'_i = 60K // [5K + 488,6K // (125K + 10000K)] = 60K // (5K + 466,1K)$$

$$Z'_i = 60K // 471,1K \cong 53,2K$$

$$Z_i = r_i + Z'_i \cong 10K + 53,2K \cong 63,2K$$

d)

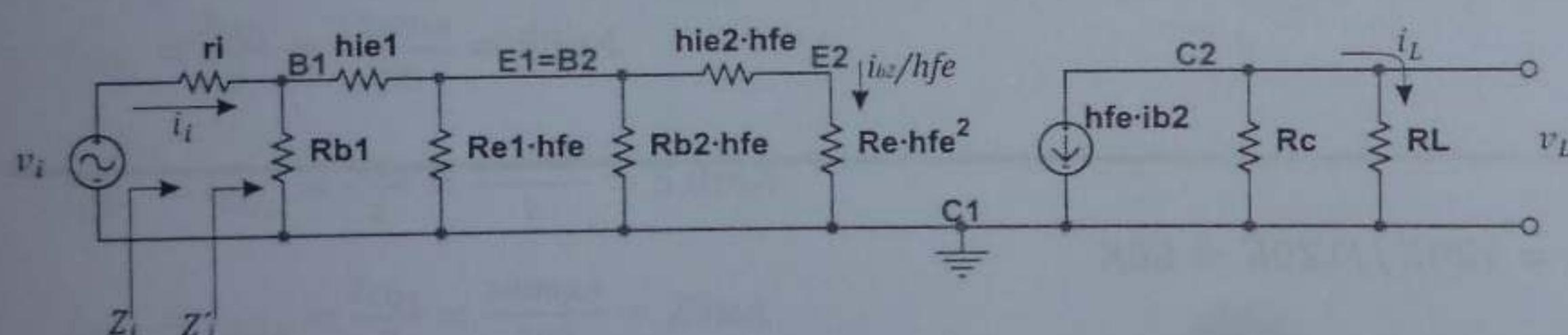

$$|A_i| = \left| \frac{i_L}{i_i} \right| = \left| \frac{i_L}{i_{b_2}} \cdot \frac{i_{b_2}}{i_{b_1}} \cdot \frac{i_{b_1}}{i_i} \right|$$

$$|A_i| = h_{fe} \cdot \frac{R_C}{R_C + R_L} \cdot h_{fe} \cdot \frac{(R_{e1} / R_{b2})h_{fe}}{(R_{e1} / R_{b2})h_{fe} + h_{ie_2}h_{fe} + R_{e2}h_{fe}^2} \cdot \frac{R_{b1}}{R_{b1} + h_{ie_1} + (R_{e1} / R_{b2})h_{fe} / (h_{ib_2} + R_{e2})h_{fe}^2}$$

$$|A_i| = 100 \cdot \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot \frac{4,886}{4,886 + 1,25 + 10} \cdot \frac{60}{60 + 5 + 488,5 / 10125}$$


$$|A_i| = \frac{5000 \cdot 4,886 \cdot 60}{106,13 \cdot 531,1} \cong 26$$

$$\text{e)} \quad A_P = A_i^2 \cdot \frac{R_L}{Z_i} = 26^2 \cdot \frac{1K}{63,2K} \cong 10,7$$

$$P_{L_{\max}} = i_{L_{\max}}^2 \cdot R_L = \left(\frac{I_{CQ}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{R_C}{R_C + R_L} \right)^2 \cdot R_L = \frac{1}{2} \cdot \left(2 \cdot \frac{1}{2} \right)^2 \cdot 1K = 0,5mW$$

$$P_{l\max} = \frac{P_{L\max}}{A_P} = \frac{500\mu W}{10,7} \cong 46,73\mu W$$

f)

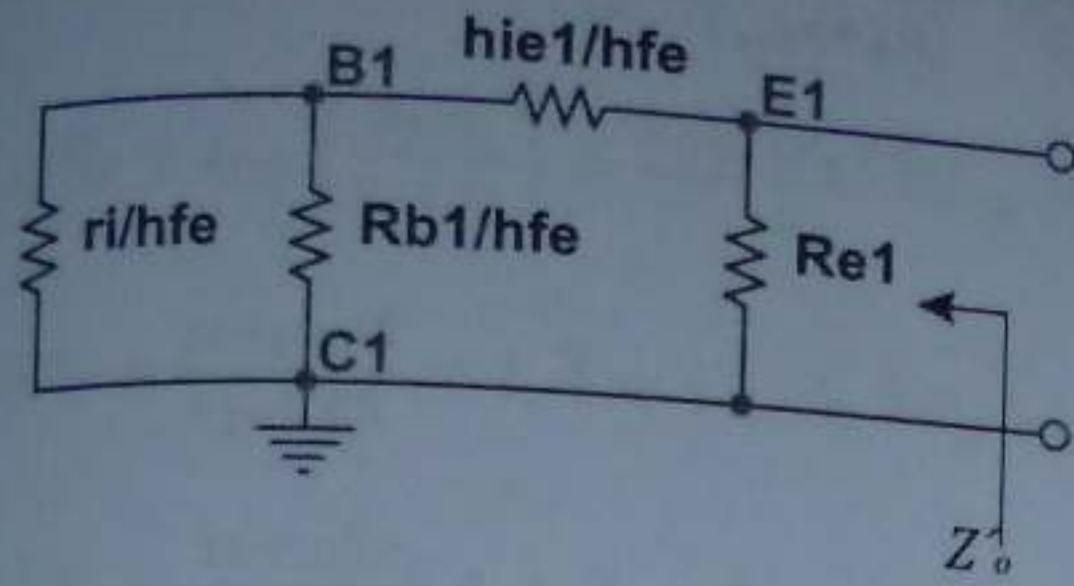

$$Z'_o = R_{e1} // \left(\frac{h_{ie1} + r_i // R_b}{h_{fe}} \right) = 5K // \left(\frac{5K + 10K // 60K}{100} \right) = 5K // 0,1357K \cong 132\Omega$$

Solución Nº 078

$$a) I_{CQ_1} = I_{CQ_2} = \frac{25mV}{h_{ib2}} = \frac{25mV}{50\Omega} = 0,5mA$$

$$V_{B_2} = \frac{V_{CC}(R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{9V}{100K} \cdot 90K = 8,1V$$


$$V_{B_1} = \frac{V_{B_2}}{R_1 + R_2} \cdot R_1 = \frac{8,1V}{90K} \cdot 30K = 2,7V$$

$$R_e = \frac{V_{B_1} - 0,7V}{I_{CQ_1}} = \frac{2,7V - 0,7V}{0,5mA} = 4K$$

$$V_{CEQ_1} = V_{B_2} - 0,7V - I_{CQ_1} R_e = (8,1 - 0,7 - 0,5 \cdot 4)V = 5,4V$$

$$V_{CEQ_2} = V_{CC} - V_{CEQ_1} - I_{CQ_1}(R_C + R_e) = (9 - 5,4 - 0,5 \cdot 4,6)V = 1,3V$$

b)

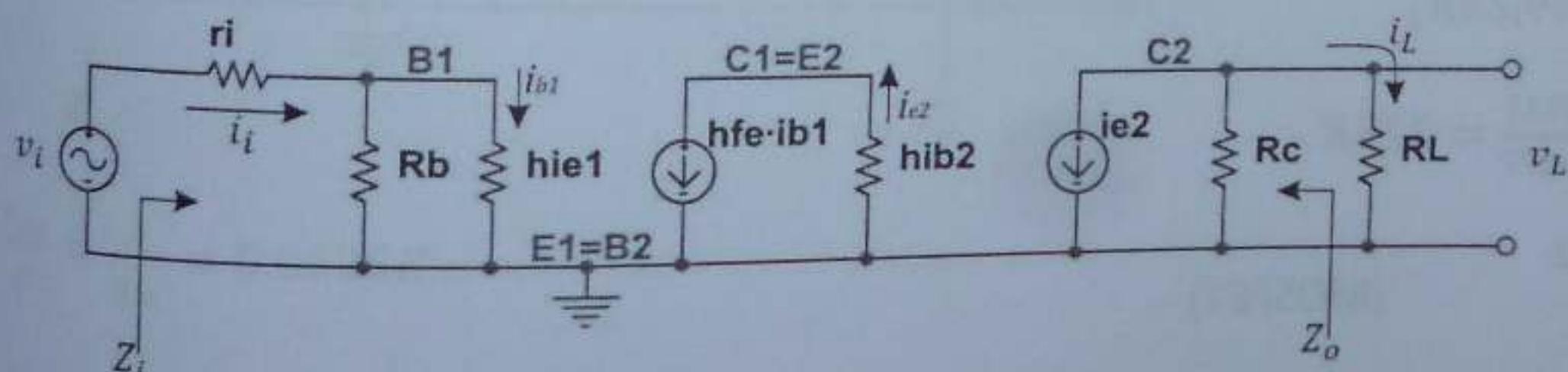

$$c) Z_i = r_i + \frac{R_b h_{ie1}}{R_b + h_{ie1}}$$

$$(Z_i - r_i)(R_b + h_{ie1}) = R_b h_{ie1}$$

$$[R_b - (Z_i - r_i)]h_{ie1} = (Z_i - r_i)R_b$$

$$h_{ie1} = \frac{(Z_i - r_i)R_b}{R_b - (Z_i - r_i)} = \frac{(5K - 0,238K)20K}{20K - (5K - 0,238K)} = 6,25K$$

$$h_{ie1} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ_1}} ; \quad h_{fe} = \frac{6250\Omega \cdot 0,5mA}{25mV} = 125$$

$$A_v = \frac{v_L}{v_i} = \frac{v_L}{i_{e_2}} \cdot \frac{i_{b_1}}{i_t} \cdot \frac{i_t}{v_i} = -(R_C//R_L) \cdot h_{fe} \cdot \frac{R_b}{R_b + h_{ie_1}} \cdot \frac{1}{r_t + R_b//h_{ie_1}}$$

$$A_P = A_v^2 \cdot \frac{Z_i}{R_L} ; \quad A_v^2 = \frac{A_P}{Z_i} \cdot R_L = \frac{R_C^2 \cdot R_L^2}{(R_C + R_L)^2} \cdot h_{fe}^2 \cdot \frac{R_b^2}{(R_b + h_{ie_1})^2} \cdot \frac{1}{Z_i^2}$$

$$\frac{241,93}{5} \cdot R_L = \frac{0,36 R_L^2}{R_L^2 + 1,2 R_L + 0,36} \cdot 125^2 \cdot \frac{20^2}{(26,25)^2} \cdot \frac{1}{25}$$

$$0,3704529(R_L^2 + 1,2R_L + 0,36) = R_L$$

$$R_L^2 + 1,2R_L + 0,36 = 2,7R_L$$

$$R_L^2 - 1,5R_L + 0,36 = 0$$

$$R_L = \frac{1,5 + \sqrt{2,25 - 1,44}}{2} = 0,75 + 0,45 = 1,2K \quad (\text{No porque } RL < 1K)$$

$$R_L = \frac{1,5 - \sqrt{2,25 - 1,44}}{2} = 0,75 - 0,45 = 300\Omega$$

$$A_v = -0,2 \cdot 125 \cdot \frac{20}{26,25} \cdot \frac{1}{5} \cong -3,81$$

$$A_i = A_v \cdot \frac{Z_i}{R_L} = -3,81 \cdot \frac{5}{0,3} \cong -63,5$$

$$\text{Comprobación: } A_P = A_v \cdot A_i \cong (-3,81) \cdot (-63,5) \cong 241,93$$

Solución N° 079

a) $Z_i = R_g = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 69,23$

$$R_1 R_2 = 69,23 R_1 + 69,23 R_2$$

$$R_1 (R_2 - 69,23) = 69,23 R_2$$

$$R_1 = \frac{(69,23 \cdot 100)}{100 - 69,23} = \frac{6923}{30,77} = 225K$$

$$i_D = I_{PO} \left(1 + \frac{V_{GS}}{V_{PO}} \right)^2 \quad (\text{MOSFET})$$

$$g_m = \left. \frac{di_D}{dv_{GS}} \right|_Q = \frac{2I_{PO}}{V_{PO}} \left(1 + \frac{V_{GSQ}}{V_{PO}} \right) = \frac{2I_{PO}}{V_{PO}} \sqrt{\frac{I_{DQ}}{I_{PO}}}$$

$$g_m = \frac{2I_{PO}}{V_{PO}} \cdot \frac{\sqrt{I_{DQ}} \cdot \sqrt{I_{PO}}}{I_{PO}} = \frac{2\sqrt{I_{PO}}}{V_{PO}} \cdot \sqrt{I_{DQ}}$$

$$I_{DQ} = \frac{g_m^2 V_{PO}^2}{4I_{PO}} = \frac{256 \cdot 1}{4 \cdot 4} = 16mA$$

$$V_{GSQ} = \left(\sqrt{\frac{I_{DQ}}{I_{PO}}} - 1 \right) V_{PO} = \left(\sqrt{\frac{16}{4}} - 1 \right) 1 = \sqrt{4} - 1 = 2 - 1 = 1V$$

$$V_{GSQ} = \frac{V_{DD}}{R_1 + R_2} \cdot R_1 - I_{DQ} R_S$$

$$I_{DQMES} = \frac{V_{DD}}{R_S + R_S//R_L}$$

$$V_{DD} = I_{DQ}(R_S + R_S//R_L) = \frac{(V_{GSQ} + I_{DQ}R_S)(R_1 + R_2)}{R_1}$$

$$I_{DQ}R_S + I_{DQ} \left(\frac{R_S R_L}{R_S + R_L} \right) = \frac{V_{GSQ}(R_1 + R_2)}{R_1} + \frac{I_{DQ}R_S(R_1 + R_2)}{R_1}$$

$$16R_S + \frac{16R_S 0,8\hat{3}}{R_S + 0,8\hat{3}} = 1,4 + 16 \cdot 1,4 R_S = 1,4 + 23,1 R_S$$

$$7,1R_S - \frac{16 \cdot 0,8\hat{3} R_S}{R_S + 0,8\hat{3}} + 1,4 = 0$$

$$7,1R_S^2 + 5,925R_S - 13,3R_S + 1,4R_S + 1,2037 = 0$$

$$7,1R_S^2 - 5,962R_S + 1,2037 = 0$$

$$R_S^2 - 0,8385416R_S + 0,1692708 = 0$$


$$R_S = \frac{0,8385416 + \sqrt{0,703152 - 0,6770832}}{2} = \frac{0,8385416 + 0,1614583}{2} = 0,5K \text{ (Se busca el mayor valor posible)}$$

$$R_S//R_L = \frac{0,5 \cdot 0,8\hat{3}}{1,3} = 0,3125$$

$$V_{DD} = I_{DQ}(R_S + R_S//R_L) = 16(0,5 + 0,3125) = 16 \cdot 0,8125 = 13V$$

$$V_{DSQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_S = 13V - 16mA \cdot 0,5K = 13V - 8V = 5V$$

b)

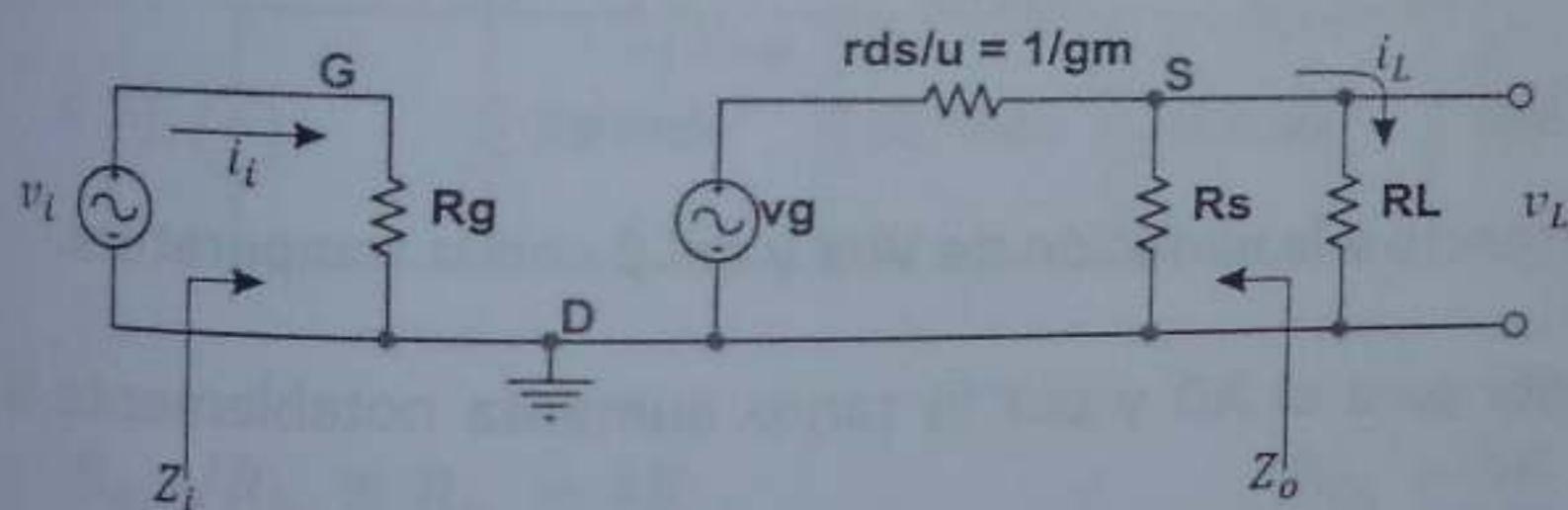

$$c) \frac{r_{ds}}{\mu} = \frac{1}{g_m} = 0,0625K$$

$$Z_o = R_S//\frac{1}{g_m} = 0,5K//0,0625K = 0,05K = 55,5\Omega$$

$$d) A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{v_g} \cdot \frac{v_g}{i_i} = \frac{1}{\frac{1}{g_m} + R_S//R_L} \cdot \frac{R_S}{R_S + R_L} \cdot R_g = \frac{0,5 \cdot 69,23}{1,3 \cdot 0,375} = 69,23$$

$$e) A_v = A_i \cdot \frac{R_L}{Z_i} = \frac{69,23 \cdot 0,8\hat{3}}{69,23} = 0,8\hat{3}$$

Solución N° 080

$$a) V_{EE} = \left(I_{CQ4} + \frac{2I_{CQ4}}{\beta} \right) R_b + V_{be} = I_{CQ4} \left(1 + \frac{2}{\beta} \right) R_b + V_{be}$$

$$I_{CQ_3} = I_{CQ_4} = \frac{V_{EE} - V_{be}}{\left(\frac{\beta+2}{\beta}\right)R_b} = \frac{9V - 0,7V}{8,3K} = \frac{8,3V}{8,3K} = 1mA$$

$$I_{CQ_1} = I_{CQ_2} = \frac{I_{CQ_3}}{2} = \frac{1mA}{2} = 500\mu A$$


$$V_{CEQ_4} = V_{be} = 0,7V \quad (\text{hace de diodo})$$

$$V_{CEQ_3} = -V_{be} - \frac{I_{CQ_1}}{\beta} \cdot R_b + V_{EE} = -0,7V - \frac{0,5mA \cdot 10K}{50} + 9V = 8,2V$$

$$V_{CEQ_1} = V_{CEQ_2} = V_{CC} - I_{CQ_1}R_C + \frac{I_{CQ_1}}{\beta}R_b + V_{be} = 9V - 0,5mA \cdot 15K + \frac{0,5mA \cdot 10K}{50} + 0,7$$

$$V_{CEQ_1} = V_{CEQ_2} = 9V + 0,1V - 7,5V + 0,7V = 9,8V - 7,5V = 2,3V$$

b)

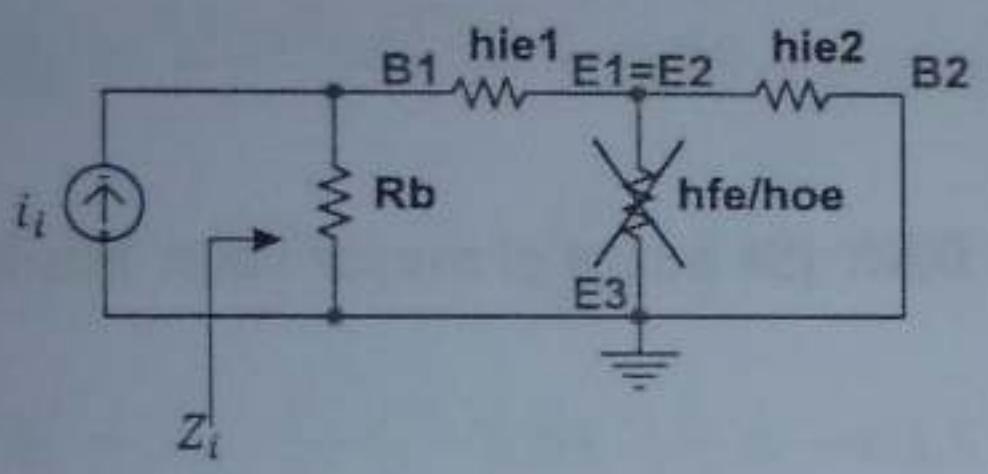

$$\frac{h_{fe}}{h_{oe}} \rightarrow \infty \quad ; \quad h_{ie} = h_{ie_1} = h_{ie_2} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ_1}} = \frac{25mV \cdot 50}{0,5mA} = 2,5K$$

$$Z_i = R_b // 2h_{ie} = 10K // 5K = \frac{10 \cdot 5}{10+5} = \frac{50}{15} = 3,3K$$


$$c) Z_o = R_C = 15K$$

El espejo de corriente produce 2 efectos:

I) Estabiliza la polarización del circuito respecto a la variación de V_{be} y del β con la temperatura.

II) Hace de fuente de corriente constante para el AD y por lo tanto aumenta notablemente la RRMC.

d)

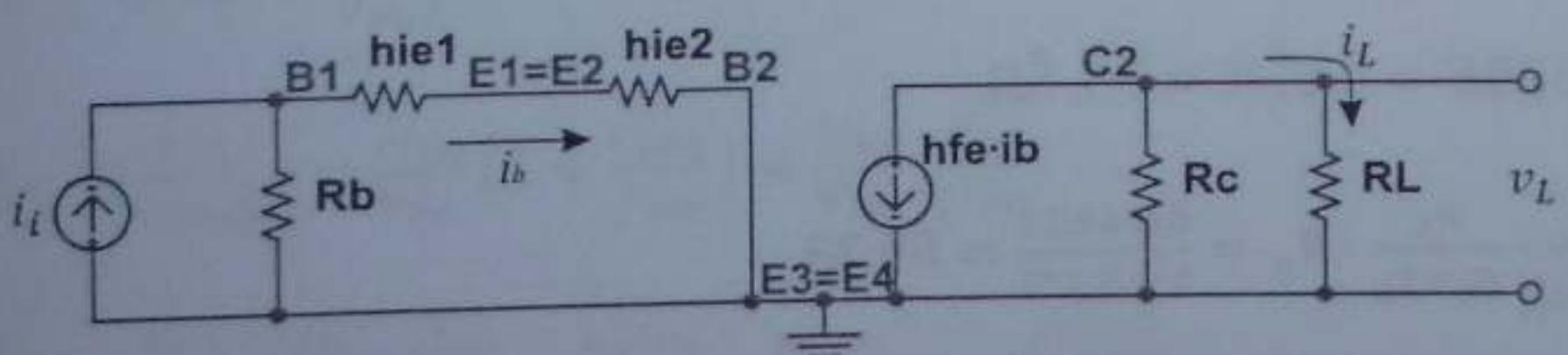

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_b} \cdot \frac{i_b}{i_i} = -h_{fe} \cdot \frac{R_C}{R_C + R_L} \cdot \frac{R_b}{R_b + 2h_{ie}} = -50 \cdot \frac{15}{15+10} \cdot \frac{10}{10+5} = -20$$

$$e) P_{L_{\max}} = i_{L_{\max}}^2 \cdot R_L = \left(i_{C2_{\max}}\right)^2 \cdot \left(\frac{R_C}{R_C + R_L}\right)^2 \cdot R_L = \left(\frac{i_{C2_{\max}}}{\sqrt{2}}\right)^2 \cdot \left(\frac{R_C}{R_C + R_L}\right)^2 \cdot R_L$$

$$P_{L_{\max}} = \frac{i_{C2_{\max}}^2}{2} \cdot \left(\frac{3}{5}\right)^2 \cdot R_L = \frac{I_{CQ_2}^2}{2} \cdot \frac{9}{25} \cdot R_L = \frac{(0,5mA)^2}{2} \cdot \frac{9}{25} \cdot 10K = 0,45mW$$

a) $R_{b_1} = 120K // 120K = 60K$

$$V_{bb_1} = \frac{6V}{2} = 3V$$

$$I_{CQ_1} = \frac{3V - 0,7V}{\left(\frac{60K}{100} + 4K\right)} = \frac{2,3V}{4,6K} = 0,5mA$$

$$I_{BQ_1} = \frac{500\mu A}{100} = 5\mu A$$

$$V_{CEQ_1} = 6V - 0,5mA \cdot 4K = 6V - 2V = 4V$$

b) $R_{CC} = 1K + 0,75K = 1,75K$

$$R_{CA} = 1K // 1K + 0,75K = 1,25K$$


$$I_{CQ_2} = \frac{6V}{1,75K + 1,25K} = \frac{6V}{3K} = 2mA$$

$$I_{BQ_2} = \frac{2000\mu A}{100} = 20\mu A$$

$$V_{CEQ_2} = 6V - 2mA \cdot 1,75K = 6V - 3,5V = 2,5V$$

$$R_{b_2} = \frac{6V - 0,7V - 1,5V}{0,02mA} = \frac{3,8V}{0,02mA} = 190K$$

c)

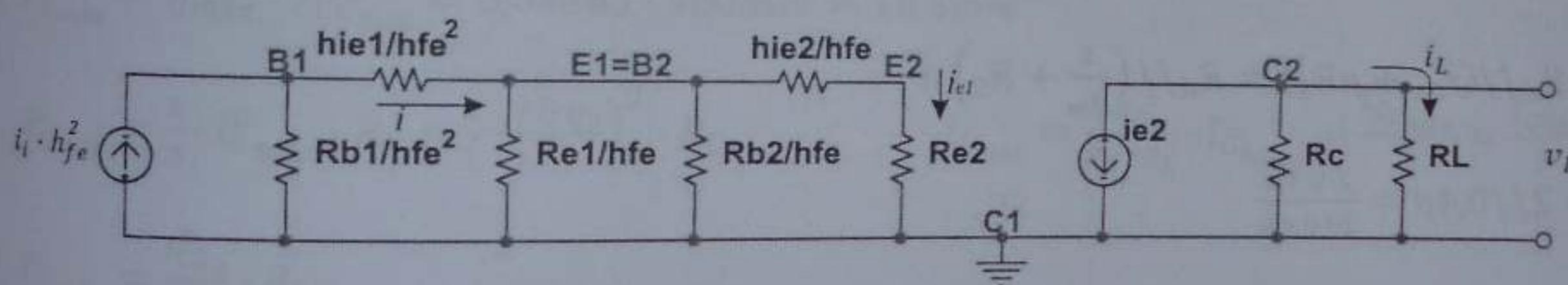


$$R_{e_1} // R_{b_2} \cong R_{e_1} = 4K ; h_{ie_1} = 5K ; h_{ie_2} = 1,25K$$

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_{e_2}} \cdot \frac{i_{e_2}}{i} = - \frac{R_C}{R_C + R_L} \cdot \frac{\frac{R_{e_1} // R_{b_2}}{h_{fe}}}{\frac{h_{fe}}{h_{fe}} + \frac{h_{ie_2}}{h_{fe}} + R_{e_2}} \cdot \frac{h_{fe}^2 \frac{R_{b_1}}{h_{fe}^2}}{\frac{h_{fe}^2}{h_{fe}^2} + \frac{h_{ie_1}}{h_{fe}^2} + \frac{R_{e_1} // R_{b_2}}{h_{fe}} // \left(\frac{h_{ie_2}}{h_{fe}} + R_{e_2} \right)}$$

$$A_i = - \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{80,25} \cdot \frac{60}{\frac{60}{10000} + \frac{5}{10000} + \left[\frac{4}{100} // \left(\frac{1,25}{100} + 0,75 \right) \right]} = - \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{80,25} \cdot \frac{60}{0,0445} \cong -33,6$$


d)

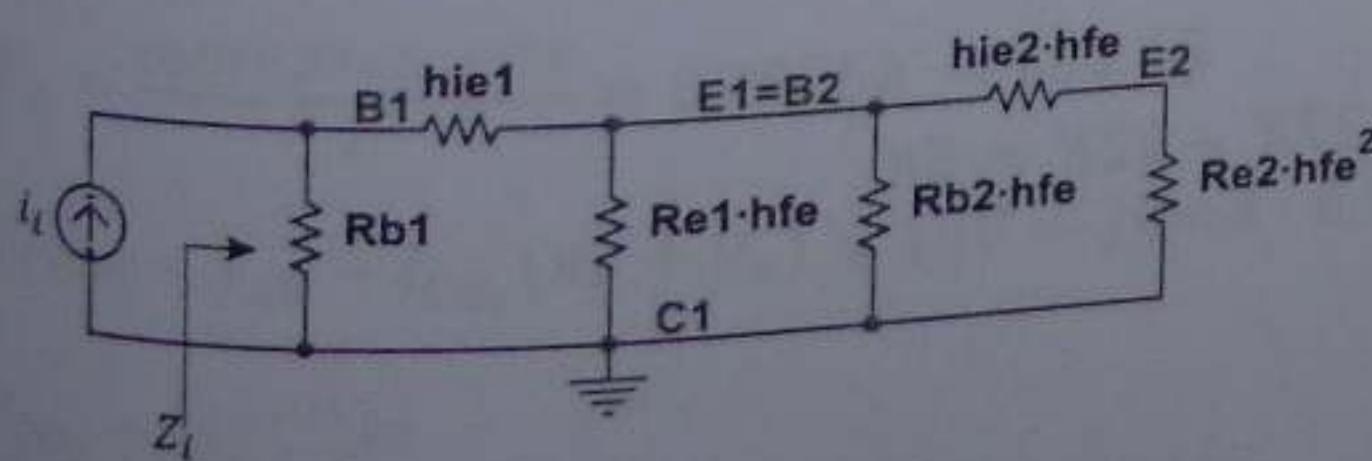

$$Z_i = R_{b_1} // \{ h_{ie_1} + [(R_{e_1} // R_{b_2}) h_{fe} // (h_{ie_2} h_{fe} + R_{e_2} h_{fe}^2)] \}$$

$$Z_i = 60K[5K + (400K/7625K)] \cong 60K//385K \cong 51,91K$$

e)

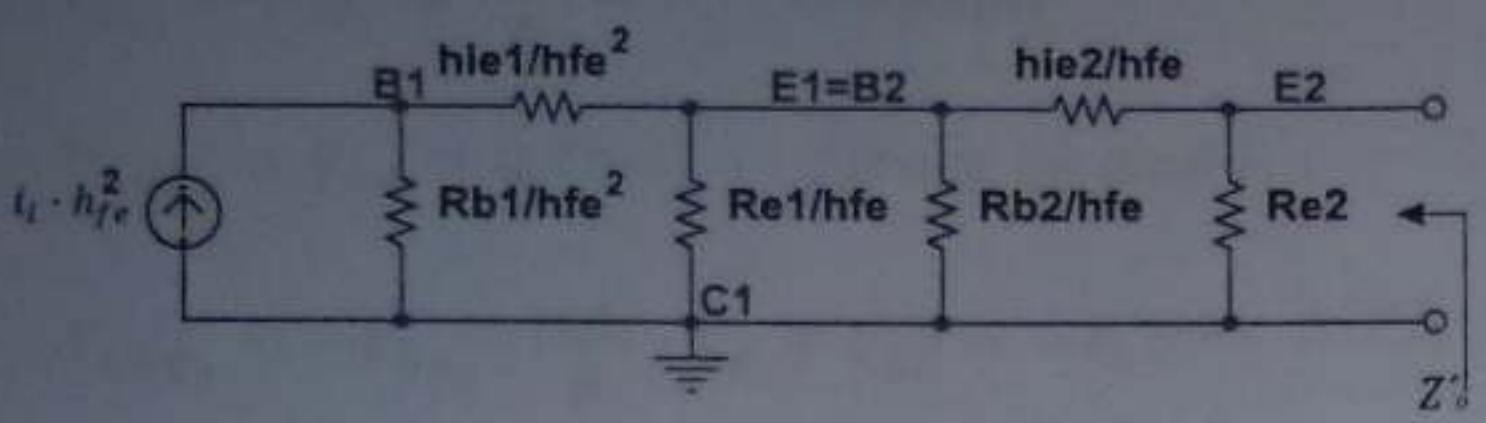


$$Z'_o = R_{e2} // \left[\frac{h_{ie2}}{h_{fe}} + \left(\frac{R_{e1}/R_{b2}}{h_{fe}} // \frac{h_{ie1}+R_{b1}}{h_{fe}^2} \right) \right] = 750\Omega // \left[\frac{1250\Omega}{100} + \left(\frac{4000\Omega}{100} // \frac{65000\Omega}{10000} \right) \right]$$

$$Z'_o = 750\Omega // (12,5\Omega + 5,59\Omega) = 750\Omega // 18,09\Omega \cong 17,66\Omega$$

Solución Nº 082

a)

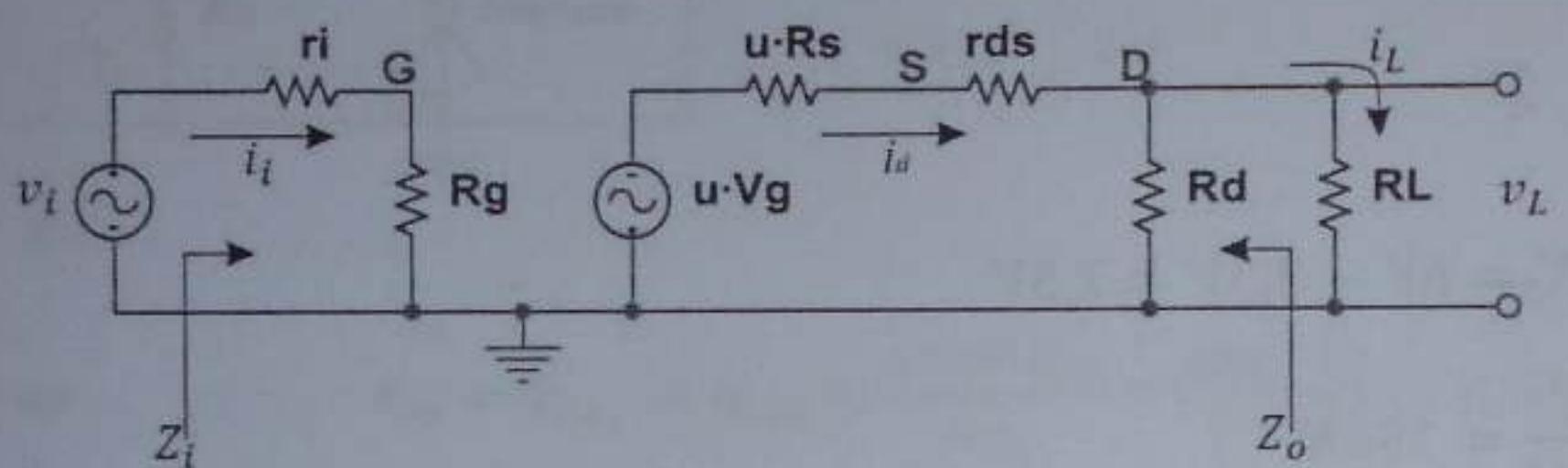

$$A_P = A_i^2 \cdot \frac{R_L}{Z_i} ; |A_i| = \sqrt{\frac{A_P \cdot Z_i}{R_L}} = \sqrt{\frac{38,438 \cdot 37K}{8K}} = 13,3 ; A_i = -13,3$$

$$Z_o = R_d // (r_{ds} + \mu R_s) = R_d // \left(\frac{1}{g_m} + R_s \right) \mu$$

$$1,6 = 2 // 0,4\mu = \frac{2 \cdot 0,4\mu}{2 + 0,4\mu}$$

$$3,2 + 0,64\mu = 0,8\mu$$

$$\mu(0,8 - 0,64) = 3,2$$

$$\mu = \frac{3,2}{0,16} = 20$$

$$|A_i| = \left| \frac{i_L}{i_i} \right| = \left| \frac{i_L \cdot i_d \cdot v_g}{i_d \cdot v_g \cdot i_i} \right| = \frac{R_d}{R_d + R_L} \cdot \frac{\mu}{\mu R_s + r_{ds} + R_d // R_L} \cdot R_g$$

$$|A_i| = \frac{2}{10} \cdot \frac{20}{4+4+1,6} \cdot R_g = \frac{4}{9,6} \cdot R_g$$

$$R_g = |A_i| \cdot \frac{9,6}{4} = \frac{13,3 \cdot 9,6}{4} = 32K$$

$$Z_i = r_i + R_g ; r_i = Z_i - R_g = 37K - 32K = 5K$$

$$R_g = R_1 // R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_1 R_g + R_2 R_g = R_1 R_2$$

$$R_1(R_2 - R_g) = R_2 R_g$$

$$R_1 = \frac{R_2 R_g}{R_2 - R_g} = \frac{160 \cdot 32}{160 - 32} = \frac{160 \cdot 32}{128} = 40K$$

$$\text{b)} V_{GSQ} = \frac{V_{DD}}{R_1 + R_2} \cdot R_1 - I_{DQ} R_S$$

$$I_{DQ} = \frac{\frac{V_{DD}}{R_1 + R_2} \cdot R_1 - V_{GSQ}}{R_S} = \frac{V_{DD}}{R_d + 2R_S + R_d // R_L}$$

$$\frac{V_{DD}}{R_1 + R_2} \cdot R_1 - V_{GSQ} = \frac{V_{DD} R_S}{R_d + 2R_S + R_d // R_L}$$

$$V_{DD} \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_S}{R_d + 2R_S + R_d // R_L} \right) = V_{GSQ}$$

$$V_{DD} \left(\frac{40}{200} - \frac{0,2}{2+0,4+1,6} \right) = V_{DD} (0,2 - 0,05) = V_{DD} \cdot 0,15 = 2,7V$$

$$V_{DD} = \frac{2,7V}{0,15} = 18V$$

$$I_{DQ} = \frac{V_{DD}}{R_d + 2R_S + R_d // R_L} = \frac{18V}{4K} = 4,5mA$$

$$V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ} (R_d + R_S) = 18V - 9,9V = 8,1V$$

Solución Nº 083

$$\text{a)} P_{L_{\max}} = \eta_{\max} \cdot P_{CC_{\max}} = 0,04583 \cdot 360mW = 16,5mW$$

$$P_{L_{\max}} = \frac{1}{2} \cdot \hat{i}_{L_{\max}}^2 \cdot R_L = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{I_{CQ_2}}{2} \right)^2 \cdot R_L \quad ; \quad \hat{i}_{L_{\max}} = \frac{R_C}{R_C + R_L} \cdot \hat{i}_{C_2 \max} = \frac{\hat{i}_{C_2 \max}}{2} = \frac{I_{CQ_2}}{2}$$

$$P_{L_{\max}} = \frac{I_{CQ_2}^2}{8} \cdot R_L$$

$$I_{CQ_2} = \sqrt{\frac{8P_{L_{\max}}}{R_L}} = \sqrt{\frac{8 \cdot 16,5mW}{0,33K}} = \sqrt{400} = 20mA$$

$$P_{CC} = V_{CC} \cdot I_{CQ_{MES}} = P_{CC_{\max}} \quad ; \quad V_{CC} = \frac{P_{CC_{\max}}}{I_{CQ_{MES}}} = \frac{360mW}{20mA} = 18V$$

$$I_{CQ_2 MES} = \frac{V_{CC}}{R_C + 2R_e + R_C // R_L}$$

$$2R_e = \frac{V_{CC}}{I_{CQ_2 MES}} - R_C - R_C // R_L = \frac{18V}{20mA} - 0,33K - 0,165K$$

$$R_e = \frac{(0,9 - 0,33 - 0,165)K}{2} = 0,2025K = 202,5\Omega$$

$$V_{CEQ_2} = V_{CC} - I_{CQ_2} (R_C + R_e) = 18V - 20mA \cdot 0,5325K = 7,35V$$


$$\text{b)} I_{CQ_2} = \frac{V_{CC} - 2V_{be}}{\frac{R_b}{\beta^2} + R_e}$$

$$R_b = \left(\frac{V_{CC} - 2V_{be}}{I_{CQ_2}} - R_e \right) \beta^2 = \left(\frac{(18-1,4)V}{20mA} - 0,2025K \right) 2500 = 1568,75K$$

$$I_{CQ_1} = \frac{I_{CQ_2}}{\beta} = \frac{20mA}{50} = 0,4mA$$

$$V_{CEQ_1} = V_{CEQ_2} - V_{be} = 7,35V - 0,7V = 6,65V$$

c)

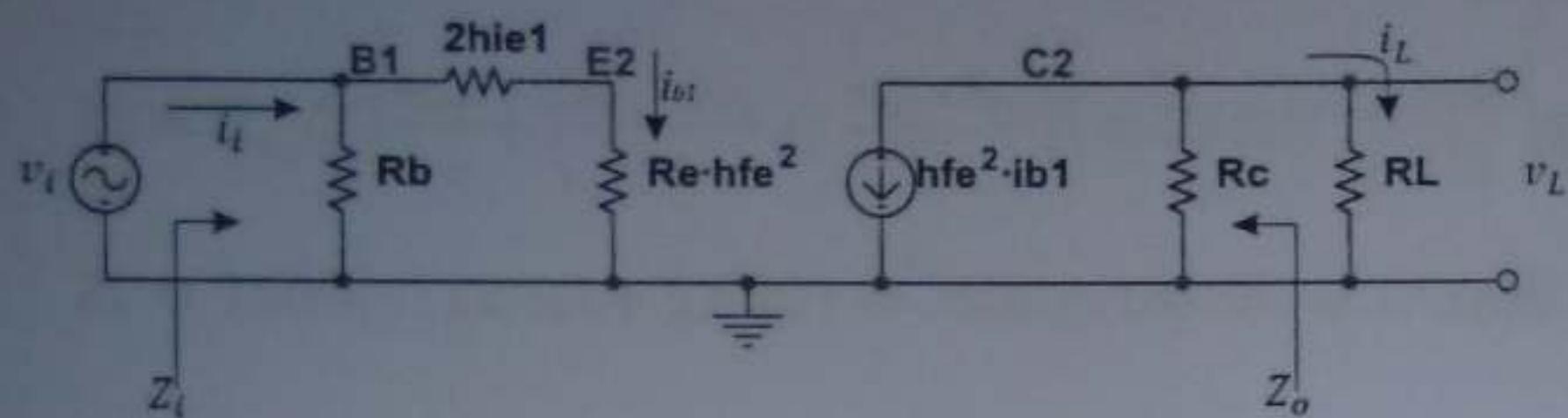

$$h_{ie1} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ_1}} = \frac{25mV \cdot 50}{0,4mA} = 3125\Omega = 3,125K$$

$$Z_i = R_b / (2h_{ie1} + h_{fe}^2 R_e)$$

$$Z_i = 1568,75K / (6,25K + 2500 \cdot 0,2025K)$$

$$Z_i = 1568,75K / 512,5K \cong 386,3K$$

$$d) A_i = \frac{i_L}{i_t} = \frac{i_L}{i_{b1}} \cdot \frac{i_{b1}}{i_t} = -h_{fe}^2 \cdot \frac{R_C}{R_C + R_L} \cdot \frac{R_b}{R_b + 2h_{ie1} + h_{fe}^2 R_e}$$

$$A_i = -2500 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1568,75}{1568,75 + 6,25 + 506,25} = -2500 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1568,75}{2081,25} = -942,042$$

$$A_v = A_i \cdot \frac{R_L}{Z_i} \cong -942,042 \cdot \frac{0,33}{386,3} \cong -0,805$$

$$A_P = A_v \cdot A_i \cong (-0,805) \cdot (-942,042) \cong 758,3$$

Solución Nº 084

$$a) R_{b1} = 360K / 360K = 180K ; V_{bb} = \frac{V_{CC}}{2} = 3V$$

$$I_{CQ_1} = \frac{V_{bb_1} - V_{be}}{\frac{R_{b1} + R_{e1}}{\beta}} = \frac{2,3V}{4,6K} = 0,5mA ; I_{BQ_1} = \frac{I_{CQ_1}}{\beta} = \frac{500\mu A}{50} = 10\mu A$$

$$V_{CEQ_1} = V_{CC} - I_{CQ_1}(R_C + R_{e1}) = 6V - 0,5mA \cdot 3K = 6V - 1,5V = 4,5V$$

$$b) R_{CC} = R_{e2} = 1K ; R_{CA} = R_{e2} / R_L = 1K / 1K = 0,5K$$


$$I_{CQ_2} = \frac{V_{CC}}{R_{CC} + R_{CA}} = \frac{6V}{1,5K} = 4mA$$

$$R_{b2} = \frac{\beta R_{e2}}{10} = \frac{50 \cdot 1K}{10} = 5K ; V_{bb_2} = \frac{I_{CQ_2}}{\beta} \cdot R_{b2} + V_{be} + I_{CQ_2} R_{e2} = 0,4V + 0,7V + 4V = 5,1V$$

$$R_1 = \frac{R_b}{1 - \frac{V_{bb}}{V_{CC}}} = \frac{5K}{0,15} = 33,3K; \quad R_2 = \frac{V_{CC}}{V_{bb}} \cdot R_b = \frac{6V}{5,1V} \cdot 5K \cong 5,88K$$

$$I_{CM} = \frac{V_{CC}}{R_{CC}} = 6mA \quad ; \quad I_{BQ_2} = \frac{I_{CQ_2}}{\beta} = \frac{4000\mu A}{50} = 80\mu A$$
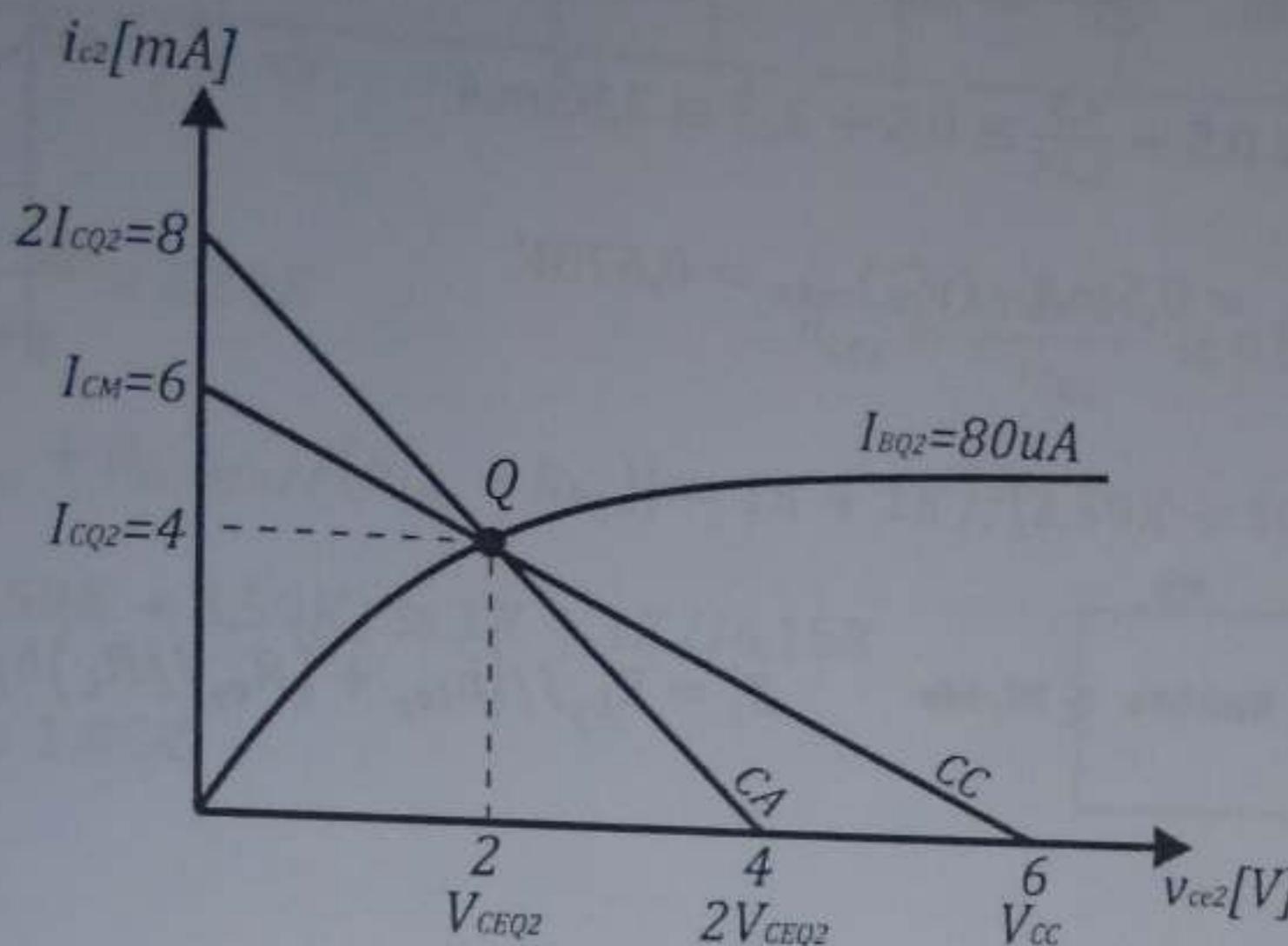
$$V_{CEQ_2} = V_{CC} - I_{CQ_2} R_{e_2} = 6V - 4mA \cdot 1K = 6V - 4V = 2V$$



$$c) \Delta V_{be} = -k\Delta T = -2,5 \cdot \frac{mV}{^{\circ}C} \cdot 100^{\circ}C = -250mV$$

$$S_V = -\frac{1}{R_e} = -\frac{1}{1000\Omega} \quad ; \quad \Delta I_{CQ} = S_V \cdot \Delta V_{be} = \left(-\frac{1}{1000\Omega}\right) \cdot (-250mV) = 0,25mA$$


(Lo mismo para T1 y T2, pues $R_{e_1} = R_{e_2} = R_e$).

T2 es más estable que T1 pues:

$$\frac{\Delta I_{CQ_1}}{I_{CQ_1}} = \frac{0,25}{0,5} = 0,5 = 50\%$$

$$\frac{\Delta I_{CQ_2}}{I_{CQ_2}} = \frac{0,25}{4} = 0,0615 = 6,15\% < 50\%$$

d)

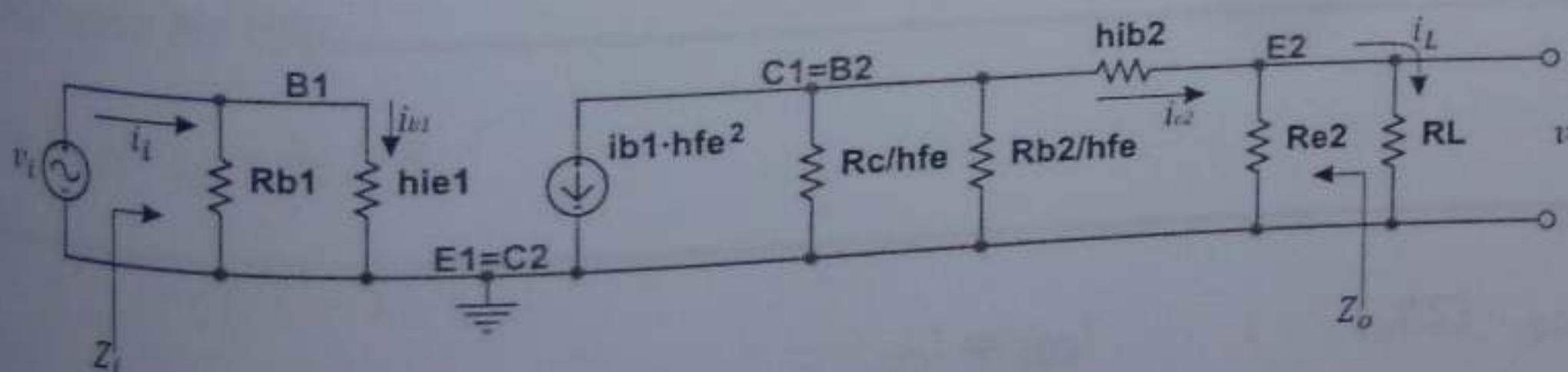

$$h_{ie1} = \frac{25mV \cdot 50}{0,5mA} = 2,5K \quad ; \quad h_{ib2} = \frac{25mV}{I_{CQ_2}} = \frac{25mV}{4mA} = 6,25\Omega \quad ; \quad h_{ie2} = \frac{25mV \cdot 50}{4mA} = 312,5\Omega$$

$$A_l = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_{e_2}} \cdot \frac{i_{e_2}}{i_{b_1}} \cdot \frac{i_{b_1}}{i_i} = \frac{R_{e_2}}{R_{e_2} + R_L} \cdot \left[\frac{-h_{fe}^2 \frac{R_C//R_{b_2}}{h_{fe}}}{\frac{R_C//R_{b_2} + h_{ib2} + R_{e_2}//R_L}{h_{fe}}} \right] \cdot \frac{R_{b_1}}{R_{b_1} + h_{ie1}} \cong -65,92$$

$$i_{L_{\max}} = \frac{i_{L_{\max}}}{|A_l|} \cong 30,34\mu A \text{ (hay que comprobar)} \quad \hat{i}_{L_{\max}} = \frac{i_{C_2 \max}}{2} = \frac{I_{CQ_2}}{2} = 2mA$$

$$\left| \frac{\hat{i}_{C_1 \text{máx}}}{\hat{i}_{i \text{máx}}} \right| = \left| \frac{\hat{i}_{C_1 \text{máx}}}{\hat{i}_{b_1 \text{máx}}} \cdot \frac{\hat{i}_{b_1 \text{máx}}}{\hat{i}_{i \text{máx}}} \right| = 50 \cdot \frac{180}{182,5}$$


$$\hat{i}_{C_1 \text{máx}} = \hat{i}_{i \text{máx}} \cdot 50 \cdot \frac{180}{182,5} = 1,5mA > I_{CQ_1} = 0,5mA \quad (\text{hay distorsión en T1})$$

$$\therefore \hat{i}_{i \text{máx}} = \hat{i}_{C_1 \text{máx}} \cdot \frac{182,5}{50 \cdot 180} = I_{CQ_1} \cdot \frac{182,5}{50 \cdot 180} \cong 10,13\mu A \quad (\text{sin distorsión})$$


$$i'_{C_1} = I_{CQ_1} + \frac{V_{CEQ_1}}{2//4,27} \cong 0,5 + \frac{4,5}{1,35} \cong 0,5 + 3,3 \cong 3,83mA$$

Luego: $(\hat{i}_c)_{\text{máx}} = I_{CQ_1} = 0,5mA$ y $(\hat{v}_{ce})_{\text{máx}} = 0,675V$

e)

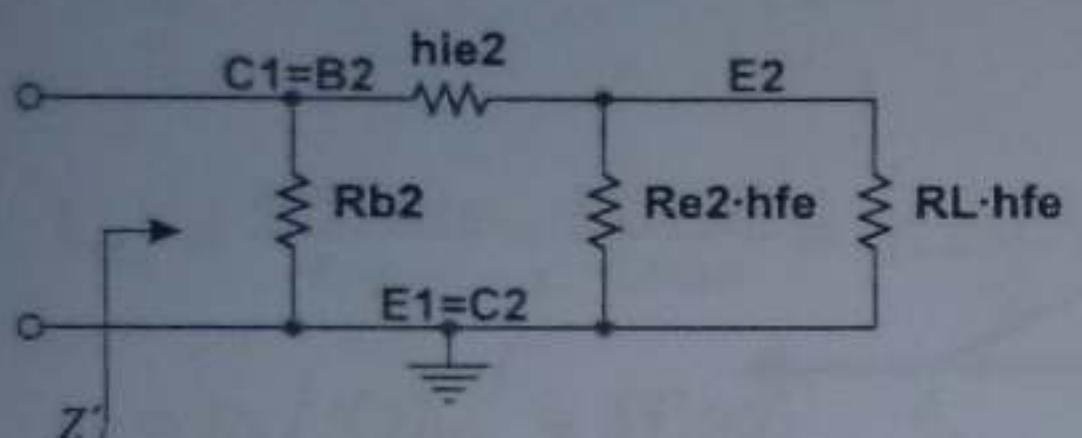
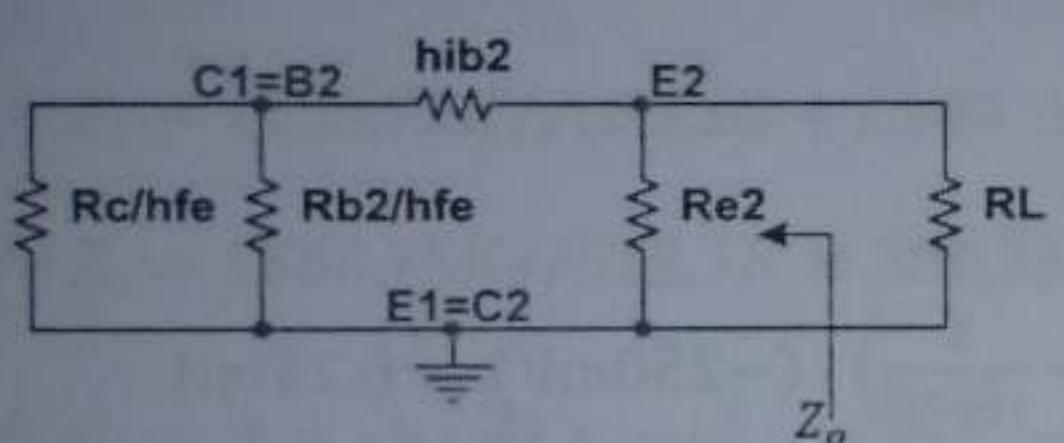
$$Z'_i = R_{b_1} // [h_{ie_2} + (R_{e_2} // R_L)h_{fe}] \cong 4,17K$$



$$Z_o = R_{e_2} // \left(h_{ib_2} + \frac{R_c // R_{b_2}}{h_{fe}} \right) \cong 33,7\Omega$$

$$f) \hat{i}_{L \text{máx}} = \hat{i}_{i \text{máx}} \cdot |A_i| \cong 0,667mA = \frac{\hat{i}_{C_2}}{2} ; \quad \hat{i}_{C_2} = 2 \cdot 0,067mA < I_{CQ_2} = 4mA$$

Luego T2 está diseñado para MES, pero NO funciona para MES!

$$P_{L \text{máx}} = \frac{\hat{i}_{L \text{máx}}^2 \cdot R_L}{2} \cong \frac{(0,667mA)^2 \cdot 1K}{2} \cong 0,222mW$$

$$P_{CC \text{máx}} = V_{CC} \cdot I_{CQ_2} = 6V \cdot 4mA = 24mW$$

$$\eta_{2 \text{máx}} = \frac{P_{L \text{máx}}}{P_{CC \text{máx}}} = \frac{0,222mW}{24mW} \cong 0,00925 = 0,925\%$$

Solución Nº 085 -

$$a) V_{R_e} = 2I_{CQ_1} \cdot R_e = I_{CQ_1} \cdot (2R_e) ; \quad I_{CQ_1} = I_{CQ_2}$$

$$I_{CQ_1} = \frac{V_{EE} - V_{be}}{\frac{R_{b_1}}{\beta} + 2R_{e_1}} = \frac{(20-0,7)V}{\left(\frac{1}{100}+20\right)K} \cong 0,965mA$$


$$\text{Si: } R_{C_1} = R_{C_2} ; \quad V_{CEQ_1} = V_{CEQ_2}$$

$$V_{CEQ_2} = 2V_{CC} - I_{CQ_1}(R_{C_2} + 2R_{e_1}) = 40V - 0,965mA \cdot 21K = 19,735V$$

$$b) I_{CQ_3} = \frac{V_{CC} - V_{be}}{\frac{R_{be_3}}{\beta} + R_{e_3}} = \frac{(20-0,7)V}{\frac{300K}{100} + 1K} = \frac{19,3V}{4K} = 4,825mA$$

$$V_{CEQ_3} = V_{CC} - I_{CQ_3}(R_{C_3} + R_{e_3}) = 20V - 4,825mA \cdot 2K = 10,35V$$

c)

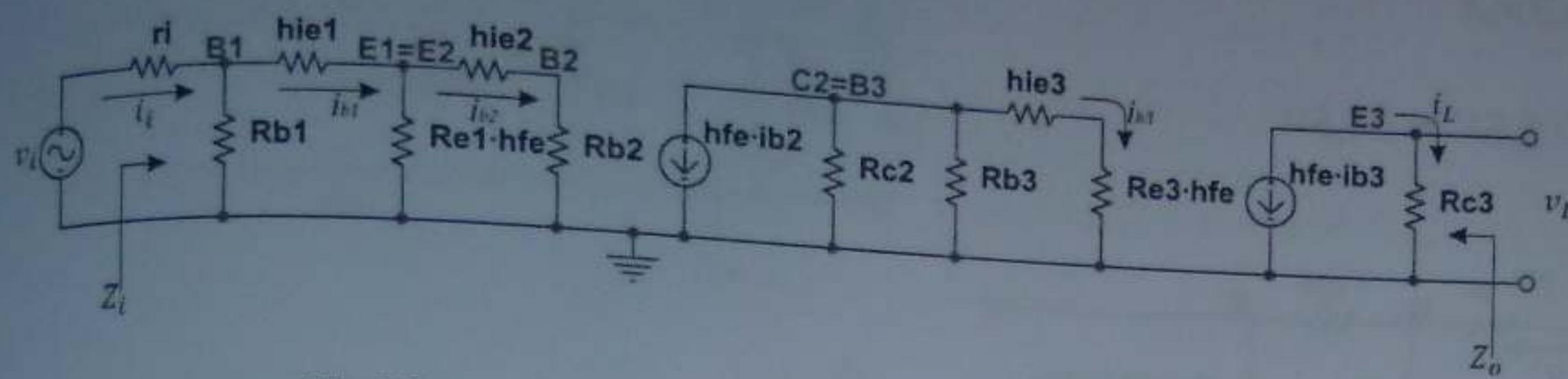

$$d) h_{ie_1} = h_{ie_2} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ_1}} \cong 2,59K ; \quad h_{ie_3} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ_3}} \cong 0,518$$

$$Z_i = r_i + R_{b_1} / [h_{ie_1} + R_{e_1} h_{fe} / (h_{ie_2} + R_{b_2})] = 1K + 1K / [2,59K + 1000K / 3,59K]$$

$$Z_i \cong 1K + 1K / (2,59K + 3,59K) \cong 1K + 1K / 6,18K$$

$$Z_l \cong 1K + 0,86K \cong 1,86K$$

$$e) Z_o = R_{C_3} = 1K$$

$$f) |A_v| = \left| \frac{v_L}{i_{b_3}} \cdot \frac{i_{b_3}}{i_{b_2}} \cdot \frac{i_{b_2}}{i_{b_1}} \cdot \frac{i_{b_1}}{i_i} \cdot \frac{i_i}{v_i} \right|$$

$$|A_v| = h_{fe} \cdot R_{C_3} \cdot h_{fe} \cdot \frac{R_{C_2} / R_{b_3}}{R_{C_2} / R_{b_3} + h_{ie_3} + R_{e_3} h_{fe}} \cdot \frac{R_{e_1} h_{fe}}{R_{e_1} h_{fe} + h_{ie_2} + R_{b_2}} \cdot \frac{R_{b_1}}{R_{b_1} + h_{ie_1} + R_{e_1} h_{fe} / (h_{ie_2} + R_{b_2})} \cdot \frac{1}{r_i + R_{b_1} / [h_{ie_1} + R_{e_1} h_{fe} / (h_{ie_2} + R_{b_2})]}$$

$$|A_v| = 100 \cdot 1K \cdot \frac{100 \cdot 1K}{1K + 0,518K + 10K \cdot 100} \cdot \frac{10K \cdot 100}{10K \cdot 100 + 2,59K + 1K} \cdot \frac{1K}{1K + 2,59K + 3,59K} \cdot \frac{1K}{1K + 1K / (2,59K + 3,59K)}$$

$$|A_v| \cong \frac{10000}{1001,518} \cdot \frac{1000}{1003,59} \cdot \frac{1}{7,18} \cdot \frac{1}{1+1/6,18} \cong \frac{10000 \cdot 1000}{1001,518 \cdot 1003,59 \cdot 7,18 \cdot 1,86} \cong 0,745$$

$$g) |A_i| = |A_v| \cdot \frac{Z_i}{R_L} \cong 0,745 \cdot \frac{1,86K}{1K} = 1,386$$

Solución Nº 086.

$$a) R_e / R_{L_2} = R_C / R_{L_1}$$

$$\frac{R_e \cdot 3}{R_e + 3} = 2 / 2 = 1$$

$$3R_e = R_e + 3$$

$$2R_e = 3$$

$$R_e = \frac{3}{2} = 1,5K$$

$$V_{CC} = I_{CQ} (R_c + R_e + R_C / R_{L_1} + R_e / R_{L_2}) = \frac{I_{CQ}}{\beta} \cdot R_b + V_{be} + I_{CQ} R_e$$


$$I_{CQ} \cdot 5,5 = \frac{472}{120} \cdot I_{CQ} + 0,2 + I_{CQ} \cdot 1,5 = I_{CQ} \left(\frac{472}{120} + 1,5 \right) + 0,2$$

$$I_{CQ}(5,5 - 5,43) = 0,2$$

$$I_{CQ} = \frac{0,2}{0,06} = 3mA$$


$$V_{CC} = 3mA \cdot 5,5K = 16,5V$$

b)

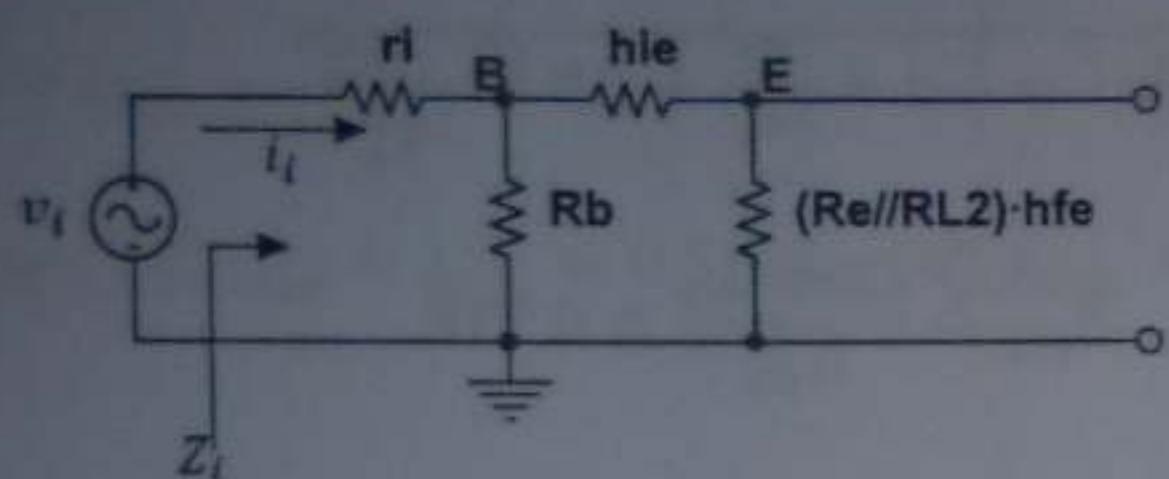


$$Z_i = r_i + R_b / [h_{ie} + (R_e / R_{L2}) h_{fe}] = 100K + 472K / 121K$$
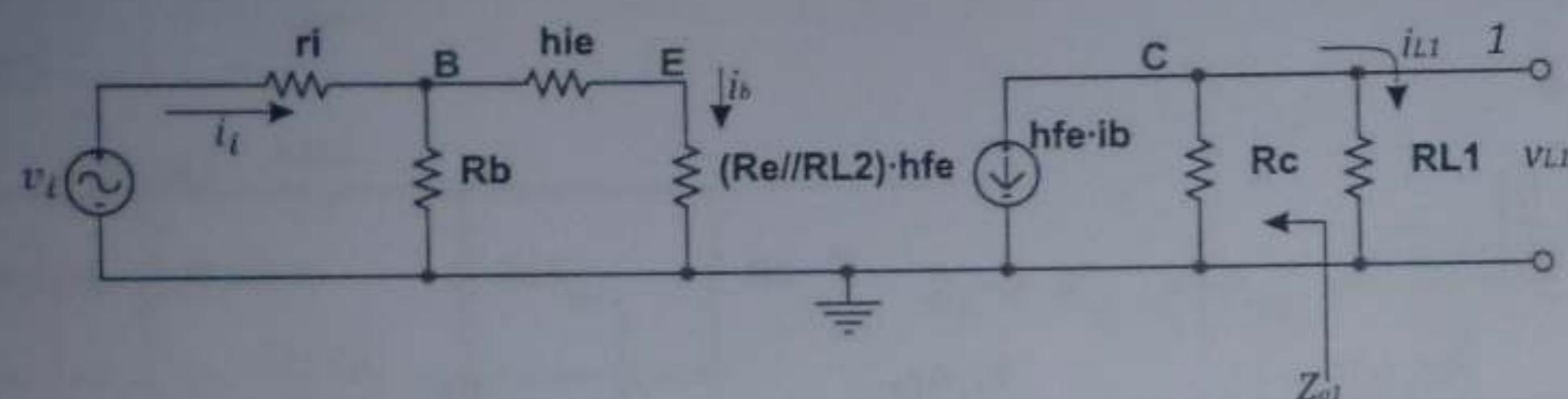
$$Z_i \cong 100K + 96,31K \cong 196,31K$$




$$Z_{o_1} = R_C = 2K$$

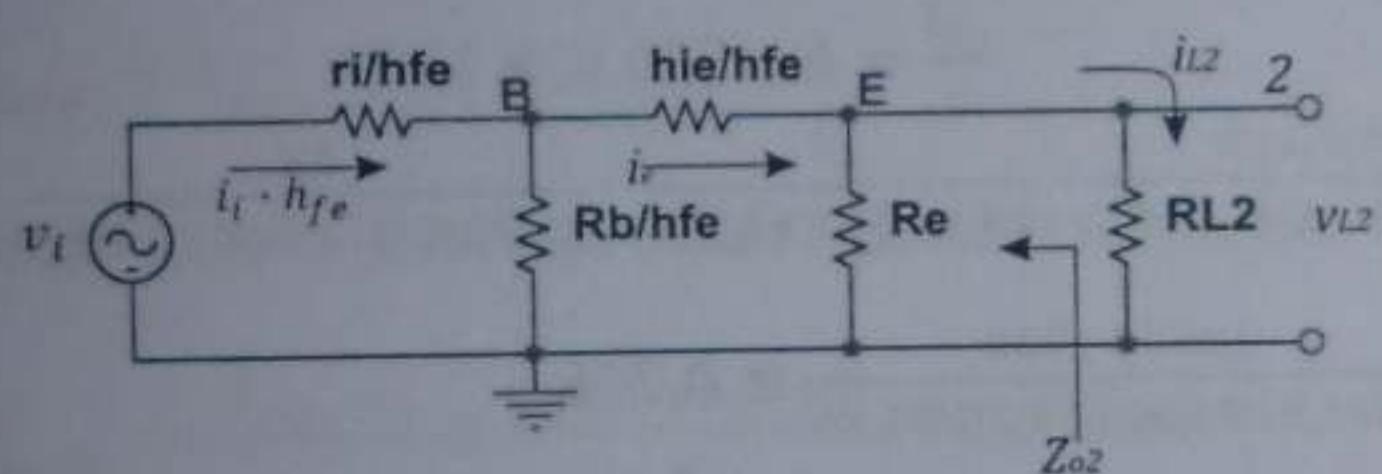

$$Z_{o_2} = R_e / \left(\frac{h_{ie} + R_b / r_i}{h_{fe}} \right) = 1,5K / 0,6876K \cong 471\Omega$$

c)

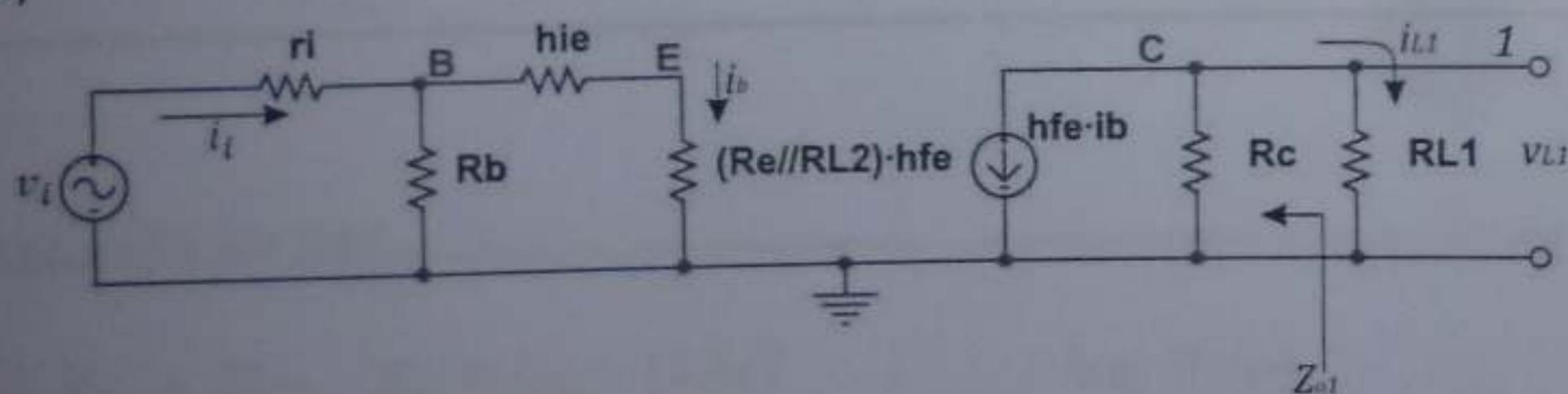


$$h_{ie} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ}} = \frac{25mV \cdot 120}{3mA} = 1000\Omega = 1K$$

$$|A_{i_1}| = \left| \frac{i_{L1}}{i_l} \right| = \left| \frac{i_{L1} \cdot i_b}{i_b \cdot i_l} \right| = h_{fe} \cdot \frac{R_C}{R_C + R_{L1}} \cdot \frac{R_b}{R_b + h_{ie} + (R_e / R_{L2}) h_{fe}}$$

$$|A_{i_1}| = \frac{120}{2} \cdot \frac{472}{593} \cong 47,76$$

$$(i_{L1})_{\max} = \frac{(i_{C1})_{\max}}{2} = \frac{I_{CQ}}{2} = 1,5mA$$

$$(\hat{i}_i)_{\max} = \frac{(\hat{i}_{L_1})_{\max}}{|A_{i_1}|} \cong \frac{1500 \mu A}{47,76} \cong 31,4 \mu A$$

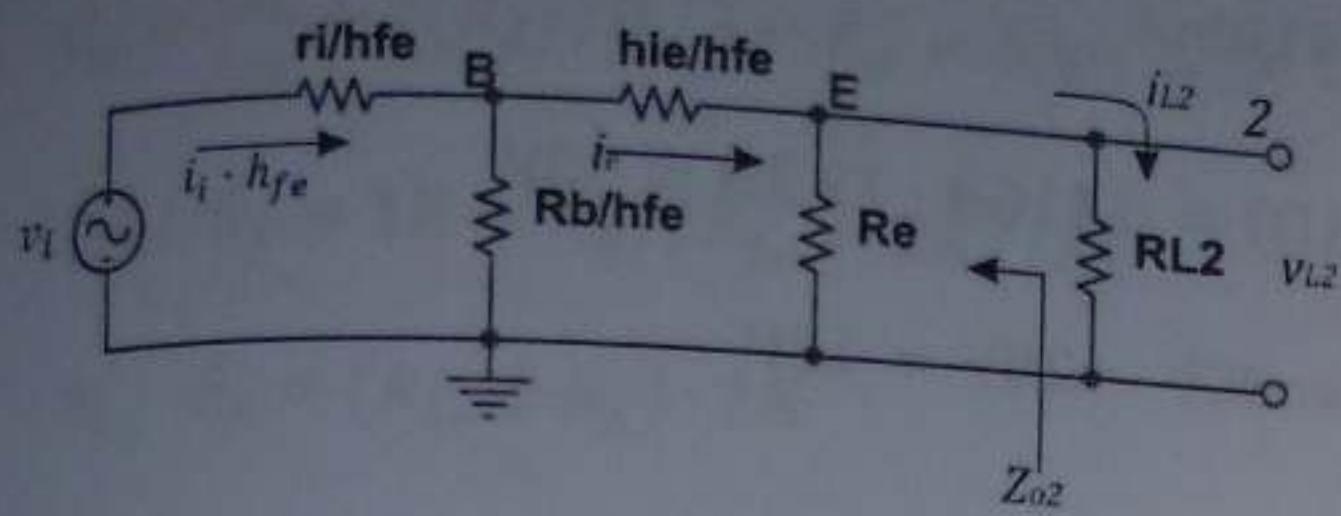

$$|A_{i_2}| = \left| \frac{\hat{i}_{L_2}}{\hat{i}_i} \right| = \left| \frac{\hat{i}_{L_2} \cdot \hat{i}_e}{\hat{i}_e \cdot h_{fe}} \right| = \frac{R_e}{R_e + R_{L_2}} \cdot \frac{h_{fe} \frac{R_b}{h_{fe}}}{\frac{R_b}{h_{fe}} + \frac{h_{ie}}{h_{fe}} + \frac{R_e}{R_{L_2}}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{472}{4,9416} \cong 31,84$$

$$|A_{v_2}| = |A_{i_2}| \cdot \frac{R_{L_2}}{Z_i} \cong \frac{31,84 \cdot 3}{196,31} \cong 0,486$$

$$P_{L_2 \max} = (\hat{i}_{L_2})_{\max}^2 \cdot R_{L_2} = \left(\frac{\hat{i}_{L_2 \max}}{\sqrt{2}} \right)^2 \cdot R_{L_2} = \frac{\hat{i}_{L_2 \max}^2}{2} \cdot R_{L_2}$$

$$\hat{i}_{L_2 \max} = \hat{i}_{C \max} \cdot \frac{R_e}{R_e + R_{L_2}} = ICQ \cdot \frac{1}{3} = \frac{3mA}{3} = 1mA$$

$$P_{L_2 \max} = \frac{(1mA)^2}{2} \cdot 3K = 1,5mW$$

Solución Nº 087

$$a) P_{C_2 \max} = V_{CEQ} \cdot I_{CQ} = \frac{V_{CC}^2}{N^2 \cdot R_L}$$


$$N = V_{CC} \sqrt{\frac{1}{P_{C_2 \max} \cdot R_L}} = 10V \sqrt{\frac{1}{100W \cdot 10\Omega}} \cong 0,316$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{N^2 \cdot R_L} = \frac{10V}{0,1 \cdot 10\Omega} = 10A$$

$$I_{BQ} = \frac{10A}{100} = 0,1A$$

$$R_{b_2} = \frac{V_{CC} - 0,7V}{0,1A} = \frac{9,7V}{0,1A} = 97\Omega$$

b)

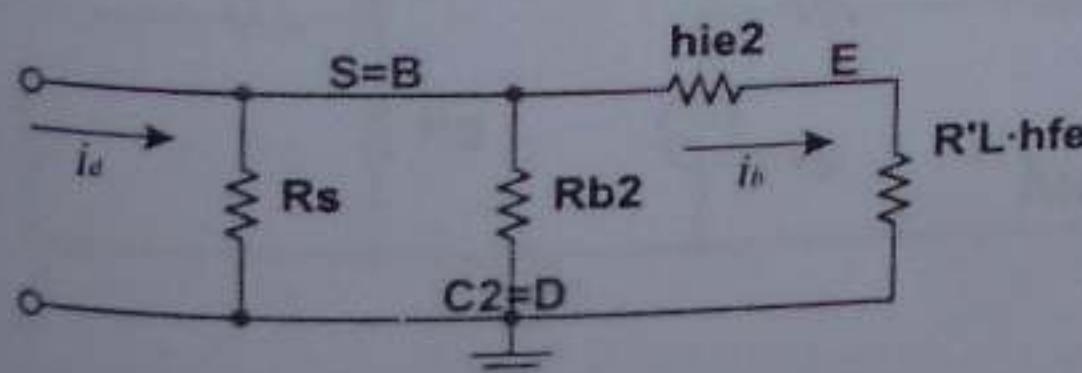

$$h_{ie} = \frac{25mV \cdot 100}{10A} = 250m\Omega = 0,25\Omega$$

$$R'_L = N^2 \cdot R_L = 0,1 \cdot 10\Omega = 1\Omega$$

$$R_S // R_{b_2} = 48,2\Omega // 93\Omega \cong 31,75\Omega$$

$$R_{CA} = R_S // R_{b_2} // (h_{ie} + R'_L h_{fe}) \cong 31,75\Omega // 100,25\Omega \cong 24,1\Omega$$

$$(\hat{v}_S)_{\max} = (\hat{v}_b)_{\max} = \hat{i}_b (h_{ie_2} + R'_L h_{fe}) = 0,1A \cdot 100,25\Omega = 10,025V$$

$$(\hat{i}_d)_{\max} = I_{DQ} = \frac{(\hat{v}_S)_{\max}}{R_{CA}} \cong \frac{10,025V}{24,1\Omega} = 0,416A = 416mA$$

$$V_{DD} = I_{DQ}(R_{CC} + R_{CA}) = 0,416A(48,2\Omega + 24,1\Omega) = 0,416A \cdot 72,3\Omega = 30V$$

$$V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ}R_S = 30V - 0,416A \cdot 48,2\Omega = 30V - 20V = 10V$$

$$R_1 = R_2 \therefore V_{GG} = \frac{V_{DD}}{2} = \frac{30V}{2} = 15V$$


$$V_{GSQ} = V_{GG} - I_{DQ}R_S = 15V - 0,416A \cdot 48,2\Omega = 15V - 20V = -5V$$

$$Z_i = R_g + 40K$$

$$R_g = Z_i - 40K = 50K - 40K = 10K$$

$$R_1 = R_2 = 2 \cdot R_g = 20K$$

c)

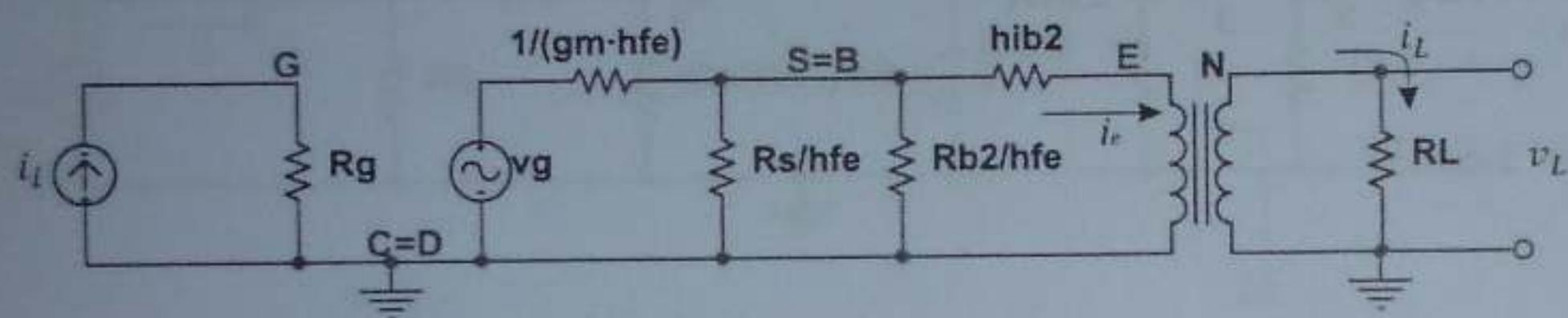

$$g_m = \frac{\mu}{r_{ds}} = \frac{750}{1,5K} = 500m\Omega^{-1} \quad ; \quad h_{ib2} = \frac{h_{ie}}{h_{fe}} = \frac{0,25\Omega}{100} = 0,0025\Omega$$

$$\frac{1}{g_m \cdot h_{fe}} = \frac{1}{50\Omega^{-1}} = 0,02\Omega$$

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_e} \cdot \frac{i_e}{v_g} \cdot \frac{v_g}{i_i} = N \cdot \left[\frac{\frac{1}{\frac{1}{g_m \cdot h_{fe}} + \left(\frac{R_S // R_{b2}}{h_{fe}} \right) // (h_{ib2} + R'_L)}}{\frac{R_S // R_{b2}}{h_{fe}}} \cdot \frac{\frac{R_S // R_{b2}}{h_{fe}}}{\frac{R_S // R_{b2}}{h_{fe}} + (h_{ib2} + R'_L)} \right] \cdot R_g$$

$$A_i \cong 0,316 \left\{ \frac{0,3175\Omega}{[0,02\Omega + (0,3175 // 1,0025)] \cdot (0,3175 + 1,0025)} \right\} \cdot 50000\Omega = \frac{0,316 \cdot 0,3175\Omega \cdot 50000\Omega}{0,261\Omega \cdot 1,32\Omega}$$

$$A_i \cong 14560$$

$$N = \frac{(\hat{i}_L)_{\max}}{I_{CQ}} ; \quad (\hat{i}_L)_{\max} = N \cdot I_{CQ}$$

$$(\hat{i}_i)_{\max} = \frac{(\hat{i}_L)_{\max}}{A_i} = \frac{N \cdot I_{CQ}}{A_i} = \frac{0,316 \cdot 10000000\mu A}{14560} \cong 217\mu A$$

Solución № 088

$$a) I_{DQ} = \frac{V_{DD}}{R_d + R_S + R_S // R_{L2} + R_d // R_{L1}}$$

$$\text{Como: } R_S // R_{L2} = R_d // R_{L1} \therefore R_{CA} = 2(R_d // R_{L1}) = 2(R_S // R_{L2})$$

$$R_d + R_S + 2(R_d // R_{L_1}) = \frac{V_{DD}}{I_{DQ}}$$

$$R_S = \frac{V_{DD}}{I_{DQ}} - 2(R_d // R_{L_1}) - R_d = 5,5K - 2K - 2K = 1,5K$$

$$R_{L_2} // R_S = 1K = R_d // R_{L_1} = 2K // 2K$$

$$R_{L_2} \cdot R_S = (R_{L_2} + R_S) \cdot 1K$$

$$R_{L_2}(R_S - 1K) = R_S \cdot 1K$$


$$R_{L_2} = \frac{R_S \cdot 1K}{R_S - 1K} = \frac{1,5K^2}{1,5K - 1K} = \frac{1,5K}{0,5} = 3K$$

b) $V_{GG} = \frac{11}{550K} \cdot 125K = 2,5V$

$$V_{GSQ} = V_{GG} - I_{DQ} \cdot R_S = 2,5V - 2mA \cdot 1,5K = 2,5V - 3V = -0,5V$$


$$V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ}(R_d + R_S) = 11V - 2mA \cdot 3,5K = 11V - 7V = 4V$$

c)

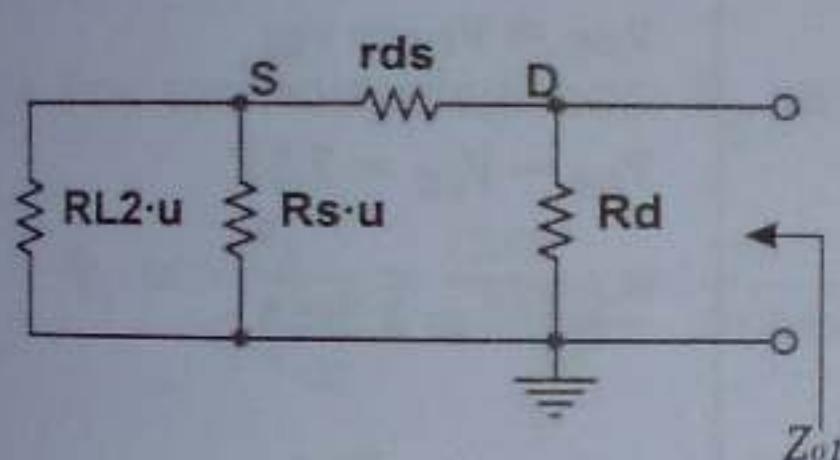


$$Z_{o1} = R_d // [r_{ds} + (R_S // R_{L_2})\mu]$$

d)

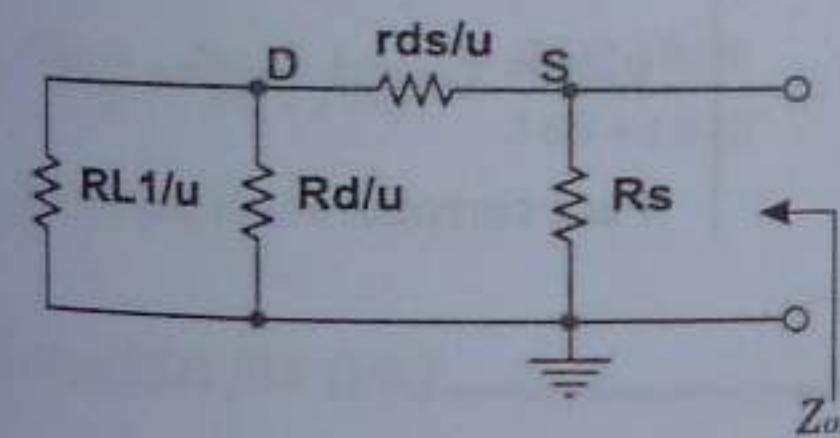

$$Z_{o2} = R_S // \left(\frac{r_{ds}}{\mu} + \frac{R_d // R_{L_1}}{\mu} \right) = R_S // \left(\frac{1}{g_m} + \frac{R_d // R_{L_1}}{\mu} \right) = R_S // \left(\frac{r_{ds} + R_d // R_{L_1}}{\mu} \right)$$

e)

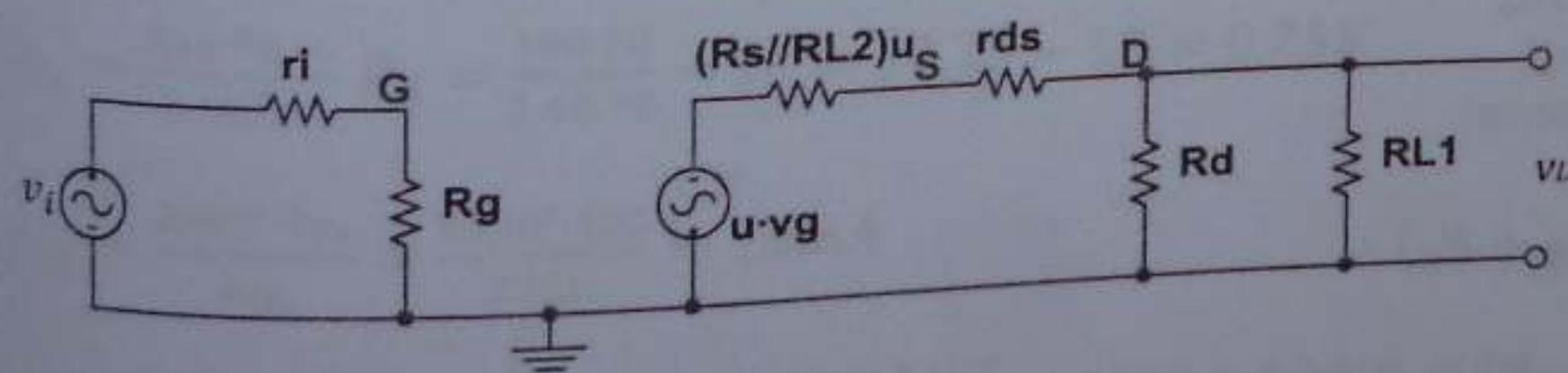


$$A_{v_1} = \frac{v_{L_1}}{v_l} = \frac{v_{L_1}}{v_g} \cdot \frac{v_g}{v_i} = - \frac{\mu(R_d // R_{L_1})}{(R_S // R_{L_2})\mu + r_{ds} + R_d // R_{L_1}} \cdot \frac{R_g}{r_i + R_g}$$

Solución N° 089

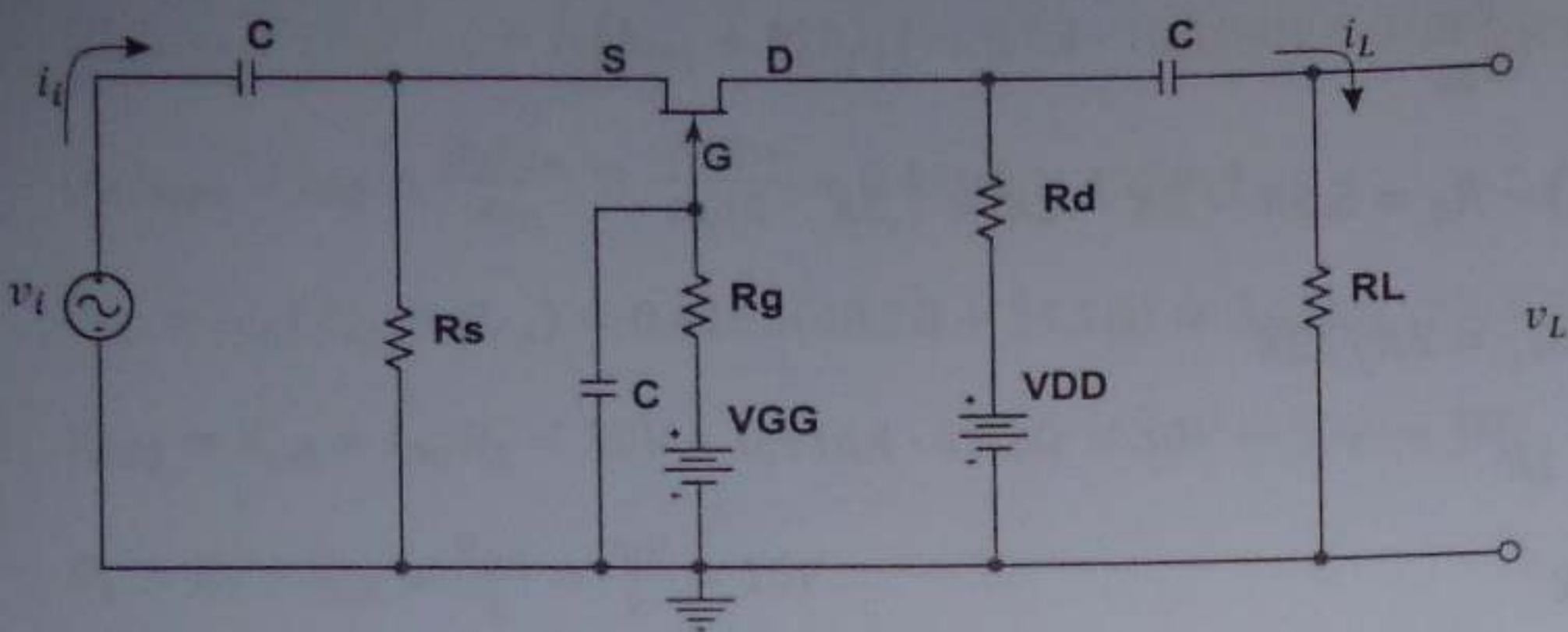a) Por Thévenin:

$$R_g = R_1 // R_2$$

$$V_{GG} = \frac{V_{DD}}{R_1 + R_2} \cdot R_1$$



$$b) CC \rightarrow V_{DD} = I_{DQ}R_d + V_{DGQ} + V_{GG} \quad (1)$$

$$CA \rightarrow (\hat{v}_{dg})_{\max} = (\hat{i}_d)_{\max} \cdot (R_d // R_L) \quad (2)$$

Para MES:

$$(\hat{v}_{dg})_{\max} = V_{DGQ} \quad (3)$$

$$(\hat{i}_d)_{\max} = I_{DQ} \quad (4)$$

Reemplazando (3) y (4) en (2), y luego en (1):

$$V_{DD} = I_{DQ}(R_d + R_d // R_L) + V_{GG}$$

$$V_{DD} - V_{GG} = I_{DQ}(R_d + R_d // R_L)$$

Para MES:

$$I_{DQ} = \frac{V_{DD} - V_{GG}}{R_d + R_d // R_L} \quad (5)$$

$$c) \text{ Malla de entrada: } V_{GG} = V_{GSQ} + I_{DQ}R_S$$

Reemplazando la anterior en la (5):

$$V_{DD} = I_{DQ}R_d + I_{DQ}(R_d // R_L) + V_{GSQ} + I_{DQ}R_S$$

$$V_{DD} - V_{GSQ} = I_{DQ}(R_d + R_S + R_d // R_L)$$

$$\text{Para MES: } I_{DQ} = \frac{V_{DD} - V_{GSQ}}{R_d + R_S + R_d // R_L} \quad (6)$$

Otra forma con la malla siguiente:


$$V_{DD} = V_{DGQ} + V_{GSQ} + I_{DQ}(R_d + R_S)$$

$$V_{DD} - V_{GSQ} = I_{DQ}(R_d // R_L + R_d + R_S)$$

$$I_{DQ} = \frac{V_{DD} - V_{GSQ}}{R_d + R_S + R_d // R_L} \quad (6)$$

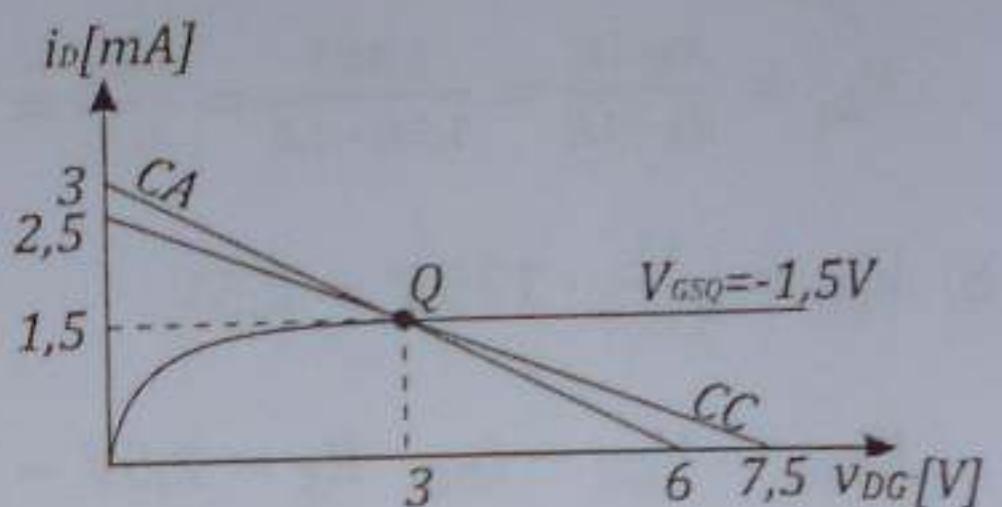d) Reemplazando valores en (5):

$$V_{GG} = \frac{V_{DD}}{R_1 + R_2} \cdot R_1 = \frac{V_{DD}}{R_1 + 5R_1} \cdot R_1 = \frac{V_{DD}}{6R_1} \cdot R_1 = \frac{9V}{6} = 1,5V$$



$$R_{CC} = R_d = 3K$$

$$R_{CA} = R_d // R_L = 2K$$

$$v_{DG} = v_{DS} - v_{GS}$$

$$V_{DD} - V_{GG} = 7,5V$$

$$\frac{V_{DD} - V_{GG}}{R_d} = 2,5mA$$

$$i'_D = I_{DQ} + \frac{V_{DGQ}}{R_{CA}} = 3mA$$

$$v'_{DG} = V_{DGQ} + I_{DQ}R_{CA} = 6V$$

Para corroborar ver punto D!

$$I_{DQ} = \frac{9V - 1,5V}{3K + 2K} = \frac{7,5V}{5K} = 1,5mA$$

$$V_{GSQ} = V_{GG} - I_{DQ}R_S = 1,5V - 1,5mA \cdot 2K = 1,5V - 3V = -1,5V$$

De (1):

$$V_{DGQ} = V_{DD} - V_{GG} - I_{DQ}R_d = 9V - 1,5V - 1,5mA \cdot 3K = 9V - 6V = 3V$$

e) De la fórmula (6):

$$I_{DQ} = \frac{9V - (-1,5V)}{3K + 2K + 2K} = \frac{10,5V}{7K} = 1,5mA$$

$$V_{GSQ} = V_{GG} - I_{DQ}R_S = 1,5V - 1,5mA \cdot 2K = 1,5V - 3V = -1,5V$$

De (1):

$$V_{DGQ} = V_{DD} - V_{GG} - I_{DQ}R_d = 9V - 1,5V - 1,5mA \cdot 3K = 9V - 6V = 3V$$

f) Comprobación:

$$I_{DQ} = \frac{V_{GG} - V_{GSQ}}{R_S} = \frac{1,5V - (-1,5V)}{2K} = \frac{3V}{2K} = 1,5mA$$

g) Por ejemplo elegimos: $R_g = 30K$

$$R_1 = \frac{R_g}{1 - \frac{V_{gg}}{V_{CC}}} = \frac{30K}{1 - \frac{1,5V}{9V}} = \frac{30K}{1 - 0,16} = \frac{30K}{0,83} = 36K \quad ; \quad R_2 = \frac{V_{CC}}{V_{gg}} \cdot R_g = \frac{9V}{1,5V} \cdot 30K = 180K$$

Comprobación:

$$R_g = R_1 // R_2 = \frac{36K \cdot 180K}{36K + 180K} = 30K \quad ; \quad V_{GG} = \frac{V_{DD}}{R_1 + R_2} \cdot R_1 = \frac{9V}{216K} \cdot 36K = 1,5V$$

Solución Nº 090

$$a) R_b = \frac{\beta R_e}{10} = \frac{100 \cdot 1K}{10} = 10K$$

$$|A_i| = h_{fe} \cdot \frac{R_b}{R_b + h_{ie}} \cdot \frac{R_C}{R_C + R_L}$$

$$h_{ie} = \frac{h_{fe} \cdot R_b}{2 \cdot |A_i|} - R_b = \frac{100 \cdot 10}{2 \cdot 48,78} - 10 = 10,25 - 10 = 0,25K$$

$$I_{CQ} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{h_{ie}} = \frac{25mV \cdot 100}{250\Omega} = 10mA$$

$$V_{CC} = \frac{I_{CQ}}{\beta} \cdot R_b + V_{be} + I_{CQ}R_e = \frac{10mA \cdot 10K}{100} + 0,2V + 10mA \cdot 1K = 11,2V$$


$$\frac{V_{CC}}{I_{CQ}} = R_C + R_e + \frac{R_C}{2}$$

$$\frac{3}{2}R_C = \frac{V_{CC}}{I_{CQ}} - R_e = \frac{11,2V}{10mA} - 1K = 0,12K$$

$$R_C = \frac{2 \cdot 0,12K}{3} = 0,08K = 80\Omega = R_L$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_e) = 11,2V - 10mA \cdot 1,08K = 0,4V$$

b)

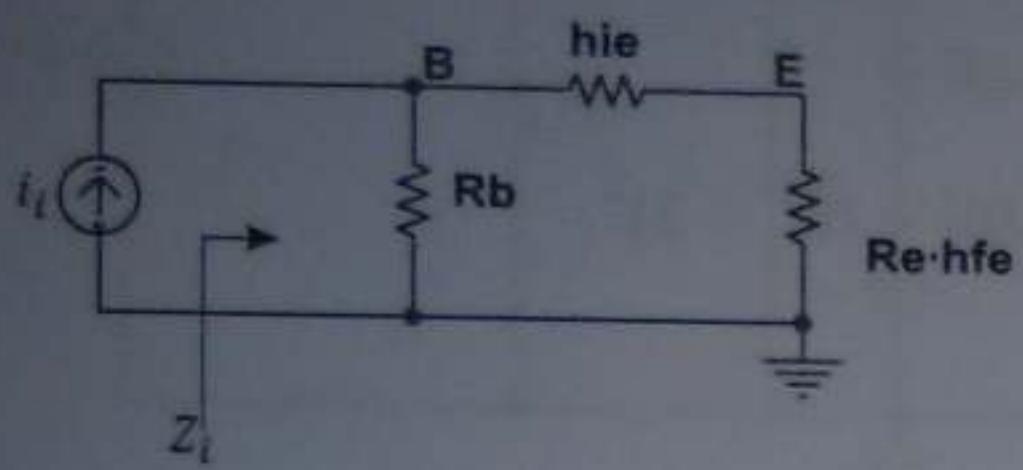

$$Z_i = R_b // (h_{ie} + R_e h_{fe}) = 10K // (0,25K + 100K)$$

$$Z_i = 10K // 100,25K \approx 9,1K$$

c) Sin señal:

$$P_{C_{\max}} = P_{CC} - P_{R_C} - P_{R_e} = V_{CC}I_{CQ} - I_{CQ}^2R_C - I_{CQ}^2R_e$$

$$P_{C_{\max}} = 11,2V \cdot 10mA - 100 \cdot 0,08 - 100 \cdot 1$$

$$P_{C_{\max}} = 112mW - 8mW - 100mW = 4mW$$

$$\text{Comprobación: } P_{C_{\max}(\text{en } CC)} = V_{CEQ} \cdot I_{CQ} = 0,4V \cdot 10mA = 4mW$$

Solución N° 091


a) $R_b = R_1 // R_2 = 8K // 8K = 4K$

$$V_{bb} = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} \cdot R_1 = \frac{10V}{8K + 8K} \cdot 8K = 5V$$

$$I_{CQ} = \frac{(V_{bb} - V_{be})}{\frac{R_b}{\beta} + R_e} = \frac{5V - 0,7V}{\frac{4K}{20} + 0,23K} = \frac{4,3V}{0,43K} = 10mA$$


$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} \cdot R_e = 10V - 10mA \cdot 0,23K = 10V - 2,3V = 7,7V$$

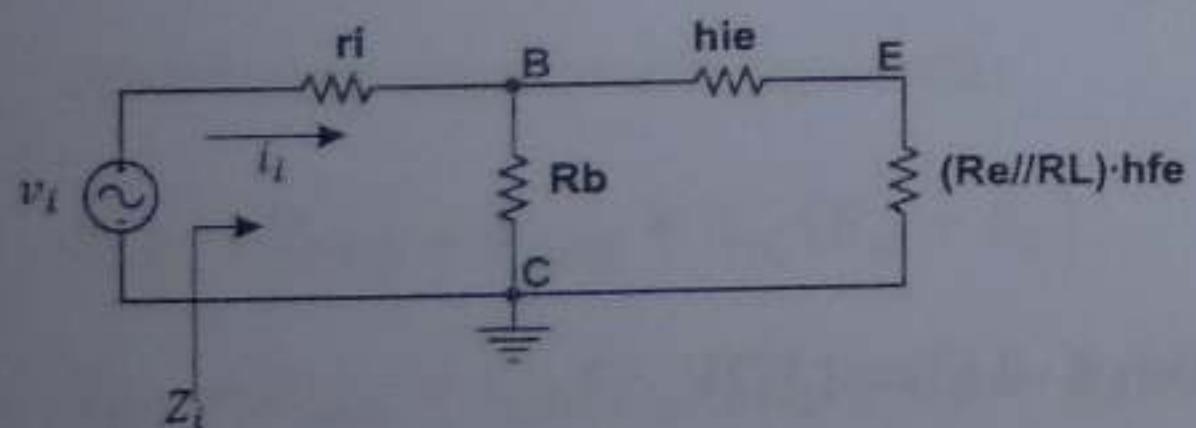b) $h_{ie} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ}} = \frac{25mV \cdot 20}{10mA} = 50\Omega$



$$Z_i = r_i + R_b // [h_{ie} + (R_e // R_L)h_{fe}] = 2,48K$$

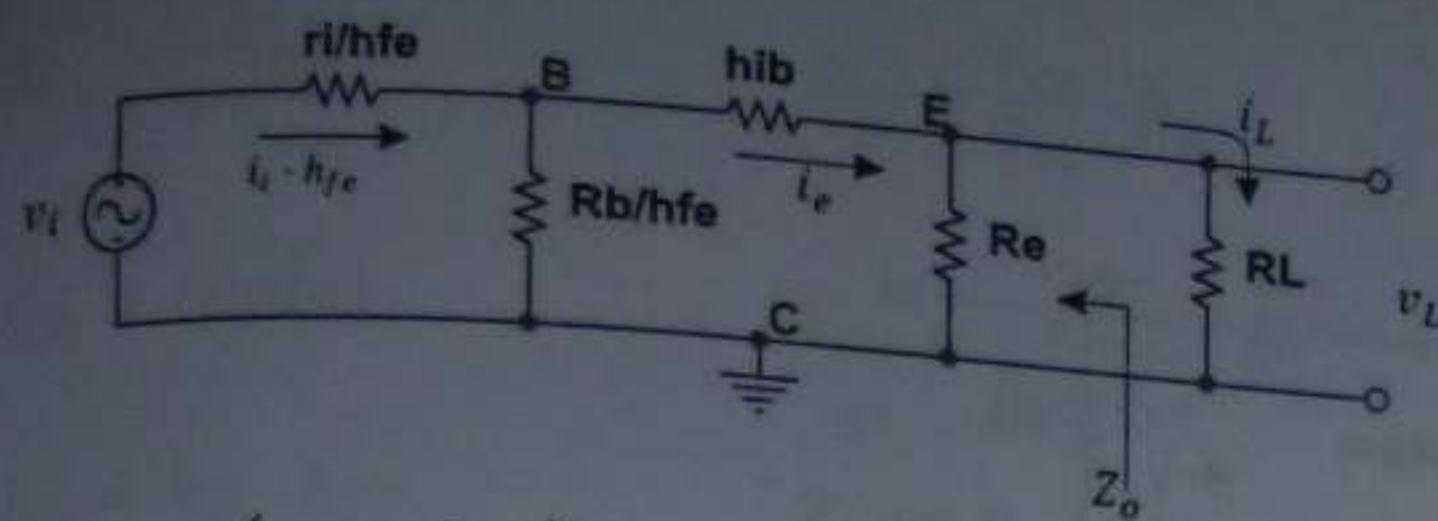c) $h_{ib} = \frac{25mV}{I_{CQ}} = \frac{25mV}{10mA} = 2,5\Omega$



$$Z_o = R_e \left(h_{ib} + \frac{R_b r_i}{h_{fe}} \right) = 35,87 \Omega$$

d) Del circuito equivalente anterior:

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_e} \cdot \frac{i_e}{i_i} = \frac{R_e}{R_e + R_L} \cdot h_{fe} \cdot \frac{\frac{R_b}{h_{fe}}}{\frac{R_b}{h_{fe}} + h_{ib} + R_e // R_L} \cong \frac{1}{2} \cdot \frac{4K}{0,2 + 0,0025K + 0,115K} \cong \frac{2}{0,3175} \cong 6,3$$

$$e) I'_{CQMES} = \frac{V_{CC}}{R_e + R_e // R_L} = \frac{10V}{0,23 + 0,115} = \frac{10}{0,345K} \cong 29mA$$

$$R'_b = \frac{\beta R_e}{10} = \frac{20 \cdot 230\Omega}{10} = 460\Omega$$

$$V'_{bb} = \frac{I'_{CQ}}{\beta} \cdot R_b + V_{be} + I'_{CQ} R_e = \frac{29mA}{20} \cdot 0,46K + 0,7V + 29mA \cdot 0,23K = 8,037V$$

$$R'_1 = \frac{R'_b}{1 - \frac{V'_{bb}}{V_{CC}}} = \frac{460\Omega}{1 - \frac{8,037V}{10}} = \frac{460\Omega}{0,1963} \cong 2,3K$$

$$R'_2 = \frac{V_{CC}}{V'_{bb}} \cdot R'_b = \frac{10V}{8,037V} \cdot 460\Omega \cong 572,3\Omega$$

$$V'_{CEQ} = V_{CC} - I'_{CQ} R_e = 10V - 29mA \cdot 0,23K = 3,33V$$

Solución Nº 092

$$a) V_{CEQ} = 20V = V_{CC}$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_S // \left(\frac{r_{ds} + R_L}{\mu} \right)} = \frac{20V}{40\Omega // 40\Omega} = \frac{20V}{20\Omega} = 1A$$

$$V_{GG} = \frac{V_{CC}}{2} = 10V \quad (\text{pues } R_1 = R_2)$$

$$V_{GSQ} = V_{GG} - I_{DQ} R_S$$


$$I_{DQ} = \frac{V_{GG} - V_{GSQ}}{R_S} = 0,3A$$

$$V_{DSQ} = V_{CC} - I_{DQ} (R_L + R_S) = 5V$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 10mA$$

$$R_b = \frac{V_{CC} - V_{be}}{I_{BQ}} = \frac{20V - 0,2V}{10mA} = \frac{19,8V}{10mA} = 1,98K$$

b)

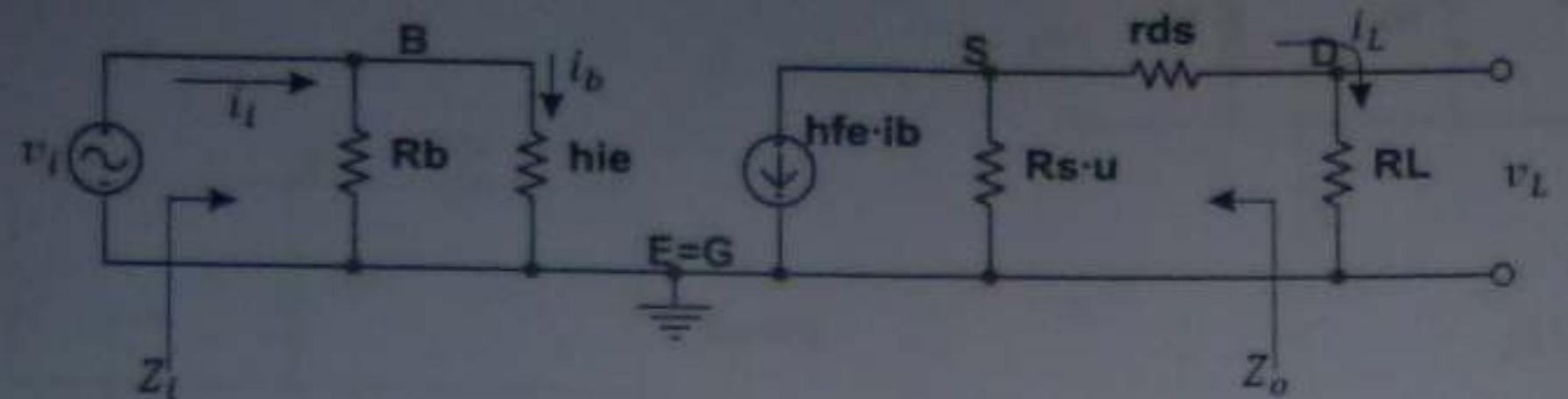

$$h_{ie} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ}} = \frac{25mV \cdot 100}{1000mA} = 2,5\Omega ; \quad R_b = 1,98K \gg h_{ie} = 2,5\Omega$$

Del circuito equivalente anterior:

$$Z_i = R_b // h_{ie} \cong h_{ie} = 2,5\Omega$$


$$Z_o = r_{ds} + R_s \cdot \mu = 19,99K + 0,04K \cdot 500 \cong 20K + 20K \cong 40K$$

$$c) A_v = \frac{v_L}{v_i} = \frac{v_L}{i_b} \cdot \frac{i_b}{v_i} = -h_{fe} \cdot \frac{R_s \cdot \mu \cdot R_L}{R_s \cdot \mu + r_{ds} + R_L} \cdot \frac{1}{h_{ie}} = -100 \cdot \frac{40\Omega \cdot 500 \cdot 10\Omega}{40\Omega \cdot 500 + 19990\Omega + 10\Omega} \cdot \frac{1}{2,5\Omega}$$

$$A_i = -\frac{100 \cdot 40 \cdot 500 \cdot 10}{20000 + 20000} \cdot \frac{1}{2,5} = -200$$

Solución N° 093

a)

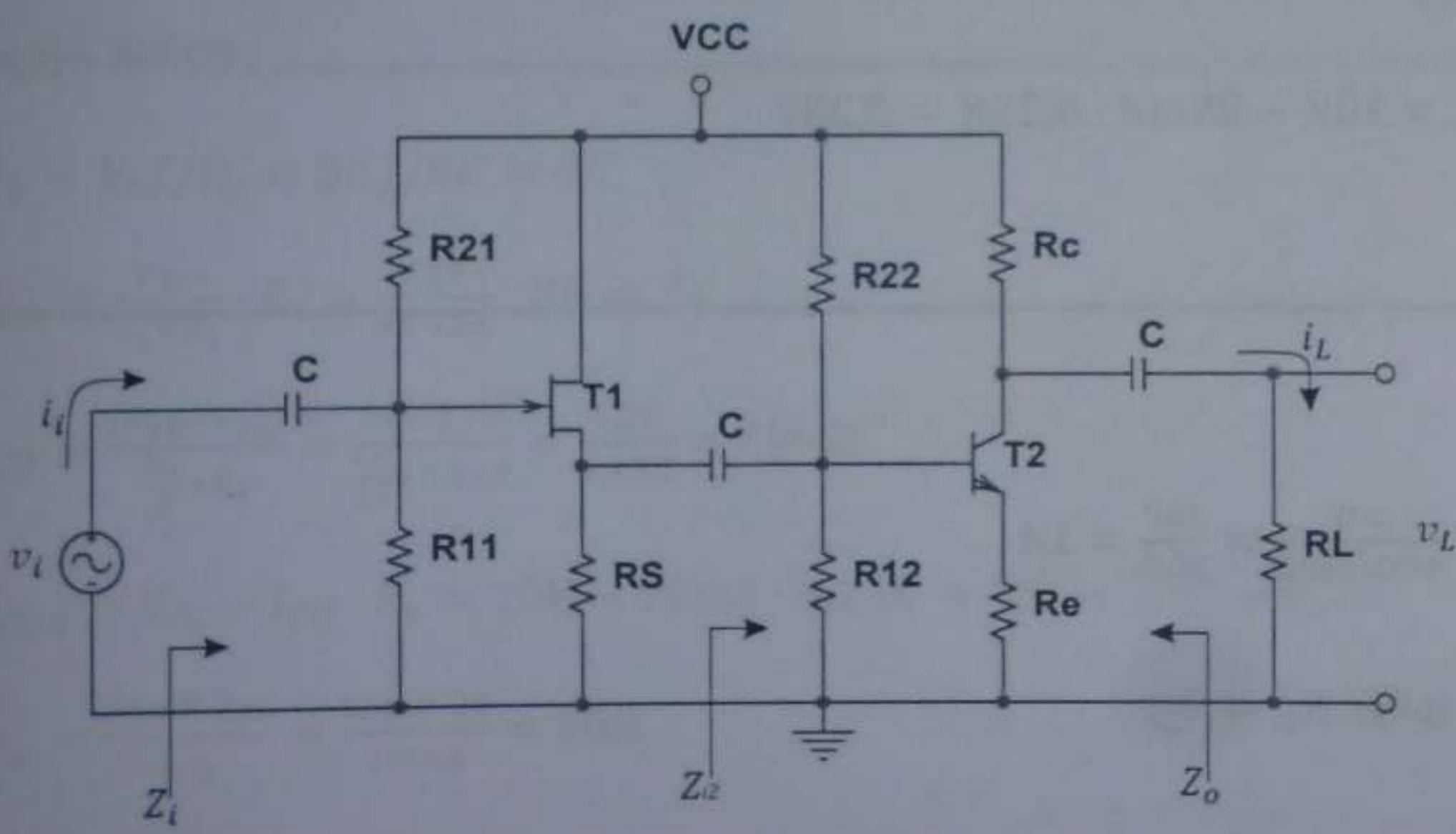

$$I_{CQ} = \frac{25mV}{h_{ib}} ; \quad I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta}$$

$$I_{CQMES} = \frac{V_{CC}}{2R_e + R_C + R_C // R_L}$$

$$R_e = \frac{\frac{V_{CC} - R_C - R_C // R_L}{I_{CQ}}}{2} ; \quad V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_e)$$

$$R_b = \frac{\beta R_e}{10} ; \quad V_{bb} = \frac{I_{CQ}}{\beta} \cdot R_b + V_{be} + I_{CQ} R_e$$

$$R_{12} = \frac{R_b}{1 - \frac{V_{bb}}{V_{CC}}} ; \quad R_{22} = \frac{V_{CC}}{V_{bb}} \cdot R_b$$

$$I_{DQ} = (\text{dato}) ; \quad V_{GG} = \frac{V_{CC}}{R_{12} + R_{22}} \cdot R_{12}$$

$$h_{ie} = h_{ib} \cdot h_{fe} ; \quad Z_{i_2} = R_b / (h_{ie} + h_{fe} R_e) = R_{CA_1} ; \quad R_{CC_1} = R_S$$

$$\text{Para MES: } I_{DQ} = \frac{V_{CC}}{R_S + R_S // Z_{i_2}}$$

$$\frac{V_{CC}}{I_{DQ}} = R_S + \frac{R_s Z_{i_2}}{R_s + Z_{i_2}} = \frac{R_s^2 + R_s Z_{i_2} + R_s Z_{i_2}}{R_s + Z_{i_2}}$$

$$\frac{V_{CC}}{I_{DQ}} R_S + \frac{V_{CC}}{I_{DQ}} Z_{i_2} = R_S^2 + 2R_S Z_{i_2}$$

$$R_S^2 + \left(2Z_{i_2} - \frac{V_{CC}}{I_{DQ}} \right) R_S - \frac{V_{CC}}{I_{DQ}} Z_{i_2} = 0$$

$$R_S = \frac{\frac{V_{CC}}{I_{DQ}} - 2Z_{i_2} \pm \sqrt{\left(\frac{V_{CC}}{I_{DQ}} - 2Z_{i_2} \right)^2 + 4 \frac{V_{CC}}{I_{DQ}} Z_{i_2}}}{2}$$

Con los datos y los resultados de las fórmulas anteriores se podrá saber el valor de RS que posea sentido físico.


$$V_{GSQ} = V_{GG} - I_{DQ} R_S$$

$$V_{DSQ} = V_{CC} - I_{DQ} R_S$$

Se elige R_g , por ejemplo en función de A_i de T_1 :

$$R_{11} = \frac{R_g}{1 - \frac{V_{GG}}{V_{CC}}} ; \quad R_{21} = \frac{V_{CC}}{V_{GG}} \cdot R_g$$

b)

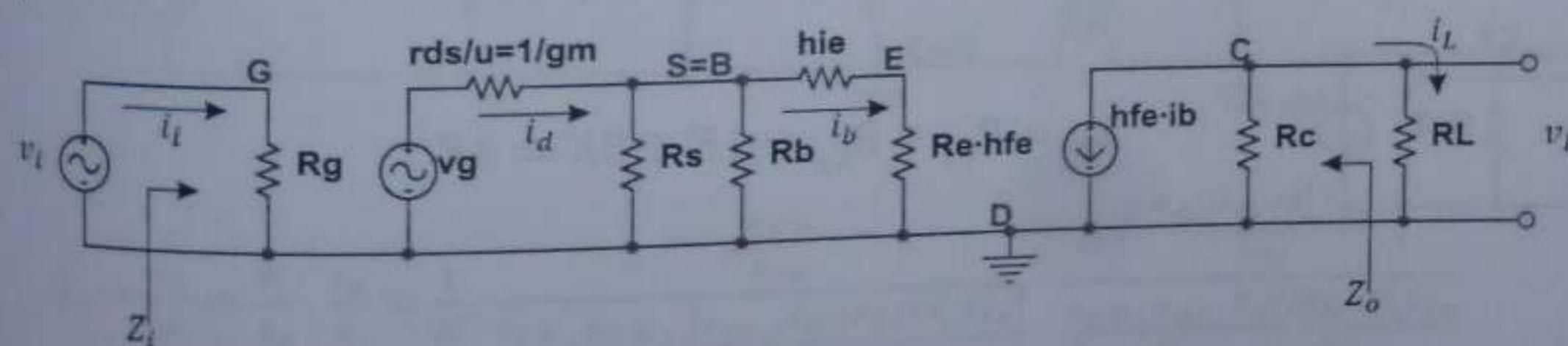

$$Z_i = R_g ; \quad Z_o = R_c$$

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_b} \cdot \frac{i_b}{i_d} \cdot \frac{i_d}{v_g} \cdot \frac{v_g}{i_i} = -h_{fe} \cdot \frac{R_c}{R_c + R_L} \cdot \frac{R_s // R_b}{R_s // R_b + h_{ie} + h_{fe} R_e} \cdot \frac{1}{\frac{1}{g_m} + [R_s // R_b // (h_{ie} + h_{fe} R_e)]} \cdot R_g$$

$$A_P = A_i^2 \cdot \frac{R_L}{Z_i} = A_i^2 \cdot \frac{R_L}{R_g}$$

Solución N° 094

$$\text{a)} I_{CQ_3} = \frac{V_{EE} - V_{be}}{\frac{R_b}{\beta} + R_e} = \frac{5.5V}{1.1K} = 5mA \quad (R_b = R_{b_1} = R_{b_2} = R_{b_3})$$

$$I_{CQ_1} = I_{CQ_2} = \frac{I_{CQ_3}}{2} = 2,5mA$$

$$V_{C_3} = V_{E_1} = -\frac{I_{CQ_1}}{\beta} \cdot R_b - 0,7 = -\frac{2,5}{100} \cdot 100 - 0,7 = -3,2V$$


$$V_{E_3} = -\frac{I_{CQ_3}}{\beta} \cdot R_b - 0,7 = -\frac{5}{100} \cdot 100 - 0,7 = -5,7V$$

$$V_{CEQ_3} = V_{C_3} - V_{E_3} = -3,2 - (-5,7) = 2,5V$$

$$V_{CEQ_1} = V_{CC} - I_{CQ_1} R_{C_1} - V_{E_1} = 6,2 - 2,5 - (-3,2) = 6,9V$$


$$V_{CEQ_2} = V_{CC} - I_{CQ_2} R_{C_2} - V_{E_1} = 6,2 - 7,5 - (-3,2) = 1,9V$$

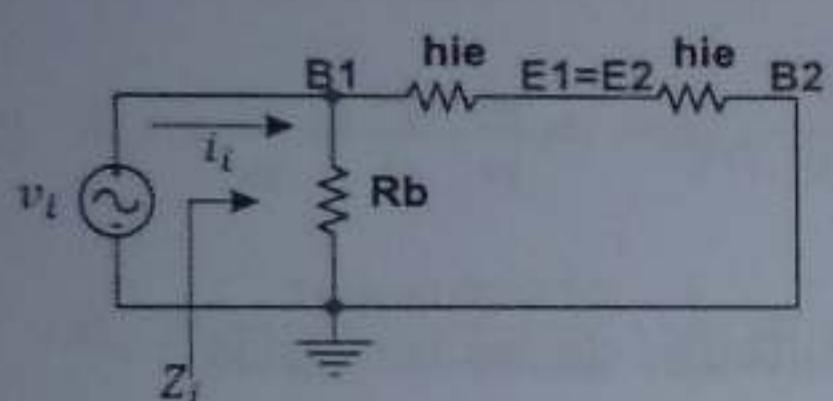b) $h_{ie} = h_{ie_1} = h_{ie_2} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ_1}} = \frac{25mV \cdot 100}{2,5mA} = 1K$




$$Z_i = R_b // 2h_{ie} = 100K // 2K \cong 2K$$

c)

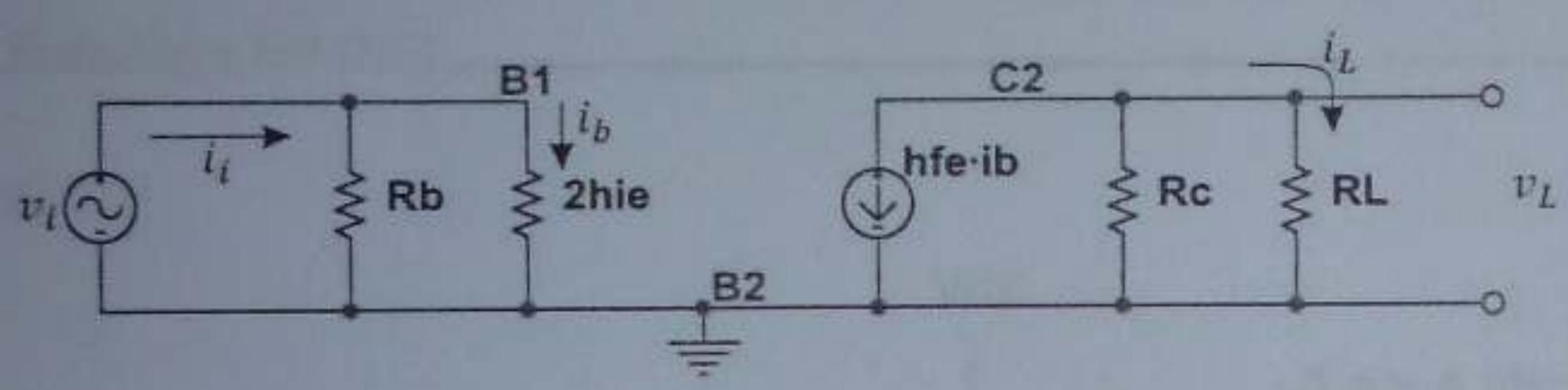

$$|A_v| = \left| \frac{v_o}{v_i} \right| = \left| \frac{v_o}{i_b} \cdot \frac{i_b}{v_i} \right| = h_{fe} \left(R_{C_2} // R_L \right) \cdot \frac{1}{2h_{ie}} = \frac{100 \cdot 1,5K}{2K} = 75$$

d)

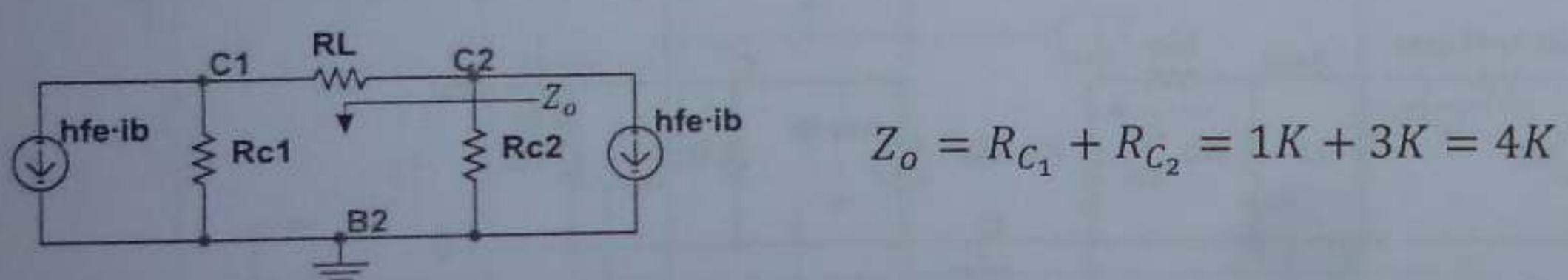

$$Z_o = R_{C_1} + R_{C_2} = 1K + 3K = 4K$$

Solución Nº 095

a) $V_{GG} = \frac{V_{DD}}{2} = V_{GSQ} + I_{DQ} R_S$

$$V_{DD} = 2V_{GSQ} + 2I_{DQ} R_S = V_{DSQ} + I_{DQ}(R_d + R_s) = V_{CC}$$

$$I_{DQ}(2R_S - R_d - R_s) = V_{DSQ} - 2V_{GSQ}$$

$$I_{DQ} = \frac{V_{DSQ} - 2V_{GSQ}}{R_S - R_d} = \frac{-5V}{-0,5K} = 10mA$$


$$V_{DD} = 5V + 10mA \cdot 1K = 5V + 10V = 15V = V_{CC}$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{N^2 R_L} = \frac{15V}{4 \cdot 3,75\Omega} = 1A$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} = 15V$$


$$R_b = \frac{V_{CC}}{\frac{I_{CQ}}{\beta}} = \frac{15V}{\frac{1000mA}{100}} = 1,5K$$

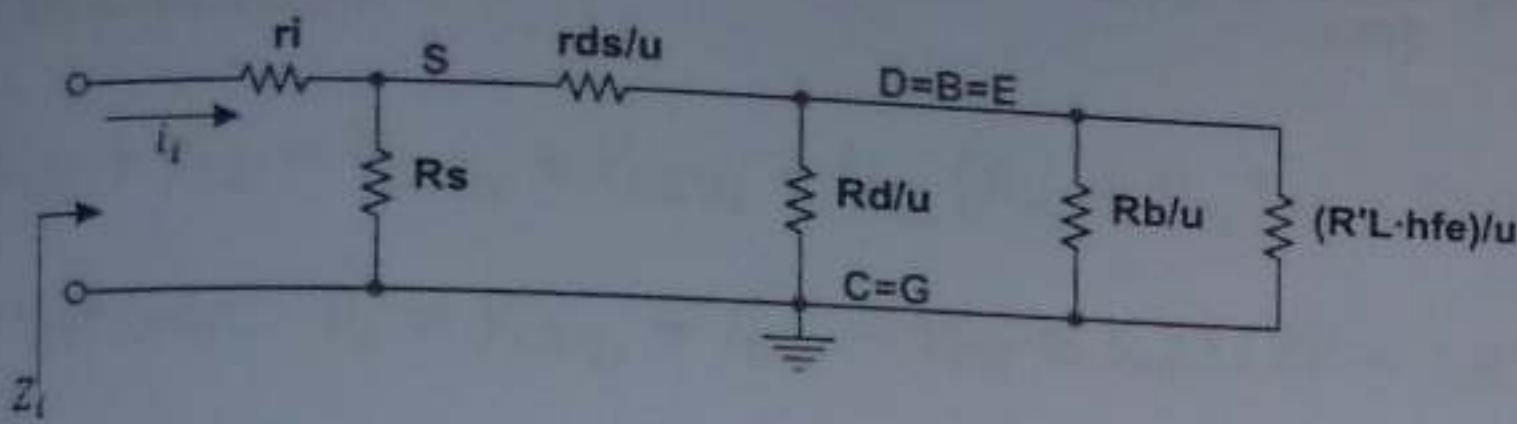b) $\mu = r_{ds} \cdot g_m$; $r_{ds} = \frac{\mu}{g_m} = \frac{50}{2,5m\Omega^{-1}} = 20K$




$$Z_i = r_i + R_s // \left(\frac{r_{ds}}{\mu} + \frac{R_d // R_b // R'_L h_{fe}}{\mu} \right) = 250\Omega + 250\Omega // (400\Omega + 7,5\Omega)$$
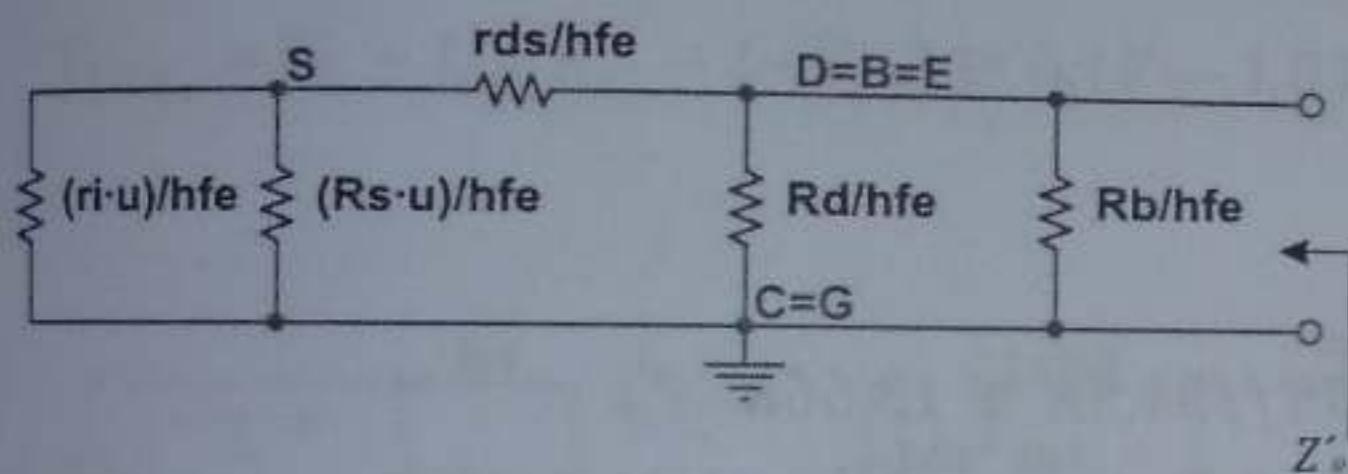
$$Z_i \cong 250\Omega + 250\Omega // 407,5\Omega \cong 250\Omega + 154,9\Omega \cong 404,9\Omega$$



$$Z'_o = \frac{R_b // R_d}{h_{fe}} // \left[\frac{r_{ds}}{h_{fe}} + \frac{(r_i // R_s)\mu}{h_{fe}} \right] = 5\Omega // (200\Omega + 62,5\Omega) = 5\Omega // 262,5\Omega \cong 4,9\Omega$$

c)

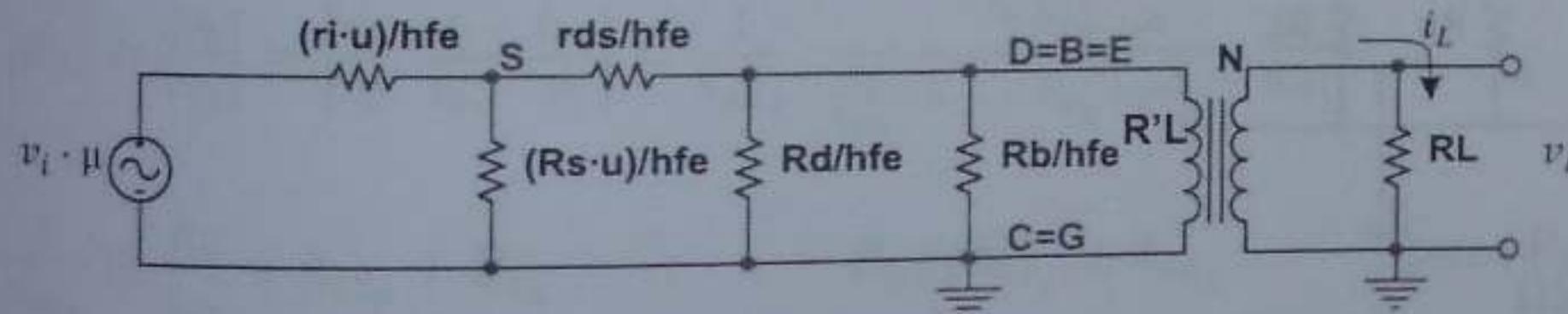

$$A_v = \frac{v_L}{v_i} = \frac{v_L}{v_e} \cdot \frac{v_e}{v_i} = \frac{1}{N} \cdot \frac{\frac{\mu R_S \mu}{h_{fe}}}{\frac{r_i \mu + R_S \mu}{h_{fe}} // \left[\frac{r_{ds} + R_d // R_b // R'_L h_{fe}}{h_{fe}} \right]} \cdot \frac{\frac{R_d // R_b // R'_L h_{fe}}{h_{fe}}}{\frac{R_S \mu}{h_{fe}} + \frac{r_{ds}}{h_{fe}} + \frac{R_d // R_b // R'_L h_{fe}}{h_{fe}}}$$

$$A_v = \frac{1}{2} \cdot \frac{50 \cdot 125}{125 + 125 // (200 + 3,75)} \cdot \frac{3,75}{125 + 200 + 3,75} \cong 0,176$$

$$A_i = A_v \cdot \frac{Z_i}{R_L} = 0,176 \cdot \frac{404,9}{3,75} \cong 19$$

Solución Nº 096

a) $I_{CQ} = \frac{25mV}{h_{ib}} = \frac{25mV}{5\Omega} = 5mA$

$$V_{CC} = I_{CQ}(R_e + R_e // R_L) = I_{CM} \cdot R_e$$

$$R_e(I_{CM} - I_{CQ}) = I_{CQ} \cdot R_e // R_L$$

$$R_e = \frac{5mA \cdot 0,34K}{6,13mA - 5mA} = 1,5K$$

$$V_{CC} = I_{CM} \cdot R_e = 6,13mA \cdot 1,5K = 9,2V$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_e = 9,2V - 5mA \cdot 1,5K = 9,2V - 7,5V = 1,7V$$


$$R_b = \frac{V_{CC} - V_{be} - I_{CQ}R_e}{\frac{I_{CQ}}{\beta}} = \frac{9,2V - 0,7V - 7,5V}{\frac{5mA}{100}} = \frac{1V \cdot 100}{5mA} = 20K$$

$$R_L R_e = 0,34K(R_e + R_L)$$

$$R_L(R_e - 0,34K) = 0,34R_e$$


$$R_L = \frac{0,34K \cdot 1,5K}{1,5K - 0,34K} = \frac{0,34K \cdot 1,5}{1,16} \cong 0,4396K \cong 440\Omega$$

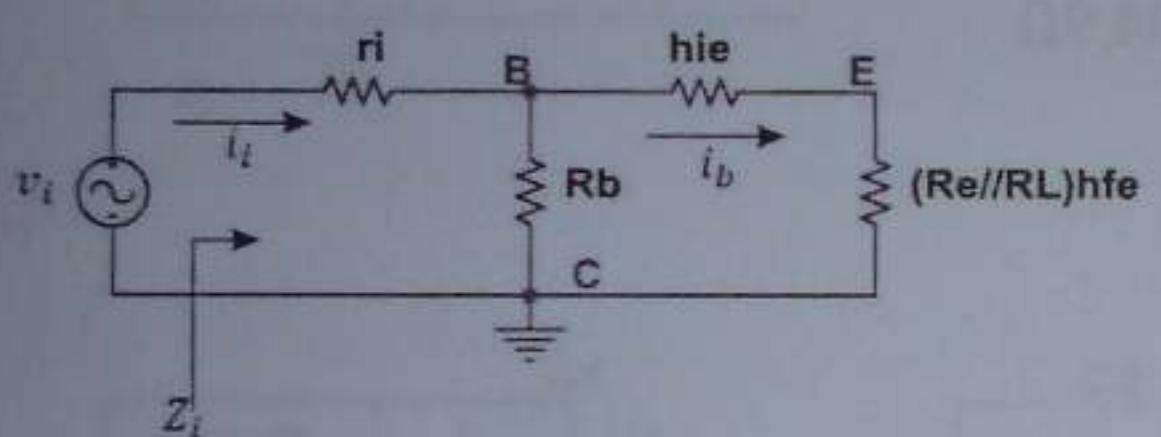b) $h_{ie} = h_{ib} \cdot h_{fe} = 5\Omega \cdot 100 = 500\Omega$



$$Z_i = r_i + R_b // [h_{ie} + (R_e // R_L)h_{fe}] = 1K + 20K // 34,5K \cong 13,66K$$

c)

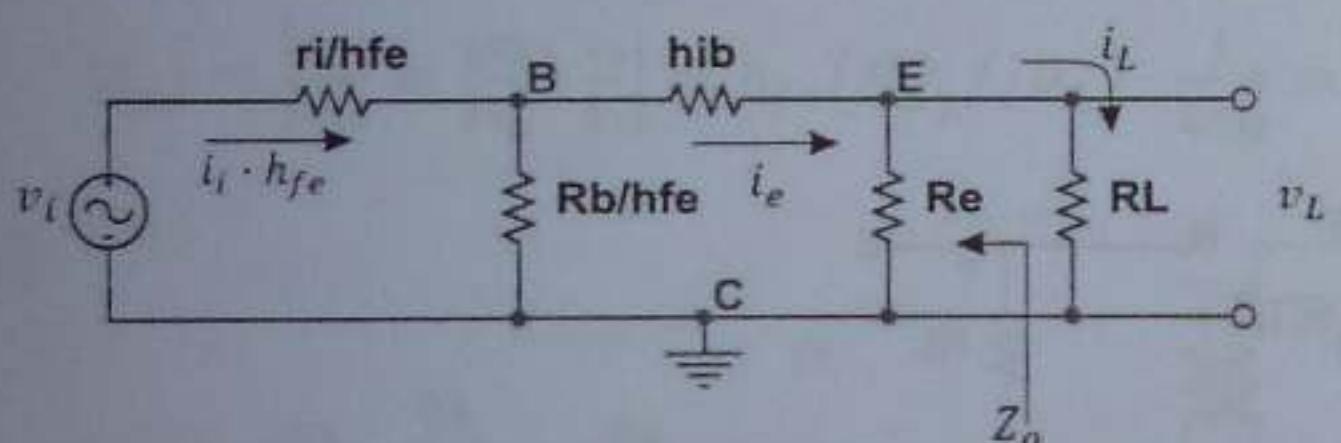

$$r_i // R_b = 1K // 20K \cong 952\Omega$$

$$Z_o = R_e // \left[h_{ib} + \frac{(r_i // R_b)}{h_{fe}} \right] = 1500\Omega // (5\Omega + 9,52\Omega) = 1500\Omega // 14,52\Omega \cong 14,38\Omega$$

d) Del circuito equivalente anterior:

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_e} \cdot \frac{i_e}{i_i} = \frac{R_e}{R_e + R_L} \cdot h_{fe} \cdot \frac{\frac{R_b}{h_{fe}}}{\frac{R_b}{h_{fe}} + h_{ib} + R_e // R_L} \cong \frac{1,5K}{1,94K} \cdot \frac{20K}{0,2K + 0,005K + 0,34K}$$

$$A_i \cong \frac{1,5 \cdot 20}{1,94 \cdot 0,545} \cong 28,37$$

Solución Nº 097

a) $I_{CQ_1} = \frac{V_{CC} - V_{be}}{\frac{R_b}{\beta}} = \frac{12V - 0,7V}{\frac{1790K}{100}} = \frac{11,3V}{17,9K} \cong 0,631mA$

$$V_{EE} = \left(I_{CQ_2} + \frac{2I_{CQ_2}}{\beta} \right) 2,4K + V_{be} + I_{CQ_2} R_{e_2}$$

$$I_{CQ_2} = \frac{V_{EE} - V_{be}}{\frac{\beta+2}{\beta} \cdot 2,4K + R_{e_2}} = \frac{6V - 0,7V}{\left(\frac{102}{100}\right) \cdot 2,4K + 0,48k} = \frac{5,3V}{2,928K} \cong 1,81mA = I_{CQ_3} = I_{CQ_4}$$

$$V_L = V_{CC} - I_{CQ_1} R_c - V_{be} - I_{CQ_3} R_{e_3} = 12V - 0,631mA \cdot 8K - 0,7V - 1,81mA \cdot 3,4K$$

$$V_L \cong 0,1V$$

Comprobación:

$$V_{CC} + V_{EE} = V_{CEQ_3} + V_{CEQ_4} + I_{CQ_3}(R_{e_3} + R_{e_4}) = 5,746V + 5,2312V + 1,81mA \cdot 3,38K = 18V$$

$$\text{Y también: } V_L = V_{CEQ_4} + I_{CQ_4} - V_{EE} \cong 5,2312V - 1,81mA \cdot 0,48K - 6V \cong 0,1V$$


$$\text{b)} V_{CEQ_1} = 12V - 0,631mA \cdot 8K = 12V - 5,048V \cong 6,952V$$

$$V_{CEQ_2} = 0,7V \text{ (funciona como diodo)}$$

$$V_{CEQ_3} = V_{CC} - V_L - I_{CQ_3} \cdot 3,4K \cong 12V - 0,1V - 1,81mA \cdot 3,4K \cong 5,746V$$

$$V_{CEQ_4} = V_L - I_{CQ_4} R_{e_4} - (-V_{EE}) \cong 0,1V - 1,81mA \cdot 0,48K + 6V \cong 5,2312V$$

c)

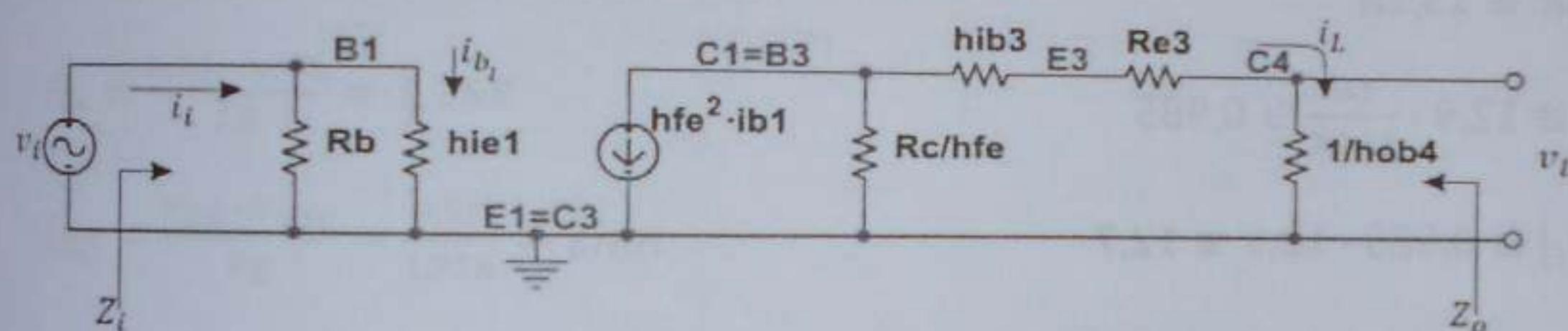

$$|A_v| = \left| \frac{v_L}{v_i} \right| = \left| \frac{v_L}{i_L} \cdot \frac{i_L}{i_{b1}} \cdot \frac{i_{b1}}{v_i} \right| = \frac{1}{h_{ob4}} \cdot \frac{h_{fe}^2 \cdot \frac{R_C}{h_{fe}}}{\frac{R_C}{h_{fe}} + h_{ib3} + R_{e3} + \frac{1}{h_{ob4}}} \cdot \frac{1}{h_{ie1}}$$

$$\frac{1}{h_{ob4}} \gg \frac{R_C}{h_{fe}} + h_{ib3} + R_{e3} \quad ; \quad R_b // h_{ie1} \cong h_{ie1} \quad (\text{pues } R_b \gg h_{ie1})$$

$$|A_v| = \frac{h_{fe} R_C}{h_{ie1}} = \frac{h_{fe} \cdot R_C \cdot I_{CQ_1}}{25mV \cdot h_{fe}} \cong \frac{(R_C \cdot I_{CQ_1})}{25mV} \cong \frac{8K \cdot 0,631mA}{25mV} \cong 201,92$$

$$Z_o = \frac{1}{h_{ob4}} // \frac{R_C}{h_{fe}} + h_{ib3} + R_{e3} \cong \frac{R_C}{h_{fe}} + h_{ib3} + R_{e3}$$

$$Z_o \cong \frac{8K}{100} + \frac{25mV}{1,81mA} + 3,4K \cong 80\Omega + 13,81\Omega + 3400\Omega \cong 3,49K$$

Solución N° 098

$$\text{a)} \Delta V_{be} = -k \cdot \Delta T = -2,5 \cdot \frac{mV}{^\circ C} \cdot 30^\circ C = -75mV$$

$$\Delta I_{CB0} = I_{CB0_1} (e^{K\Delta T} - 1) \cong 2\mu A (e^{2,1} - 1) \cong 2\mu A (8,16 - 1) \cong 14,32\mu A \quad ; \quad K = 0,07 \cdot \frac{1}{^\circ C}$$

$$R_b = R_1 // R_2 = 15K$$


$$R_e = R_{e1} + R_{e2} = 2K$$

$$S_V = \frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta V_{be}} = -\frac{1}{R_e} ; \quad S_I = \frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta I_{CB0}} = 1 + \frac{R_b}{R_e}$$

$$\Delta I_{CQ} = S_V \cdot \Delta V_{be} + S_I \cdot \Delta I_{CB0} = \frac{75mV}{2K} + \left(1 + \frac{15K}{2K}\right) 14,32\mu A \cong 0,16mA$$

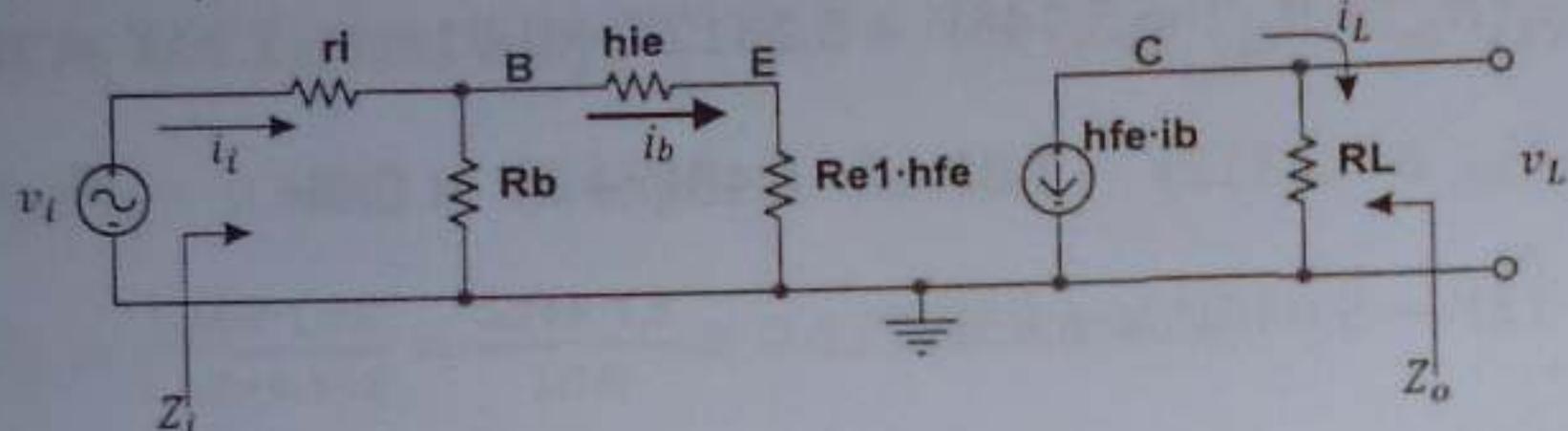b) $V_{bb} = \frac{V_{CC}}{2} = \frac{10V}{2} = 5V$ (pues $R_1 = R_2$)

$$I_{CQ} = \frac{V_{bb} - V_{be}}{\frac{R_b + R_e}{\beta}} = 2mA = \frac{V_{CC}}{R_{CC} + R_{CA}} = \frac{10V}{3K + 2K} = \frac{10V}{5K} = 2mA \quad \text{Está para MES!}$$



$$|A_i| = \left| \frac{i_L}{i_i} \right| = \left| \frac{i_L}{i_b} \cdot \frac{i_b}{i_i} \right| = h_{fe} \cdot \frac{R_b}{R_b + h_{ie} + R_{e1}h_{fe}} \cong 12,9 ; \quad h_{ie} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ}} = \frac{25mV \cdot 100}{2mA} = 1,25K$$

$$R_b = 30K // 30K = 15K$$

$$Z_i = r_i + R_b // (h_{ie} + R_{e1}h_{fe}) = 0,1K + 15K // (1,25K + 1K \cdot 100) = 0,1K + 15K // 101,25K$$

$$Z_i \cong 0,1K + 13K \cong 13,1K$$

$$|A_v| = |A_i| \cdot \frac{R_L}{Z_i} \cong 12,9 \cdot \frac{1K}{13,1K} \cong 0,985$$

$$|A_P| = |A_v| \cdot |A_i| \cong 0,985 \cdot 12,9 \cong 12,7$$

$$Z_o = R_L = 1K$$

c) $P_{CC_{\max}} = V_{CC} \cdot I_{CQ_{MES}} = 10V \cdot 2mA = 20mW$

$$P_{L_{\max}} = \frac{i_{C_{\max}}^2}{2} R_L = \frac{(4mA \cdot 1K)}{2} = 2mW ; \quad \hat{i}_L = \hat{i}_c$$

$$P_{C_{\max}} = P_C|_{i_c=0} = P_{CC_{\max}} - P_{L_{CC}} - P_{e_{CC}} = P_{CC_{\max}} - I_{CQ}^2 \cdot R_L - I_{CQ}^2 \cdot R_e$$

$$P_{C_{\max}} = 20mW - 4mA \cdot 1K - 4mA \cdot 2K = 20mW - 12mW = 8mW$$

d) $\eta_{\max} = \frac{P_{L_{\max}}}{P_{CC_{\max}}} = \frac{2mW}{20mW} = 0,1 = 10\%$ <25% (máximo teórico) pues $R_e \neq 0$ a pesar de estar para MES.

$$FM = \frac{P_{C_{\max}}}{P_{L_{\max}}} = \frac{8mW}{2mW} = 4 > 2 \text{ (máximo teórico) por las mismas razones anteriores.}$$

Solución N° 099

a) $r_{ds} = \frac{\mu}{g_m} = \frac{200}{40m\Omega^{-1}} = 5K$

$$|A_v| = \frac{\mu(R_d // R_L)}{r_{ds} + R_d // R_L}$$

$$|A_v| \cdot r_{ds} + |A_v| \cdot (R_d//R_L) = \mu(R_d//R_L)$$

$$(R_d//R_L)(\mu - |A_v|) = |A_v| \cdot r_{ds}$$

$$R_d//R_L = \frac{|A_v| \cdot r_{ds}}{\mu - |A_v|} = \frac{40 \cdot 5K}{200 - 40} = \frac{40 \cdot 5K}{160} = 1,25K$$

$$R_d = R_L = 2(R_d//R_L) = 2 \cdot 1,25K = 2,5K$$

$$|A_i| = \frac{A_P}{|A_v|} = \frac{128000}{40} = 3200$$

$$|A_v| = |A_i| \cdot \frac{R_L}{Z_i} ; \quad Z_i = \frac{|A_i| \cdot R_L}{|A_v|} = \frac{3200 \cdot 2,5K}{40} = 200K = R_g$$

$$R_1 = R_2 = 2 \cdot R_g = 2 \cdot 200K = 400K$$

$$\text{b)} V_{GG} = \frac{V_{DD}}{2} = \frac{11V}{2} = 5,5V$$

$$V_{GSQ} = V_{GG} - I_{DQ} R_S$$

$$V_{GG} - V_{GSQ} = 5,5V - 2V = 3,5V = I_{DQ_{MES}} \cdot R_S = \frac{V_{DD}}{R_d + R_S + R_d//R_L} \cdot R_S$$

$$3,5R_d + 3,5R_S + 3,5(R_d//R_L) = 11R_S$$


$$R_S(11 - 3,5) = 3,5 \cdot 2,5 + 3,5 \cdot 1,25$$

$$R_S = \frac{8,75 - 4,375}{7,5} = 1,75K$$

$$I_{DQ} = \frac{V_{GG} - V_{GSQ}}{R_S} = \frac{3,5V}{1,75K} = 2mA$$

$$V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ}(R_d + R_S) = 11V - 2mA \cdot 4,25K = 11V - 8,5V = 2,5V$$

c)

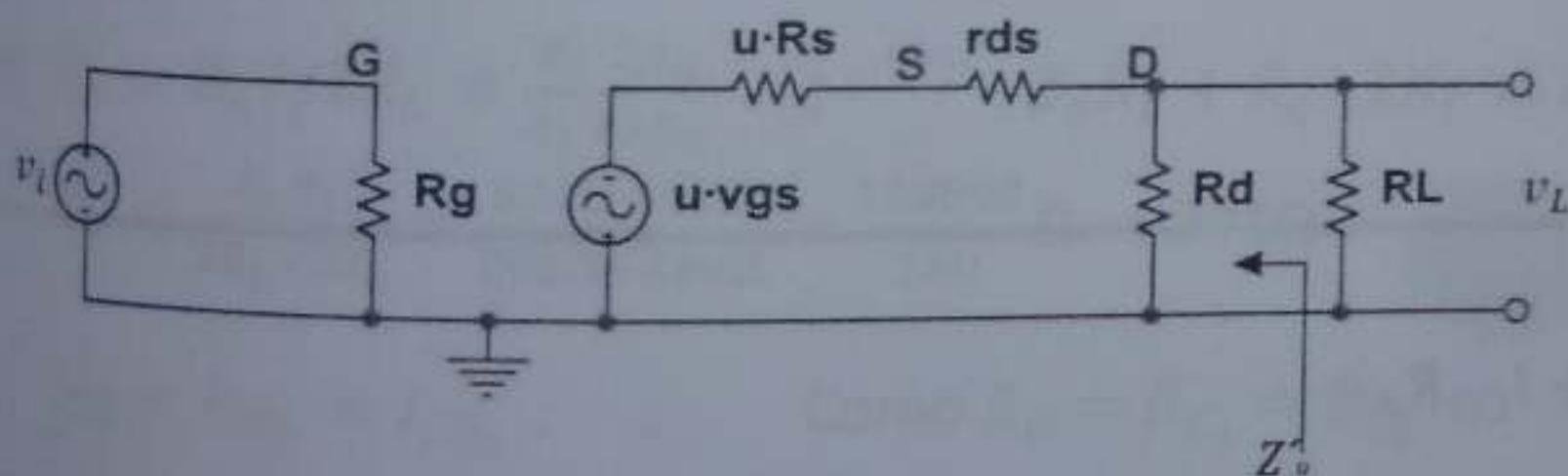

$$Z'_o = R_d // (R_S \mu + r_{ds}) = 2,5K // (350K + 5K) = 2,5K // 355K \cong 2,48K$$

Solución Nº 100

$$\text{a)} V_E = 2 \cdot I_{CQ_1} R_e = I_{CQ_1} (2R_e)$$

$$R_b = \frac{\beta 2R_e}{10} = \frac{100 \cdot 2 \cdot 1K}{10} = 20K ; \quad R_1 = R_2 = 2R_b = 2 \cdot 20K = 40K$$



$$V_{bb} = \frac{V_{CC}}{2} = \frac{18V}{2} = 9V$$

$$b) I_{CQ_1} = I_{CQ_2} = \frac{9V - 0,2V}{\frac{20K}{100} + 2K} = \frac{8,8V}{2,2K} = 4mA$$

$$V_{CEQ_1} = V_{CEQ_2} = 18V - 4mA \cdot 3,2K = 18V - 12,8V = 5,2V$$

$$c) h_{ie} = h_{ie_1} = h_{ie_2} ; \quad I_{CQ} = I_{CQ_1} = I_{CQ_2}$$

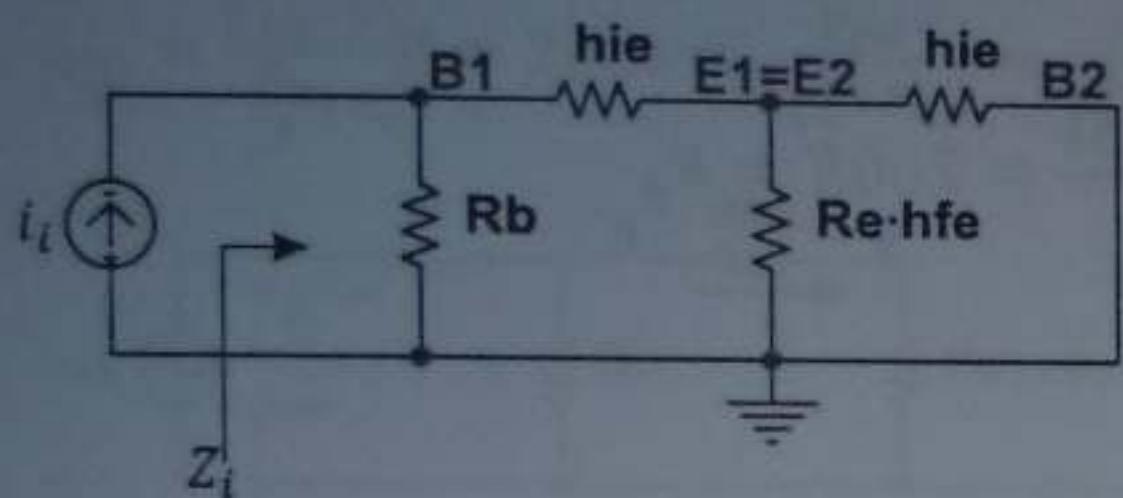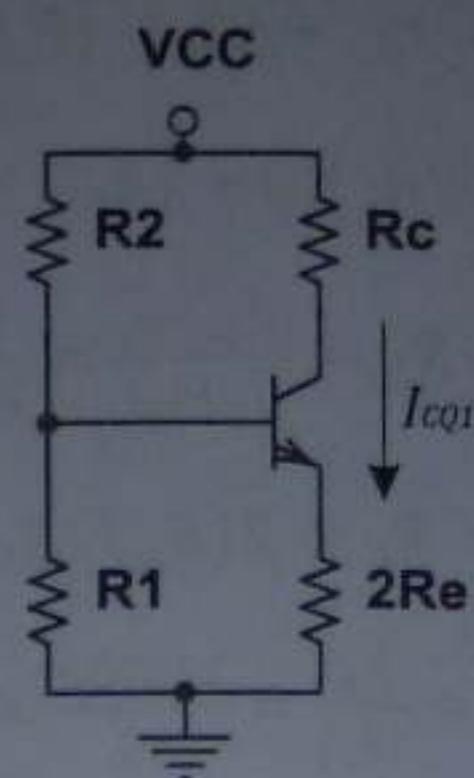
$$h_{ie} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{CQ}} = \frac{25mV \cdot 100}{4mA} = 0,625K$$



$$R_e h_{fe} \gg h_{ie} ; \quad R_e h_{fe} // h_{ie} \cong h_{ie}$$

$$Z_i = R_b // [h_{ie} + h_{ie} // R_e h_{fe}] \cong 20K // 1,25K \cong 1,17K$$

d)

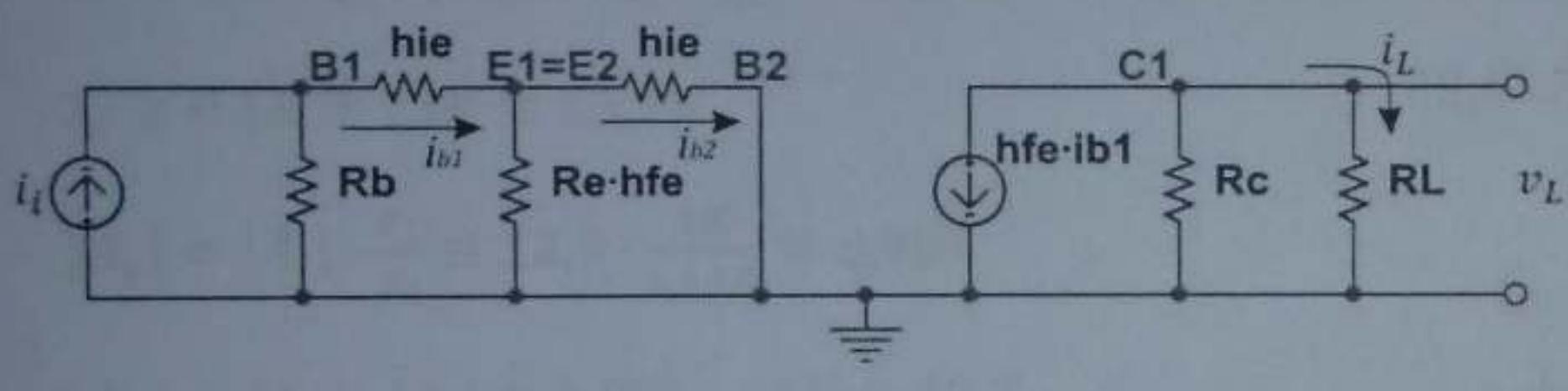

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_{b1}} \cdot \frac{i_{b1}}{i_i} = -h_{fe} \cdot \frac{R_C}{R_C + R_L} \cdot \frac{R_b}{R_b + h_{ie} + (h_{fe} // R_e h_{ie})}$$

$$A_i = -100 \cdot \frac{1,2}{1,5} \cdot \frac{20}{20 + 0,625 + 0,625} = -\frac{100 \cdot 1,2 \cdot 20}{1,5 \cdot 21,25} \cong -75,3$$

Solución N° 101


$$a) V_{CC} = \left(I_{CQ} + \frac{2I_{CQ}}{\beta} \right) R + \frac{I_{CQ}}{\beta} R_b + V_{be} + I_{CQ} R_e$$

$$I_{CQ} = I_{CQ_1} = I_{CQ_2} \quad (\text{espejo de corriente})$$

$$I_{CQ} \cong \frac{V_{CC} - V_{be}}{R + \frac{R_b + R_e}{\beta}} = \frac{9,8V}{2K} = 4,9mA$$

$$V_{CEQ_1} = 10V - 4,9mA \cdot 1K = 5,1V$$

b)

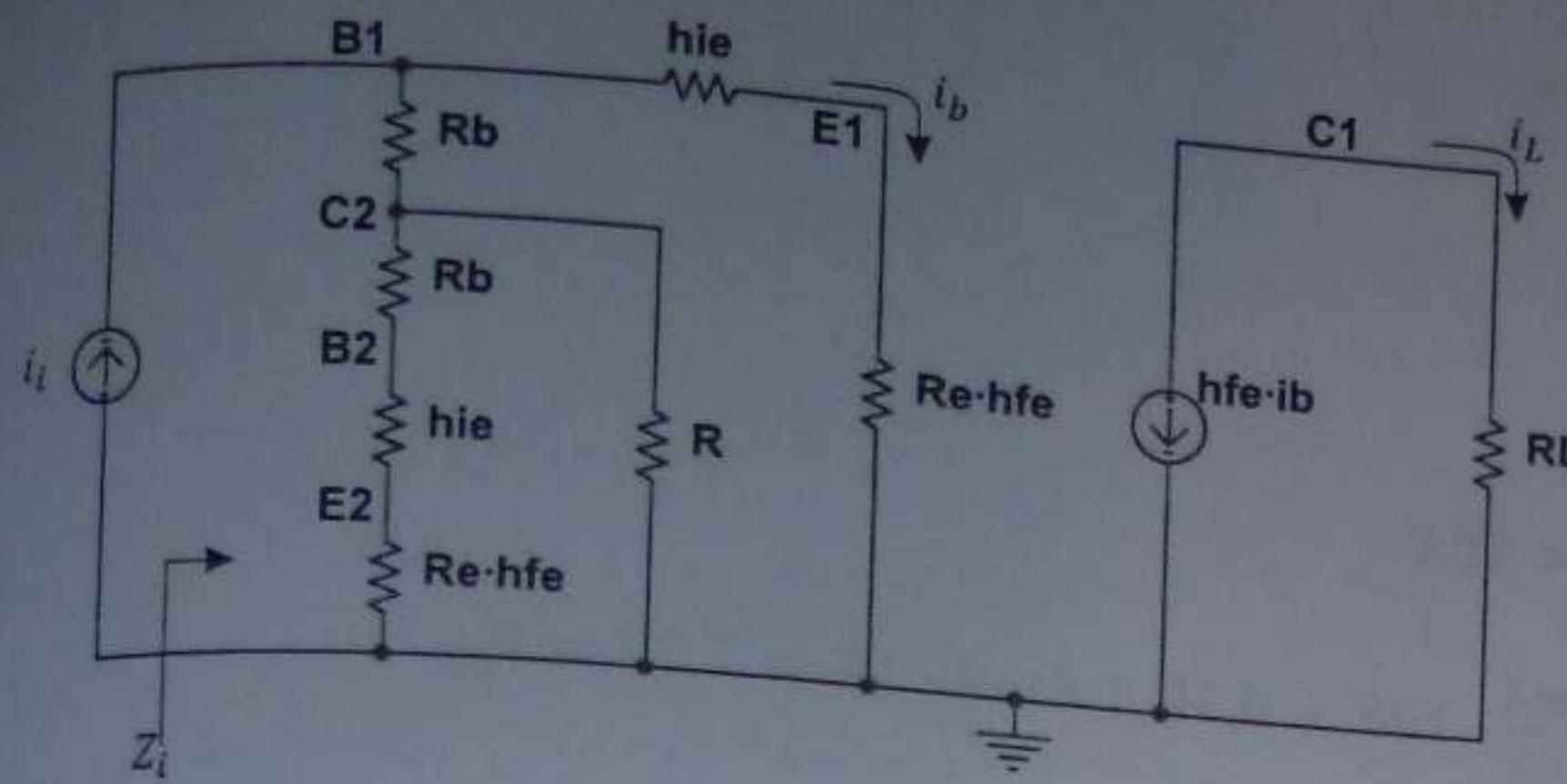


$$h_{ie} \cong \frac{25mV \cdot 100}{5mA} \cong 500\Omega$$

$$R_b + h_{ie} + R_e h_{fe} = 10 + 0,5 + 40 = 50,5K ; \quad 50,5K//R \cong 1,45K$$

$$R_b + 1,45K \cong 10K + 1,45K \cong 11,45K$$
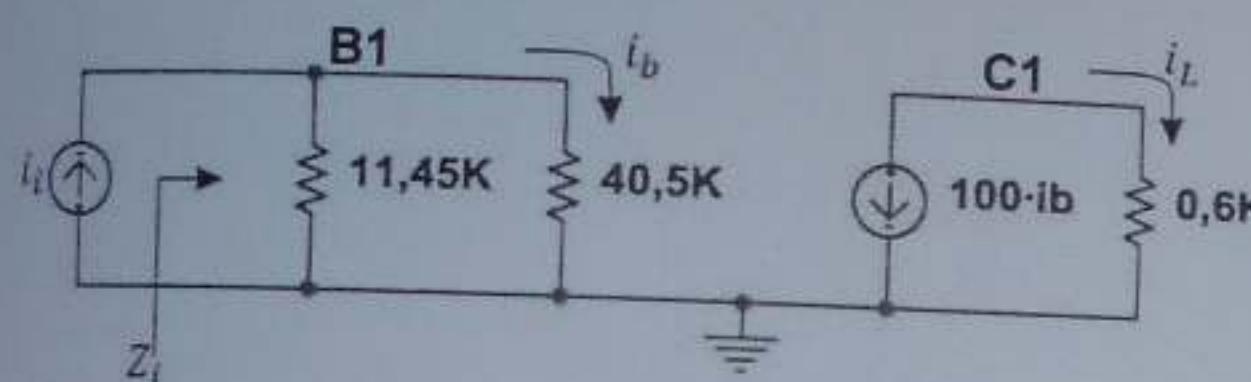
$$h_{ie} + R_e h_{fe} \cong 0,5 + 40 \cong 40,5K$$



$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{i_L}{i_b} \cdot \frac{i_b}{i_i} = -100 \cdot \frac{11,45}{11,45+40,5} = -100 \cdot \frac{11,45}{51,95} \cong -22$$

$$\text{c)} Z_i = [R_b + (R_b + h_{ie} + R_e h_{fe})//R]//(h_{ie} + R_e h_{fe}) \cong 11,45//40,5 \cong 8,9K$$

Solución Nº 102

$$\text{a)} Z_o = R_L // 2R_C = \frac{R_L \cdot 2R_C}{R_L + 2R_C} ; \quad Z_o R_L + Z_o \cdot 2R_C = R_L \cdot 2R_C ; \quad R_C(2R_L - 2Z_o) = Z_o R_L$$

$$R_C = \frac{Z_o R_L}{2R_L - 2Z_o} = \frac{320\Omega \cdot 400\Omega}{800\Omega - 640\Omega} = \frac{128000}{160}\Omega = 800\Omega$$

$$I_{CQ} = I_{CQ_1} = I_{CQ_2} ; \quad \text{Como } R_C = R_{C_1} = R_{C_2} ; \quad \therefore V_{CEQ} = V_{CEQ_1} = V_{CEQ_2}$$

$$I_{CQ} = \frac{25mV}{h_{ib}} = \frac{25mV}{4,16\Omega} = 6mA$$

$$V_{CC} = V_{EE} = \frac{I_{CQ}}{\beta} R_b + V_{be} + I_{CQ} 2R_e = \frac{V_{CEQ} + I_{CQ}(R_C + 2R_e)}{2} \quad (1)$$

Por estabilidad:

$$R_b = \frac{\beta R_e}{10} \quad (2)$$

Reemplazamos (2) en (1) y resulta:

$$\frac{I_{CQ}}{\beta} \cdot \frac{\beta R_e}{10} + V_{be} + I_{CQ} 2R_e = \frac{V_{CEQ}}{2} + \frac{I_{CQ} R_C}{2} + I_{CQ} R_e$$

$$R_e \left(I_{CQ} + \frac{2I_{CQ}}{10} \right) = \frac{V_{CEQ}}{2} + \frac{I_{CQ} R_e}{2} - V_{be}$$


$$R_e (6 + 1,2) = 1,9 + 2,4 - 0,7$$

$$R_e = \frac{3,6V}{7,2mA} = 0,5K = 500\Omega$$

$$R_b = \frac{\beta 2R_e}{10} = \frac{100 \cdot 1000\Omega}{10} = 10000\Omega = 10K$$

$$V_{CC} = \frac{I_{CQ}}{\beta} \cdot R_b + V_{be} + I_{CQ} 2R_e = \frac{6mA}{100} \cdot 10K + 0,7V + 6mA \cdot 1K = 7,3V = V_{EE}$$

b)


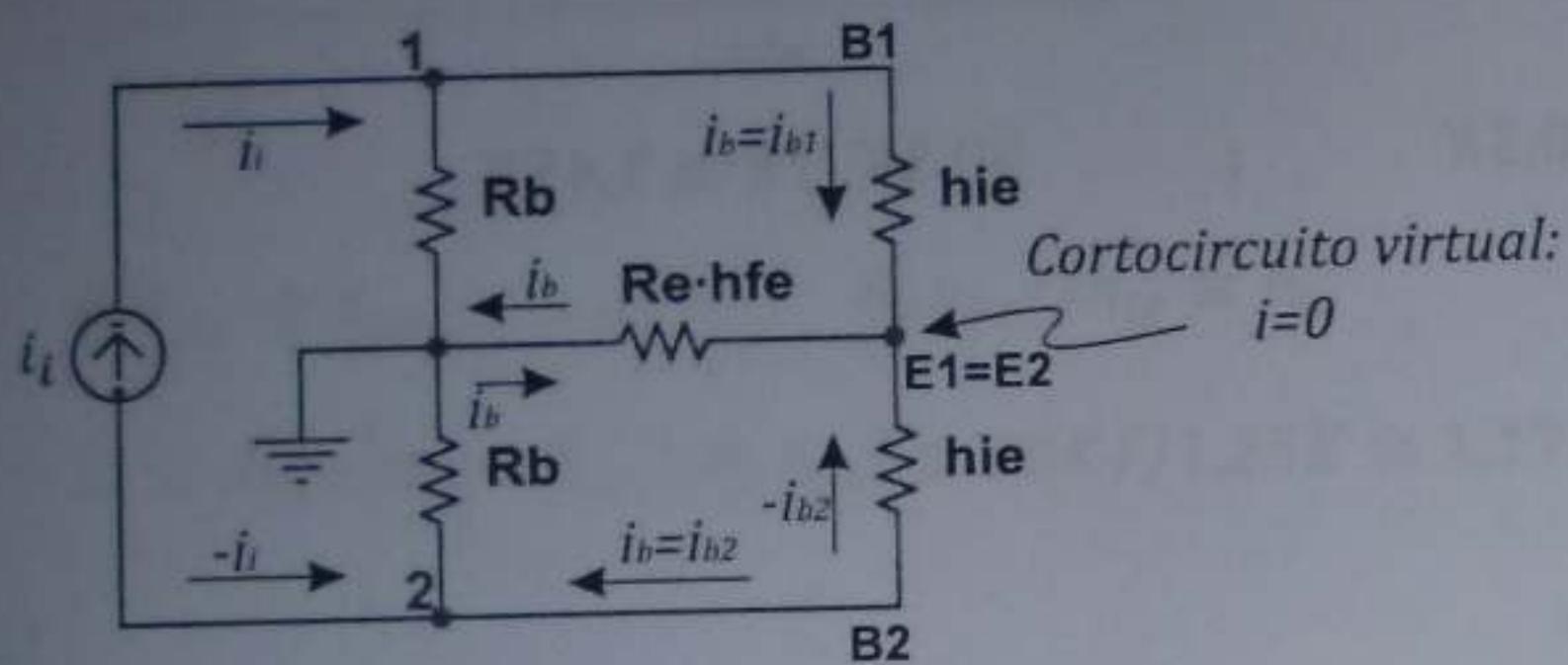


$$h_{ie} = h_{ib} \cdot h_{fe} = 4,16\Omega \cdot 100 = 416,6\Omega$$

$$Z_i = 2(R_b // h_{ie}) = 2(10K // 0,416K)$$

$$Z_i = 2 \cdot 0,4K = 0,8K = 800\Omega$$

c)

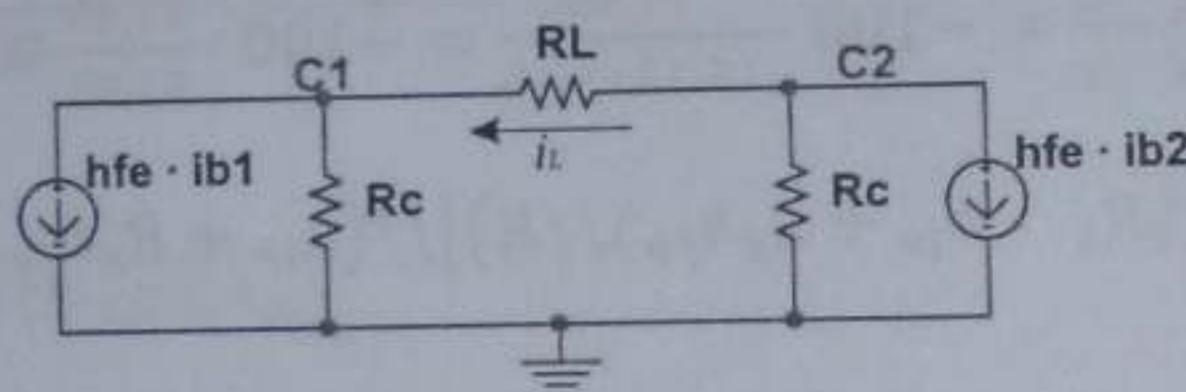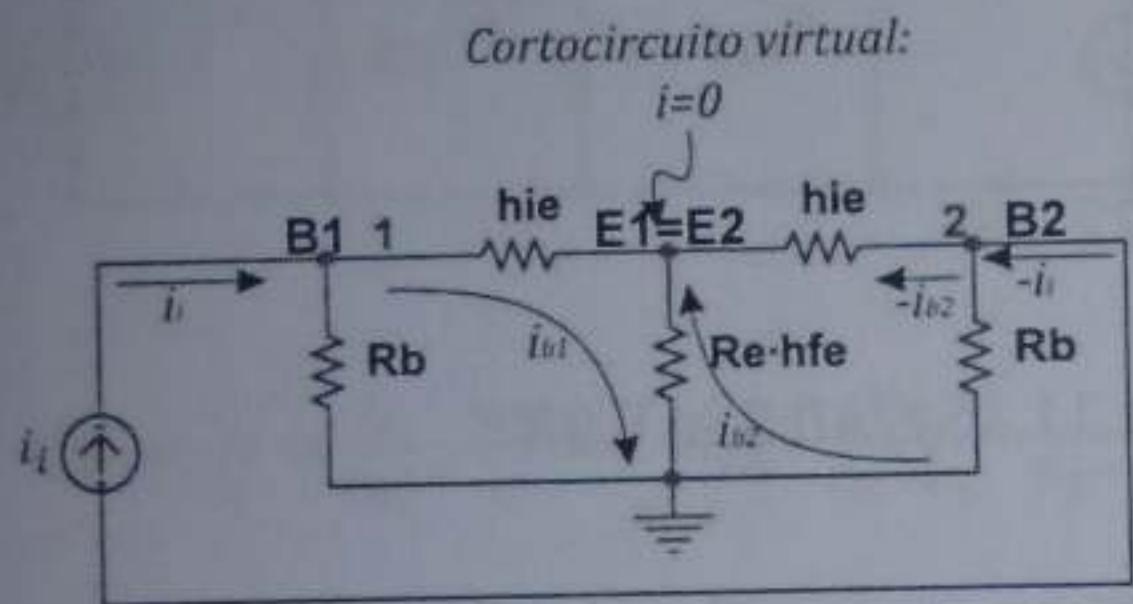

$$i_{b_1} = i_i \cdot \frac{R_b}{R_b + h_{ie}} ; \quad i_{b_2} = -i_i \cdot \frac{R_b}{R_b + h_{ie}}$$

$$i_{b_1} - i_{b_2} = 2 \cdot i_i \cdot \frac{R_b}{R_b + h_{ie}}$$

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = h_{fe} \cdot \frac{R_C}{2R_C + R_L} \cdot (i_{b_1} - i_{b_2}) = h_{fe} \cdot \frac{R_C}{2R_C + R_L} \cdot \frac{2R_b}{R_b + h_{ie}}$$

$$A_i = 100 \cdot 0,4 \cdot 2 \cdot 0,96 = 76,8$$