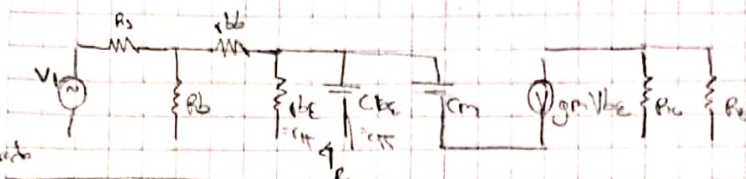


Alt



Circ de entrada

$$P_{in} = \frac{1}{2\pi R_T C_T}$$

$$C_T = C_m + C_{be}$$

$$C_m = C_{ce} (1 + g_m R_L) = C_{ce} (A_v + 1)$$

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{25mV} = \frac{h_{FE}}{r_{be}}$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B / \beta + R_E} = 25mV \frac{h_{FE}}{r_{be}} \approx I_{EQ} \approx I_{CQ}$$

$$V_{BB} = \frac{V_{CC} R_B}{R_1 + R_2}$$

$$r_{be} = \frac{25mV \cdot h_{FE}}{I_{CQ}}$$

$$C_{be} = \frac{g_m}{\omega_T} = \frac{g_m}{2\pi f_T}$$

$$R_L' = R_C // R_L$$

$$R_T = [(R_S // R_B) + r_{bb}] // r_{be}$$

$$A_v = \frac{R_C}{r_{be}} \approx \frac{R_C}{r_{be}}$$

So there are capacitor
in // no ground
terminals


$$\omega_H = \frac{1}{R_T \cdot C_T}$$

$$P_{H_{dB}} = \frac{1}{2\pi R_{eq1} C_{eq1}}$$

$$R_{eq1} = R_C // R_L$$

$$C_{eq1} = C_{bc}$$

media

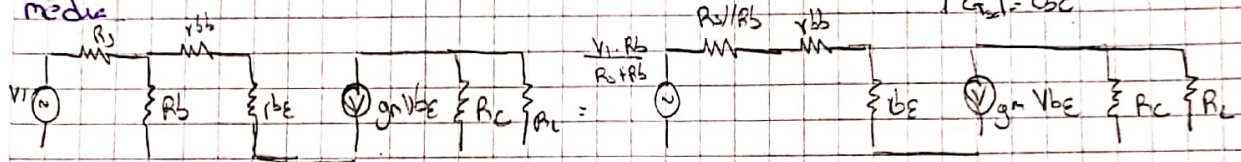


$$A_v = \frac{V_L}{V_i} = \frac{V_L}{V_{BE}} \frac{V_{BE}}{V_i}$$

$$-g_m (R_C // R_L) V_{BE} = V_L \rightarrow \frac{V_L}{V_{BE}} = -g_m (R_C // R_L)$$

$$\frac{V_i R_B}{R_C + R_B} \frac{1}{R_C // R_B + r_{bb} + r_{be}} v_{be} = V_{BE} \rightarrow \frac{V_{BE}}{V_i} = \frac{R_B}{R_C + R_B} \frac{V_{BE}}{R_C // R_B + r_{bb} + r_{be}}$$

Baga

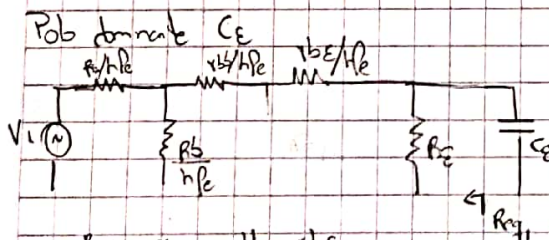

$$f_L = \frac{1}{2\pi R_{eq1} C_E}$$


$$R_{eq1} = \frac{[(R_S // R_B) + (r_{bb} + r_{be})]}{h_{FE}} // R_E$$

CE circulo abito

$$f_L = \frac{1}{2\pi R_{eq2} C_b}$$

$$R_{eq2} = [(r_{bb} + r_{be}) // R_B] + R_S$$


Resistor C_b

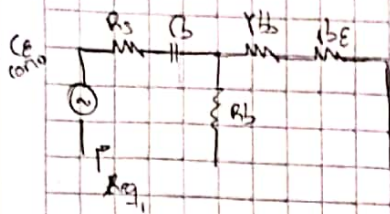

$$P_c = \frac{1}{2\pi R_{eq} C_b}$$


$$R_{eq} = \left[(R_b + R_s) \parallel R_b \right] + R_s$$

Capacitor C_c

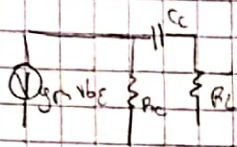

$$P_c = \frac{1}{2\pi R_{eq} C_c}$$

$$R_{eq} = R_c \parallel R_L$$

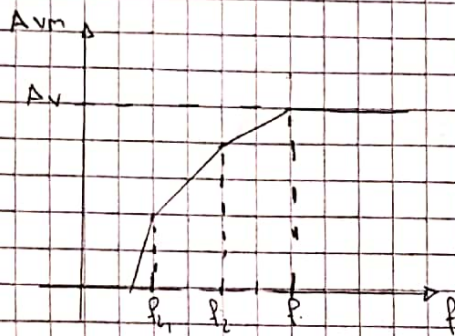

Análisis de potencia

HOJA N°

PÁGINA

$$V_c = \frac{3V_{cc}}{2}$$

Si me dan $V_{i_{rms}} \rightarrow I_{o_{max}} = \frac{V_i}{R_L}$

$$\hat{V}_i = V_{i_{rms}} \sqrt{2}$$

$$I_{c_{max}} = \frac{V_{cc}}{R_L}$$

$$I_L = I_{c_{max}} \frac{\hat{V}_i}{V_{cc}}$$

$$R'_L = N^2 R_L$$

$$P_L = \left(\frac{I_L}{\sqrt{2}} \right)^2 R_L$$

$$P_L = \frac{V_{cc}^2}{2 R'_L}$$

$$\eta = \frac{P_L}{P_{cc}} = \frac{\pi}{4}$$


$$P_{cc} = \frac{2}{\pi} I_L V_{cc}$$

$$P_{cc} = \frac{2}{\pi} \frac{V_{cc}^2}{R'_L}$$

$$\eta = \frac{P_L}{P_{cc}} = \frac{\pi}{4}$$

$$2. P_c = P_{cc} - P_L$$

$$P_c = \frac{V_{cc}^2}{\pi^2 R'_L}$$

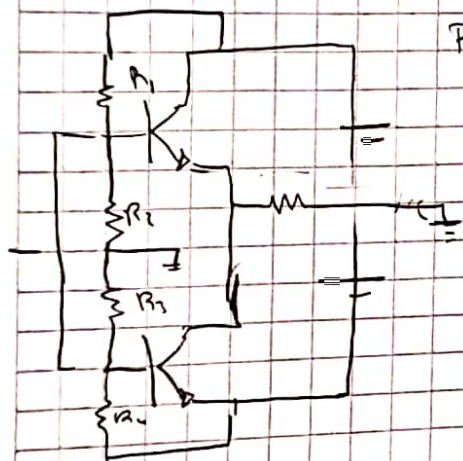

Red de polarización

$$0,7 = \frac{V_{cc} R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_1 = R_4 \approx 20K \text{ b e l y}$$

$$R_2 = R_3 = \frac{0,7 R_1}{V_{cc} - 0,7}$$

Si tiene capacitor de acoplamiento

multiplica las formulas de Pot por $\frac{1}{4}$

Realimentacion negativa

$$h_{ib} = \frac{h_{ie}}{r_{fe}}$$

$$D = 1 + \beta h_{fe}$$

Tension - Serie

$$A_v = \frac{V_L}{V_S}$$

$$A_{vP} = \frac{A_v}{D}$$

$$Z_{Pi} = \frac{V_P}{I_P} \Big|_{V_P=0} = R_{Pi} \parallel R_{Pi}$$

$$Z_{Pi} = \frac{V_P}{I_P} \Big|_{V_P=0} = R_{Pi} \parallel R_{Pi}$$

$$Z_{iP} = Z_i \cdot D$$

$$Z_{oP} = \frac{Z_o}{D}$$

$$\beta = \frac{V_L}{V_L} \Big|_{V_L=0} = \frac{R_{Pi}}{R_{Pi} + R_{Pi}}$$

Corriente serie

$$G_m = \frac{I_L}{V_S}$$

$$G_{mP} = \frac{G_m}{D}$$

$$Z_{iP} = Z_i \cdot D$$

$$Z_{oP} = \frac{Z_o}{D}$$

$$\beta = \frac{V_L}{I_L} \Big|_{V_L=0} = -R_E$$

Tension Paralelo

$$R_m = \frac{V_L}{I_S}$$

$$R_{oP} = \frac{R_o}{D}$$

$$Z_{iP} = \frac{Z_i}{D}$$

$$Z_{oP} = \frac{Z_o}{D}$$

$$\beta = \frac{I_S}{V_L} \Big|_{V_L=0} = \frac{1}{R_P}$$

Corriente paralelo

$$A_i = \frac{I_L}{I_S}$$

$$A_{iP} = \frac{A_i}{D}$$

$$Z_{Pi} = \frac{V_P}{I_P} \Big|_{V_P=0} = R_{Pi} + R_{Pi}$$

$$Z_{Pi} = \frac{V_P}{I_P} \Big|_{V_P=0} = R_{Pi} \parallel R_{Pi}$$

$$Z_{iP} = \frac{Z_i}{D}$$

$$Z_{oP} = Z_o \cdot D$$

$$\beta = \frac{I_P}{I_P} \Big|_{V_P=0} = \frac{R_{Pi}}{R_{Pi} + R_{Pi}}$$