


Resposta en Frecuencia.

2

Determinar.

- f_h
- A_{vm}
- La resp. en baja freq. Con polo dominante el del capacitor de emisor. Para una freq. de corte inferior: $f_c = 20 \text{ Hz}$.

$$h_i // h_z = 3872,66$$

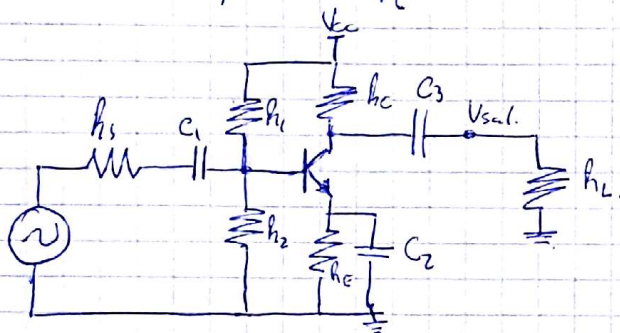

$$h_s = 600 \Omega \quad h_L = 2,2 \text{ k}\Omega$$

$$h_1 = 12 \text{ k}\Omega \quad C_1 = 10 \mu\text{F}$$

$$h_2 = 4,7 \text{ k}\Omega \quad C_2 = 10 \mu\text{F}$$

$$h_c = 2,2 \text{ k}\Omega \quad C_3 = 10 \mu\text{F}$$

$$h_e = 470 \Omega \quad V_{cc} = 10 \text{ V}$$

$$h_{fe} = 125 \quad C_{bc} = 2,4 \text{ pF}$$

$$r_{bb} = 30 \Omega \quad C_{be} = 20 \text{ pF}$$

+ resistencia de dispersión de Base emisor.

$$V_B = \frac{h_2}{h_1 + h_2} \cdot V_{cc} = 1,76 \text{ V}$$

$$V_E = V_B - 0,7 = 1,06 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{V_E}{h_e} = 2,26 \text{ mA}$$

$$r'_e = \frac{25 \text{ mV}}{I_E} = 11,08$$

resistencia interna.
de emisor para alterna.

$$R_{ent}(tot) = h_s // h_i // h_z // \beta_{ca} \cdot r'_e = 378$$

$$A_{vm} = \frac{R_c}{r'_e} = \frac{R_c // h_L}{r'_e} = 99,26$$


} Salida sobre entrada? Porque en el denominador solo esta r'_e

$$C_{ent}(milis) = C_{bc} (A_{vm} + 1) = 240 \text{ pF}$$

$$C_{ent}(total) = C_{ent}(milis) + C_{be} = 260,6 \text{ pF}$$

$$f_h = \frac{1}{2\pi \cdot R_{ent}(tot) \cdot C_{ent}(total)} = 1,616 \text{ MHz}$$

NOTA

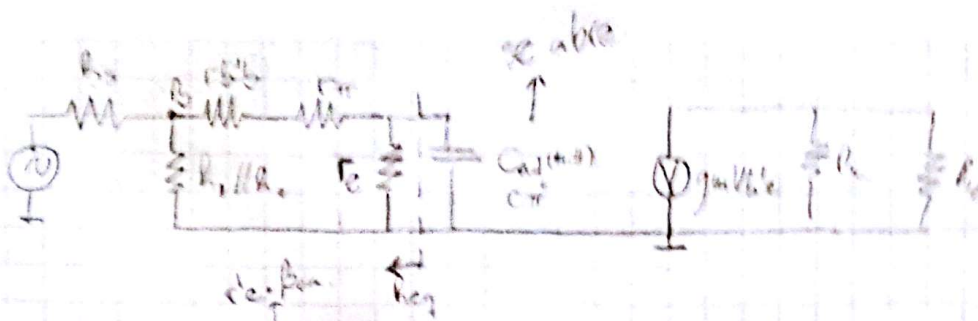


$$R_{eq} = r_e \parallel \left[\underbrace{(r_{\pi} + r_{b'b})}_{h_{ie}} \parallel (R_1 \parallel R_2 \parallel R_s) \right]$$

$$= 470 \parallel \left[(1300 + 30) \parallel (3372 \parallel 600) \right]$$


$$= 470 \parallel [1415 \parallel 519]$$

$$= 470 \parallel 380 = \boxed{210} \text{ } \Omega$$
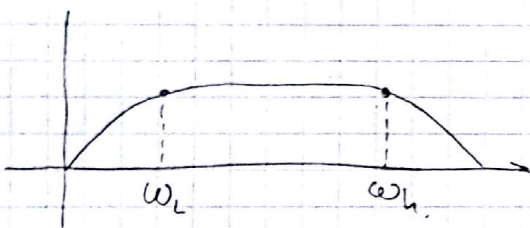
$$\omega_L = \frac{1}{210 \cdot 10\mu} = 476 \text{ Hz}$$



T.Pd CAS. (Simular).

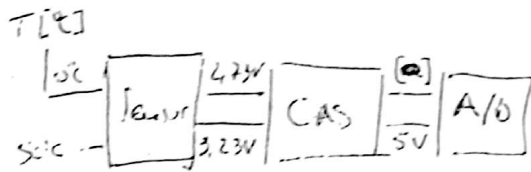


LM35 (sensor temp).

$$V_{T=0^\circ C} = 10 \text{ mV}/^\circ\text{C} \cdot T_{in} [^\circ\text{C}]$$

$$V_{T=0^\circ C} = 10 \text{ mV}/^\circ\text{C} \cdot T_{in} [^\circ\text{C}] + 2.73 \text{ V}$$

$$V_{T=0^\circ C} = 10 \text{ mV}/^\circ\text{C} (0^\circ\text{C}) + 2.73 \text{ V} = 2.73 \text{ V}$$
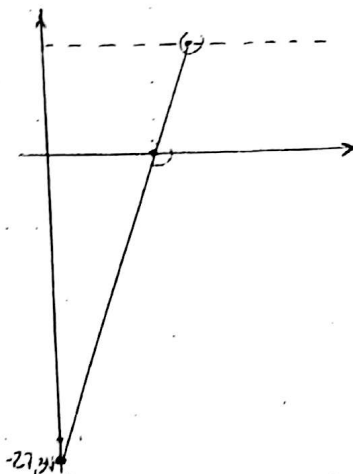
$$V_{T(50^\circ\text{C})} = 10 \text{ mV}/^\circ\text{C} \cdot (50^\circ\text{C}) + 2.73 \text{ V} = 3.23 \text{ V}$$



$$m = \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{5 - 0}{3.23 - 2.73} = \frac{5}{0.5} = 10$$

$$Y = mX + n$$


$$V_o = m V_T + n$$

$$V_o = 10 V_T + n$$

$$0 = 10 \cdot 2.73 + n$$

$$n = -27.3 \text{ V}$$

$$V_o = 10 V_T - 27.3 \text{ V}$$

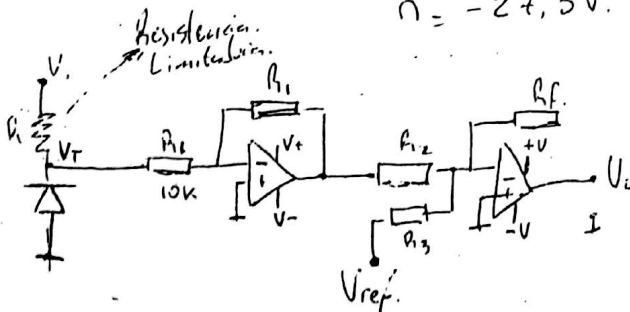

$$R_1 = 10 \text{ k}$$

$$R_{f1} = 100 \text{ k}$$

$$V_o = \left(\frac{R_{f1}}{R_1} \right) \cdot \left(\frac{R_2}{R_3} \right) \cdot V_T - \left(\frac{R_{f2}}{R_3} \right) \cdot V_{ref}$$

$$R_2 = \frac{R_{f2}}{10} = 10 \text{ k}$$

$$27.3 = \frac{100 \text{ k}}{R_3} \cdot 15$$

$$R_3 = 54.45 \text{ k}$$


$$V_o(0^\circ\text{C}) = \frac{100 \text{ k}}{10 \text{ k}} \cdot 2.73 - \frac{100 \text{ k}}{54.45} \cdot 15$$

$$V_o(0^\circ\text{C}) = 2.73 - 2.73 = 0 \text{ V}$$


$$V_o(50^\circ\text{C}) = \frac{100 \text{ k}}{10 \text{ k}} \cdot 3.23 - \frac{100 \text{ k}}{54.45} \cdot 15$$

$$= 3.23 - 2.73 = 0.5 \text{ V}$$

Respuesta en Frecuencia (Alta)

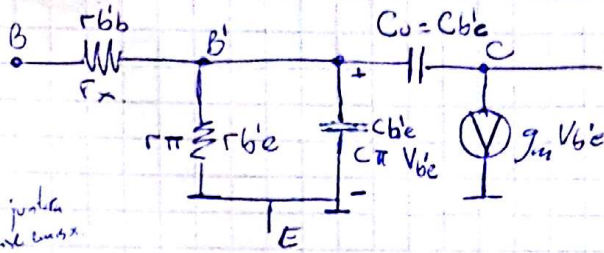

f_T = frec. de ganancia unitaria

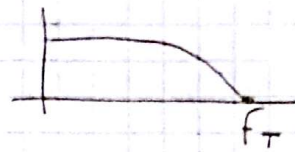


El amplificador tiene ganancia > 1

pendiente justa
base emisor
 $h_{ie} \approx r_{\pi} = \frac{h_{fe}}{g_m}$
 $r_{\pi} + r_{b'b}$

$$h_{ie} \approx r_{\pi} = \frac{h_{fe}}{g_m} = \frac{25mV \cdot h_{fe}}{I_{eq} r_e} ; g_m = 40 I_{eq}$$

$$C_{\pi} = \frac{g_m}{\omega_T} ; \omega_T = \frac{g_m}{C_{\pi} + C_u}$$


$$r_{b'b} \approx 10 - 50 \Omega$$

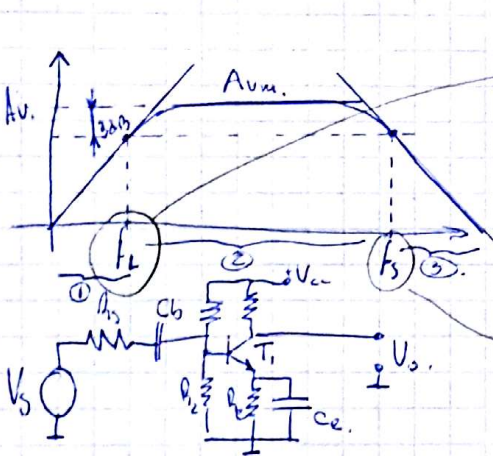

frec. critica inferior (valor mis alto)

Porque es por donde por primera vez comienza a reducirse la frec.

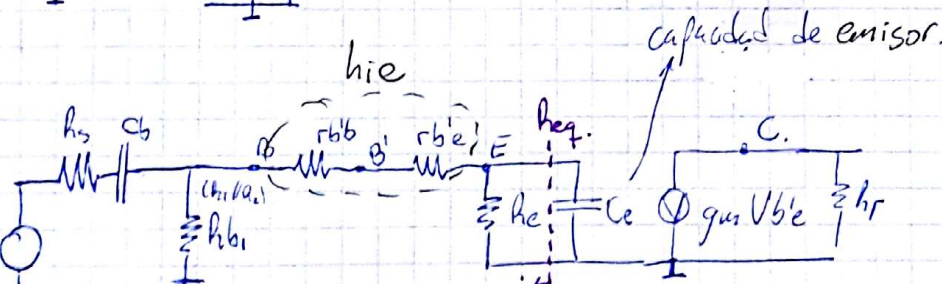
frec. critica superior (valor en frec. mas bajo)




capacidad de emisor.

$$\omega_L = \frac{1}{R_{eq} \cdot C_e} \rightarrow R_{eq} = R_e \parallel [r_{b'e} + r_{b'b} + (h_{b'e} \parallel R_s)]$$

se coloca porque este reflejado.

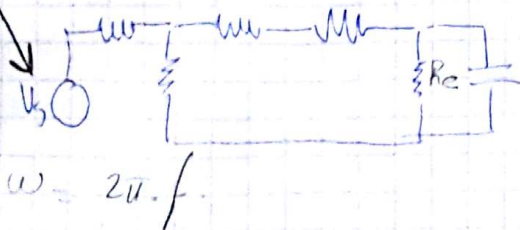


$$\omega = 2\pi \cdot f$$

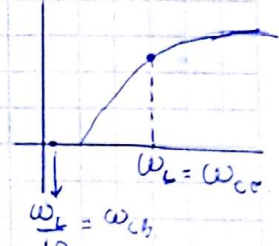


$$\frac{\omega_L}{10} = \omega_{cb}$$



$$\omega_L = \omega_{ce}$$

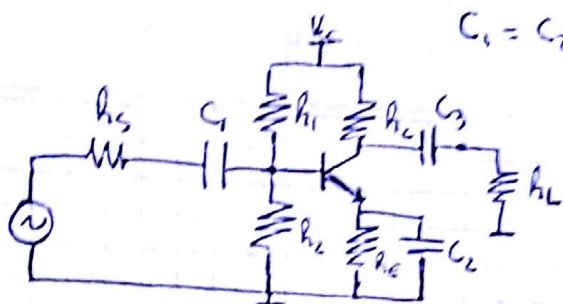
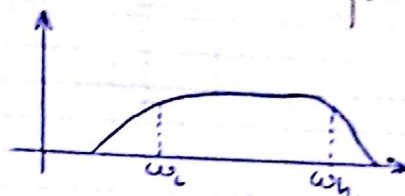
$$C_1 = C_2 = C_3 = 10 \mu F \quad \omega_{CB} = \frac{\omega_L}{10} = \frac{1}{R_{eq} \cdot C_1}$$



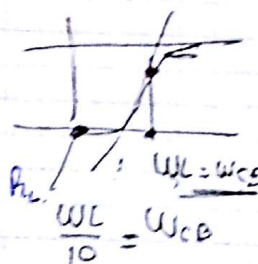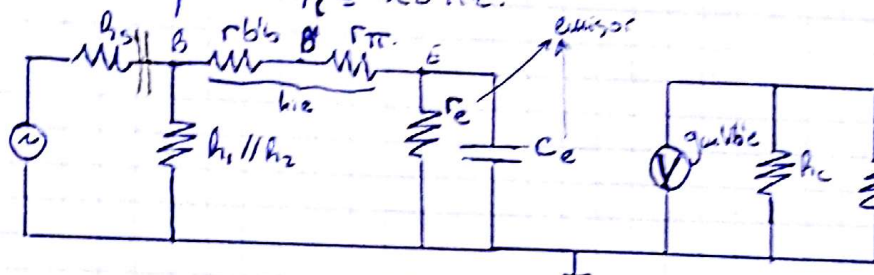- Calcular la respuesta en baja frecuencia tomando como polo dominante el del capacitor de emisor (C_e) para una frecuencia de corte inferior $f_c = 20 \text{ Hz}$.



$$R_{eq} = r_e \parallel \left[\frac{(r_{\pi} + r_{b'b}) + (h_{i1} \parallel h_{i2} \parallel h_s)}{h_{fe} + 1} \right]$$

$$= 470 \parallel \left[\frac{(1385 + 30) + (3872 \parallel 600)}{126} \right]$$

$$R_{eq} = 15 \Omega$$

$$\omega_L = \frac{1}{15 \cdot 10^{-6}} = 6716 \text{ rps.}$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 20 \text{ Hz} = 125 \text{ rps}$$


$$\omega = \frac{1}{\tau} \therefore \tau = \frac{1}{125} = 7.96 \cdot 10^{-3}$$

$$R_{eq} \cdot C_e = 7.96 \cdot 10^{-3}$$

$$C_e = \frac{7.96 \cdot 10^{-3}}{15} = 530 \mu F$$


$$\omega_L = 208 \text{ rps}$$

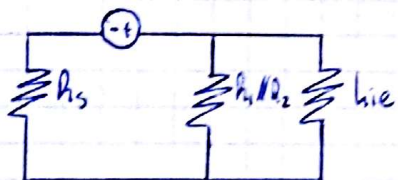Para C_1 : Abro C_1 y corto circuito C_2 y C_3 .




$$R_{C1} = [h_{ie} \parallel (h_{i1} \parallel h_{i2})] + h_s = 1636 \Omega$$

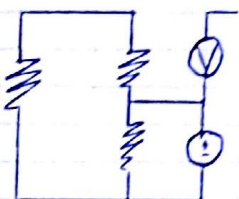Para C_2 : Abro C_2 y corto circuito C_1 y C_3 :



$$R_{C2} = 15 \Omega$$

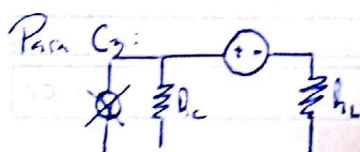

$$R_{C3} = h_c + R_L = 4.4 \text{ k}\Omega$$

$$\tau_{C1} = R_{C1} \cdot C_1 = 16.36 \text{ ms}$$


$$\tau_{C2} = R_{C2} \cdot C_2 = 150 \mu s$$

$$\tau_{C3} = R_{C3} \cdot C_3 = 94 \text{ ms}$$

$$\omega_L = \frac{1}{\tau_{C1}} + \frac{1}{\tau_{C2}} + \frac{1}{\tau_{C3}}$$

$$\omega_L = 6750 \text{ rps}$$
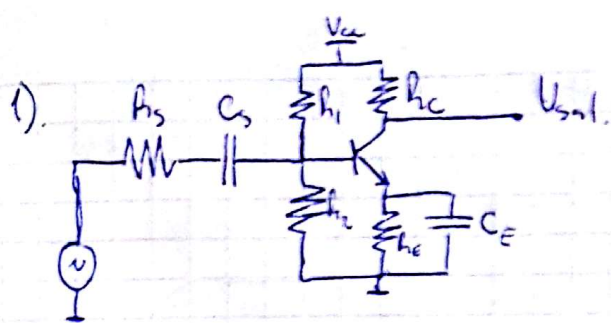
$$\frac{\omega_L}{10} = 675 \text{ rps}$$



$$V_{CC} = 15V.$$

$$R_s = 500\Omega$$

$$R_c = 200\Omega$$

$$C_s = 10\mu$$

$$C_e = 10\mu$$

$$h_{ie} = 7,5k\Omega$$

$$f_T = 750 MHz$$

$$h_{fe} = 2,2k$$

$$C_{bc} = 2,5pF$$

$$\beta_{fe} = 100$$

$$r_{b'b} = 30\Omega$$

1) Calcular f_{h1} para $R_c (R_c) = 100\Omega$.


2) Calcular A_{vm} para $R_c (R_c) = 100\Omega$.

3) Calcular f_{h2} para $R_c (R_c) = 200\Omega$.

4) Calcular A_{vm} para $R_c (R_c) = 200\Omega$.

5) Calcular f_c considerando como polo dominante al Cap de Emisor.

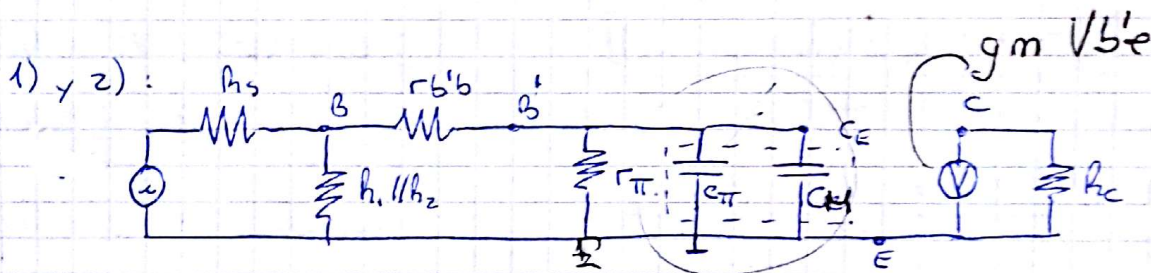6) Calcular f_c considerando como polo dominante al Cap de base.



$$V_B = \frac{h_2}{h_1 + h_2} V_{CC} = 3,97V.$$

$$V_E = V_B - 0,7V = 3,27V.$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = 16,35\mu A.$$

$$r'_e = \frac{25mV}{I_E} = 1,52\Omega.$$

$$C_M = C_{bc} (1 + g_m \cdot R'_L)$$

$$R'_L = R_c // R_L$$

$$C_T = C_{\pi} + C_M$$

$$C_{bc} (1 + 40 I_{E0} \cdot R_c)$$

$$R_{ent}(tot) = R_s // R_1 // R_2 // \beta_{en} \cdot r'_e = 110,1\Omega.$$

$$A_{vm} = \frac{R_{calt1}}{r'_e} = \frac{R_c}{r'_e} = 66.$$

$$C_{M1} = (A_{vm} + 1) \cdot C_{bc} = 167,5pF.$$


$$\omega_T = 2\pi \cdot f_T = 4,7 \cdot 10^9 \text{ rps.}$$

$$C_{be} = C_{\pi} = \frac{g_m}{\omega_T} = 40 \cdot \frac{I_{E0}}{\omega_T} = 130,8pF.$$

$$C_e = C_{be} + C_1 = 306,3pF.$$

$$f_h = \frac{1}{2\pi \cdot R_{ent}(tot) \cdot C_e} = 4,720kHz.$$

3) y 1)

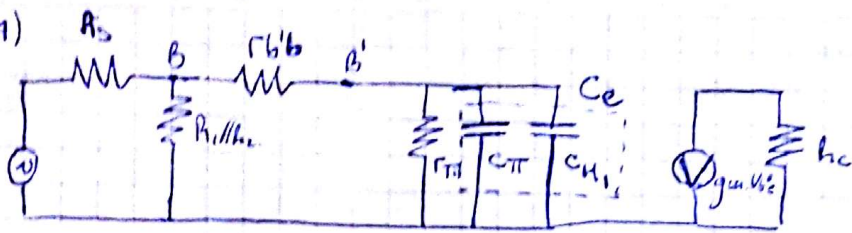

$$V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{cc} = 3,97 \text{ V.}$$

$$V_E = V_B - 0,7 = 3,27 \text{ V.}$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{3,27 \text{ V}}{200} = 16,35 \text{ mA.}$$

$$r'_e = \frac{25 \text{ mV}}{I_E} = \frac{25 \text{ mV}}{16,35 \text{ mA}} = 1,53 \Omega.$$

$$\begin{aligned} R_{\text{ent}}(\text{tot}) &= R_s \parallel R_1 \parallel R_2 \parallel r'_e \cdot h_{fe} \\ &= 500 \parallel 7,5 \text{ k} \parallel 2,7 \text{ k} \parallel 1,53 \cdot 100 \\ &= 110,6 \Omega. \end{aligned}$$


$$A_{\text{med}} = \frac{h_{fe}(\text{all})}{r'_e} = \frac{h_{fe}}{r'_e} = \frac{200}{1,53} = 130,72.$$

$$\begin{aligned} C_{\text{ext}}(\text{mill}) &= (A_{\text{med}} + 1) \cdot C_{be} = \\ &= (130,72 + 1) \cdot 2,5 \text{ pF} = 329,3 \text{ pF.} \end{aligned}$$

$$C_{\text{ext}}(\text{tot}) = C_{\text{ext}}(\text{mill}) + C_{be} = 329,3 \text{ pF} + 138,8 \text{ pF} = 468,1 \text{ pF}$$

$$\begin{aligned} C_{be} &= C_{\pi} = \frac{g_m}{\omega_T} = \frac{40 \cdot I_E}{\omega_T} = \frac{40 \cdot 16,35 \text{ mA}}{4,7 \cdot 10^7} = 138,8 \text{ pF} \\ \omega_T &= 2\pi \cdot f_T = 2\pi \cdot 750 \text{ MHz} = 4,7 \cdot 10^7 \text{ rad/s} \end{aligned}$$
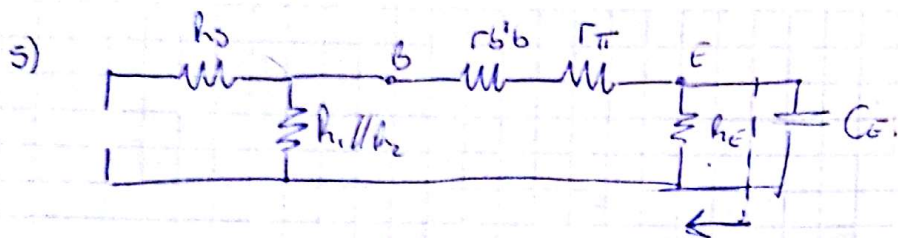
$$f_{h_2} = \frac{1}{2\pi \cdot C_{\text{ext}}(\text{tot}) \cdot R_{\text{ent}}(\text{tot})} = 3,07 \text{ MHz.}$$



$$f_{L1} = \frac{1}{2\pi C_E \cdot h_{tot}} =$$


$$h_{tot} = h_{e1} \parallel \left(r_{\pi} + r_{b'b} + (h_{i1} \parallel h_{i2} \parallel h_s) \right)$$

$$= 200 \parallel \left[152 + 30 + (7,5k \parallel 2,7k \parallel 500) \right] \cdot \frac{1}{h_{fe} + 1}$$

$$= 5,62k \cdot 5,6 \text{ (sin } h_e \text{ reflektado)}$$

$$f_{L1} = \frac{1}{2\pi \cdot 10\mu} = 2,84k \text{ Hz}$$

(2,8k)

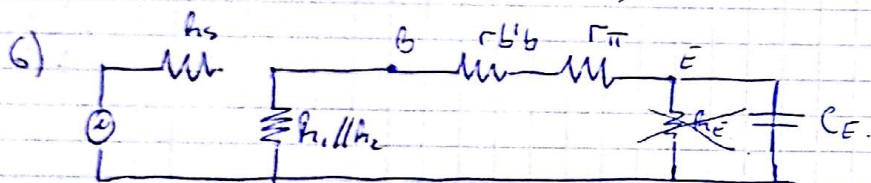

$$h_{ent(ut)} = h_s + h_{i1} \parallel h_{i2} \parallel (r_{b'b} + r_{\pi})$$

$$= 500 + (7,5k \parallel 2,7k) \parallel (30 + 152)$$

$$= 666,72$$

$$f_{L2} = \frac{1}{2\pi \cdot h_{ent} \cdot C_b} = \frac{1}{2\pi \cdot 666,72 \cdot 10\mu} = 23,87 \text{ Hz}$$

$E_i = 3$
 Altera free.

① $W_n = \frac{1}{T_n} = \frac{2,2}{t_c} ; t_c = t_2 - t_1$

Con $t_1 = 0,3 \mu s ; t_2 = 1 \mu s$

$t_c = 1 \mu s - 0,3 \mu s = 0,7 \mu s$


$W_n = \frac{2,2}{0,7 \mu s} = 3,14 \cdot 10^6 \text{ rps}$

$f_n = \frac{1}{2\pi \cdot 0,7 \mu s} = 4,72 \text{ MHz}$

$$\textcircled{3} \quad N_c = \frac{1}{\tau_c} = \frac{1}{10 \text{ ns}} = 100 \times 10^3 \text{ cps}$$

$$\frac{v_o}{v_i} = \omega_c \tau = \frac{1}{R_{eq} C_b} \quad \therefore R_{eq} = R_s + R_{b1} \parallel (r_{b'c} + r_{b'e} + h_{ie})$$

(B)

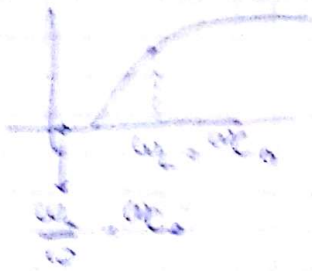

$$\omega_c = \frac{1}{R_{eq} C_b}$$

$$\therefore R_{eq} = R_s + R_{b1} \parallel (r_{b'c} + r_{b'e})$$

R_{b1} no aparece porque C_b está aberto antes que o sinal seja cortado. (prática a R_{b1})

$$\omega_{c2} = \frac{\omega_c}{\omega} = \frac{1}{R_{eq2} C_c} \quad \therefore R_{eq2} = R_c \parallel (r_{b'c} + r_{b'e} + h_{ie})$$

R_s no aparece porque C_c está aberto