

**BJT**

- Tipos, Configuración, componentes en el circuito
- Juntura de cátodo
- Juntura de salida
- Ganancia de  $I$  en CC y CA
- Polarización  $\rightarrow$  Emisor común
- Capacitores de acople y desacoplo
- Máxima excursión simétrica (mcs)  $\rightarrow$  Punto de carga

- Análisis de potencia  $\rightarrow$  Disip. térmico

$\left[ \begin{array}{l} \xrightarrow{\text{La suministrada por la fuente}} \\ \xrightarrow{\text{"}} \\ \xrightarrow{\text{"}} \end{array} \right]$   
 en la carga  
 $\left[ \begin{array}{l} \xrightarrow{\text{"}} \\ \xrightarrow{\text{"}} \end{array} \right]$   
 en el colector

- Rendimiento y Factor de merito

- Estabilidad de la polarización:

- Efecto de  $b$  y  $t$  en el pnp q

- factores de estabilidad

$\rightarrow$  Compensación de  $AT$  mediante polarización por divisor  $\rightarrow$  caso ideal

$\rightarrow$  caso real

- Polarización balanceada  $\rightarrow$  Espejo de corriente

$\rightarrow$  " " " con 2  $R_b$

- Amplificador de potencia

- Acoplamiento por bobina
- " por trafo

- Parámetros hibridos

$\left[ \begin{array}{l} \xrightarrow{\text{Emisor común}} \\ \xrightarrow{\text{base "}} \\ \xrightarrow{\text{colector "}} \rightarrow f_{\text{cpl}} \\ \xrightarrow{\text{Relación entre parámetros del EC y BC}} \end{array} \right]$

**FET**

- JFET  $\rightarrow$  Relación entre  $I_{DQ}$  y la temp

$\left[ \begin{array}{l} \xrightarrow{\text{Polarización}} \\ \xrightarrow{\text{Análisis y diseño}} \\ \xrightarrow{\text{Circ. equivalente}} \end{array} \right]$

- Mosfet  $\rightarrow$  Polarización

$\left[ \begin{array}{l} \xrightarrow{\text{Etapas amplificadora}} \\ \xrightarrow{\text{Salida común}} \\ \xrightarrow{\text{Gate "}} \\ \xrightarrow{\text{Drain "}} \end{array} \right]$

- Circuito con transistores

$\rightarrow$  Circ. inversor de fase  $\rightarrow$  FET

$\left[ \begin{array}{l} \xrightarrow{\text{BJT}} \\ \xrightarrow{\text{Darlington}} \rightarrow \text{salida por colector} \\ \xrightarrow{\text{" " por emisor}} \end{array} \right]$

$\left[ \begin{array}{l} \xrightarrow{\text{Cascada}} \\ \xrightarrow{\text{Como amplificador}} \end{array} \right]$

$\left[ \begin{array}{l} \xrightarrow{\text{Como desplazador de nul }} \rightarrow f_{\text{cpl}} \end{array} \right]$

NOTA

## Resumen

HOJA N°

FECHA

$$I_{BQ} = \frac{I_C}{\beta} \quad h_{ie} = \frac{25mV}{10} \quad h_{ib} = \frac{h_{ie}}{h_{fe}} \quad I_L = \frac{I_C}{2}$$

$$R_b = \frac{\beta R_E}{10} \quad R_E = \frac{V_{bb}}{V_{bb}} \quad R_L = \frac{R_E}{1 - V_{bb}/V_{cc}}$$

## Análisis de potencia

$$P_{CC} = V_{cc} \quad I_{CQ} = P_C + P_L$$

$$m \rightarrow P_{CCmax} = \frac{V_{cc}^2}{2(R_L + R_E)}$$

$$P_L = \frac{(I_{CQ}^2 \cdot R_L)}{2}$$

$$m \rightarrow P_{Cmax} = \frac{V_{cc}^2 \cdot R_L}{2(R_L + R_E)^2} = \frac{I_{CQ}^2 \cdot R_L}{2}$$

$$P_{Cmax}|_{I_{CQ}=0} = \frac{V_{cc}^2}{4R_L}$$

$$P_{Cmax}|_{I_{CQ} \neq 0} = \frac{V_{cc}^2}{8R_L}$$

## Ganancias

$$A_V = A_V \frac{Z_1}{R_L} \quad A_P = A_P^2 \frac{R_L}{Z_1}$$

$$I_D = I_{PD} \left[ 1 + \frac{2V_{GS}}{V_{PD}} + 2 \left( \frac{-V_{GS}}{V_{PD}} \right)^2 \right]$$

$$I_D = I_{PD} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_{PD} + V_{DSOPL}} \right)^2$$

$$\text{Parámetros internos} \rightarrow I_D = I_{PD} \left( 1 + \frac{V_{GS}}{V_{PD}} \right)^2$$

Parámetros internos

$$r_{ds} = \frac{\Delta V_{GS}}{\Delta I_D}$$

$$A_V = \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta V_{GS}}$$

$$R_o = \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta I_D}$$

$$T_{RD} = \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta V_{GS}}$$

$$N = g_m \cdot r_{ds}$$

NOTA

## Espectro corriente (A)

$$R_d = R_E \quad B_1 = \beta_2$$

$$I_{CQ1} = I_{CQ2} \quad I_{bQ1} = I_{bQ2}$$

$$\Delta I_{CQ} = \frac{V_{bb}}{R_b + R_E} \rightarrow h_i = 2,5mV/C$$

$$\Delta I_{CQ} = \frac{V_{bb}}{R_L} \rightarrow \text{con } R_L \text{ en los basos}$$

## Diseñador (A)

$$h_{ib1} = h_{ib2} / h_{fe} \quad I_{CQ1} = I_{CQ2} \beta / \beta$$

$$I_{CQ2} = \beta^2 / \beta_1 \rightarrow s, t_1, t_2$$

$$R_b = \beta^2 R_E \quad h_{ie2} = \frac{h_{ie1}}{h_{fe}}$$

## Ajuste por trazo

$$P_{CC} = 0 \quad P_{Cmax} = R'_L \quad R'_L = N^2 R_L$$

$$N = \sqrt{\frac{R'_L}{R_L}} = \frac{P_L}{P_{CC}}$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{cc}}{R_L} \left( 1 - \frac{R_E}{R_L} \right) \quad V_{CEQ} = V_{cc} \left( 1 - \frac{R_E}{R_L} \right)$$

$$P_{CC} = P_{Cmax} = \frac{V_{cc}^2}{R'_L} = V_{CEQ} \cdot I_{CQ}$$

$$P_{Lmax} = P_{Cmax} = \frac{V_{cc}^2}{2R'_L} = \frac{I_{CQ}^2 R'_L}{2}$$

$$V_{bb} = V_{cc}/2 \quad I_L = I_{CQ} \cdot N$$

## Inversor de fase (A)

$$R_D // R_{L1} = \beta_2 // R_{L2}$$

$$R_{C1} // R_{L1} = R_E // R_{L2}$$

$$Z_1 = R_G$$

$$Z_{o1} = R_D // [r_{ds} + (R_D // R_{L2}) \beta_2]$$

$$Z_{o2} = R_D // [r_{ds} + (R_D // R_{L1}) \beta_1]$$

## Diferencial




$$\begin{aligned} I_{CQ1} &= I_{CQ2} \\ V_{CEQ1} &= V_{CEQ2} \\ I_{b1} &= I_{b2} \end{aligned}$$

$$I_{E2C} = (I_C R_b) / (h_{ib1} h_{fe} + h_{ib2} + \beta R_E)$$


$$I_{EZD} = (I_D R_b) / 2(h_{ib1} + R_b/h_{fe})$$

$$I_L = I_{EZD} \cdot h_{fe} \frac{R_C}{(R_C + R_L)} = A_{DC} I_{EZD} \cdot I_D$$

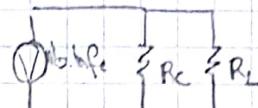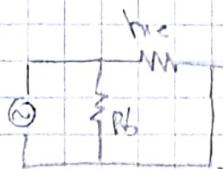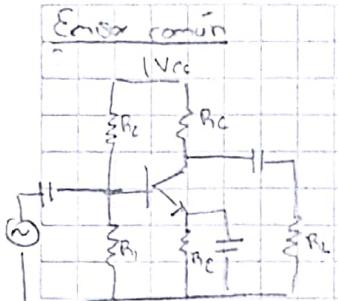
$$RR_{MC} = \frac{(R_E)}{(h_{ib1} + R_b/h_{fe})}$$



$$L_1 = Pb \parallel bcc$$


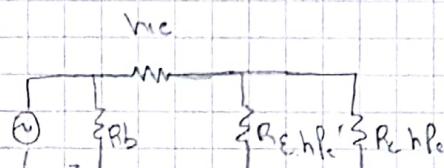

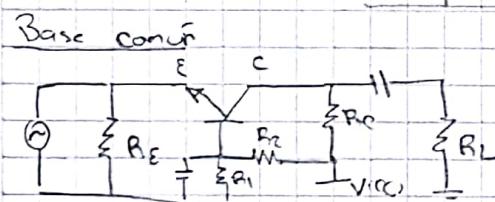
$$Z_1 = \left\{ \left[ (R_E / (R_L)) h_{FE} \right] + n \epsilon \right\} \parallel R_b$$






$$Z_0 = R_E / h_{ib}$$
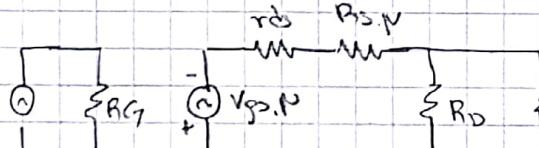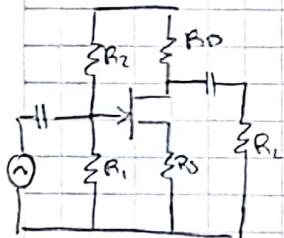
$$Z = R_{\text{eff}} \left[ h \cdot b + \frac{(r_1 + R_b)}{inFe} \right] \text{ cm}^{-1}$$





$$\lambda_1 = BG$$
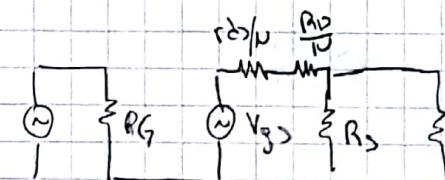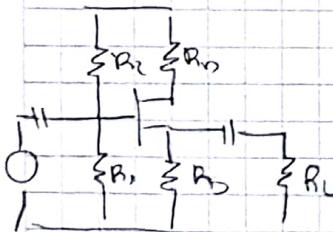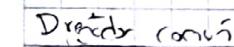
$$Z_0 = R_D / \left( r_{ds} + R_{sp} \mu \right)$$



$$\angle_1 = R_G$$

$$Z_0 = R > 11 \frac{r_d}{d}$$

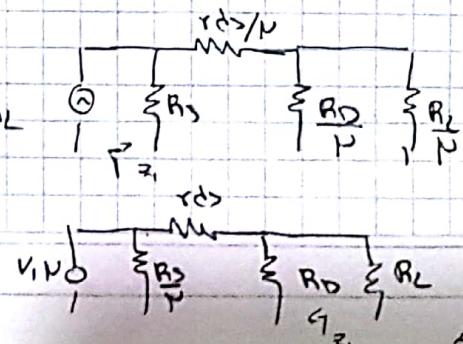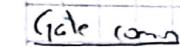

$$Z_1 = R_S \parallel \left\{ \frac{R_D}{2} + \frac{R_D(R_L)}{2} \right\}$$

107A

$$V_{IN} \rightarrow \frac{R_3}{R_2} M_o \rightarrow \frac{R_D}{G_z} M_o$$

$$L_0 = R_D / I_{CD} \approx n_{Si}$$

$$Z_0 = R_0 \left( 1 + \frac{R_0}{r_0} \mu + r_0 \delta \right) \quad (m1)$$

Diseño: hallar valores conociendo el plg

Análisis: "plg" los valores


HOJA N° 1

## Transistores

## Amplificador de corriente


FECHA

Tipos:

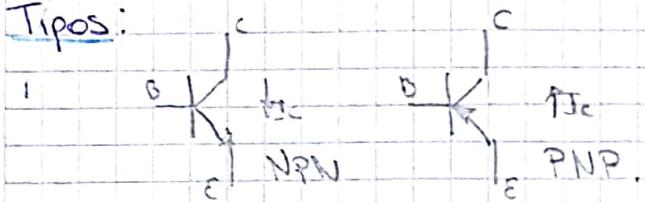


## Configuración


Emitor común

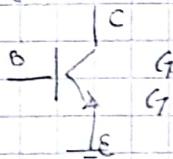


Base común

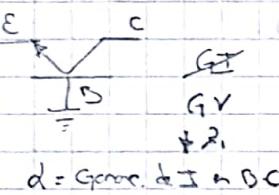

Colector común

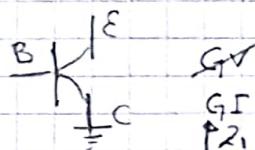

## Circuitos en el Tx

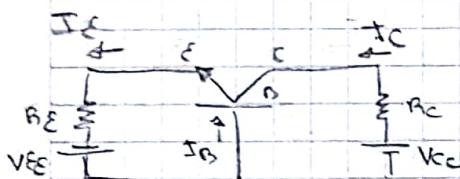

d = constante de proporcionalidad

$$0,9 < d < 0,99$$

$I_{CB0} \rightarrow I_{CB}$  invers. proporcional cuando  $I_E = 0$

$$1) I_C = d I_E + I_{CB0}$$

$$3) d = \frac{I_C}{I_E} = \frac{\beta}{1+\beta}$$

$$4) \bar{\beta} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{d}{1-d}$$

$$2) I_E = I_B + I_C$$



$$I_B = I_E - I_C = I_E - (d I_E + I_{CB0}) = I_E(1-d) - I_{CB0} \rightarrow I_C = I_{CB0}(1-d) - I_{CB0}$$

$$I_B = I_E \left( \frac{1-d}{d} \right) - I_{CB0} \left( \frac{1-d+1}{d} \right) = I_E \left( \frac{1}{\beta} \right) - I_{CB0} \left( \frac{1-d+d}{d} \right)$$

$$I_B = \frac{I_E}{\beta} - \frac{I_{CB0}}{d}$$
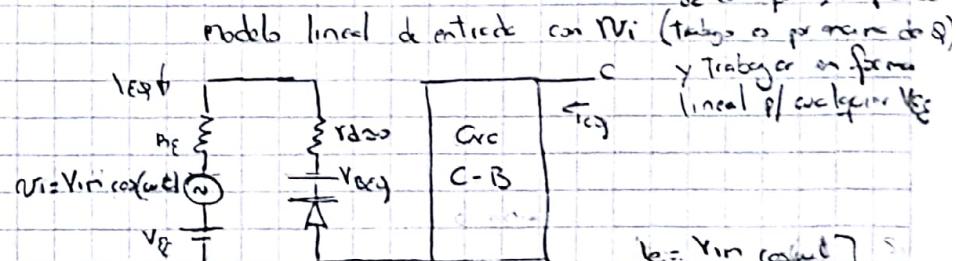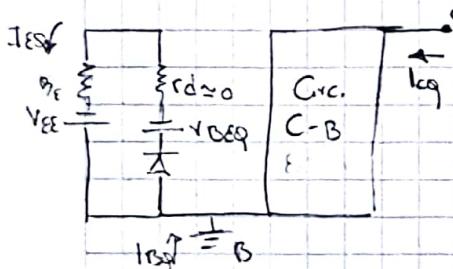
## Junto de entrada (unión base-emisor)



Modelo lineal de entrada sin R<sub>E</sub>



d = constante de proporcionalidad

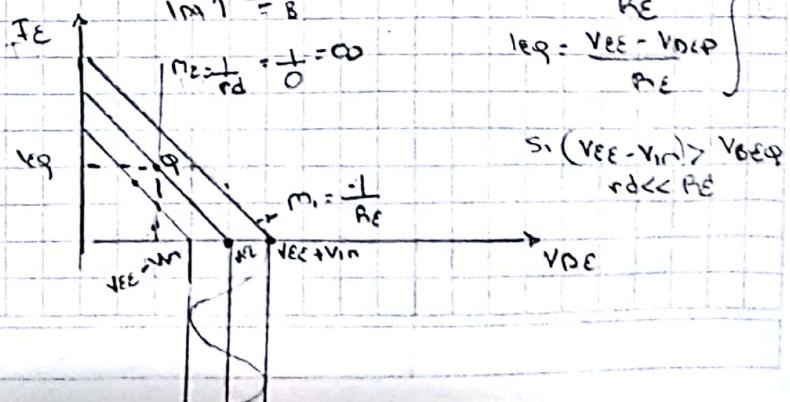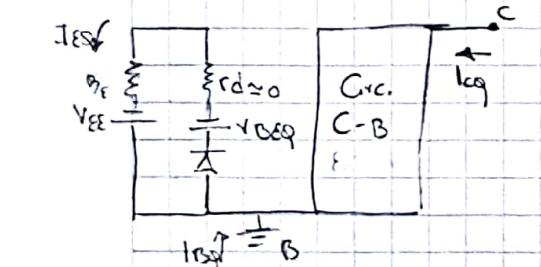2.


Modelo lineal de entrada con R<sub>E</sub>



NOTA

## Juntura salida (Unión Colector - Base)

$$\text{con } I_c = I_{Ed} + I_{CBO}$$

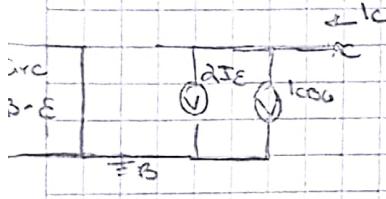

modelos local

## # Generación de corriente en continua y alterna (Alfombras & Roldán)


(Continua) (Alternaria)

es pequeño comparado con  $\beta$

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} : h_{FE} \cdot \frac{I_C}{I_B} = \frac{\Delta I_C \cdot \beta}{\Delta I_B} = \frac{\Delta I_B \cdot \beta + \Delta \beta \cdot I_B}{\Delta I_B} = \beta + \frac{\Delta \beta \cdot I_B}{\Delta I_B} \therefore h_{FE} \approx \beta$$

## # Polarización
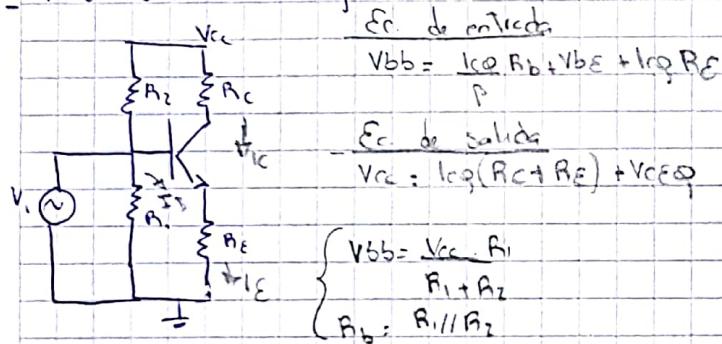
### Emitir corriente (Circuito fundamental)




Criterio de estabilidad (ante  $V_{bb}$ ) { en el diseño se sigue  
se requiere  $100 < R_{FE} < 2k$

$$\text{Si } V_{bb} = \frac{V_{cc} \cdot R_1}{R_1 + R_2} \quad \text{y} \quad R_b = \frac{R_1}{R_2} \quad \therefore \quad V_{bb} = \frac{V_{cc} \cdot R_b}{R_2} \Rightarrow R_2 = \frac{V_{cc} \cdot R_b}{V_{bb}}$$

$$\text{Si } V_{bb} = \frac{V_{cc} \cdot R_1}{R_1 + R_2} \rightarrow R_1 + R_2 = \frac{V_{cc} \cdot R_1}{V_{bb}} \rightarrow R_1 \left( 1 - \frac{V_{cc}}{V_{bb}} \right) = \frac{V_{cc} \cdot R_b}{V_{bb}} \rightarrow R_1 = \frac{V_{cc} \cdot R_b}{V_{bb} - V_{cc}} \Rightarrow R_1 = \frac{R_b}{1 - V_{cc}/V_{bb}}$$
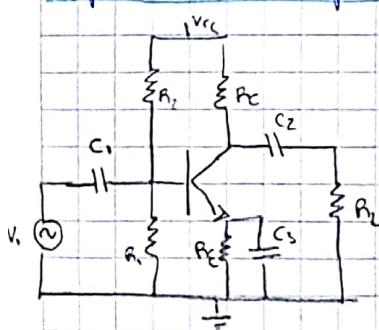
### Capacitores de acoplamiento y desacople



C<sub>1</sub>: Acopla la entraida con el circ. en CA

C<sub>2</sub>: Acopla el circ. con la carga en CA

C<sub>3</sub>: Desacopla en CA; pl. entre q' x pierde potencia int. lamente en R<sub>E</sub>

NOTA

Maxima excursión simétrica: es la distancia del pto q en la recta de carga. Lo que permite que la  $I_C$  experimente la MES

Asume un func. lineal el rango max de la señal de entrada


$$(P/CC) V_{CEQ} - I_{CQ} R_{CE} = 0 \quad (1)$$

$$(P/CA) (V_{CE}')_{max} = I_{CQ} R_{CA} \quad (2) \quad \text{el mes } \begin{cases} V_{CE} \text{ max: } V_{CEQ} \\ I_{Cmax} = I_{CQ} \end{cases} \quad \therefore (P/CA) V_{CEQ} = I_{CQ} R_{CA} \quad (3)$$

Meto (3) en (1)

$$V_{CEQ} - I_{CQ} R_{CA} - I_{CQ} R_{CE} = 0 \rightarrow I_{CQmax} = \frac{V_{CEQ}}{R_{CA} + R_{CE}}$$

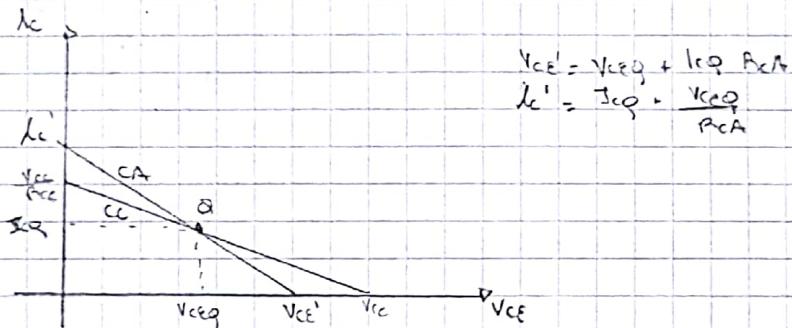Recta de carga: represente todos los puntos de funcionamiento del circuito de colector



$$\begin{aligned} V_{CE}' &= V_{CEQ} + I_{CQ} R_{CA} \\ I_{C'} &= I_{CQ} + \frac{V_{CEQ}}{R_{CA}} \end{aligned}$$

Analiso de potencia / obtener la pot max  $R_L \gg R_E$

# Potencia media suministrada por cualquier dispositivo lineal o no lineal.

Valores medios

$$V(t) = V_{AV} + v_r(t) \quad \text{variables con el tiempo}$$

$$I(t) = I_{AV} + i_r(t)$$

periodicas y simetricas

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T V(t) I(t) dt \quad \therefore P = \frac{1}{T} \int_0^T [V_{AV} + v_r(t)] [I_{AV} + i_r(t)] dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_0^T V_{AV} I_{AV} dt + \frac{1}{T} \int_0^T V_{AV} i_r(t) dt + \frac{1}{T} \int_0^T v_r(t) I_{AV} dt + \frac{1}{T} \int_0^T v_r(t) i_r(t) dt$$

$$P = V_{AV} I_{AV} + \frac{1}{T} \int_0^T v_r(t) i_r(t) dt$$

# Potencia media suministrada por la fuente

$$P_{CC} = \frac{1}{T} \int_0^T V_{CC} I_C dt = \frac{1}{T} \int_0^T V_{CC} I_{CQ} dt + \frac{1}{T} \int_0^T V_{CC} I_C \cos \omega t dt$$

$$I_C = I_{CQ} + I_C \cos \omega t = I_{CQ} + I_{CQ} \cos \omega t$$

$$P_{CC} = V_{CC} I_{CQ}$$

$$\text{el mes } I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{2(R_L + R_E)} \rightarrow P_{CC} = \frac{V_{CC}^2}{2(R_L + R_E)}$$

# Potencia media suministrada en la carga (la max.  $P_c$  es cuando no hay señal  $P_c/CA$ )

$$P_L = \frac{1}{T} \int_0^T I_c^2 R_L dt = \frac{1}{T} \int_0^T \hat{I}_c^2 \cos^2 \omega t R_L dt =$$

$$I_c = \hat{I}_c \cos \omega t$$

$$\cos^2 \omega t = \frac{1 + \cos 2\omega t}{2}$$

$$= \frac{1}{T} \hat{I}_c^2 R_L \int_0^T \frac{1 + \cos 2\omega t}{2} dt \Rightarrow P_L = \frac{\hat{I}_c^2 R_L}{2}$$

Observación: si la  $\hat{I}_c$  aumenta en forma cuadrática, entonces la potencia disipada en la carga es  $I_c^2$  max.

$$\therefore I_c = I_{cq} \quad P_L = \frac{\hat{I}_{cq}^2 R_L}{2} \quad \text{si } I_{cq} = V_{cc} \quad \therefore P_{L \max} = \frac{V_{cc}^2 R_L}{8(R_L + R_E)^2}$$

7) Potencia media suministrada en el colector

$$P_C = \frac{1}{T} \int_0^T V_{cc} I_c dt = \frac{1}{T} \int_0^T [V_{cc} - I_c(R_L + R_E)] I_c dt$$

$$V_{ce} = V_{cc} - I_c(R_L + R_E)$$

$$I_c = I_{cq} + \hat{I}_c \cos \omega t$$

$$P_C = \frac{1}{T} \int_0^T V_{cc} I_c dt - \frac{1}{T} \int_0^T \hat{I}_c^2 (R_L + R_E) dt$$

$$\frac{1}{T} \int_0^T \hat{I}_c^2 = \frac{1}{T} \int_0^T (I_{cq} + \hat{I}_c \cos \omega t)^2 dt = I_{cq}^2 + \frac{\hat{I}_c^2}{2}$$


$$P_C = P_{CC} - (R_L + R_E) \left( I_{cq}^2 + \frac{\hat{I}_c^2}{2} \right) = P_{CC} - (R_L + R_E) I_{cq}^2 - (R_L + R_E) \frac{\hat{I}_c^2}{2}$$

$$R_L \gg R_E$$

$$\text{P/Mes } P_{C \max} = P_{CC} - (R_L + R_E) I_{cq}^2 = \frac{V_{cc}^2}{2 R_L} - \frac{V_{cc}^2}{4(R_L + R_E)^2} (R_L + R_E) = \frac{V_{cc}^2}{2 R_L} - \frac{V_{cc}^2}{4 R_L^2} = \frac{V_{cc}^2}{4 R_L}$$

$$\text{Ausencia de señal } P_{C \max} \Big|_{I_c=0} = \frac{V_{cc}^2}{4 R_L}$$

$$\text{con marrón } P_{C \min} \Big|_{I_c=I_{cq}} = \frac{V_{cc}^2}{8 R_L}$$

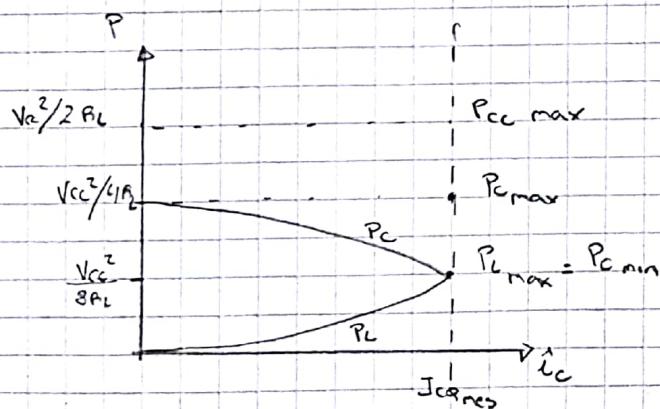

Rendimiento y Factor de merito

$$\eta = \frac{P_{L \max}}{P_{CC \max}} = \frac{\frac{V_{cc}^2}{2 R_L}}{\frac{V_{cc}^2}{4 R_L}} = 0,25 \Rightarrow 25\%$$

$$FM = \frac{P_{C \max}}{P_{C \min}} = \frac{\frac{V_{cc}^2}{4 R_L}}{\frac{V_{cc}^2}{8 R_L}} = 2$$

Buscamos q' el FM sea bajo xq' queremos q' la  $P_C$  sea lo mas pequeña posible

(205) Estabilidad de la polarización: pl que el tr. funcione en un margen determinado y asegurar q se cumpla la linealidad, y no se sobreexrese  $P_{max}$

Parámetros que producen inestabilidad:

- $\beta$  en un tipo particular de tr.
- $I_{CBO}$  debido a dependencia a la T
- $V_{DEQ}$  "
- Variación de las tensiones de alimentación

- Desplazamiento del pto Q debido al  $\Delta B$ ; se establece utilizando  $R_E$

- Efecto de la temp. en el pto Q.

$$I_CQ = f(V_{BE}, I_{CBO}, \beta, \dots) \quad \text{y a su vez, } f(\pm)$$

$$I_C = d I_E + I_{CBO} \quad \rightarrow \quad I_E = \frac{1}{d} (I_C - I_{CBO})$$

$$I_B = (1-d) I_E - I_{CBO}$$

$$V_{BB} = I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E \quad \rightarrow \quad V_{BB} = (1-d) I_E R_B - I_{CBO} R_B + V_{BE} + I_E R_E$$

$$V_{BB} = I_E [(1-d) R_B + R_E] - I_{CBO} R_B + V_{BE}$$

$$V_{BB} = \frac{(1-d) R_B}{d} (I_C - I_{CBO}) + \frac{I_C - I_{CBO}}{d} R_E - I_{CBO} R_B + V_{BE} \quad \text{mult. y dd d}$$

$$V_{BB} = \frac{(1-d)}{d} I_C R_B - \frac{(1-d)}{d} R_B I_{CBO} + \frac{I_C R_E}{d} - \frac{I_{CBO} R_E}{d} - I_{CBO} R_B \left( \frac{d}{d} \right) = V_{BE}$$

$$(V_{BB} - V_{BE}) = \frac{I_C}{d} [R_B (1-d) + R_E] - \frac{I_{CBO}}{d} [R_B (1-d) + R_E + R_B \frac{d}{d}]$$

$$I_{CQ} = \frac{(V_{BB} - V_{BE}) d + I_{CBO} (R_B + R_E)}{R_B (1-d) + R_E}$$

Ec. general (no permite calcular  $I_{CQ}$  cuando varía con la temp)  
 La T. me influye en  $I_{CQ}$ ; deformando la señal en CA

# Si  $d=1$

$$I_{CQ} = \frac{(V_{BB} - V_{BE}) + I_{CBO} (R_B + R_E)}{R_E}$$

Si  $I_{CBO}=0$

$$I_{CQ} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E} \rightarrow \text{independiente de } \beta$$

# Si  $I_{CBO}=0$

$$I_{CQ} = \frac{(V_{BB} - V_{BE}) d}{R_B (1-d) + R_E} = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{\frac{R_B}{\beta} + \frac{R_E}{d}}$$

$\approx 2.5 \text{ mV}$

# La  $V_{BE}$  disminuye ligeramente con la temp.  $\Delta V_{BE} = V_{BE} - V_{BE_0} = -k(T_0 - T_1) = -k \Delta T$

If  $I_{CBO} \propto$  doblece cada  $\approx 10^\circ\text{C}$   $I_{CBO} = I_{CBO_0} e^{\frac{k \Delta T}{T_0}}$   $\Delta I_{CBO} = I_{CBO} (e^{\frac{k \Delta T}{T_0}} - 1)$   $k = 0.07 \frac{1}{^\circ\text{C}}$

(2.2) Factores de estabilidad: se basa en el supuesto de que, al variaciones pequeñas, la variable considerada es una f. lineal de las otras variables y que de expresarse en forma diferencial. Total

$$S_1 = \frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta V_{BE}} \quad S_V = \frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta V_{BE}} \quad S_P = \frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta P}$$

$$\therefore \Delta I_{CQ} = S_V \cdot \Delta V_{BE} + S_P \cdot \Delta P$$

$$S_V = \frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta V_{BE}} = \frac{I_{CBO}}{V_{BE}} \left( 1 + \frac{R_E}{R_B} \right)$$


$$S_P = \frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta P} = \frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta V_{BE}} \cdot \frac{V_{BE}}{R_E}$$

$$S_P = \frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta P} = \frac{1 + R_E}{R_E}$$

$$S_P = \frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta P} = \frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta V_{BE}} \cdot \frac{V_{BE}}{R_E} = \frac{I_{CBO}}{V_{BE}} \left[ \frac{R_E + R_B}{R_E + (B+1)R_E} \right] \rightarrow \text{Trabajo en desarrollo}$$

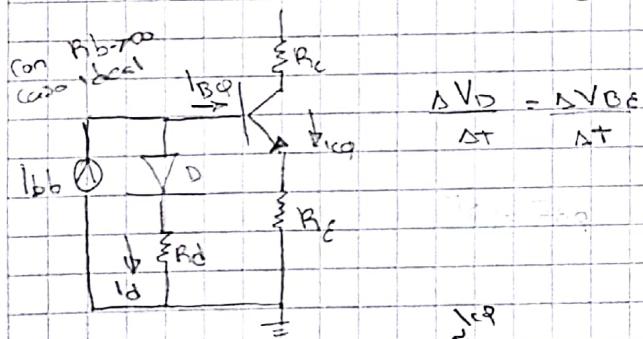(2.3) Compensación de las variaciones de la temp. mediante la polarización por diodo

P/ reducir las variaciones de la  $V_{BE}$  consiste en utilizar un diodo



$$I_{BB} = I_D + I_{BQ} = I_D + \frac{I_{EQ}}{B+1}$$

$$V_B = V_D + I_D R_d = V_{BEQ} + I_{EQ} R_E$$

$$\therefore I_{EQ} = (I_{BB} - I_D) \frac{1}{B+1}$$

$$\therefore I_D = \frac{V_{BEQ} + I_{EQ} R_E - V_D}{R_d}$$

$$\therefore I_{EQ} = \left[ I_{BB} \left( \frac{R_d}{B+1} \right) - \left( V_{BEQ} + I_{EQ} R_E - V_D \right) \right] (B+1) \rightarrow I_{EQ} R_d = (I_{BB} R_d - V_{BEQ} - I_{EQ} R_E + V_D) (B+1)$$


$$I_{EQ} R_d + I_{EQ} R_E = I_{BB} R_d - V_{BEQ} + V_D \rightarrow I_{EQ} \left[ \frac{R_d + R_E (B+1)}{B+1} \right] = I_{BB} R_d - V_{BEQ} + V_D$$

$$I_{EQ} \approx I_{CQ} = \frac{I_{BB} R_d - V_{BEQ} + V_D}{R_d + R_E (B+1)}$$

$$\text{como } I_{BB} = cte$$

$$\Delta T_{CQ} = \frac{\Delta I_{CQ}}{\Delta T} = \frac{\frac{\Delta V_D}{R_d} \cdot \Delta V_{BEQ}}{\Delta T} = \frac{\Delta V_{BEQ}}{R_d + R_E (B+1)} = 0$$

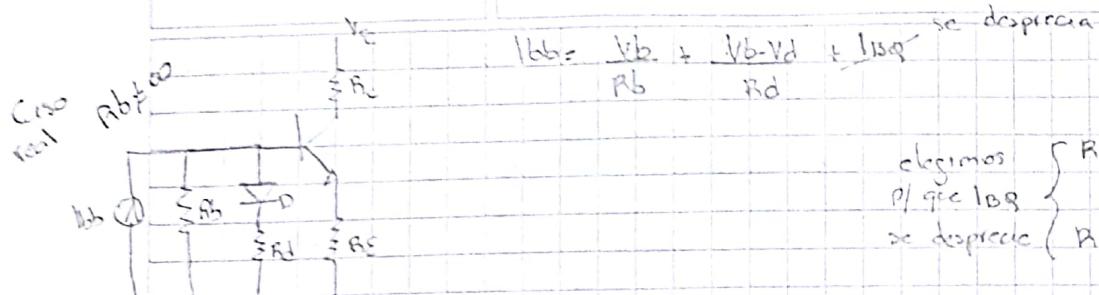$\therefore I_{CQ} = I_{EQ}$  es  
insensible a las varia.  
de la temp



$$\left. \begin{array}{l} \text{despreciamos } \left\{ R_b \rightarrow I_{bb} \ll \frac{V_b}{R_b} \right. \\ \text{y que } I_{bb} \end{array} \right\} \Rightarrow I_{bb} \ll \frac{V_b - V_d}{R_d}$$

$$I_{bb} = \frac{V_b}{R_b} + \frac{V_b - V_d}{R_d} = V_b \left( \frac{1}{R_b} + \frac{1}{R_d} \right) - \frac{V_d}{R_d} \Rightarrow I_{bb} + \frac{V_d}{R_d} = V_b \frac{R_b + R_d}{R_b R_d}$$

$$\therefore V_b = \left( I_{bb} + \frac{V_d}{R_d} \right) \cdot \frac{R_b R_d}{R_b + R_d} \rightarrow V_b = \left( \frac{I_{bb} R_d + V_d}{R_d} \right) \frac{R_b R_d}{R_b + R_d}$$

$$V_{cc} = \frac{V_b}{R_b + R_d} R_d + V_d R_b$$

sí

$$I_{EQ} = I_{CO} \approx \frac{V_b - V_{BE}}{R_E}$$

$$\therefore I_{EQ} \approx I_{CO} = \left( \frac{V_{CE} R_b}{R_b + R_d} + \frac{V_d R_b - V_{BE}}{R_b + R_d} \right) \frac{1}{R_E}$$

$$\frac{\Delta I_{CO}}{\Delta T} = \frac{1}{R_E} \left( \frac{R_b}{R_b + R_d} \frac{\Delta V_d}{\Delta T} - \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T} \right)$$


$$\text{si } \frac{\Delta V_d}{\Delta T} = \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta T} = -X$$

$$\frac{\Delta I_{CO}}{\Delta T} = \frac{1}{R_E} \left( \frac{R_b}{R_b + R_d} - 1 \right) = \frac{1}{R_E} \left( \frac{R_b - R_b - R_d}{R_b + R_d} \right) \rightarrow \frac{\Delta I_{CO}}{\Delta T} = - \frac{R_d}{R_E (R_b + R_d)}$$

no varia mas con la temp.

Polarización balanceada: Espejo de corrientes

condición  
 $R_d = R_E$

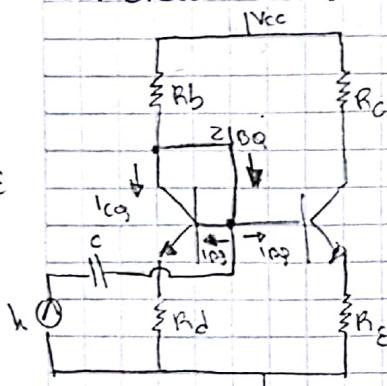


$$V_{cc} = (k_Q + 2IB_Q)R_b + V_{BE} + k_Q R_E \rightarrow V_{cc} - V_{BE} = I_{CO} \left( R_b + \frac{R_b + R_E}{B} \right)$$

$$I_{CO} = \frac{V_{cc} - V_{BE}}{R_b + 2R_E + R_E} = \frac{V_{cc} - V_{BE}}{R_b \left( \frac{B+2}{B} \right) + R_E}$$

si  $B \gg 2$ 

Variación de la temp
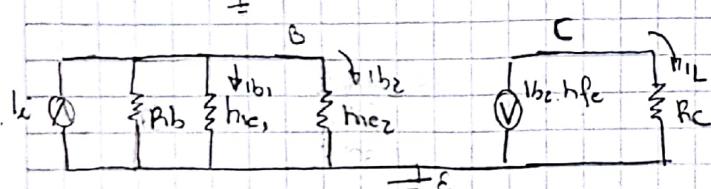
$$\frac{\Delta I_{CO}}{\Delta T} = \frac{1}{R_E} \cdot \frac{R_d}{R_b + R_E} = \frac{V_i}{R_b + R_E}$$



$$A_1 = \frac{I_c}{I_b} \frac{I_{be}}{I_{b2}}$$

$$V_{AC} = V_o$$

$$I_L R_C = -I_{b2} h_{fe} R_C$$

$$\frac{I_L}{I_{b2}} = -h_{fe} \frac{R_C}{R_E}$$

$$V_{HEZ} = V_i$$

$$I_{b2} h_{fe} = I_L (R_b // h_{fe} // h_{ce})$$

$$\frac{I_{b2}}{I_L} = \frac{R_b // h_{ce} // h_{ce}}{h_{ce}}$$


$$\text{según yo} \rightarrow A_1 = -h_{fe} \cdot R_b // h_{ce} // h_{ce}$$

hce

$$\text{según el prof} \rightarrow A_1 = -\frac{h_{fe}}{2} \cdot \text{para que no considerar } R_b \text{ p/ el análisis}$$

NOTA

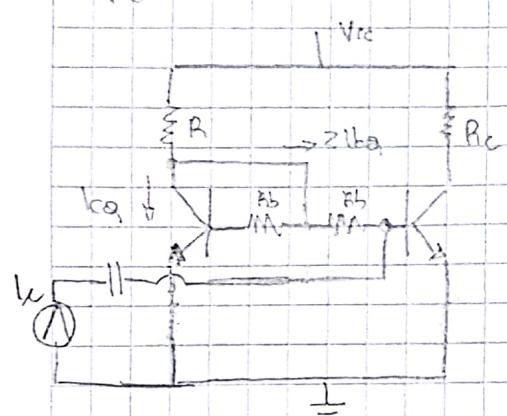~~Expos~~ Expos corrientes con 2 resistencias en la base (R fija la I de salida)



$$V_{ce} = \frac{(I_{cq} + 2I_{cq})R}{B} + I_{cq}R_b + V_{be}$$


$$V_{ce} - V_{be} = I_{cq} \left( R + \frac{2R}{B} + \frac{R_b}{B} \right)$$

$$I_{cq} = \frac{V_{cc} - V_{be}}{R_f \left( 1 + \frac{2}{B} \right) + \frac{R_b}{B}} = \frac{V_{cc} - V_{be}}{R_f \left( B + 2 \right) + \frac{R_b}{B}}$$

$$\therefore I_{cq} = \frac{V_{cc} - V_{be}}{R_b + R_b/B} \quad \text{si } B \gg 2$$

$$\therefore I_{cq} = \frac{V_{cc} - V_{be}}{R_b} \quad \text{si } B \gg 2$$
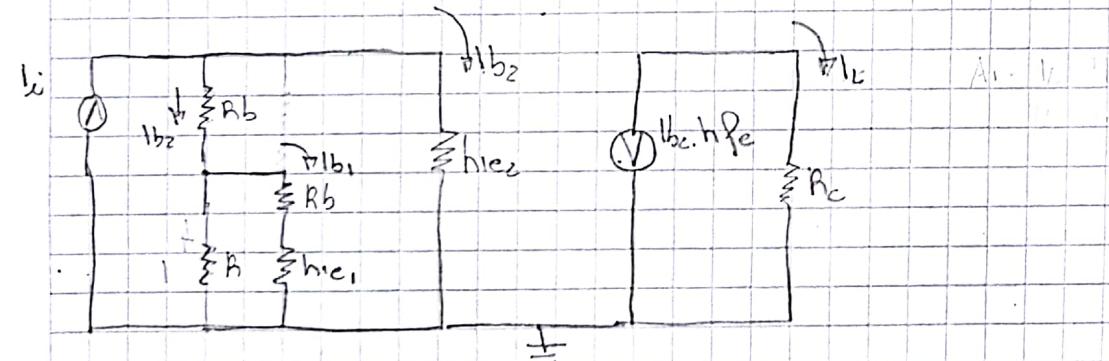
$$\therefore \Delta I_{cq} = -\frac{\Delta V_{be}}{B} \frac{1}{R_b} = \frac{V_t}{R_b} \quad \text{Variación con temp}$$



$$A_1 = \frac{V_L}{I_L} \frac{I_{be}}{I_{b2}} = -h_{fe}$$

$$V_{bc} = V_b$$

$$I_L R_c = -I_{b2} h_{fe} R_c$$

$$\frac{I_L}{I_{b2}} = -h_{fe} \frac{R_c}{R_c}$$

$$V_L = V_i$$


## (244) Amplificador de Potencia: clase A

HOJA N° 5

FECHA

Acoplamiento por bobina fija ( $\omega$ ): se remplaza la R<sub>C</sub> por una bobina de alta valor (llamada choque) lo que elimina parte de la dissipación e incrementa la eficiencia max (red.) hasta 50%.

En Circ Alt  
L → CC.  
C → CA

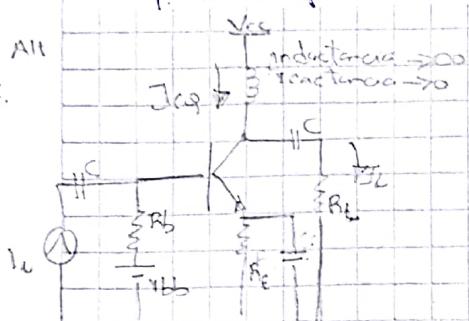

$$Vbb + Icq Rbb - Vbc - Icq Rie = 0 \rightarrow Icq \left( \frac{Rbb}{Rie} - 1 \right) = Vbb - Vbe$$

$$\left| \begin{array}{l} Icq = \frac{Vbb - Vbe}{Rbb - Rie} \\ Vcc - Vce - Icq Rie \end{array} \right|$$

$$Vcc - Vce - Icq Rie \rightarrow | Vce = Vcc - Icq Rie |$$

$$Icq_{max} = \frac{Vcc}{Rbb + Rbb'} = \frac{Vcc}{Rie + Rie}$$

$$\text{Si } Rie \rightarrow 0 \quad \text{y} \quad Rbb \gg Rie$$


$$Icq_{max} = \frac{Vcc}{Rbb} = \frac{Vcc}{Rie}$$

se lo hace para minimizar la perdida

de pot en el circ de polarización al mismo tiempo una estabilidad

# Circuito equivalente caso 1


si  $Ic = Icq = 0$

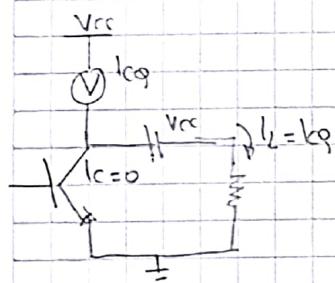

$$Vce = Vcc + Icq Rie = Vcc + Icq Rie = Vcc + \frac{Vcc Rie}{RL} = 2Vcc \rightarrow | Vce = 2Vcc |$$


# Circuito equivalente caso 2

$$Vcc \quad \text{si } Ic = 2Icq$$

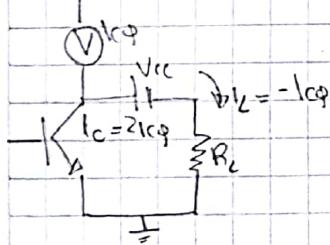

$$Vce = Vcc + Icq Rie = Vcc - Icq Rie = Vcc - \frac{Vcc Rie}{RL} = 0 \rightarrow | Vce = 0 |$$

# Recta de corriente

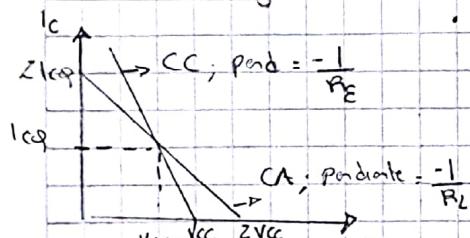


# Análisis de Potencia

$$P_{cc\max} = Vcc Icq = Vcc \frac{Vcc}{RL} = \frac{Vcc^2}{RL} \rightarrow | P_{cc\max} = \frac{Vcc^2}{RL} |$$

$$P_{L\max} = I_L^2 R_L = I_c^2 R_L = \left( \frac{I_c}{\sqrt{2}} \right)^2 R_L = \frac{1}{2} I_c^2 R_L = \frac{1}{2} I_{cq}^2 R_L$$

$$P_L = \frac{1}{2} \frac{Vcc^2}{2 R_L} R_L = \frac{Vcc^2}{2 R_L} \rightarrow | P_L = \frac{Vcc^2}{2 R_L} |$$

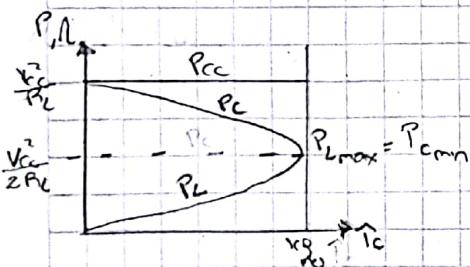

$$P_{cm} = P_{cc\max} - P_L = \frac{Vcc^2}{RL} - \frac{Vcc^2}{2 R_L} = \frac{Vcc^2}{2 R_L} \rightarrow | P_{cm} = \frac{Vcc^2}{2 R_L} |$$


$$P_{cm\max} = P_{cc\max} - P_L = \frac{Vcc^2}{RL} - 0 \rightarrow | P_{cm\max} = \frac{Vcc^2}{RL} |$$

$$\eta = \frac{P_L}{P_{cc}} = \frac{\frac{Vcc^2}{2 R_L}}{\frac{Vcc^2}{RL}} = \frac{1}{2} \rightarrow 50\%$$

$$F_m = \frac{P_{cm\max}}{P_{cm}} = 2$$

NOTA


## 256) Aproximamiento por trafo

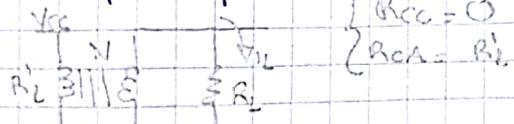

$$\begin{cases} R_{CC} = 0 \\ R_{CH} = R_1' \end{cases}$$

$$N = N_p - \frac{V_p - V_s}{V_s} \frac{I_p}{I_p} = \frac{R_1'}{R_2'}$$

$$\text{si } Z_p = R_1' \\ Z_s = R_2'$$

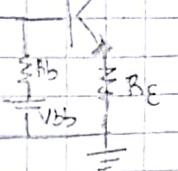


$$N = \sqrt{\frac{R_1'}{R_2'}} \rightarrow [N^2 \cdot R_1'] / R_2' \rightarrow [R_L = N^2 \cdot R_L]$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_1'} \left( 1 - \frac{R_1'}{R_2'} \right) \quad \text{si } R_1' > R_2' \rightarrow I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_2'}$$

$$V_{CEQ} = V_{CE} \left( 1 - \frac{R_1'}{R_2'} \right) \quad \text{si } R_1' = R_2' \rightarrow V_{CEQ} = V_{CE}$$
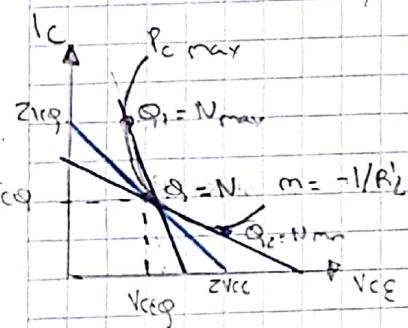
# Factor de carga (debe estar entre  $Q_1$  y  $Q_2$ , ya que si  $N$  es mayor a  $N_{max}$  se quemará por  $V_{CE}$   
y si  $N$  es menor a  $N_{min}$ , se quemará por  $I_{CQ}$ )



$$N = \frac{N_{max} + N_{min}}{2}$$

$$N_{max} = \sqrt{\frac{2 P_{Cmax}}{I_{CQ}^2 R_L}}$$

$$N_{min} = \sqrt{\frac{2 P_{Cmin}}{I_{CQ}^2 R_L}}$$

# Análisis de potencia (igual al de aprob. por bobina reemplazando  $R'_L$  por  $R_L$ )

$$P_{CC} = \frac{V_{CC}^2}{R'_L}$$


$$P_{Lmax} = I_c^2 R_L = (N I_{CQ})^2 R_L = \left( N \frac{I_{CQ}}{\sqrt{2}} \right)^2 R_L = \frac{1}{2} I_{CQ}^2 N^2 R_L \rightarrow P_{Lmax} = \frac{I_{CQ}^2 R'_L}{2} = \frac{V_{CC}^2}{2 R'_L}$$

$$P_C = \frac{V_{CC}^2}{R'_L} = V_{CEQ} I_{CQ}$$

$$FM = \frac{P_{Cmax}}{P_{Cmin}} = 2$$

$$R = \frac{1}{2}$$

# Circuito equivalente

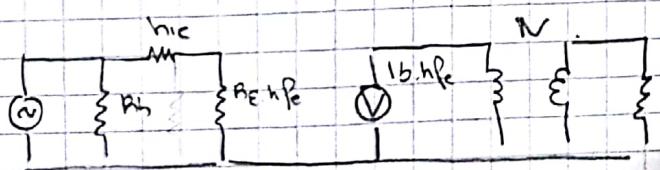

$$Av = \frac{V_L}{V_I} \frac{I_B}{I_B}$$

$$V_C = V \cdot V_L \\ -I_B \cdot hFE \cdot R'_L = V_L \cdot N \rightarrow \frac{V_L}{I_B} = \frac{-hFE R'_L}{N}$$

$$Av = \frac{-hFE R'_L}{N} \cdot \frac{1}{hFE}$$

$$V_I = I_B \cdot hFE \rightarrow \frac{I_B}{V_I} = \frac{1}{hFE}$$

b: entrada r: retorno  
f: directo o inversa

h<sub>ie</sub>: impedancia de entrada  
h<sub>re</sub>: generación inversa de voltaje  
h<sub>rf</sub>: " directa de corriente  
h<sub>oc</sub>: admittancia de salida

HOJA N° 6

FECHA

## (291) Parámetros híbridos

Son parámetros internos del trío en cátodo. Representa el comportamiento dentro del trío.



general

$h_{11} = h_{11e}$   
 $h_{22} = h_{22e}$

PL/Transistor

$h_{11} = h_{11e} + h_{rc}$   
 $h_{22} = h_{22e} + h_{rc}$

no depende de la configuración del transistor

$$\therefore \begin{cases} h_{11} = h_{11e} \\ h_{22} = h_{22e} \end{cases} \quad \begin{cases} h_{11e} = h_{11} \\ h_{22e} = h_{22} \end{cases} \quad \begin{cases} h_{11} = h_{11e} \\ h_{22} = h_{22e} \end{cases}$$

Imp. de entrada

$$\begin{cases} h_{11e} = h_{11} \\ h_{22e} = h_{22} \end{cases} \quad \begin{cases} h_{11} = h_{11e} \\ h_{22} = h_{22e} \end{cases}$$

generación inv. de V


$$\begin{cases} h_{11} = h_{11e} \\ h_{22} = h_{22e} \end{cases} \quad \begin{cases} h_{11} = h_{11e} \\ h_{22} = h_{22e} \end{cases}$$

generación directa de I

$$h_{11} = \frac{h_{11}}{h_{22}} \quad h_{22} = \frac{h_{22}}{h_{11}}$$


admitancia de salida

Emissor común

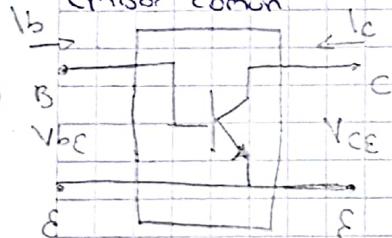


$$\begin{aligned} V_{BE} &= h_{ie} I_B + h_{re} V_{CE} \Rightarrow V_{BE} = h_{ie} I_B + h_{re} V_{CE} \\ I_C &= h_{fe} I_B + h_{oc} V_{CE} \Rightarrow I_C = h_{fe} I_B + h_{oc} V_{CE} \end{aligned}$$

Modelo completo

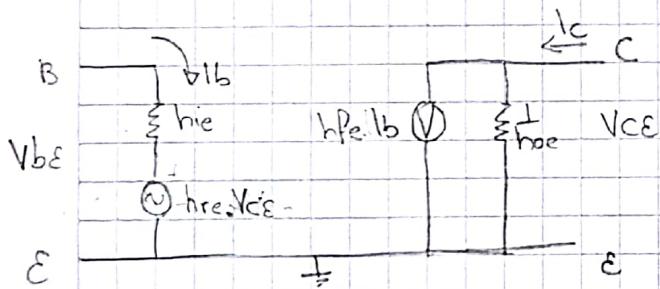

$$h_{re} \approx 0$$

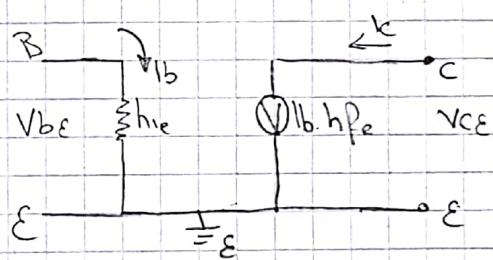Modelo simplificado  $\therefore h_{oc} = 0 \Rightarrow h_{re} \approx 0$  Circ. abierta




$$\therefore h_{ie} = \frac{V_{BE}}{I_B} \quad \begin{cases} V_{CE} = 0 \text{ salida en corto} \\ V_{CEQ} = cte \end{cases}$$

$$h_{re} = \frac{V_{BE}}{V_{CE}} \quad \begin{cases} I_B = 0 \text{ entrada abierta} \\ I_{BQ} = cte \end{cases}$$

$$h_{fe} = \frac{I_C}{I_B} \quad \begin{cases} V_{CE} = 0 \text{ salida en corto} \\ V_{CEQ} = cte \end{cases}$$

$$h_{oc} = \frac{I_C}{V_{CE}} \quad \begin{cases} I_B = 0 \text{ salida abierta} \\ I_{BQ} = cte \end{cases}$$



Base común

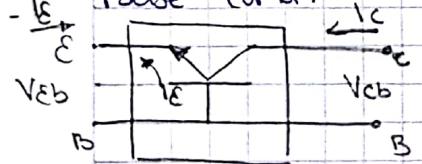

$$\begin{aligned} V_{EB} &= h_{rb} (-I_E) \Rightarrow h_{rb} V_{EB} \\ I_C &= h_{fb} (-I_E) + h_{ob} V_{EB} \end{aligned}$$

Modelo simplificado

Modelo completo

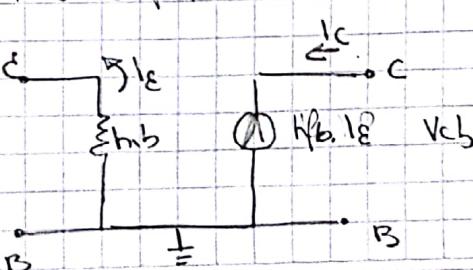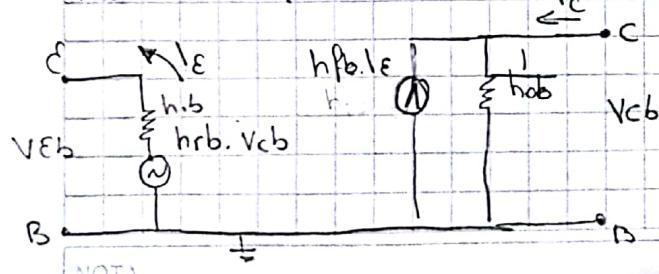

NOTA

$$\therefore h_{ib} = \frac{V_{eb}}{I_e} \quad | V_{cb} = 0$$

$$h_{irb} = \frac{V_{eb}}{V_{cb}} \quad | I_e = 0$$

$$h_{fb} = \frac{I_c}{I_e} \quad | V_{cb} = 0$$

$$h_{ob} = \frac{I_c}{V_{cb}} \quad | I_e = 0$$

Relación de los parámetros  $h$  de émisor común y base común

$$h_{ib} = -\frac{h_{ie}}{(h_{fe}+1)} \quad h_b = \frac{h_{ie}}{h_{fe}+1}$$

$$h_{irb} = \frac{h_{ie}}{h_{fe}+1} \approx 0$$

$$h_{fb} = -\frac{h_{ie}}{h_{fe}+1} \approx -1$$

$$h_{ob} = \frac{h_{ie}}{h_{fe}+1} \approx 0$$


(159) FET

G D S

 $I_{Dm} \approx 10^{-14} A$   
V<sub>DSS</sub>  
no ampl. P.I.

HOJA N° 7

FECHA

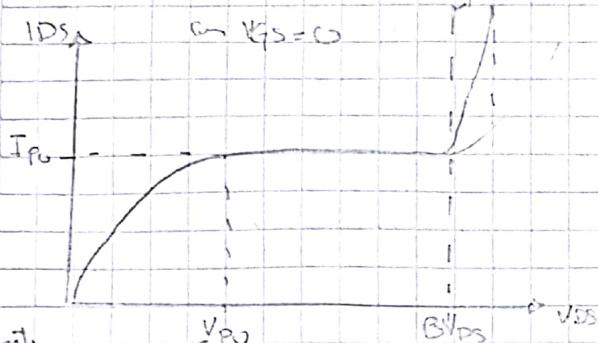JFET


$$I_D = I_{D0} \left[ 1 + 3 \frac{V_{GS}}{V_{D0}} + 2 \left( \frac{-V_{DS}}{V_{D0}} \right)^{3/2} \right]$$

$$V_{D(S)}(\text{cortocircuito}) = V_{DSS} + V_{D0}$$

# Relación entre  $I_{D0}$  y la temp

$$I_{D0} = I_{D0} \left( \frac{T}{T_0} \right)^{3/2} \quad \text{con } \begin{cases} T_0 = \text{temp ambiente} \\ I_{D0} = I_{D0} \Big|_{T=T_0} \end{cases}$$

## # Polarización

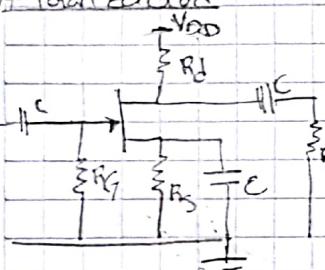

$$V_{DD} = V_{DSS} - I_{D0} (R_d + R_s)$$

$$V_{GSQ} = -I_{D0} R_s$$

Ec de salida (as m3, xq lo ± tiene sentido inverso)

## # Análisis

$$I_D = I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(off)}} \right)^2$$

$$V_{GS} = -R_s \cdot I_D$$

$$V_{DS} = V_{DSS} - I_D (R_d + R_s)$$

## # Discreto

$$I_{DQ,\text{mes}} = \frac{V_{DD}}{R_{CC} + R_{CA}} = \frac{V_{DD}}{R_d + R_s + (R_d // R_L)}$$

$$I_D = I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(\text{off})}} \right)^2 = I_{DSS} \left( \frac{V_{GS(\text{off})} - V_{GS}}{V_{GS(\text{off})}} \right)^2 \rightarrow \frac{I_D}{I_{DSS}} \cdot V_{GS(\text{off})} = V_{GS(\text{off})} - V_{GS}$$



$$\therefore V_{GS} = V_{GS(\text{off})} \left( 1 - \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}} \right)$$

$$R_s = -\frac{V_{GS}}{I_D}$$

## # Parámetros internos

$$r_{ds} = \frac{\Delta V_{GS}}{\Delta I_D} \Big|_0 \rightarrow \infty \text{ imp de entrada}$$

## # Curr equivalente

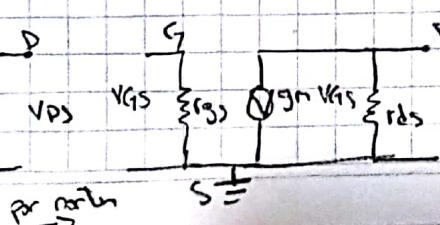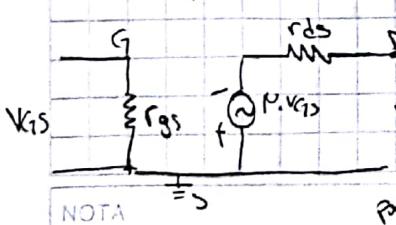

$$N = \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta V_{GS}} \Big|_{\text{constante}} \quad \text{ganancia de voltaje}$$

$$r_{ds} = \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta I_D} \Big|_{V_{GS}=\text{constante}} \quad \text{imp. de sal. de}$$


$$g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}} \Big|_{\text{constante}} \quad \text{transconductancia}$$

(165) MosFET puede ser mangada en tensión (+) o (-)

$$I_D = I_{D0} \left( 1 + \frac{V_{GS}}{V_{P0}} \right)^2 \quad \text{Ec de Shockley}$$

$$V_{GS(\text{cort})} = -V_{P0}$$

### # Polarización

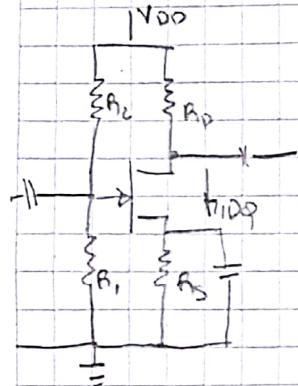


$$V_{GG} = \frac{V_{DD} \cdot R_1}{R_1 + R_2}$$

$$V_{DD} = V_{DS} + I_D \cdot R_3 \quad \text{Ec de salida}$$


$$V_{GDS} = V_{GG} - I_D \cdot R_4 \quad \text{Ec. de entrada}$$

### Ejemplo Amplificador:

#### 3.2.8) Amplificador Común

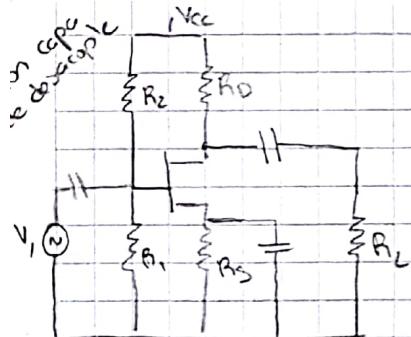

#### # Circ. equivalente (c)

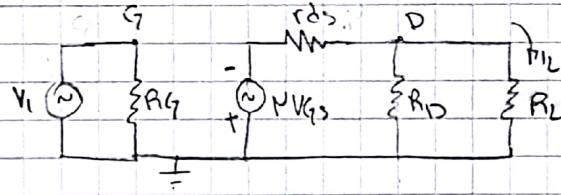

#### # Impedancias

$$Z_i = R_G = R_1 \parallel R_2$$

$$Z_o = R_D \parallel r_{ds} \dots$$

#### Ganancia

$$A_v = \frac{V_L}{V_i} = \frac{V_L}{V_{GS}} \cdot \frac{V_{GS}}{V_i}$$

$$V_i = V_{GS} \rightarrow \frac{V_{GS}}{V_i} = 1$$

$$A_v = \frac{-N}{r_{ds} + (R_D \parallel R_L)} \cdot R_D \parallel R_L \quad [1]$$

$$V_L = V_{DD}$$

$$V_L = \left( \frac{N \cdot V_{GS}}{r_{ds} + (R_D \parallel R_L)} \right) (R_D \parallel R_L) \quad V = N \cdot R$$

$$\{ r_{ds} \ll R_D \parallel R_L \rightarrow A_v = -N$$

$$V_{GS} = \frac{N}{r_{ds} + (R_D \parallel R_L)} \cdot R_D \parallel R_L$$



$$S_1 \quad \left\{ \begin{array}{l} r_{ds} \gg R_D \parallel R_L \rightarrow A_v = -\frac{N}{r_{ds}} \cdot R_D \parallel R_L \\ R_L \ll R_D \rightarrow A_v = -g_m R_L \end{array} \right.$$

$$V_{GS} = \frac{N}{r_{ds} + (R_D \parallel R_L)} \cdot R_D \parallel R_L$$

$$A_1 = A_v \frac{R_L}{R_L} = \frac{-N (R_D \parallel R_L)}{r_{ds} + R_D \parallel R_L} \cdot \frac{R_G}{R_L}$$

$$S_1 \quad \left\{ \begin{array}{l} R_D \parallel R_L \ll r_{ds} \rightarrow A_1 = -N (R_D \parallel R_L) \\ R_L \ll R_D \rightarrow A_1 = -g_m R_G \end{array} \right.$$

NOTA:

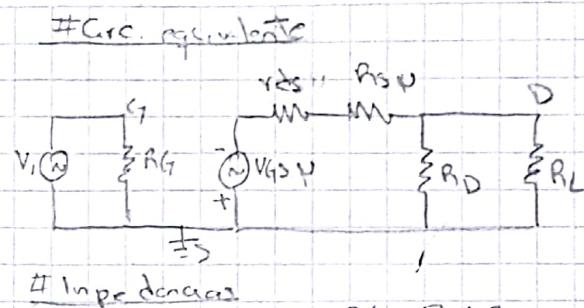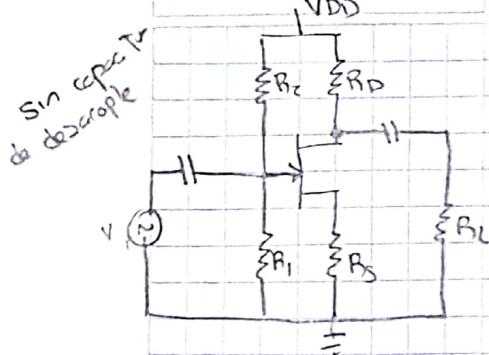

$$Z_1 = R_g = R_1 // R_2$$

$$Z_0 = R_0 // [r_{DS} + R_{DS} \mu]$$

# Generaciones

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{V_o}{V_{GS}} \frac{V_{GS}}{V_i}$$

$$V_{GS} = V_1 \rightarrow \frac{V_G}{V_i} = 1$$

$$A_v = \left[ \frac{-V}{R_D // R_L} \right] \cdot \left[ \frac{1}{r_{DS} + R_{DS} \mu + (R_D // R_L)} \right]$$

$$V_L = V_{DD}$$


$$V_L = \frac{-V_{GS} N}{(r_{DS} + R_{DS} \mu) + (R_D // R_L)} \cdot R_D // R_L$$

$$A_1 = A_v = \frac{Z_1}{R_L}$$

V\_L

$$V = \frac{1}{R}$$

### (34d) - Compuerta común (Gate com)

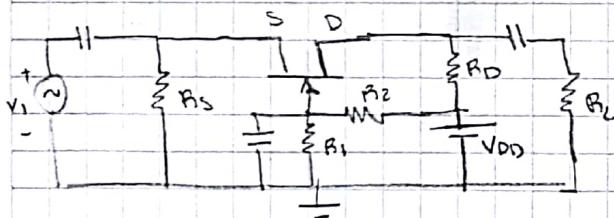

Diseño


$$I_{DS,MAX} = \frac{V_{DD}}{R_{DS} + R_{DS} \mu} = \frac{V_{DD}}{(R_2 + R_S) + (R_D // R_L) + R_S}$$

$$V_{DSQ} = V_{DD} - I_{DSQ} (R_S + R_D)$$


$$V_{GSS} = V_{GG} - I_{DSQ} R_S$$

# Circ. equivalente

Reflejado al surtidor

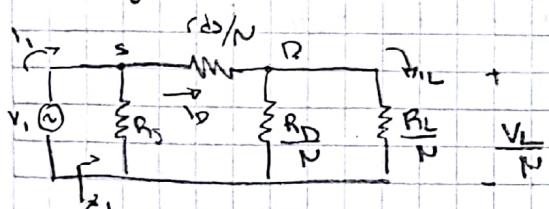

$$Z_1 = R_s // [(r_{DS} + R_D // R_L) \frac{1}{N}]$$

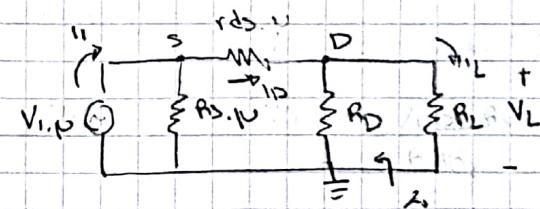Reflejado al drenador ( $R_D + R_L$ )

$$Z_0 = R_D // r_{DS} \text{ con } r_1$$

$$Z_0 = R_D // [(R_s // r_1) \mu + r_{DS}] \text{ con } r_1$$

# Generaciones

$$A_1 = \frac{I_L}{I_S} = \frac{I_L}{I_D} \frac{I_D}{I_I}$$

$$V_{AIL} = V_{RD}$$

$$I_L R_L = I_D \cdot (R_D // R_L) \Rightarrow \frac{I_L}{I_D} = \frac{R_D R_L}{R_D + R_L} \frac{1}{R_L}$$

$$A_1 = \left( \frac{R_D}{R_D + R_L} \right) \left( \frac{\mu R_S}{\mu R_S + r_{DS} + R_D // R_L} \right)$$


$$\left[ (R_D // R_L + r_{DS}) // R_{DS} \mu \right] I_L = [R_L // R_D + r_{DS}] I_D$$

$$A_v = A_1 \frac{R_L}{Z_1}$$

$$\frac{I_D}{I_L} = \frac{(R_D // R_L) // (R_D // R_L + r_{DS})}{R_L // R_D + r_{DS}} = \frac{\mu R_S}{\mu R_S + r_{DS} + R_D // R_L}$$

## - Drenador común

# Diseño

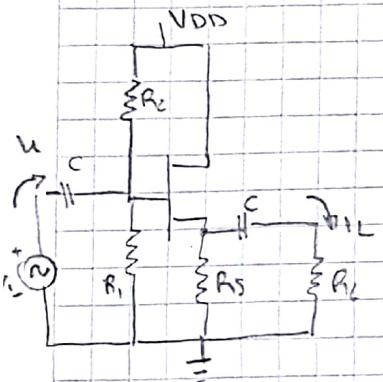


$$\log_{10} M_{DS} = \frac{V_{DS}}{R_{DS} + R_{DA}} = \frac{V_{DS}}{R_S + (R_L || R_D)}$$

$$V_{DS} = V_{DS} - \log_{10} R_S$$

$$V_{GS} = V_{GS} + \log_{10} R_S \rightarrow V_{GS} = V_{GS} - \log_{10} R_S$$

# Circ. equivalente S reflejado al gate

# Impedancias

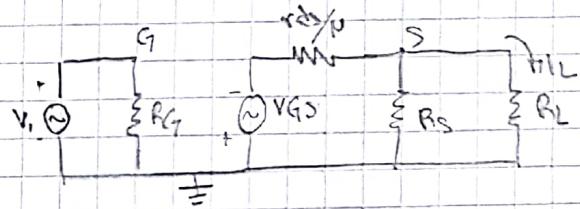

$$Z_1 = R_G$$

$$Z_0 = R_S || \frac{r_{DS}}{p}$$

# Generaciones

$$V_i = V_{GS} \rightarrow \frac{V_{GS}}{V_i} = 1$$

$$A_V = \frac{V_L}{V_i} = \frac{V_L}{V_{GS}} \frac{V_{GS}}{V_i}$$

$$A_V = \left( \frac{R_S || R_L}{\frac{r_{DS}}{p} + R_S || R_L} \right) \quad (1)$$

$$V_L = V_S$$


$$V_L = \left[ \frac{V_{GS}}{\frac{r_{DS}}{p} + (R_S || R_L)} \right] \cdot \left[ \frac{R_S || R_L}{p} \right]$$

$$\frac{V_L}{V_{GS}} = \frac{R_S || R_L}{\frac{r_{DS}}{p} + R_S || R_L}$$

$$A_1 = A_V \frac{Z_1}{R_L} \quad A_p = A_V A_1$$

Circuito inversor de fase posee 2 salidas de igual amplitud pero de opuestas en fase

#FET

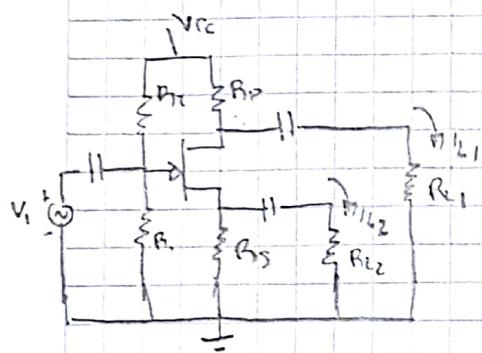


$$\text{condición} \rightarrow \begin{cases} (RD//RL_1) = RS//RL_2 \\ VL_1 = -VL_2 \end{cases}$$

las ganancias son iguales
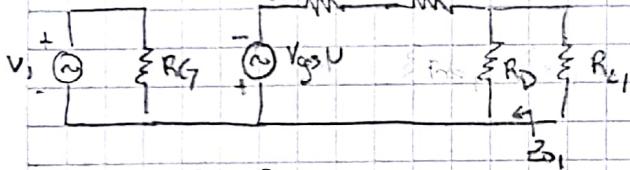
# Circ equivalente


reflejados en el divisor  
(RS//RL2)N rds/N



$$Z_L = R_{L1}$$

$$Z_{L1} = RD // [rds + (RS//RL2)N]$$

ref. en el surtidor  
(RD//RL1)N rds/N

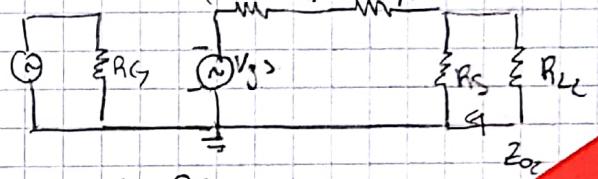

$$Z_L = RG$$

$$Z_{L2} = RS // \left[ \frac{rds}{N} + (RD//RL1) \right]$$

# Ganancias

$$A_{V1} = \frac{V_{L1}}{V_1} = \frac{V_{L1}}{V_{GS}} \frac{V_{GS}}{V_1} = 1$$

$$A_{V1} = \frac{-N(RD//RL1)}{\left[ (RS//RL2)N + rds \right] + \left[ RD//RL1 \right]}$$

$$A_{V2} = \frac{V_{L2}}{V_1} = \frac{V_{L2}}{V_{GS}} \frac{V_{GS}}{V_1} = 1$$

$$A_{V2} = \frac{-(RS//RL2)}{\left[ \frac{RD//RL1}{N} + \frac{rds}{N} \right] + \left( RS//RL2 \right)}$$


$$V_{L1} = V_0$$

$$V_{L1} = \frac{-V_{GS}N}{\left[ (RS//RL2)N + rds \right] + \left[ RD//RL1 \right]}$$

$$V = V_R \cdot (RD//RL1)$$

$$V_{L2} = V_0$$

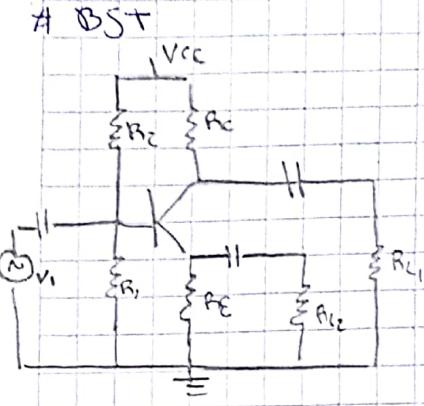
$$V_{L2} = \frac{-V_{GS}}{\left( \frac{RD//RL1}{N} + \frac{rds}{N} \right) + \left( RS//RL2 \right)} \cdot RS//RL2$$



$$\text{condiciones} \quad \left\{ \begin{array}{l} R_E // R_L = R_C // R_H \\ V_{CE} = -V_{CE} \end{array} \right.$$


## #Circ equivalente

base resp. al comisar

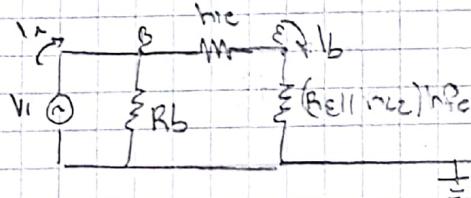

$$Z_1 = Rb_{11} \left[ h_{1c} + (R_{11}/R_{12})h_{2c} \right]$$

$$Z_{01} = R_C$$

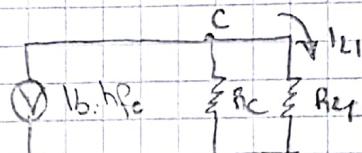

$$Z_{O_2} = RE // hib$$

## A Garças

$$Av_1 = \frac{V_{41}}{V_1} = \frac{V_{41}}{15} \frac{15}{V_{41}}$$

$$V_1 = V_2$$

$$V_1 = \underline{16}$$

$$(MgII)R_{L2})^{h_{Fe}+h_{IC}} \quad v_i \quad (ReII)R_{Z2})^{h_{Fe}+h_{IC}}$$

$$V_{L_1} = \frac{V}{(-b - \sqrt{b^2 - 4ac})} - R_C / R_L$$

$$V = \sqrt{g}$$

$$A_{V1} = \left( -h_{Fe}^2 R_C / R_L \right) \left( \frac{1}{(R_E / (R_L + h_{Fe})) h_{Fe}} \right)$$

$$V_{L2} = \left( \frac{V_1}{R_E + R_L + h_{FE}} \right) \cdot R_E / R_L$$

$$\Delta v_L = \frac{V_{C2}}{V_1} =$$

$$A_{V2} = \frac{R_E || R_L}{(R_E || R_L + h_{vb}) || \frac{R_b}{n_p c}}$$

$h_{ie} + h_{ie2}h_{fe}$

$h_{ie2}h_{fe} + h_{ie}h_{fe}$

$h_{ie1} = h_{ie2}h_{fe}$


HOJA N°

10

FECHA

## Darlington

Salida por colector

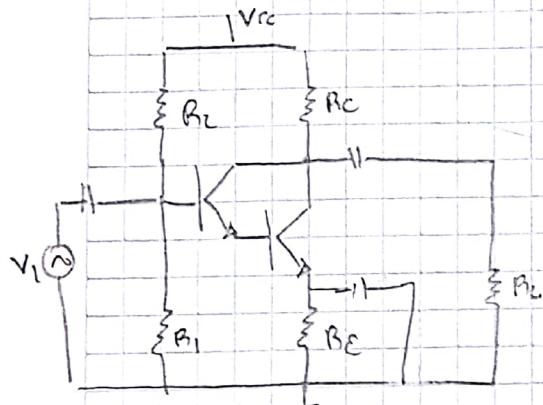

$$I_{bn} = \frac{I_{cQ1}}{\beta} = \frac{I_{cQ2}}{\beta^2}$$

$$I_{cQ1} = I_{b2} = \frac{I_{cQ2}}{\beta} = \frac{I_{cQ2}}{\beta} \quad V_{ceQ1} = V_{ceQ2} - V_{be2}$$

# Análisis

$$V_{cc} - I_{cQ2}(R_{ct} + R_E) - V_{CE} = 0 \rightarrow V_{ceQ1} = V_{cc} - I_{cQ2}(R_{ct} + R_E)$$

$$V_{bb} - I_{b1}R_b - 2V_{be} - I_{cQ2}R_E = 0$$


$$I_{cQ2} \left( R_E + \frac{R_b}{\beta} \right) = V_{bb} - 2V_{be}$$

$$I_{cQ2} = \frac{V_{bb} - 2V_{be}}{R_E + R_b / \beta} \quad V_C$$

# Diseño

$$R_b = \frac{\beta^2 R_E}{10}$$

# Circuito equivalente

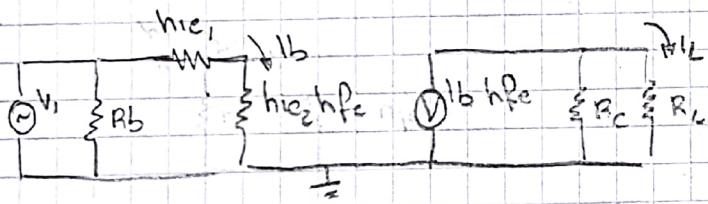

$$\begin{aligned} Z_1 &= R_b \parallel (h_{ie1} + h_{ie2}h_{fe}) = R_b \parallel 2h_{ie2}h_{fe} \\ &= R_b \parallel 2h_{ie1} \end{aligned}$$

$$Z_0 = R_C$$

# Ganancia

$$A_1 = \frac{I_L}{I_B} = \frac{I_L}{\beta} \frac{I_B}{I_A}$$

$$\begin{aligned} V_L &= V \\ I_L R_L &= (-I_B h_{fe}) R_C \parallel R_L \\ \frac{I_L}{I_B} &= -h_{fe} \frac{R_C \parallel R_L}{R_L} \end{aligned}$$


$$A_1 = \left( -h_{fe} \frac{R_C \parallel R_L}{R_L} \right) \left( \frac{R_b \parallel 2h_{ie1}}{2h_{ie1}} \right)$$

$$A_V = A_1 \frac{R_L}{Z_1}$$

$$\begin{aligned} V_L &= V \\ I_L \cdot (R_b \parallel 2h_{ie1}) &= I_B \cdot 2h_{ie1} \\ \frac{I_L}{I_B} &= -\frac{R_b \parallel 2h_{ie1}}{2h_{ie1}} \end{aligned}$$

NOTA



Salida por emisor

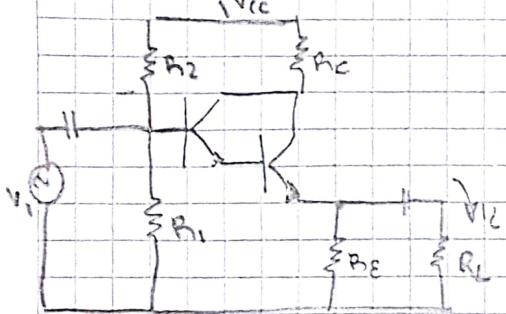

# Analysis

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_{CC} + R_E} = \frac{V_{CC}}{(R_C + R_E) (R_E + R_L / R_L)}$$

# Circ. equivalente

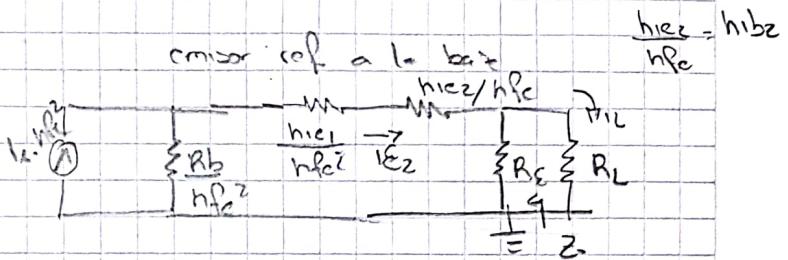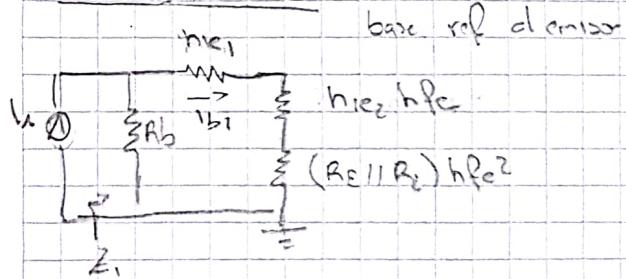

$$Z_1 = R_b \parallel (z h_{ie1} + (R_E \parallel R_L) h_{fe1}^2)$$

$$Z_2 = \left( \frac{R_b}{h_{fe2}} + z h_{ib2} \right) \parallel R_E$$

# Ganancias

$$A_V = \frac{I_L}{I_i} = \frac{I_L}{I_E} \frac{I_E}{I_C}$$

$$A_V = \frac{R_E \parallel R_L}{R_L} \cdot \frac{\frac{R_b}{h_{fe2}} \cdot h_{fe2}^2}{\frac{R_b}{h_{fe2}^2} + z h_{ib2} + R_E \parallel R_L}$$

$$V_L = V_E - i_L R_L$$

$$I_L R_L = I_E R_L \parallel R_L \Rightarrow I_L = \frac{R_E \parallel R_L}{R_L}$$

$$I_E \left[ \frac{R_b}{h_{fe2}} + z h_{ib2} + (R_E \parallel R_L) \right] = I_i h_{fe2}^2 \frac{R_b}{h_{fe2}} \frac{R_L}{R_L}$$

$$\frac{I_E}{I_i} = \frac{\frac{R_b}{h_{fe2}}}{\frac{R_b}{h_{fe2}^2} + z h_{ib2} + (R_E \parallel R_L)} \cdot h_{fe2}^2$$

$$S_1: \frac{R_b}{h_{fe2}^2} \gg z h_{ib2} + R_E \parallel R_L$$

$$\therefore A_V = \frac{R_E \parallel R_L}{R_L} \cdot h_{fe2}^2$$


NOTA

como amplificador

Cascode  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Mejora el ancho de banda} \\ \text{Evita la disminución de ganancia por realimentación} \end{array} \right.$

como desplazador } sin variación en  $A_V$   
de nivel de CC

# como amplificador en altos frec.

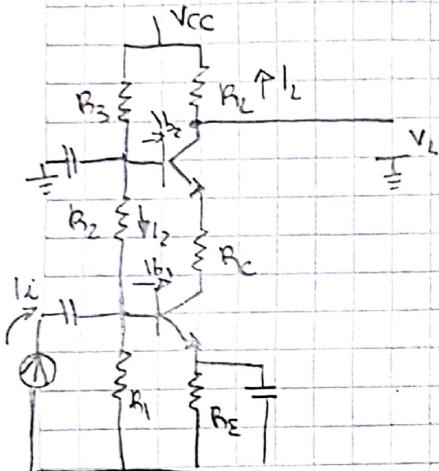

$$V_{b2} = \frac{V_{cc} (R_L + R_1)}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$V_{b1} = \frac{V_{b2} R_1}{R_1 + R_2}$$


$$I_{CQ1} = I_{CQ2} = \frac{V_{b1} - V_{BE}}{R_E}$$

$$V_{CEQ1} = V_{b2} - V_{BE} - I_{CQ1} (R_C + R_E)$$

$$V_{CEQ2} = V_{cc} - V_{CEQ1} - I_{CQ1} (R_L + R_C + R_E)$$

O/CA  $B_3$  no existe

# Circuito eq.

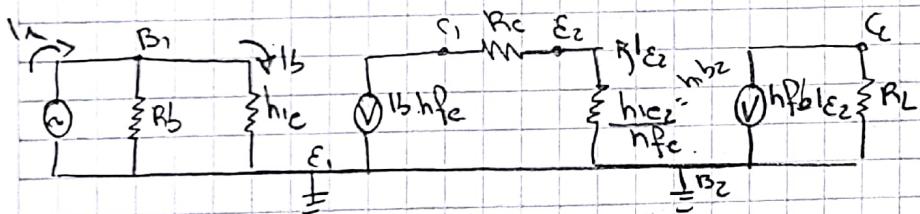

$$A_f = \frac{I_c}{I_b} = \frac{I_c}{I_{E2}} \cdot \frac{I_{E2}}{I_b} \cdot \frac{I_b}{I_u}$$

$$I_c \cdot R_L = -I_{E2} h_{Fe} \cdot R_L$$

$$\frac{I_c}{I_{E2}} = -h_{Fe}$$


$$I_{E2} = I_b h_{Fe} \rightarrow \frac{I_{E2}}{I_b} = h_{Fe}$$

$$A_f = -h_{Fe} \cdot \frac{R_L}{h_{ie}}$$

Ganancia  
de B-C del E-C

$$I_u \cdot (R_b / h_{ie}) = I_b h_{ie} \rightarrow I_b : \frac{R_b h_{ie}}{h_{ie}}$$
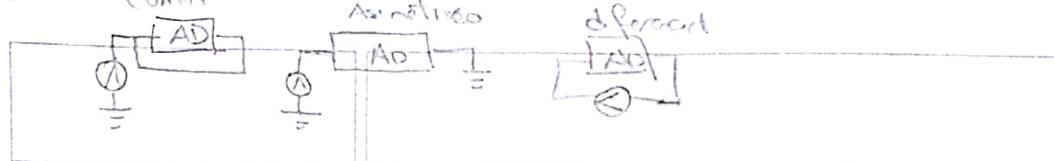
#Como desplazar de nivel (no cro; me dio fiaro)



HOJA N° 12  
FECHA


## Diferencial

Tipos → Simétrico:  $R_L$  se conecta entre los colectores, elimina el ruido  
Asimétrico: Atenua el ruido

Circ.  
bifurca  
corrientes

$$\left\{ \begin{array}{l} I_C = I_1 + I_2 \quad \text{corriente modo común} \rightarrow \text{el ruido} \\ I_D = I_2 - I_1 \quad \text{corriente modo diferencial} \rightarrow \text{señal en sí} \end{array} \right.$$

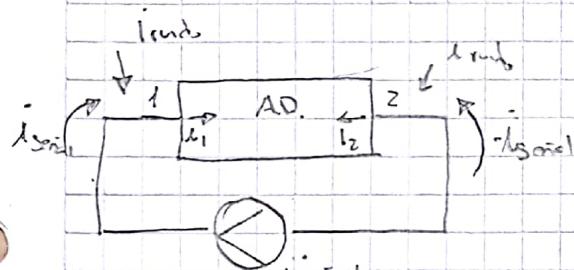$A_d \gg A_c$  porque el ruido se amplifica muy poco respecto a la señal



- la señal entra desfasada  $180^\circ$  en las entradas  
y el ruido entra en fase en ambas entradas


$$A_c = \frac{I_C}{I_C + I_D} \quad |_{I_D=0} \quad \text{garantía modo común}$$

$$A_d = \frac{I_C}{I_D} \quad |_{I_C=0} \quad \text{garantía modo diferencial}$$

$$I_C = A_c I_C + A_d I_D \quad \text{corriente de salida}$$

$$R_{REMC} = \frac{A_d}{A_c} \rightarrow \infty$$
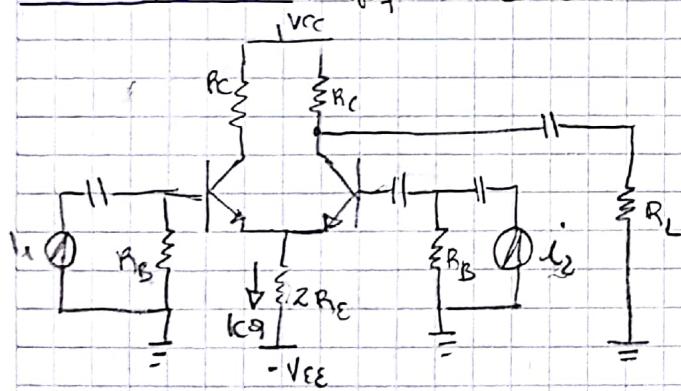
## # Salida Asimétrica (porque la salida está en el colector de T1 o T2)



$$|V_{RE} = 2 R_C I_{CQ} = 2 R_C I_{CQ2}|$$

$$V_{EE} - I_{CQ} R_B - V_{BE1} - I_{CQ} 2 R_E = 0$$

$$I_{CQ} \left( \frac{R_B + 2 R_E}{\beta} \right) = V_{EE} - V_{BE1}$$


$$I_{CQ1} = I_{CQ2} = \frac{V_{EE} - V_{BE1}}{R_B + 2 R_E}$$

$$V_{CE1} = V_{EE}$$

$$V_{CC} - I_{CQ} (R_C + 2 R_E) - V_{CE1} - (-V_{EE}) = 0 \rightarrow |V_{CE1} = V_{CE2} = V_{CC} + V_{EE} - I_{CQ} (R_C + 2 R_E)|$$



## AC Circuito equivalente

Base: Reflejando al emisor

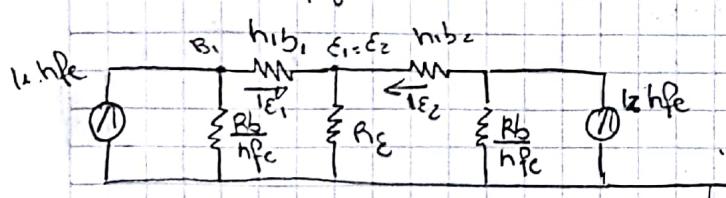

$$I_1 = I_C - \frac{I_D}{2}$$

$$I_2 = I_C + \frac{I_D}{2}$$

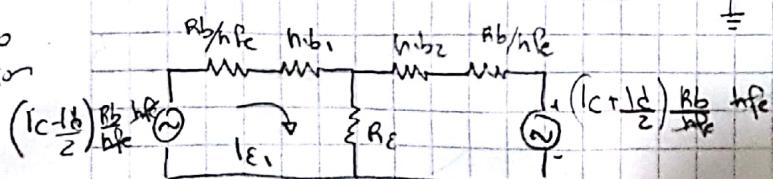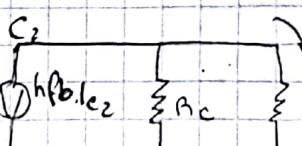


Aplicación Norton

$$(I_C - \frac{I_D}{2}) \frac{R_L}{h_{FE}} \quad I_E1 \quad h_{FB1} \quad h_{FB2} \quad \frac{R_L}{h_{FE}}$$

NOTA

$$\text{Zmalla de salida: } L = P_f(I_{C2}) \Rightarrow I_{C2} = P(I_C, I_d)$$

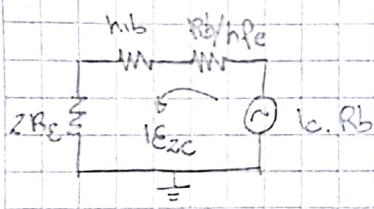
$$\# S_1 \quad I_1 = I_2 = I_C \therefore I_d = 0 \quad \therefore I_{E1} = V_E$$



$$V_E = (R_E)$$


$$(I_C R_E) = I_{E2C} \cdot \left( \frac{R_E}{h_{FE}} + h_{ib} + 2RE \right) \rightarrow I_{E2C} = \frac{I_C R_E}{\frac{R_E}{h_{FE}} + h_{ib} + 2RE}$$
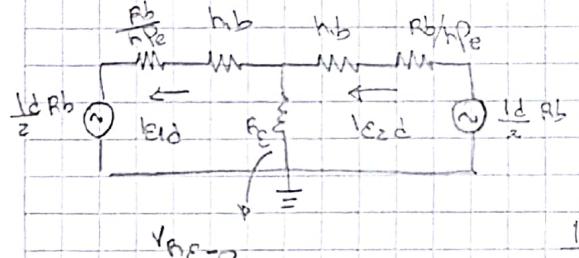
$$\# S_1 \quad I_1 = -I_2 \therefore I_C = 0 \quad \therefore I_{E1} = -V_E \\ I_d = 2I_2 = -2I_2$$



S1

$$V_{AFc} = 0$$

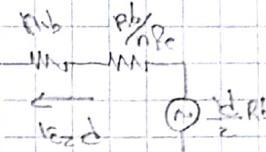

$$V_{AFR}$$

$$\frac{I_d}{2} R_E = I_{E2d} \left( h_{ib} + \frac{R_E}{h_{FE}} \right) \rightarrow I_{E2d} = \frac{I_d R_E}{2 \left( h_{ib} + \frac{R_E}{h_{FE}} \right)}$$

### II Corrientes y RRMC

$$I_E = I_{E2C} + I_{E2d} = \frac{R_E}{\frac{R_E}{h_{FE}} + h_{ib} + 2RE} \cdot I_C + \frac{R_E}{2(h_{ib} + \frac{R_E}{h_{FE}})} \cdot I_d$$

$$V_L = V \rightarrow (I_L) R_L = (I_E h_{FB}) \cdot R_C / R_L \rightarrow I_L = I_E h_{FB} \cdot \frac{R_C \cdot B_C}{R_C + R_L} \frac{1}{B_C}$$

$$\therefore I_L = \frac{h_{FB} R_C}{R_C + R_L} \frac{\frac{R_E}{h_{ib} + 2RE}}{\frac{R_E}{h_{FE}}} \cdot I_C + \frac{h_{FB} R_C}{R_C + R_L} \frac{\frac{R_E}{2(h_{ib} + \frac{R_E}{h_{FE}})}}{\frac{R_E}{h_{ib} + 2RE}} \cdot I_d$$


$$s. I_L = A_C I_C + A_D I_d$$

$$RRMC = \frac{A_d}{A_C} = \frac{\frac{R_E}{h_{ib} + 2RE}}{\frac{R_E}{h_{ib} + 2RE} + \frac{h_{ib} + \frac{R_E}{h_{FE}}}{h_{ib} + 2RE}} \quad s. \quad R_E \gg h_{ib} + \frac{R_E}{h_{FE}}$$

$$RRMC = \frac{R_E}{h_{ib} + \frac{R_E}{h_{FE}}}$$

### III Impedancia



#### # Salida

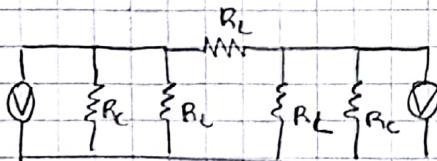

$$Z_o = R_C \text{ asimétrica}$$


$$Z_o = 2R_C \text{ diferencial o simétrica}$$

#### # Entrada

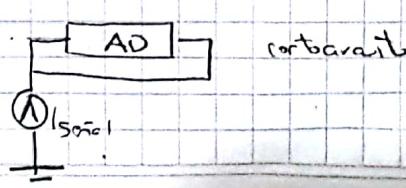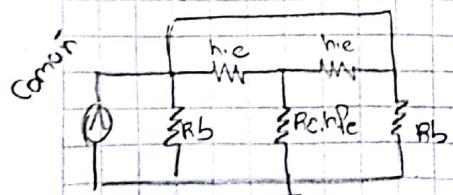


$$NOT \quad Z_I = \frac{R_b}{2} \parallel \left( \frac{h_{ie}}{2} + R_E \cdot h_{fe} \right)$$


Asimétrica

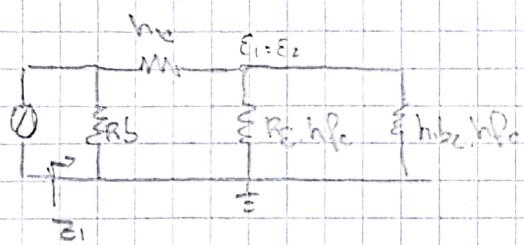
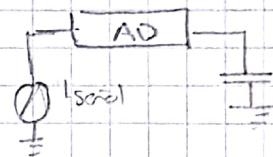
$$Z_i = R_b / \left[ h_{ie} + (h_{ib} + h_{fe}) / (R_c + h_{fe}) \right]$$



Diferencial

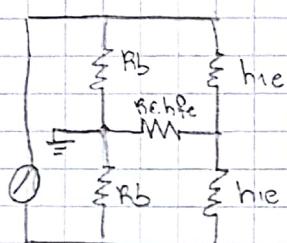

$$Z_i = 2(R_b / h_{ie})$$

