

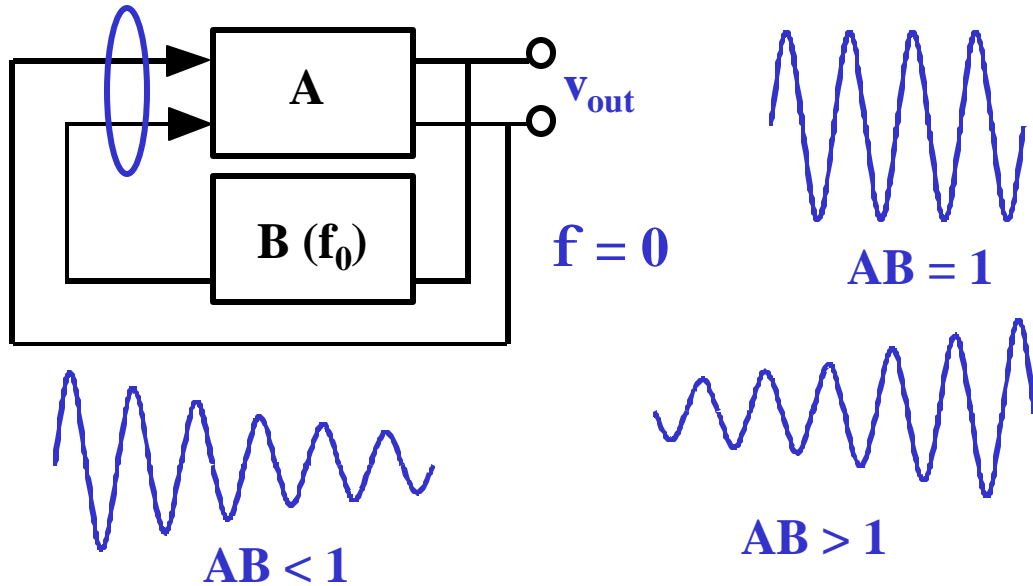
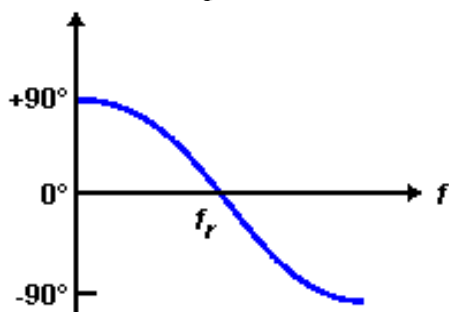
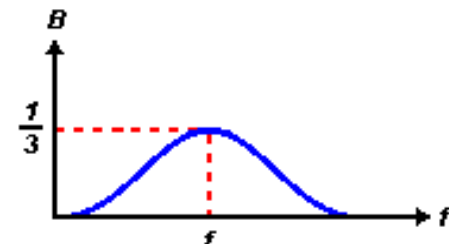


Osciladores Sinusoidales

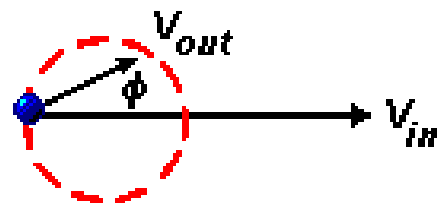- ❑ Ganancia de lazo y fase
- ❑ Tensión de inicio
- ❑ Decrecimiento del producto $AB=1$



Circuito de adelanto atraso

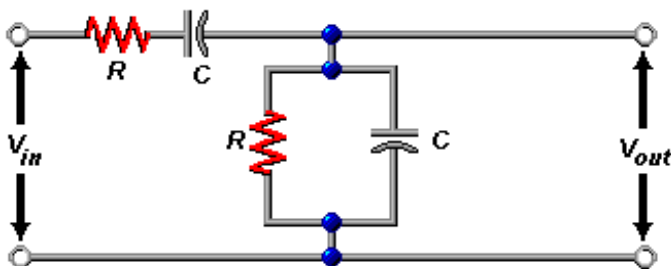



$$B = \frac{1}{\sqrt{9 - (X_C/R - R/X_C)^2}}$$

$$\phi = \arctan \frac{X_C/R - R/X_C}{3}$$

$$B_{max} \Rightarrow X_C = R \Rightarrow f = f_r$$


$$f_r = \frac{1}{2\pi RC}$$

Oscilador del Puente de Wien

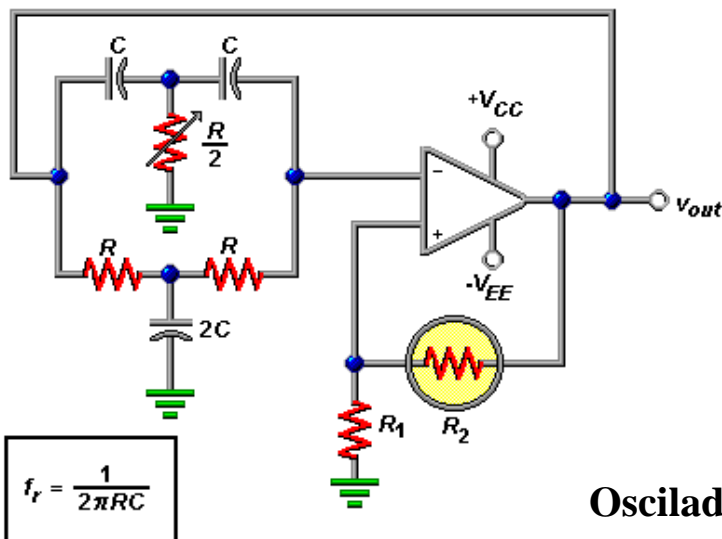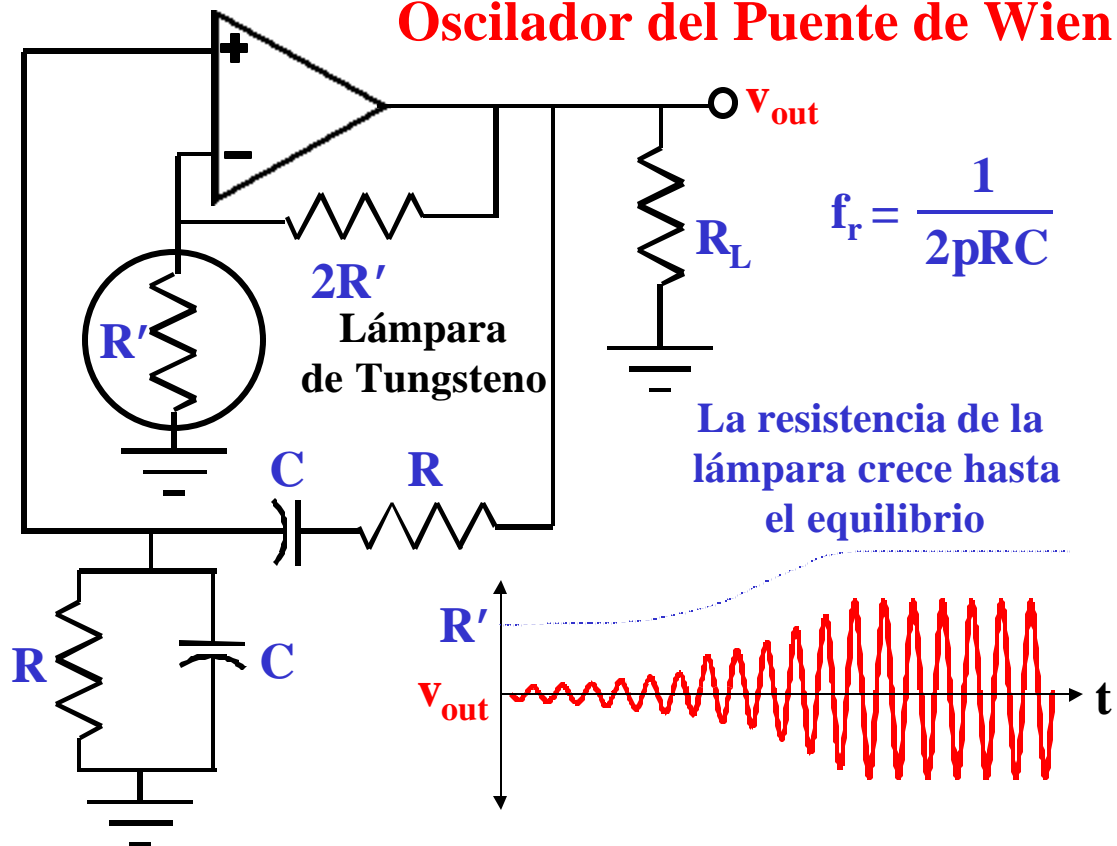


Oscilador doble T

Oscilador de corrimiento de fase

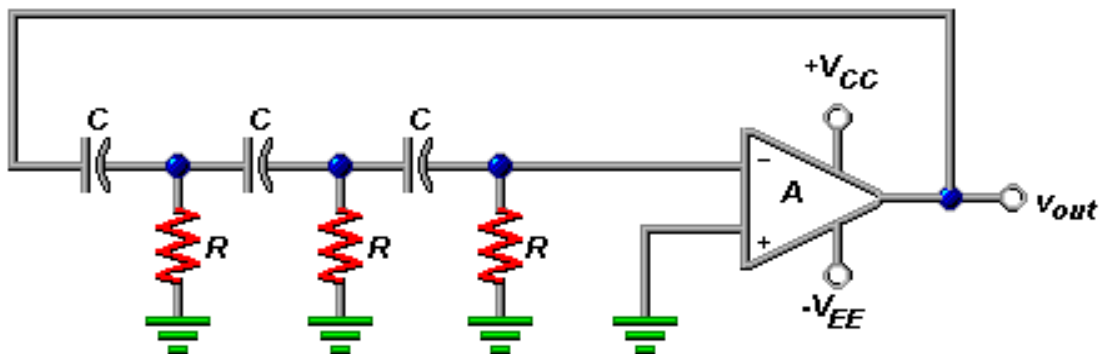

Oscilador Colpitts

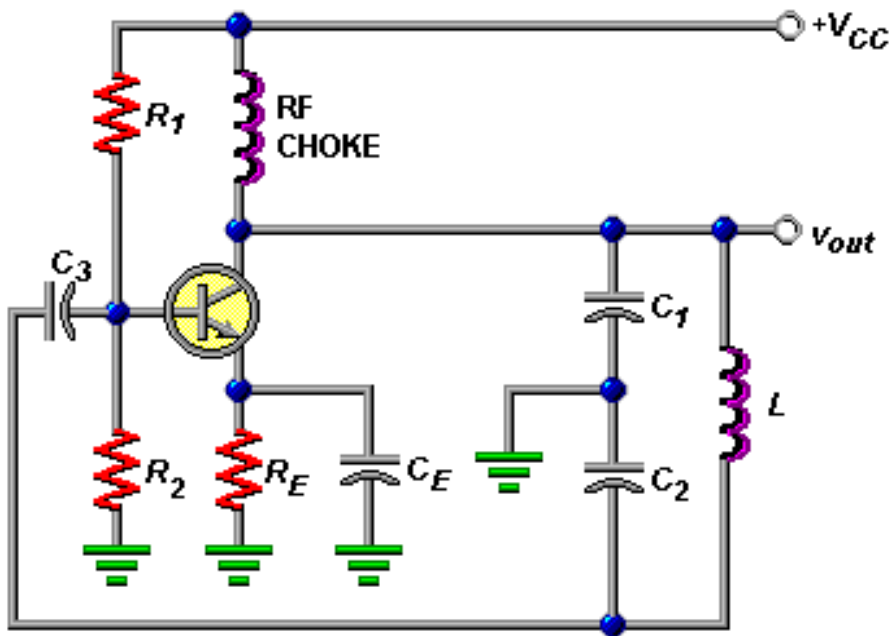


$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

$$B = \frac{C_1}{C_2}$$

$$A_{\min} = \frac{C_2}{C_1}$$

Oscilador Colpitts

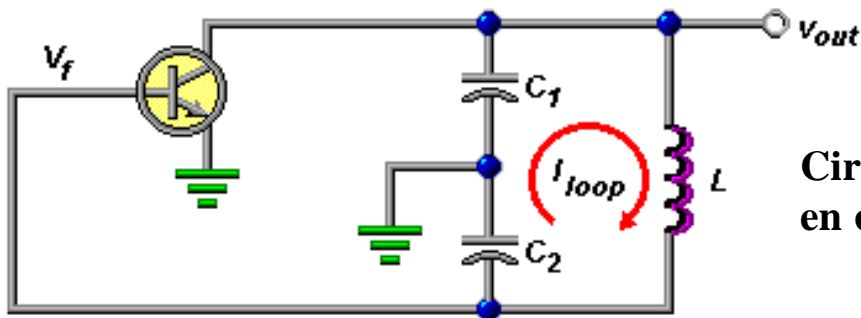

Circuito equivalente
en c.a.

❑ Frecuencia de resonancia

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

❑ Condición de arranque


$$B = \frac{C_1}{C_2}$$

❑ Con carga acoplada de arranque


$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \sqrt{\frac{Q^2}{Q^2 + 1}}$$

$$A_{\min} = \frac{C_2}{C_1}$$

Oscilador Colpitts

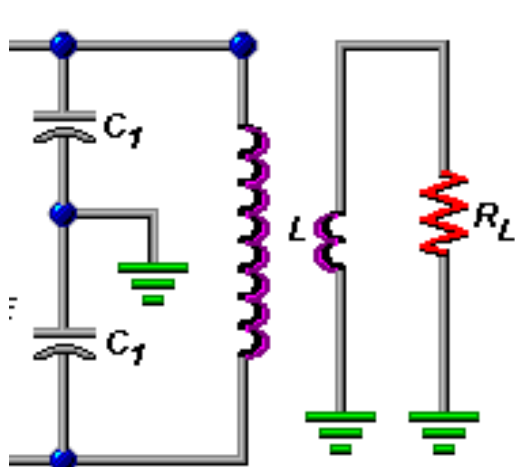


Acoplamiento inductivo

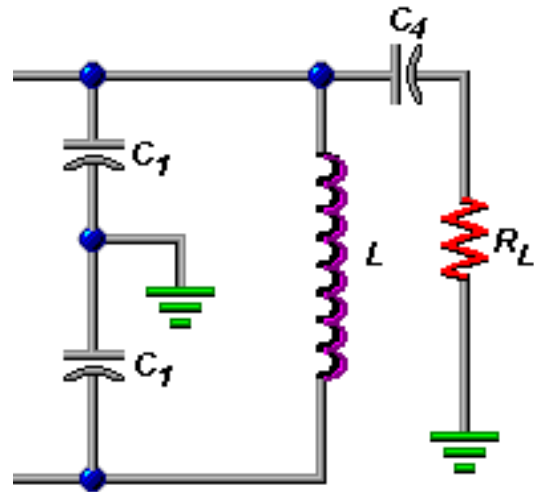

Acoplamiento por capacitor

Oscilador Colpitts base común

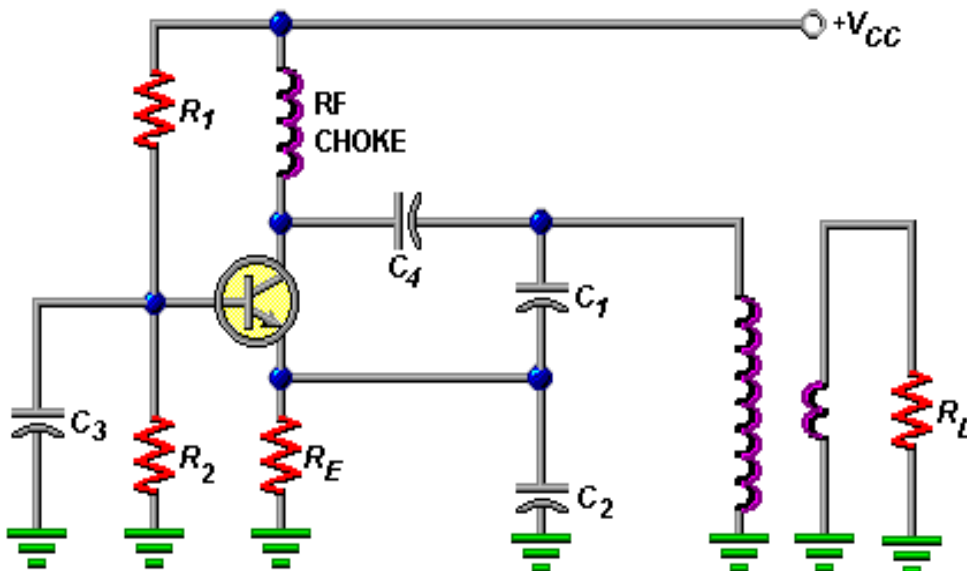


$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

$$B = \frac{C_1}{C_1 + C_2}$$

$$A_{\min} = \frac{C_1 + C_2}{C_1}$$

Oscilador Colpitts con fet

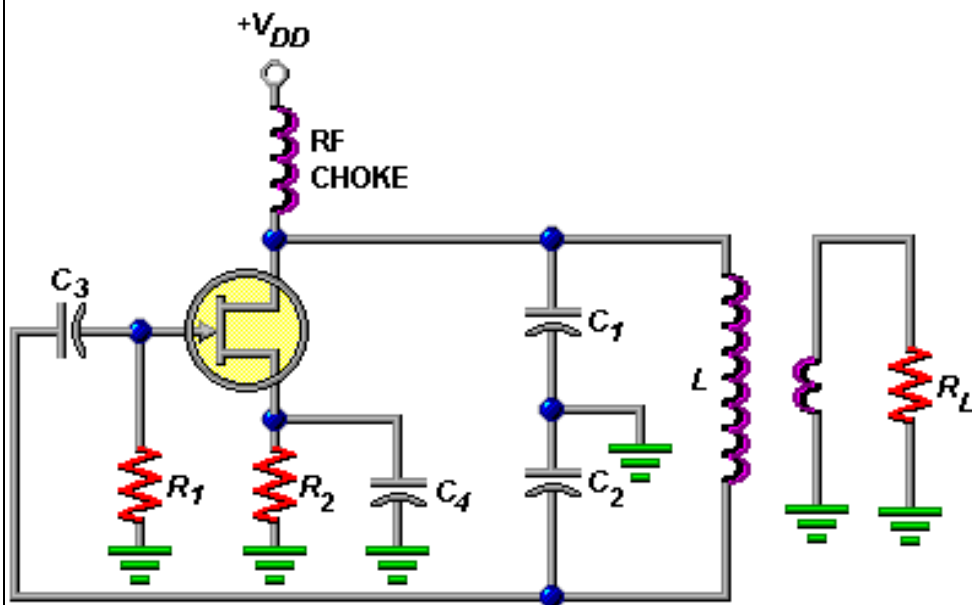


$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

$$B = \frac{C_1}{C_2}$$

$$A_{\min} = \frac{C_2}{C_1}$$

Oscilador Hartley

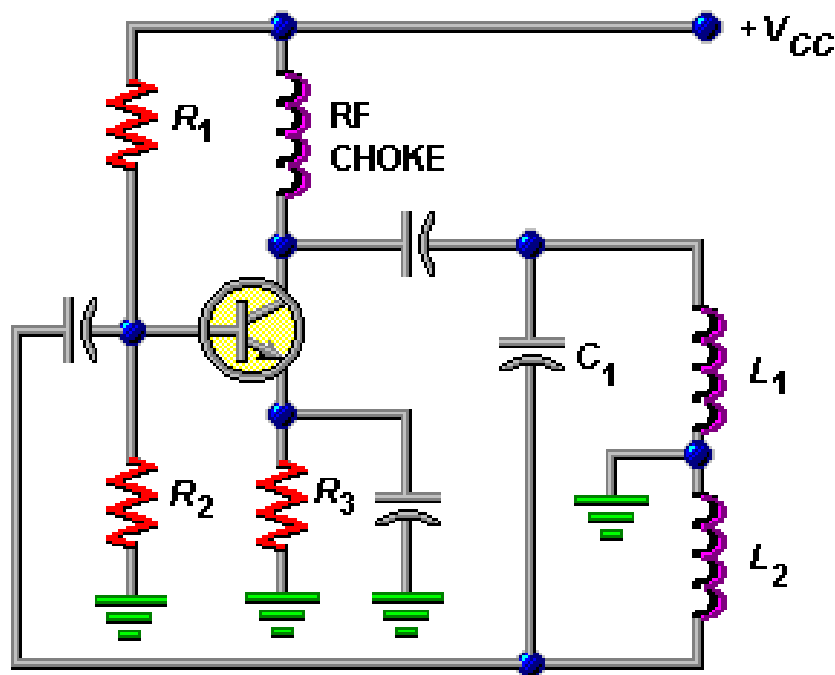


$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$L = L_1 + L_2$$

$$B = \frac{L_2}{L_1}$$

$$A_{\min} = \frac{L_1}{L_2}$$

Oscilador Clapp

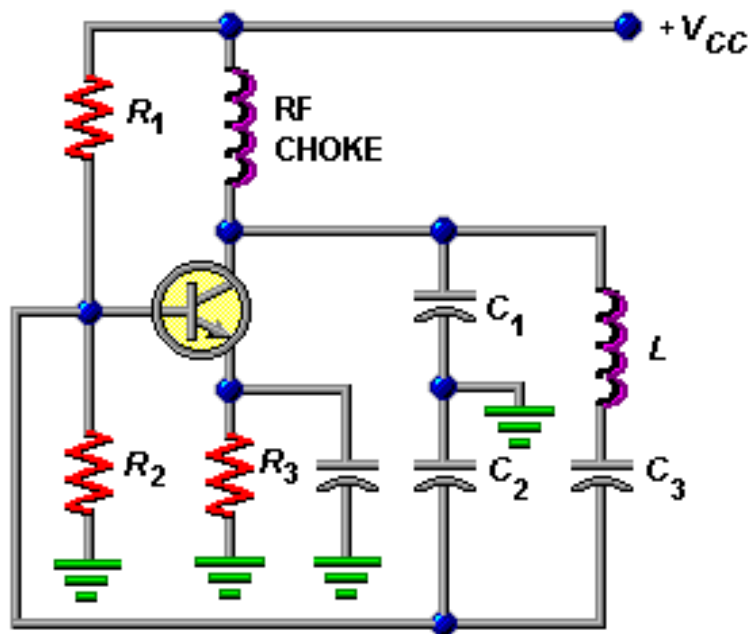



$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$C = \frac{1}{1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3}$$

$$B = \frac{C_1}{C_2}$$

$$A_{\min} = \frac{C_2}{C_1}$$

Cristal de cuarzo

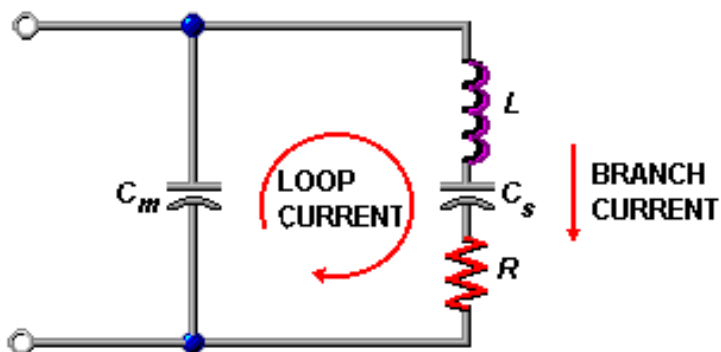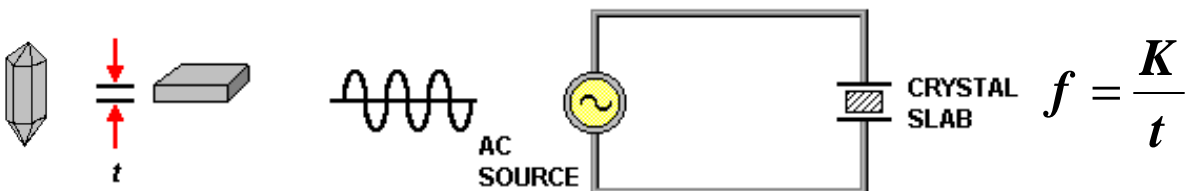


$$f_s = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_s}}$$


$$C_p = \frac{C_m C_s}{C_m + C_s}$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_p}}$$


Oscilador a cristal - Colpitts

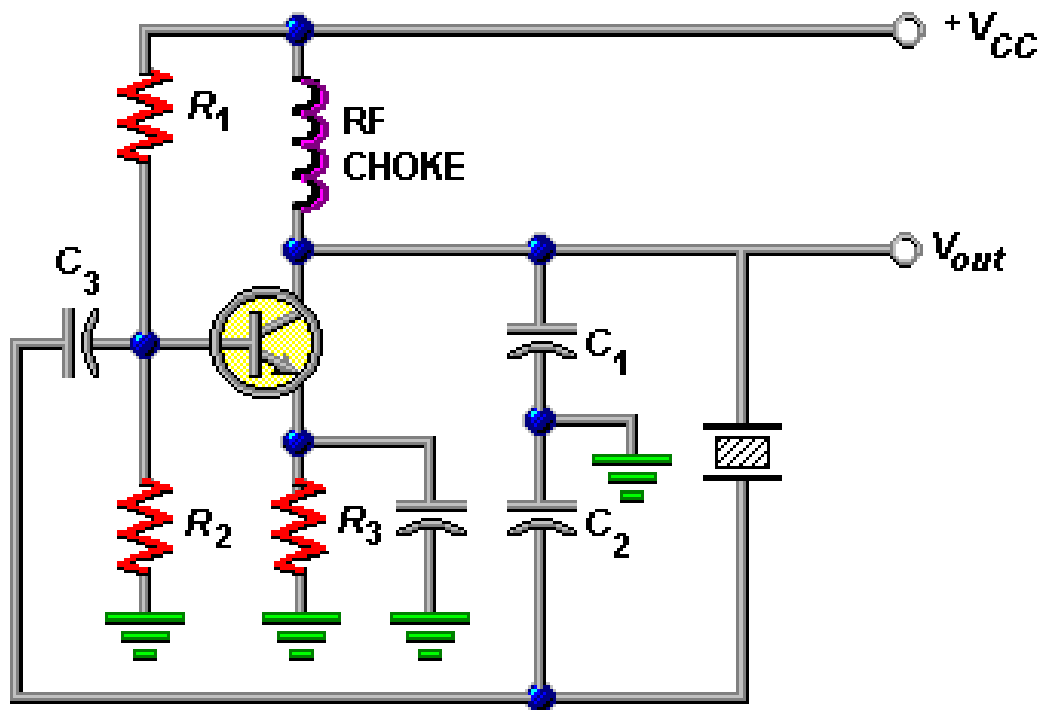

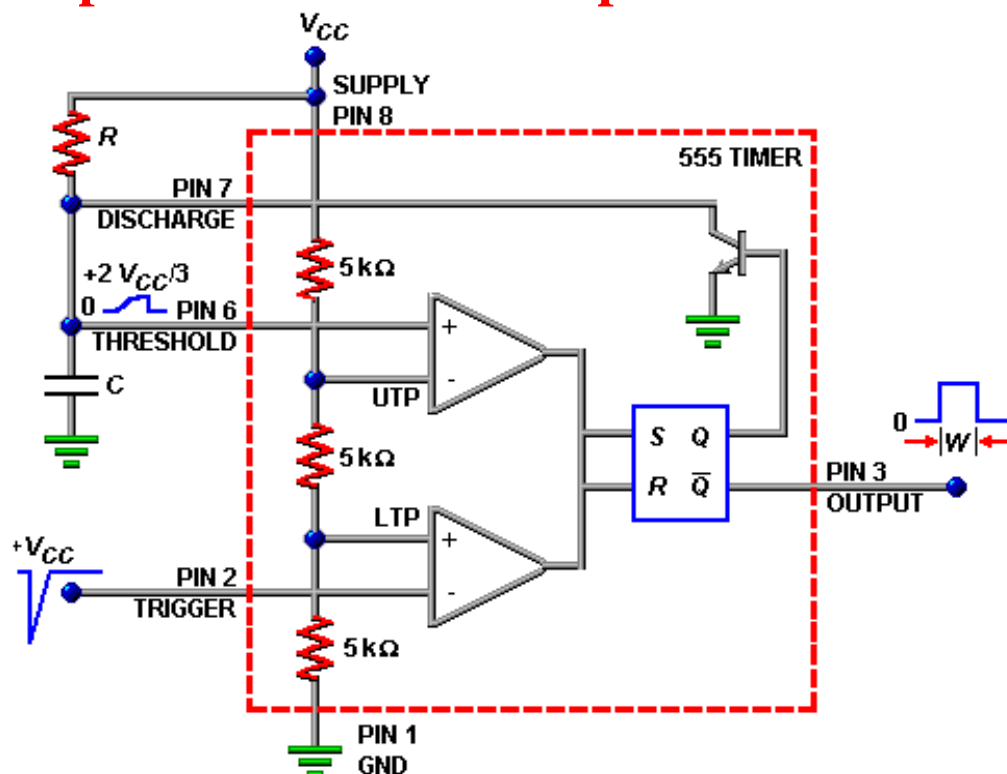El temporizador IC 555 – Operación monoestable



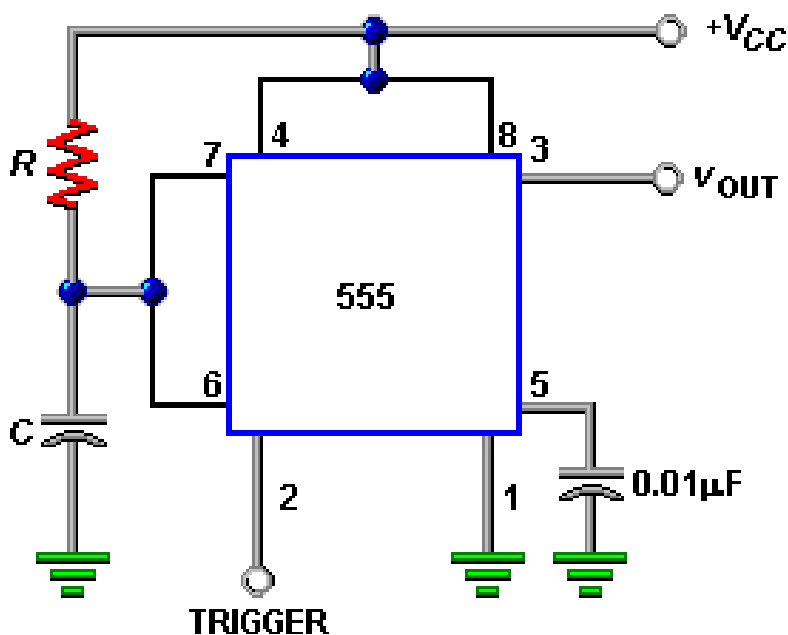El temporizador IC 555 – Operación monoestable




$$UTP = \frac{2V_{CC}}{3}$$



$$LTP = \frac{V_{CC}}{3}$$

$$W = 1.1RC$$

Operación astable

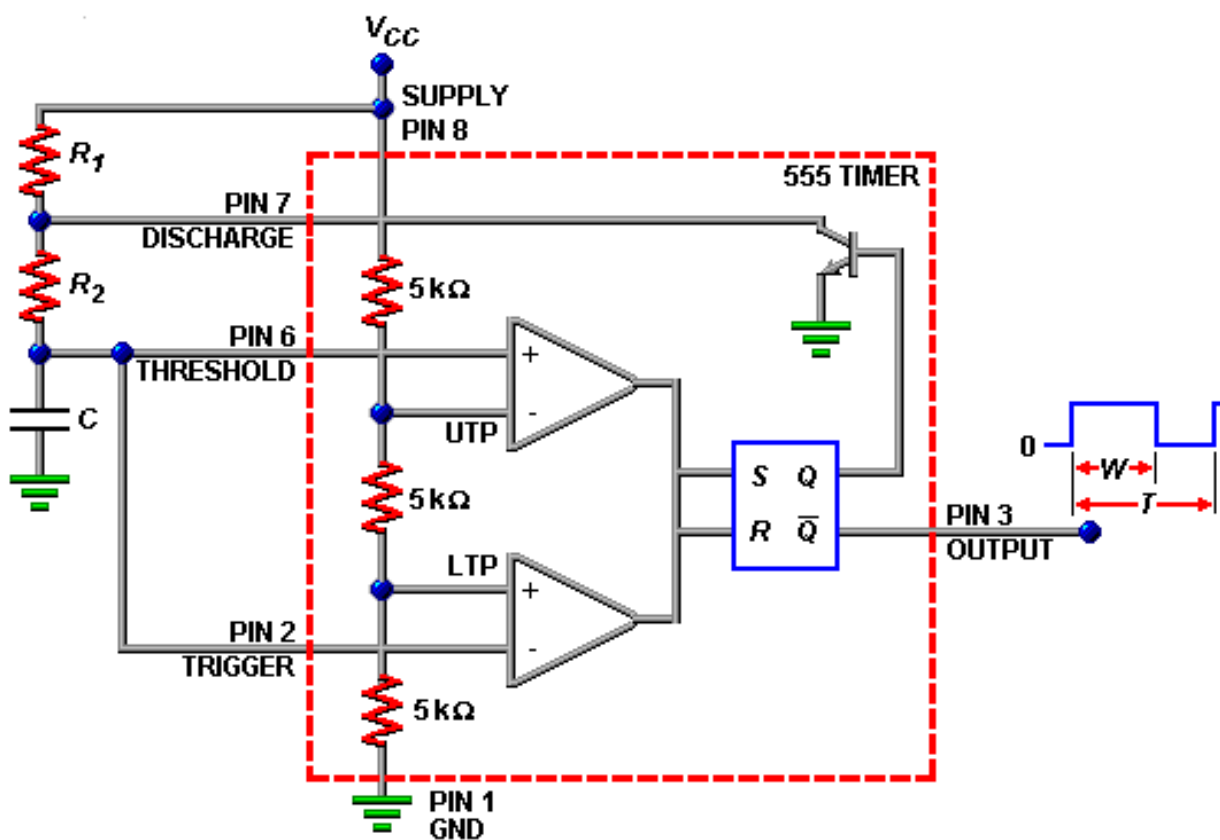

Operación astable

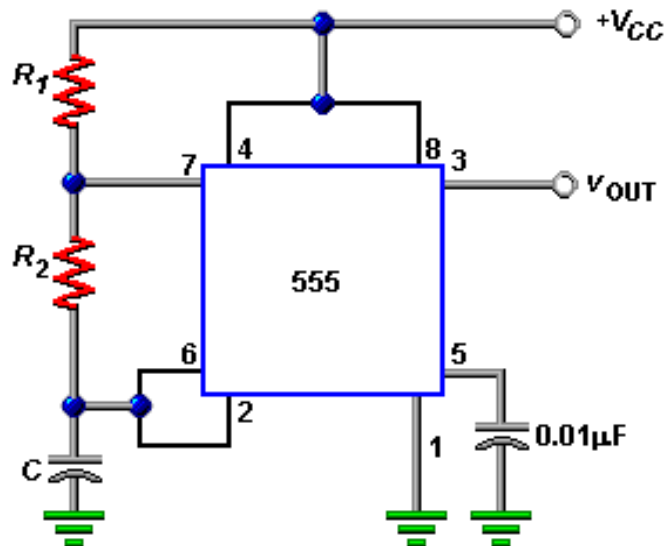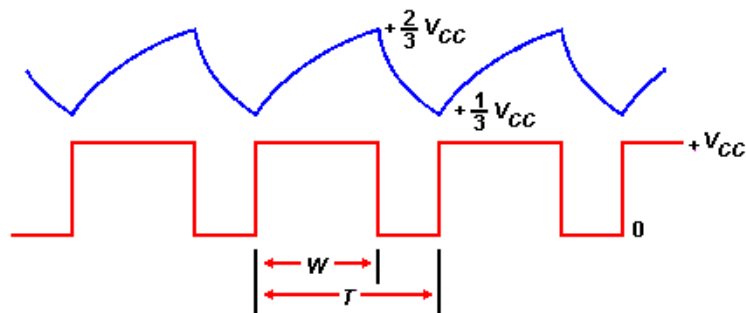


$$W = 0.693 (R_1 + R_2) C$$

$$T = 0.693 (R_1 + 2R_2) C$$

$$f = \frac{1.44}{(R_1 + 2R_2) C}$$

$$D = \frac{R_1 + 2R_2}{R_1 + R_2}$$


Oscilador controlado por tensión

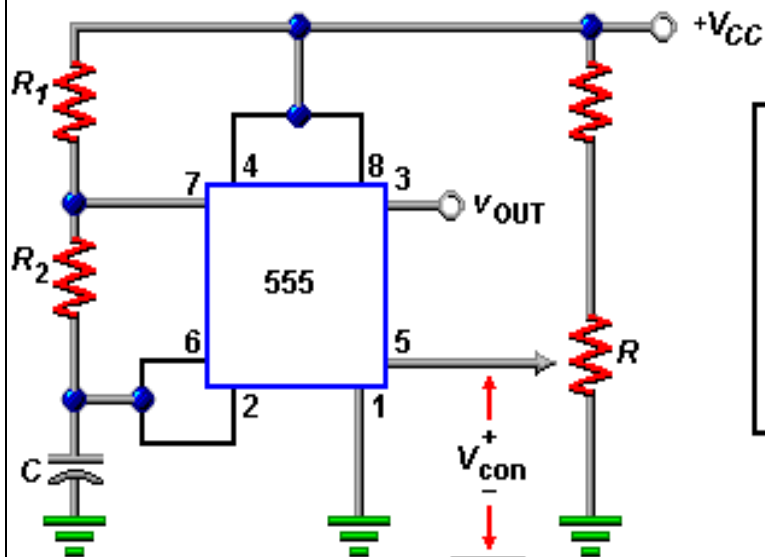


$$W = -(R_1 + R_2) C \ln \frac{V_{CC} - V_{con}}{V_{CC} - 0.5V_{con}}$$

$$T = W + 0.693 R_2 C$$


$$f = \frac{1}{W + 0.693 R_2 C}$$

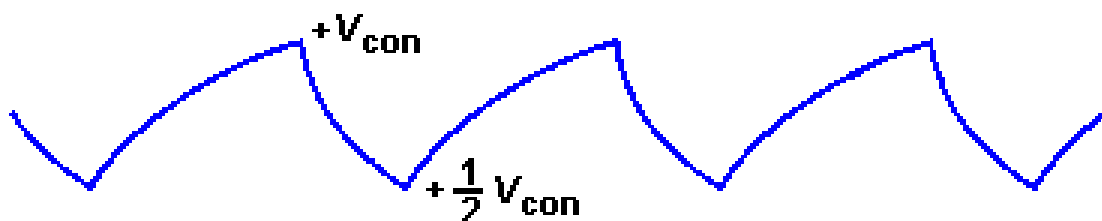

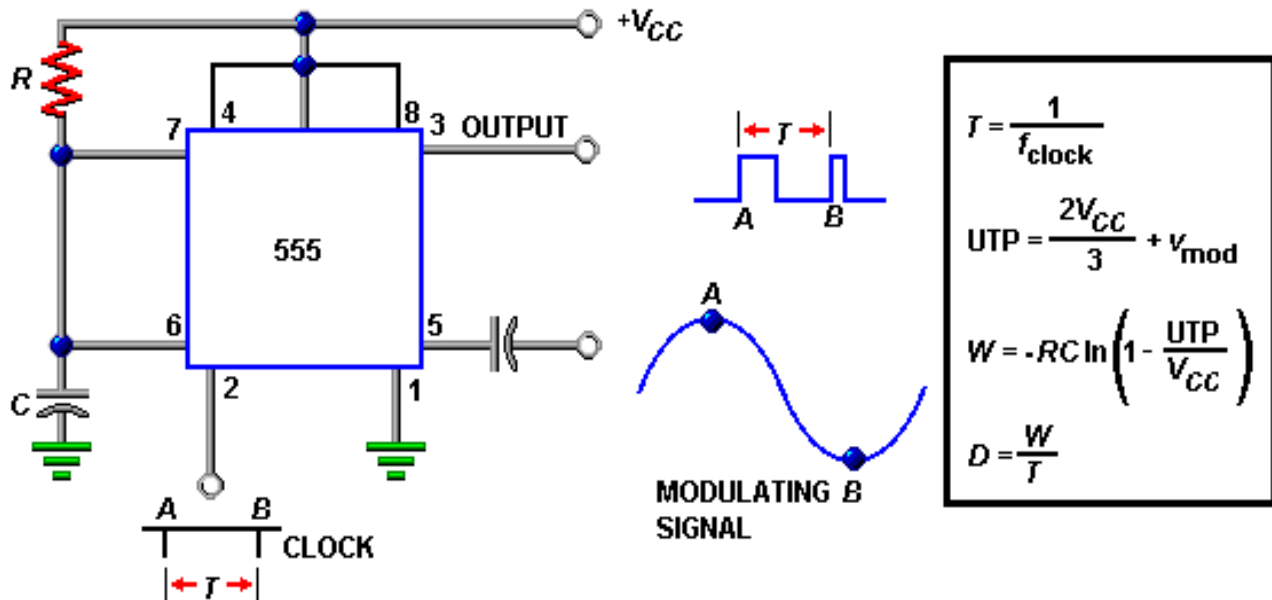
Modulación de ancho de pulso con el CI555



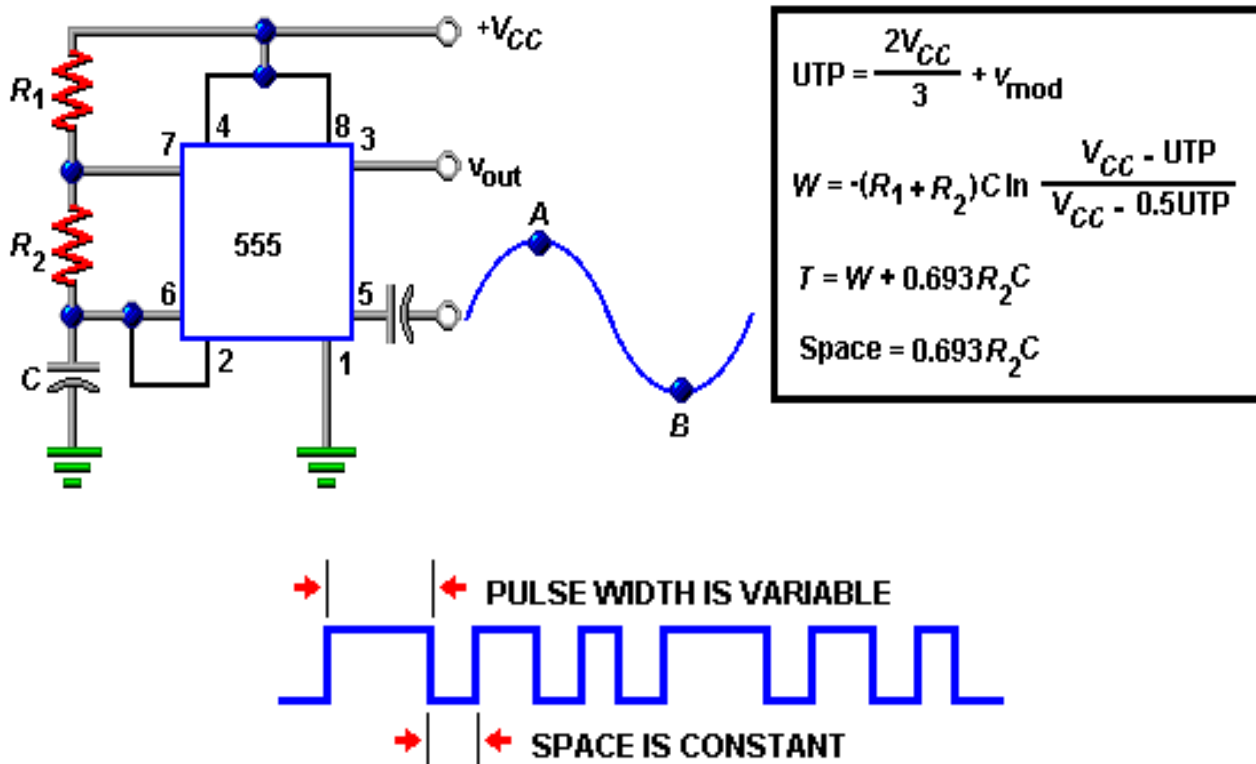Modulación de posición de pulso con el CI555



Lazo de enganche de fase

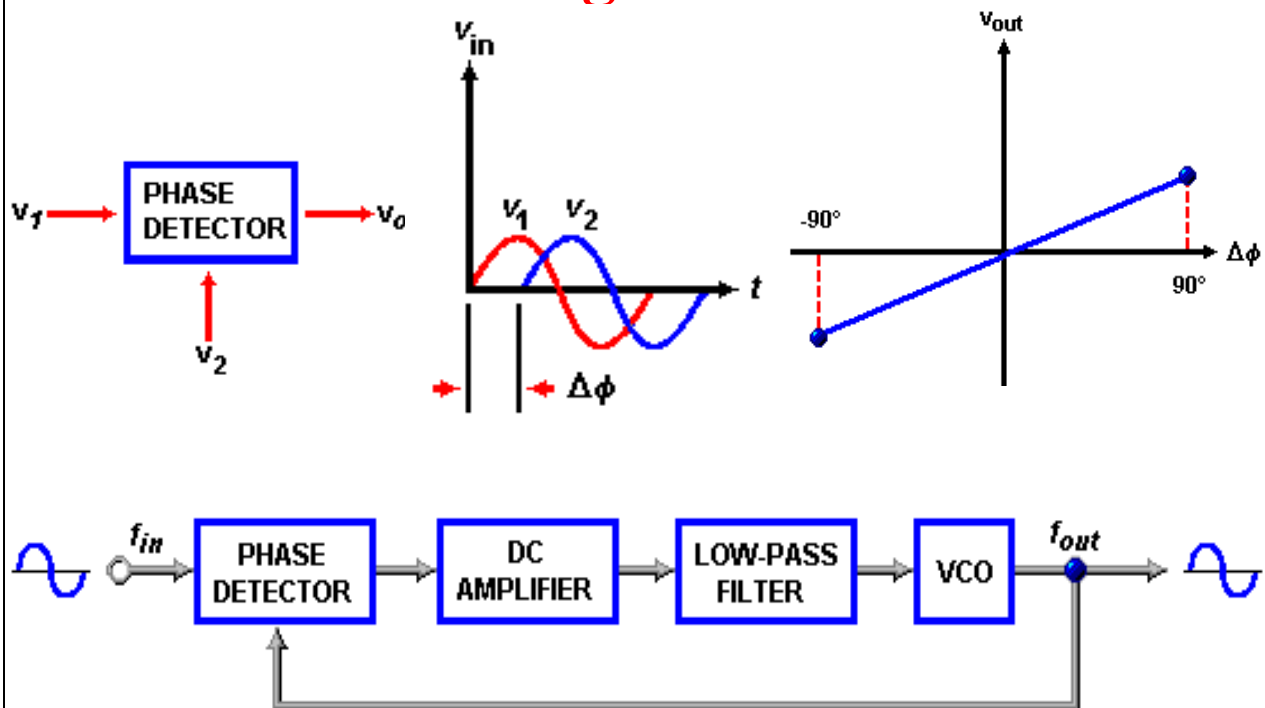

Lazo de enganche de fase

- Es posible generar una señal de igual frecuencia que la de la entrada.
- Se puede remover ruido de una señal.
- Se puede demodular señales de FM.
- Se utilizan en la forma de CI como el NE565.