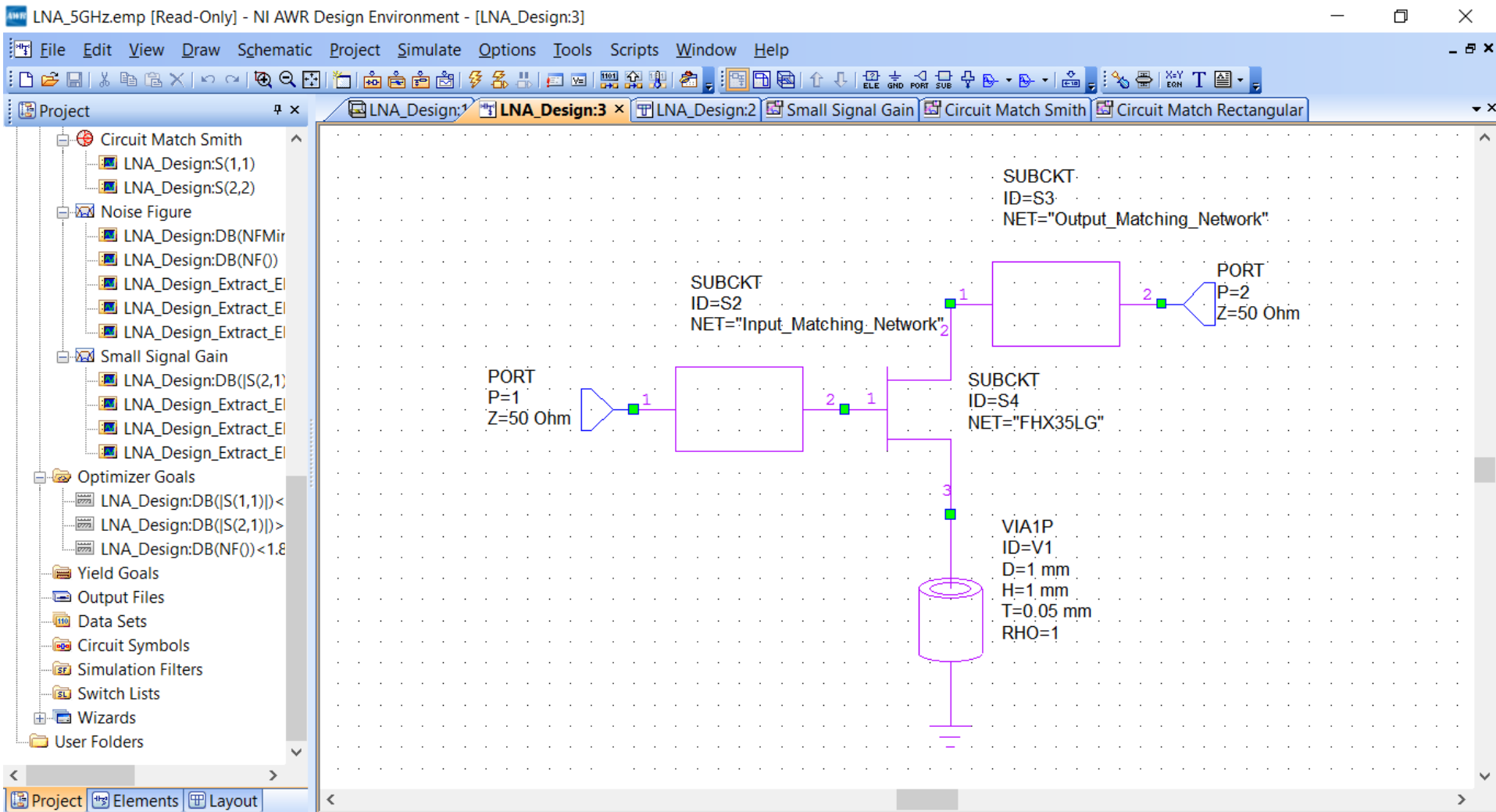


# Diseño amplificador RF de pequeña señal para máxima ganancia usando AWR




- Diseño de amplificadores de RF
  - Diseño para máxima ganancia
    - Caso unilateral
    - Caso bilateral
  - Estabilidad
    - Estabilización del transistor
  - Diseño para una ganancia específica
  - Diseño para bajo ruido
  - Redes de polarización
  - RF chokes

# Referencias

- [1] Guillermo Gonzalez, *Microwave Transistor Amplifiers, Analysis and Design*, 2<sup>nd</sup> ed.; Prentice Hall, 1996.
- [2] Devendra K. Misra, *Radio-Frequency and Microwave Communication Circuits*; John Wiley & Sons Inc., 2001
- [3] Cornelis J. Kikkert, RF Electronics. Design and Simulation, James Cook University, Australia, 2013
- [4] Sören Peik, Amplifier Design for MG using MWO, 2016.

# Estabilidad

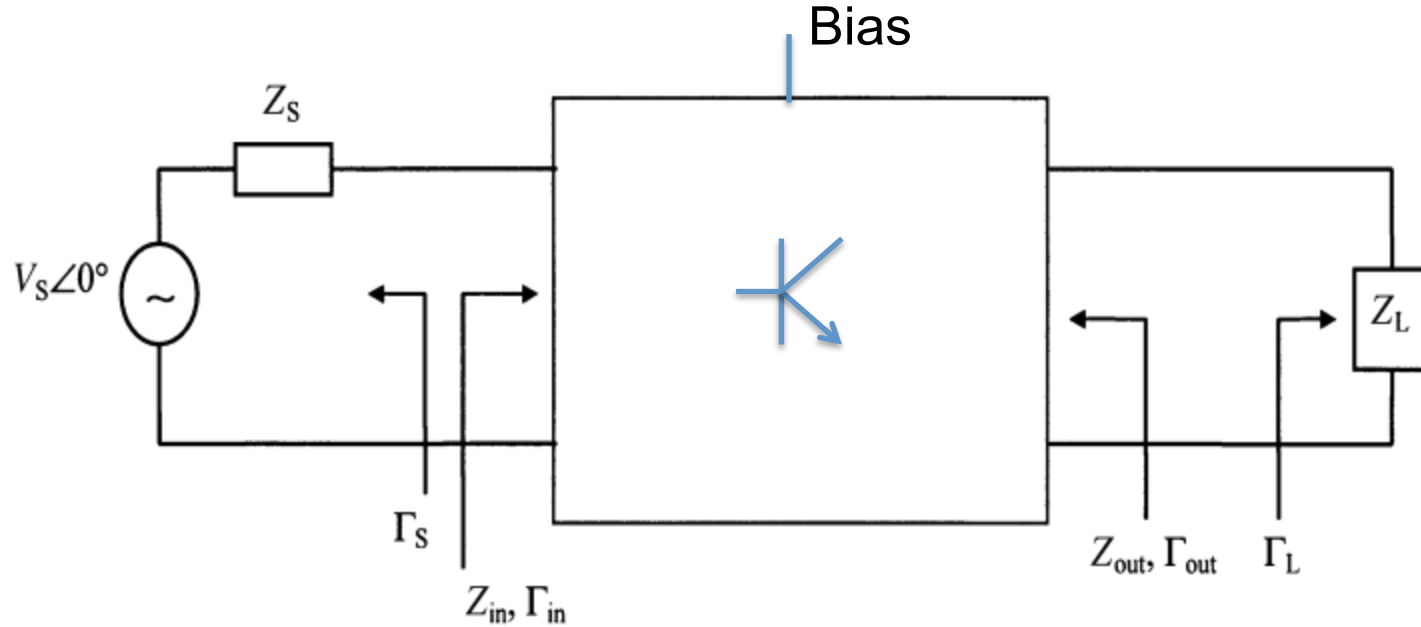

Condiciones necesarias y suficientes de estabilidad incondicional

$$|\Delta| = |S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}| < 1 \quad (1)$$

$$k = \frac{1 - |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 + |\Delta|^2}{2|S_{12}S_{21}|} > 1 \quad (2)$$

# Estabilidad

**Círculos de estabilidad** de salida de  $\Gamma_L$  para  $|\Gamma_{IN}|=1$

$$r_L = \left| \frac{S_{12}S_{21}}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \right| \quad (3)$$

$$C_L = \frac{(S_{22} - \Delta S_{11}^*)^*}{|S_{22}|^2 - |\Delta|^2} \quad (4)$$


# Estabilidad

**Círculos de estabilidad** de salida de  $\Gamma_S$  para  $|\Gamma_{OUT}| = 1$


$$r_S = \left| \frac{S_{12}S_{21}}{|S_{11}|^2 - |\Delta|^2} \right| \quad (5)$$

$$C_S = \frac{(S_{11} - \Delta S_{22}^*)^*}{|S_{11}|^2 - |\Delta|^2} \quad (6)$$

# Estabilidad

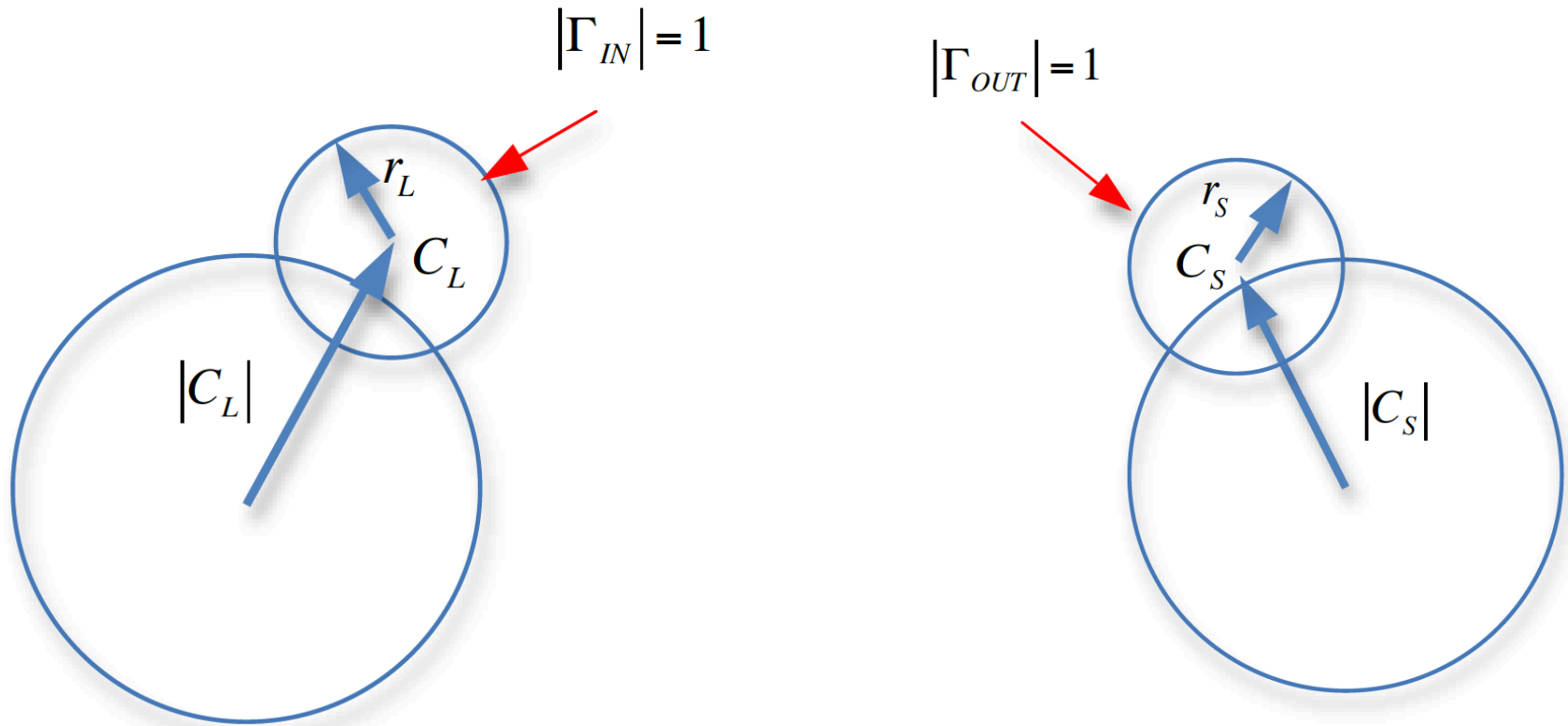

# Maximización de la ganancia

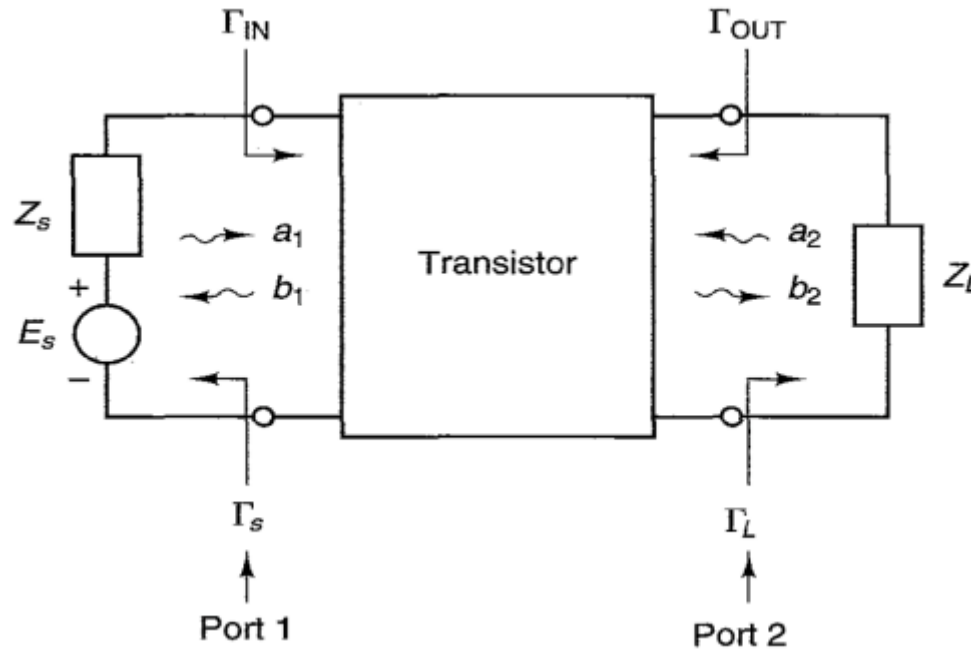


$$\Gamma_{in} = \frac{b_1}{a_1} = S_{11} + \frac{\Gamma_L S_{21} S_{12}}{1 - \Gamma_L S_{22}} \quad (7)$$

$$\Gamma_{out} = \frac{b_2}{a_2} = S_{22} + \frac{\Gamma_s S_{21} S_{12}}{1 - \Gamma_s S_{11}} \quad (8)$$



# Maximización de la ganancia

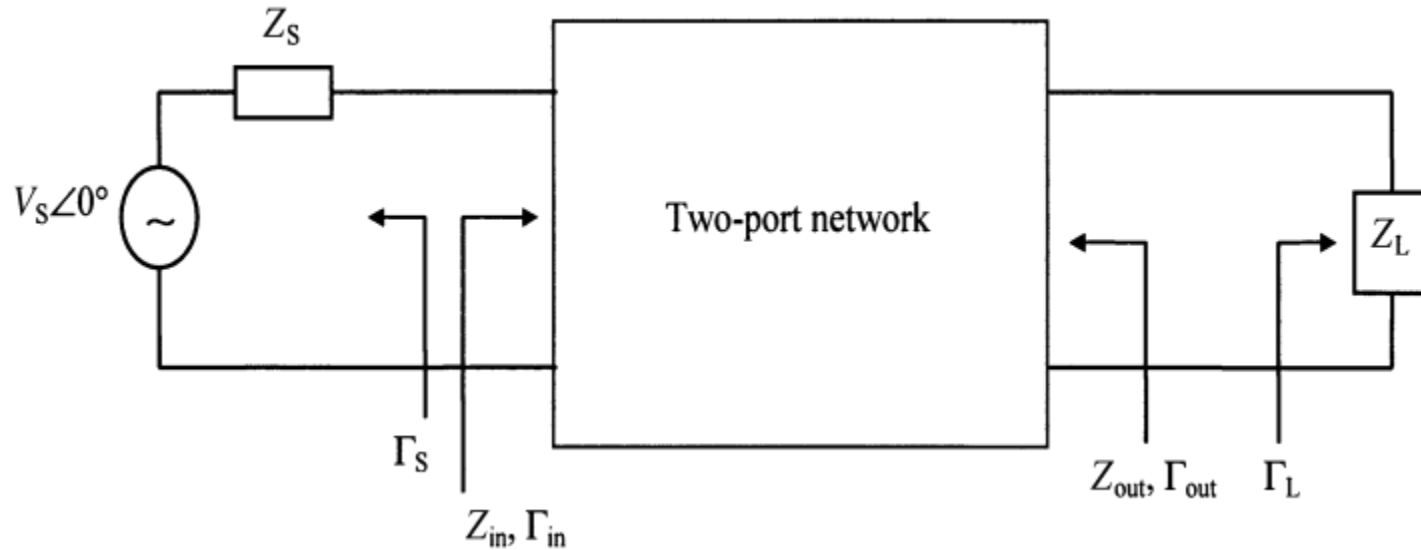

$$G_S = \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - \Gamma_{in} \Gamma_S|^2},$$

$$G_0 = |S_{21}|^2,$$

$$G_L = \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22} \Gamma_L|^2}$$

Ganancia del transductor

$$G_T = G_S G_0 G_L$$

(9)

# Diseño para máxima ganancia (adapt. conjugada)

- Dado un transistor, se fija la ganancia  $G_0$
- La ganancia total del amplificador se determina por  $G_S$  y  $G_L$
- La máxima ganancia está dada por

$$\Gamma_{in} = \Gamma_S^*, \quad (10)$$

$$\Gamma_{out} = \Gamma_L^*, \quad (11)$$

Asumiendo adaptaciones sin pérdidas

$$G_{T_{\max}} = \frac{1}{|1 - \Gamma_S|^2} |S_{21}|^2 \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22}\Gamma_L|^2} \quad (12)$$

- Diseño de amplificadores de RF
  - Diseño para máxima ganancia
    - Caso unilateral
    - Caso bilateral
  - Estabilidad
    - Estabilización del transistor
  - Diseño para una ganancia específica
  - Diseño para bajo ruido
  - Redes de polarización
  - RF chokes

# Diseño para máxima ganancia (adapt. conjugada)

- Dado un transistor, se fija la ganancia  $G_0$
- La ganancia total del amplificador se determina por  $G_S$  y  $G_L$
- La máxima ganancia está dada por

$$\Gamma_S^* = \Gamma_{in} = S_{11} \quad (13)$$

$$\Gamma_L^* = \Gamma_{out} = S_{22} \quad (14)$$

Asumiendo adaptaciones sin pérdidas

$$G_{T \max} = \frac{1}{|1 - S_{11}|^2} |S_{21}|^2 \frac{1}{|1 - S_{22}|^2} \quad (15)$$

- Diseño de amplificadores de RF
  - Estabilidad
    - Estabilización del transistor
  - Diseño para máxima ganancia
    - Caso unilateral
    - Caso bilateral
  - Diseño para una ganancia específica
  - Diseño para bajo ruido
  - Redes de polarización
  - RF chokes

# Máxima ganancia – caso bilateral

En el caso de un transistor bilateral,  $\Gamma_{in}$  es afectada por  $\Gamma_{out}$  y viceversa. Las ecuaciones son

$$\Gamma_S^* = \Gamma_{in} = S_{11} + \frac{\Gamma_L S_{21} S_{12}}{1 - \Gamma_L S_{22}} \quad (16)$$

$$\Gamma_L^* = \Gamma_{out} = S_{22} + \frac{\Gamma_S S_{21} S_{12}}{1 - \Gamma_S S_{11}} \quad (17)$$

# Máxima ganancia – caso bilateral

$$\Gamma_S = \Gamma_{MS} = \frac{B_1 \pm \sqrt{B_1^2 - 4|C_1|^2}}{2C_1} \quad (18)$$

$$\Gamma_L = \Gamma_{ML} = \frac{B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4|C_2|^2}}{2C_2} \quad (19)$$

Donde  $B_1$ ,  $C_1$ ,  $B_2$  y  $C_2$  son

$$\Delta = S_{11}S_{22} - S_{12}S_{21}$$

$$B_1 = 1 + |S_{11}|^2 - |S_{22}|^2 - |\Delta|^2 \quad (20)$$

$$B_2 = 1 + |S_{22}|^2 - |S_{11}|^2 - |\Delta|^2 \quad (21)$$

$$C_1 = S_{11} - S_{22}^* \Delta \quad (22)$$

$$C_2 = S_{22} - S_{11}^* \Delta \quad (23)$$

## Máxima ganancia – caso bilateral

$$G_S = \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - \Gamma_{in} \Gamma_S|^2} = \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - \Gamma_S^* \Gamma_S|^2} = \frac{1}{1 - |\Gamma_S|^2} \quad (24)$$

$$G_0 = |S_{21}|^2 \quad (25)$$

$$G_L = \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22} \Gamma_L|^2} \quad (26)$$




# Ejemplo. Especificaciones



**BFP540**
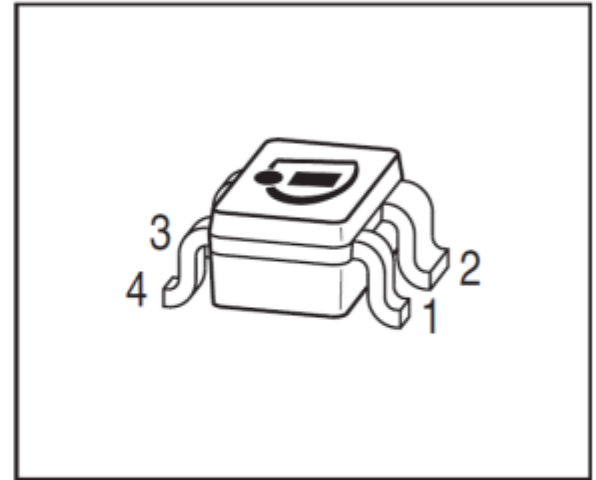
## Low Noise Silicon Bipolar RF Transistor

- For highest gain and low noise amplifier
- Outstanding  $G_{ms} = 21.5$  dB at 1.8 GHz  
Minimum noise figure  $NF_{min} = 0.9$  dB at 1.8 GHz
- Pb-free (RoHS compliant) and halogen-free package with visible leads
- Qualification report according to AEC-Q101 available



# Ejemplo. Especificaciones

- Transistor Infineon BPF540
- Diseño de máxima ganancia
- Frecuencia, 5GHz
- Punto de polarización  $V_{CE}=2V$ ,  $I_c=3mA$

# Ejemplo. AWR

Untitled Project - NI AWR Design Environment - [Amplifier]

File Edit View Draw Schematic Project Simulate Options Tools Scripts Window Help

Elements

- GIL Technologies
- Hexawave
- Hittite
- HRL
- IAM-81
- Infineon
  - Data
    - Application Examples
    - MMICs
    - RF Bipolar Transistors
      - High Linearity Si-,SiGe:C-Transistors up to 6 GHz
      - Low Noise Si Transistors up to 2.5 GHz
      - Low Noise Si Transistors up to 5 GHz
      - Medium Power Amplifiers
      - Ultra Low Noise SiGe:C BJT up to 12 GHz
    - RF CMOS Switches
  - Nonlinear
- Isola Group
- JDI
- Johanson

Models

| Models     | Description  |
|------------|--|
| BFP520     | fT=45GHz, NFmin=0.95dB, Gmax=23.5dB, VCEmax=2.5V, IC |
| BFP540FESD | fT=30GHz, NFmin=0.9dB, Gmax=20.0dB, VCEmax=4.5V, IC  |
| BFP540ESD  | fT=30GHz, NFmin=0.9dB, Gmax=21.5dB, VCEmax=4.5V, IC  |
| BFP540     | fT=30GHz, NFmin=0.9dB, Gmax=21.5dB, VCEmax=4.5V, IC  |

Amplifier x bfp540\_spar (MDIF)

SUBCKT  
ID=S1  
NET="bfp540\_spar"  
Vce=2.0 V  
Ic=3.0 mA

1 X  
B  
2 X  
C  
E

# Ejemplo. AWR

Untitled Project - NI AWR Design Environment - [bfp540\_spar (MDIF)]

File Edit Project Simulate Options Tools Scripts Window Help

Project

- Project
  - Design Notes
  - Project Options
  - Global Definitions
    - Global Definitions
  - Data Files
    - bfp540\_spar
  - System Diagrams
  - Circuit Schematics
    - Amplifier
  - Netlists
  - EM Structures
  - Output Equations
  - Graphs
  - Optimizer Goals
  - Yield Goals
  - Output Files
  - Data Sets
  - Circuit Symbols
  - Simulation Filters
  - Switch Lists
  - Wizards
  - User Folders

Amplifier bfp540\_spar (MDIF)

```
2.400 2.71 0.63 -130 0.32
3.000 2.93 0.66 -121 0.48
4.000 3.08 0.73 -101 0.98
5.000 3.38 0.79 -86 1.55
6.000 4.10 0.72 -81 2.55
END

VAR Vce = 2.0 V
VAR Ic = 3.0 mA
BEGIN ACDATA
# AC ( GHZ S MA R 50 FC 1 0 )
%F n11x n11y n21x n21y n12x n12y n22x n22y
0.010 0.8804 -0.7 9.923 179.2 0.0006 76.1 0.9854 -1.2
0.015 0.8829 -1.4 9.907 179.2 0.0010 85.3 0.9927 -1.1
0.020 0.8856 -2.0 9.892 179.1 0.0015 88.9 1.0000 -1.1
0.025 0.8852 -2.4 9.890 178.7 0.0020 87.8 0.9991 -1.3
0.030 0.8848 -2.8 9.888 178.3 0.0025 87.1 0.9982 -1.6
0.035 0.8845 -3.1 9.887 178.0 0.0030 86.7 0.9973 -1.8
0.040 0.8842 -3.5 9.886 177.6 0.0036 86.4 0.9965 -2.0
0.045 0.8839 -3.9 9.885 177.2 0.0041 86.2 0.9956 -2.3
0.050 0.8837 -4.3 9.885 176.8 0.0046 86.0 0.9948 -2.5
0.055 0.8839 -4.7 9.887 176.5 0.0050 85.8 0.9944 -2.7
0.060 0.8842 -5.2 9.888 176.2 0.0055 85.7 0.9941 -3.0
0.065 0.8846 -5.6 9.891 175.9 0.0059 85.5 0.9937 -3.2
0.070 0.8850 -6.1 9.893 175.6 0.0064 85.4 0.9934 -3.5
0.075 0.8854 -6.5 9.896 175.2 0.0068 85.3 0.9931 -3.7
0.080 0.8859 -6.9 9.899 174.9 0.0072 85.3 0.9929 -3.9
0.085 0.8864 -7.4 9.902 174.6 0.0077 85.2 0.9926 -4.2
0.090 0.8870 -7.8 9.906 174.3 0.0081 85.1 0.9923 -4.4
0.095 0.8877 -8.3 9.910 174.0 0.0086 85.1 0.9921 -4.7
0.100 0.8884 -8.7 9.914 173.7 0.0090 85.0 0.9919 -4.9
0.105 0.8874 -9.1 9.910 173.4 0.0095 84.7 0.9916 -5.1
0.110 0.8864 -9.6 9.906 173.1 0.0099 84.5 0.9913 -5.4
0.115 0.8854 -10.0 9.903 172.7 0.0104 84.3 0.9911 -5.6
```

Project Elements Layout

# Ejemplo. AWR

Untitled Project - NI AWR Design Environment - [bfp540\_spar (MDIF)]

File Edit Project Simulate Options Tools Scripts Window Help

Elements

- GIL Technologies
- Hexawave
- Hittite
- HRL
- IAM-81
- Infineon
  - Data
    - Application Examples
    - MMICs
    - RF Bipolar Transistors
      - High Linearity Si-SiGe:C-Transistors up to 6 GHz
      - Low Noise Si Transistors up to 2.5 GHz
      - Low Noise Si Transistors up to 5 GHz
      - Medium Power Amplifiers
      - Ultra Low Noise SiGe:C BJT up to 12 GHz
  - RF CMOS Switches
- Nonlinear
- Isola Group
- JDI
- Johanson

Models

| Models     | Description  |
|------------|--|
| BFP520     | fT=45GHz, NFmin=0.95dB, Gmax=23.5dB, VCEmax=2.5V, IC |
| BFP540FESD | fT=30GHz, NFmin=0.9dB, Gmax=20.0dB, VCEmax=4.5V, IC  |
| BFP540ESD  | fT=30GHz, NFmin=0.9dB, Gmax=21.5dB, VCEmax=4.5V, IC  |
| BFP540     | fT=30GHz, NFmin=0.9dB, Gmax=21.5dB, VCEmax=4.5V, IC  |

Amplifier bfp540\_spar (MDIF)

|       |        |       |       |      |        |      |        |        |
|-------|--------|-------|-------|------|--------|------|--------|--------|
| 3.000 | 0.5818 | 178.1 | 3.435 | 61.2 | 0.1073 | 16.1 | 0.3265 | -83.6  |
| 3.100 | 0.5800 | 174.7 | 3.334 | 59.3 | 0.1078 | 15.4 | 0.3141 | -85.4  |
| 3.200 | 0.5803 | 171.4 | 3.237 | 57.2 | 0.1083 | 14.7 | 0.3020 | -87.3  |
| 3.300 | 0.5825 | 168.0 | 3.144 | 55.0 | 0.1088 | 14.0 | 0.2902 | -89.3  |
| 3.400 | 0.5867 | 164.7 | 3.056 | 52.7 | 0.1093 | 13.4 | 0.2789 | -91.6  |
| 3.500 | 0.5929 | 161.4 | 2.973 | 50.3 | 0.1099 | 12.7 | 0.2680 | -94.0  |
| 3.600 | 0.5942 | 158.6 | 2.890 | 48.5 | 0.1099 | 12.2 | 0.2583 | -96.5  |
| 3.700 | 0.5969 | 155.9 | 2.809 | 46.7 | 0.1099 | 11.7 | 0.2492 | -99.3  |
| 3.800 | 0.6009 | 153.1 | 2.732 | 44.7 | 0.1099 | 11.3 | 0.2407 | -102.2 |
| 3.900 | 0.6063 | 150.4 | 2.658 | 42.6 | 0.1099 | 10.8 | 0.2328 | -105.4 |
| 4.000 | 0.6130 | 147.8 | 2.588 | 40.4 | 0.1099 | 10.3 | 0.2257 | -108.7 |
| 4.100 | 0.6153 | 145.4 | 2.518 | 38.8 | 0.1103 | 9.9  | 0.2208 | -111.6 |
| 4.200 | 0.6186 | 143.1 | 2.450 | 37.0 | 0.1108 | 9.5  | 0.2164 | -114.6 |
| 4.300 | 0.6229 | 140.7 | 2.384 | 35.2 | 0.1112 | 9.2  | 0.2127 | -117.7 |
| 4.400 | 0.6283 | 138.4 | 2.321 | 33.2 | 0.1117 | 8.8  | 0.2097 | -121.0 |
| 4.500 | 0.6346 | 136.2 | 2.261 | 31.2 | 0.1121 | 8.4  | 0.2073 | -124.3 |
| 4.600 | 0.6374 | 134.3 | 2.207 | 29.6 | 0.1125 | 8.3  | 0.2049 | -127.0 |
| 4.700 | 0.6409 | 132.4 | 2.155 | 28.0 | 0.1129 | 8.1  | 0.2030 | -129.7 |
| 4.800 | 0.6451 | 130.5 | 2.105 | 26.2 | 0.1134 | 8.0  | 0.2016 | -132.5 |
| 4.900 | 0.6500 | 128.7 | 2.057 | 24.4 | 0.1138 | 7.8  | 0.2006 | -135.3 |
| 5.000 | 0.6555 | 126.9 | 2.011 | 22.5 | 0.1142 | 7.7  | 0.2001 | -138.1 |
| 5.100 | 0.6575 | 125.3 | 1.964 | 21.1 | 0.1151 | 7.7  | 0.1978 | -140.6 |
| 5.200 | 0.6599 | 123.8 | 1.918 | 19.6 | 0.1160 | 7.7  | 0.1959 | -143.1 |
| 5.300 | 0.6628 | 122.2 | 1.873 | 18.1 | 0.1168 | 7.7  | 0.1944 | -145.7 |
| 5.400 | 0.6662 | 120.7 | 1.830 | 16.5 | 0.1177 | 7.7  | 0.1933 | -148.3 |
| 5.500 | 0.6701 | 119.2 | 1.788 | 14.8 | 0.1186 | 7.7  | 0.1926 | -150.9 |
| 5.600 | 0.6733 | 117.9 | 1.753 | 13.5 | 0.1195 | 7.6  | 0.1906 | -153.3 |
| 5.700 | 0.6768 | 116.6 | 1.719 | 12.2 | 0.1205 | 7.5  | 0.1890 | -155.7 |
| 5.800 | 0.6807 | 115.3 | 1.685 | 10.8 | 0.1214 | 7.4  | 0.1877 | -158.1 |
| 5.900 | 0.6849 | 114.0 | 1.653 | 9.3  | 0.1224 | 7.3  | 0.1867 | -160.6 |
| 6.000 | 0.6894 | 112.8 | 1.622 | 7.8  | 0.1233 | 7.2  | 0.1861 | -163.1 |

END  
BEGIN NDATA  
# GHZ S MA R 50  
%F nfmin n11x n11v rn

Project Elements Layout

Ln 18069 Col 1


# Ejemplo Transistor Infineon BPF540

BPF540 a 5GHz,  $V_{CE}=2V$ ,  $I_C=3mA$  ( $50\ \Omega$ )


| F(GHz) | $S_{11}$                   | $S_{12}$                | $S_{21}$                 | $S_{22}$                   |
|--------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 5.0    | $0.6556\angle 126.9^\circ$ | $0.114\angle 7.7^\circ$ | $2.011\angle 22.5^\circ$ | $0.200\angle -138.1^\circ$ |

# Ejemplo Transistor Infineon BPF540

## Estabilidad

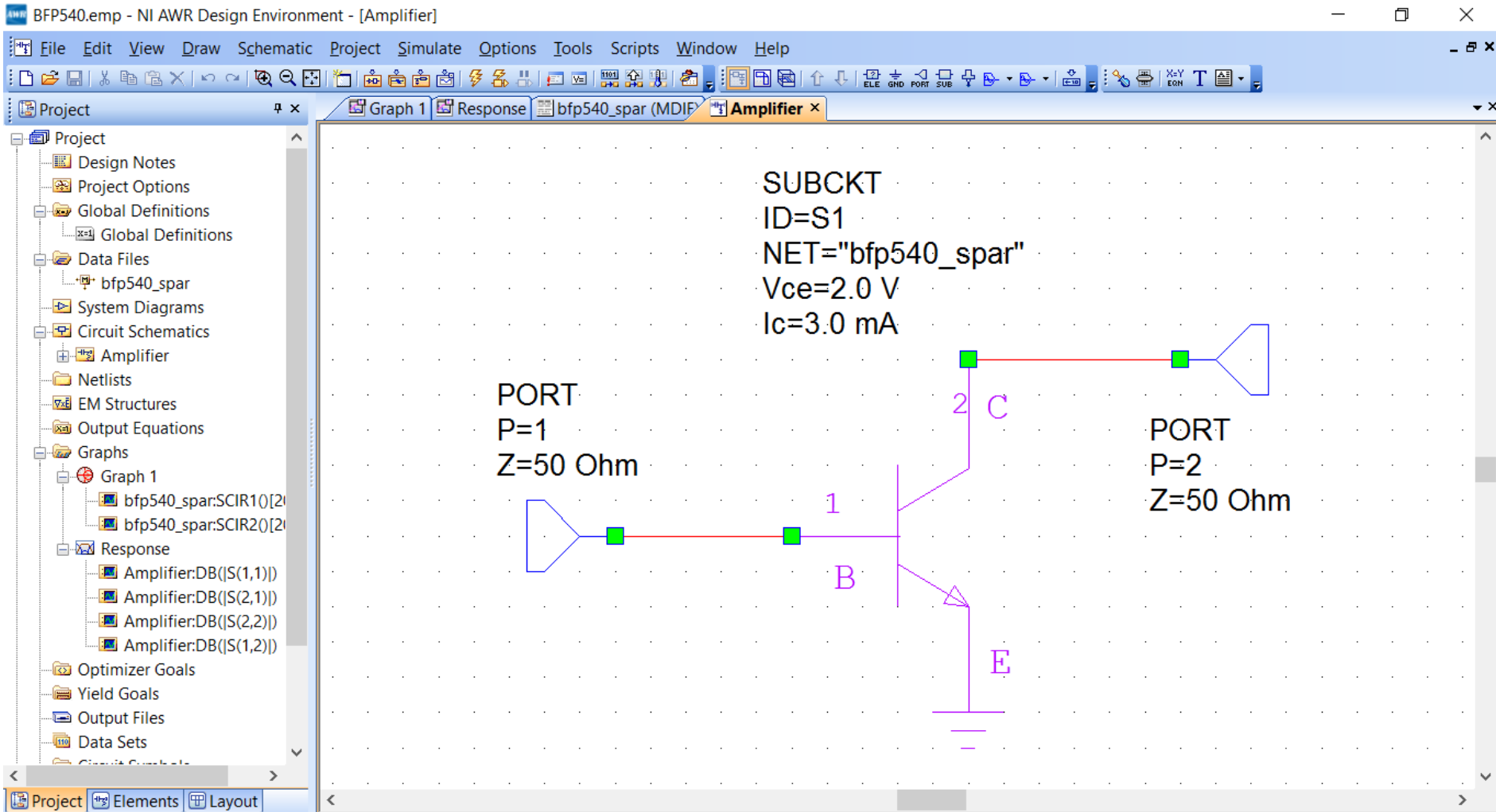

# Estabilidad

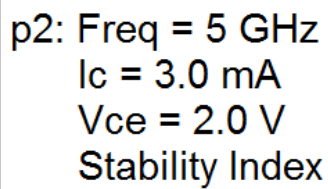




# Ejemplo Transistor Infineon BPF540

## Estabilidad

El transistor es incondicionalmente estable a la polarización y frecuencia seleccionada

# Ejemplo Transistor Infineon BPF540

## Ganancia sin adaptar

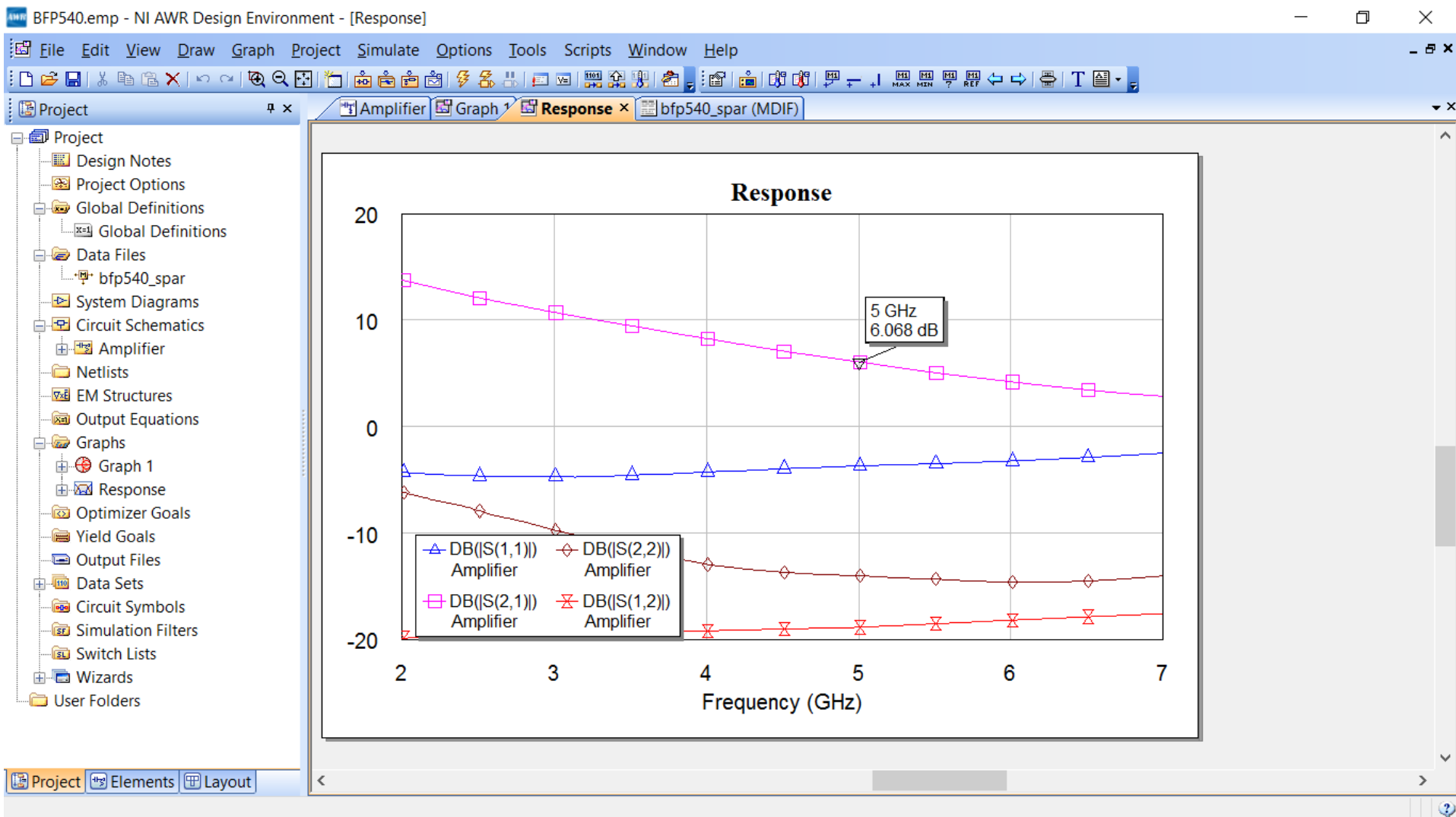

## Ejemplo Cont.

$$\Gamma_S = \frac{B_1 \pm \sqrt{B_1^2 - 4|C_1|^2}}{2C_1} = 0.793 \angle -129^\circ$$

$$\Gamma_L = \frac{B_2 \pm \sqrt{B_2^2 - 4|C_2|^2}}{2C_2} = 0.553 \angle 114^\circ$$

## Ejemplo Cont.

Ganancia del transductor


$$G_S = \frac{1}{1 - |\Gamma_S|^2} = 2.694 = 4.3dB$$

$$G_0 = |S_{21}|^2 = 4.044 = 6.07dB$$

$$G_L = \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22}\Gamma_L|^2} = 0.856 = -0.67dB$$

$$G_T = 4.3dB + 6.07dB - 0.67dB = 9.7dB$$

## Ejemplo. Cont.

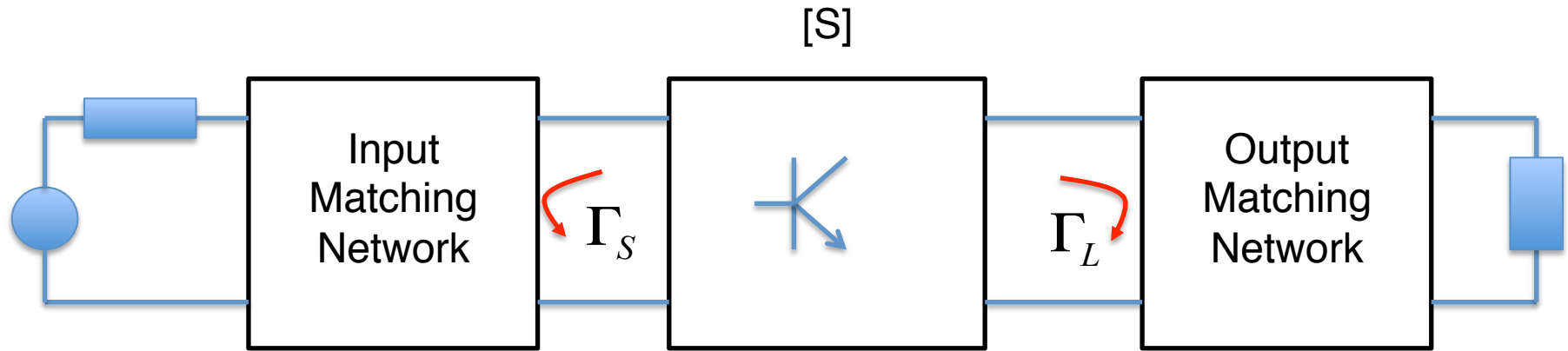


$$\Gamma_S = 0.793 \angle -129^\circ$$

$$\Gamma_L = 0.553 \angle 114^\circ$$

# Output matching Network

$$\Gamma_L = 0.553 \angle 114^\circ$$

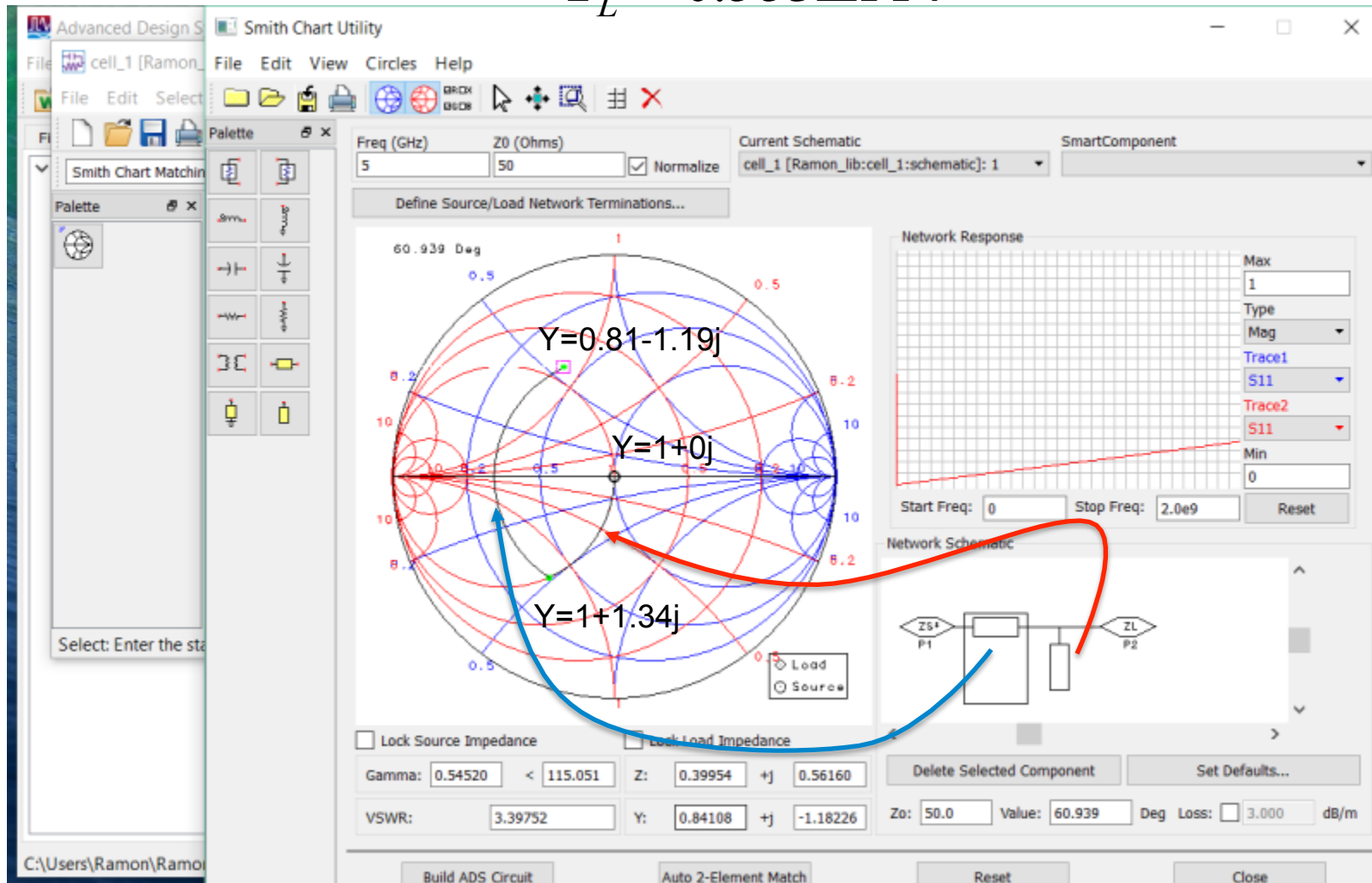

# Ejemplo Cont.

Smith V3.10 - [<unnamed>]

File Edit Mode Tools Extras Zoom Window Help

Mouse Keyboard S11 S22

1:1

SWR

Swp

Clr Swp

C

L

R

Line

n:1

R

C

L

R

OS

SS

SWR


SWR

SWR

Línea  
Comienza en  $0.422\lambda$   
Termina en  $0.091\lambda$

Longitud recorrida  
 $0.091\lambda - 0.422\lambda + 0.5\lambda$   
 $= 0.169\lambda$

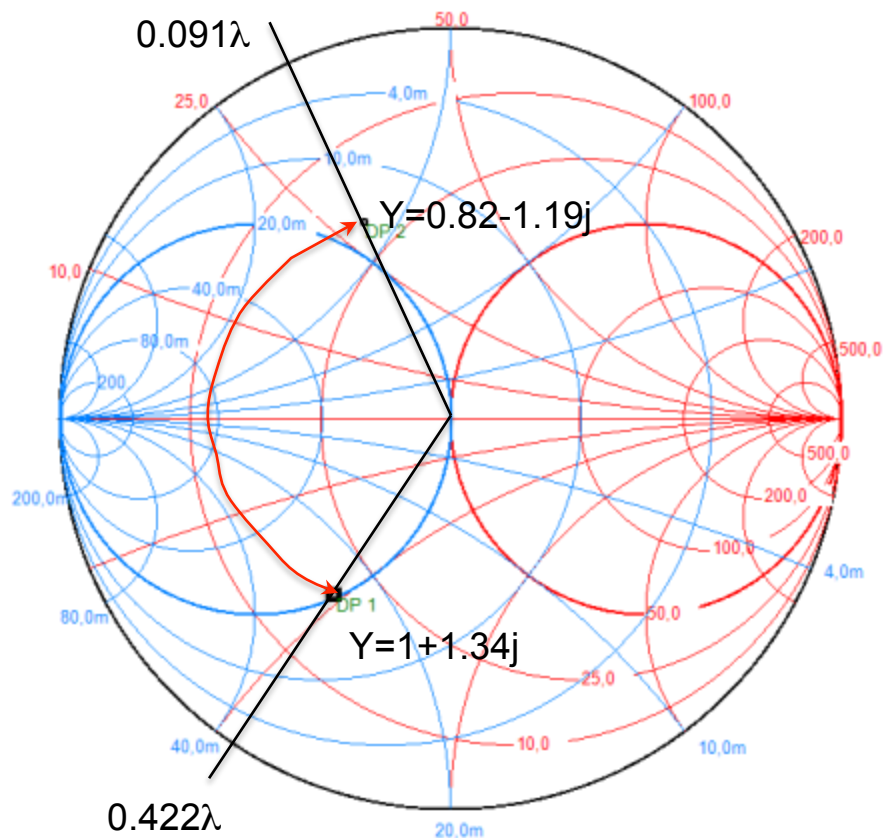(Se agrega  $0.5\lambda$  debido a  
que cruza por cero)



# Reemplazamos el capacitor por un open stub


Smith V3.10 - [<unnamed>]

File Edit Mode Tools Extras Zoom Window Help

Mouse Keyboard S11 S22 1:1 SWR SWS Swp Clr Swp C L R Line n:1 R C L R OS SS

Capacitor tiene una  
capacitancia de  $Y_c = 1.34j$   
Se comienza de abierto  
 $0.25\lambda$   
Se termina en  $0.398\lambda$

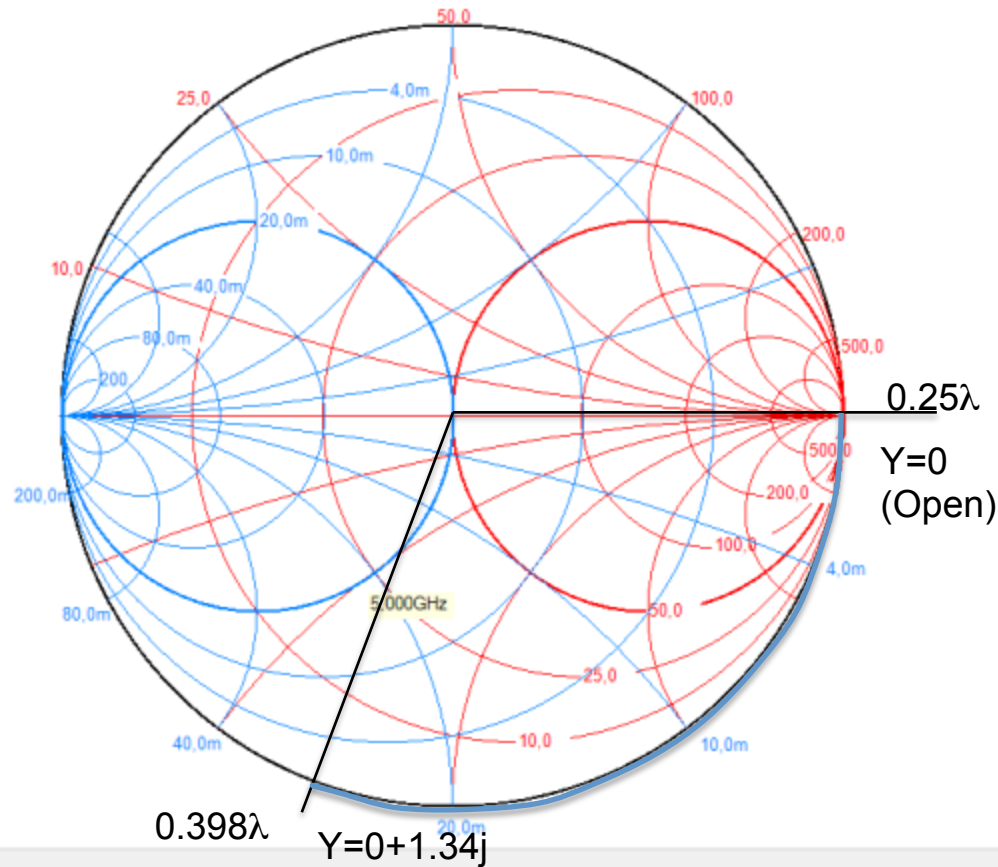
Longitud stub  
 $0.398\lambda - 0.25\lambda = 0.148\lambda$








# Amplificadores de RF


$$\Gamma_s = 0.793 \angle -129^\circ$$

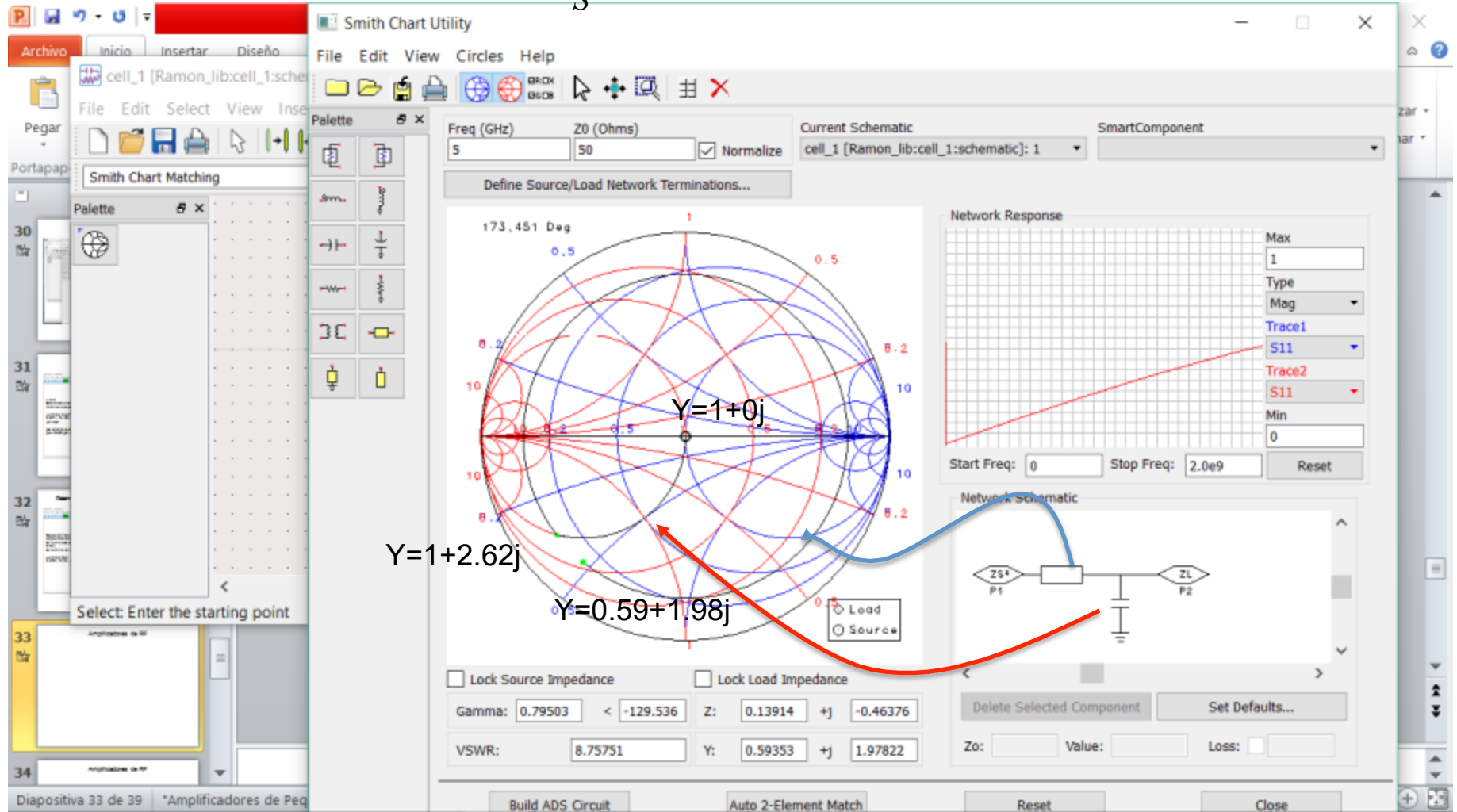

# Amplificadores de RF

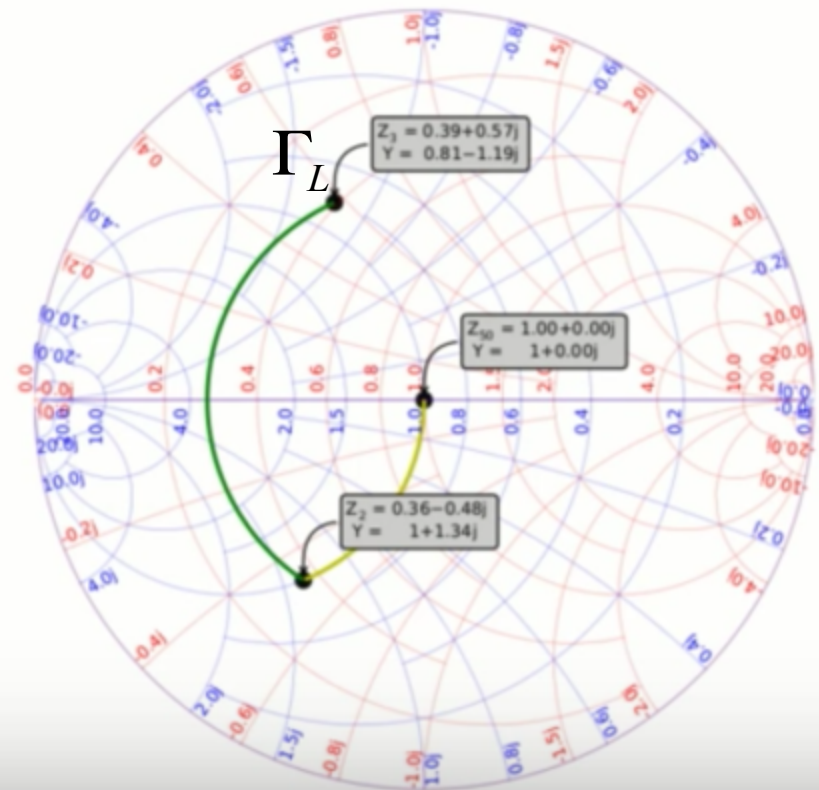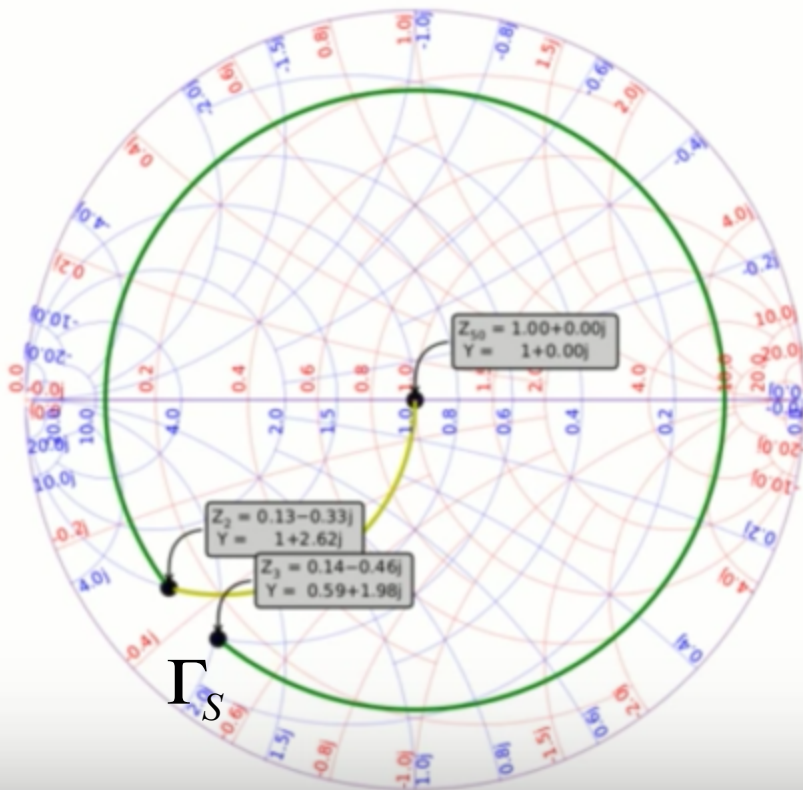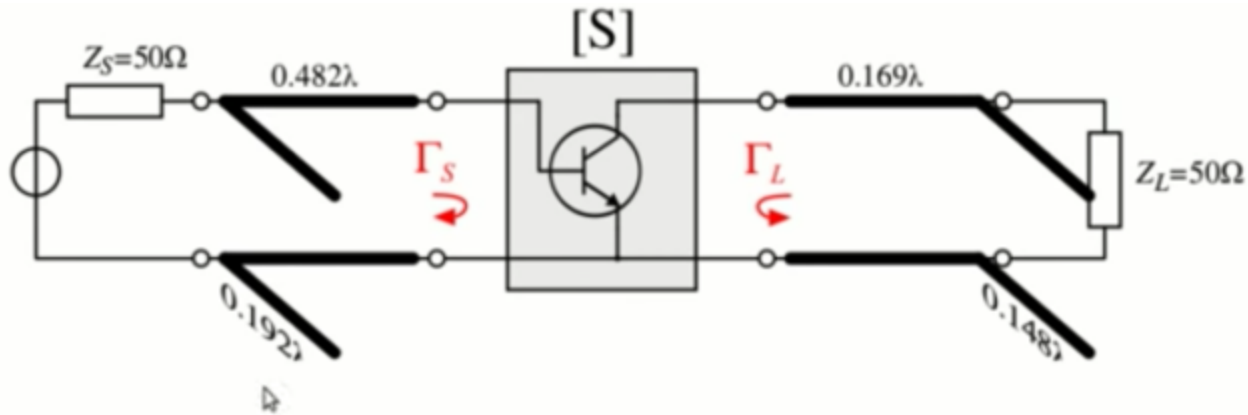

# Amplificadores de RF

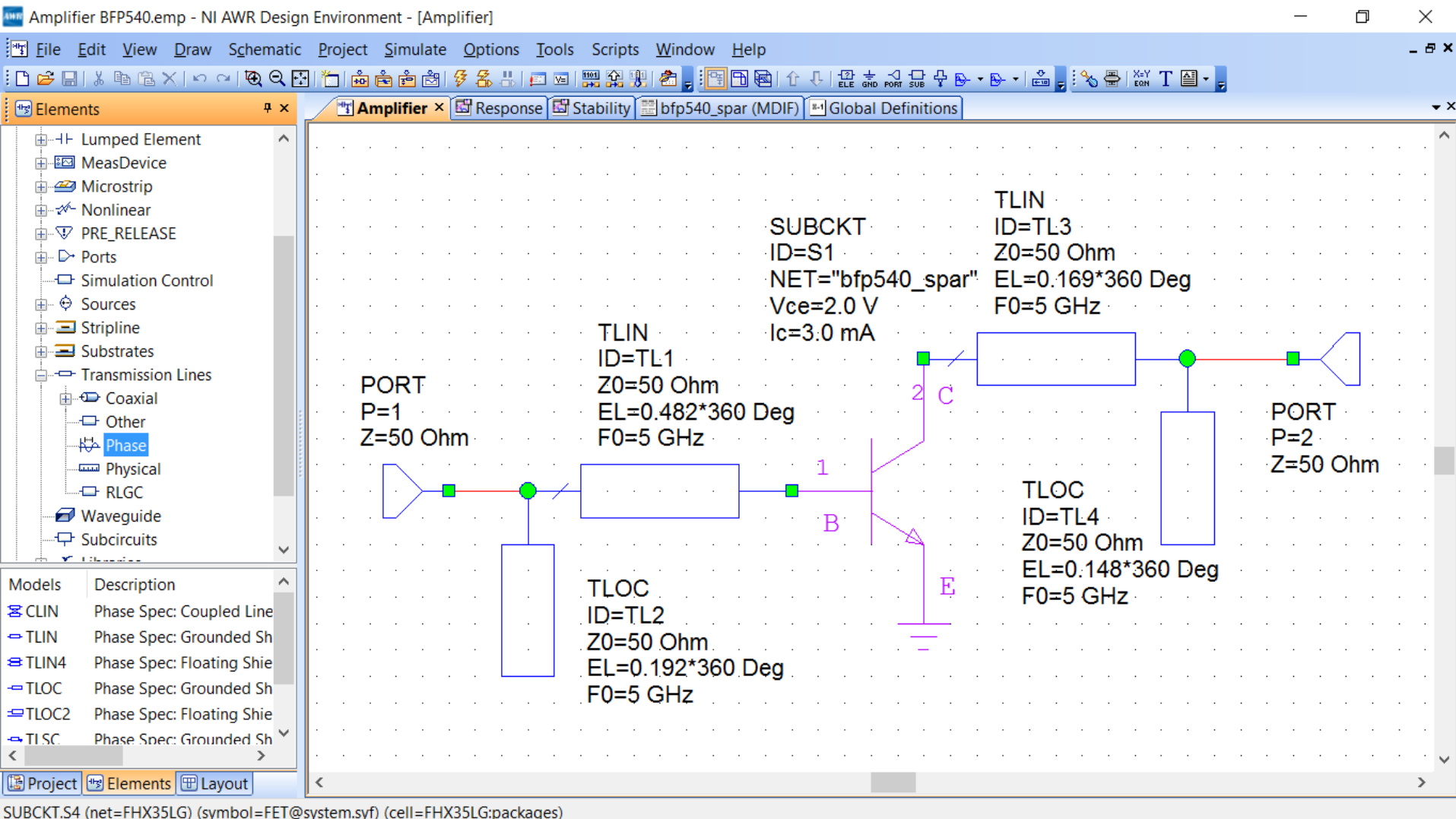

# Amplificadores de RF

Amplifier BFP540.emp - NI AWR Design Environment - [Amplifier]

File Edit View Draw Schematic Project Simulate Options Tools Scripts Window Help

Project Amplifier Response Stability bfp540\_spar (MDIF) Global Definitions

Project

- Design Notes
- Project Options
- Global Definitions
- Global Definitions
- Data Files
  - bfp540\_spar
- System Diagrams
- Circuit Schematics
- Netlists
- EM Structures
- Output Equations
- Graphs
- Response
  - Amplifier:DB(|S(1,1)|)
  - Amplifier:DB(|S(2,1)|)
  - Amplifier:DB(|S(2,2)|)
  - Amplifier:DB(|S(1,2)|)
- Stability
  - bfp540\_spar:SCIR10[2]
  - bfp540\_spar:SCIR20[2]
- Optimizer Goals
- Yield Goals
- Output Files
- Data Sets

Project Options

Frequencies Schematics/Diagrams Global Units Interpolation/Passivity Yield Options

Current Range

2 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.1

501 points

Delete Selected

Modify Range

Start (GHz) 2

Stop (GHz) 7

Step (GHz) 0.01

☐ Single point

☐ Add

☐ Delete

☒ Replace

Apply

Sweep Type

☒ Linear

☐ Logarithmic

Data Entry Units

GHz

Does not affect global units


Aceptar Cancelar Ayuda

TLIN  
ID=TL3  
Z0=50 Ohm  
EL=0.169\*360 Deg  
F0=5 GHz


PORT  
P=2  
Z=50 Ohm

TLOC  
ID=TL4  
Z0=50 Ohm  
EL=0.148\*360 Deg  
F0=5 GHz

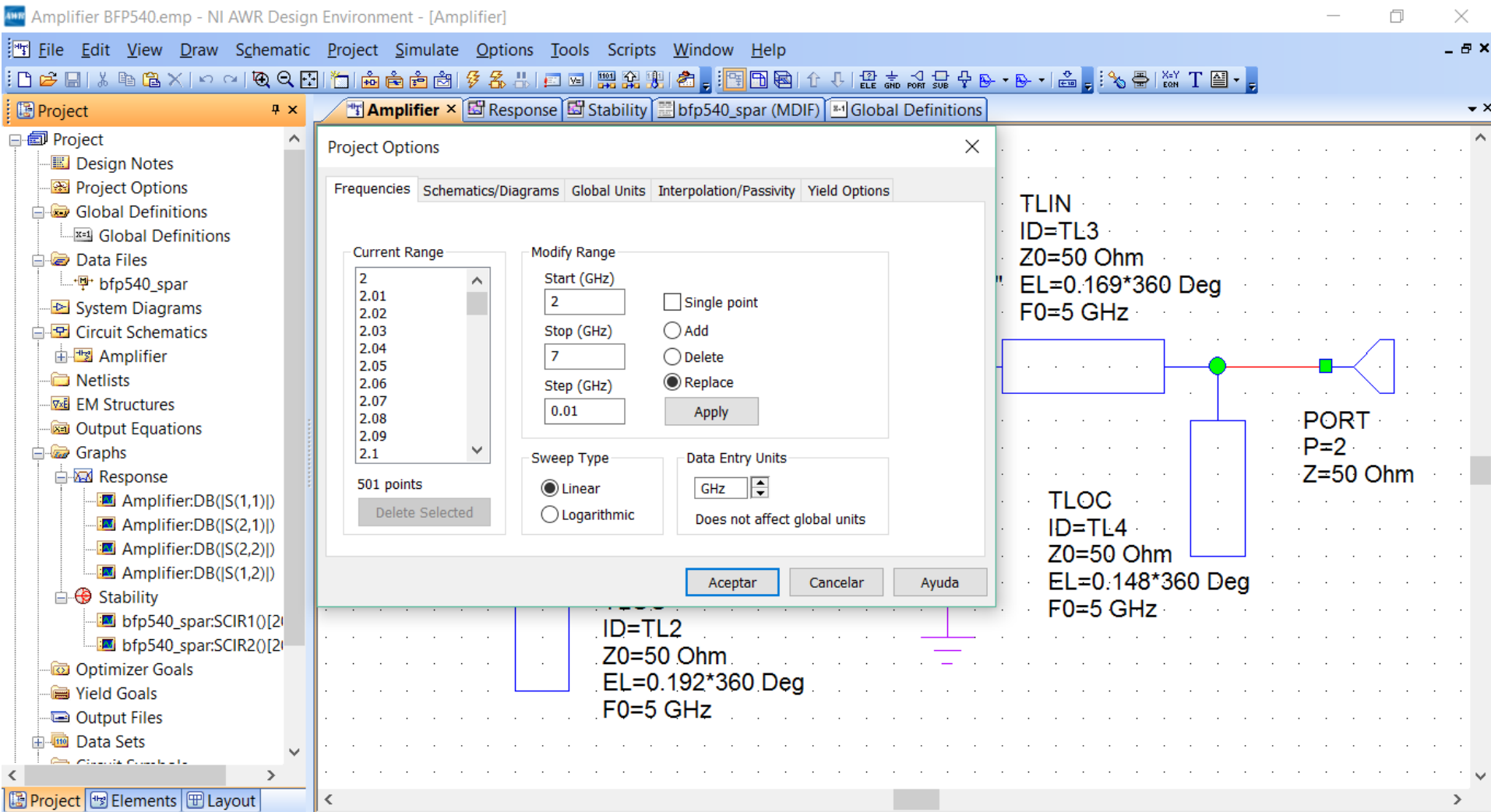ID=TL2  
Z0=50 Ohm  
EL=0.192\*360 Deg  
F0=5 GHz



# Amplificadores de RF

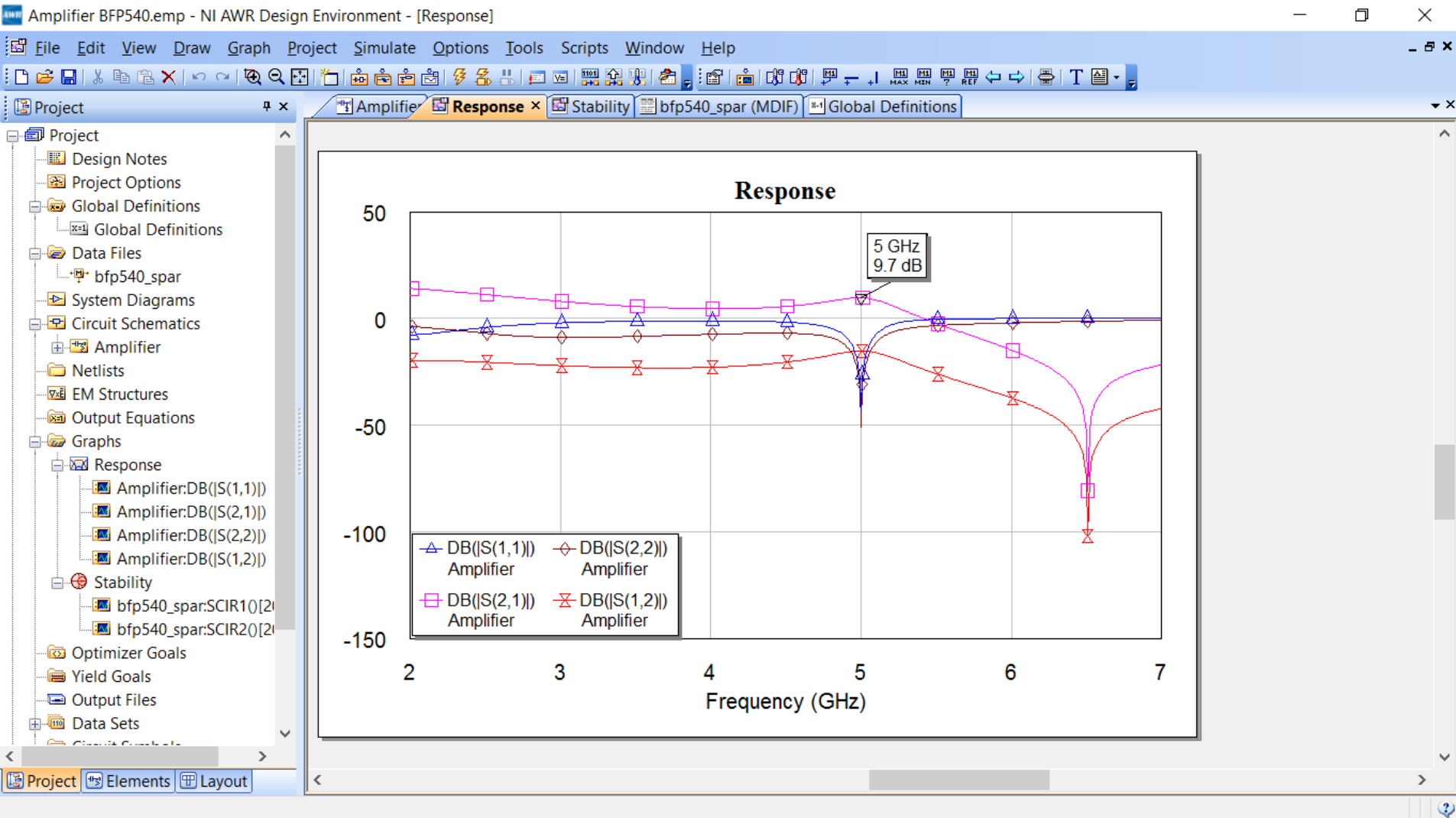

# Amplificadores de RF